

## Objectifs du projet

1. Comprendre le principe de diviseur de fréquence
2. Savoir calculer le nombre des bits du compteur et la valeur de chargement
3. Se familiariser avec un système multi-horloges
4. Utilisation d'un décodeur BCD to BCD 7 Segments
5. Autres astuces de programmation

## Analyse de fonctionnement

Le circuit permet de générer une multitude des horloges allant de 6 MHz à 1 Hz, 8 horloges en total.


L'horloge de 1Hz (période d'une seconde) Contrôle l'afficheur 7 segments allant de 0 à 10 équivalents à une horloge de 10 secondes, un autre projet sera étudié prochainement pour créer une montre à 3 digits (9 :99).

Le circuit possède une entrée de réinitialisation RST et une entrée de validation CE (CE='1'), lorsque CE='0', le système mémorise l'état actuel, CE='1' le système continue le fonctionnement à partir de l'état précédente.

8 LED d'état sont liés avec les horloges. Les trois afficheurs sont actifs en permanent par les signaux, donc la même valeur s'affiche partout.
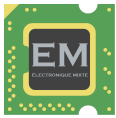
## Les sorties du compteur et la fréquence équivalente

On considère un compteur sur 24 bits[0..23], le tableau ci-dessous montre la fréquence de chaque sortie avec  $F_0=12\text{MHz}$  :



Sortie	Rapport de division	Fréquence (MHz)
0	2	6
1	1/4	3
2	1/8	1.5
3	1/16	0.75
4	1/32	0.375
5	1/64	0.1875
6	1/128	0.0938
7	1/256	0.0469
23	1/16777216	0.7153 e-6

## Calcul de la valeur du compteur et le nombre de bit en fonction de la fréquence désirée

La fréquence interne du kit de développement Elbert V2 (clk) est liée à la fréquence 12 Mhz ([voir le guide](#)):




$F_{clk} = 12\text{Mhz} \Rightarrow T_0 = 1/F_{clk} = 83.33 \text{ ns}$ . Pour obtenir une fréquence de  $F_x = 1/T_x$ , il faut compter  $N_x$  période de  $T_0$ , donc :

$T_x = N_x * T_0 \Rightarrow N_x = T_x/T_0 = T_x * F_0 = F_0/(2 * F_x)$  avec un rapport de deux pret.

Ex : Pour obtenir une horloge de 1Hz ( $F_x = 1\text{Hz}$ ) :  $N_x = F_0/(2 * F_x) = 12e6/2 = 6.000.000$  période de 83.33 ns
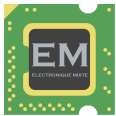
## Calculer le nombre des bits du compteur

Pour savoir le nombre des bits, il suffit de convertir la valeur décimal en hexadécimal, le




nombre des bits égal à la longueur du mot


Ex :  $16e = 0x"5B8D80" = b'10110111000110110000000'$ , donc le nombre des bits égal à 23 bits !

Site pour convertir un nombre décimal en Héxa ou binaire : [click ici](#)

## Programme VHDL

 
 
## Projet électronique FPGA #3 : Générateur des horloges






```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std;

entity ClkGen is

    GENERIC
    (
        N : positive :=24;
        M : positive :=8
    );

    Port ( clk_12M      : in  STD_LOGIC;
          CE           : in  STD_LOGIC:='0';
          RST          : in  STD_LOGIC:='0';

          Clk_6M       : out  STD_LOGIC :='0'; --
6MHz
          Clk_3M       : out  STD_LOGIC :='0'; --
3MHz
          Clk_750k     : out  STD_LOGIC :='0'; --
750KHz
          Clk_1P46k   : out  STD_LOGIC :='0'; -- 1.46KHz
          Clk_22P88   : out  STD_LOGIC :='0'; -- 22.88Hz
          Clk_11P44   : out  STD_LOGIC :='0'; -- 11.44Hz
          Clk_2P86    : out  STD_LOGIC :='0'; --
2.86Hz
          Clk_1_HZ    : out  STD_LOGIC :='0' ;
```

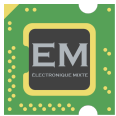

```
Seg_value : out std_logic_vector(M-1 downto 0):=x"3F";
          TransEN1      : out STD_LOGIC :='0' ;
          TransEN2      : out STD_LOGIC :='0' ;
          TransEN3      : out STD_LOGIC :='0'

          );
end ClkGen;


architecture Beh_ClkGen of ClkGen is

SIGNAL      Count_tmp : std_logic_vector(N-1 downto 0):= x"000000";
SIGNAL
Count_1_sec : std_logic_vector(N-1 downto 0):= x"000000";
CONSTANT Value_1_sec : std_logic_vector(N-1 downto 0):= x"5B8D80"; --
= F0/2 dec2hex(12e6/2)(matlab)
SIGNAL      Clk_1_HZ_tmp : std_logic:= '0';

SIGNAL      sel : std_logic_vector(3 downto 0):=x"0";
SIGNAL      Seg_temp : std_logic_vector(M-1 downto 0):=x"FF";
TYPE
T_DATA is array (0 to 9) of std_logic_vector(M-1 downto 0);

-- Anode commune
CONSTANT SEG_7 : T_DATA :=

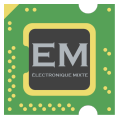      (x"C0", -- '0'
      x"F9", -- '1'
      x"A4", -- '2'
      x"B0", -- '3'
      x"99", -- '4'
```




```

                                x"92", -- '5'
                                x"82", -- '6'
                                x"F8", -- '7'
                                x"80", -- '8'
                                x"90"); -- '9'

BEGIN

-- BCD TO 7 SEG CONVERTER

    PROCESS (Clk_1_HZ_tmp,sel,RST)
        BEGIN
            IF RST = '1' THEN
                Seg_temp <= x"00";
            ELSIF (Clk_1_HZ_tmp'EVENT AND Clk_1_HZ_tmp='1') THEN
                CASE sel IS
                    WHEN x"0" => Seg_temp<=SEG_7(0);
                    WHEN x"1" => Seg_temp<=SEG_7(1);
                    WHEN x"2" => Seg_temp<=SEG_7(2);
                    WHEN x"3" => Seg_temp<=SEG_7(3);
                    WHEN x"4" => Seg_temp<=SEG_7(4);
                    WHEN x"5" => Seg_temp<=SEG_7(5);
                    WHEN x"6" => Seg_temp<=SEG_7(6);
                    WHEN x"7" => Seg_temp<=SEG_7(7);
                    WHEN x"8" => Seg_temp<=SEG_7(8);
                    WHEN x"9" => Seg_temp<=SEG_7(9);
                    WHEN OTHERS => Seg_temp<=SEG_7(0);
                END CASE ;
            END IF;
        END PROCESS;
```

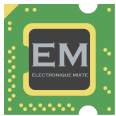

```
    Seg_value<=Seg_temp;
    TransEN1<= '0';
    TransEN2<= '0';
    TransEN3<= '0';

--
  Process de controle de l'afficheur 7 Segs : Incrémentation chaque seconde
-- de la valeur de sélection [Horloge 0-9 seconde]
    PROCESS (Clk_1_HZ_tmp, RST,CE)
    BEGIN
        IF RST ='1' THEN
            sel <= x"0";
        ELSIF (Clk_1_HZ_tmp'EVENT AND Clk_1_HZ_tmp='1') THEN
            IF CE ='1' THEN
                sel<= sel + 1 ;
                IF sel = x"9" THEN
                    sel<= x"0";
                END IF ;
            ELSE
                sel<=sel;
            END IF;
        END IF ;
    END PROCESS;

-- Générateur des clocks de 6 Mhz ----> 11Hz

    PROCESS (clk_12M, RST,CE)
    BEGIN
        IF RST ='1' THEN
            Count_tmp <= x"000000"; --(others =>'0')
```





```
        ELSIF (clk_12M'EVENT AND clk_12M='1') THEN
            IF CE ='1' THEN
                Count_tmp<= Count_tmp + 1 ;
            ELSE
                Count_tmp<=Count_tmp;
            END IF;
        END IF ;
    END PROCESS;

    Clk_6M<= Count_tmp(0);
    Clk_3M<= Count_tmp(1);
    Clk_750k<= Count_tmp(3);
    Clk_1P46k<= Count_tmp(12); -- 1.46KHz
    Clk_22P88<= Count_tmp(18); -- 22.88Hz
    Clk_11P44<= Count_tmp(19); -- 11.44Hz
    Clk_2P86<= Count_tmp(N-2); -- 2.86Hz


-- Générateur d'une horloge de 1 Hz : Horloge de l'afficheur 7 Seg
SEC_1 : PROCESS (clk_12M, RST,CE)
    BEGIN
        IF RST ='1' THEN
            Count_1_sec <= x"000000";
            Clk_1_HZ_tmp<='0';
        ELSIF (clk_12M'EVENT AND clk_12M='1') THEN
            IF CE ='1' THEN
                Count_1_sec<= Count_1_sec + 1 ;
                IF Count_1_sec = Value_1_sec THEN
                    Count_1_sec <= x"000000";
                Clk_1_HZ_tmp<= not(Clk_1_HZ_tmp);
            END IF ;
        ELSE
```




```
                Count_1_sec<=Count_1_sec;
            END IF;
        END IF ;
    END PROCESS;

    Clk_1_HZ <= Clk_1_HZ_tmp;


end Beh_ClkGen;
```

 

 
## Projet électronique FPGA #3 : Générateur des horloges




## Fichier Pinout

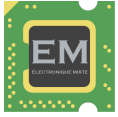
 
## Projet électronique FPGA #3 : Générateur des horloges



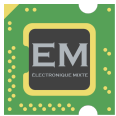


```
CONFIG VCCAUX = "3.3" ;
# Clock 12 MHz
NET "clk_12M"          LOC = P129   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | P
PERIOD = 12MHz;
#NET "Clk"
LOC = P57   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "Clk_6M"
LOC = P46   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
NET "Clk_3M"
LOC = P47   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
NET "Clk_750k"
LOC = P48   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
NET "Clk_1P46k"
LOC = P49   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
NET "Clk_22P88"
LOC = P50   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
NET "Clk_11P44"
LOC = P51   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
NET "Clk_2P86"
LOC = P54   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;

NET "Clk_1_HZ"
LOC = P55   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;


# DP SWITCH
NET "CE"
LOC = P70   | PULLUP   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE =
12;
NET "RST"
```

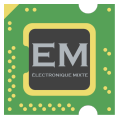

```
LOC = P69 | PULLUP | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;


NET "Seg_value[0]" LOC = P117 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
  NET "Seg_value[1]" LOC = P116 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
  NET "Seg_value[2]" LOC = P115 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
  NET "Seg_value[3]" LOC = P113 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
  NET "Seg_value[4]" LOC = P112 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
  NET "Seg_value[5]" LOC = P111 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
  NET "Seg_value[6]" LOC = P110 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
  NET "Seg_value[7]" LOC = P114 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;

NET "TransEN1" LOC = P124 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 12;
  NET "TransEN2"
LOC = P121 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
  NET "TransEN3" LOC = P120 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
```

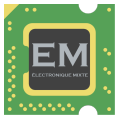

 
## Projet électronique FPGA #3 : Générateur des horloges







## Programme de simulation (Testbench)

 
 
## Projet électronique FPGA #3 : Générateur des horloges



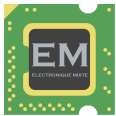

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY ClkGen_Test IS
END ClkGen_Test;


ARCHITECTURE behavior OF ClkGen_Test IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT ClkGen
    PORT(
        clk_12M : IN  std_logic;
        CE : IN  std_logic;
        RST : IN  std_logic;
        Clk_6M : OUT  std_logic;
        Clk_3M : OUT  std_logic;
        Clk_750k : OUT  std_logic;
        Clk_1P46k : OUT  std_logic;
        Clk_22P88 : OUT  std_logic;
        Clk_11P44 : OUT  std_logic;
                                Clk_1_HZ : OUT  std_logic
    );
    END COMPONENT;

    --Inputs
    signal clk_12M : std_logic := '0';
    signal CE : std_logic := '0';
    signal RST : std_logic := '0';

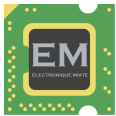    --Outputs
    signal Clk_6M : std_logic;
```



```
signal Clk_3M : std_logic;
signal Clk_750k : std_logic;
signal Clk_1P46k : std_logic;
signal Clk_22P88 : std_logic;
signal Clk_11P44 : std_logic;
    signal Clk_1_HZ : std_logic;

-- Clock period definitions
constant clk_12M_period : time := 83.33333333333333333333
ns;


BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: ClkGen PORT MAP (
        clk_12M => clk_12M,
        CE => CE,
        RST => RST,
        Clk_6M => Clk_6M,
        Clk_3M => Clk_3M,
        Clk_750k => Clk_750k,
        Clk_1P46k => Clk_1P46k,
        Clk_22P88 => Clk_22P88,
        Clk_11P44 => Clk_11P44,
                Clk_1_HZ => Clk_1_HZ
    );


-- Clock process definitions
clk_12M_process :process
begin
    clk_12M <= '0';
    wait for clk_12M_period/2;
```


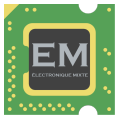
```
        clk_12M <= '1';  
        wait for clk_12M_period/2;  
end process;  
  
    RST<='0';  
    CE <='1';  
  
END;
```


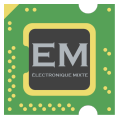
## Projet électronique FPGA #3 : Générateur des horloges





## Photos du projet



Un petit commentaire de vous, un Grand encouragement pour nous ☐

- Bon Courage -







## Dernières réalisations


-  [Projet électronique FPGA #2 : Gestion de l'afficheur 7 Segments](#)
-  [Projet électronique : Fréquencemètre numérique à base du microcontrôleur PIC16F877A #V1](#)



[Description du projet \(Codes + Montage\) + Téléchargement du projet](#)

[complet](#)

-  [Projet électronique FPGA #1 : Détecteur d'une séquence parallèle](#)
-  [Projet électronique FPGA 4 #2/3 : Capteur de distance ultrasonique à base du FPGA & Arduino](#)
-  [Projet électronique FPGA #6 : Commande synchrone multicanaux d'un moteur à CC](#)
-  [Projet électronique FPGA #7 : Calcul de Factorielle - n!](#)
-  [Projet électronique : Gestion d'une matrice des LED avec Arduino](#)
-  [Projet électronique FPGA #4 #1/3 : Capteur de distance ultrasonique à base du FPGA &](#)

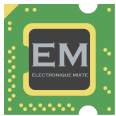

[Arduino](#)

## Articles

- [Analyse de Fourier d'un circuit électronique - Filtre passe-bas RC - Partie 1/2](#)
- [ISIS PROTEUS : Interface Interactive](#)
- [Projets Matlab & Microcontrôleur #7: Arduino Clap Clap](#)
- [Infrarouge IR: Variateur de vitesse à MLI #2/2](#)
- [Contrôleur PWM commandé en tension](#)
- [Que veut dire AOP ?](#)
- [Comment fabriquer un détecteur EMF \(champ électromagnétique\) avec Arduino ?](#)