

heig-vd

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud

Département Technologies Industrielles

Unité EAN

Electronique analogique

Des composants vers les systèmes

i nstitut d'
Automatisation
i ndustrielle



Prof. Freddy Mudry

Table des matières

I. EAN 1 :	
les bases de l'électronique	1
1. Circuits linéaires et amplificateurs	3
1.1. Rappel des éléments de base	3
1.1.1. Générateurs de tension et de courant	3
1.1.2. Théorèmes de Thévenin et de Norton	4
1.1.3. Adaptation d'impédance	4
1.1.4. Diviseurs de tension et de courant	5
1.1.5. Théorème de superposition	5
1.1.6. Exemple	5
1.2. Amplificateurs linéaires	6
1.2.1. Généralités	6
1.2.2. Amplificateurs unilatéraux	7
1.2.3. Amplificateurs bilatéraux	7
1.2.4. Exemple	8
1.3. Modèles unilatéraux pour les amplificateurs	9
1.3.1. Amplificateurs de tension	10
1.3.2. Amplificateurs de courant	10
1.3.3. Amplificateurs à transconductance	11
1.3.4. Amplificateurs à transrésistance	11
1.3.5. Relations entre les quatre représentations	12
1.3.6. Amplificateurs en cascade	12
1.4. Amplificateurs différentiels	13
1.5. Modélisation des quadripôles linéaires	16
1.5.1. Généralités	16
1.5.2. Paramètres impédances et admittances	17
1.5.3. Paramètres hybrides	19
1.5.4. Paramètres de transmission	19
1.6. Réponses indicielles et fréquentielles des circuits d'ordre 1	22
1.6.1. Réponses indicielles	22
1.6.2. Réponses fréquentielles	22
1.7. Analyse de quelques circuits	24
1.7.1. Réponses indicielles	25
1.7.2. Réponses fréquentielles	27
1.8. Exercices	29
2. Circuits à diodes	37
2.1. Description d'une jonction semi-conductrice	37
2.2. Caractéristique d'une diode	38

2.3.	Modèles linéaires d'une diode	40
2.3.1.	Exemple de calcul d'un circuit	41
2.3.2.	Caractéristique d'une diode Zener	42
2.4.	Conformateurs à diodes	43
2.5.	Circuits redresseurs	44
2.6.	Redresseur avec condensateur de filtrage	45
2.6.1.	Hypothèse	46
2.6.2.	Tensions continue et résiduelle	46
2.7.	Redresseur avec condensateur et diode Zener	47
2.8.	Fonctions non linéaires	51
2.9.	Exercices	55
3.	Circuits à transistors bipolaires	59
3.1.	Introduction	59
3.2.	Équations et caractéristiques d'un transistor	60
3.3.	Modèle linéaire	62
3.3.1.	Domaines de fonctionnement du transistor	62
3.4.	Circuit général	63
3.4.1.	Courant de collecteur	64
3.4.2.	Tension de collecteur	64
3.4.3.	Tension d'émetteur	65
3.4.4.	État de saturation	66
3.4.5.	Puissance dissipée par un transistor	66
3.4.6.	Exemple	67
3.5.	Polarisation	69
3.5.1.	Convention d'écriture	69
3.5.2.	Modèle "grands signaux"	70
3.6.	Amplification	70
3.6.1.	Modèle "petits signaux"	71
3.6.2.	Calcul des paramètres "petits signaux"	72
3.7.	Amplificateur de tension	73
3.7.1.	Point de fonctionnement	74
3.7.2.	Amplification	75
3.7.3.	Exemple	77
3.8.	Sources de courant	82
3.8.1.	Domaine de fonctionnement	82
3.8.2.	Résistance de sortie	83
3.8.3.	Miroir de courant	84
3.9.	Amplificateur à collecteur commun	85
3.9.1.	Paramètres de l'amplificateur CC	85
3.10.	Amplificateur différentiel	86
3.10.1.	Point de fonctionnement en mode commun	87
3.10.2.	Amplificateur équivalent	87
3.10.3.	Effet d'une source de courant réelle	89
3.10.4.	Caractéristique complète de l'amplificateur différentiel	90
3.11.	Amplificateur push-pull	93
3.11.1.	Gain en tension, résistances d'entrée et de sortie	95
3.12.	Calcul d'un amplificateur à plusieurs étages	95
3.12.1.	Points de fonctionnement	98

3.12.2. Paramètres différentiels	98
3.12.3. Modèles d'amplification de chaque étage	99
3.12.4. Amplificateur complet	100
3.12.5. Simulation Spice	101
3.12.6. Comparaison des résultats obtenus	102
3.13. Exercices	103
4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels	113
4.1. Préliminaire	113
4.2. Description de l'amplificateur opérationnel	113
4.2.1. Modèle d'un amplificateur opérationnel	116
4.2.2. AO avec une réaction négative ou positive	117
4.2.3. Équations associées à l'AO idéal	118
4.3. Circuits de base	120
4.3.1. Amplificateur inverseur	120
4.3.2. Amplificateur sommateur	121
4.3.3. Amplificateurs non-inverseur et suiveur	122
4.3.4. Amplificateur général	123
4.3.5. Amplificateur différentiel : cas idéal	124
4.3.6. Amplificateur différentiel : cas réel	125
4.4. Circuits dépendants de la fréquence	127
4.4.1. Circuit de base	127
4.4.2. Intégrateur	127
4.4.3. Dérivateur	128
4.4.4. Filtre passe-bas	130
4.4.5. Filtre passe-haut	131
4.4.6. Filtre passe-bande	132
4.4.7. Filtres correcteurs d'amplitudes	133
4.5. Imperfections des amplificateurs opérationnels	135
4.5.1. Gain DC limité	136
4.5.2. Bande passante de l'amplificateur opérationnel	136
4.5.3. Réponses de l'amplificateur non-inverseur	137
4.5.4. Taux de variation limité (slew-rate)	140
4.5.5. Tension de décalage	141
4.5.6. Courants de polarisation	142
4.6. Exercices	143
II. EAN 2 :	
des composants aux systèmes	153
5. Réalisation de filtres analogiques	155
5.1. Filtres d'ordre 1	155
5.2. Formes canoniques	158
5.3. Filtres fondamentaux d'ordre 2	158
5.3.1. Circuit R L C	158
5.3.2. Analyse fréquentielle	158
5.3.3. Analyse temporelle	162
5.4. Cellules d'ordre 2	168
5.4.1. Cellules à gain fixe	168

5.4.2.	Cellules à gain variable	172
5.4.3.	Cellules à gain négatif	172
5.4.4.	Comparaison selon les types de cellules	174
5.5.	Effet des imperfections de l'AO	174
5.6.	Filtres optimums	178
5.6.1.	Filtre idéal	178
5.6.2.	Filtres réels	180
5.6.3.	Approximations d'un filtre idéal	180
5.6.4.	Quel filtre choisir ?	185
5.7.	Filtres normalisés	187
5.7.1.	Transformations à partir d'un filtre passe-bas	187
5.7.2.	Filtres normalisés	187
5.7.3.	Exemple	188
5.8.	Calculs de quelques filtres	191
5.8.1.	Filtre passe-bas de Butterworth	191
5.8.2.	Filtre passe-bas de Bessel	191
5.8.3.	Filtre passe-bas de Tchebycheff	194
5.8.4.	Filtre passe-haut de Tchebycheff	194
5.8.5.	Filtre passe-bande de Butterworth	194
5.8.6.	Filtre coupe-bande de Butterworth	198
5.9.	Circuit universel	199
5.9.1.	Un exemple de filtre universel	201
5.10.	Exercices	203
6.	Comparateurs et générateurs de signaux	209
6.1.	Introduction	209
6.2.	Comparateurs à hystérèse	209
6.2.1.	Comparateurs à seuils symétriques	209
6.2.2.	Comparateurs à seuils variables	213
6.3.	Exemples	215
6.3.1.	Comparateur à collecteur ouvert	215
6.3.2.	Réglage de température à l'aide d'un comparateur	217
6.4.	Bascules ou circuits astables	219
6.4.1.	Bascule à cycle symétrique	219
6.4.2.	Bascule à cycle non symétrique	221
6.4.3.	Bascule unipolaire	223
6.5.	Générateurs de signaux	225
6.5.1.	Signaux carrés et triangulaires	225
6.5.2.	Oscillateur à fréquence variable (VCO)	226
6.5.3.	Signaux sinusoïdaux	228
6.6.	Exercices	234
7.	Étude de la contre-réaction	239
7.1.	Introduction	239
7.2.	Équations de la contre-réaction	239
7.3.	Contre-réaction et amplificateurs	241
7.3.1.	Amplificateur non-inverseur	241
7.3.2.	Amplificateur inverseur	242
7.3.3.	Convertisseur courant-tension	244

7.4.	Propriétés de la contre-réaction	245
7.4.1.	Stabilisation du gain en boucle fermée	245
7.4.2.	Augmentation de la bande-passante	246
7.4.3.	Réduction du bruit	248
7.4.4.	Diminution de la distorsion non-linéaire	249
7.5.	Modification des impédances d'entrée et de sortie	250
7.6.	Conclusion	254
7.7.	Amplificateurs et contre-réaction	254
7.7.1.	Deux approches complémentaires	254
7.7.2.	Les quatre types de contre-réaction (CR)	255
7.7.3.	Propriétés	258
7.8.	Exercices	262
8.	Oscillateurs quasi linéaires	269
8.1.	Éléments de base	269
8.1.1.	Boucle de réaction et oscillation	269
8.1.2.	Circuits de réaction	271
8.1.3.	Contrôle de l'amplitude et stabilité de la fréquence	271
8.2.	Oscillateur à déphaseur CR	273
8.2.1.	Circuit déphaseur	273
8.2.2.	Fréquence d'oscillation	273
8.2.3.	Maintien de l'amplitude	274
8.2.4.	Schéma de l'oscillateur	275
8.2.5.	Gain non linéaire	275
8.3.	Oscillateur de Wien	277
8.3.1.	Fréquence de l'oscillation	277
8.3.2.	Maintien de l'amplitude	278
8.3.3.	Gain non linéaire	278
8.4.	Oscillateur en quadrature	279
8.4.1.	Fréquence de l'oscillation et maintien de l'amplitude	280
8.4.2.	Gain non linéaire	281
8.5.	Considérations sur le contrôle de l'amplitude	281
8.5.1.	Analyse du limiteur d'amplitude	281
8.5.2.	Calcul des composants	282
8.6.	Signaux et analyse spectrale	285
8.7.	Exercices	287
III.	Schémas et histoire	291



Première partie .

EAN 1 :
les bases de l'électronique

1. Circuits linéaires et amplificateurs


1.1. Rappel des éléments de base

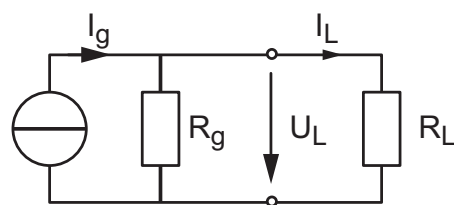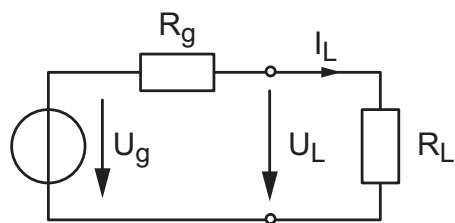1.1.1. Générateurs de tension et de courant



1. Circuits linéaires et amplificateurs

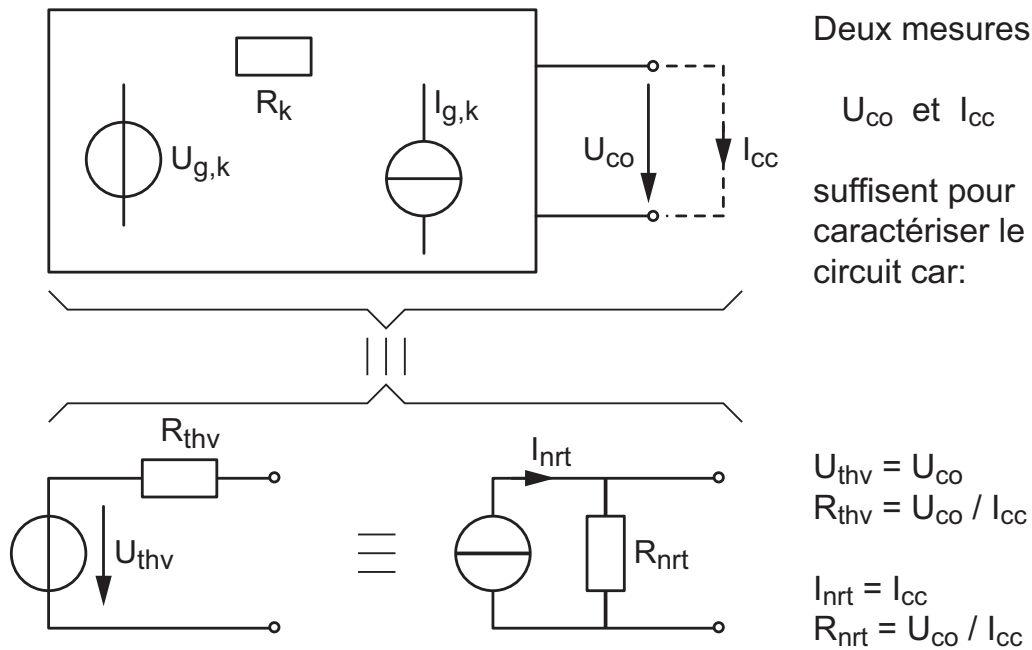1.1.2. Théorèmes de Thévenin et de Norton



1.1.3. Adaptation d'impédance

On dit que les impédances entre un générateur et sa charge sont adaptées lorsque le maximum de puissance est fournie à la charge. Considérant le générateur de tension et sa charge décrits plus haut, on peut écrire les deux équations suivantes :

$$U_L = U_g \frac{R_L}{R_g + R_L}, \quad I_L = \frac{U_g}{R_g + R_L} \quad (1.1)$$

On en déduit que la puissance reçue par la charge vaut

$$P_L = U_L \cdot I_L = (U_g)^2 \frac{R_L}{(R_g + R_L)^2} \quad (1.2)$$



Cette puissance tend vers zéro lorsque $R_L \rightarrow 0$ ou $R_L \rightarrow \infty$. Entre deux, elle passe par un maximum lorsque

$$R_L = R_g \quad (1.3)$$


La puissance maximum que peut recevoir une charge vaut donc

$$P_{L,max} = \frac{(U_g)^2}{4 R_g} = \frac{U_{co} \cdot I_{cc}}{4} = \frac{U_{thv} \cdot I_{nrt}}{4} \quad (1.4)$$

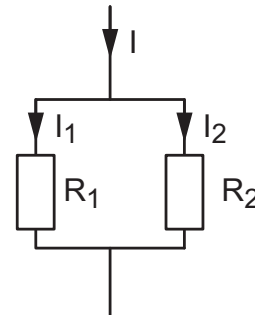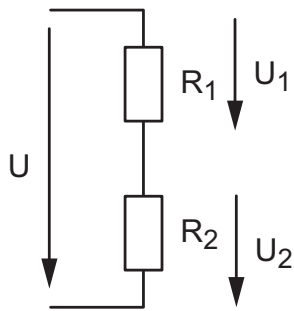1.1.4. Diviseurs de tension et de courant



1.1.5. Théorème de superposition

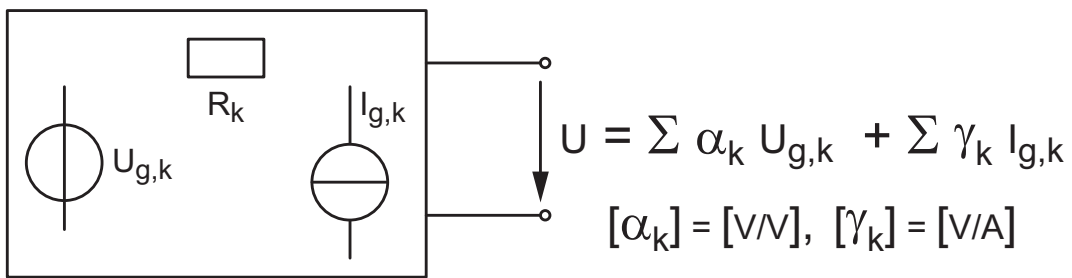

1.1.6. Exemple

1.2. Amplificateurs linéaires

1.2.1. Généralités

Un amplificateur est un ensemble électronique actif constitué de composants pouvant amplifier des courants ou tensions, tels que des transistors par exemple. Pour que l'amplificateur puisse fonctionner, il est nécessaire de l'alimenter avec une tension continue ; mais, dans les schémas de principe ou d'analyse, l'alimentation n'est jamais mentionnée. Les seules connexions indiquées sont les deux bornes d'entrée auxquelles on relie la source et les deux bornes de sortie entre lesquelles on branche la charge. Les amplificateurs sont utilisés pratiquement partout ; ils servent à amplifier, filtrer, détecter, transformer des signaux, etc.

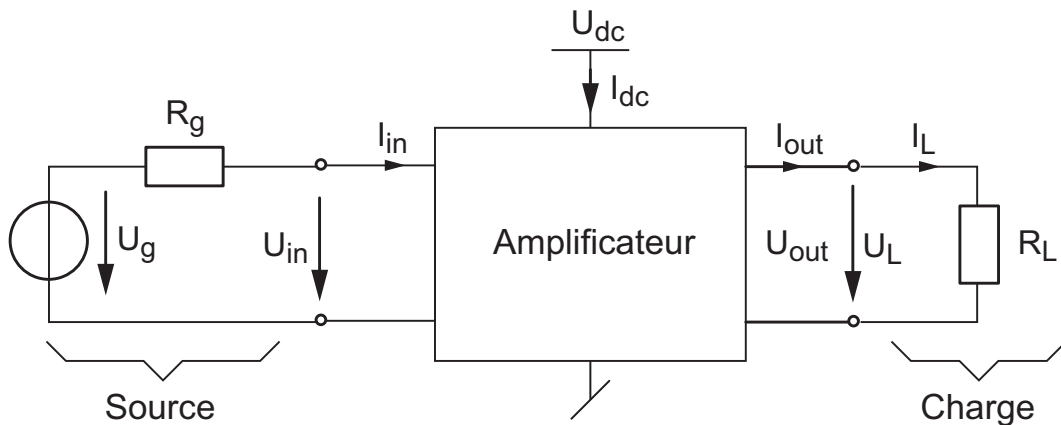


FIGURE 1.1.: Schéma général d'un circuit d'amplification

Les gains intéressants du point de vue de l'utilisateur sont, pour une charge R_L donnée, les gains en tension, en courant et en puissance définis comme suit pour un amplificateur parfait (sans tension ni courant de décalage)

$$A_u \equiv \frac{U_{out}}{U_{in}}, \quad A_i \equiv \frac{I_{out}}{I_{in}}, \quad A_p \equiv \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (1.5)$$

Comme la puissance est égale au produit tension-courant, les trois gains sont bien évidemment reliés entre eux par la relation suivante

$$A_p \equiv \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{U_{out} I_{out}}{U_{in} I_{in}} = A_u A_i \quad (1.6)$$

Il est important de relever que les gains sont souvent exprimés en dB et qu'ils valent alors

$$A_{u,dB} \equiv 20 \log(|A_u|) \quad A_{i,dB} \equiv 20 \log(|A_i|) \quad (1.7)$$

$$A_{p,dB} \equiv 10 \log(A_p) = 10 \log(A_u A_i) = \frac{1}{2} (A_{u,dB} + A_{i,dB}) \quad (1.8)$$

Afin de faciliter l'analyse des systèmes électroniques dans lesquels on utilise les amplificateurs, on les représente par des modèles linéaires adaptés aux applications. Si l'on veut simplement amplifier une tension ou un courant, on utilisera un amplificateur de tension ou de courant. Si l'on souhaite transformer une tension en un courant, on travaillera avec un amplificateur à transconductance ; dans le cas inverse, on prendra un amplificateur à transrésistance. Mais comme on le verra, grâce au théorème de Norton, ces quatre représentations sont totalement équivalentes.

1.2.2. Amplificateurs unilatéraux

Les modèles que l'on utilisera par la suite pour représenter les amplificateurs sont dits unilatéraux. Cela signifie que la tension et le courant de sortie n'ont aucun effet sur les signaux d'entrée. Ce choix est simplement dû au fait que ces modèles sont très simples à calculer et que les amplificateurs réels sont pratiquement unilatéraux. Dans ce cas, les paramètres caractérisant les amplificateurs sont au nombre de trois : le gain à vide et les résistances d'entrée et de sortie.

De plus, comme les *amplificateurs réels* possèdent inévitablement des tensions et courants de décalage qui entraînent une grandeur de sortie non nulle pour une entrée nulle, la relation entrée-sortie d'un amplificateur de tension, par exemple, s'écrira

$$U_{out} = U_{os} + A_u U_{in} \quad (1.9)$$

où U_{os} représente la tension de décalage et A_u le gain en tension. On voit ainsi que les paramètres de l'amplificateur doivent être calculés en considérant les variations plutôt que les valeurs des tensions et courants. Ainsi, pour les amplificateurs de tension ou de courant, on aura

$$A_{uo} \equiv \left. \frac{\Delta U_{out}}{\Delta U_{in}} \right|_{I_{out}=0}, \quad A_{io} \equiv \left. \frac{\Delta I_{out}}{\Delta I_{in}} \right|_{U_{out}=0} \quad (1.10)$$

$$R_{in} \equiv \frac{\Delta U_{in}}{\Delta I_{in}}, \quad R_{out} \equiv \left. \frac{\Delta U_{out}}{-\Delta I_{out}} \right|_{U_{in}=0} \quad (1.11)$$

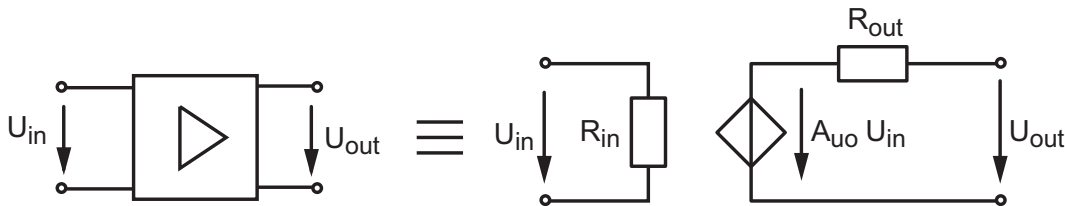


FIGURE 1.2.: Modèle d'un amplificateur (unilatéral) de tension

1.2.3. Amplificateurs bilatéraux

Les amplificateurs bilatéraux sont des amplificateurs dont la tension et le courant d'entrée dépendent de ce que l'on fait en sortie. À cause de ces interactions, ces circuits sont plus compliqués à calculer que les amplificateurs unilatéraux.

Pour tenir compte du fait que la sortie influence l'entrée, on doit définir un paramètre supplémentaire, le gain inverse $A_{..r}$. De plus comme ces paramètres dépendent des résistances R_g et R_L , il est important de préciser leur valeur. Les paramètres d'un amplificateur de tension bilatéral sont alors définis comme suit

$$A_u \equiv \left. \frac{\Delta U_{out}}{\Delta U_{in}} \right|_{R_L=\dots}, \quad A_{ur} \equiv \left. \frac{\Delta U_{in}}{\Delta U_{out}} \right|_{U_g=0, R_g=\dots} \quad (1.12)$$

$$R_{in} \equiv \left. \frac{\Delta U_{in}}{\Delta I_{in}} \right|_{R_L=\dots}, \quad R_{out} \equiv \left. \frac{\Delta U_{out}}{-\Delta I_{out}} \right|_{U_g=0, R_g=\dots} \quad (1.13)$$

1.2.4. Exemple

Les figures 1.3 et 1.4 présentent les schémas de deux amplificateurs de courant : le premier est unilatéral alors que le deuxième est bilatéral. Dans ce dernier, le couplage entre la sortie et l'entrée est dû à la résistance R_3 .

Les paramètres de l'amplificateur de tension unilatéral (figure 1.3) découlent immédiatement de leur définition et de l'observation du schéma ; on a en effet

$$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} = R_1 \quad (1.14)$$

$$R_{out} = \frac{U_{out}}{-I_{out}} \Big|_{U_{in}=0} = R_2 \quad (1.15)$$

$$A_{uo} \equiv \frac{U_{out}}{U_{in}} \Big|_{I_{out}=0} = \frac{-\beta I_{in} R_2}{I_{in} R_1} = -\frac{\beta R_2}{R_1} \quad (1.16)$$

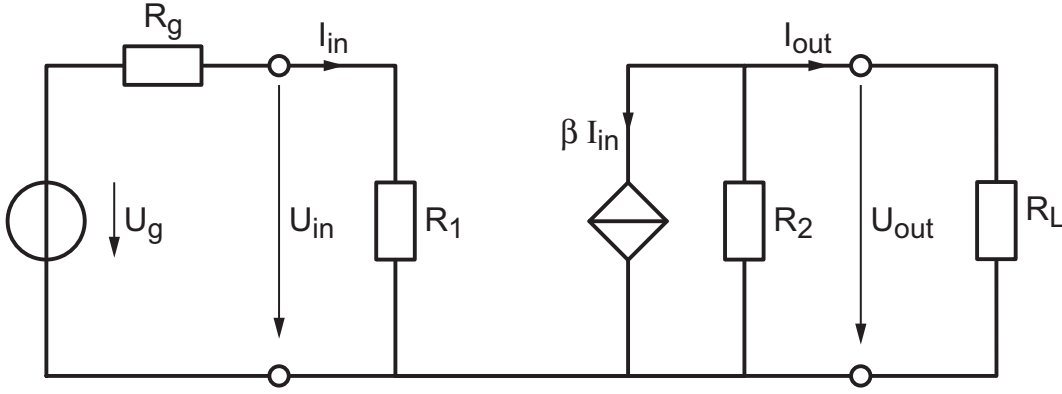


FIGURE 1.3.: Schéma d'un amplificateur unilatéral

Pour obtenir les caractéristiques de l'amplificateur de tension bilatéral (figure 1.4), il faut commencer par écrire les équations du circuit

$$U_{in} = U_g - R_g I_g \quad (1.17)$$

$$U_{in} = R_1 I_{in} + R_3 (I_{in} - I_{out}) \quad (1.18)$$

$$U_{out} = -R_2 (\beta I_{in} + I_{out}) + R_3 (I_{in} - I_{out}) \quad (1.19)$$

$$U_{out} = R_L I_{out} \quad (1.20)$$

En résolvant ces quatre équations, on obtient les expressions des quatre paramètres de l'amplificateur bilatéral qui valent

$$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} = R_1 + R_3 \frac{R_L + R_2 + \beta R_2}{R_2 + R_3 + R_L} \quad (1.21)$$

$$R_{out} = \frac{U_{out}}{-I_{out}} = R_2 + R_3 \left(1 + \frac{\beta R_2 - R_3}{R_g + R_1 + R_3} \right) \quad (1.22)$$

$$A_u = \frac{U_{out}}{U_{in}} = -\alpha \frac{R_L}{R_2 + R_3(1 + \alpha) + R_L} \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{\beta R_2 - R_3}{R_1 + R_3} \quad (1.23)$$

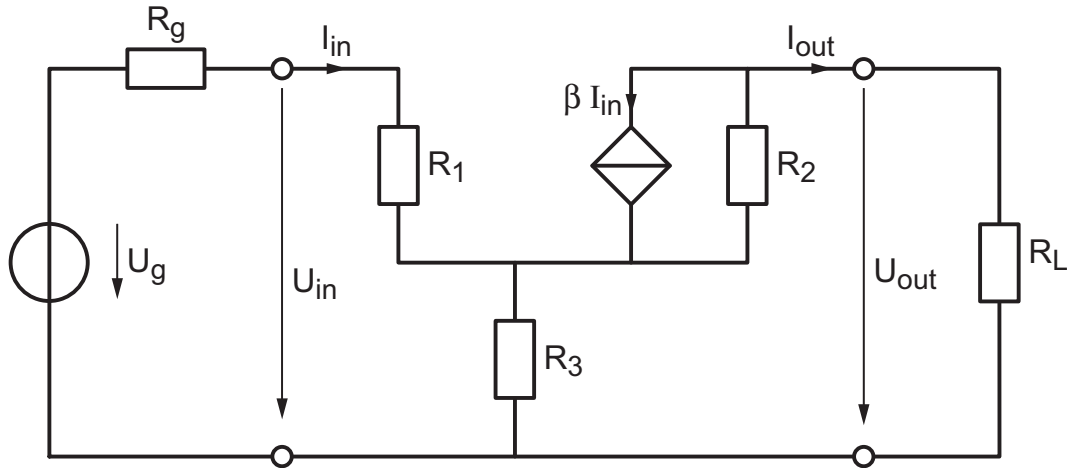


FIGURE 1.4.: Schéma d'un amplificateur bilatéral

$$A_{ur} = \frac{U_{in}}{U_{out}} \Big|_{U_g=0} = \frac{R_g R_3}{(\beta R_2 - R_3) R_3 + (R_2 + R_3)(R_g + R_1 + R_2)} \quad (1.24)$$

Comme on peut le constater, le défaut majeur des circuits bilatéraux est dû au fait que les paramètres de l'amplificateur ne sont pas indépendants des résistances R_g et R_L extérieures à celui-ci et que leur calcul est compliqué. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, on réalise des amplificateurs unilatéraux.

1.3. Modèles unilatéraux pour les amplificateurs


Pour ce qui suit, on ne considérera que des amplificateurs unilatéraux supposés parfaits. Les modèles sont alors très simples puisqu'ils se résument aux trois paramètres que sont le gain à vide et les résistances d'entrée et de sortie. Suivant le point de vue adopté, on peut représenter un même amplificateur à l'aide de quatre modèles différents reliés entre eux par les transformations de Thévenin-Norton :

- les amplificateurs tension-tension caractérisés le gain A_{uo} ,
- les amplificateurs courant-courant caractérisés le gain A_{io} ,
- les amplificateurs tension-courant caractérisés la transconductance G_{mo} ,
- les amplificateurs courant-tension caractérisés la transrésistance R_{mo} .

1. Circuits linéaires et amplificateurs

1.3.1. Amplificateurs de tension

$$A_{uo} = \text{gain en tension à sortie ouverte} \equiv \left. \frac{U_{out}}{U_{in}} \right|_{I_{out}=0}$$

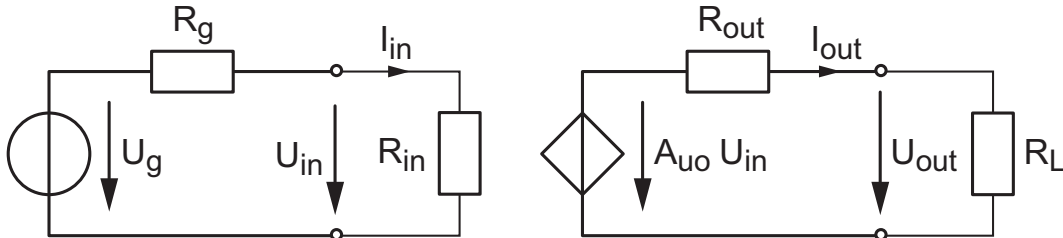


$$A_u \equiv \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{1}{U_{in}} \left(A_{uo} U_{in} \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \right) = A_{uo} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

$$A_i \equiv \frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{U_{out}/R_L}{U_{in}/R_{in}} = A_u \frac{R_{in}}{R_L}$$

$$U_L = U_{in} A_u = U_g \frac{R_{in}}{R_{in} + R_g} \frac{R_L}{R_L + R_{out}} A_{uo}$$

1.3.2. Amplificateurs de courant

$$A_{io} = \text{gain en courant à sortie fermée} \equiv \left. \frac{I_{out}}{I_{in}} \right|_{U_{out}=0}$$

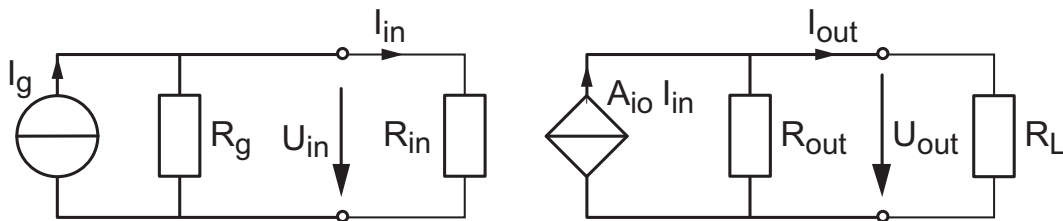


$$A_i \equiv \frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{1}{I_{in}} \left(A_{io} I_{in} \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} \right) = A_{io} \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}}$$

$$A_u \equiv \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{I_{out} R_L}{I_{in} R_{in}} = \frac{(A_i I_{in}) R_L}{I_{in} R_{in}} = A_{io} \frac{R_{out}}{R_{in}} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

$$I_L = I_{in} A_i = I_g \frac{R_g}{R_{in} + R_g} \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} A_{io}$$

1.3.3. Amplificateurs à transconductance

$$G_{mo} = \text{transconductance à sortie fermée} \equiv \frac{I_{out}}{U_{in}} \Big|_{U_{out}=0}$$

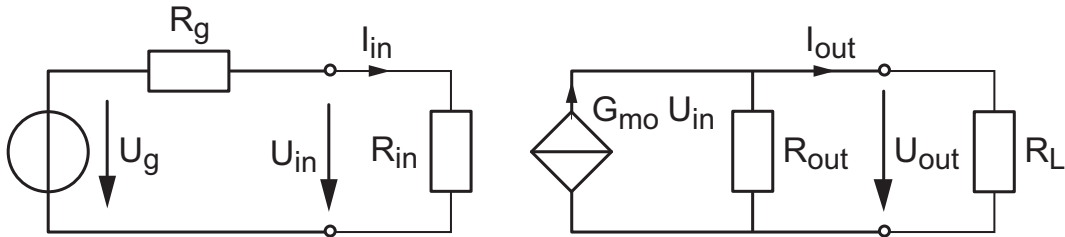


$$G_m \equiv \frac{I_{out}}{U_{in}} = \frac{1}{U_{in}} \left(G_{mo} U_{in} \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} \right) = G_{mo} \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}}$$

$$A_u \equiv \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{I_{out} R_L}{U_{in}} = \frac{(G_m U_{in}) R_L}{U_{in}} = G_{mo} R_{out} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

$$I_L = U_{in} G_m = U_g \frac{R_{in}}{R_{in} + R_g} \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} G_{mo}$$

1.3.4. Amplificateurs à transrésistance

$$R_{mo} = \text{transrésistance à sortie ouverte} \equiv \frac{U_{out}}{I_{in}} \Big|_{I_{out}=0}$$

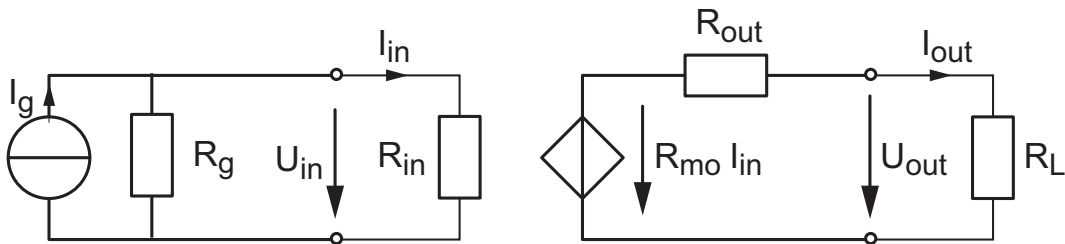

$$R_m \equiv \frac{U_{out}}{I_{in}} = \frac{1}{I_{in}} \left(R_{mo} I_{in} \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \right) = R_{mo} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

$$A_u \equiv \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{1}{U_{in}} (R_m I_{in}) = \frac{R_m U_{in} / R_{in}}{U_{in}} = \frac{R_{mo}}{R_{in}} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

$$U_L = I_{in} R_m = I_g \frac{R_g}{R_{in} + R_g} \frac{R_L}{R_L + R_{out}} R_{mo}$$

1.3.5. Relations entre les quatre représentations

Nous venons de voir quatre représentation possibles pour une même réalité. Il est clair que les résistances d'entrée et de sortie demeurent les mêmes ; seules changent les expressions des gains. Grâce au théorème de Norton, on passe facilement d'une représentation à l'autre. On obtient alors les résultats présentés dans le tableau 1.1.

	Gain en tension A_{uo}	Gain en courant A_{io}
Ampli. de tension	A_{uo}	$A_{uo} \frac{R_{in}}{R_{out}}$
Ampli. de courant	$A_{io} \frac{R_{out}}{R_{in}}$	A_{io}
Ampli. à transconductance	$G_{mo} R_{out}$	$G_{mo} R_{in}$
Ampli. à transrésistance	$R_{mo} \frac{1}{R_{in}}$	$R_{mo} \frac{1}{R_{out}}$

TABLE 1.1.: Équivalences entre les quatre types d'amplificateurs

1.3.6. Amplificateurs en cascade

Comme pratiquement, il n'est pas possible d'avoir simultanément les résistances d'entrée, de sortie et le gain souhaités, il est fréquent de devoir cascader plusieurs amplificateurs et de choisir leurs caractéristiques en fonction de la source, de la charge et des besoins en amplification. Par exemple, si l'on doit amplifier une tension avant de l'appliquer à une charge de faible valeur, l'amplificateur est généralement constitué de trois étages permettant d'avoir une impédance d'entrée élevée, un gain élevé et une faible résistance de sortie (figure 1.5).

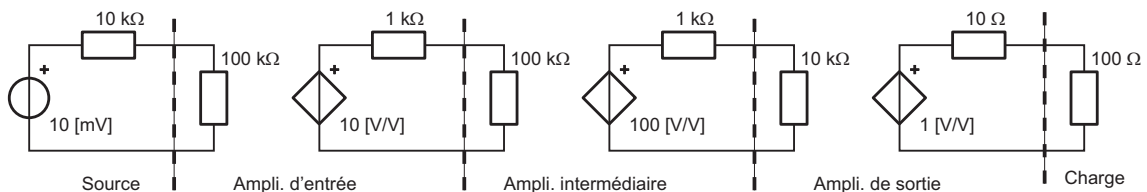


FIGURE 1.5.: Amplificateurs en cascade

On voit dans cet exemple que l'on a affaire à une succession de gains et de diviseurs de tension ; ainsi le gain résultant sera-t-il toujours inférieur au produit des gains à vide de chaque amplificateur. Appliquant la règle du diviseur de tension, on obtient pour chaque étage les gains suivants

$$A_{u1} = 10 \frac{100}{101} = 9.9, \quad A_{u2} = 100 \frac{10}{11} = 90.9, \quad A_{u3} = 1 \frac{100}{110} = 0.909$$

Ce qui donne un gain total valant

$$A_u = A_{u1} A_{u2} A_{u3} = 818 [V/V]$$

A cette diminution du gain vient s'ajouter l'effet du diviseur d'entrée ; ce qui fait que la tension fournie à la charge vaut

$$U_L = U_g \frac{R_{in}}{R_{in} + R_g} A_u = 10 \text{ mV} \frac{100 \text{ k}\Omega}{110 \text{ k}\Omega} 818 \simeq 7.4 [V]$$

On voit ainsi que le gain global $A_{u,gL}$ vaut

$$A_{u,gL} \equiv \frac{U_L}{U_g} = \frac{7.4 [V]}{10 [\text{mV}]} = 740 [V/V]$$

alors que le produit des gains à vide donne 1000 [V/V].

1.4. Amplificateurs différentiels

Les amplificateurs différentiels sont utilisés chaque fois que l'on doit amplifier un signal perturbé par du bruit ou une composante DC inutile. Comme illustration, considérons l'amplification d'un message $m(t)$ reçu par un microphone dont le câble capte un bruit électromagnétique $b(t)$ (figure 1.6). Dans le cas d'une simple amplification unipolaire, le signal amplifié vaudra

$$u_2(t) = A_u (u_1(t) + b(t)) = A_u u_1(t) + A_u b(t) \quad (1.25)$$

Comme le bruit $b(t)$ est amplifié de la même manière que le message représenté par la tension $u_1(t)$, on n'aura rien gagné en qualité.

Par contre, en utilisant un microphone (dont seul le boîtier est mis à la masse), un câble bifilaire torsadé (pour diminuer le captage du bruit) et un amplificateur différentiel, le bruit sera complètement éliminé si l'amplificateur est parfait.

En effet, comme dans ce cas c'est la différence de tension entre les deux entrées qui est amplifiée, on a

$$u_2(t) = A_{dm} (U_+ - U_-) \quad (1.26)$$

$$u_2(t) = A_{dm} ((u_{11}(t) + b(t)) - (u_{12}(t) + b(t))) \quad (1.27)$$

$$= A_{dm} (u_{11}(t) - u_{12}(t)) \quad (1.28)$$

On voit ainsi que l'effet du bruit électromagnétique a complètement disparu et que seul le message contenu dans la différence de tension est amplifié.

Un **amplificateur différentiel réel** qui n'amplifie *pas exactement* de la même manière les deux tensions d'entrées peut être décrit par

$$u_2(t) = A_{u1} U_+ - A_{u2} U_- \quad (1.29)$$

$$\begin{aligned} u_2(t) &= A_{u1} (u_{11}(t) + b(t)) - A_{u2} (u_{12}(t) + b(t)) \\ &= A_{u1} u_{11}(t) - A_{u2} u_{12}(t) + (A_{u1} - A_{u2}) b(t) \end{aligned}$$

1. Circuits linéaires et amplificateurs

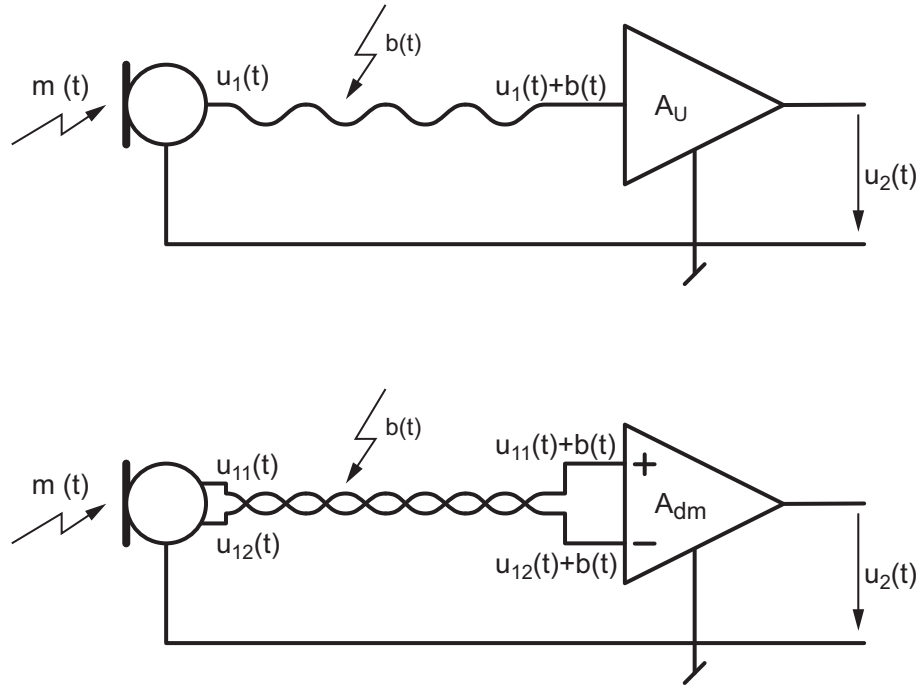


FIGURE 1.6.: Amplificateurs unipolaire et différentiel

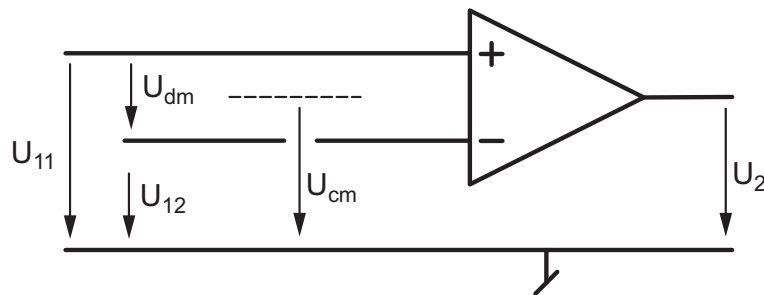


FIGURE 1.7.: Définition des modes différentiel et commun

À ce stade, il est plus intéressant de considérer la différence des deux tensions d'entrée (tension différentielle) qui contient le message

$$U_{dm} = U_{11} - U_{12} \quad (1.30)$$

et la tension commune aux deux entrées qui peut représenter le bruit ou une tension de décalage

$$U_{cm} = \frac{U_{11} + U_{12}}{2} \quad (1.31)$$

Ce changement de variables (où l'on a utilisé la valeurs efficace des tensions plutôt que leur valeur instantanée) permet de décrire les tensions d'entrée "physiques" à l'aide des tensions descriptives que sont U_{dm} et U_{cm} (figure 1.7) :

$$U_{11} = U_{cm} + \frac{U_{dm}}{2}, \quad U_{12} = U_{cm} - \frac{U_{dm}}{2}$$

La tension de sortie s'écrit alors

$$U_2 = A_{u1} U_+ - A_{u2} U_-$$

$$\begin{aligned}
 U_2 &= A_{u1} U_{11} - A_{u2} U_{12} + (A_{u1} - A_{u2}) B \\
 U_2 &= A_{u1} \left(U_{cm} + \frac{U_{dm}}{2} \right) - A_{u2} \left(U_{cm} - \frac{U_{dm}}{2} \right) + (A_{u1} - A_{u2}) B \\
 U_2 &= \frac{(A_{u1} + A_{u2})}{2} U_{dm} + (A_{u1} - A_{u2}) (U_{cm} + B)
 \end{aligned}$$

On constate ainsi que la tension différentielle est amplifiée par la moyenne des deux gains et que le mode commun, au même titre que le bruit, est atténué par la différence des deux gains. Ce qui revient à dire que les tensions différentielle et commune ne sont pas amplifiées de la même manière et que la tension de sortie peut alors être décrite à l'aide des gains différentiel A_{dm} et commun A_{cm}

$$U_2 = A_{dm} U_{dm} + A_{cm} (U_{cm} + B) \quad (1.32)$$

où

$$A_{dm} = \frac{(A_{U1} + A_{U2})}{2}, \quad A_{cm} = A_{U1} - A_{U2} \quad (1.33)$$

Dans le cas idéal, on a $A_{U2} = A_{U1}$, ce qui donne

$$A_{dm} = \frac{(A_{U1} + A_{U2})}{2} = A_{U1}, \quad A_{cm} = 0 \quad (1.34)$$

Ainsi, un amplificateur différentiel idéal permet d'amplifier le message tout en éliminant complètement le bruit.

La capacité d'un amplificateur réel à amplifier la tension différentielle et d'atténuer la tension commune se mesure à l'aide du Taux de Réjection du Mode Commun (TRMC) défini comme suit

$$TRMC = \rho \equiv \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| \quad (1.35)$$

Celui-ci est souvent donné en décibels.

Exemple Afin de rendre les choses plus concrètes, considérons un amplificateur différentiel à transconductance (figure 1.8) dont les paramètres sont

$$\begin{aligned}
 R_{in} &= 1 \text{ M}\Omega, & R_{out} &= 10 \text{ k}\Omega \\
 g_{m1} &= 10 \left[\frac{\text{mA}}{\text{V}} \right], & g_{m2} &= 10.01 \left[\frac{\text{mA}}{\text{V}} \right]
 \end{aligned}$$

Les gains en tension valent alors

$$\begin{aligned}
 A_{U1} &\equiv \left. + \frac{\Delta U_2}{\Delta U_{11}} \right|_{U_{12}=0} = +g_{m1} R_{out} = 100.0 \left[\frac{\text{V}}{\text{V}} \right] \\
 A_{U2} &\equiv \left. - \frac{\Delta U_2}{\Delta U_{12}} \right|_{U_{11}=0} = +g_{m2} R_{out} = 100.1 \left[\frac{\text{V}}{\text{V}} \right]
 \end{aligned}$$

Ce qui donne

$$A_{dm} = \frac{(A_{U1} + A_{U2})}{2} = 100.05 \left[\frac{\text{V}}{\text{V}} \right]$$

1. Circuits linéaires et amplificateurs

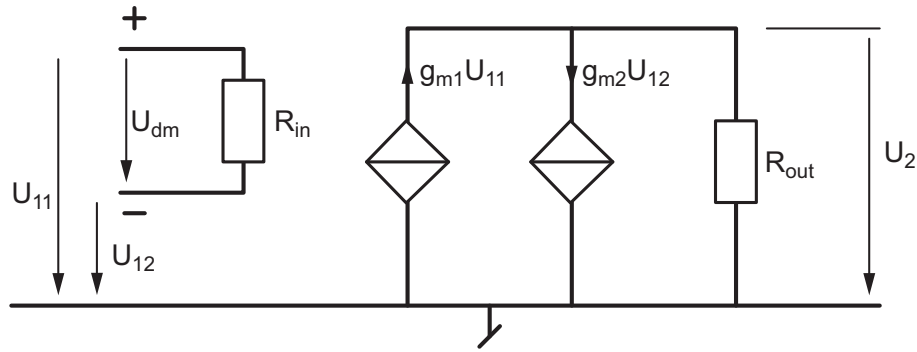


FIGURE 1.8.: Modèle d'un amplificateur différentiel à transconductance

$$A_{cm} = A_{U1} - A_{U2} = -0.1 \left[\frac{\text{V}}{\text{V}} \right]$$

$$\rho \equiv \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| \simeq \left| \frac{100}{-0.1} \right| = 1000 = 60 \text{ dB}$$

Si l'on considère les tensions d'entrée suivantes

$$U_{11} = 4.6 \text{ V}, \quad U_{12} = 4.5 \text{ V}$$

on a

$$U_{dm} = +0.1 \text{ V}, \quad U_{cm} = 4.55 \text{ V}$$

La tension de sortie vaudra donc

$$\begin{aligned} U_2 &= A_{dm} U_{dm} + A_{cm} U_{cm} \\ &= 100.05 \cdot 0.1 + (-0.1) \cdot 4.55 \\ &= 10.005 \text{ [V}_{dm}] - 0.455 \text{ [V}_{cm}] \simeq 9.55 \text{ V} \end{aligned}$$

Sachant que théoriquement elle devrait valoir exactement 10 volts, on voit ainsi que, malgré un TRMC de 60 dB, la tension de sortie est entachée d'une erreur de plus de 4% à cause du mode commun élevé (4.55 V) par rapport au mode différentiel (0.1 V).

1.5. Modélisation des quadripôles linéaires

1.5.1. Généralités

Un quadripôle, comme son nom l'indique, est un circuit possédant deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie ; ce qui conduit à quatre le nombre de grandeurs d'entrée U_1 , I_1 et de sortie U_2 , I_2 que l'on doit considérer (figure 1.9). Le but de la représentation des quadripôles est de décrire deux d'entre elles alors que les deux autres sont connues. On peut ainsi obtenir six représentations différentes d'un seul et même quadripôle. Parmi celles-ci, quatre sont intéressantes d'un point de vue pratique.

Comme ces quadripôles sont admis linéaires, on a, pour chaque représentation, un ensemble de deux équations à deux inconnues que l'on représente sous forme matricielle :

1. la représentation "impédance" où l'on décrit les tensions par rapport aux courants

$$\begin{aligned} U_1 &= z_{11}I_1 + z_{12}I_2 \\ U_2 &= z_{21}I_1 + z_{22}I_2 \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \quad (1.36)$$

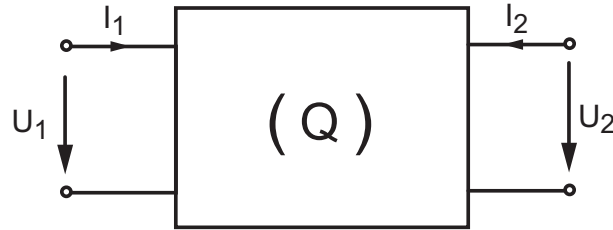


FIGURE 1.9.: Schéma général d'un quadripôle

2. la représentation "admittance" où l'on décrit les courants par rapport aux tensions

$$\begin{aligned} I_1 &= y_{11}U_1 + y_{12}U_2 \\ I_2 &= y_{21}U_1 + y_{22}U_2 \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} \quad (1.37)$$

3. la représentation "hybride" où l'on décrit la tension d'entrée et le courant de sortie par rapport au courant d'entrée et à la tension de sortie

$$\begin{aligned} U_1 &= h_{11}I_1 + h_{12}U_2 \\ I_2 &= h_{21}I_1 + h_{22}U_2 \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} U_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ U_2 \end{pmatrix} \quad (1.38)$$


4. la représentation "transmission" où l'on décrit la tension et le courant d'entrée par rapport à ceux de sortie ; on notera que, dans ce cas et pour des raisons pratiques, on choisit de considérer le courant I_2 sortant du quadripôle

$$\begin{aligned} U_1 &= AU_2 + B(-I_2) \\ I_1 &= CU_2 + D(-I_2) \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ -I_2 \end{pmatrix} \quad (1.39)$$

À chacune de ces représentations est associé un circuit type que l'on présente ci-dessous.

1.5.2. Paramètres impédances et admittances

La figure 1.10 présente les circuits en T (étoile) et en Π (triangle). On peut calculer les matrices correspondant à chacun de ces deux quadripôles à partir des équations du circuit ou de la définition des paramètres.

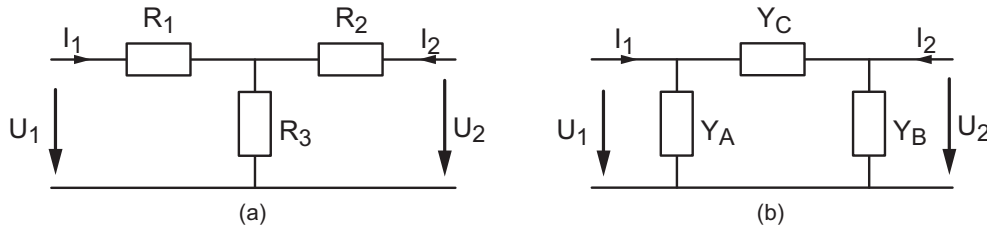
 FIGURE 1.10.: Circuits en T et en Π

Pour le circuit en T, considérons ses équations

$$\begin{aligned} U_1 &= R_1I_1 + R_3(I_1 + I_2) = (R_1 + R_3)I_1 + R_3I_2 \\ U_2 &= R_2I_2 + R_3(I_1 + I_2) = R_3I_1 + (R_2 + R_3)I_2 \end{aligned}$$

1. Circuits linéaires et amplificateurs

et comparons-les avec les équations de la description en z

$$\begin{aligned} U_1 &= z_{11}I_1 + z_{12}I_2 \\ U_2 &= z_{21}I_1 + z_{22}I_2 \end{aligned}$$

On voit immédiatement que la matrice (z_{ij}) d'un circuit en T s'écrit

$$(z_{ij}) = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{pmatrix} \quad (1.40)$$

On peut également partir de la définition des paramètres pour obtenir la description d'un circuit. Dans le cas du circuit en Π , les équations de la description en y valent

$$\begin{aligned} I_1 &= y_{11}U_1 + y_{12}U_2 \\ I_2 &= y_{21}U_1 + y_{22}U_2 \end{aligned}$$

En appliquant les définitions des paramètres y_{ij} au circuit en Π , on obtient directement

$$\begin{aligned} y_{11} &\equiv \left. \frac{I_1}{U_1} \right|_{U_2=0} = Y_A + Y_C, & y_{12} &\equiv \left. \frac{I_1}{U_2} \right|_{U_1=0} = -Y_C \\ y_{21} &\equiv \left. \frac{I_2}{U_1} \right|_{U_2=0} = -Y_C, & y_{22} &\equiv \left. \frac{I_2}{U_2} \right|_{U_1=0} = Y_B + Y_C \end{aligned}$$

Ce qui donne la matrice

$$(y_{ij}) = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_A + Y_C & -Y_C \\ -Y_C & Y_B + Y_C \end{pmatrix} \quad (1.41)$$

Relation entre z_{ij} et y_{ij} Comme de manière générale, on a

$$(U_{1,2}) = (z_{ij})(I_{1,2}) \quad \text{et} \quad (I_{1,2}) = (y_{ij})(U_{1,2})$$

on en déduit que les matrices (z_{ij}) et (y_{ij}) sont reliées entre elles par l'équation

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} = (z_{ij}) \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = (z_{ij}) \left((y_{ij}) \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} \right) = ((z_{ij})(y_{ij})) \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} \quad (1.42)$$

Ce qui impose le fait que

$$(z_{ij})(y_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On voit ainsi que les représentations (z_{ij}) et (y_{ij}) sont simplement l'inverse l'une de l'autre

$$(y_{ij})^{-1} = (z_{ij}) \quad (1.43)$$

Exemple L'application de ces deux représentations permet la transformation étoile-triangle ou son inverse. En effet, sachant que l'inverse d'une matrice 2×2 , vaut

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (1.44)$$

on obtient, par exemple, la transformation du circuit triangle en un circuit étoile :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} Y_A + Y_C & -Y_C \\ -Y_C & Y_B + Y_C \end{pmatrix}^{-1} &= \frac{1}{(Y_A + Y_C)(Y_B + Y_C) - Y_C Y_C} \begin{pmatrix} Y_B + Y_C & +Y_C \\ +Y_C & Y_A + Y_C \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{Y_A Y_B + Y_A Y_C + Y_B Y_C} \begin{pmatrix} Y_B + Y_C & +Y_C \\ +Y_C & Y_A + Y_C \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On en déduit alors que le circuit étoile équivalent au circuit triangle doit être réalisé avec les résistances suivantes

$$\begin{aligned} R_3 &= \frac{Y_C}{Y_A Y_B + Y_A Y_C + Y_B Y_C} \\ R_1 &= \frac{Y_B}{Y_A Y_B + Y_A Y_C + Y_B Y_C} \\ R_2 &= \frac{Y_A}{Y_A Y_B + Y_A Y_C + Y_B Y_C} \end{aligned}$$

1.5.3. Paramètres hybrides

Le premier schéma de la figure 1.11 présente le circuit correspondant au quadripôle à paramètres hybrides tels que

$$\begin{aligned} U_1 &= h_{11} I_1 + h_{12} U_2 \\ I_2 &= h_{21} I_1 + h_{22} U_2 \end{aligned} \quad (1.45)$$

avec

- $h_{11} \equiv \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{U_2=0} \equiv h_{ie}$ = impédance d'entrée du quadripôle à sortie court-circuitée
- $h_{12} \equiv \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_1=0} \equiv h_{re}$ = gain inverse en tension à entrée ouverte
- $h_{21} \equiv \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{U_2=0} \equiv h_{fe}$ = gain direct en courant à sortie court-circuitée
- $h_{22} \equiv \left. \frac{I_2}{U_2} \right|_{I_1=0} \equiv h_{oe}$ = admittance de sortie à entrée ouverte

On notera que dans cette énumération, on a utilisé les nomenclatures européenne (indices numériques) et anglo-saxonne (indices alphabétiques).

La comparaison entre les deux circuits de la figure 1.11 montre que les paramètres hybrides correspondent au modèle linéaire des transistors (voir le chapitre y relatif) où

- $h_{ie} = r_{be}$ = résistance base-émetteur du transistor
- $h_{re} \simeq 0$ = gain inverse en tension du transistor
- $h_{fe} = \beta$ = gain en courant du transistor
- $h_{oe} = g_{ce} = 1/r_{ce}$ = admittance collecteur-émetteur du transistor

1.5.4. Paramètres de transmission

Considérant la mise en cascade de plusieurs quadripôles (figure 1.12), on voit que la tension et le courant de sortie de l'un sont la tension et le courant d'entrée du suivant. On a donc de manière générale

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = (T_1) \begin{pmatrix} U_2 \\ -I_2 \end{pmatrix} = (T_1)(T_2) \begin{pmatrix} U_3 \\ -I_3 \end{pmatrix} = (T_1)(T_2)(T_3) \begin{pmatrix} U_4 \\ -I_4 \end{pmatrix} = \dots \quad (1.46)$$

1. Circuits linéaires et amplificateurs

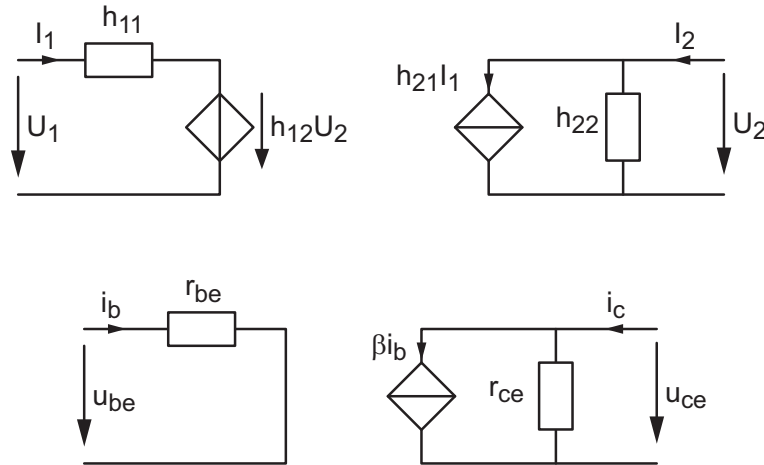


FIGURE 1.11.: Quadripôle à paramètres hybrides et modèle linéaire du transistor

En définissant la matrice de transmission de manière à ce que le vecteur d'entrée soit décrit par le vecteur de sortie

$$\begin{aligned} U_1 &= AU_2 + B(-I_2) \\ I_1 &= CU_2 + D(-I_2) \end{aligned} \quad (1.47)$$

on obtient la matrice de transmission d'un quadripôle

$$(T) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \quad (1.48)$$

L'intérêt des paramètres de transmission réside dans le fait que la mise en cascade de quadripôles se calcule aisément et que le terme A d'une matrice de transmission est l'inverse de la fonction de transfert liant l'entrée à la sortie du quadripôle. En effet, étant donné la définition du quadripôle (équation 1.47), on voit que l'on a de manière générale

$$A \equiv \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_2=0} = \left. \frac{U_{in}}{U_{out}} \right|_{I_{out}=0} \equiv \frac{1}{H(j\omega)} \quad (1.49)$$

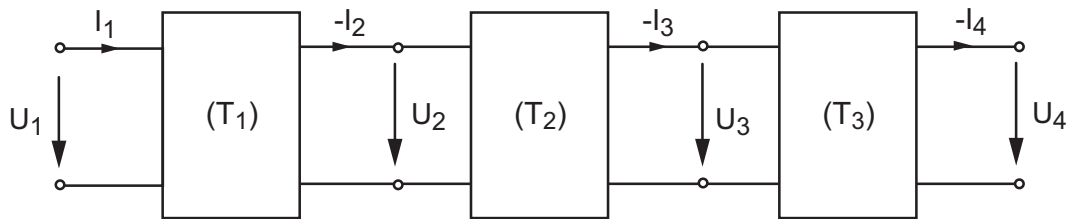


FIGURE 1.12.: Mise en cascade de quadripôles

Considérant que le circuit en $\frac{1}{2}T$ de la figure 1.13 est un circuit générique pour la mise en cascade, on montre qu'il est représenté par la matrice

$$(T) = \begin{pmatrix} 1 + ZY & Z \\ Y & 1 \end{pmatrix} \quad (1.50)$$

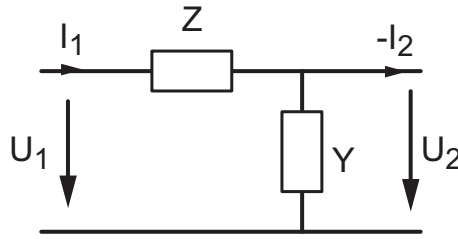


FIGURE 1.13.: Circuit générique pour la mise en cascade de quadripôles

Exemple On souhaite calculer la réponse fréquentielle correspondant à la mise en cascade de deux circuits RC (figure 1.14). Il est *important de noter* que dans ce cas on ne peut pas calculer la réponse fréquentielle de l'ensemble en effectuant simplement le produit des deux fonctions de transfert car le courant de sortie du premier circuit I_2 n'est pas nul ; on doit donc utiliser le produit des matrices de transmission pour obtenir la fonction de transfert globale du circuit.

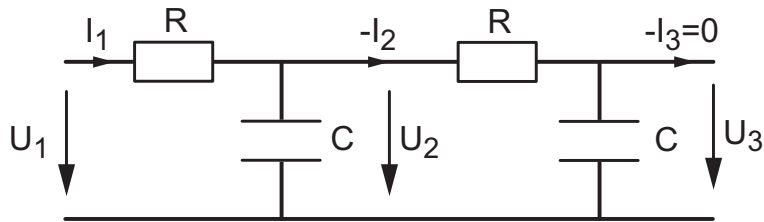


FIGURE 1.14.: Filtre passe-bas d'ordre 2

Considérant que la cellule RC est caractérisée par $Z = R$ et $Y = j\omega C$, on voit que la matrice correspondante vaut

$$\begin{pmatrix} 1 + ZY & Z \\ Y & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + j\omega RC & R \\ j\omega C & 1 \end{pmatrix} \quad (1.51)$$

La matrice globale vaut donc

$$(T) = (T_1)(T_2) = \begin{pmatrix} 1 + j\omega RC & R \\ j\omega C & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 + j\omega RC & R \\ j\omega C & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} A & B \\ C' & D \end{pmatrix}$$

avec

$$\begin{aligned} A &= (1 + j\omega RC)^2 + j\omega RC = 1 + 3j\omega RC + (j\omega RC)^2 \\ B &= (1 + j\omega RC)R + R \\ C' &= j\omega C(1 + j\omega RC) + j\omega C \\ D &= j\omega CR + 1 \end{aligned}$$

On en déduit donc que la réponse fréquentielle d'un filtre passe-bas d'ordre 2 réalisé par la mise en cascade de deux cellules RC vaut

$$H(j\omega) \equiv \frac{1}{A} = \frac{1}{1 + 3j\omega RC + (j\omega RC)^2} \quad (1.52)$$

En comparant le dénominateur de $H(j\omega)$ avec sa forme canonique

$$D(j\omega) = 1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 \quad (1.53)$$

1. Circuits linéaires et amplificateurs

on voit que ce filtre est caractérisé par sa pulsation caractéristique et son facteur de qualité qui valent respectivement

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}, \quad Q_0 = \frac{1}{3}$$

1.6. Réponses indicielles et fréquentielles des circuits d'ordre 1

L'analyse fréquentielle et temporelle des circuits linéaires d'ordre 1 ayant été traitée dans le cours de Théorie des circuits linéaires, on se contente ici d'en rappeler l'essentiel.

1.6.1. Réponses indicielles

Les réponses indicielles (consécutives à l'application d'un saut de tension) des systèmes d'ordre 1 sont entièrement déterminées par le temps caractéristique τ et les valeurs initiale et finale, respectivement, $u_0 \equiv u(t \rightarrow 0_+)$ et $u_\infty \equiv u(t \rightarrow \infty)$. On obtient alors

$$u(t) = u_0 + (u_\infty - u_0) \left(1 - \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right) \right) \quad \Leftrightarrow \quad t = \tau \ln\left(\frac{u_\infty - u_0}{u_\infty - u(t)}\right) \quad (1.54)$$

Ainsi, pour tracer une réponse indiciale, il suffit de connaître les valeurs initiale et finale ainsi que le temps caractéristique (voir figure 1.15).

1.6.2. Réponses fréquentielles

Dans un diagramme de Bode, la connaissance des deux valeurs asymptotiques suffit pour esquisser l'allure des réponses fréquentielles des systèmes d'ordre 1 (voir figure 1.15) car le diagramme est entièrement déterminé par

$$H_{dB}(0), \quad H_{dB}(\infty), \quad \text{pentes : } 0 \text{ ou } \pm 20 \text{ [dB/déc]} \quad (1.55)$$

1.6. Réponses indicielles et fréquentielles des circuits d'ordre 1


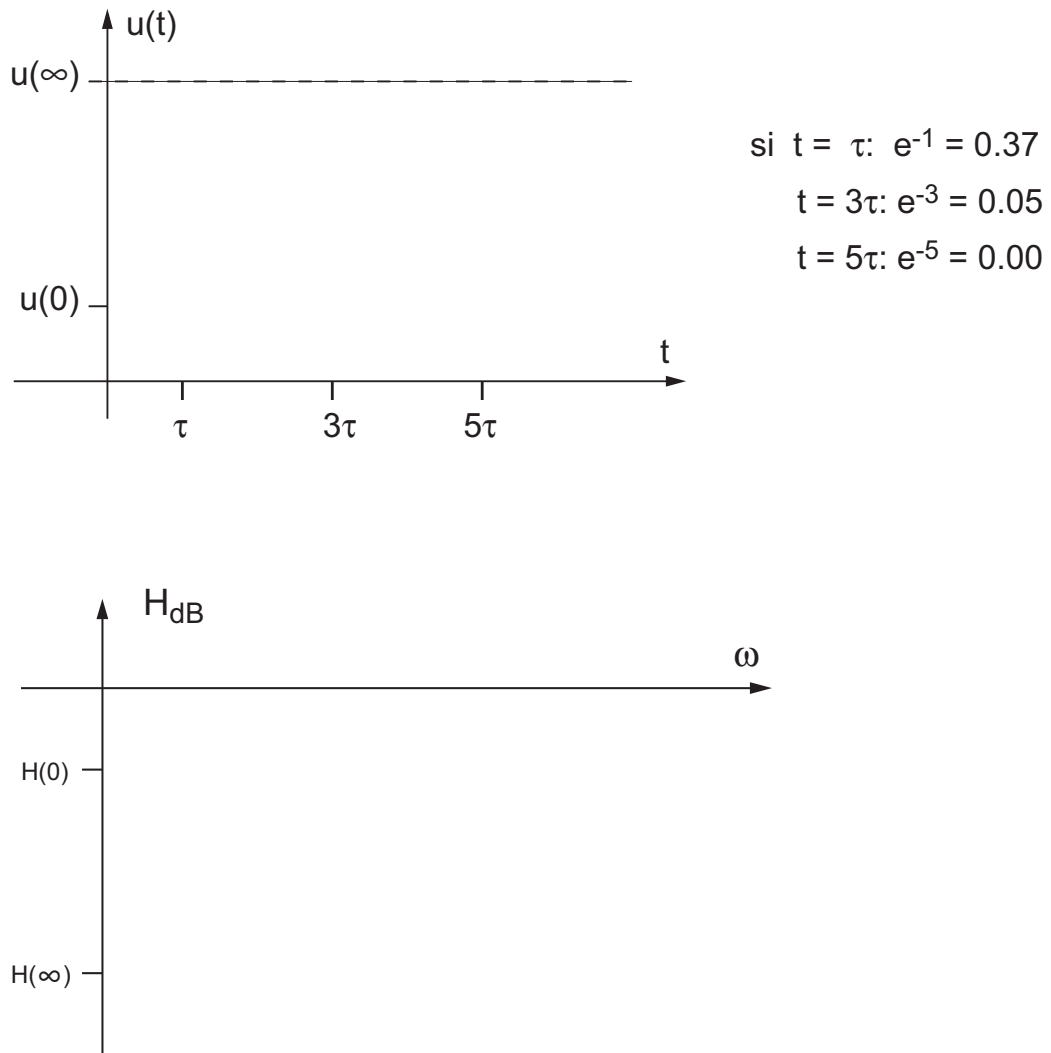
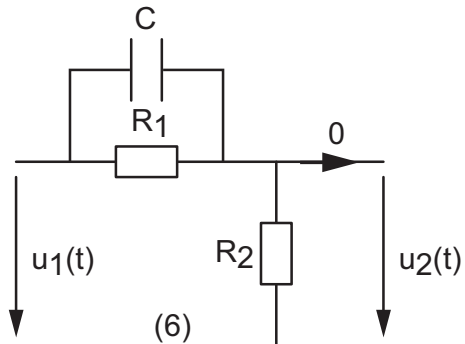
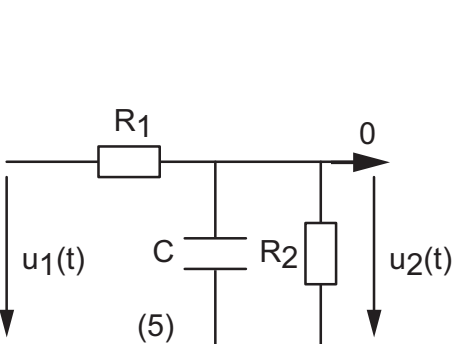
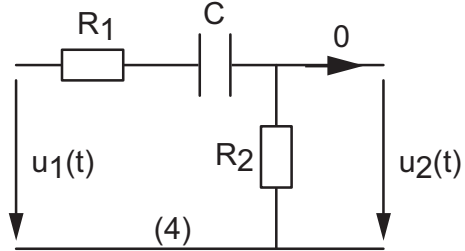
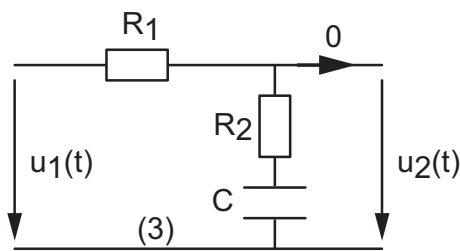
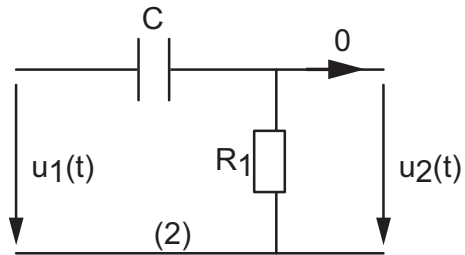


FIGURE 1.15.: Réponses indicielle et fréquentielle d'un circuit d'ordre 1




1.7. Analyse de quelques circuits

Comme on va le voir dans les exemples ci-après, l'évaluation du comportement asymptotique des circuits linéaires est très simple dès l'instant où on sait que les capacités et inductances peuvent être remplacées par des circuits ouverts ou fermés selon la valeur asymptotique recherchée.




			$U(j\omega)$
$t \rightarrow 0_+$			$\omega \rightarrow \infty$
$t \rightarrow \infty$			$\omega \rightarrow 0$

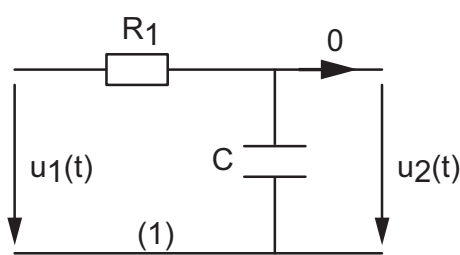




1.7.1. Réponses indicielles

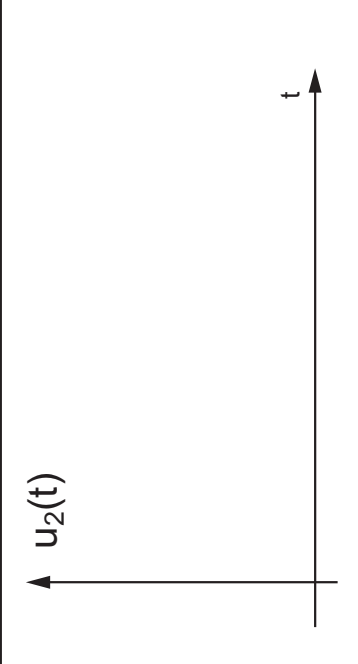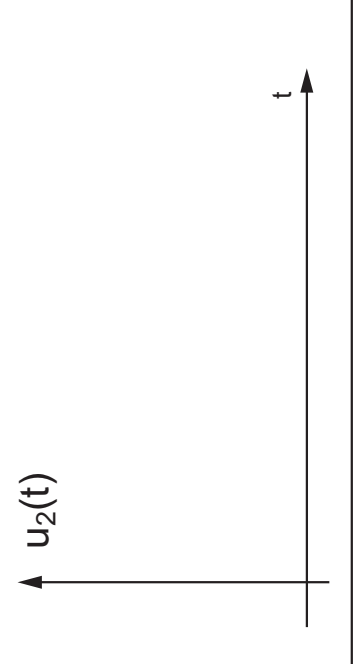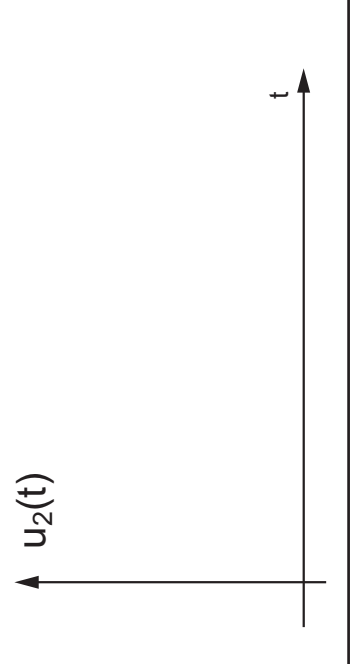			
τ			
$u_2(\infty)$			
$u_2(0+)$			
	1	2	3




1. Circuits linéaires et amplificateurs

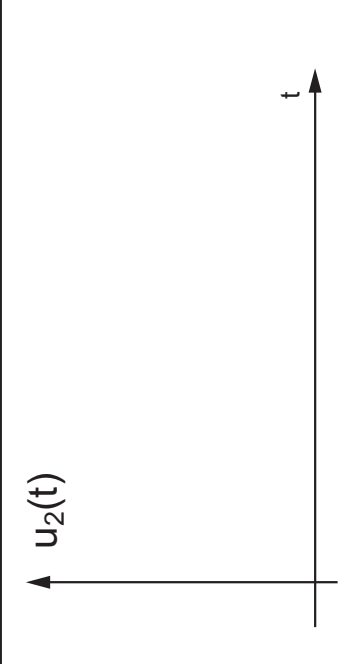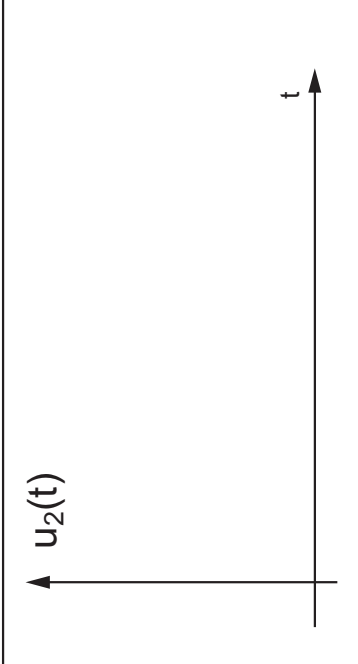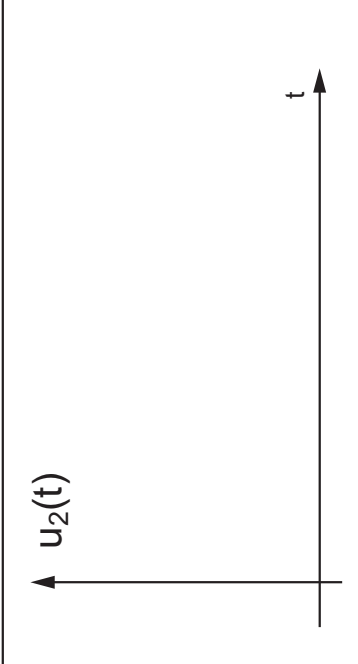	$u_2(t)$	$u_2(t)$	$u_2(t)$
			
τ			
$u_2(\infty)$			
$u_2(0+)$			
	4	5	6

1.7.2. Réponses fréquentielles

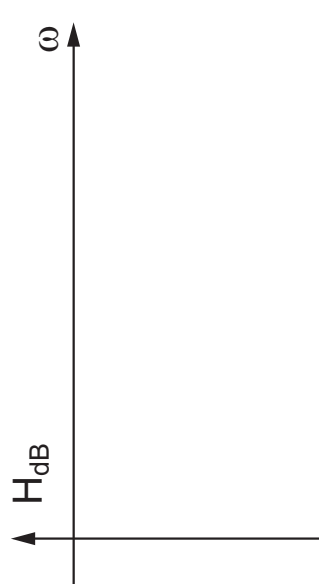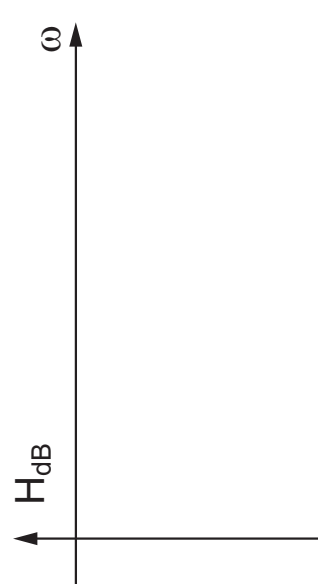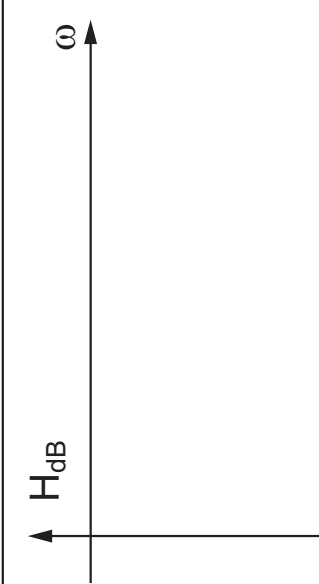			
$H(j\omega)$			
$H(\infty)$			
$H(0)$			
	1	2	3

1. Circuits linéaires et amplificateurs

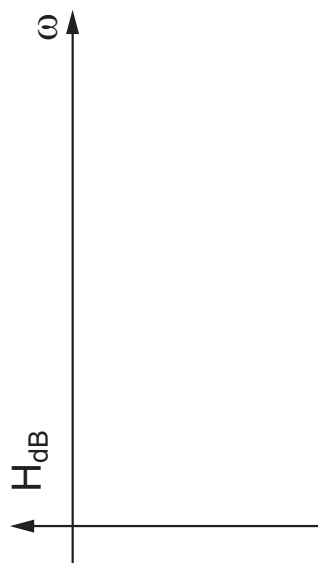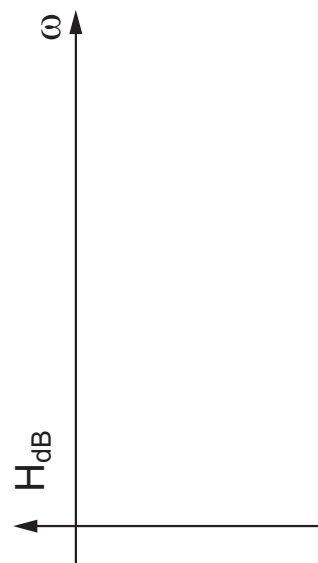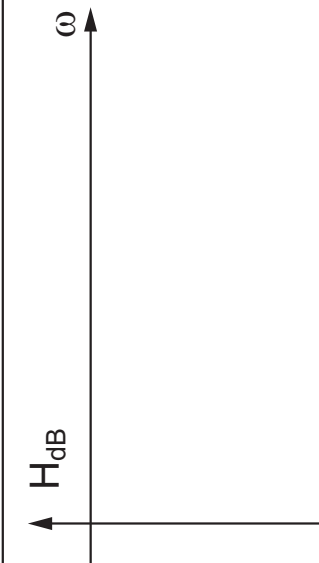			
$H(j\omega)$			
$H(\infty)$			
$H(0)$			
	4	5	6

1.8. Exercices

CL 1 : On considère les trois générateurs de tension du premier circuit de la figure 1.16 caractérisés par

$$\begin{aligned} U_1 &= +12 \text{ V}, & R_1 &= 1 \text{ k}\Omega \\ U_2 &= +6 \text{ V}, & R_2 &= 2 \text{ k}\Omega \\ U_3 &= -6 \text{ V}, & R_3 &= 3 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Calculez la tension U_{co} et le courant I_{cc} mesurés entre A et B . Quels sont les générateurs équivalents de Thévenin et Norton? On branche entre A et B une résistance de charge $R_L = 4 \text{ k}\Omega$; calculez la puissance qu'elle dissipe. Si on souhaitait obtenir le maximum de puissance sur la charge, quelle valeur donneriez-vous à R_L ?

Rép : $U_{thv} = 7.09 \text{ V}$, $I_{nrt} = 13 \text{ mA}$, $R_{thv} = R_{nrt} = 0.545 \text{ k}\Omega$, $P_L = 9.73 \text{ mW}$

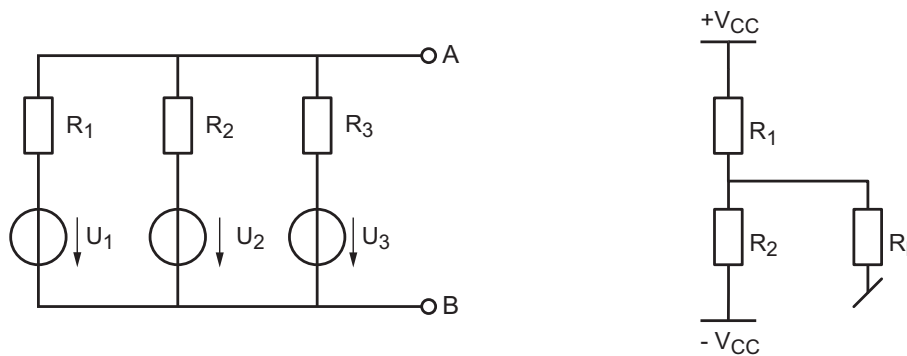


FIGURE 1.16.: Exercices CL 1 et CL 2

CL 2 : Considérant le deuxième circuit de la figure 1.16, calculez la tension sur la charge sachant que l'on a

$$V_{CC} = 15 \text{ V}, \quad R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 20 \text{ k}\Omega, \quad R_L = 10 \text{ k}\Omega$$

Rép : $U_L = +3 \text{ V}$

CL 3 : La tension de sortie d'un générateur baisse de 20% lorsqu'on le charge avec une résistance de $1 \text{ k}\Omega$. Quelle est sa résistance interne?

Rép : $R_g = 250 \Omega$

CL 4 : Montrez que la puissance P_L fournie à une charge R_L par un générateur $\{U_g; R_g\}$ vaut

$$P_L = (U_g)^2 \frac{R_L}{(R_g + R_L)^2}$$

et qu'elle est maximum lorsque $R_L = R_g$.

1. Circuits linéaires et amplificateurs

Amp 1 : Un amplificateur à très haute impédance d'entrée branché sur une source AC fournit en sortie une tension sinusoïdale d'amplitude 6 V à une charge $R_L = 1 \text{ k}\Omega$. Sachant que l'amplificateur est alimenté par $V_{CC} = +15 \text{ V}$ et qu'il consomme un courant de 8 mA, calculez la puissance dissipée par l'amplificateur ainsi que son rendement.

Remarque : Le problème est facile à résoudre si vous commencez par dessiner les flux des puissances reçues et fournies par l'amplificateur.

Rép : $P_{diss} = 102 \text{ mW}$, $\eta = 0.15$

Amp 2 : Un capteur modélisé par $U_g = 1 \text{ mV}_{eff}$, $R_g = 1 \text{ M}\Omega$ est relié à un amplificateur dont les paramètres sont

$$R_{in} = 2 \text{ M}\Omega, \quad A_{uo} = 10^3 \text{ V/V}, \quad R_{out} = 2 \Omega$$

Sachant que la résistance de charge vaut $R_L = 10 \Omega$, calculez les tensions et courants d'entrée et de sortie ainsi que les gains en tension, en courant et en puissance. Exprimez ces valeurs en dB.

Rép : $A_{u,dB} = 58.4 \text{ dB}$, $A_{i,dB} = 164.4 \text{ dB}$, $A_{p,dB} = 111.4 \text{ dB}$

Amp 3 : Une source de courant de $1 \mu\text{A}$ et de résistance interne de $100 \text{ k}\Omega$ est suivie d'un amplificateur dont la résistance d'entrée vaut $R_{in} = 10 \text{ k}\Omega$. Cet amplificateur fournit alors une tension à vide de 10 V et un courant de court-circuit de 10 mA. Sachant que $R_L = 4 \text{ k}\Omega$, calculez les gains A_u , A_i et A_p .

Rép. : $A_u = 880$, $A_i = 2200$, $A_p = 1.94 \cdot 10^6$

Amp 4 : Un amplificateur à transconductance caractérisé par

$$R_{in} = 2 \text{ k}\Omega, \quad G_{mo} = 20 \text{ mA/V}, \quad R_{out} = 1 \text{ k}\Omega$$

est relié à une source de tension $U_g = 20 \text{ mV}$, $R_g = 500 \Omega$.

Sachant que la résistance de charge vaut $R_L = 5 \text{ k}\Omega$, calculez les gains en tension, en courant et en puissance. Admettant que l'on puisse varier la valeur de la charge, pour quelle valeur de celle-ci aurez-vous le maximum de puissance en sortie? Que vaudront alors les gains en tension, en courant et en puissance?

Rép : $A_u = 16.67$, $A_i = 6.67$, $A_p = 111.1$, $A_u = 10$, $A_i = 20$, $A_p = 200$

Amp 5 : Considérant les amplificateurs de tension et à transconductance, dessinez leur schéma et donnez les équivalences paramétriques.

Amp 6 : On considère deux amplificateurs mis en cascade et caractérisés par

$$A_1 : \quad R_{in} = 1 \text{ M}\Omega, \quad A_{uo} = 20 \text{ V/V}, \quad R_{out} = 500 \Omega$$

$$A_2 : \quad R_{in} = 1.5 \text{ k}\Omega, \quad G_{mo} = 0.02 \text{ A/V}, \quad R_{out} = 100 \Omega$$

Les valeurs de A_{uo} et G_{mo} vous paraissent-elles raisonnables? Calculez les gains en tension et en courant A_u , A_i lorsque $R_L = 100 \Omega$. Comment expliquez-vous un tel gain en courant?

Rép : $A_u = 15 \text{ [V/V]}$, $A_i = 150'000 \text{ [A/A]}$

Amp 7 : Reprenant les amplificateurs de l'exercice précédent, quel est l'amplificateur de tension équivalent à la mise en cascade de A_1 et A_2 ? Idem pour la mise en cascade de A_2 et A_1 ? Laquelle des deux situations vous paraît-elle préférable lorsque $R_g = 1\text{ k}\Omega$ et $R_L = 100\text{ }\Omega$?

Rép : 1) $R_{in} = 1\text{ M}\Omega$, $A_{uo} = 30\text{ [V/V]}$, $R_{out} = 100\text{ }\Omega$
 2) $R_{in} = 1.5\text{ k}\Omega$, $A_{uo} = 40\text{ [V/V]}$, $R_{out} = 500\text{ }\Omega$

Amp 8 : Deux amplificateurs caractérisés par

$$A_1 : R_{in} = 1\text{ k}\Omega, R_{out} = 50\text{ }\Omega, A_{uo} = 3\text{ [V/V]}$$

$$A_2 : R_{in} = 10\text{ k}\Omega, R_{out} = 2\text{ k}\Omega, A_{uo} = 10\text{ [V/V]}$$

sont utilisés pour amplifier le signal fourni par un générateur $\{U_g = 10\text{ mV}, R_g = 2\text{ k}\Omega\}$ avant de l'appliquer à une charge $R_L = 100\text{ }\Omega$.

1. Dans quel ordre placez-vous les amplificateurs pour obtenir le maximum de tension en sortie?
2. Dessinez le schéma de l'ensemble "source-amplificateurs-charge".
3. Calculez les gains A_{uo} , A_{io} de l'amplificateur équivalent.
4. Calculez la tension de sortie et le gain en puissance.

Rép. : $U_L = 55.5\text{ mV}$, $A_P = 4444\text{ [W/W]}$

Amp 9 : Considérant l'amplificateur différentiel de la figure 1.17 caractérisé par

$$R_{in} = 10\text{ k}\Omega \quad A_{uo1} = -A_{uo2} = +10\text{ [V/V]} \quad R_1 = 100\text{ }\Omega, \quad R_2 = 99\text{ }\Omega$$

avec $U_{11} = 3.0\text{ V}$, $U_{12} = 3.2\text{ V}$:

1. Calculez littéralement la tension de sortie ; écrivez-la sous la forme

$$U_2 = A_{u1}U_{11} + A_{u2}U_{12}$$

Tirez-en les gains A_{u1} et A_{u2} . Que valent-ils?

2. Calculez la tension et la résistance de sortie.
3. Que valent les tensions d'entrée en modes différentiel et commun ainsi que les gains en modes différentiel et commun?
4. Calculez les tensions de sortie dues, respectivement, aux modes différentiel et commun. Quelle est l'erreur introduite par cet amplificateur imparfait?
5. Que vaut le taux de réjection de l'amplificateur?
6. Que faudrait-il faire pour que cet amplificateur différentiel soit parfait?

Amp 10 : Dans l'exercice précédent, on a admis que les tensions d'entrée provenaient d'un capteur parfait sans résistance interne. En réalité, le capteur fournit les tensions à vide $U_{g1} = 3.0\text{ V}$ et $U_{g2} = 3.2\text{ V}$ au travers des résistances internes $R_{g1} = 1\text{ k}\Omega$ et $R_{g2} = 1.2\text{ k}\Omega$.

1. Dessinez le circuit équivalent aux deux générateurs d'entrée chargés par l'amplificateur puis calculez les tensions d'entrée de l'amplificateur U_{11} et U_{12} .
2. Que valent les deux tensions de sortie $U_{2,dm}$, $U_{2,cm}$?
3. Concluez.

1. Circuits linéaires et amplificateurs

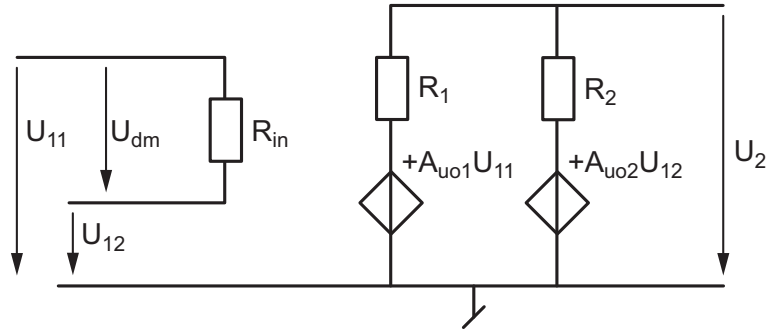


FIGURE 1.17.: Exercice Amp 9

Amp 11 : Pour les deux amplificateurs de la figure 1.18, calculez les résistances d'entrée et de sortie ainsi que le gain en tension définis par

$$R_{in} \equiv \frac{u_1}{i_1} \Big|_{i_2=0} \quad R_{out} \equiv \frac{u_2}{i_2} \Big|_{u_1=0} \quad A_{uo} \equiv \frac{u_2}{u_1} \Big|_{i_2=0}$$

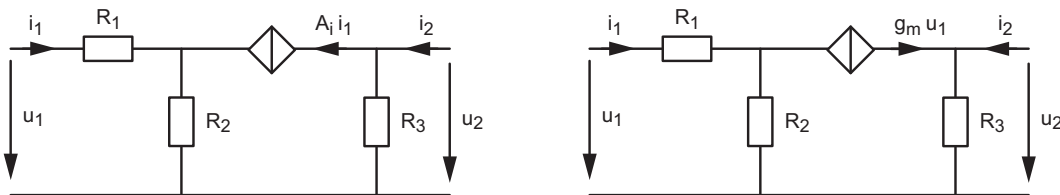


FIGURE 1.18.: Exercice Amp 11

CP 1 : Pour chacune des réponses fréquentielles ci-après, tracez avec soin les diagrammes de Bode d'amplitude et de phase.

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega/10^3} \quad H_2(j\omega) = \frac{j\omega/10^2}{1 + j\omega/10^3}$$

$$H_3(j\omega) = \frac{1 + j\omega/10^2}{1 + j\omega/10^3} \quad H_4(j\omega) = \frac{1 + j\omega/10^3}{1 + j\omega/10^2}$$

$$H_5(j\omega) = \frac{1 + j\omega/10^2}{j\omega/10^2 (1 + j\omega/10^3)} \quad H_6(j\omega) = 10 \frac{1 + j\omega/10^2}{j\omega/10^3 (1 + j\omega/10^3)}$$

CP 2 : Considérant que l'on applique à l'instant $t = 0$ un saut de tension d'amplitude 10 V à chacun des quatre circuits de la figure 1.19, on demande

1. Que valent $u_2(t = 0_+)$ et $u_2(t \rightarrow \infty)$?
2. Quelle est la constante de temps de chaque circuit ?
3. Esquissez avec soin chaque réponse indicielle sachant que les éléments R, C ont les valeurs suivantes $C = 1\mu\text{F}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2\text{ k}\Omega$, $R_3 = 3\text{ k}\Omega$, $R_4 = 4\text{ k}\Omega$.

Rép. :

Circuits	1	2	3	4
$u_2(0_+)$ [V]	5.45	4.44	0	7.5
$u_2(\infty)$ [V]	0	5.71	5	0
τ [ms]	3.66	3.86	0.833	1.33

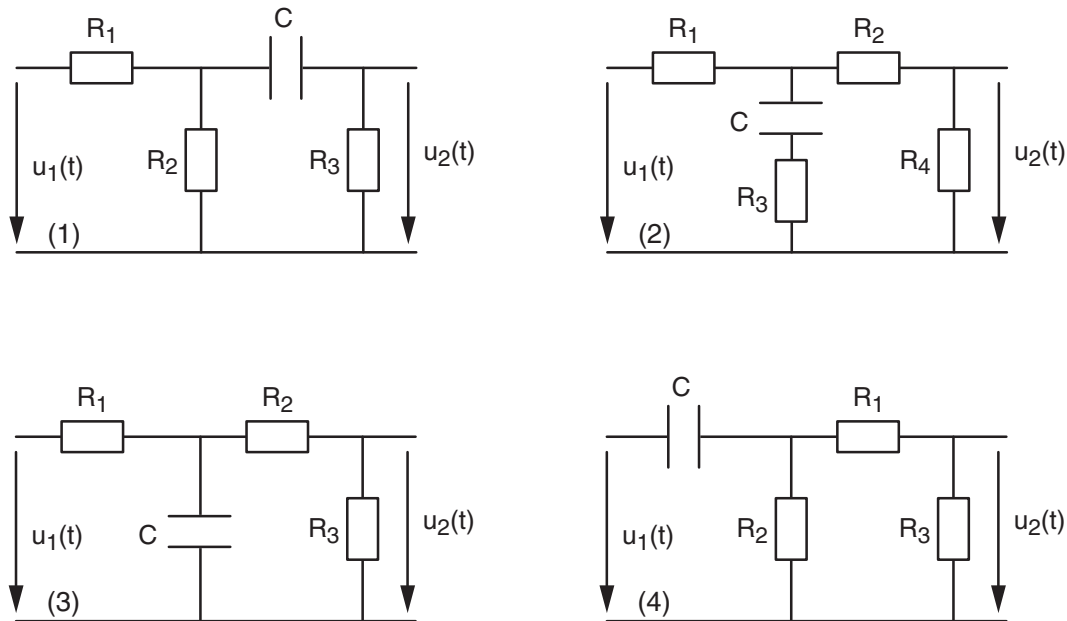


FIGURE 1.19.: Circuits d'ordre 1 : Ex. CP2, CP5 et Qp4

CP 3 : On applique un signal carré d'amplitude $\pm 10V$ et de période $T = 10\text{ ms}$ à un filtre d'ordre 1 caractérisé par $R = 1\text{ k}\Omega$ et $C = 1\text{ }\mu\text{F}$. Esquissez avec soin sur un même diagramme les tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$ du filtre passe-bas RC. Faites de même pour un filtre passe-haut CR.

CP 4 : Répétez l'exercice précédent en considérant un signal carré de période $T = 1\text{ ms}$.

CP 5 : Considérant chacun des circuits de la figure 1.19 :

1. Que valent $H(\omega = 0)$ et $H(\omega \rightarrow \infty)$ si $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$ et $R_3 = R_4 = 1\text{ k}\Omega$?
2. Sur la base de ces réponses, esquissez H_{dB} .
3. Quelle est la fonction remplie par chaque circuit ?
4. Admettant $C = 100\text{ nF}$, que vaut la pulsation caractéristique du dénominateur de la réponse fréquentielle ?

CP 6 : Une sonde de mesure (atténuation 1/10) associée à l'impédance d'entrée d'un oscilloscope constitue le circuit à la figure 1.20. On demande :

1. Que valent $H(0)$ et $H(\infty)$?
2. Calculez R_1 pour que la réponse fréquentielle en continu vaille 1/10.
3. Calculez C_1 pour que la réponse fréquentielle en THF vaille 1/10.
4. Calculez la fonction de transfert $H(j\omega)$ de l'ensemble et écrivez-la sous forme canonique.
5. Que devient $H(j\omega)$ si les conditions 2 et 3 sont remplies ? Analysez ce résultat.

1. Circuits linéaires et amplificateurs

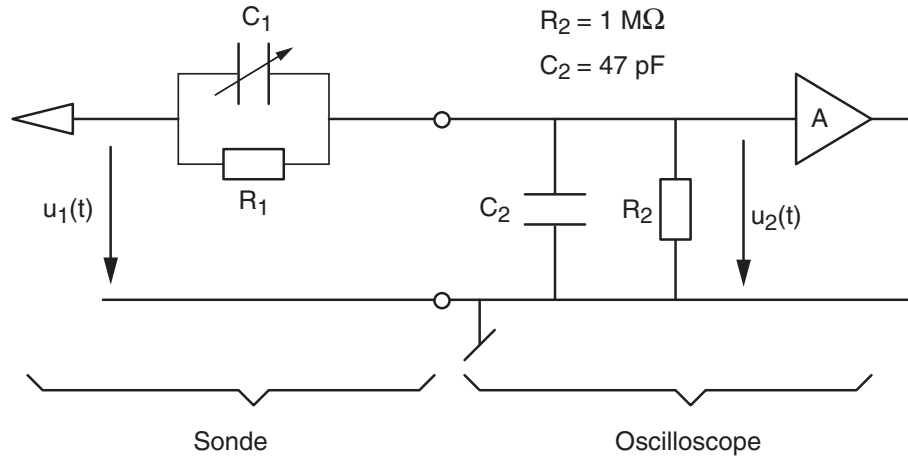


FIGURE 1.20.: Sonde d'oscilloscope : Ex. CP6

6. Esquissez le diagramme de Bode lorsque

$$i) C_1 = 25 \text{ pF}, \quad ii) C_1 = 100 \text{ pF}$$

Expliquez ce qui se passe dans chacune de ces deux situations.

7. Calculez l'impédance vue par le circuit mesuré lorsque la sonde est correctement réglée.
8. Dessinez le schéma équivalent de cette impédance ; quel est l'intérêt d'utiliser une sonde d'oscilloscope ?

Qp 1 : Calculez la matrice impédance du circuit (a) de la figure 1.21 sachant que $R_n = n \text{ k}\Omega$. Calculez sa matrice admittance et les valeurs des résistances $R_{A,B,C}$ de sa transformation en un schéma triangle.

Rép. : $R_A = \frac{11}{2} \text{ k}\Omega, \quad R_B = \frac{11}{1} \text{ k}\Omega, \quad R_C = \frac{11}{3} \text{ k}\Omega$

Qp 2 : Sachant que $R_n = n \text{ k}\Omega$, calculez la matrice de transmission du circuit (b) de la figure 1.21 et montrez que son gain vaut $16/99$.

Qp 3 : Dessinez le schéma de la mise en cascade d'un circuit R_1C_1 (passe-bas) et d'un circuit C_2R_2 (passe-haut) puis calculez les matrices de transmission. Calculez la fonction de transfert du circuit dans le cas particulier où $R_1 = R_2 = R$ et $C_1 = C_2 = C$.

Qp 4 : Pour chacun des circuits de la figure 1.19, on demande :

1. Que valent $H(0)$ et $H(\infty)$?
2. A l'aide des matrices de transfert, calculez littéralement la réponse fréquentielle $H(j\omega)$ et écrivez-la sous forme canonique.
3. Vérifiez que pour $\omega = 0$ et $\omega \rightarrow \infty$ vous retrouvez bien les valeurs calculées au point 1.
4. Que valent les pulsations caractéristiques ?

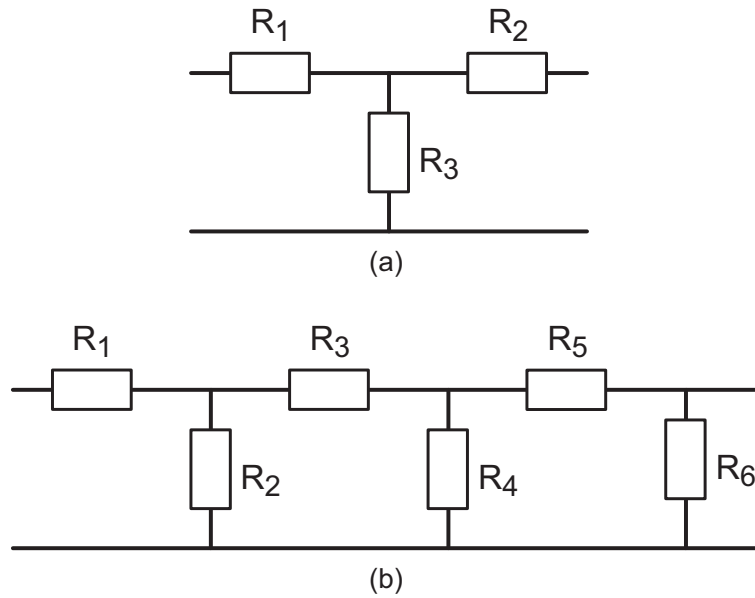


FIGURE 1.21.: Quadripôles résistifs : Ex. Qp1 et Qp2

Qp 5 : Considérant le circuit présenté à la figure 1.22, on demande :

1. Que valent $H(0)$ et $H(\infty)$?
2. Esquissez le diagramme de Bode.
3. À l'aide des matrices de transfert, calculez littéralement l'atténuation $A(j\omega)$.
4. Écrivez-la sous forme canonique.
5. Donnez $H(j\omega)$ et vérifiez que pour $\omega = 0$ et $\omega \rightarrow \infty$ vous retrouvez bien les valeurs calculées au point 1.
6. Que valent les pulsations caractéristiques ?
7. Tenant compte des valeurs numériques suivantes

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 0.1 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 20 \text{ k}\Omega \quad R_4 = 30 \text{ k}\Omega \quad L = 1 \text{ mH}$$

tracez avec soin le diagramme de Bode.

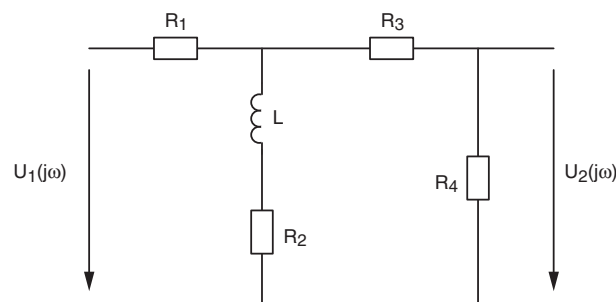


FIGURE 1.22.: Exercice Qp5

2. Circuits à diodes

2.1. Description d'une jonction semi-conductrice

On sait que l'atome de silicium possède quatre électrons de valence sur sa couche périphérique. Comme ceux-ci ne sont pas libres de circuler, le silicium, contrairement au cuivre, n'est pas conducteur à très basse température. On peut cependant modifier sa conductivité en y apportant une très faible quantité d'atomes accepteurs d'électrons (Bore avec trois électrons périphériques) ou d'atomes donneurs d'électrons (Arsenic avec cinq électrons périphériques). Ce faisant, on crée un matériau semi-conducteur.

Les diodes sont réalisées par la juxtaposition de deux types de semi-conducteurs sur la structure d'un cristal de silicium extrêmement pur (figure 2.1). En injectant d'un côté du cristal des atomes accepteurs d'électrons et de l'autre des atomes donneurs d'électrons, on réalise une jonction semi-conductrice possédant d'une part des porteurs de charge positifs (semi-conducteur de type **p**) et d'autre part des porteurs de charge négatifs (semi-conducteur de type **n**).

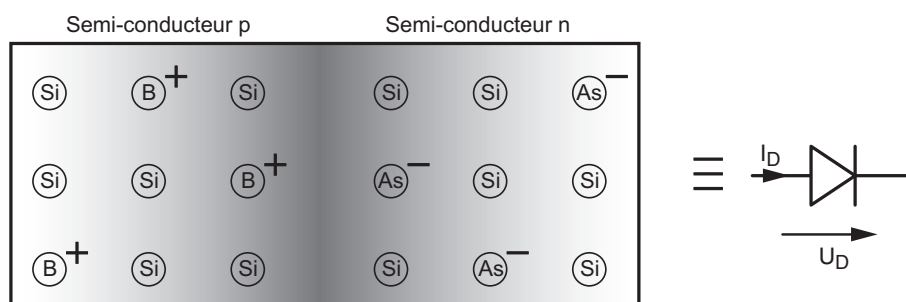


FIGURE 2.1.: Jonction semi-conductrice

Ces porteurs de charge peuvent être considérés comme des charges libres de se déplacer dans le cristal de silicium. La variation locale de densité, appelée gradient des charges, fait que celles-ci auront naturellement tendance à se déplacer vers la zone de densité moindre : c'est le phénomène de diffusion. Cependant, en se déplaçant, ces charges négatives et positives créent un champ électrique qui arrête leur progression. À ce champ électrique correspond une différence de tension que l'on désigne sous le nom de barrière de potentiel.

On peut agir sur cette barrière de potentiel en appliquant une tension extérieure. Si un potentiel négatif est appliqué du côté **n**, on abaisse la barrière de potentiel et facilite la circulation des porteurs de charge. Dans le cas contraire, en appliquant un potentiel positif du côté **n**, on renforce la barrière de potentiel et bloque la circulation des porteurs de charge.

La diode est donc un élément semi-conducteur qui laisse facilement circuler le courant dans un sens (polarisation directe) et le bloque complètement ou presque en polarisation inverse. Son symbole est représenté à la figure 2.1.

2. Circuits à diodes

En physique des semi-conducteurs, on montre que le courant circulant dans une diode est décrit par l'équation suivante

$$I_D = I_S \left(\exp \left(\frac{U_D}{nV_T} \right) - 1 \right) \quad (2.1)$$

dont les paramètres physiques sont :

– V_T , le potentiel thermique équivalent à l'énergie thermique kT des porteurs de charge q

$$V_T = \frac{kT}{q} \simeq 26 \text{ mV} @ T = 300\text{K} \quad (2.2)$$

où k est la constante de Boltzmann ($1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{K}$) et q la charge électrique élémentaire ($1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$);

– I_S , le courant de saturation inverse de la jonction (ordre de grandeur : quelques dixièmes de nA);

– n , le facteur technologique dépendant du type de diode et de la manière dont elle est fabriquée; il est généralement compris entre 1.3 et 2 pour les diodes et vaut pratiquement 1 pour les transistors bipolaires.

La valeur de I_S se mesure en polarisant négativement la diode avec une tension légèrement négative ($\simeq -1 \text{ V}$). L'exponentielle de l'équation (2.1) devient alors négligeable par rapport à 1 et on obtient $I_D \simeq -I_S$. Ce courant inverse est suffisamment petit (de l'ordre du nA) pour qu'on puisse l'admettre nul et considérer que la diode ne conduit pas en polarisation inverse.

2.2. Caractéristique d'une diode

Comme on vient de le voir, la diode en polarisation inverse ne laisse circuler qu'un très faible courant que l'on admet nul :

$$I_D = -I_S \simeq 0 \quad \text{si} \quad U_D < -0.3 \text{ V} \quad (2.3)$$

Si la tension négative devient trop grande, le champ électrique devient si fort qu'il peut arracher des électrons du cristal semi-conducteur et causer par effet d'avalanche le claquage de la jonction et sa destruction. Les tensions de claquage des diodes redresseuses s'élèvent à plusieurs centaines de volts.

En polarisation directe, le courant croît exponentiellement avec la tension. En effet, lorsque la tension appliquée est suffisamment positive ($U_D > 0.3 \text{ V}$), l'exponentielle de l'équation (2.1) est bien supérieure à 1 et il vient

$$I_D = I_S \exp \left(\frac{U_D}{nV_T} \right) \quad \text{si} \quad U_D > +0.3 \text{ V} \quad (2.4)$$

La caractéristique d'une diode semi-conductrice est illustrée par les courbes de la figure 2.2. Afin de bien mettre en évidence la dépendance du courant par rapport à la tension appliquée, des échelles différentes ont été utilisées. On notera en particulier (figure 2.2 c et d) que l'allure de la caractéristique est pratiquement la même pour des courants faibles ou élevés; seule la tension a changé en passant d'environ 0.6 V pour $I_D = 1 \text{ mA}$ à environ 0.8 V pour $I_D = 100 \text{ mA}$.

La connaissance de cette caractéristique non linéaire, fondamentale pour décrire le comportement des diodes, ne nous permet malheureusement pas de résoudre analytiquement

2.2. Caractéristique d'une diode

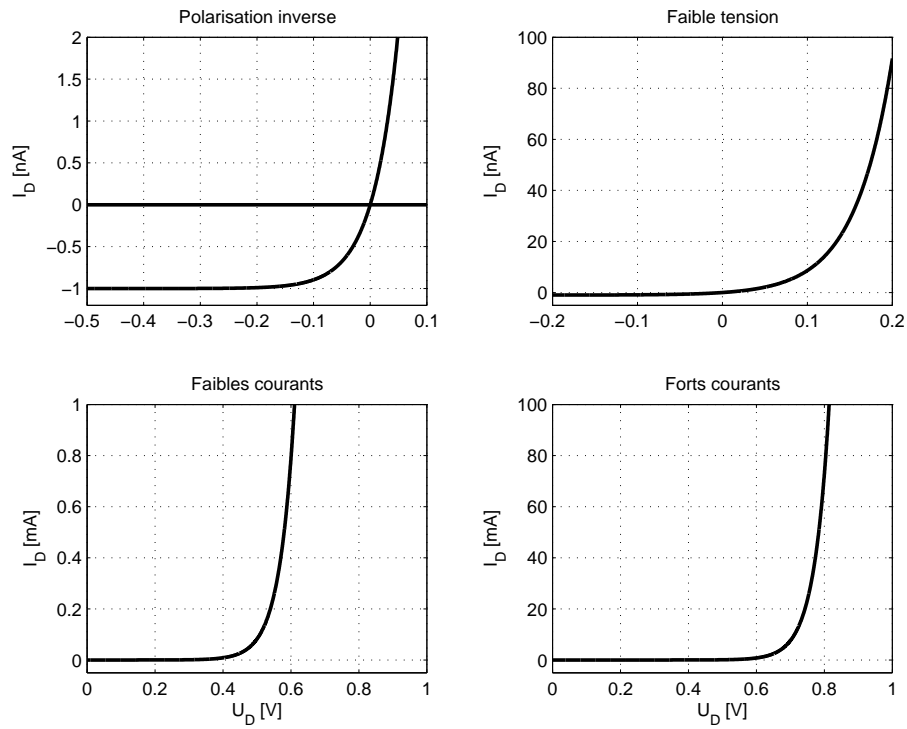


FIGURE 2.2.: Caractéristiques d'une diode
 a) en polarisation inverse, b) pour de faibles tensions
 c) pour de faibles courants, d) pour de forts courants

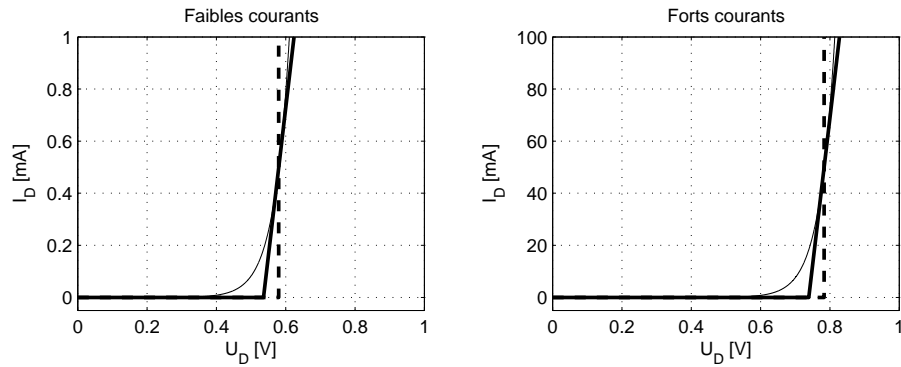


FIGURE 2.3.: Modélisation par des fonctions d'ordre 0 et d'ordre 1

un circuit comprenant simplement un générateur, une résistance et une diode (figure 2.4a). Les équations décrivant ce circuit sont en effet non linéaires et ne peuvent pas être résolues analytiquement

$$U_g = R I_D + U_D \quad \text{avec} \quad U_D = n V_T \ln \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right)$$

Seule la donnée de modèles linéaires approchant aussi bien que possible la caractéristique de la diode permet de calculer le courant circulant dans le circuit.

2.3. Modèles linéaires d'une diode

En observant la caractéristique d'une diode (figure 2.3), on constate que le courant augmente fortement à partir d'un seuil de tension alors que la tension change relativement peu. On a en effet $U_D \simeq 0.6 \text{ V}$ pour $I_D \simeq 1 \text{ mA}$ et $U_D \simeq 0.8 \text{ V}$ pour $I_D \simeq 100 \text{ mA}$. On peut ainsi, dans une première approximation, considérer que cette tension est constante et qu'elle vaut

$$U_D = V_j \simeq 0.6 \text{ à } 0.8 \text{ V} \quad (2.5)$$

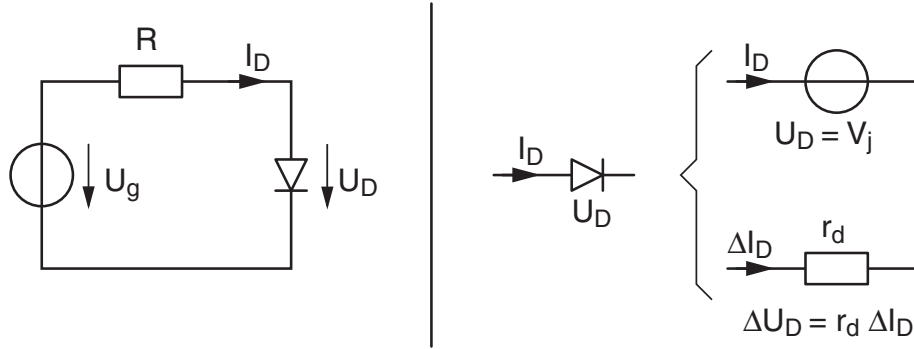


FIGURE 2.4.: Circuit à diode avec ses modèles d'ordre 0 et d'ordre 1

Avec ce modèle d'ordre 0, la diode est remplacée par une simple source de tension et le courant qui parcourt le circuit de la figure 2.4a vaut

$$I_D = \frac{U_g - V_j}{R} \quad (2.6)$$

Dans le cas où l'on considère de légères variations de la tension U_D appliquée à la diode autour de V_j , on peut améliorer le modèle en tenant compte de la pente de la caractéristique

$$\left. \frac{dI_D}{dU_D} \right|_{U_D=V_j} = \left. \frac{d \left(I_S e^{U_D/(nV_T)} \right)}{dU_D} \right|_{U_D=V_j} = \frac{I_D}{nV_T} \quad (2.7)$$

On constate alors que cette pente est l'inverse d'une résistance différentielle r_d qui relie les variations de la tension U_D à celles du courant I_D

$$r_d \equiv \frac{\Delta U_D}{\Delta I_D} = \frac{nV_T}{I_D} \quad (2.8)$$

Faisant cela, on a remplacé la fonction exponentielle de la diode par une droite tangente au point de fonctionnement que l'on a calculé avec le modèle d'ordre 0. Le modèle ainsi obtenu est dit d'ordre 1 et il permet de décrire la variation de la tension autour de V_j

$$\Delta U_D = r_d \Delta I_D \quad (2.9)$$

2.3.1. Exemple de calcul d'un circuit

Considérons le circuit de la figure 2.4a avec $U_g = 5\text{ V}$, $R = 100\ \Omega$. Le calcul ne peut se faire que sur la base du modèle d'ordre 0 car la résistance différentielle dépend du courant I_D inconnu. Admettant $V_j = 0.7\text{ V}$, on obtient alors

$$I_D = \frac{U_g - V_j}{R} = \frac{5\text{ V} - 0.7\text{ V}}{100\ \Omega} = 43\text{ mA}$$

Connaissant le point de fonctionnement de la diode et admettant $n = 1.7$, on peut ensuite calculer la résistance différentielle

$$r_d = \frac{nV_T}{I_D} = \frac{1.7 \cdot 26\text{ mV}}{43\text{ mA}} \simeq 1\ \Omega$$

qui, dans le cas présent, est négligeable par rapport à la résistance R du circuit. Le fait que r_d soit très petit par rapport à R permet de justifier a posteriori l'utilisation du modèle d'ordre 0.

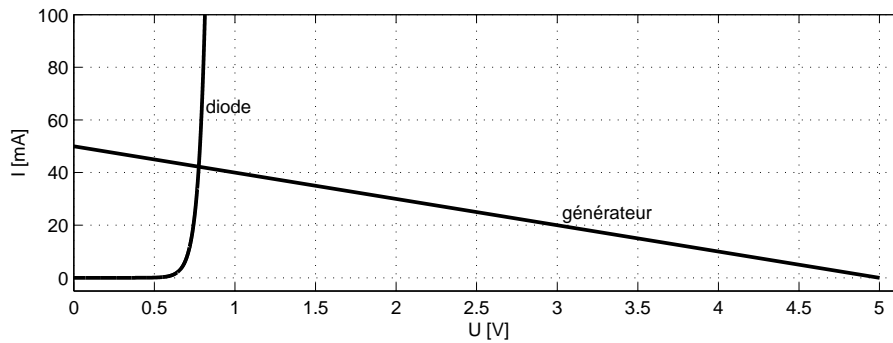


FIGURE 2.5.: Caractéristiques de la diode et du générateur

Remarque Une solution plus précise peut être trouvée numériquement en recherchant l'intersection entre la droite de charge du générateur

$$U_D = U_g - RI_D \quad (2.10)$$

et la caractéristique de la diode

$$I_D = I_S \exp\left(\frac{U_D}{nV_T}\right) \quad (2.11)$$

Une illustration en est donnée dans la figure 2.5. On obtient alors

$$U_D = 0.77\text{ V}, \quad I_D = 42\text{ mA}$$

On voit ainsi que, dans le cas présent, l'imprécision causée par le modèle d'ordre 0 est de -9% pour la tension U_D et $+2\%$ pour le courant du circuit.

2.3.2. Caractéristique d'une diode Zener

Une diode Zener est fabriquée de manière à ce que sa tension de conduction inverse se situe à un niveau de tension connu et que sa pente soit aussi forte que possible. La figure 2.6 montre la caractéristique d'une telle diode dont la tension seuil se situe, dans le cas présent, aux environs de 6 V. On y trouve également son symbole et son modèle linéaire d'ordre 1.

Les diodes Zener sont utilisées dans le but d'avoir une tension variant peu avec le courant ; on s'approche ainsi d'un générateur de tension continue.

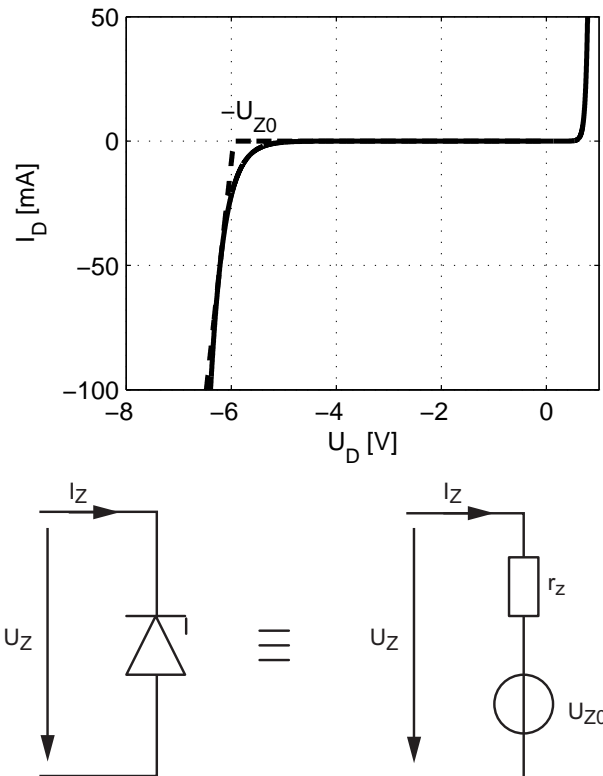


FIGURE 2.6.: Caractéristiques d'une diode Zener avec son symbole et son modèle

Comme une diode Zener est utilisée pour travailler en polarisation inverse, sa tension et son courant sont généralement considérés positivement :

$$U_Z = -U_D, \quad I_Z = -I_D \quad (2.12)$$

Sa caractéristique non linéaire est également modélisée par un modèle linéaire d'ordre 1 dont les paramètres sont la tension de seuil U_{Z0} et la résistance différentielle r_z . La tension aux bornes de la diode se calcule alors aisément puisque l'on a

$$U_Z = U_{Z0} + r_z I_Z \quad (2.13)$$

Les fiches techniques des constructeurs fournissent, pour un point de fonctionnement donné, les valeurs moyennes de la tension U_Z et de la résistance différentielle r_z mesurée à une fréquence donnée. Par exemple,

$$U_Z = 6.2 \text{ V} @ I_Z = 50 \text{ mA}, \quad r_z = 4 \Omega @ f = 1 \text{ kHz}$$

Le modèle d'ordre 1 est ainsi complètement déterminé puisque la tension de seuil se calcule simplement avec

$$U_{Z0} = U_Z - r_z I_Z \quad (2.14)$$

Ce qui donne pour l'exemple considéré

$$U_{Z0} = 6.2 - 4 \cdot 0.05 = 6.0 \text{ V}$$

2.4. Conformateurs à diodes

Les diodes sont souvent utilisées pour créer des caractéristiques non linéaires permettant de modifier la forme des signaux. Deux exemples sont présentés dans la figure 2.7.

Dans le premier circuit les diodes ne conduisent que si la tension d'entrée dépassent les seuils de Zener augmentés de la tension de seuil V_j de la diode normale. Ce qui donne

$$U_2 = \begin{cases} -9 \text{ V} & \text{si } U_1 < -9 \text{ V} \\ U_1 & \text{si } -9 \text{ V} \leq U_1 \leq +6 \text{ V} \\ +6 \text{ V} & \text{si } U_1 > +6 \text{ V} \end{cases}$$

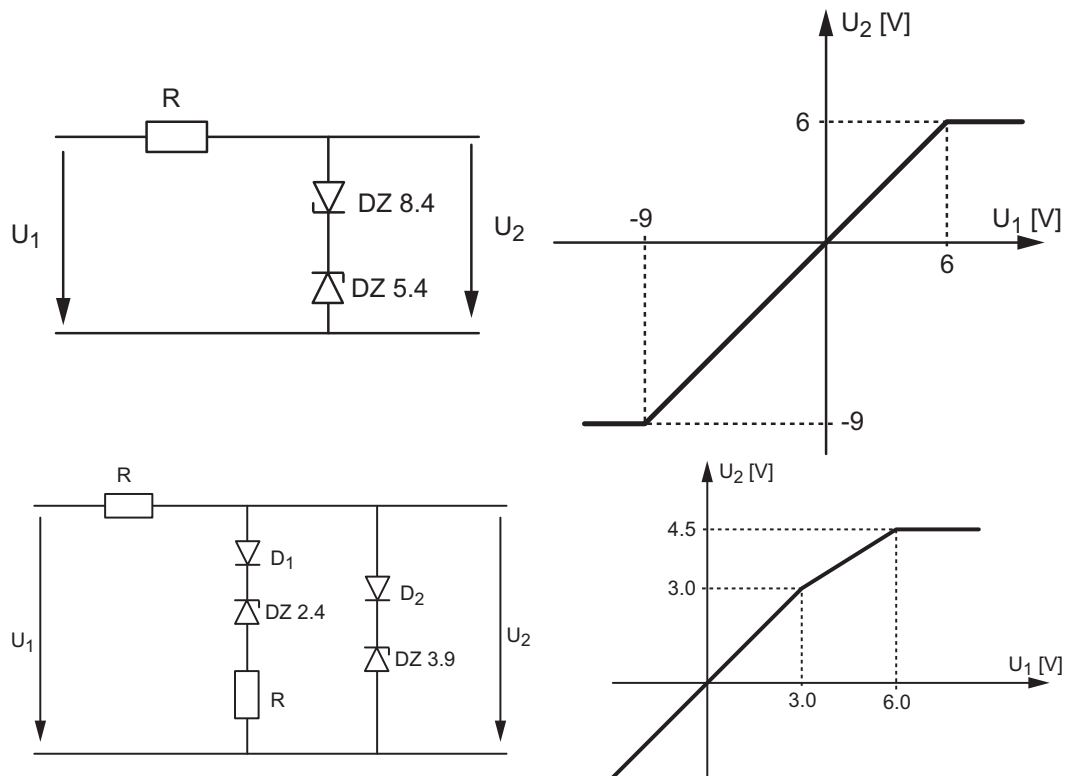


FIGURE 2.7.: Caractéristiques de transfert :
 a) d'une fonction de saturation ;
 b) d'une fonction non linéaire

Dans le deuxième circuit, on voit immédiatement qu'aucune diode ne conduit si la tension d'entrée est négative. De plus, il faut que U_1 augmente au delà de $(0.6 \text{ V} + 2.4 \text{ V})$ pour que la première branche conduise. Une fois ce premier seuil passé, la pente du signal de

2. Circuits à diodes

sortie est dictée par le diviseur résistif qui vaut $1/2$. Enfin, la tension de sortie est limitée à $(0.6 \text{ V} + 3.9 \text{ V})$ par la dernière branche du circuit. On a donc

$$U_2 = \begin{cases} U_1 & \text{si } U_1 < +3 \text{ V} \\ \frac{1}{2} U_1 + 1.5 \text{ V} & \text{si } +3 \text{ V} \leq U_1 \leq +6 \text{ V} \\ +4.5 \text{ V} & \text{si } U_1 > +6 \text{ V} \end{cases}$$

2.5. Circuits redresseurs

Une application courante de la diode est le redressement de tensions sinusoïdales dans le but de réaliser une conversion AC–DC. Dans la plupart des cas, la tension sinusoïdale à redresser est obtenue en utilisant le réseau électrique $240 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$ et un transformateur servant à abaisser la tension sinusoïdale au niveau désiré.

Le redressement peut être à simple ou à double alternance. Dans ce dernier cas on fait souvent usage de ponts à diodes (figure 2.8a). Pendant les alternances positives, les diodes D_1 et D_2 conduisent alors que les diodes D_3 et D_4 sont bloquées. Pour les alternances négatives, seules les diodes D_3 et D_4 laissent circuler le courant. On notera que cette conduction alternée permet d’avoir un courant toujours positif dans la résistance de charge.

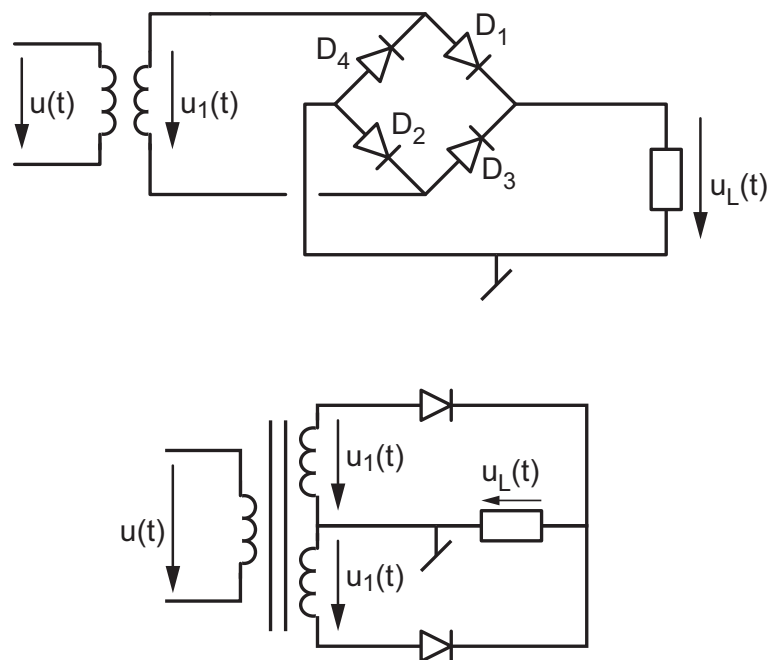


FIGURE 2.8.: Redresseurs double-alternance avec
a) un pont de Graetz
b) un transformateur à point milieu

Dans le cas où la chute de tension causée par les deux diodes conductrices est prohibitive, on peut utiliser un transformateur à double enroulement (figure 2.8b) qui fait circuler le courant dans une seule diode à la fois.

Dans ces deux cas, la tension aux bornes de la charge est une tension sinusoïdale redressée diminuée de la chute de tension dans les diodes redresseuses (figure 2.9). On montre

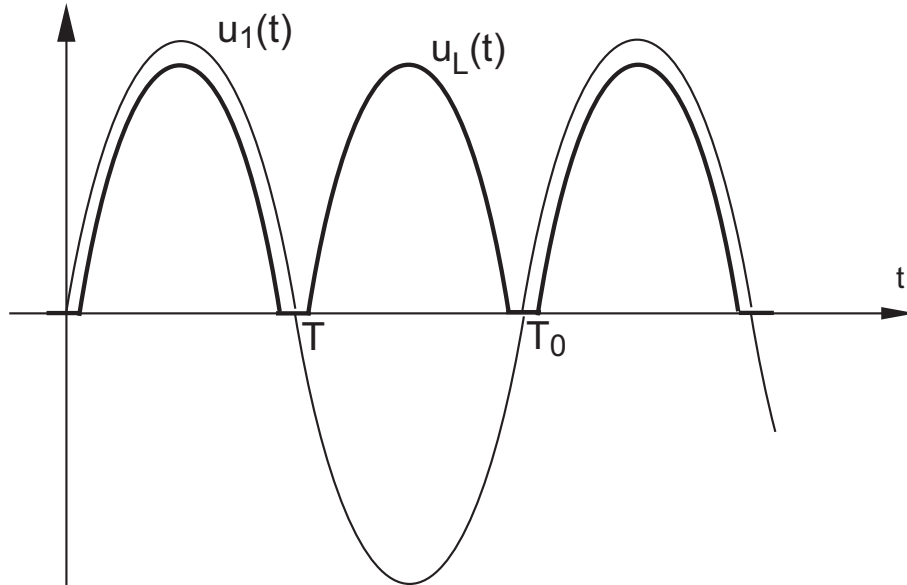


FIGURE 2.9.: Tensions dans un circuit redresseur double-alternance

aisément que la composante continue vaut suivant le circuit redresseur utilisé

$$U_{DC} \equiv \frac{1}{T} \int_0^T u_L(t) dt \simeq \frac{2}{\pi} (\hat{U}_1 - 2V_j) \quad (2.15)$$

$$U_{DC} \equiv \frac{1}{T} \int_0^T u_L(t) dt \simeq \frac{2}{\pi} (\hat{U}_1 - V_j) \quad (2.16)$$

2.6. Redresseur avec condensateur de filtrage

Pour éviter que la tension sinusoïdale redressée descende vers 0 V, on peut stocker des charges électriques en provenance du redresseur dans un condensateur C pendant une fraction Δt de la période (les diodes sont alors conductrices). Elles seront ensuite restituées à la charge R_L pendant le temps restant où les diodes sont bloquées (figure 2.10).

Lorsque la tension sinusoïdale est supérieure à la tension de la capacité (pendant Δt), celle-ci se charge rapidement à travers les diodes. Sa décharge ne peut se faire qu'à travers la résistance de charge R_L puisque les diodes bloquent le courant vers la source de tension $u_1(t)$.

Si l'on veut obtenir aux bornes de la capacité C , et donc aux bornes de la charge R_L , une tension $u_L(t)$ qui varie peu, il est nécessaire de décharger lentement la capacité à travers R_L . C'est la raison pour laquelle la valeur de la capacité est généralement élevée de manière à ce que la constante de temps CR_L soit sensiblement plus grande que la période du réseau $T_0 = 2T$.

On obtient ainsi une tension $u_L(t)$ composée d'une tension continue $U_{L,DC}$ à laquelle se superpose une tension variable $u_{L,ac}(t)$. Du point de vue de la charge, tout se passe comme si elle avait affaire à un générateur de tension continue avec une ondulation résiduelle.

2. Circuits à diodes

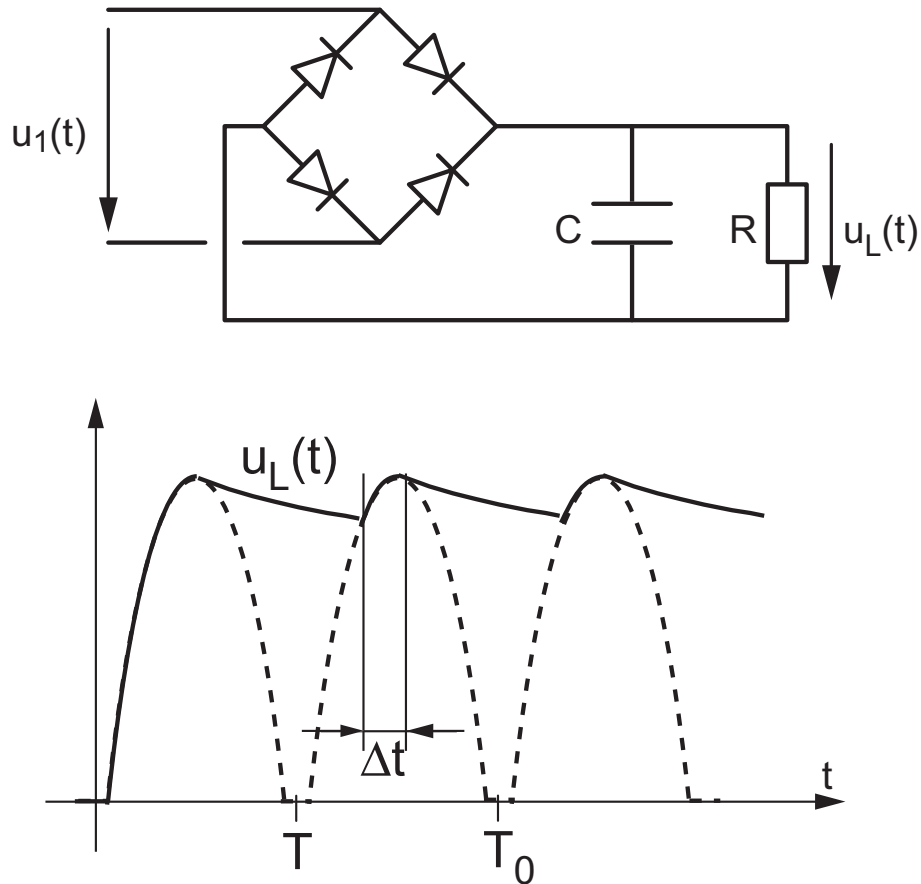


FIGURE 2.10.: Redresseur avec condensateur de filtrage

2.6.1. Hypothèse

Le calcul de la tension résiduelle est simple si l'on connaît le temps Δt pendant lequel le pont redresseur conduit et charge la capacité. Malheureusement, il est difficile d'évaluer ce temps de conduction. On doit donc se contenter d'en prendre une estimation raisonnable basée sur l'expérience

$$\Delta t \simeq 0.2 T = 0.1 T_0 \quad (2.17)$$

Puisque Δt représente la durée de charge de la capacité, il est bien évident que le temps pendant lequel celle-ci se décharge vaut

$$t_{dech} = T - \Delta t \simeq 0.8 T = 0.4 T_0 \quad (2.18)$$

2.6.2. Tensions continue et résiduelle

Se souvenant de la loi de la décharge d'une capacité

$$u_C(t) = U_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

et observant que l'on a

$$U_0 = U_{C,max} = \sqrt{2} U_{1,eff} - 2 V_j, \quad \tau = C R \quad (2.19)$$

2.7. Redresseur avec condensateur et diode Zener

on peut calculer la tension minimum qu'atteindra la capacité après le temps de décharge $t_{dech} = 0.4T_0$:

$$U_{C,min} = U_{C,max} \exp\left(-\frac{t_{dech}}{CR}\right)$$

La variation de tension sur la capacité vaut donc

$$\Delta U_C = U_{C,max} - U_{C,min} = U_{C,max} \left(1 - \exp\left(-\frac{t_{dech}}{CR}\right)\right) \quad (2.20)$$

Ceci nous permet de calculer l'amplitude de l'ondulation

$$U_{ac} = \frac{U_{C,max} - U_{C,min}}{2} = \frac{\Delta U_C}{2} \quad (2.21)$$

ainsi que la tension moyenne appliquée à la charge

$$U_{dc} = \frac{U_{C,max} + U_{C,min}}{2} = U_{C,max} - U_{ac} \quad (2.22)$$

Application numérique

En choisissant, par exemple, $CR \simeq 3T_0$, on aura

$$\Delta U_C = U_{C,max} \left(1 - \exp\left(-\frac{0.4T_0}{3T_0}\right)\right) \simeq 0.12 U_{C,max}$$

$$U_{ac} = \frac{\Delta U_C}{2} \simeq 0.06 U_{C,max}, \quad U_{dc} \simeq 0.94 U_{C,max}$$

L'ondulation relative vaudra donc

$$\frac{U_{ac}}{U_{dc}} = \frac{0.06}{0.94} \simeq 6\%$$

2.7. Redresseur avec condensateur et diode Zener

Considérons le redresseur double-alternance avec filtre capacitif et diode Zener de la figure 2.11 et étudions son comportement en recherchant les tensions continue et résiduelle fournies à la charge par le circuit.

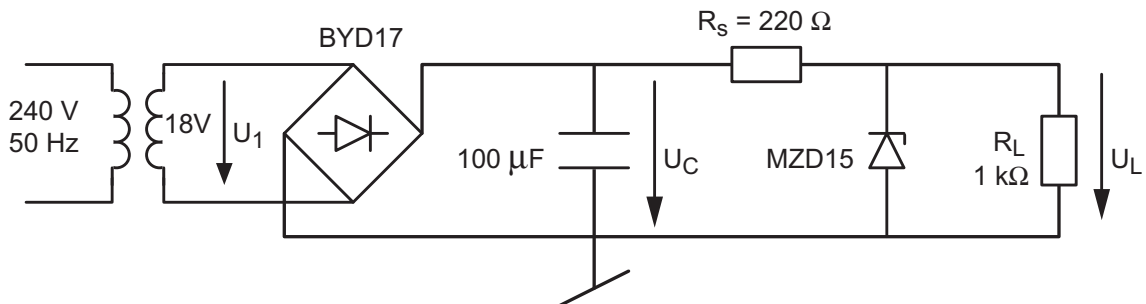


FIGURE 2.11.: Redresseur avec filtre capacitif et diode Zener

Pour cela, on va

2. Circuits à diodes

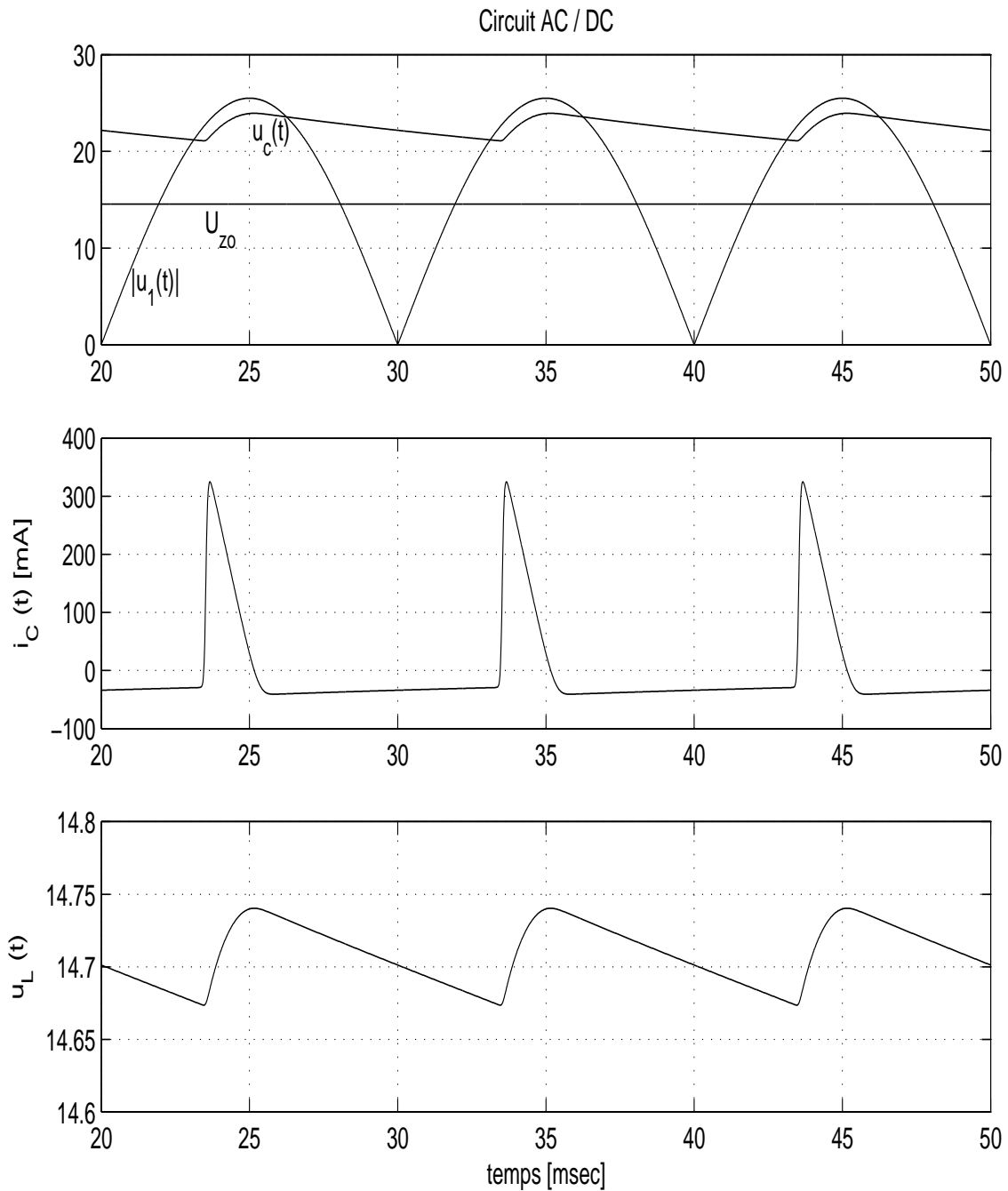


FIGURE 2.12.: Tensions et courants dans un circuit redresseur

1. esquisser les tensions et courants du circuit ;
2. rechercher les modèles des diodes ;
3. calculer $U_{C,max}$, $U_{C,min}$ puis $U_{C,dc}$, $U_{C,ac}$;
4. dessiner le schéma équivalent en aval de la capacité C ;
5. calculer $U_{L,dc}$ et $U_{L,ac}$;
6. calculer $I_{Z,min}$, $I_{Z,max}$ et la puissance moyenne dissipée par la diode Zener.

Graphes des tensions et courants Ils ont été obtenus avec une simulation Spice et il sont présentés dans la figure 2.12.

Modèles des diodes Comme les diodes redresseuses vont fournir des pointes importantes de courant, il est raisonnable de choisir $V_j \simeq 1 \text{ V}$. On peut vérifier cette valeur sur la fiche technique des diodes BYD17.

Les caractéristiques moyennes de la diode Zener MZD15 fournies par la fiche technique sont

$$U_Z \simeq 14.8 \text{ V} @ I_Z = 50 \text{ mA}, \quad r_z = 5 \Omega, \quad P_{max} = 1 \text{ W}$$

On en déduit que la tension de seuil de la Zener vaut

$$U_{Z0} \simeq U_Z - r_z I_Z = 14.8 - 5 \cdot 50 \text{ mA} = 14.55 \text{ V}$$

Tensions aux bornes de la capacité Pour ce point, il est important de noter que la diode Zener *conductrice* est représentée par une source de tension U_{Z0} et que, à partir de sa tension maximum

$$U_{C,max} \simeq \sqrt{2} U_{1,eff} - 2V_j = \sqrt{2} \cdot 18 - 2 \cdot 1 = 23.46 \text{ V},$$

la capacité va se décharger asymptotiquement vers la tension du générateur U_{Z0} .

Partant alors de l'expression générale de l'évolution de la tension d'une capacité

$$u_C(t) = u_0 + (u_\infty - u_0) \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right)$$

avec $u_0 = U_{C,max}, \quad u_\infty = U_{Z0}$
 $\tau = C (R_s + r_z // R_L) \simeq C (R_s + r_z) \simeq 22 \text{ ms}$

et se souvenant que, par hypothèse, la capacité se décharge pendant le temps

$$t_{dech} = T - \Delta t = 0.4 T_0$$

on peut calculer :

1. sa tension minimum

$$\begin{aligned} U_{C,min} &= U_{C,max} + (U_{Z0} - U_{C,max}) \left(1 - \exp\left(-\frac{0.4 T_0}{C (R_s + r_z)}\right) \right) \\ &= 23.66 + (14.55 - 23.66) \left(1 - \exp\left(-\frac{8 \text{ ms}}{22 \text{ ms}}\right) \right) = 20.74 \text{ V} \end{aligned}$$

2. la variation de sa tension

$$\Delta U_C = U_{C,max} - U_{C,min} = 2.72 \text{ V}$$

3. les composantes DC et AC de la tension fournies par la capacité

$$U_{C,dc} \simeq U_{C,max} - \frac{\Delta U_C}{2} = 23.46 - \frac{2.72}{2} = 22.1 \text{ V}$$

$$U_{C,ac} \simeq \frac{\Delta U_C}{2} = \frac{2.72}{2} = 1.36 \text{ V}$$

2. Circuits à diodes

Schéma équivalent En remplaçant la capacité par deux générateurs de tensions continue et variable ainsi que la diode Zener par son modèle linéaire, on obtient le schéma de la figure 2.13. Partant de ce schéma, on calcule aisément les générateurs de Thévenin vus par la charge R_L :

$$R_{thv} = \frac{R_s r_z}{R_s + r_z} = 4.89 \Omega$$

$$U_{thv,dc} = \left(\frac{U_{DC}}{R_s} + \frac{U_{Z0}}{r_z} \right) R_{thv} = 14.72 \text{ V}$$

$$U_{thv,ac} = \frac{U_{ac}}{R_s} R_{thv} = 30.2 \text{ mV}$$

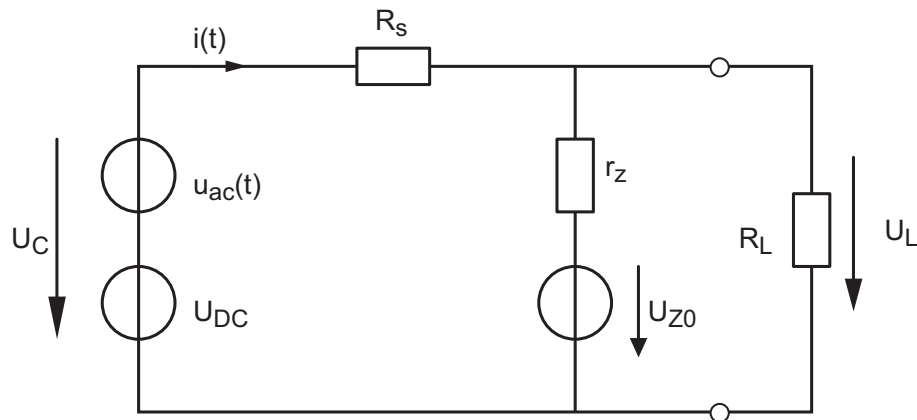


FIGURE 2.13.: Schéma équivalent d'un circuit redresseur vu par la charge R_L

Tension et puissance fournies à la charge Tenant compte des générateurs de Thévenin, on obtient aisément les composantes DC et AC apparaissant aux bornes de la charge R_L

$$U_{L,dc} = U_{thv,dc} \frac{R_L}{R_{thv} + R_L} = 14.65 \text{ V}$$

$$U_{L,ac} = U_{thv,ac} \frac{R_L}{R_{thv} + R_L} = 30 \text{ mV}$$

Ce qui donne une ondulation relative valant

$$\frac{U_{L,ac}}{U_{L,dc}} = \frac{30 \text{ mV}}{14.65 \text{ V}} \simeq 0.2\%$$

On notera que la puissance moyenne fournie à la charge vaut

$$P_{L,dc} = \frac{U_{L,dc}^2}{R_L} \simeq 0.2 \text{ W}$$

Courant et puissance dans la Zener Le courant maximum circulant dans la Zener vaut

$$I_{Z,max} = \frac{U_{L,max} - U_{Z0}}{r_z} = \frac{U_{L,dc} + U_{L,ac} - U_{Z0}}{r_z} = 25 \text{ mA}$$

Sa valeur minimum vaut

$$I_{Z,min} = \frac{U_{L,min} - U_{Z0}}{r_z} = \frac{U_{L,dc} - U_{L,ac} - U_{Z0}}{r_z} = 13 \text{ mA}$$

On constate ainsi que, pour pouvoir maintenir la tension U_L constante, le courant de Zener doit varier fortement. La puissance moyenne dissipée par la diode vaut

$$P_{z,moy} = U_{Z,moy} I_{Z,moy} = U_{L,dc} I_{Z,moy} = U_{L,dc} \frac{I_{Z,max} + I_{Z,min}}{2} \simeq 0.3 \text{ W}$$

Estimation de $I_{C,max}$ Considérant que la capacité de filtrage C sert de réservoir de charges entre le redresseur et le circuit aval constitué de R_s , D_Z et R_L , il est possible d'évaluer la pointe de courant que doit fournir le redresseur à la capacité C en tenant compte du fait que la charge reçue ΔQ pendant la durée de conduction $\Delta t \simeq 0.2T$ est restituée pendant le temps restant $T - \Delta t$.

Observant que la pointe de courant est approximativement triangulaire, on peut écrire

$$\Delta Q_1 \equiv \int_0^{\Delta t} i_C(t) dt \simeq \frac{1}{2} I_{C,max} \Delta t$$

Cette charge est restituée au circuit aval sous la forme d'un courant continu valant

$$I_{DC} = I_Z + I_L = \frac{U_{L,DC} - U_{Z0}}{r_z} + \frac{U_{L,DC}}{R_L} = 34 \text{ mA}$$

Comme la charge ΔQ_1 reçue par la capacité est égale à la charge ΔQ_2 fournie au circuit aval, on a

$$\begin{aligned} \Delta Q_1 &\equiv \int_0^{\Delta t} i_C(t) dt \simeq \frac{1}{2} I_{C,max} \Delta t \\ \Delta Q_2 &\equiv \int_{\Delta t}^{T-\Delta t} i_L(t) dt \simeq I_{DC} (T - \Delta t) \end{aligned}$$

On en déduit donc que la pointe de courant vaut

$$I_{C,max} \simeq 2 I_{DC} \frac{T - \Delta t}{\Delta t} = 2 I_{DC} \frac{0.8T}{0.2T} = 8 I_{DC} \simeq 270 \text{ mA}$$

Cette équation montre que la pointe de courant fournie par le redresseur à la capacité est beaucoup plus grande que le courant moyen I_{dc} .

Conclusions On notera que l'évaluation de $I_{C,max}$ que nous venons de faire dépend directement de la qualité de l'estimation initiale du temps de conduction Δt . Par contre, il est réconfortant de constater que les modèles linéaires et une estimation grossière du temps de conduction Δt nous permettent de trouver des valeurs très proches de celles obtenues par simulation (figure 2.12).

2.8. Fonctions non linéaires

L'utilisation de diodes avec un ou plusieurs amplificateurs opérationnels permet de réaliser des circuits se comportant comme des diodes idéales à savoir que la tension de sortie est l'image de la tension d'entrée redressée en simple ou double-alternance. On notera que la matière qui suit doit être étudiée après le chapitre consacré à l'étude des amplificateurs opérationnels.

Redresseur non inverseur simple-alternance

Dans le cas de la figure 2.14, on a affaire à un redresseur simple-alternance. En effet, lorsque la tension U_1 est négative, la diode D_1 est bloquée et aucun courant ne circule dans la résistance de charge R_L . La tension de la charge U_L est donc nulle lorsque $U_1 < 0$. De plus, comme il n'y a pas de réaction négative, l'AO sature immédiatement et la tension de sortie descend à $-U_{sat}$. Lorsque la tension U_1 est positive, la diode D_1 conduit et la réaction négative s'établit. On obtient alors

$$U_L = U_1 \quad U_2 = U_L + V_j \quad (2.23)$$

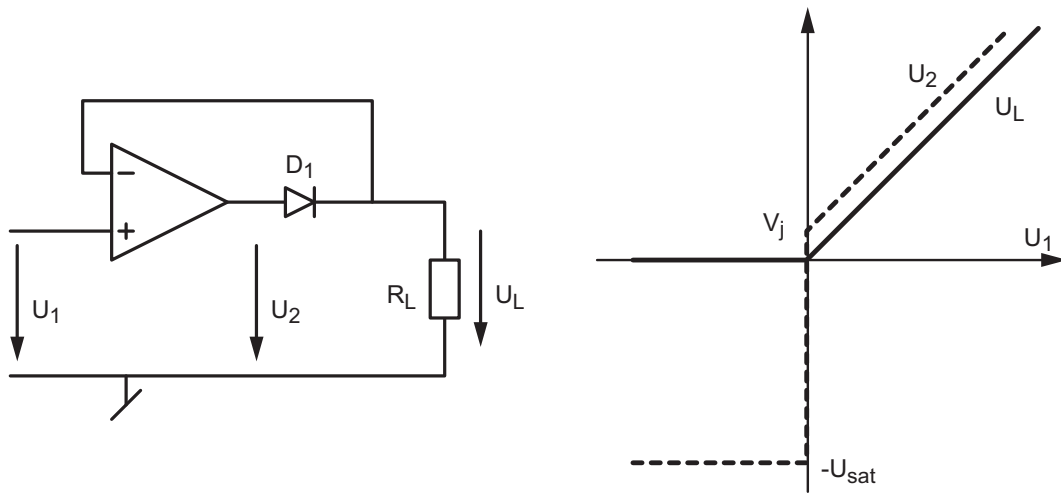


FIGURE 2.14.: Redresseur non inverseur simple-alternance

Ce qui, du point de vue de la charge R_L , donne un redressement mono-alternance de la tension d'entrée

$$U_L = \begin{cases} 0 & \text{si } U_1 < 0 \\ U_1 & \text{si } U_1 \geq 0 \end{cases} \quad (2.24)$$

Commentaire Il est important de remarquer que la gamme de fréquences dans laquelle ce montage fonctionne correctement est limitée à quelques centaines de Hz. Cette limitation est liée au fait que la tension de sortie de l'amplificateur sature à la tension $-U_{sat}$ pour des tensions d'entrée négatives. Au moment précis où la tension d'entrée repasse par zéro pour reprendre une valeur positive, la tension de sortie de l'amplificateur doit exécuter une excursion d'amplitude énorme, de $-U_{sat}$ à $+V_j$, ce qui ne peut pas se faire en un temps infiniment court en raison du taux de variation limité (slew-rate) de la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel.

Redresseur inverseur simple-alternance

Ce montage (figure 2.15), similaire au précédent, est basé sur l'amplificateur inverseur auquel on ajoute une diode supplémentaire D_2 évitant à l'amplificateur opérationnel de saturer.

Lorsque la tension U_1 est positive, la diode D_1 est bloquée et il n'y a pas de réaction négative via R_2 et D_1 ; aucun courant ne circulant dans la charge R_L , la tension U_L est

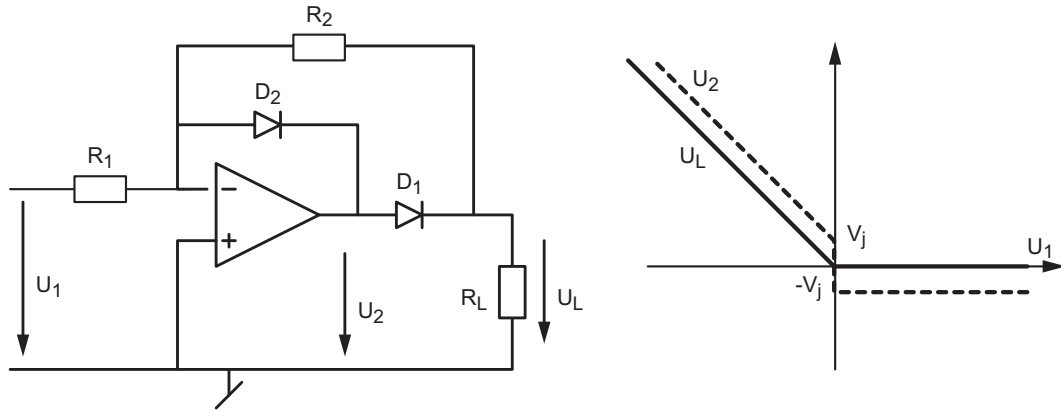


FIGURE 2.15.: Redresseur inverseur simple-alternance

nulle. Comme la diode D_2 conduit, la tension de sortie U_2 de l'AO est limitée à $-V_j$ et l'on a

$$U_L = 0, \quad U_2 = -V_j$$

Lorsque la tension U_1 est négative, la diode D_1 conduit alors que D_2 est bloquée. La réaction négative s'établit à travers R_2 et D_1 et l'on a

$$U_L = -\frac{R_2}{R_1} U_1, \quad U_2 = U_L + V_j$$

En choisissant $R_1 = R_2 = R$, on obtient la caractéristique de transfert d'un redresseur inverseur simple-alternance sans seuil

$$U_L = \begin{cases} -U_1 & \text{si } U_1 < 0 \\ 0 & \text{si } U_1 \geq 0 \end{cases} \quad (2.25)$$

Commentaire Grâce à la diode D_2 , on améliore considérablement la réponse en fréquence du circuit. En effet, comme cette diode évite à l'amplificateur opérationnel de saturer, l'excursion de la tension de sortie reste très limitée au moment de l'inversion de signe du signal d'entrée. Une solution équivalente n'est pas applicable au montage redresseur non-inverseur en raison de l'absence des résistances R_1 et R_2 .

Redresseur double-alternance

Plusieurs redresseurs double-alternance sans seuil peuvent être réalisés sur la base des redresseurs simple-alternance vus précédemment. On se contente ici d'en présenter un exemple (figure 2.16).

Dans ce montage, on utilise comme étage de sortie un sommateur à deux entrées. La première entrée reçoit directement la tension d'entrée U_1 qui est simplement inversée

$$U_L(U_1) = -\frac{2R}{2R} U_1 = -U_1$$

La deuxième entrée reçoit le signal redressé mono-alternance et inversé. Le sommateur va l'amplifier et l'inverser une deuxième fois ; ce qui donne

$$U_L(U_2) = -\frac{2R}{R} U_2 = -2U_2 = -2 \begin{pmatrix} 0 \\ -U_1 \end{pmatrix} = \begin{cases} 0 & \text{si } U_1 < 0 \\ +2U_1 & \text{si } U_1 \geq 0 \end{cases}$$

2. Circuits à diodes

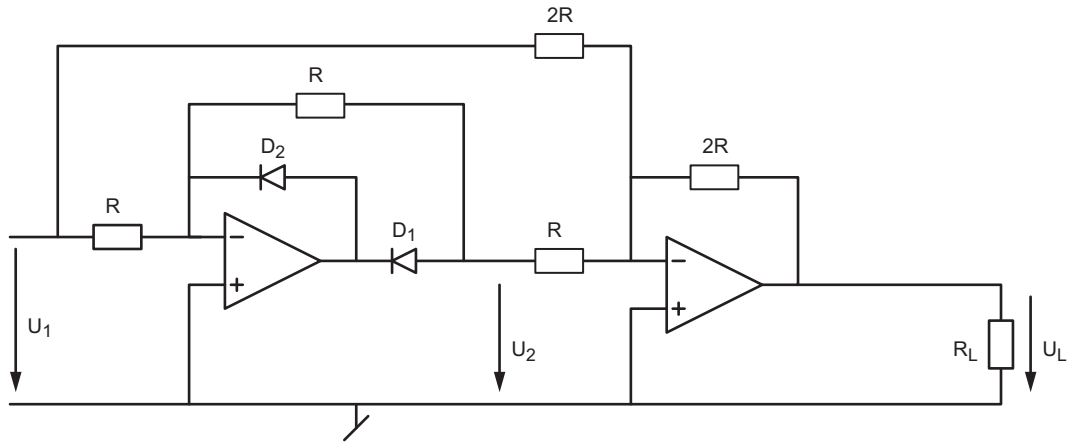


FIGURE 2.16.: Redresseur non inverseur double-alternance

Comme la tension de sortie du sommateur est égale à la somme de ces deux effets, on obtient finalement

$$U_L = U_L(U_1) + U_L(U_2) = \begin{pmatrix} -U_1 + 0 \\ -U_1 + 2U_1 \end{pmatrix} = \begin{cases} -U_1 & \text{si } U_1 < 0 \\ +U_1 & \text{si } U_1 \geq 0 \end{cases} \quad (2.26)$$

Cette équation du redresseur double-alternance n'est autre que la fonction valeur absolue :

$$U_L = |U_1| \quad (2.27)$$

Pour obtenir un redresseur double-alternance *inverseur*, on inverse simplement les deux diodes.

2.9. Exercices

D 0 : On s'intéresse ici à la pente de la caractéristique d'une diode conductrice décrite par

$$I_D = I_S \exp\left(\frac{U_D}{nV_T}\right)$$

Dans ce but, on demande de calculer sa pente en fonction de I_D et d'en déduire la valeur de la résistance différentielle en fonction du courant I_D

$$r_d \equiv \left. \frac{dU_D}{dI_D} \right|_{I_D}$$

D 1 : Considérant une diode décrite par $n = 1.5$ et $I_s = 0.1$ [nA] :

1. Calculez la tension à ses bornes ainsi que sa résistance différentielle lorsque

$$I_D = 0.1 \text{ [mA]}, 1 \text{ [mA]}, 10 \text{ [mA]}, 100 \text{ [mA]}$$

2. Après avoir rempli le tableau ci-dessous, observez les valeurs obtenues et précisez comment varient U_D et r_d par rapport à I_D ?
3. Donnez les modèles d'ordre 0 et d'ordre 1 lorsque $I_D = 10$ [mA].
4. Dessinez ces caractéristiques.

I_D [mA]	0.1	1.0	10	100
U_D [V]				
r_d [Ω]				

D 2 : Pour le circuit de la figure 2.17 :

1. Calculez et tracez la caractéristique de transfert $U_2 = f(U_1)$ sachant que l'on a

$$R = 10 \text{ k}\Omega, \quad V_{DC} = 2 \text{ V}, \quad V_j = 0.6 \text{ V}$$

2. Esquissez $u_1(t)$ et $u_2(t)$ sachant que $u_1(t)$ est une tension triangulaire d'amplitude $A = 12 \text{ V}$ et de période $T = 10 \text{ msec}$.
3. Calculez les courants dans les diodes D_1 et D_2 lorsque $u_1 = 8 \text{ V}$.

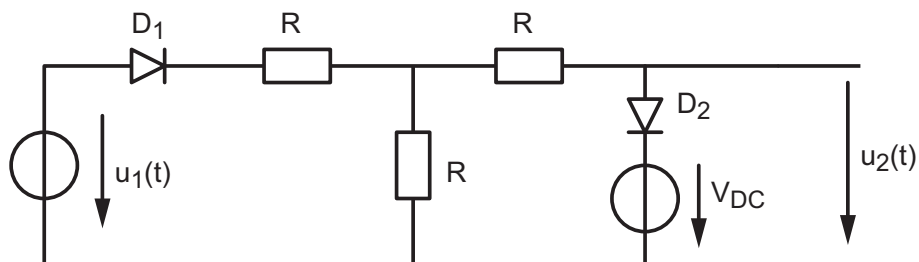


FIGURE 2.17.: Exercice D2

2. Circuits à diodes

D 3 : Considérant le circuit de la figure 2.18 :

1. Calculez et tracez la caractéristique de transfert $U_2 = f(U_1)$ sachant que l'on a

$$R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega, \quad V_j = 0.6 \text{ V}$$

2. Esquissez $u_1(t)$ et $u_2(t)$ sachant que $u_1(t)$ est une tension triangulaire d'amplitude $A = 2.4 \text{ V} = 4 V_j$ et de période $T = 10 \text{ msec}$.
3. On souhaite que l'alternance négative de $u_2(t)$ ait la même forme que l'alternance positive ; comment modifiez-vous le schéma ?

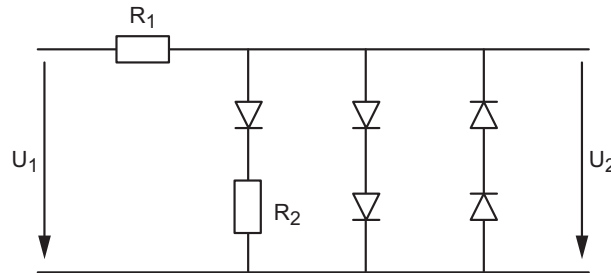


FIGURE 2.18.: Exercice D3

D 4 : Sachant que les diodes du circuit de la figure 2.19a sont caractérisées par $V_j = 0.6 \text{ V}$, $r_d = 3 \Omega$ pour D_1 et $V_j = 0.8 \text{ V}$, $r_d = 1 \Omega$ pour D_2 , calculez les courants dans chaque diode lorsque la résistance R vaut $10 \text{ k}\Omega$ et $1 \text{ k}\Omega$ alors que $U_g = 100 \text{ V}$.

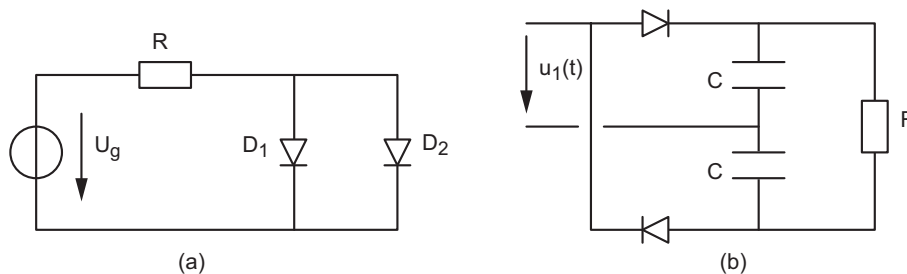


FIGURE 2.19.: Exercices D4 et D5

D 5 : Admettant que la constante de temps RC est beaucoup plus grande que la période du générateur sinusoïdal $u_1(t)$, montrez que le circuit de la figure 2.19b fournit à la charge une tension double de la tension de crête du générateur $u_1(t)$.

D 6 : Considérant le circuit de la figure 2.20 avec les composants suivants

$$C = 220 \mu\text{F}, \quad R_s = 330 \Omega, \quad R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

$$D_Z = \text{MZD20} \quad \text{telle que} \quad \begin{cases} U_Z \simeq 20 \text{ V} & @ \quad I_Z = 25 \text{ mA} \\ r_z \simeq 6 \Omega & @ \quad f = 1 \text{ kHz} \end{cases}$$

calculez les composantes AC et DC des tensions $u_2(t)$ et $u_3(t)$ ainsi que la puissance moyenne dissipée par la diode Zener.

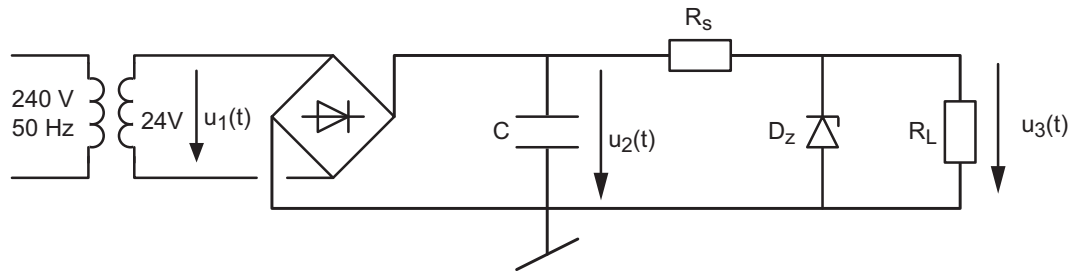


FIGURE 2.20.: Exercice D6

D 7 : Considérant le redresseur sans seuil de la figure 2.15, calculez les tensions U_2 , U_L et les courants circulant dans les diodes, les résistances et l'AO lorsque

$$U_1 = \pm 5 \text{ V}, \quad V_j = 0.6 \text{ V}, \quad R = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

D 8 : Idem exercice précédent, mais pour le redresseur sans seuil double-alternance de la figure 2.16.

3. Circuits à transistors bipolaires

3.1. Introduction

Malgré la suprématie actuelle des transistors MOS dans les circuits intégrés à très large échelle d'intégration (Very Large Scale Integration, VLSI : 10'000 à plus de 100'000 transistors par circuit), le transistor bipolaire reste très utilisé dans les circuits à composants discrets ou les circuits intégrés qui exigent :

- des courants de sortie élevés (étage de sortie) ;
- une grande vitesse de commutation (circuits logiques ultra-rapides) ;
- un gain de tension élevé ;
- un faible bruit (pré-amplificateurs hi-fi) ;
- la réalisation de fonctions linéaires à hautes performances.

Le transistor bipolaire porte son nom en raison de son fonctionnement lié aux deux types de porteurs libres, les électrons et les trous. C'est un dispositif à semi-conducteur présentant trois couches alternées n, p et n pour un transistor npn ou p, n et p pour un transistor pnp. La couche médiane est la base. Les deux couches externes sont l'émetteur et le collecteur.

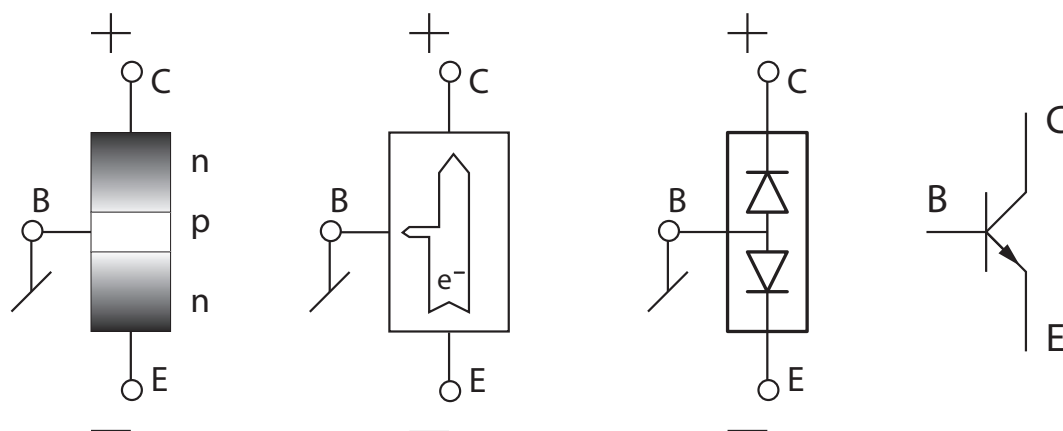


FIGURE 3.1.: Principe du transistor npn et son symbole

L'intégration d'un transistor sur un cristal de silicium correspond ainsi à la juxtaposition d'une jonction np (base-émetteur) et une jonction pn (base-collecteur). Grâce à la polarisation positive de la jonction BE, on rend conductrice cette dernière et les électrons se déplacent de l'émetteur vers la base. Cependant, comme le champ électrique créé par la tension positive du collecteur est très élevé, presque tous les électrons émis sont collectés par ce dernier. Le courant de base est alors 100 à 500 fois plus faible que les courants de collecteur et d'émetteur. La jonction base-émetteur travaille donc comme une jonction conductrice alors que la jonction collecteur-base est polarisée en sens inverse. Le courant de collecteur correspond alors au courant de saturation inverse de la jonction.

Il est important de préciser qu'un transistor réel n'a pas une structure aussi symétrique que peut le faire accroire la description qui précède. En effet, pour des raisons physiques

3. Circuits à transistors bipolaires

et technologiques :

- le transistor réel doit avoir une base très mince (quelques dixièmes de microns) ;
- l'émetteur et le collecteur diffèrent par leur géométrie et leur dopage ;
- l'émetteur est bien plus dopé que la base ; etc.

3.2. Équations et caractéristiques d'un transistor

Comme on vient de le voir, la jonction B–E du transistor fonctionne comme une diode conductrice. À la différence de celle-ci, le facteur technologique n des transistors au silicium est égal à 1. On ne le fera donc pas apparaître dans la fonction exponentielle traduisant le comportement de la diode.

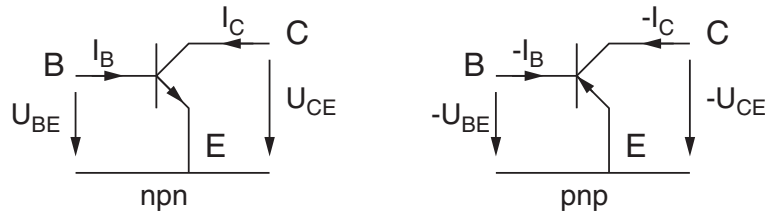


FIGURE 3.2.: Symboles, courants et tensions

Considérant le transistor npn et son symbole (figure 3.2), sa description passe par l'écriture des équations ci-dessous (elles sont similaires pour le transistor pnp) :

1. Équation des courants

$$I_E = I_B + I_C \quad (3.1)$$

2. Équation de la jonction base-émetteur conductrice

$$I_B = I_{SB} e^{U_{BE}/V_T} \quad (3.2)$$

où, comme pour la diode, V_T est le potentiel thermique équivalent à l'énergie thermique kT des porteurs de charge q

$$V_T = \frac{kT}{q} \simeq 26 \text{ mV} @ T = 300 \text{ K} \quad (3.3)$$

et I_{SB} est le courant de saturation inverse de la jonction BE (de l'ordre du fA).

3. Équations du courant de collecteur

- a) I_C commandé par le courant I_B :

$$I_C(I_B) = \beta I_B \quad (3.4)$$

où β est le gain en courant du transistor (pratiquement supérieur à 100) ;

- b) I_C commandé par la tension U_{BE} (équation (3.2) dans (3.4)) :

$$I_C(U_{BE}) = (\beta I_{SB}) e^{U_{BE}/V_T} = I_S e^{U_{BE}/V_T} \quad (3.5)$$

- c) I_C dépendant de U_{CE} :

$$I_C(U_{CE}) = I_C(I_B) \left(1 + \frac{U_{CE}}{V_A} \right) \quad (3.6)$$

où V_A , dit potentiel de Early, sert à décrire la pente non nulle des caractéristiques de sortie du transistor ; sa valeur est de l'ordre de la centaine de volts.

3.2. Équations et caractéristiques d'un transistor

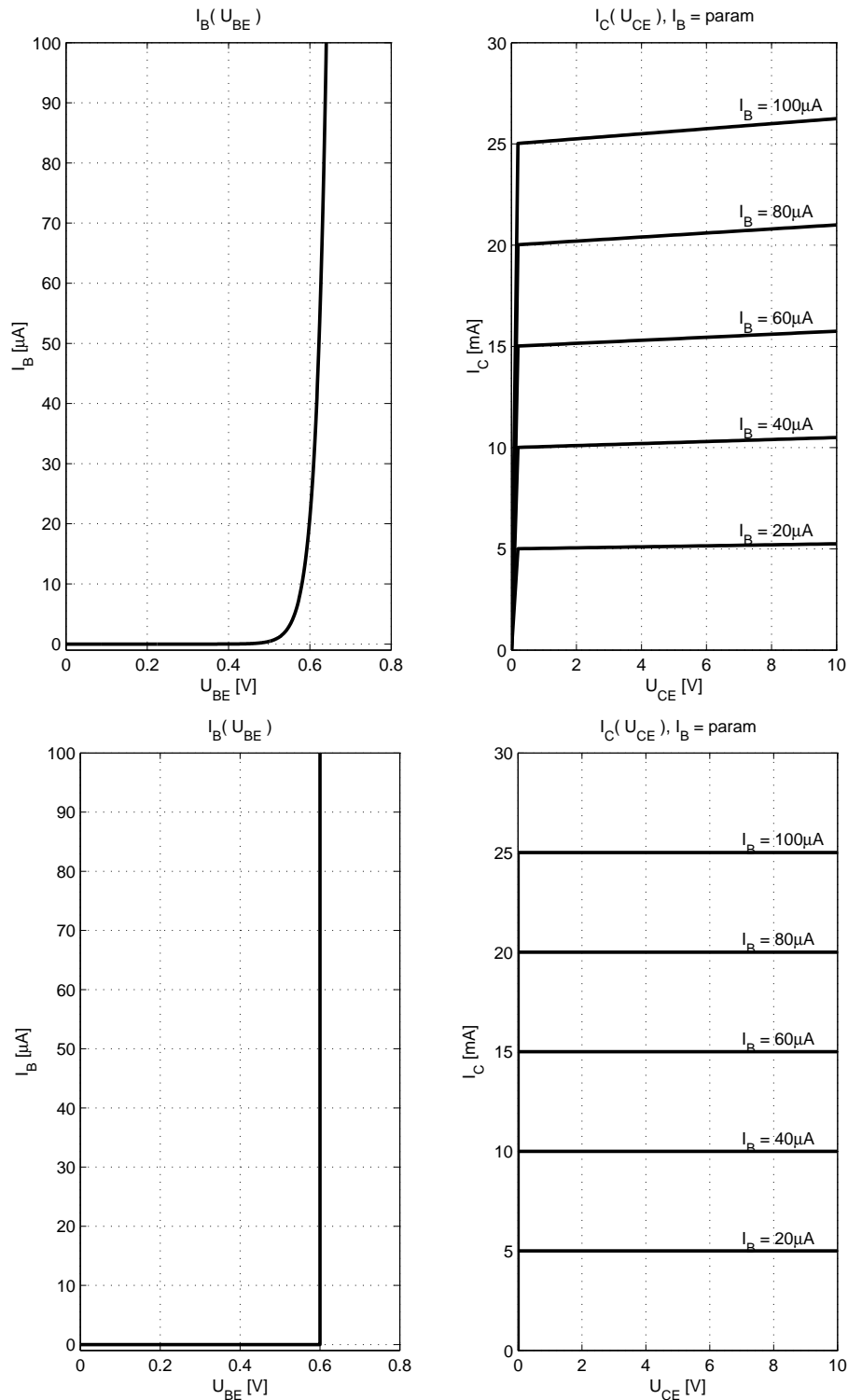


FIGURE 3.3.: Caractéristiques d'un transistor bipolaire réel (en haut) et celles d'un transistor idéal représenté par un modèle d'ordre 0 (en bas)

Les caractéristiques correspondant à ces équations sont illustrées par les deux graphes du haut de la figure 3.3. Les graphes du bas montrent les caractéristiques d'un transistor idéal représenté par son modèle d'ordre 0.

3. Circuits à transistors bipolaires

Hypothèse simplificatrice Tenant compte des équations (3.1) et (3.4), le courant d'émetteur s'écrit

$$I_E = I_C + I_B = (\beta + 1) I_B \quad (3.7)$$

Comme le gain en courant est généralement supérieur à 100, il vient

$$\beta + 1 \simeq \beta \Rightarrow I_E \simeq I_C \quad (3.8)$$

3.3. Modèle linéaire

Comme on ne sait pas calculer des systèmes caractérisés par des équations non linéaires, on doit se contenter d'approximations linéaires d'ordre 0 ou d'ordre 1. La figure 3.3 montre les caractéristiques d'un modèle d'ordre 0 où les caractéristiques réelles sont remplacées par des segments de droite de pente nulle ou infinie et la figure 3.4 illustre son schéma équivalent d'ordre 0.

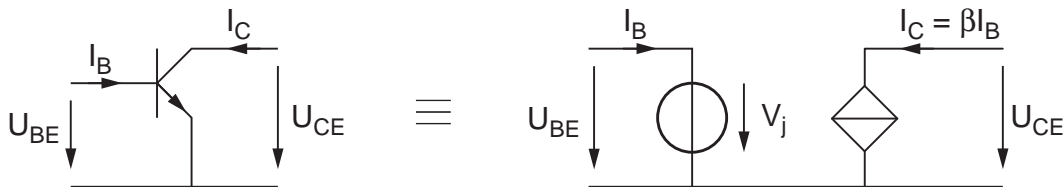


FIGURE 3.4.: Modèle linéaire d'ordre 0 d'un transistor

On constate alors que la tension entre base et émetteur est admise constante si le transistor conduit et que le courant de collecteur ne dépend que du courant de base. Ainsi, vue de l'extérieur, l'entrée BE du transistor se ramène à une source de tension indépendante

$$U_{BE} = V_j \simeq 0.6 \text{ V} \quad (3.9)$$

alors que la sortie CE du transistor se ramène à une source de courant idéale commandée par le courant de base

$$I_C = \beta I_B \quad (3.10)$$

3.3.1. Domaines de fonctionnement du transistor

Les circuits à transistors sont généralement constitués d'une ou plusieurs alimentations reliées aux transistors par des résistances. La figure 3.5 illustre un schéma type de circuit à transistor dans lequel le courant de collecteur varie avec la tension d'alimentation V_{BB} appliquée à la base du transistor.

Pour que le transistor puisse fonctionner dans un domaine linéaire (figure 3.6), le courant de collecteur doit être compris entre 0 et sa valeur de court-circuit

$$0 < I_C < I_{C,max} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \quad (3.11)$$

De la même manière, la tension U_{CE} ne peut pas être négative ni supérieure à la tension d'alimentation ; on a donc :

$$V_{CC} > U_{CE} > 0 \quad (3.12)$$

L'état du transistor dépend des valeurs de I_C et U_{CE} (figure 3.6) :

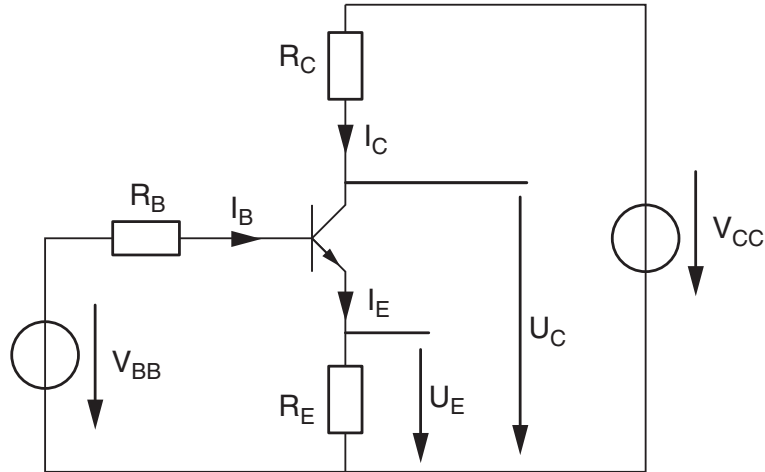


FIGURE 3.5.: Circuit général

1. si $I_C = 0$, on dit que le transistor est **bloqué** (alors $U_{CE} = V_{CC}$);
2. si $U_{CE} = 0$, le transistor est dit **saturé** (alors $I_C \simeq I_{C,max}$);
3. si $0 < I_C < I_{C,max}$ ou $0 < U_{CE} < V_{CC}$, le transistor est **actif**.

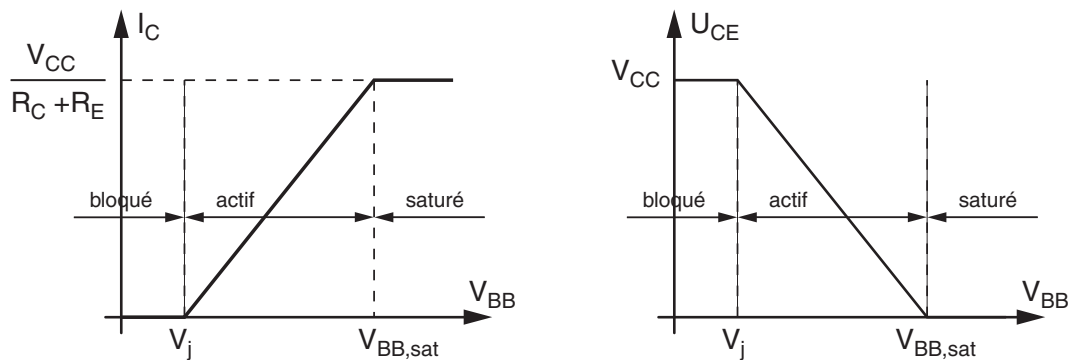


FIGURE 3.6.: Domaines de fonctionnement du transistor

3.4. Circuit général

Le circuit de la figure 3.5 est important car, suivant le point de vue que l'on prend, il peut être considéré comme

- une source de courant,
- un amplificateur de tension,
- un circuit binaire,
- un amplificateur de courant,
- une source de tension.

Pour le voir, considérons les courants et tensions du circuit de la figure 3.5.

3. Circuits à transistors bipolaires

3.4.1. Courant de collecteur

La dépendance du courant de collecteur I_C par rapport à la tension V_{BB} se calcule à partir de l'équation de la maille d'entrée :

$$V_{BB} = R_B I_B + U_{BE} + R_E I_E \quad (3.13)$$

Comme l'on a

$$U_{BE} = V_j, \quad I_B = \frac{I_C}{\beta}, \quad I_E = I_C + I_B = \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) I_C \quad (3.14)$$

il vient :

$$V_{BB} - V_j = \left(R_B \frac{1}{\beta} + R_E \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \right) I_C$$

d'où :

$$I_C = \frac{V_{BB} - V_j}{R_E \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) + R_B \frac{1}{\beta}} \quad (3.15)$$

Comme le gain en courant est généralement bien supérieur à 100, on a $\beta \gg 1$ et l'expression du courant de collecteur s'écrit plus simplement

$$I_C = \frac{V_{BB} - V_j}{R_E + R_B/\beta} \quad (3.16)$$

En analysant l'expression du courant I_C , on constate que, dans le domaine actif, le courant de collecteur ne dépend pas de la résistance R_C . Vu de celle-ci, le transistor se comporte donc comme une *source de courant* dépendant de V_{BB} . Comme on l'a déjà dit, ce résultat n'est vrai que dans le domaine actif du transistor :

$$0 < I_C < \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \quad (3.17)$$

3.4.2. Tension de collecteur

Si l'on considère la tension de collecteur, celle-ci vaut simplement :

$$U_C = V_{CC} - R_C I_C \quad (3.18)$$

donc :

$$U_C = V_{CC} - \frac{R_C}{R_E + R_B/\beta} (V_{BB} - V_j) \quad (3.19)$$

Cette tension est limitée par le blocage et la saturation du transistor :

$$V_{CC} > U_C > V_{CC} \frac{R_E}{R_E + R_C} \quad (3.20)$$

Entre ces deux points, la pente de la caractéristique vaut :

$$\frac{dU_C}{dV_{BB}} = -\frac{R_C}{R_E + R_B/\beta} < 0 \quad (3.21)$$

Cette pente constante peut, dans une première approximation, être considérée comme le gain d'un *amplificateur de tension* amplifiant les variations de V_{BB} .

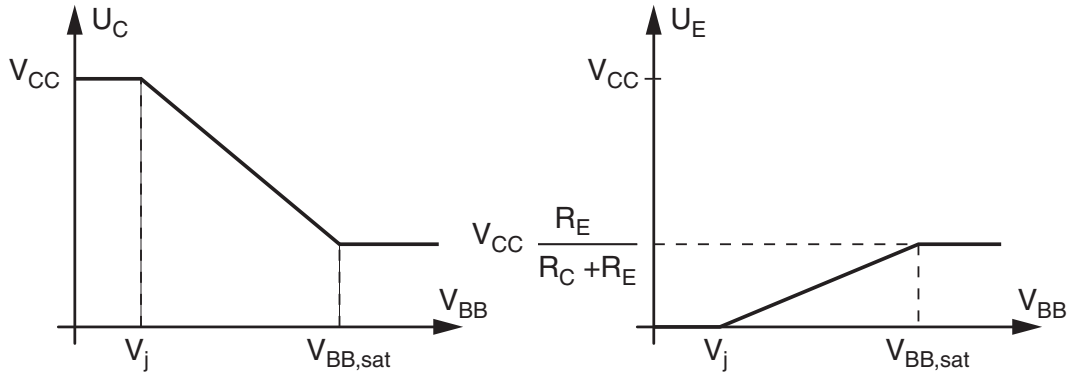


FIGURE 3.7.: Caractéristiques du circuit général

Circuit binaire Si on ne met pas de résistance d'émetteur ($R_E = 0$), la pente de la caractéristique $U_C(V_{BB})$ devient très forte et elle vaut $-\beta R_C/R_B$. Le circuit travaille alors essentiellement en état de blocage ou de saturation.

Cette situation est généralement choisie lorsque l'on veut utiliser le transistor en tant que *circuit binaire* qui, pour une faible variation de la tension V_{BB} , bascule rapidement d'un état à l'autre. La tension de collecteur U_C possède alors deux états bien définis 0 et V_{CC} .

Dans ces deux états statiques, la puissance consommée est pratiquement nulle (voir section 3.4.5). Cependant, il ne faut pas oublier que de la puissance est dissipée lors de chaque commutation ; c'est pourquoi la puissance consommée par les systèmes logiques augmente avec la fréquence d'horloge du système.

3.4.3. Tension d'émetteur

Si l'on considère la tension d'émetteur, celle-ci vaut simplement

$$U_E = R_E I_E \simeq R_E I_C \quad (3.22)$$

donc

$$U_E = \frac{R_E}{R_E + R_B/\beta} (V_{BB} - V_j) \quad (3.23)$$

La tension d'émetteur U_E est également limitée par le blocage et la saturation du transistor

$$0 < U_E < V_{CC} \frac{R_E}{R_E + R_C} \quad (3.24)$$

Entre ces deux points, la pente de la caractéristique vaut :

$$\frac{dU_E}{dV_{BB}} = \frac{R_E}{R_E + R_B/\beta} < 1 \quad (3.25)$$

Du point de vue de l'émetteur, son potentiel suit la tension V_{BB} à V_j près avec une pente inférieure à l'unité. Il n'y a donc pas d'amplification de la tension, mais par contre, le courant fourni par la source V_{BB} à la résistance d'émetteur est amplifié d'un facteur β . On a donc affaire à un *amplificateur de courant ou de puissance*. Dans le cas où le terme R_B/β est beaucoup plus petit R_E , la tension

$$U_E \simeq V_{BB} - V_j \quad (3.26)$$

est indépendante de la charge R_E . Du point de vue de celle-ci, le transistor représente une *source de tension*.

3.4.4. État de saturation

Lorsque le transistor sature au-delà du point délimitant le domaine actif et le domaine de saturation, le courant de base I_B n'est plus négligeable par rapport à I_C et I_E . La source de courant βI_B est en effet remplacée par un court-circuit et le schéma permettant de calculer l'état de saturation est alors celui de la figure 3.8.

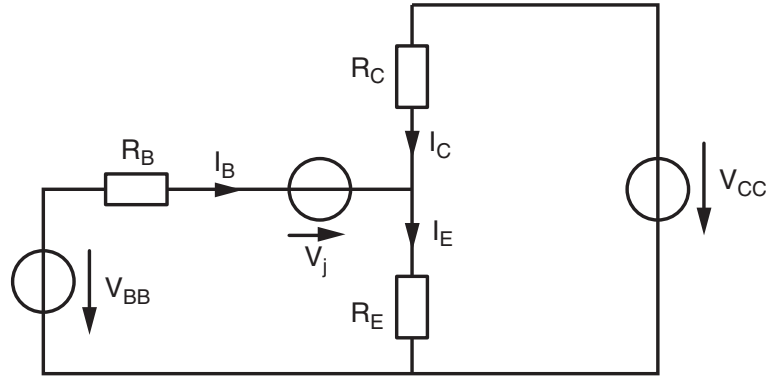


FIGURE 3.8.: Circuit général en état de saturation

A partir de ce schéma, on montre aisément que les courants et tensions d'un transistor en état de saturation valent

$$I_E = I_B + I_C \quad (3.27)$$

$$U_E = U_C = V_{CC} - I_C R_C \quad (3.28)$$

$$U_B = U_E + V_j \quad (3.29)$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_j - V_{CC} \frac{R_E}{R_E + R_C}}{R_B + \frac{R_E R_C}{R_E + R_C}} \quad (3.30)$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - (V_{BB} - V_j) \frac{R_E}{R_E + R_B}}{R_C + \frac{R_E R_B}{R_E + R_B}} \quad (3.31)$$

On voit ainsi que le courant de base augmente fortement avec V_{BB} alors que le courant de collecteur diminue légèrement. On ne peut donc plus admettre $I_E \simeq I_C$. On notera d'autre part que les tensions de collecteur et d'émetteur ne sont pas constantes mais qu'elles augmentent légèrement avec V_{BB} .

3.4.5. Puissance dissipée par un transistor

Le transistor est un composant actif capable, comme nous venons de le voir, d'amplifier des tensions ou des courants. Mais cela, il le fait en dissipant de l'énergie. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le transistor de la figure 3.2 où le transistor peut être vu comme un quadripôle qui reçoit des courants (I_B et I_C) sous des tensions non nulles (U_{BE} et U_{CE}). La puissance dissipée par le transistor vaut donc

$$P = U_{BE} I_B + U_{CE} I_C$$

Comme le courant de base est beaucoup plus petit que le courant de collecteur et que la tension U_{BE} est faible, on peut négliger le premier terme par rapport au second. On admet donc que la puissance dissipée par le transistor vaut

$$P \simeq U_{CE} I_C \quad (3.32)$$

3.4.6. Exemple

On considère ici le circuit de la figure 3.9 avec les valeurs numériques suivantes

$$R_1 = 47 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 4.7 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\beta = 200, \quad V_j = 0.6 \text{ V}, \quad V_{CC} = 12 \text{ V}$$

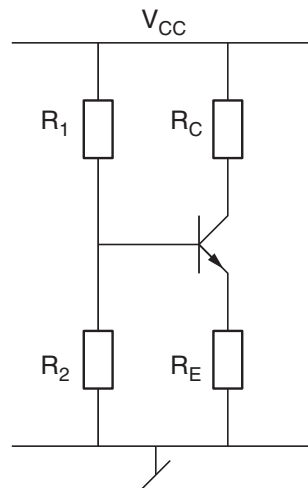


FIGURE 3.9.: Exemple de circuit à transistor

Pour ce montage, on calculera

1. le générateur de Thévenin vu par la base ;
2. les courants $I_{C,max}$ et I_C ;
3. la puissance P dissipée par le transistor ;
4. les courants I_B et I_C lorsque $R_E = 0.1 \text{ k}\Omega$.

Solution

3. *Circuits à transistors bipolaires*

3.5. Polarisation

Pour qu'un transistor puisse être utilisé comme amplificateur, il faut d'abord le polariser en fixant son point de fonctionnement Q_0 autour duquel prendront place des variations qui seront amplifiées (figures 3.10). Graphiquement, le point de fonctionnement peut être déterminé par l'intersection entre la droite de charge du générateur qui alimente le transistor et les caractéristiques $I_C(U_{CE})$ de celui-ci. Les extrémités de la droite de charge délimitent le domaine de fonctionnement du transistor.

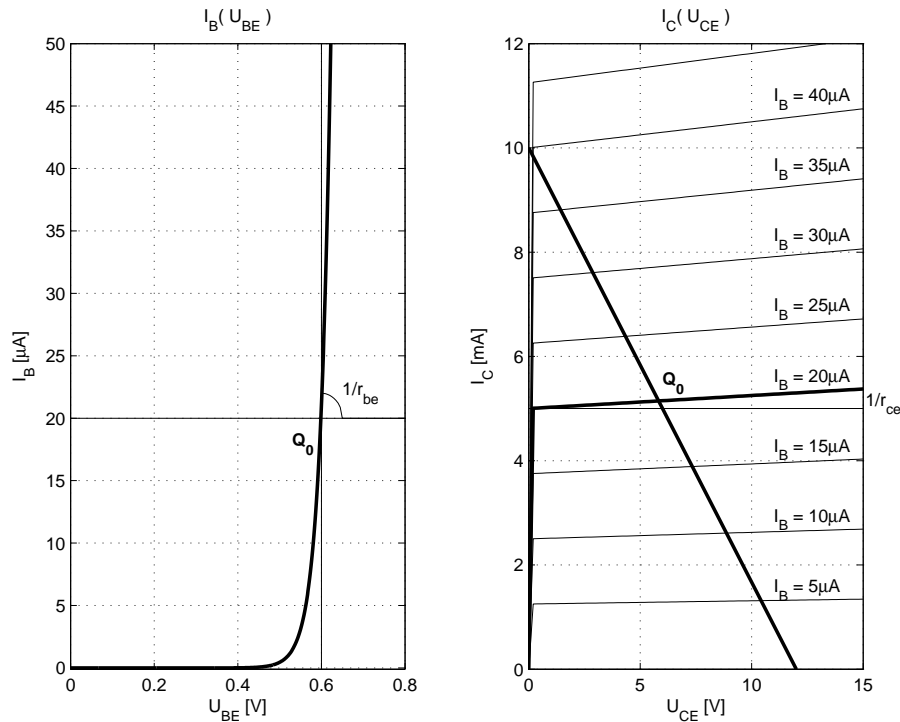


FIGURE 3.10.: Point de fonctionnement et droite de charge du générateur

Dans le cas où le courant de collecteur I_C est nul, la tension collecteur-émetteur U_{CE} est maximum ; on dit alors que le transistor est bloqué. Lorsque le courant I_C atteint sa valeur maximum $I_{C,max}$, la tension U_{CE} est pratiquement nulle ; on dit alors que le transistor est saturé. Entre ces deux valeurs extrêmes, le transistor est actif et il peut amplifier les variations qu'on lui applique en entrée.

3.5.1. Convention d'écriture

Les tensions et courants de polarisation (continus) s'écrivent en majuscules

$$U_{BE}, U_{CE} \quad I_B, I_C, I_E \quad (3.33)$$

alors que les variations des tensions et des courants autour du point de fonctionnement sont représentées par des minuscules (figure 3.11)

$$u_{be}, u_{ce} \quad i_b, i_c, i_e \quad (3.34)$$

Les signaux complets sont décrits par des variables minuscules et des indices majuscules :

$$u_{BE}(t), u_{CE}(t) \quad i_B(t), i_C(t), i_E(t) \quad (3.35)$$

3. Circuits à transistors bipolaires

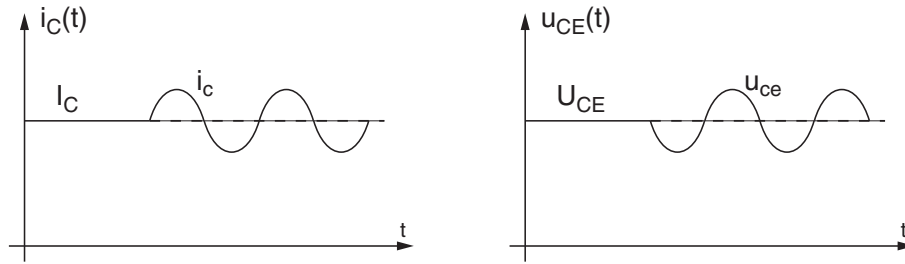


FIGURE 3.11.: Point de fonctionnement et variations

Enfin, les tensions d'alimentations sont toujours décrites avec un double indice majuscule précisant l'électrode à laquelle elle est reliée :

$$V_{BB}, V_{CC}, V_{EE} \quad (3.36)$$

Le calcul d'un amplificateur se décompose toujours en deux parties. On commence par calculer son point de fonctionnement (ou sa polarisation) en utilisant un modèle dit "grands signaux". Puis, considérant les variations des courants et tensions autour du point de fonctionnement, on calcule leur effet avec un modèle dit "petits signaux". Comme ces deux modèles sont linéaires, le résultat global est la somme des deux résultats précédents.

3.5.2. Modèle "grands signaux"

Le modèle "grands signaux" sert à calculer le point de fonctionnement ou la polarisation du transistor autour duquel prendront place les variations ("petits signaux"). Pour le calcul du point de fonctionnement, seules les sources continues sont prises en compte ; les sources alternatives sont annulées. La caractéristique exponentielle du transistor est alors remplacée par un modèle d'ordre 0 où la tension entre base et émetteur est considérée constante si le transistor conduit.

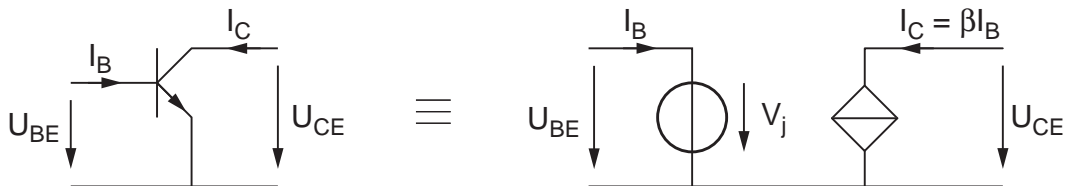


FIGURE 3.12.: Modèle "grands signaux" utilisé pour le calcul de la polarisation

L'entrée est ainsi vue comme une source de tension indépendante :

$$U_{BE} = V_j \simeq 0.6 \text{ V} \quad (3.37)$$

et la sortie est une source de courant idéale commandée par le courant de base :

$$I_C = \beta I_B \quad (3.38)$$

3.6. Amplification

Une fois que le point de fonctionnement est fixé, on peut amplifier des variations autour de celui-ci. Pour calculer l'effet de ces variations, on utilise un modèle "petits signaux" qui tient compte de la pente des caractéristiques du transistor.

D'un point de vue mathématique, cela revient à placer l'origine des axes sur le point de fonctionnement Q_0 . Pratiquement, cela est équivalent à considérer que les tensions et courants continus sont annulés et que seules grandeurs alternatives sont prises en compte.

3.6.1. Modèle "petits signaux"

Les variations des signaux prennent place autour du point de fonctionnement. En traçant des tangentes en cet endroit (figure 3.10) et en calculant leur pente, on obtient naturellement les paramètres d'un amplificateur. Dans le cas du transistor, le modèle utilisé est alors celui d'une source de courant commandée par le courant ou la tension d'entrée (figure 3.13). Partant des caractéristiques du transistor, plus précisément de leurs pentes au point de fonctionnement, on obtient les paramètres "petits signaux" du transistor dont le calcul est présenté dans la section 3.6.2.

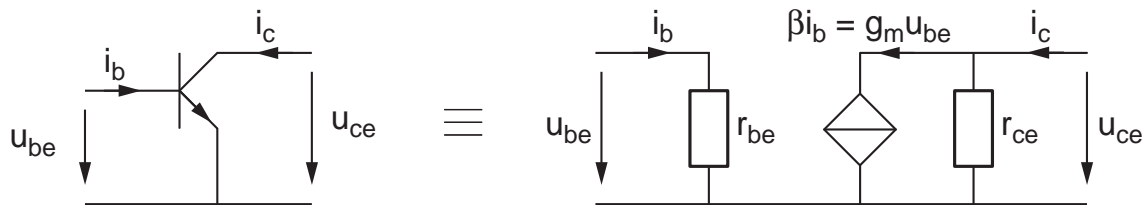


FIGURE 3.13.: Modèle "petits signaux" utilisé pour le calcul de l'amplification

Paramètres du transistor Un transistor peut être représenté par un amplificateur de courant ou par un amplificateur à transconductance dont les paramètres dépendent du courant de collecteur I_C choisi comme point de fonctionnement. Le calcul détaillé de leurs valeurs est fait dans le paragraphe suivant ; on se contente ici de les expliciter. Les paramètres de l'amplificateur équivalent au transistor sont :

1. la résistance d'entrée r_{be}

$$r_{be} = \beta \frac{V_T}{I_C} \quad \text{avec} \quad V_T = 26 \text{ mV @ } T=300 \text{ K} \quad (3.39)$$

telle que

$$u_{be} = r_{be} i_b \quad (3.40)$$

2. la source de courant i_{cc} commandée par i_b ou par u_{be}

$$i_{cc} = \beta i_b = g_m u_{be} \quad \text{avec} \quad g_m = \frac{I_C}{V_T} \quad (3.41)$$

3. la résistance de sortie r_{ce}

$$r_{ce} \equiv \frac{1}{g_{ce}} = \frac{V_A}{I_C} \quad \text{avec} \quad V_A \simeq 100 \text{ V ou } \infty \quad (3.42)$$

Remarque Par la suite, on prendra garde à bien distinguer entre le courant i_{cc} fourni par la source de courant et le courant de collecteur i_c qui dépend de i_{cc} et de u_{ce}

$$i_c = i_{cc} + \frac{1}{r_{ce}} u_{ce} \quad \text{avec} \quad i_{cc} = \beta i_b = g_m u_{be} \quad (3.43)$$

Dans la plupart des situations réelles, on pourra négliger la résistance de sortie r_{ce} car sa valeur est souvent très élevée (plusieurs dizaines de $k\Omega$) par rapport à la résistance de collecteur R_C .

3.6.2. Calcul des paramètres “petits signaux”

Les valeurs des paramètres du transistor présentés ci-dessus se calculent en considérant les pentes des caractéristiques autour du point de fonctionnement fixé par la polarisation du transistor. On présente ci-dessous la démarche pour les obtenir.

Résistance d'entrée Les variations de la tension d'entrée u_{be} entraînent des variations du courant de base i_b ; leur rapport définit la *résistance d'entrée* r_{be} du transistor. Mathématiquement, il est plus simple de calculer son inverse g_{be} :

$$\begin{aligned} g_{be} &\equiv \frac{i_b}{u_{be}} = \frac{1}{\beta} \frac{i_c}{u_{be}} = \frac{1}{\beta} \frac{dI_C}{dU_{BE}} \\ &= \frac{1}{\beta} \frac{d}{dU_{BE}} \left(I_s e^{\frac{U_{BE}}{V_T}} \right) \\ &= \frac{1}{\beta} \frac{1}{V_T} \left(I_s e^{\frac{U_{BE}}{V_T}} \right) = \frac{1}{\beta} \frac{1}{V_T} I_C \end{aligned}$$

L'inverse de cette admittance est la résistance d'entrée du transistor

$$r_{be} \equiv \frac{u_{be}}{i_b} = \frac{1}{g_{be}} = \beta \frac{V_T}{I_C} \quad (3.44)$$

On voit ainsi que la variation u_{be} de la tension d'entrée du transistor

$$u_{be} = r_{be} i_b \quad (3.45)$$

est égale à la chute de tension sur la résistance différentielle r_{be} .

Source de courant Les variations du courant d'entrée i_b entraînent des variations sur la source de courant i_{cc} ; le transistor peut ainsi être envisagé comme un *amplificateur de courant* de gain β :

$$i_{cc}(i_b) = \beta i_b \quad (3.46)$$

On peut également considérer que ce sont les variations de la tension d'entrée u_{be} qui entraînent les variations de la source de courant ; on a alors affaire à un *amplificateur à transconductance* :

$$i_{cc}(u_{be}) = g_m u_{be} \quad (3.47)$$

avec

$$g_m \equiv \frac{i_{cc}}{u_{be}} = \frac{\delta I_C}{\delta U_{BE}} = \frac{\delta}{\delta U_{BE}} \left(I_s e^{\frac{U_{BE}}{V_T}} \right) = \frac{1}{V_T} \left(I_s e^{\frac{U_{BE}}{V_T}} \right) = \frac{I_C}{V_T}$$

On constate ainsi que la transconductance g_m dépend directement du courant de polarisation

$$g_m \equiv \frac{i_{cc}}{u_{be}} = \frac{I_C}{V_T} \quad (3.48)$$

et que la source de courant est commandée par i_b ou u_{be}

$$i_{cc} = \beta i_b = g_m u_{be} \quad (3.49)$$

Comme $i_b = u_{be}/r_{be} = u_{be} g_m/\beta$, on en déduit que r_{be} et g_m sont reliés entre eux

$$r_{be} = \frac{u_{be}}{i_b} = \frac{\beta}{g_m} \quad (3.50)$$

Résistance de sortie On a vu qu'un transistor réel est également sensible à la tension collecteur-émetteur U_{CE} . Les variations u_{ce} de cette dernière entraînent des variations du courant de collecteur i_c indépendamment de i_b ou u_{be}

$$i_c(u_{ce}) = i_c|_{i_b=0} = g_{ce} u_{ce} = \frac{1}{r_{ce}} u_{ce} \quad (3.51)$$

On a ainsi défini l'admittance g_{ce} de sortie du transistor

$$g_{ce} \equiv \frac{i_c}{u_{ce}} \Big|_{i_b=0} = \frac{\delta I_C}{\delta U_{CE}} = \frac{\delta}{\delta U_{CE}} \left(I_C \left(1 + \frac{U_{CE}}{V_A} \right) \right) = \frac{I_C}{V_A} \quad (3.52)$$

Son inverse, la résistance de sortie r_{ce} , vaut alors simplement

$$r_{ce} \equiv \frac{u_{ce}}{i_c} \Big|_{i_b=0} = \frac{1}{g_{ce}} = \frac{V_A}{I_C} \quad (3.53)$$

Paramètres hybrides Les paramètres "petits signaux" que nous venons de calculer sont présentés dans les fiches techniques à l'aide des paramètres hybrides pour un point de fonctionnement donné (par exemple $I_C = 1 \text{ mA}$, $U_{CE} = 5 \text{ V}$). Suivant les constructeurs, ces paramètres sont décrits avec des indices numériques ou alphabétiques. Le schéma correspondant à ces paramètres est donné à la figure 3.14. On voit alors que les équivalences sont les suivantes

$$\begin{aligned} h_{11} &= h_{ie} = r_{be} & h_{12} &= h_{re} \simeq 0 \\ h_{21} &= h_{fe} = \beta & h_{22} &= h_{oe} = g_{ce} \end{aligned}$$

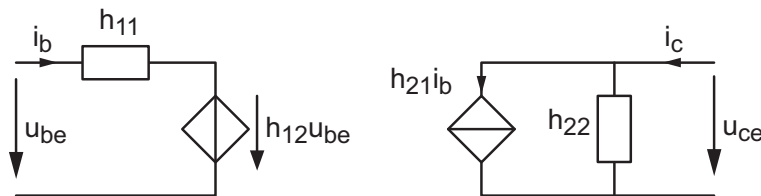


FIGURE 3.14.: Représentation d'un transistor avec les paramètres hybrides

3.7. Amplificateur de tension

Grâce aux modèles linéaires du transistor et au théorème de superposition, le calcul d'un amplificateur (figures 3.15, 3.25 et 3.32 par exemple) devient très simple. Le calcul complet se décompose en cinq étapes successives :

1. **calcul du point de fonctionnement du circuit** : celui-ci ne dépend que des sources continues (les sources alternatives sont mises à zéro, figure 3.16) ;
2. **calcul des paramètres du transistor** g_m , r_{be} , r_{ce} à partir du courant de repos I_C ;
3. **dessin du circuit "petits signaux"** dans lequel on annule toutes les sources continues (figure 3.17a) et on remplace le transistor par son modèle petits signaux (figure 3.17b) ;

3. Circuits à transistors bipolaires

4. **calcul des paramètres de l'amplificateur équivalent** représenté par les résistances R_{in} , R_{out} et son gain en tension A_{U0} (figure 3.17c);
5. **calcul des tensions et courants intéressants** par superposition des valeurs DC et AC.

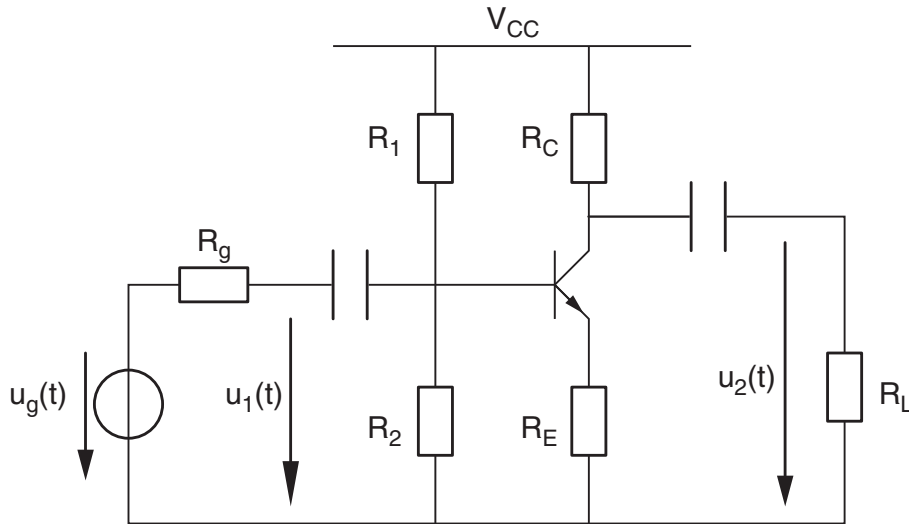


FIGURE 3.15.: Schéma d'un amplificateur

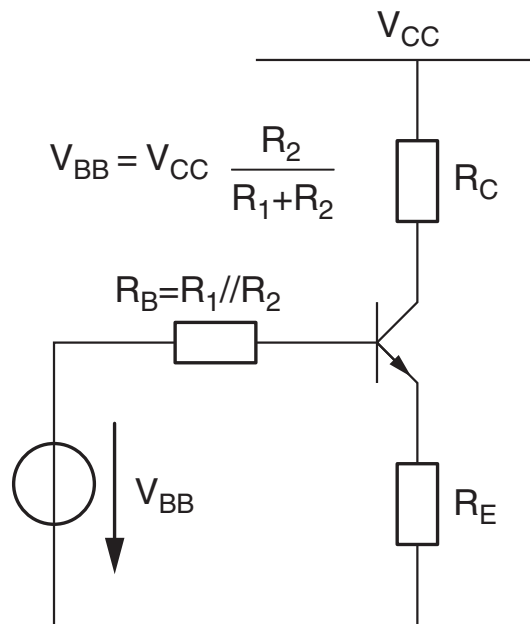


FIGURE 3.16.: Schéma pour le calcul du point de fonctionnement

3.7.1. Point de fonctionnement

Généralement, on fixe le point de fonctionnement (figure 3.10) au centre de la droite de charge limitée par

$$0 < I_C < \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \quad \text{et} \quad V_{CC} > U_{CE} > 0$$

La valeur exacte de I_C se calcule en remplaçant le diviseur $\{R_1; R_2\}$ par son générateur équivalent de Thévenin (figure 3.16) :

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad V_{BB} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (3.54)$$

Puis, comme on l'a vu au paragraphe 3.4, on obtient alors le point de fonctionnement suivant

$$I_C = \frac{V_{BB} - V_j}{R_E + R_B/\beta}, \quad U_C = V_{CC} - R_C I_C, \quad U_E = R_E I_E \simeq R_E I_C \quad (3.55)$$

autour duquel prendront place les variations causées par le signal utile.

3.7.2. Amplification

Le calcul de l'amplification des variations se fait avec le modèle "petits signaux" qui donne des résultats plus proches de la réalité que le modèle "grands signaux". Le schéma d'amplification est alors celui de la figure 3.17a ; dans ce schéma, on a admis que les capacités de couplage sont assez grandes pour que, du point de vue des variations, on puisse les considérer comme des courts-circuits.

Après avoir remplacé le transistor par son modèle "petits signaux" (figure 3.17b), on voit immédiatement que les tensions d'entrée et de sortie valent respectivement

$$u_1 = (r_{be} + (\beta + 1) R_E) i_b \simeq (r_{be} + \beta R_E) i_b \quad (3.56)$$

$$u_2 = -\beta i_b R_C \quad (3.57)$$

Dans cette dernière équation, afin de simplifier les calculs, on a admis que la résistance de sortie du transistor (r_{ce}) est infiniment grande.

Gain en tension Le rapport de ces deux tensions donne le gain en tension

$$A_{U0} \equiv \frac{u_2}{u_1} = -\frac{\beta R_C}{r_{be} + (\beta + 1) R_E} \simeq -\frac{\beta R_C}{r_{be} + \beta R_E}$$

Se souvenant que $r_{be} = \beta/g_m$, il vient alors

$$A_{U0} = -\frac{\beta R_C}{\beta/g_m + \beta R_E} = -\frac{R_C}{R_E + 1/g_m} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{g_m} = \frac{V_T}{I_C} \quad (3.58)$$

On voit ainsi que le gain de l'amplificateur est entièrement déterminé par le choix du point de fonctionnement.

Résistance d'entrée Comme le courant circulant dans R_E est β fois plus grand que le courant de base, on montre aisément que la résistance d'entrée vaut

$$R_{in} \equiv \frac{u_1}{i_1} = R_B // (r_{be} + \beta R_E) \quad (3.59)$$

3. Circuits à transistors bipolaires

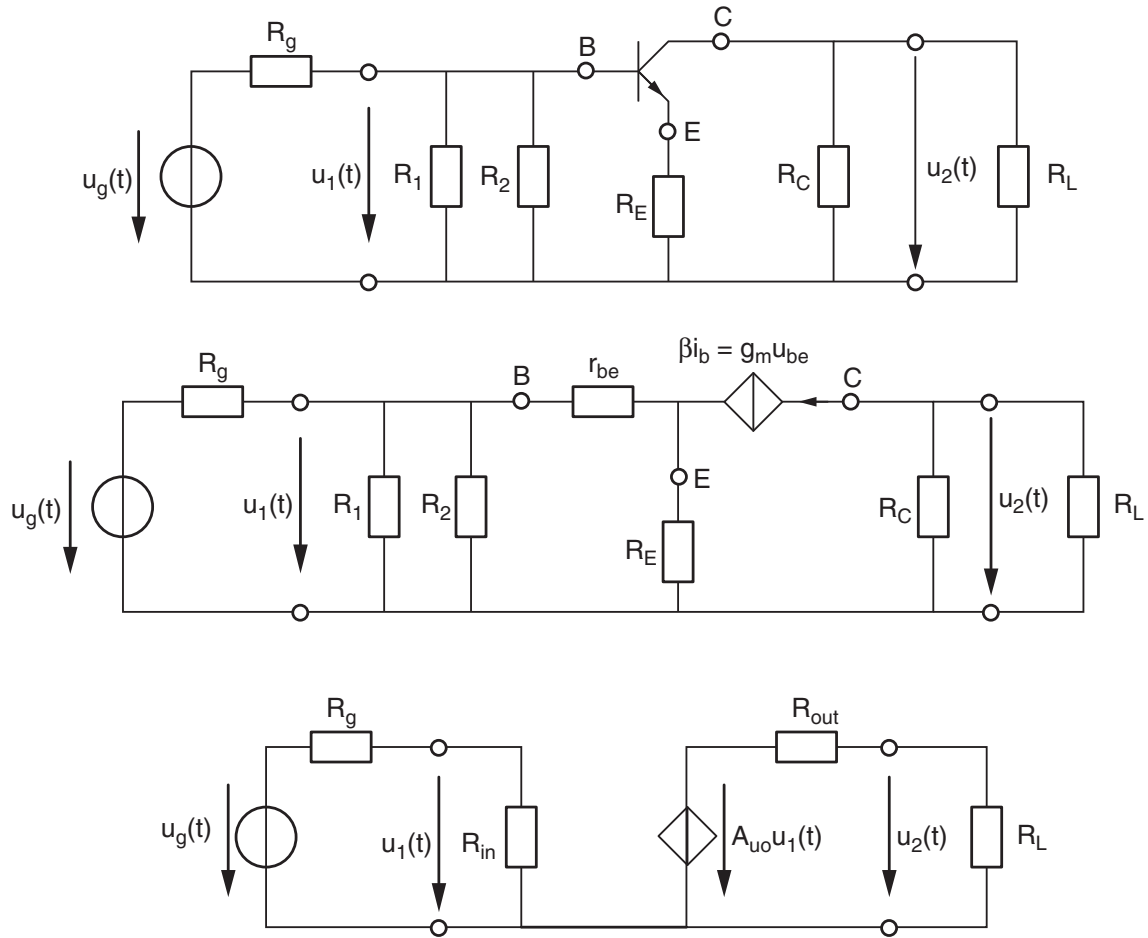


FIGURE 3.17.: Schémas pour le calcul de l'amplification des petits signaux

- avec le transistor
- avec le modèle petits signaux
- son amplificateur équivalent

Résistance de sortie Ayant admis $r_{ce} \rightarrow \infty$ (ce qui est tout à fait raisonnable dans le cas de l'amplificateur de tension), la résistance vue depuis la charge vaut simplement R_C . On a donc :

$$R_{out} \equiv \frac{u_2}{i_2} \simeq R_C \quad (3.60)$$

Tension de sortie La tension de sortie $u_2(t)$ se calcule aisément en considérant la figure 3.17c. On y voit en effet deux diviseurs de tension et un gain permettant d'obtenir

$$u_1(t) = u_g(t) \frac{R_{in}}{R_{in} + R_g} \quad (3.61)$$

$$u_{20}(t) = A_{U0} u_1(t) \quad (3.62)$$

$$u_2(t) = u_{20}(t) \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \quad (3.63)$$

Remarque En plaçant une capacité C_E en parallèle avec R_E , on augmente fortement le gain de l'amplificateur sans toutefois modifier le point de fonctionnement, ni sa stabilité ; celle-ci est en effet déterminée par la présence de la résistance d'émetteur qui ne doit pas être choisie nulle.

Pour tenir compte de la capacité C_E , il suffit de remplacer R_E par l'impédance $Z_E(j\omega)$ qui devient négligeable si $\omega \gg 1/R_EC_E$:

$$Z_E(j\omega) = \frac{R_E}{1 + j\omega C_E R_E} \rightarrow 0 \quad \text{si} \quad \omega \gg \frac{1}{R_EC_E}$$

Alors, la valeur absolue du gain tend vers son maximum et l'on a

$$A_{U0} = -\frac{g_m R_C}{1 + g_m Z_E(j\omega)} \rightarrow -g_m R_C \quad (3.64)$$

alors que la résistance d'entrée diminue sensiblement pour atteindre

$$R_{in} \simeq R_B // r_{be} \quad (3.65)$$

3.7.3. Exemple

On considère ici le calcul complet de l'amplificateur de la figure 3.15 (page 74) avec les valeurs numériques suivantes

$$\begin{aligned} u_g(t) &= 100 \text{ mV} \sin(\omega t), & R_g &= 1 \text{ k}\Omega, & R_L &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_1 &= 47 \text{ k}\Omega, & R_2 &= 4.7 \text{ k}\Omega, & R_C &= 10 \text{ k}\Omega, & R_E &= 1 \text{ k}\Omega \\ \beta &= 200, & V_j &= 0.6 \text{ V}, & V_{CC} &= 12 \text{ V}, & C_1 &= C_2 = 1 \mu\text{F} \end{aligned}$$


Solution

3. *Circuits à transistors bipolaires*

3.7. Amplificateur de tension

3. Circuits à transistors bipolaires

Schéma pour les petits signaux (AC)

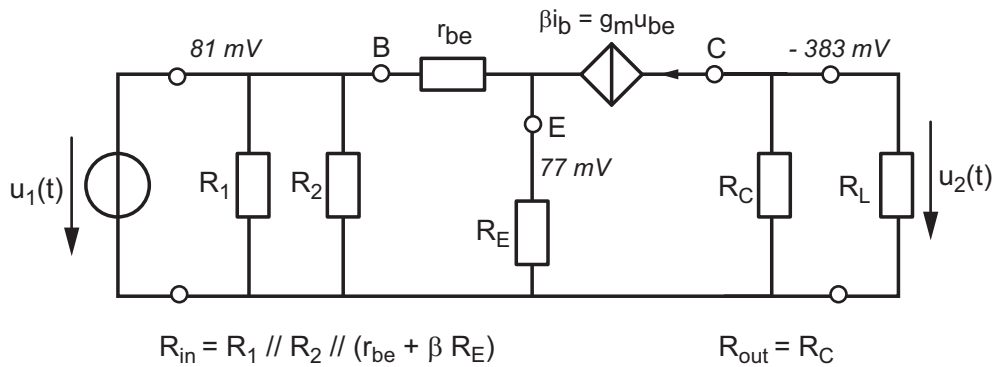

$$A_U = u_2 / u_1 = -383 \text{ mV} / 81 \text{ mV} = -4.7 \text{ V/V} = 13.4 \text{ dB} / -180^\circ$$

Schéma complet avec les signaux DC et AC

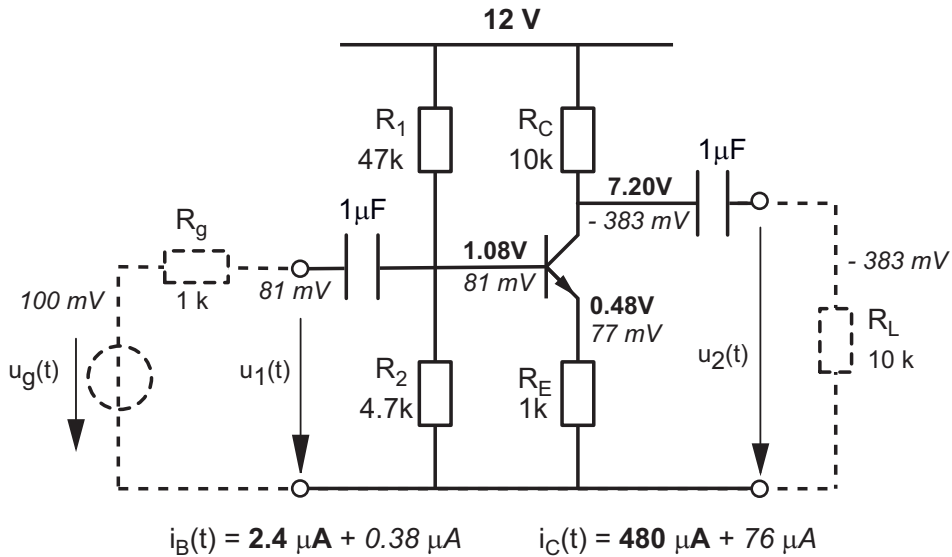


FIGURE 3.18.: Résultats obtenus sur la base des modèles linéaires

Analyse des résultats calculés et simulés

Dans les schémas de la figure 3.18, on a reporté les valeurs de polarisation et celles des petits signaux calculées sur la base des modèles linéaires. Dans la figure 3.19a), on a tracé les signaux temporels obtenus par simulation Spice. On peut y lire les valeurs suivantes

$$\begin{aligned} u_1(t) &= 80 \text{ mV} \sin(\omega t) & u_B(t) &= 1.083 \text{ V}_{dc} + 80 \text{ mV} \sin(\omega t) \\ u_2(t) &= -380 \text{ mV} \sin(\omega t) & u_C(t) &= 7.28 \text{ V}_{dc} - 380 \text{ mV} \sin(\omega t) \end{aligned}$$

On voit ainsi la très bonne correspondance qu'il y a entre les valeurs calculées à l'aide des modèles linéaires et les résultats de simulation qui sont obtenus avec des modèles non linéaires très proches de la réalité.

3.7. Amplificateur de tension

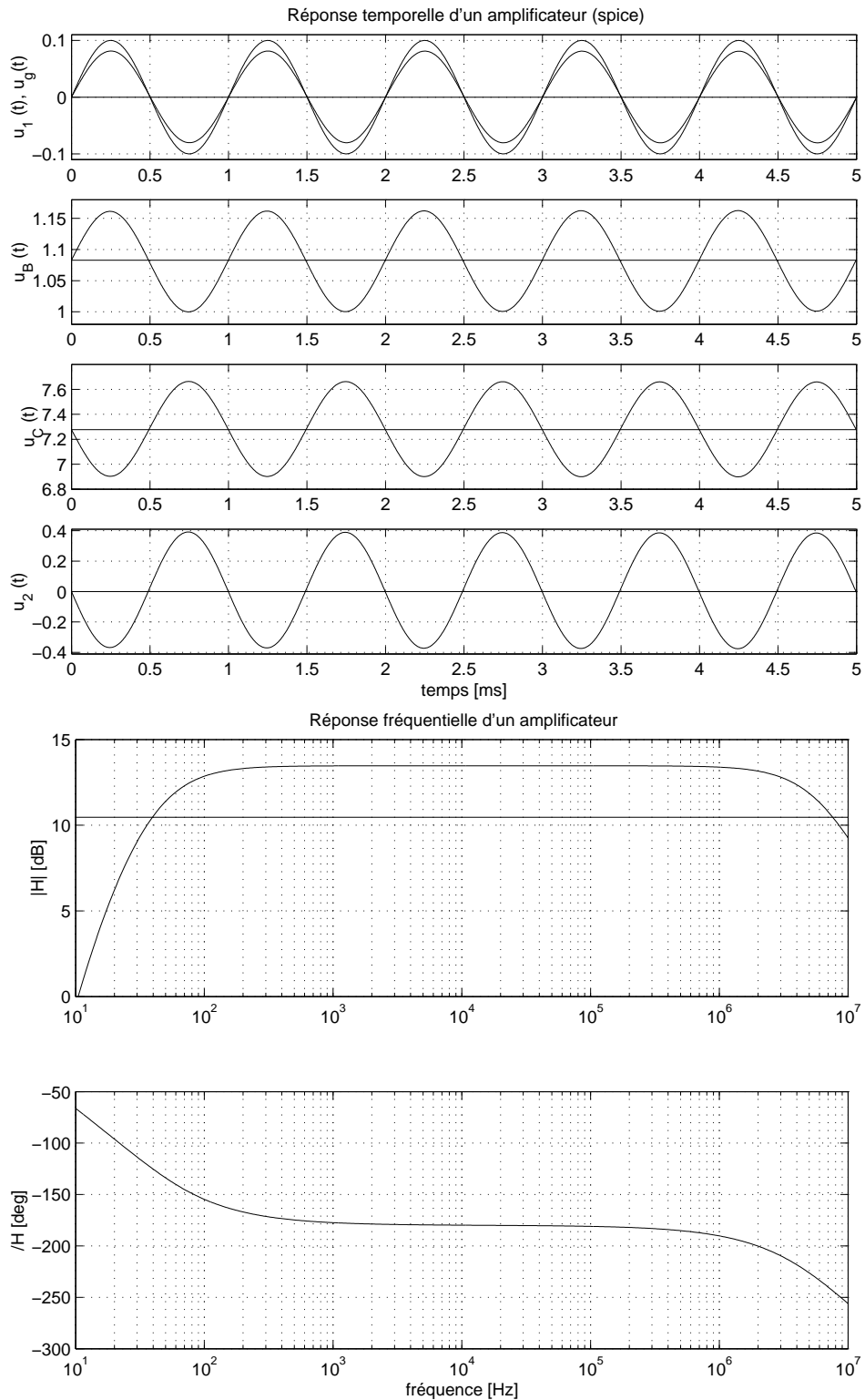


FIGURE 3.19.: Résultats obtenus par simulation Spice

- a) réponse temporelle
- b) réponse fréquentielle

3. Circuits à transistors bipolaires

Enfin, même si dans le cadre de ce chapitre on n'a pas considéré le comportement fréquentiel du transistor, il est intéressant de faire calculer et tracer par Spice la réponse fréquentielle de cet amplificateur (figure 3.19b). On y remarque que sa bande passante s'étend de 40 Hz à 7.6 MHz et que le gain dans la bande passante est de 13.47 dB. Ce gain correspond bien à celui calculé sur la base du modèle linéaire simple.

On notera que la fréquence de coupure inférieure (40 Hz) est due aux capacités de couplage utilisées pour relier l'amplificateur aux signaux extérieurs alors que la fréquence de coupure supérieure (7.6 MHz) est due aux capacités internes du transistor.

3.8. Sources de courant

Nous avons vu au paragraphe 3.4.1 que, dans la mesure où le transistor ne sature pas, le courant de collecteur est indépendant de la résistance de collecteur. Cette propriété est utilisée pour réaliser une source de courant telle que celle illustrée par la figure 3.20.

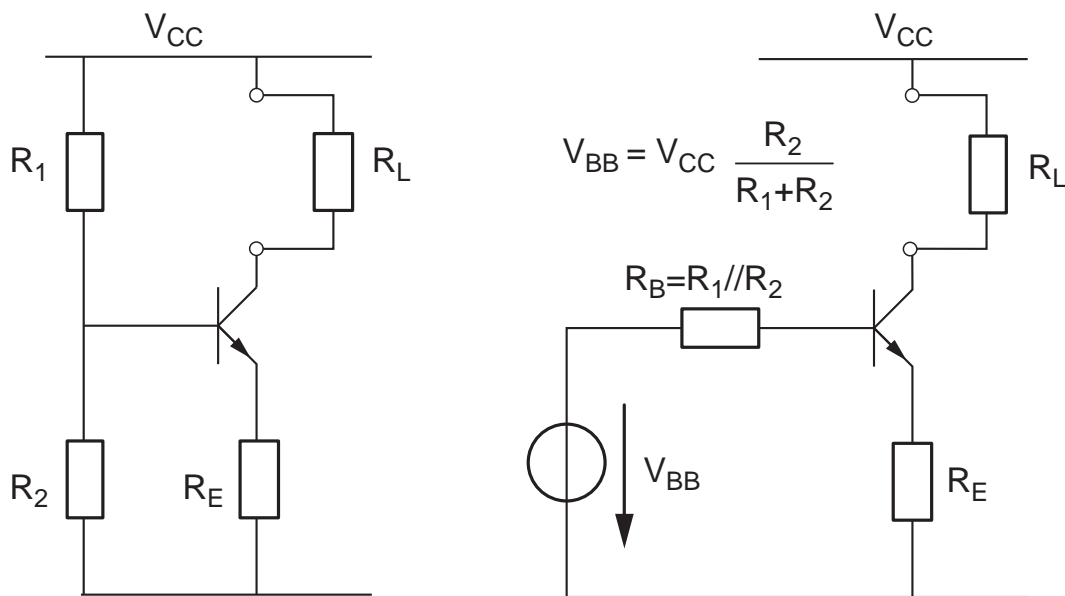


FIGURE 3.20.: Source de courant

3.8.1. Domaine de fonctionnement

En mode actif, le courant I_L de la charge et la tension U_{CE} valent

$$I_L \equiv I_C = \frac{V_{BB} - V_j}{R_E + R_B/\beta} \quad (3.66)$$

$$U_{CE} = V_{CC} - R_L I_L - R_E I_L > 0 \quad (3.67)$$

Comme seule la charge R_L varie, la condition pour que le transistor ne sature pas est

$$R_L < R_{L,sat} = \frac{V_{CC}}{I_L} - R_E \quad (3.68)$$

Tant que la charge R_L est comprise entre 0 et cette valeur limite, le courant de collecteur I_C dépendra très peu de R_L . On a donc affaire à une source de courant dont il nous faut évaluer la résistance de sortie à l'aide du modèle des petits signaux.

3.8.2. Résistance de sortie

L'annulation des tensions continues de la source de courant conduit au schéma de la figure 3.21. On y voit que les résistances R_1 et R_2 se placent en parallèle ; pour la suite, on posera donc

$$R_{12} \equiv \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Afin d'alléger les expressions, on peut encore regrouper les résistances R_E , r_{be} et R_{12} en une résistance équivalente :

$$R_{equ} = R_E // (r_{be} + R_{12})$$

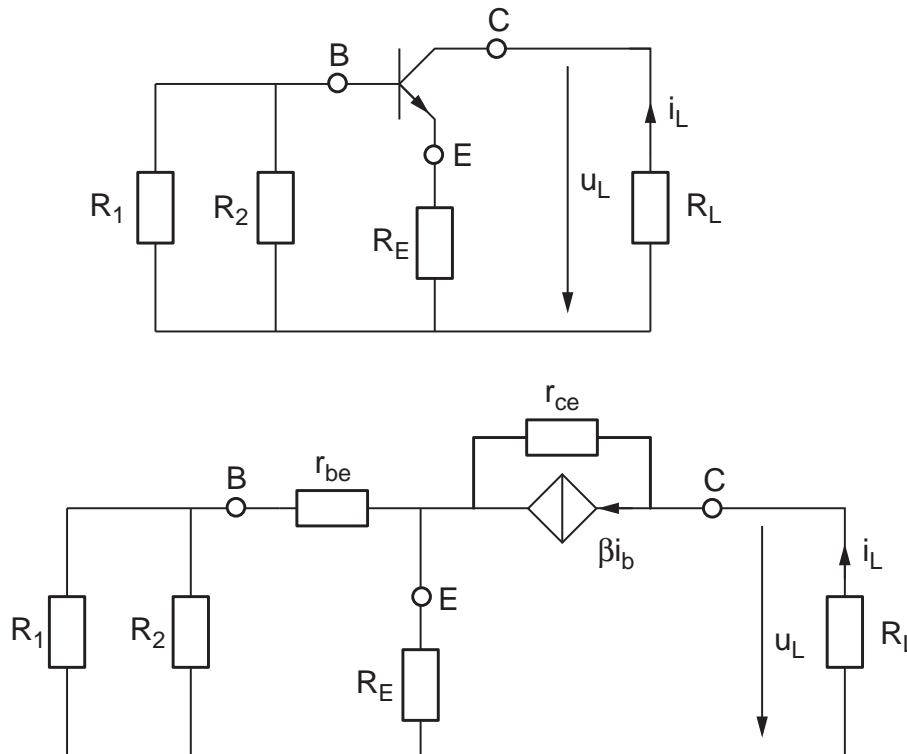


FIGURE 3.21.: Schéma "petits signaux" d'une source de courant

Le calcul de la résistance de sortie définie par

$$R_{out} \equiv \frac{u_L}{i_L} \quad (3.69)$$

s'effectue à partir de la tension de sortie du circuit qui vaut :

$$u_L = r_{ce} (i_L - \beta i_b) + R_{equ} i_L \quad (3.70)$$

Comme le courant de base provient du diviseur de courant $\{R_E; r_{be} + R_{12}\}$, on a

$$i_b = -i_L \frac{R_E}{R_E + r_{be} + R_{12}} \quad (3.71)$$

Portant ce résultat dans l'équation précédente et regroupant les termes en i_L , il vient :

$$u_L = \left(R_{equ} + r_{ce} \left(1 + \frac{\beta R_E}{R_E + r_{be} + R_{12}} \right) \right) i_L$$

3. Circuits à transistors bipolaires

d'où :

$$R_{out} = \frac{u_L}{i_L} = R_{equ} + r_{ce} \left(1 + \frac{\beta R_E}{R_E + r_{be} + R_{12}} \right) \quad (3.72)$$

Comme R_{equ} est généralement négligeable par rapport à r_{ce} , on obtient finalement

$$R_{out} \simeq r_{ce} \left(1 + \frac{\beta R_E}{R_E + r_{be} + R_{12}} \right) \quad (3.73)$$

Pratiquement, R_{out} est de l'ordre de 10 à 100 r_{ce} et peut atteindre quelques centaines de $k\Omega$. On notera que, dans le cas où la résistance d'émetteur est nulle, on a

$$R_{out} = r_{ce} \quad \text{si} \quad R_E = 0 \quad (3.74)$$

3.8.3. Miroir de courant

Une manière simple de réaliser plusieurs sources de courant égales consiste à utiliser un miroir de courant dont le schéma est donné à la figure 3.22. Celui-ci est constitué de plusieurs transistors identiques dont toutes les bases sont reliées entre elles et les émetteurs entre eux. La tension base-émetteur est donc la même pour tous les transistors, ce qui entraîne des courants de collecteur égaux pour tous les transistors :

$$I_C = I_{L1} = I_{L2} \quad (3.75)$$

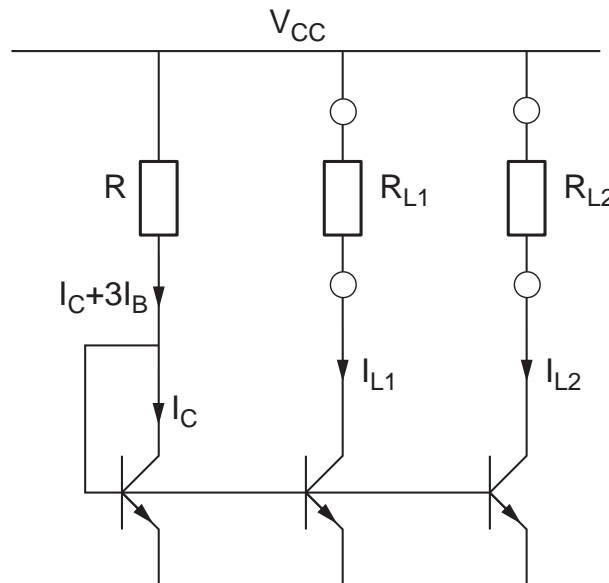


FIGURE 3.22.: Miroir de courant

Le premier transistor, dit *transistor de commande du miroir*, a sa base reliée à son collecteur ; il travaille comme une diode ayant une tension de seuil V_j entre base et émetteur. L'équation de la première branche s'écrit donc

$$V_{CC} = R (I_C + 3I_B) + V_j \quad (3.76)$$

On en déduit que

$$\frac{V_{CC} - V_j}{R} = I_C + 3I_B \simeq I_C \quad \text{si} \quad \beta \gg 1 \quad (3.77)$$

Comme il n'y a pas de résistance d'émetteur dans un miroir de courant, la résistance de sortie de chaque source de courant vaut

$$R_{out} = r_{ce} \quad (3.78)$$

3.9. Amplificateur à collecteur commun

L'amplificateur à collecteur commun (figure 3.23) est généralement utilisé pour sa faible résistance de sortie. Ce qui signifie que la tension de sortie est peu sensible au courant soutiré par la charge. Le modèle d'ordre 0 nous permet en effet de voir que dans le cas où $R_B/\beta \ll R_L$, on a

$$I_C = \frac{V_{BB} - V_j}{R_L + R_B/\beta} \simeq \frac{V_{BB} - V_j}{R_L} \quad (3.79)$$

avec

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (3.80)$$

d'où

$$U_2 = R_L I_E \simeq R_L I_C \simeq V_{BB} - V_j \quad (3.81)$$

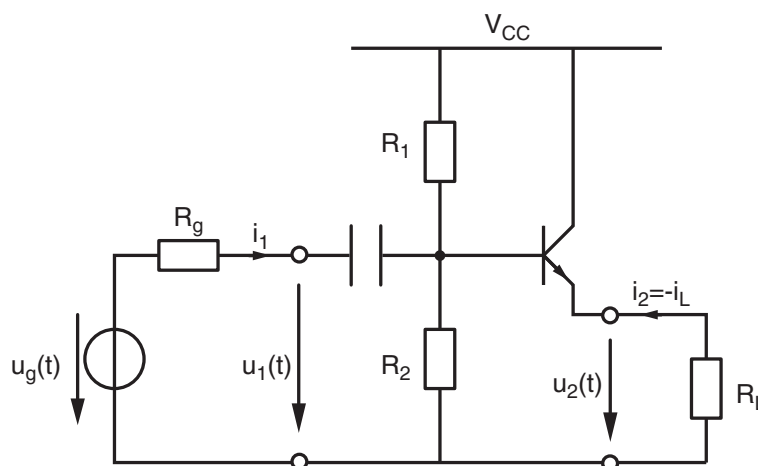


FIGURE 3.23.: Amplificateur à collecteur commun

3.9.1. Paramètres de l'amplificateur CC

Du point de vue des petits signaux, le schéma d'un amplificateur CC devient celui de la figure 3.24. Les équations du circuit sont alors les suivantes

$$i_1 = \frac{u_1}{R_B} + \frac{u_1}{r_{be} + \beta R_L} \quad (3.82)$$

$$i_2 = -(\beta + 1) i_b \simeq -\beta i_b \quad (3.83)$$

$$u_1 = i_b r_{be} + \beta i_b R_L \quad (3.84)$$

$$u_2 = \beta i_b R_L = -r_{be} i_b - R_g i_1 + u_g \quad (3.85)$$

3. Circuits à transistors bipolaires

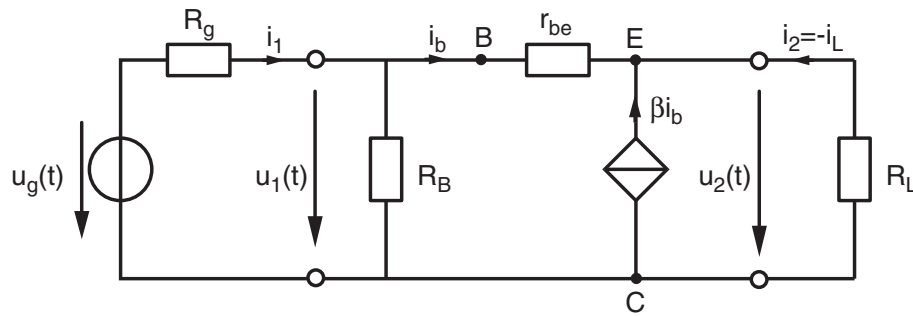


FIGURE 3.24.: Schéma petits signaux de l'amplificateur à collecteur commun

De la première équation, on déduit la résistance d'entrée

$$R_{in} \equiv \frac{u_1}{i_1} = \left(\frac{1}{R_B} + \frac{1}{r_{be} + \beta R_L} \right)^{-1} \simeq R_B \quad (3.86)$$

Le rapport des deux tensions donne

$$A_u \equiv \frac{u_2}{u_1} = \frac{\beta i_b R_L}{i_b r_{be} + \beta i_b R_L}$$

d'où

$$A_u = \frac{\beta R_L}{r_{be} + \beta R_L} = \frac{R_L}{r_{be}/\beta + R_L} = \frac{R_L}{R_L + 1/g_m} < 1 \quad (3.87)$$

Comme le calcul de la résistance de sortie se fait en prenant $u_g = 0$, on voit que les résistances R_g et R_B se mettent en parallèle. On a donc

$$u_2 = -i_b \left(r_{be} + \frac{R_B R_g}{R_B + R_g} \right) = +\frac{i_2}{\beta} \left(r_{be} + \frac{R_B R_g}{R_B + R_g} \right) \quad (3.88)$$

D'où l'on tire

$$R_{out} \equiv \frac{u_2}{i_2} \Big|_{u_g=0} = \frac{1}{\beta} r_{be} + \frac{1}{\beta} \frac{R_B R_g}{R_B + R_g} = \frac{1}{g_m} + \frac{1}{\beta} \frac{R_B R_g}{R_B + R_g} \simeq \frac{1}{g_m} \quad (3.89)$$

3.10. Amplificateur différentiel

L'amplificateur différentiel est réalisé avec deux transistors et une source de courant. Son schéma est donné à la figure 3.25. Pour les calculs qui suivent, on fait l'hypothèse que les deux transistors sont identiques et que les températures de chaque jonction sont les mêmes. Ce point est important car les transistors ont des caractéristiques qui varient sensiblement avec la température. Par ailleurs, on peut relever que l'on intègre les paires différentielles sur un même substrat de silicium pour que les caractéristiques des transistors soient aussi proches que possibles.

Le calcul de cet amplificateur peut bien entendu se faire sur la base du modèle "petits signaux". Cependant, pour mieux comprendre le fonctionnement global du circuit, il vaut la peine de prendre en compte le modèle exponentiel des transistors $I_C = I_S e^{U_{BE}/V_T}$. C'est ce qui sera fait dans la section 3.10.4.

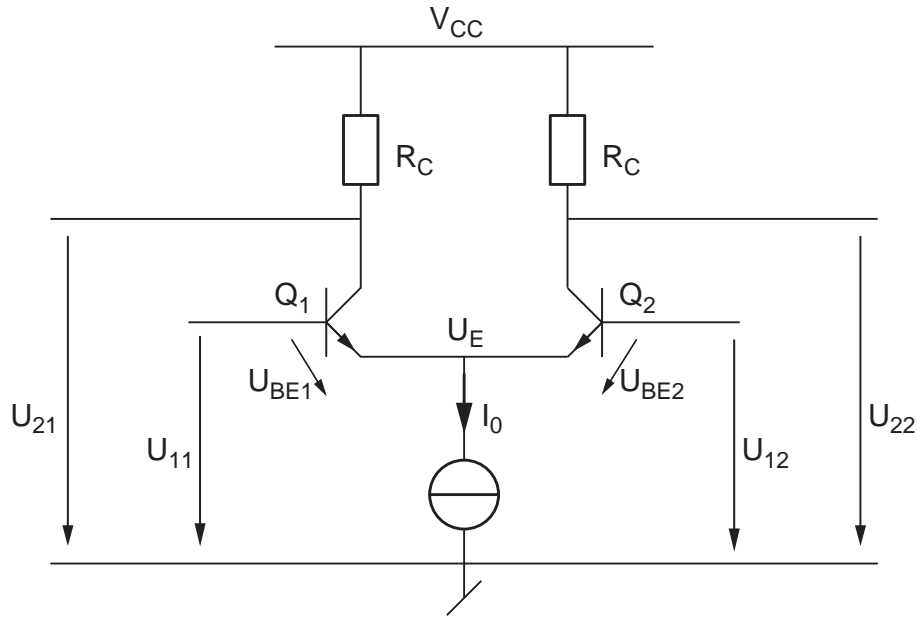


FIGURE 3.25.: Amplificateur différentiel

3.10.1. Point de fonctionnement en mode commun

Comme les deux transistors sont identiques et qu'en mode commun les tensions de bases sont égales, les deux transistors conduisent de la même manière (figure 3.25). Les courants d'émetteurs sont donc égaux et ils valent

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_0}{2} \quad (3.90)$$

Comme $\beta \gg 1$, on admettra comme on l'a fait jusqu'ici

$$I_C \simeq I_E \quad (3.91)$$

La tension des deux émetteurs est légèrement inférieure au mode commun

$$U_E = U_{cm} - V_j = \frac{U_{11} + U_{12}}{2} - V_j \quad (3.92)$$

alors que les tensions de collecteur sont égales et valent

$$U_{C1} = U_{C2} = V_{CC} - R_C I_C = V_{CC} - R_C \frac{I_0}{2} \quad (3.93)$$

3.10.2. Amplificateur équivalent

Cette modélisation se fait sur la base du schéma "petits signaux" de la figure 3.26. On notera que le calcul peut se faire aussi bien en utilisant le modèle à gain en courant $i_c = \beta i_b$ que celui à transconductance $i_c = g_m u_{be}$ que l'on utilisera ici.

Résistance d'entrée Celle-ci est la somme des résistances que l'on voit depuis les bases des deux transistors, c'est-à-dire :

$$R_{in} = 2 r_{be} \quad (3.94)$$

3. Circuits à transistors bipolaires

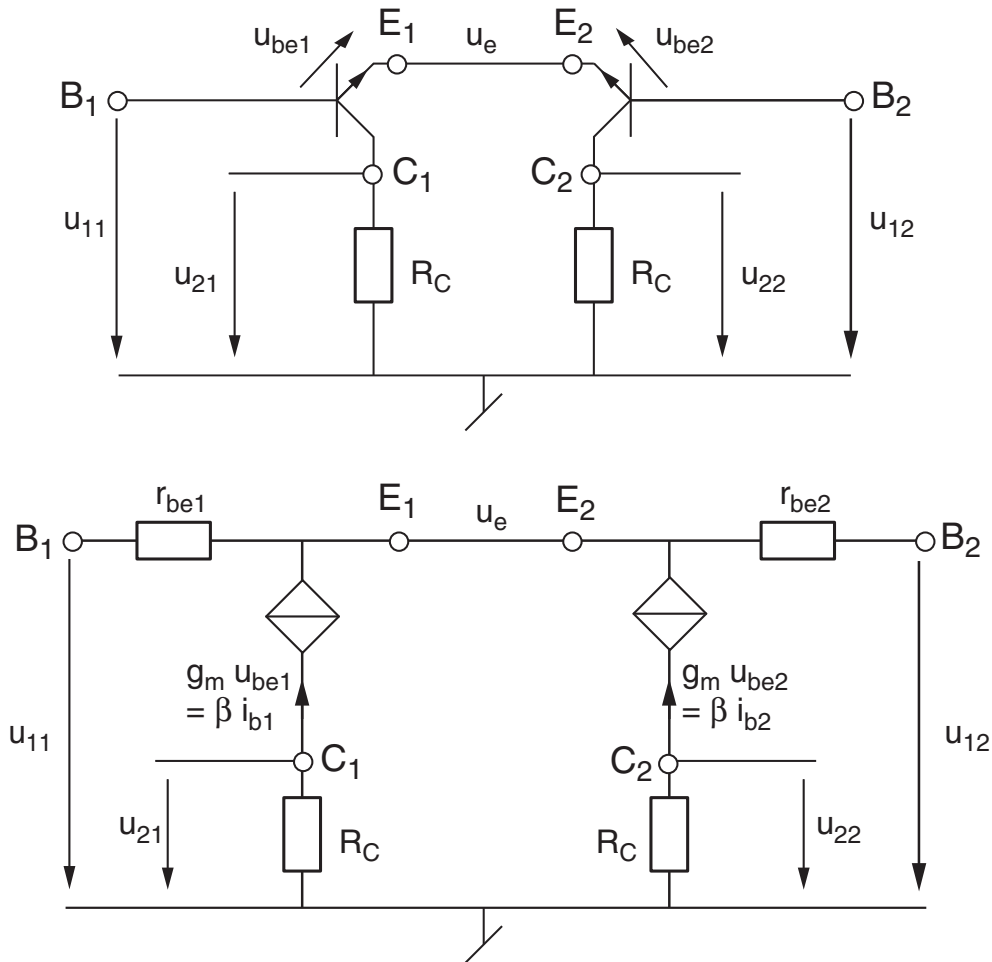


FIGURE 3.26.: Schémas “petits signaux” de l’amplificateur différentiel

Résistance de sortie C’est la résistance que l’on voit depuis l’un des collecteurs. Admettant $r_{ce} \rightarrow \infty$, on a :

$$R_{out} = R_C \quad (3.95)$$

Dans le cas où on considère une sortie différentielle prise entre les deux collecteurs, on a :

$$R_{out, dm} = 2 R_C \quad (3.96)$$

Gain en tension Pour le calculer, considérons la tension de sortie u_{22} qui vaut

$$u_{22} = -\beta i_{b2} R_C = -g_m u_{be2} R_C \quad (3.97)$$

Comme on est en mode différentiel ($u_{12} = -u_{11}$), on a

$$u_{dm} = u_{11} - u_{12} = u_{be1} - u_{be2} \quad (3.98)$$

$$\text{avec } u_{be2} = -u_{be1} = -\frac{u_{dm}}{2} \quad (3.99)$$

On en déduit que, pour la deuxième sortie, le gain en tension vaut

$$A_{U2} \equiv \frac{u_{22}}{u_{dm}} = \frac{-g_m R_C u_{be2}}{-2 u_{be2}} = +\frac{g_m R_C}{2} = +\frac{R_C I_0}{4V_T} \quad (3.100)$$

Dans le cas où on considérerait une sortie différentielle prise entre les deux collecteurs, on aurait un gain deux fois plus grand :

$$A_{U,diff} = + \frac{R_C I_0}{2V_T} \quad (3.101)$$

On notera que ces gains ne dépendent que de R_C , I_0 et V_T .

3.10.3. Effet d'une source de courant réelle

Dans ce qui précède, on a admis que la source de courant était parfaite. En conséquence de quoi, le mode commun des tensions d'entrée n'avait aucune influence sur la sortie. Si l'on souhaite être plus près de la réalité, on doit reconsidérer le schéma de l'amplificateur différentiel en y ajoutant une résistance R_0 en parallèle avec la source de courant I_0 . Le schéma d'amplification devient alors celui de la figure 3.27.

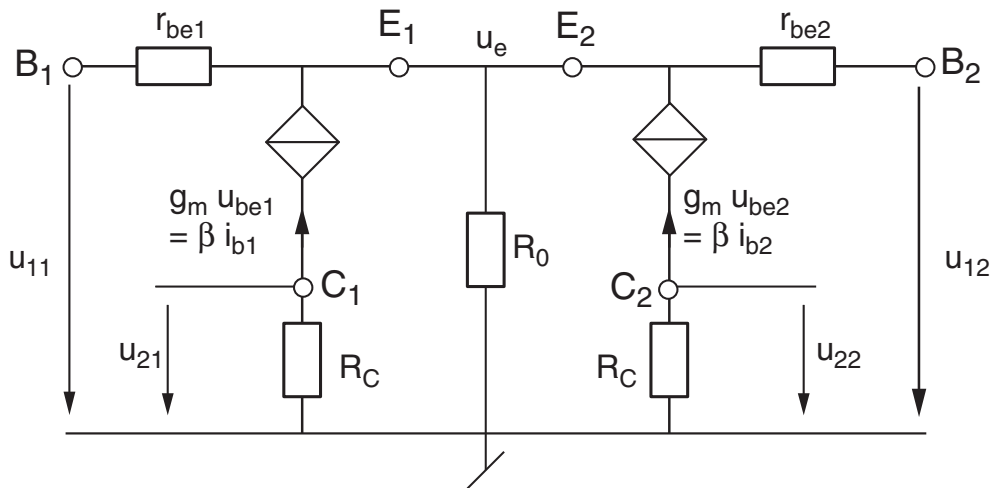


FIGURE 3.27.: Schéma “petits signaux” avec une source de courant réelle

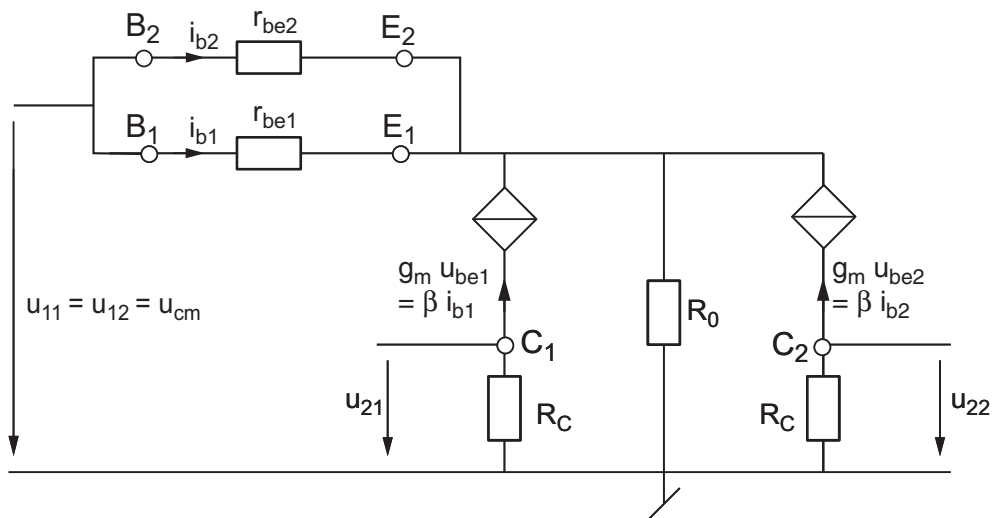


FIGURE 3.28.: Schéma “petits signaux” pour le mode commun

3. Circuits à transistors bipolaires

En redessinant ce schéma pour le mode commun ($u_{11} = u_{12} = u_{cm}$), on obtient le schéma de la figure 3.28 duquel on tire

$$u_{22} = -\beta i_{b2} R_C \quad (3.102)$$

$$u_{cm} = r_{be} i_{b2} + R_0 (i_{b1} + i_{b2} + \beta i_{b1} + \beta i_{b2}) \quad (3.103)$$

Comme $i_{b1} = i_{b2}$, on en déduit que le gain en mode commun vaut

$$\begin{aligned} A_{cm} \equiv \frac{u_{22}}{u_{cm}} &= \frac{-\beta R_C}{r_{be} + 2(\beta + 1)R_0} \\ &\simeq \frac{-R_C}{r_{be}/\beta + 2R_0} = \frac{-R_C}{2R_0 + \frac{1}{g_m}} \end{aligned}$$

Généralement, l'inverse de la transconductance $1/g_m$ (quelques dizaines d'ohm) est négligeable par rapport à R_0 . On a donc

$$A_{cm} \simeq \frac{-R_C}{2R_0} \quad (3.104)$$

Sachant que le gain en mode différentiel vaut

$$A_{dm} = A_{U2} = +\frac{R_C I_0}{4V_T}$$

on peut calculer le taux de réjection du mode commun (TRMC ou CMRR = Common Mode Rejection Ratio) causé par la résistance interne de la source de courant

$$\rho = TRMC = \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| = \left| +\frac{R_C I_0}{4V_T} \left(-\frac{2R_0}{R_C} \right) \right| = \frac{I_0 R_0}{2V_T} \quad (3.105)$$

Il est important de noter que cette expression ne prend pas en compte les différences inévitables des transistors entre eux et des résistances entre elles. Le taux de réjection du mode commun sera donc toujours inférieur à l'estimation ci-dessus.

3.10.4. Caractéristique complète de l'amplificateur différentiel

Afin de mieux comprendre le fonctionnement global du circuit, il vaut la peine de prendre en compte le modèle exponentiel des transistors $I_C = I_S e^{U_{BE}/V_T}$. Ce qui, dans le cas de l'amplificateur différentiel, ne pose pas de difficulté.

En mode différentiel ($U_{11} = -U_{12}$), on a les équations de maille et de noeud suivantes

$$U_{11} - U_{12} \equiv U_{dm} = U_{BE1} - U_{BE2} \quad (3.106)$$

$$I_{E1} + I_{E2} = I_0 \quad (3.107)$$

Admettant que le gain en courant des transistors est beaucoup plus grand que 1, on a également

$$I_{C1} + I_{C2} \simeq I_0 \quad (3.108)$$

d'où

$$I_{C1} \left(1 + \frac{I_{C2}}{I_{C1}} \right) = I_0 \quad (3.109)$$

Considérant que les courants de collecteur sont décrits par

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{U_{BE}}{V_T}\right) \quad (3.110)$$

et admettant que le courant de saturation I_S et la température sont les mêmes pour les deux transistors, il vient

$$I_{C1} \left(1 + \frac{I_S \exp(U_{BE2}/V_T)}{I_S \exp(U_{BE1}/V_T)}\right) = I_0$$

Ce qui donne après simplification

$$I_{C1} \left(1 + \exp\left(\frac{U_{BE2} - U_{BE1}}{V_T}\right)\right) = I_0$$

La différence des tensions base-émetteur étant égale à la tension différentielle d'entrée, on a finalement

$$I_{C1} = \frac{I_0}{1 + \exp\left(\frac{-U_{dm}}{V_T}\right)} \quad (3.111)$$

De manière similaire, on obtient

$$I_{C2} = \frac{I_0}{1 + \exp\left(\frac{+U_{dm}}{V_T}\right)} \quad (3.112)$$

La tension de sortie de l'amplificateur différentiel peut être prise entre les deux collecteurs ou sur l'un des deux collecteurs. Dans le cas où l'on prend la sortie sur le deuxième collecteur, on a :

$$U_{22} = V_{CC} - R_C I_{C2} = V_{CC} - \frac{R_C I_0}{1 + \exp\left(\frac{+U_{dm}}{V_T}\right)} \quad (3.113)$$

Les graphes des courants et tensions sont présentés dans les figures 3.29 et 3.30. On notera que les variations autour du point de fonctionnement peuvent être considérées comme raisonnablement linéaires si la tension différentielle d'entrée ne dépasse pas le potentiel thermique V_T .

Gain en tension Le gain en tension se calcule en considérant les variations autour du point de repos de la tension de sortie prise ici sur le deuxième collecteur. On a donc :

$$A_{U2} \equiv \left. \frac{dU_{22}}{dU_{dm}} \right|_{U_{dm}=0} \quad (3.114)$$

avec

$$\begin{aligned} \frac{dU_{22}}{dU_{dm}} &= \frac{d}{dU_{dm}} \left(V_{CC} - \frac{R_C I_0}{1 + \exp\left(\frac{+U_{dm}}{V_T}\right)} \right) \\ &= 0 + \frac{R_C I_0}{\left(1 + \exp\left(\frac{+U_{dm}}{V_T}\right)\right)^2} \exp\left(\frac{+U_{dm}}{V_T}\right) \frac{1}{V_T} \end{aligned}$$

3. Circuits à transistors bipolaires

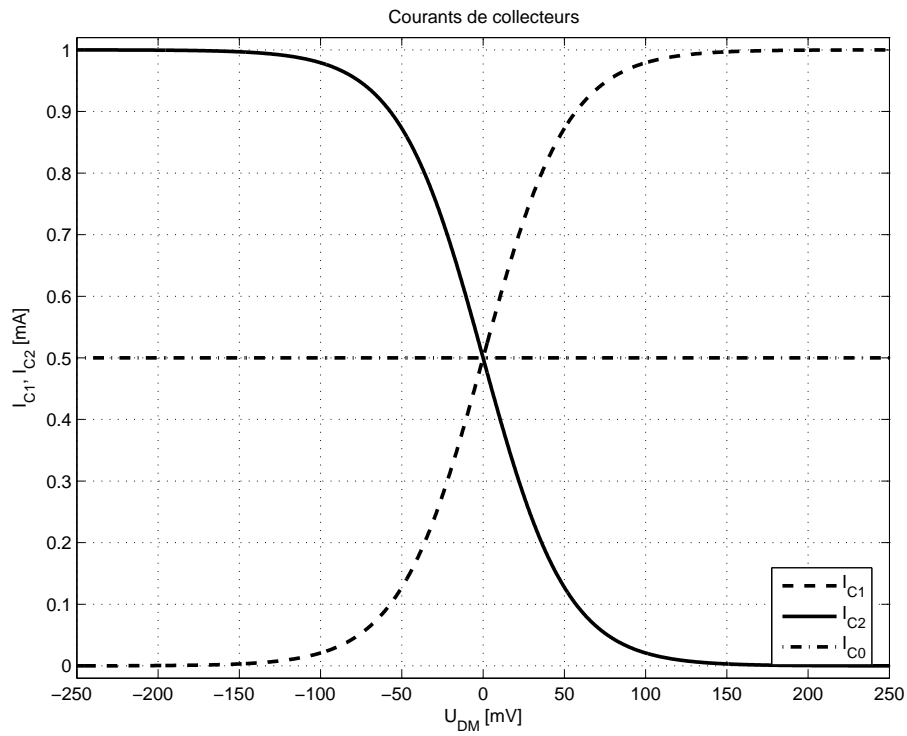


FIGURE 3.29.: Courants de collecteurs

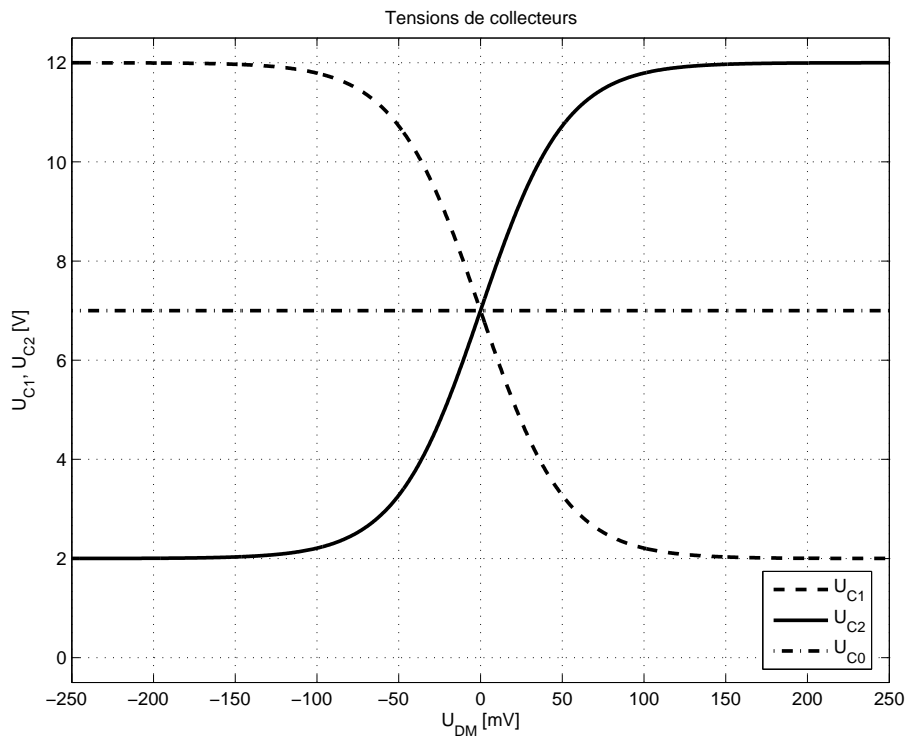


FIGURE 3.30.: Tensions de collecteurs

Ce qui, lorsque $U_{dm} = 0$, devient simplement

$$\left. \frac{dU_{22}}{dU_{dm}} \right|_{U_{dm}=0} = + \frac{R_C I_0}{2^2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{V_T}$$

donc

$$A_{U2} = + \frac{R_C I_0}{4V_T} \quad (3.115)$$

Comme les courants de repos des deux transistors valent $I_0/2$, la transconductance g_m de chaque transistor vaut $I_0/(2V_T)$. Le gain en tension peut alors également s'écrire sous la forme :

$$A_{U2} = + \frac{g_m R_C}{2} \quad (3.116)$$

Si la tension avait été prise sur le premier collecteur, on aurait obtenu :

$$A_{U1} = - \frac{R_C I_0}{4V_T} = - \frac{g_m R_C}{2} \quad (3.117)$$

Enfin, si l'on avait considéré la sortie différentielle prise entre les deux collecteurs, on aurait un gain deux fois plus grand :

$$A_{U, dm} \equiv A_{U1} - A_{U2} = - \frac{R_C I_0}{2V_T} = -g_m R_C \quad (3.118)$$

3.11. Amplificateur push-pull

L'association d'un transistor npn avec son complémentaire pnp permet de réaliser un circuit capable, suivant la polarité du signal d'entrée, de fournir ou recevoir un courant de la charge (figure 3.31). Un tel circuit porte le nom d'amplificateur push-pull (pousser-tirer). Si la tension d'entrée est positive et supérieure à V_j , le transistor Q_1 (npn) conduit et Q_2 (pnp) est bloqué ; alors, le courant circule de Q_1 vers la charge R_L . Pour que Q_2 conduise, la tension d'entrée doit être inférieure à $-V_j$; le transistor Q_1 est alors bloqué et courant circule de la charge R_L à travers Q_2 , en sens inverse du précédent. On notera que les deux transistors sont dans une configuration collecteur commun.

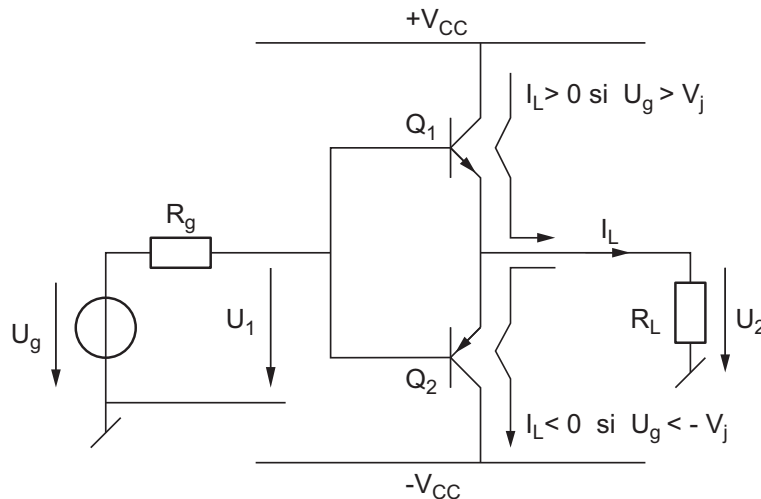


FIGURE 3.31.: Amplificateur push-pull élémentaire

Lorsque la tension d'entrée est comprise entre $-V_j$ et $+V_j$, aucun transistor ne conduit et la tension de sortie est alors nulle. Cela conduit à une déformation sensible et inadmissible du signal de sortie par rapport à la tension d'entrée (figure 3.33a).

3. Circuits à transistors bipolaires

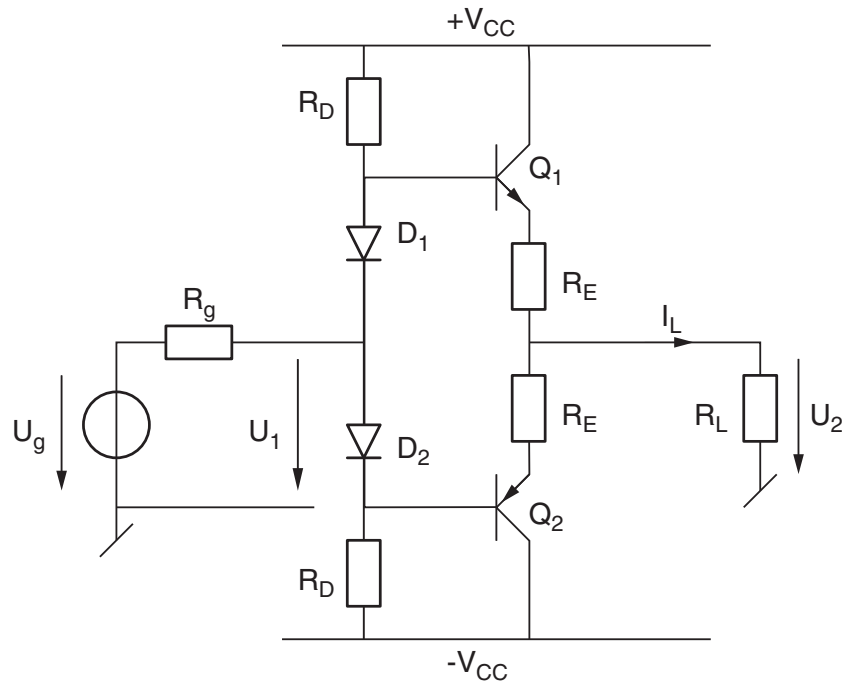


FIGURE 3.32.: Amplificateur push-pull avec polarisation

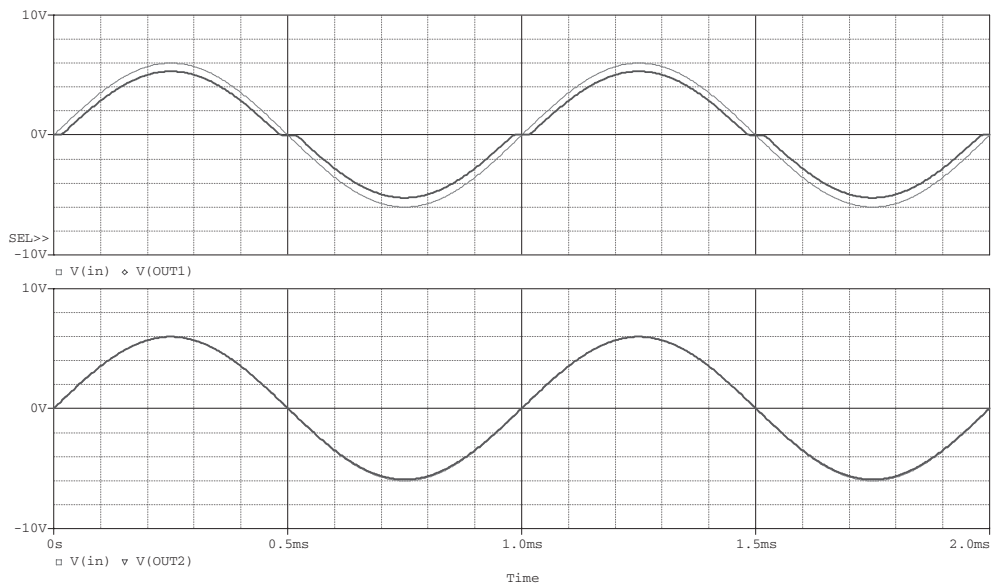


FIGURE 3.33.: Tensions de sortie d'un amplificateur push-pull

- a) sans polarisation (V_{out1})
- b) avec polarisation (V_{out2})

On peut corriger ce problème en compensant la tension de seuil V_j des transistors à l'aide de diodes de polarisation placées entre la base de chaque transistor et le générateur d'entrée (figure 3.32). Pour rendre conductrices ces diodes, on y fait circuler un courant provenant des tensions d'alimentation via les résistances R_D . La tension de sortie est alors pratiquement égale à la tension d'entrée (figure 3.33b).

Dans la réalité, la tension aux bornes des deux diodes n'est pas exactement égale à celle

3.12. Calcul d'un amplificateur à plusieurs étages

des deux jonctions base-émetteur; le courant d'émetteur n'est donc pas maîtrisé et on risque un emballement thermique dû au fait que la tension de seuil V_j diminue avec la température.

Pour pallier ce défaut, on incorpore deux résistances R_E de faibles valeurs (quelques ohms) entre les émetteurs et la charge R_L ; ces résistances compenseront la différence de tension entre les diodes et les jonctions des transistors.

3.11.1. Gain en tension, résistances d'entrée et de sortie

Comme les transistors travaillent alternativement entre blocage et forte conduction, il est difficile de considérer que le signal utile consiste en une variation autour d'un point de fonctionnement. Il faut donc bien être conscient du fait que l'utilisation des modèles "petits signaux" pour évaluer les résistances d'entrée et de sortie du montage push-pull n'est qu'une approximation grossière d'un comportement fortement non-linéaire. Les valeurs estimées pour g_m et r_{be} doivent donc être utilisées avec précaution.

Appliquant malgré tout le modèle "petits signaux" à un transistor conducteur (l'autre étant bloqué), on montre aisément les résultats suivants :

$$R_{in} \simeq R_D \parallel R_D \parallel (r_{be} + \beta (R_E + R_L)) \quad (3.119)$$

$$R_{out} \simeq R_E + \frac{1}{\beta} (r_{be} + R_D \parallel R_D \parallel R_g) \quad (3.120)$$

$$A_{U0} = 1 \quad (3.121)$$

On notera que l'amplificateur push-pull n'est pas un amplificateur unilatéral. En effet, comme le montrent ces résultats, la résistance d'entrée dépend de la charge R_L et la résistance de sortie dépend de la résistance interne R_g du générateur fournissant U_1 .

3.12. Calcul d'un amplificateur à plusieurs étages

Pour conclure et faire la synthèse de ce qui a été vu jusqu'ici, on se propose de calculer, analyser et simuler un amplificateur à plusieurs étages (figure 3.34). Cet amplificateur est constitué de :

1. un étage d'entrée réalisé avec une paire différentielle et sa source de courant ;
2. un étage adaptateur de niveau permettant de ramener vers zéro la tension de sortie de l'amplificateur différentiel ;
3. un étage de sortie réalisé avec une structure push-pull ;
4. des tensions d'alimentation $V_{CC} = -V_{EE} = +12\text{ V}$;
5. des résistances suivantes

$$R_C = R_4 = 7\text{ k}\Omega, \quad R_3 = R_D = 12\text{ k}\Omega, \quad R_E = 10\ \Omega, \quad R_L = 200\ \Omega$$

Considérant que cet amplificateur reçoit un signal d'entrée sinusoïdal d'amplitude 10 mV et admettant

- des tensions de seuil de 0.6 [V] pour les transistors et les diodes,
- un gain en courant de 250 pour tous les transistors,

3. Circuits à transistors bipolaires

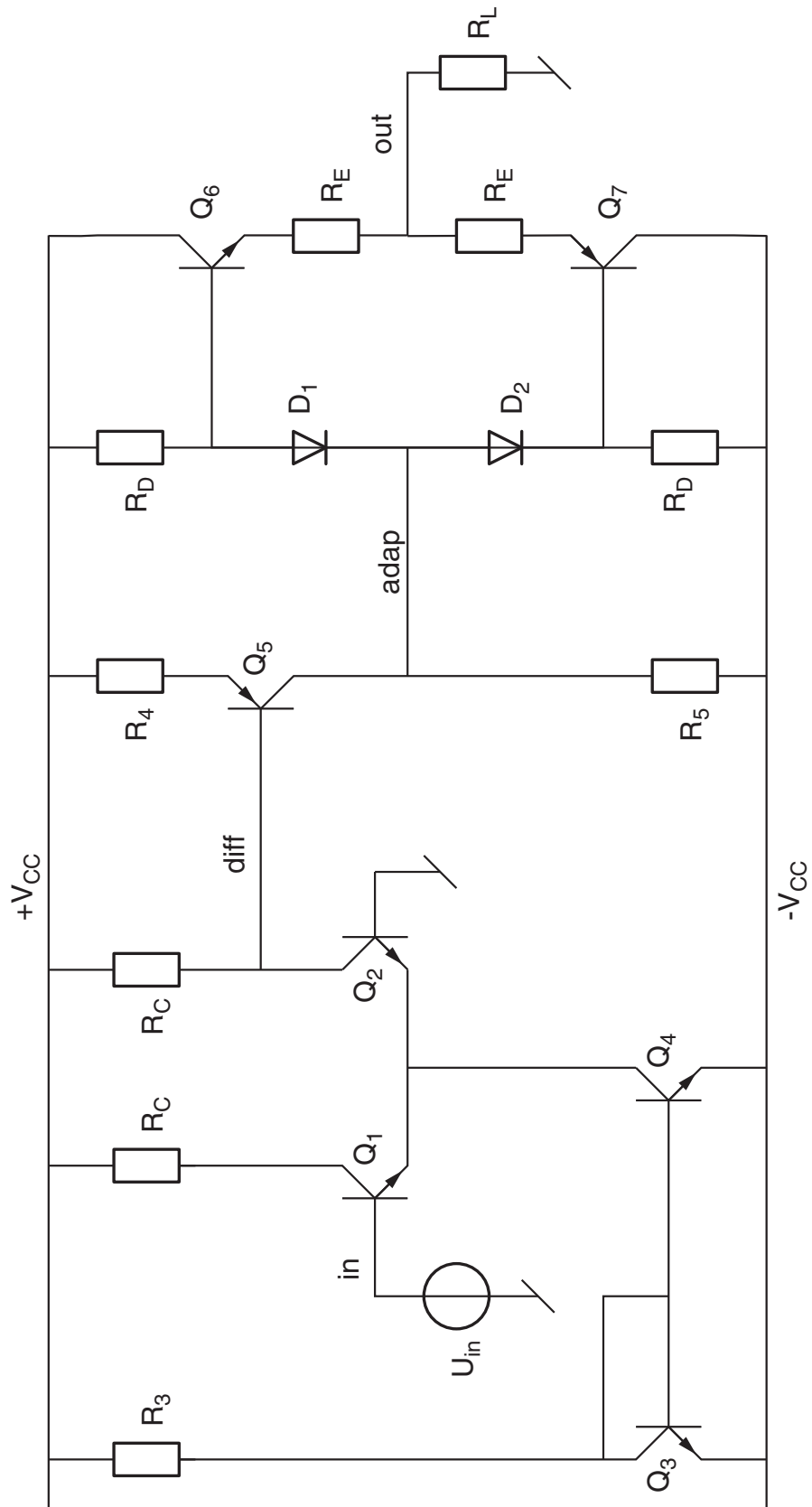


FIGURE 3.34.: Amplificateur multi-étages

3.12. Calcul d'un amplificateur à plusieurs étages

– une tension de Early infinie pour tous les transistors,
on calculera :

1. les courants de repos de chaque composant et la valeur de R_5 pour que la tension de sortie de l'adaptateur de niveau soit nulle ;
2. les paramètres différentiels des transistors et des diodes ;
3. les résistances d'entrée et de sortie, ainsi que le gain en tension à vide de chaque étage ;
4. les résistances d'entrée et de sortie, ainsi que les gains en tension à vide et en charge de l'amplificateur complet.

Une simulation avec des transistors PN100 (nnp), PN200 (pnp) et des diodes 1N4148 permettra d'évaluer la qualité des modèles utilisés.

3. *Circuits à transistors bipolaires*

3.12.1. Points de fonctionnement

3.12.2. Paramètres différentiels

3.12.3. Modèles d'amplification de chaque étage

3. *Circuits à transistors bipolaires*

3.12.4. Amplificateur complet

3.12.5. Simulation Spice

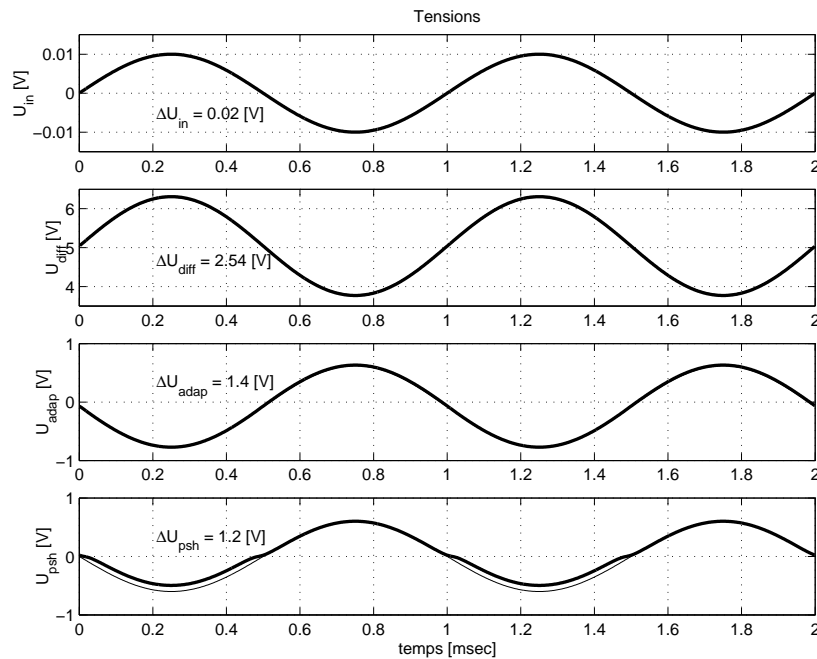


FIGURE 3.35.: Tensions dans l'amplificateur

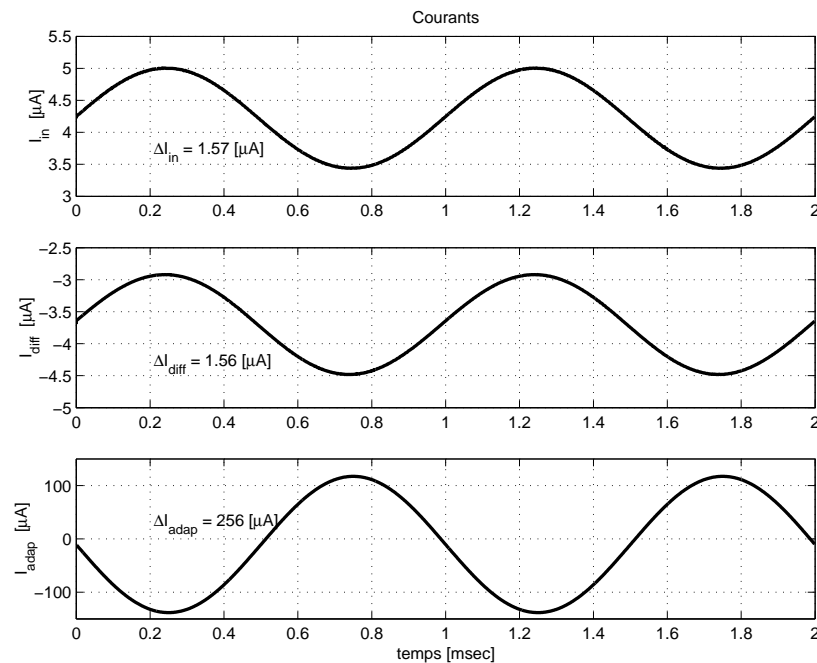


FIGURE 3.36.: Courants dans l'amplificateur

La déformation que l'on peut observer sur l'alternance négative de la tension de sortie provient d'une polarisation insuffisante du transistor pnp (Q_7). Le problème se corrige simplement en plaçant une diode supplémentaire en série avec D_2 .

3. Circuits à transistors bipolaires

3.12.6. Comparaison des résultats obtenus

Parties	Grandeurs	Unités	Théorie	Simulation	Remarques
Polarisation	I_{C4}	mA	1.95	2.0	
	I_{C1}, I_{C2}	mA	0.98	1.0	
	I_{C5}	mA	0.89	0.88	
	I_{D1}	mA	0.95	0.955	
	I_{D2}	mA	0.95	0.944	
	I_{C6}	mA	0	0.112	
	I_{C7}	mA	0	0.006	
	U_{diff}	V	5.17	5.04	
	U_{adap}	mV	-42	-67	
	U_{out}	mV	-42	+21	
Ampli. diff.	r_{be}	k Ω	6.7	6.2	fichier *.out
	R_{in}	k Ω	13.3	12.7	$\Delta U_{in}/\Delta I_{in}$
	R_{out}	k Ω	7.0	—	
	A_{U0}	V/V	131	—	
	A_U	V/V	131	127	$\Delta U_{diff}/\Delta U_{in}$
Adaptateur	r_{be}	k Ω	7.3	7.1	fichier *.out
	R_{in}	M Ω	1.76	1.6	$\Delta U_{diff}/\Delta I_{diff}$
	R_{out}	k Ω	13.5	—	
	A_{U0}	V/V	-1.92	—	
	A_U	V/V	-0.55	-0.55	$\Delta U_{adap}/\Delta U_{diff}$
Push-pull	r_d	Ω	49	50	fichier *.out
	r_{be}	k Ω	2.5	55	fichier *.out
	R_{in}	k Ω	5.4	5.5	$\Delta U_{adap}/\Delta I_{diff}$
	R_{out}	Ω	37	33	voir équ. 3.122
	A_{U0}	V/V	1	—	
	A_U	V/V	0.84	0.86	$\Delta U_{out}/\Delta U_{adap}$
Ampli. complet	R_{in}	k Ω	12.8	12.7	$R_{in, diff}$
	R_{out}	Ω	37	33	$R_{out, psh}$
	A_{U0}	V/V	-71.4	—	
	A_U	V/V	-60.6	-60	$\Delta U_{out}/\Delta U_{in}$

Mesure de la résistance de sortie

Partant du diviseur constitué par la résistance de sortie et la résistance de charge, on a

$$U_L = U_{co} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

Comme la tension en circuit ouvert d'un amplificateur vaut $U_{co} = A_{U0} \cdot U_{in}$, on a dans le cas de la partie push-pull

$$U_{out} = (A_{U0, psh} \cdot U_{adap}) \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

On en déduit alors que la résistance de sortie vaut :

$$R_{out} = R_L \left(A_{U0, psh} \frac{\Delta U_{adap}}{\Delta U_{out}} - 1 \right) \quad \text{avec} \quad A_{U0, psh} = 1 \quad (3.122)$$

3.13. Exercices

Pour les exercices qui suivent et sauf indication contraire, les transistors seront caractérisés par

$$\beta = 200, \quad V_j = 0.6 \text{ V}, \quad V_A \rightarrow \infty, \quad I_E \simeq I_C$$

TBP1 Sachant que les transistors des trois circuits de la figure 3.37 sont actifs et tels que

$$I_B = 5 \mu\text{A}, \quad I_C = 1 \text{ mA}, \quad U_{CE} = 5 \text{ V}$$

1. marquez les points B, C et E sur chaque circuit ;
2. dessinez les flèches des courants et placez les indices manquants ;
3. calculez les tensions de chaque circuit ;
Rép : a) $V_{BB} = 0.65 \text{ V}$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$; b) $V_{BB} = 5.65 \text{ V}$, $V_{CC} = 10.0 \text{ V}$;
c) $V_{EE} = -1.6 \text{ V}$, $V_{CC} = 9.4 \text{ V}$
4. calculez la puissance dissipée par chaque transistor. (**Rép** : $P = 5 \text{ mW}$)

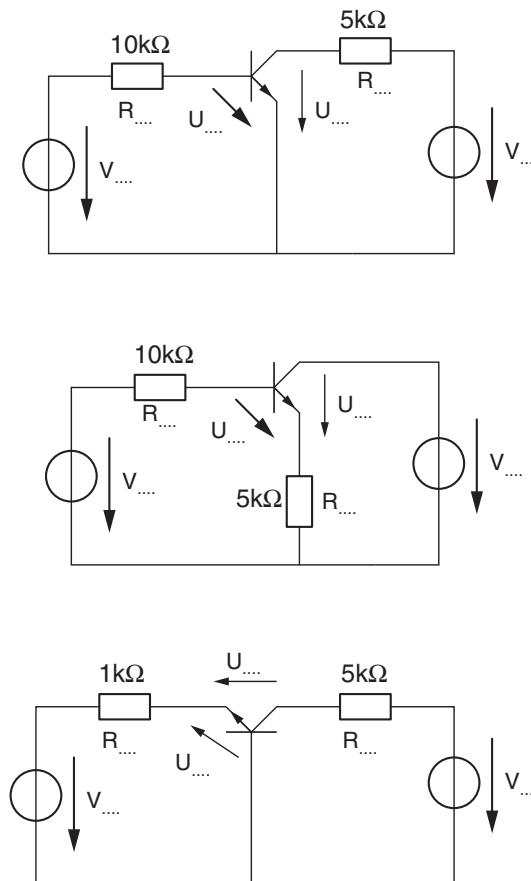


FIGURE 3.37.: TBP1

TBP2 Considérant le circuit général (figure 3.38) avec

$$V_{BB} = 1.6 \text{ V}, \quad V_{CC} = 12 \text{ V}, \quad R_B = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 100 \Omega$$

3. Circuits à transistors bipolaires

dessinez son schéma avec les valeurs proposées puis

1. calculez les courants $I_{C,max}$, I_B , I_C et la tension U_{CE} ;
Rép : $I_B = 33.3 \mu\text{A}$, $I_C = 6.67 \text{ mA}$, $U_{CE} = 4.67 \text{ V}$
2. on change V_{BB} et R_C ; pour quelles valeurs de celles-ci obtient-on $U_{CE} = 4 \text{ V}$ et $I_C = 10 \text{ mA}$.
Rép : $V_{BB} = 2.1 \text{ V}$, $R_C = 0.7 \text{ k}\Omega$
3. calculez les courants $I_{C,max}$, I_B , I_C et la tension U_{CE} lorsque $V_{BB} = 1.6 \text{ V}$, $R_E = 0$.
Rép : $I_B = 0.1 \text{ mA}$, $I_C = I_{C,max} = 12 \text{ mA}$, $U_{CE} = 0 \text{ V}$

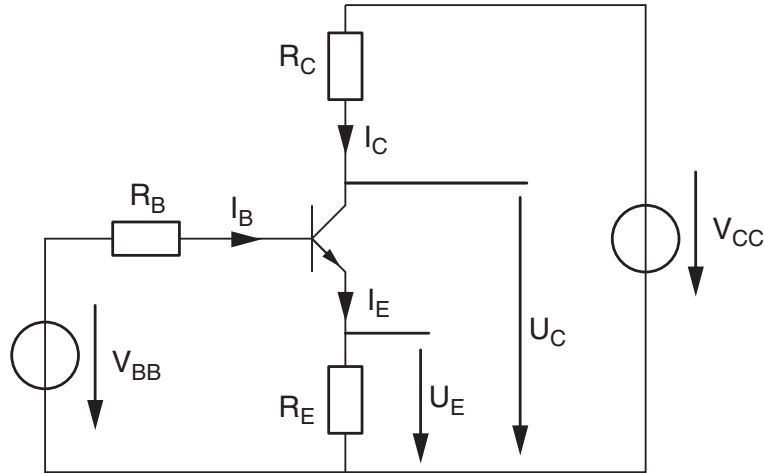


FIGURE 3.38.: TBP 2-3-4-9-12

TBP3 Considérant le circuit général (figure 3.38) avec

$$V_{CC} = 12 \text{ V}, \quad R_B = 3 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 2 \text{ k}\Omega$$

calculez $I_{C,max}$, I_B , I_C , I_E et U_{CE} lorsque 1) $V_{BB} = 2 \text{ V}$, 2) $V_{BB} = 3 \text{ V}$.

TBP4 Considérant le circuit général (figure 3.38) avec

$$V_{BB} = 2 \text{ V}, \quad V_{CC} = 12 \text{ V}, \quad R_B = 47 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 2.2 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 0.33 \text{ k}\Omega$$

1. calculez la puissance dissipée par le transistor ;
2. que se passe-t-il si R_C augmente ?
3. calculez la valeur de R_C qui sature le transistor.

Rép : $P = 14.2 \text{ mW}$, $R_{C,sat} = 4.5 \text{ k}\Omega$

TBP5 Considérant le circuit (a) de la figure 3.39,

1. calculez le générateur équivalent de Thévenin V_{BB} lorsque $U_1 = 6 \text{ V}$;
Rép : $V_{BB} = 3 \text{ V}$, $R_B = 15 \text{ k}\Omega$
2. calculez $I_{C,max}$, I_C et U_{CE} ;
Rép : $I_C = 2.23 \text{ mA}$, $U_{CE} = 15.5 \text{ V}$
3. calculez la valeur de la tension U_1 telle que

- a) le transistor bloqué commence à conduire; **Rép** : $U_{1,bl} = 1.2 \text{ V}$
 b) le transistor actif commence à saturer; **Rép** : $U_{1,sat} = 22.7 \text{ V}$
4. dessinez la caractéristique de transfert $U_C(U_1)$.

TBP6 Considérant le circuit (b) de la figure 3.39 avec

$$V_{CC} = 12 \text{ V}, \quad R_1 = 820 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 82 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 1 \text{ k}\Omega$$

calculez $I_{C,max}$, I_C , U_C , U_E , U_B et P .

Rép : $I_C = 0.36 \text{ mA}$, $U_C = 8.42 \text{ V}$, $U_B = 0.96 \text{ V}$, $U_E = 0.36 \text{ V}$, $P = 2.9 \text{ mW}$

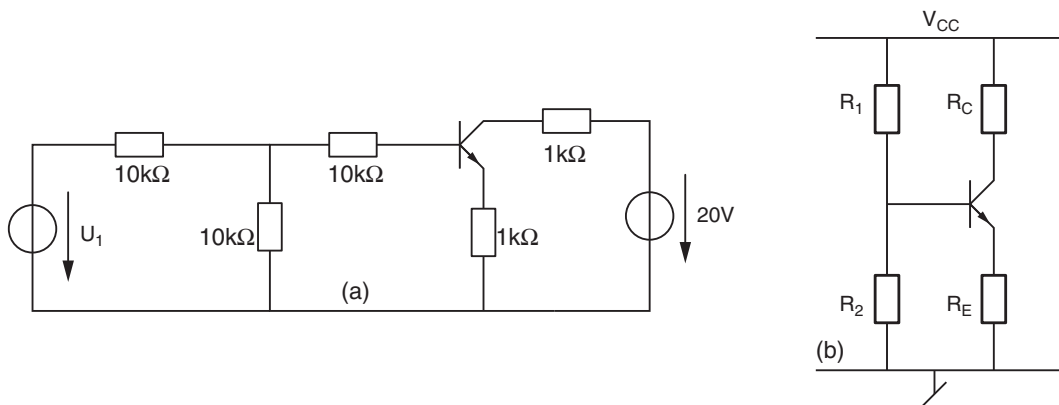


FIGURE 3.39.: TBP5-6

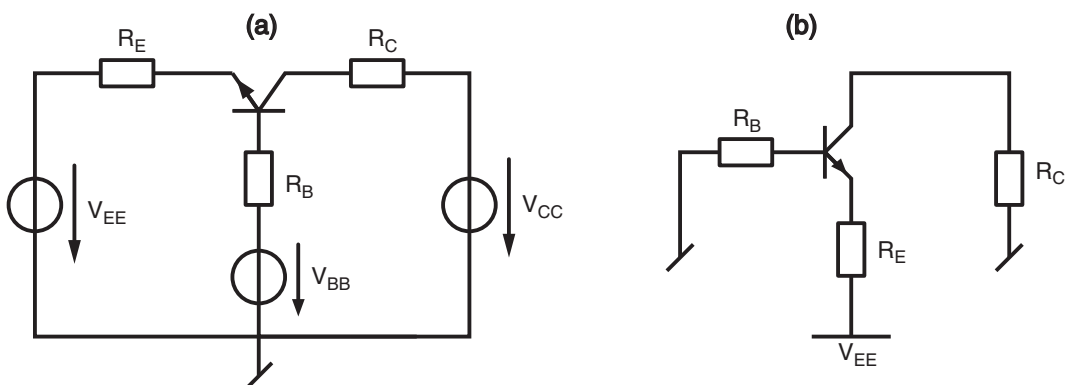


FIGURE 3.40.: TBP7-8

TBP7 Considérant le circuit (a) de la figure 3.40 avec

$$V_{EE} = -6 \text{ V}, \quad V_{BB} = +2 \text{ V}, \quad V_{CC} = +12 \text{ V}$$

$$R_B = 330 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 3.3 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 1 \text{ k}\Omega$$

calculez $I_{C,max}$, I_C , U_C , U_E , U_B et P .

Rép : $I_{C,max} = 4.18 \text{ mA}$, $I_C = 2.79 \text{ mA}$

$U_C = 2.78 \text{ V}$, $U_B = -2.61 \text{ V}$, $U_E = -3.21 \text{ V}$, $P = 16.7 \text{ mW}$

3. Circuits à transistors bipolaires

TBP8 Considérant le circuit (b) de la figure 3.40 avec

$$V_{EE} = -12 \text{ V}, \quad R_B = 820 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 2 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 1 \text{ k}\Omega$$

calculez $I_{C,max}$, I_C , U_C , U_E , U_B et P .

Rép : $I_C = 2.23 \text{ mA}$, $U_C = -4.47 \text{ V}$, $U_B = -9.16 \text{ V}$, $U_E = -9.76 \text{ V}$, $P = 11.8 \text{ mW}$

TBP9 Considérant le circuit général (figure 3.38) avec

$$V_{CC} = 15 \text{ V}, \quad R_B = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 0.1 \text{ k}\Omega$$

calculez et tracez la caractéristique de transfert $U_C(V_{BB})$ lorsque la tension V_{BB} varie de -5 V à $+5 \text{ V}$.

TBP10 Le circuit de la figure 3.41 permet de produire un champ magnétique variable à l'aide du diviseur potentiométrique constitué de R_1 et de la résistance R_2 variant logarithmiquement. Considérant les valeurs numériques suivantes

$$V_{CC} = 48 \text{ V}, \quad R_1 = 330 \Omega, \quad R_2 = 1 \Omega \cdots 10 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_L = 100 \Omega$$

1. remplacez le diviseur par son générateur équivalent de Thévenin ;
2. calculez littéralement le courant $I_L(R_2)$; quelle sera sa valeur maximum ?
3. calculez $R_{2,bloc}$ et $R_{2,sat}$;
4. que vaut I_L lorsque $R_2 = 10 \Omega, 30 \Omega, 100 \Omega, 300 \Omega, 1 \text{ k}\Omega, 3 \text{ k}\Omega, 10 \text{ k}\Omega$?
5. esquissez dans un diagramme semi-logarithmique $I_L(R_2)$ pour $1 \Omega \leq R_2 \leq 10 \text{ k}\Omega$;
6. que se passe-t-il lorsque l'on ouvre l'interrupteur K ? proposez une solution pour éviter une destruction du transistor.

Rép : $I_{C,max} = 43.6 \text{ mA}$, $R_{2,bloc} = 4.2 \Omega$, $R_{2,sat} = 3.8 \text{ k}\Omega$

TBP11 Considérant l'amplificateur de la figure 3.42 dans lequel *une capacité est mise en parallèle avec R_E* et les valeurs suivantes

$$V_{CC} = 12 \text{ V}, \quad R_1 = 600 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 50 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 22 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 1 \text{ k}\Omega$$

$$u_g(t) = 10 \text{ mV} \sin(\omega t) \quad R_g = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_L = 33 \text{ k}\Omega, \quad 1/\omega C \rightarrow 0$$

1. calculez les valeurs de polarisation I_C , U_B , U_C et U_E ;
2. quelles sont la puissance dissipée par le transistor et celle fournie par l'alimentation ?
3. calculez les paramètres différentiels du transistor ;
4. dessinez le schéma d'amplification en précisant où se situent les connexions B, C, E ;
5. dessinez le schéma de l'amplificateur de tension équivalent puis calculez ses paramètres R_{in} , R_{out} , A_{U0} ; observant les valeurs de R_{in} et A_{U0} , quel est l'intérêt de la capacité C_E ?
6. calculez les tensions d'entrée $u_1(t)$ et de sortie $u_2(t)$;
7. dessinez les tensions $u_B(t)$ et $u_C(t)$;
8. calculez les gains A_U , A_I , A_P de l'amplificateur.

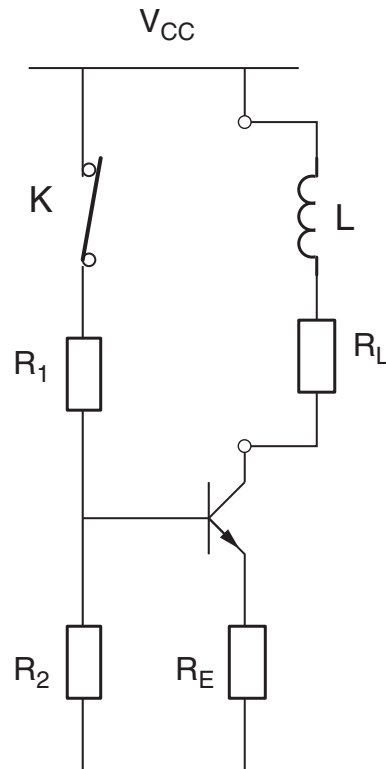


FIGURE 3.41.: TBP 10

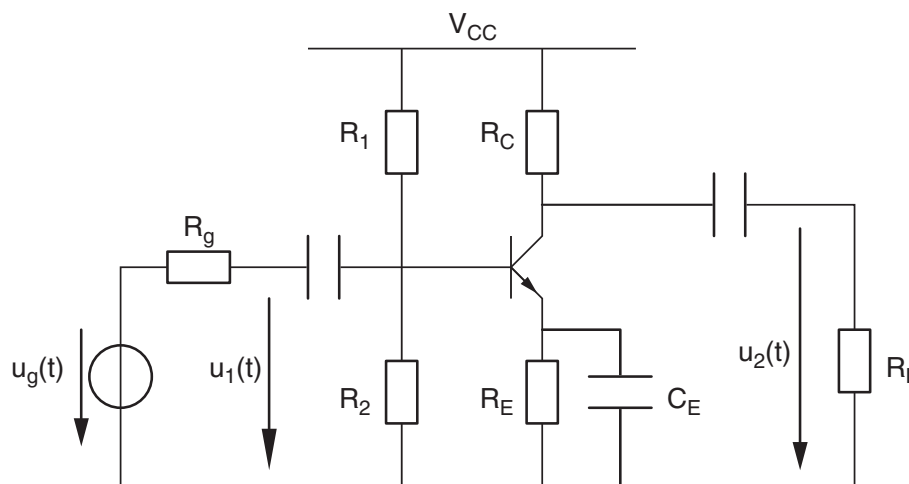


FIGURE 3.42.: TBP 11

TBP12 Considérant le circuit de base (figure 3.38) avec

$$V_{BB} = 1.2 \text{ V}, \quad V_{CC} = 24 \text{ V}, \quad R_B = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 2 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 50 \Omega$$

dans lequel on place en série avec la tension d'alimentation de la base V_{BB} un générateur sinusoïdal $u_1(t) = 10 \text{ mV} \sin(\omega t)$ de fréquence 1 kHz. Redessinez son schéma en incluant le générateur d'entrée $u_1(t)$ et la connexion de sortie $u_2(t)$ prise sur le collecteur puis

1. calculez le point de fonctionnement du circuit I_C , U_B , U_C et U_E ;
2. calculez les paramètres différentiels du transistor ;

3. Circuits à transistors bipolaires

3. dessinez le schéma d'amplification en précisant où se situent les connexions B, C, E ;
4. dessinez le schéma de l'amplificateur de tension équivalent puis calculez ses paramètres R_{in} , R_{out} , A_{U0} ;
5. calculez les variations de courants i_b , i_c et de tensions u_b , u_e , u_c autour du point de fonctionnement ;
6. esquissez les tensions $u_B(t)$, $u_C(t)$, $u_E(t)$.

TBP13 Considérant l'amplificateur de la figure 3.43 et les valeurs suivantes

$$V_{CC} = 12 \text{ V}, \quad R_1 = 15 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 8.2 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 4 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 4 \text{ k}\Omega$$

$$u_g(t) = 10 \text{ mV}_{ac}, \quad R_g = 50 \Omega, \quad R_{E2} = 470 \Omega, \quad 1/\omega C \rightarrow 0$$

1. calculez les valeurs de polarisation I_{C1} , I_{C2} , U_{B1} , U_{C1} , U_{E2} ;
2. calculez les paramètres différentiels des transistors ;
3. dessinez le schéma d'amplification en précisant où se situent les connexions B, C, E ; tracez une ligne de séparation entre les deux étages d'amplification ;
4. calculez les paramètres R_{in} , R_{out} , A_{U0} de chaque étage d'amplification ;
5. dessinez le schéma équivalent avec les deux amplificateurs ;
6. quelle est la fonction de chaque amplificateur ?
7. calculez les tensions d'entrée $u_1(t)$ et de sortie $u_2(t)$;
8. on charge le circuit avec $R_L = 100 \Omega$; que vaut $u_2(t)$?

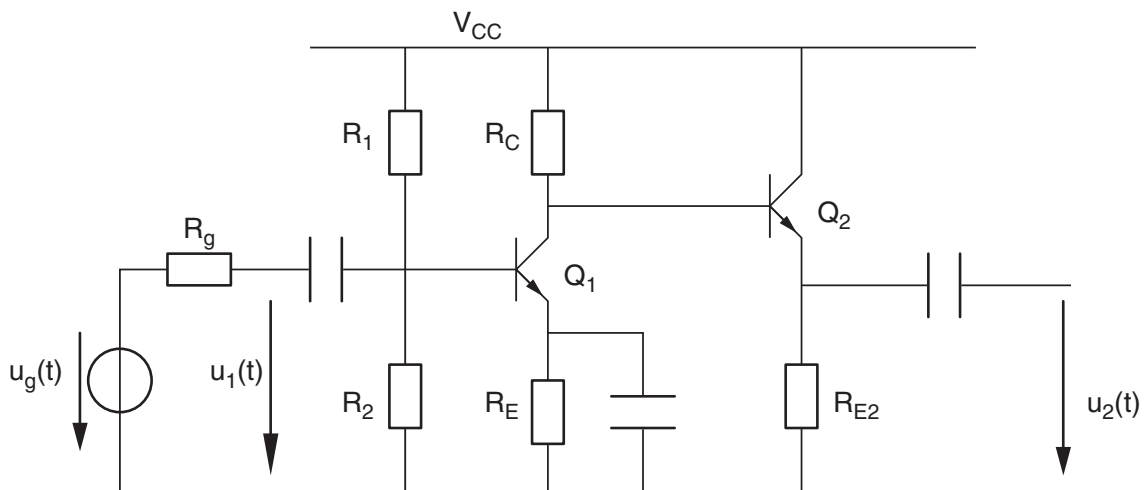


FIGURE 3.43.: TBP13

TBP14 On s'intéresse ici à la source de courant de la figure 3.44. Dans ce nouveau schéma, la résistance R_2 du diviseur de tension a été remplacée par une diode Zener caractérisée par sa tension de seuil U_{Z0} et sa résistance différentielle r_z . Redessinez son schéma avec le modèle d'ordre 1 de la diode Zener puis, considérant les valeurs suivantes

$$V_{CC} = 24 \text{ V}, \quad R_1 = 6 \text{ k}\Omega, \quad U_{Z0} = 6 \text{ V}, \quad r_z = 6 \Omega, \quad R_E = 0.47 \text{ k}\Omega$$

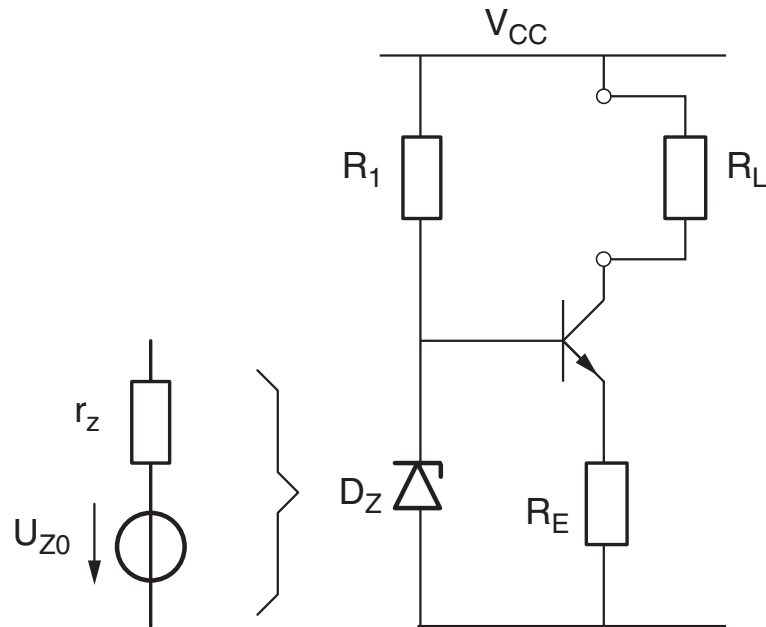


FIGURE 3.44.: TBP 14

1. calculez V_{BB} , R_B et le courant de collecteur I_C ;
2. calculez la valeur de R_L conduisant à la saturation du transistor ;
3. calculez les paramètres différentiels du transistor en admettant que le potentiel de Early vaut $V_A = 100 \text{ V}$;
4. dessinez le schéma “petits signaux” en précisant où se situent les connexions B, C, E ;
5. calculez la résistance de sortie de cette source de courant et donnez son générateur de Thévenin équivalent ;
6. calculez la variation de courant ΔI_C lorsque la charge varie de 0 à $R_{L, sat}$.

TBP15 Considérant l’amplificateur différentiel de la figure 3.45 avec les valeurs suivantes

$$V_{CC} = +12 \text{ V} = -V_{EE}, \quad R_C = 12 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 82 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 39 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 3.3 \text{ k}\Omega$$

on demande d’analyser

1. **la polarisation avec $U_{11} = U_{12} = 0$**
 - a) calculez les courants I_{C3} , I_{C1} , I_{C2} ;
 - b) calculez les tensions U_{E1} , U_{C1} , U_{C2} , U_{E3} et U_{B3} ;
2. **le mode commun avec $U_{11} = U_{12} = U_{cm} \neq 0$**
 - a) soit $U_{cm} = 3 \text{ V}$; calculez U_{C1} , U_{C2} , U_E , U_{E3} ;
 - b) jusqu’à quel point peut-on abaisser U_{cm} sans saturer Q_3 ?
 - c) jusqu’à quel point peut-on augmenter U_{cm} sans saturer $Q_{1,2}$?
3. **le mode différentiel avec $U_{11} = -U_{12} = 10 \text{ mV}$**

3. Circuits à transistors bipolaires

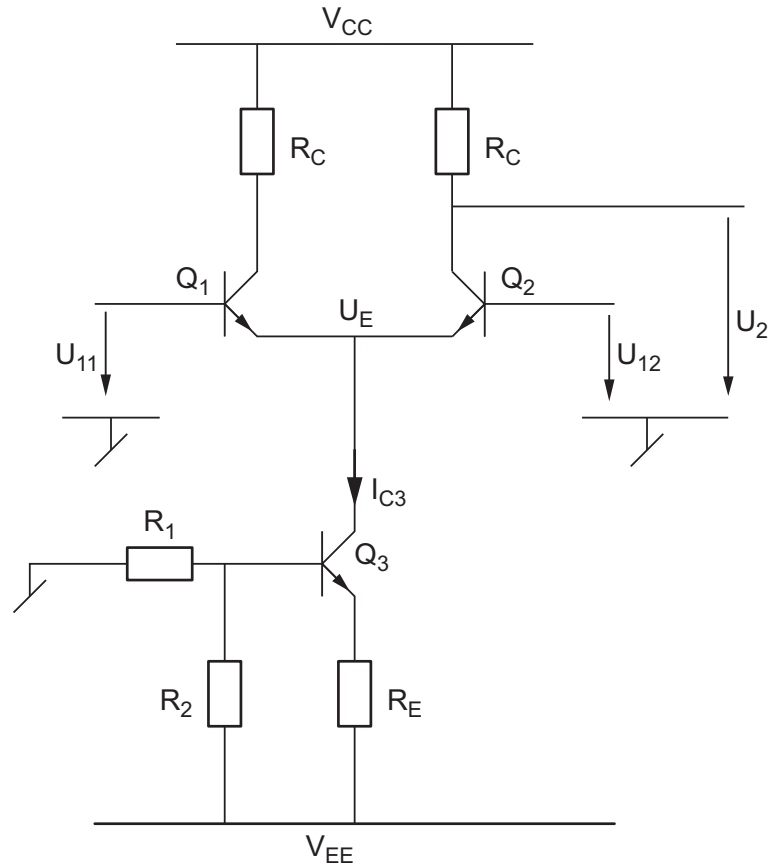


FIGURE 3.45.: TBP15-16-17

- que valent U_{dm} et U_{cm} ?
- calculez les paramètres différentiels des 3 transistors ;
- dessinez le schéma d'amplification en considérant que la source de courant I_0 est parfaite ;
- calculez les paramètres de l'amplificateur différentiel R_{in} , R_{out} , A_{dm} ;
- calculez la tension de sortie de l'amplificateur.

TBP16 Dans l'exercice précédent, on a admis que la source de courant I_0 était parfaite. Or, dans le cas où la résistance R_0 de la source n'est pas infinie, toute variation du mode commun va entraîner des variations de I_{C3} , donc des variations de la tension de sortie. Pour le voir, on demande

- Calculez la résistance de sortie R_0 de la source de courant ($V_A \simeq 100$ [V]).
- Dessinez le schéma "petits signaux" pour le mode commun ($u_{11} = u_{12} = u_{cm}$).
- Calculez la variation de la tension de sortie u_{22} par rapport à la variation de la tension en mode commun u_{cm} .
- Calculez le gain du mode commun $A_{cm} \equiv u_{22}/u_{cm}$ et le taux de réjection du mode commun.
- Considérant les tensions d'entrée $U_{11} = 4.20$ [V], $U_{12} = 4.22$ [V],
 - calculez les effets des tensions U_{cm} et U_{dm} sur la tension de sortie u_{22} ;

- b) quelle est l'erreur causée par le mode commun ?
 c) calculez la tension totale U_{C2} du collecteur.

TBP 17 : Dans l'amplificateur différentiel la figure 3.45, on remplace la source de courant par une simple résistance R_0 . Calculez les gains A_{dm} et A_{cm} ainsi que le TRMC lorsque $R_0 = 12\text{ k}\Omega$. Comparez et commentez ces résultats par rapport à ceux obtenus en TBP 15 et TBP_16.

TBP 18 : Considérant l'amplificateur push-pull de la figure 3.46 :

- Dessinez le schéma d'amplification lorsque $u_1(t) > 0$ (alors, Q_1 est actif et Q_2 est bloqué); on admettra que $r_d \ll R_D$.
- Montrez que les paramètres de l'amplificateur de tension équivalent valent

$$R_{in} = R_D \parallel R_D \parallel (r_{be} + \beta (R_E + R_L))$$

$$R_{out} = R_E + \frac{1}{\beta} (r_{be} + R_D \parallel R_D \parallel R_g)$$

$$A_{U0} = 1$$

- Admettant

$$U_g = 2\text{ V}, R_g = 5\text{ k}\Omega, R_L = 1\text{ k}\Omega$$

$$U_D = 0.65\text{ V}, R_D = 12\text{ k}\Omega, R_E = 10\text{ }\Omega, V_{CC} = 12\text{ V}$$

calculez le point de fonctionnement du circuit, les résistances différentielles r_d (avec $n = 1.5$) et r_{be} , les résistances d'entrée et de sortie de l'amplificateur ainsi que les tensions d'entrée u_1 et de sortie u_2 .

- Cet amplificateur est-il unilatéral ou bilatéral? Qu'est-ce qui est alors important de préciser quand vous donnez ses paramètres ?

3. Circuits à transistors bipolaires

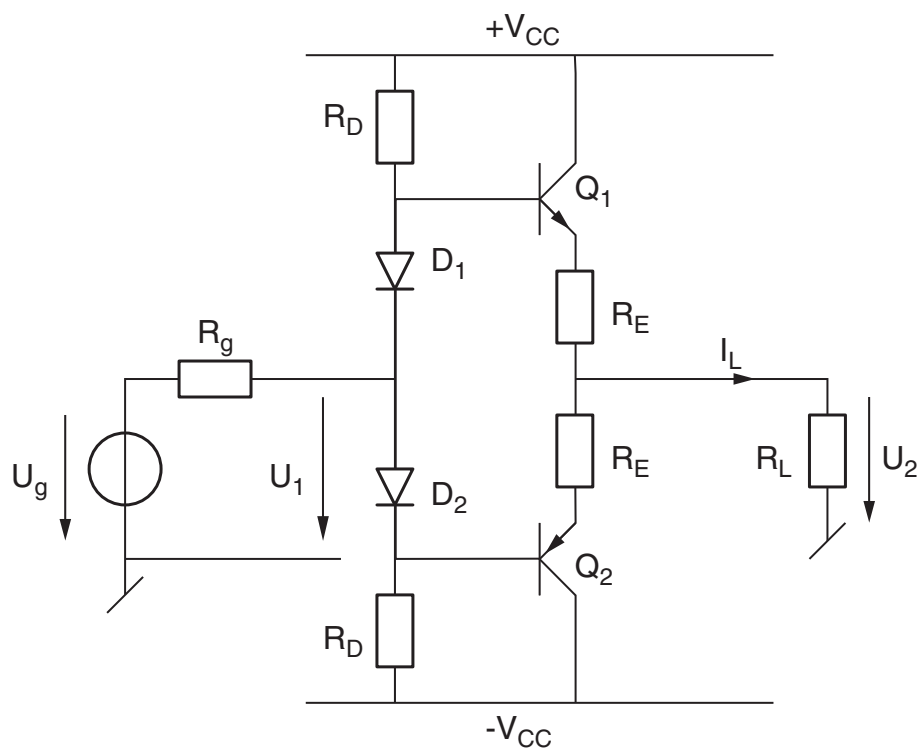


FIGURE 3.46.: TBP 18

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

4.1. Préliminaire

L'amplificateur opérationnel (AO) est un composant de base extrêmement important. Il est utilisé dans de très nombreux circuits d'électronique analogique où il permet de réaliser de façon simple des fonctions linéaires et non-linéaires variées et performantes.

L'amplificateur opérationnel est réalisé à l'aide de quelques dizaines de transistors et des éléments passifs reliés ensemble dans une configuration assez complexe. Un schéma d'un AO de la première génération (1965) est présenté à la figure 4.1a. Sa structure est déjà proche de celle des AO modernes. De manière classique, le circuit d'entrée est constitué par une paire différentielle de transistors. Un deuxième étage d'amplification différentielle permet d'obtenir un gain total d'environ 7'000. L'adaptateur de niveau Q_6 sert à ramener la tension de collecteur de Q_5 (quelques volts) vers 0 volt qui est le point de fonctionnement de l'étage de sortie. Celui-ci est réalisé avec un circuit push-pull. Une photographie de sa réalisation intégrée est montrée dans la figure 4.1b.

La recherche de l'amélioration des performances et une plus grande maîtrise de la technologie du silicium et de l'intégration ont conduit à des circuits bien plus complexes. À titre illustratif, le schéma du LF411 (1989) commenté par Paul Horowitz, "The Art of Electronics", est présenté dans la figure 4.2.

Dans ce chapitre, on ne s'intéresse pas au contenu ou à la configuration interne de l'amplificateur opérationnel. Il y sera traité comme une boîte noire dont on connaît les caractéristiques entrée-sortie et que l'on utilise pour réaliser différentes fonctions électroniques.

Cette approche se justifie par le fait que l'utilisateur de l'amplificateur opérationnel n'a pas, en général, à se soucier de la conception interne de celui-ci, puisqu'il peut l'acquérir directement sous forme de circuit intégré, c'est-à-dire réalisé entièrement sur un monocristal de silicium de quelques millimètres de côté et encapsulé dans un boîtier.

Les performances des amplificateurs opérationnels modernes sont à ce point proches de l'amplificateur opérationnel idéal qu'on étudiera les différentes applications directement sur la base de ses caractéristiques idéales. Les imperfections qui distinguent l'amplificateur réel de l'amplificateur idéal seront analysées en fin de chapitre.

4.2. Description de l'amplificateur opérationnel

Du point de vue des signaux utiles, l'amplificateur opérationnel possède trois connexions externes : deux entrées et une sortie. Hormis ces connexions, l'amplificateur opérationnel possède aussi deux bornes pour les tensions d'alimentation nécessaires à la polarisation des transistors située à peu près au centre de leur domaine de fonctionnement linéaire.

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

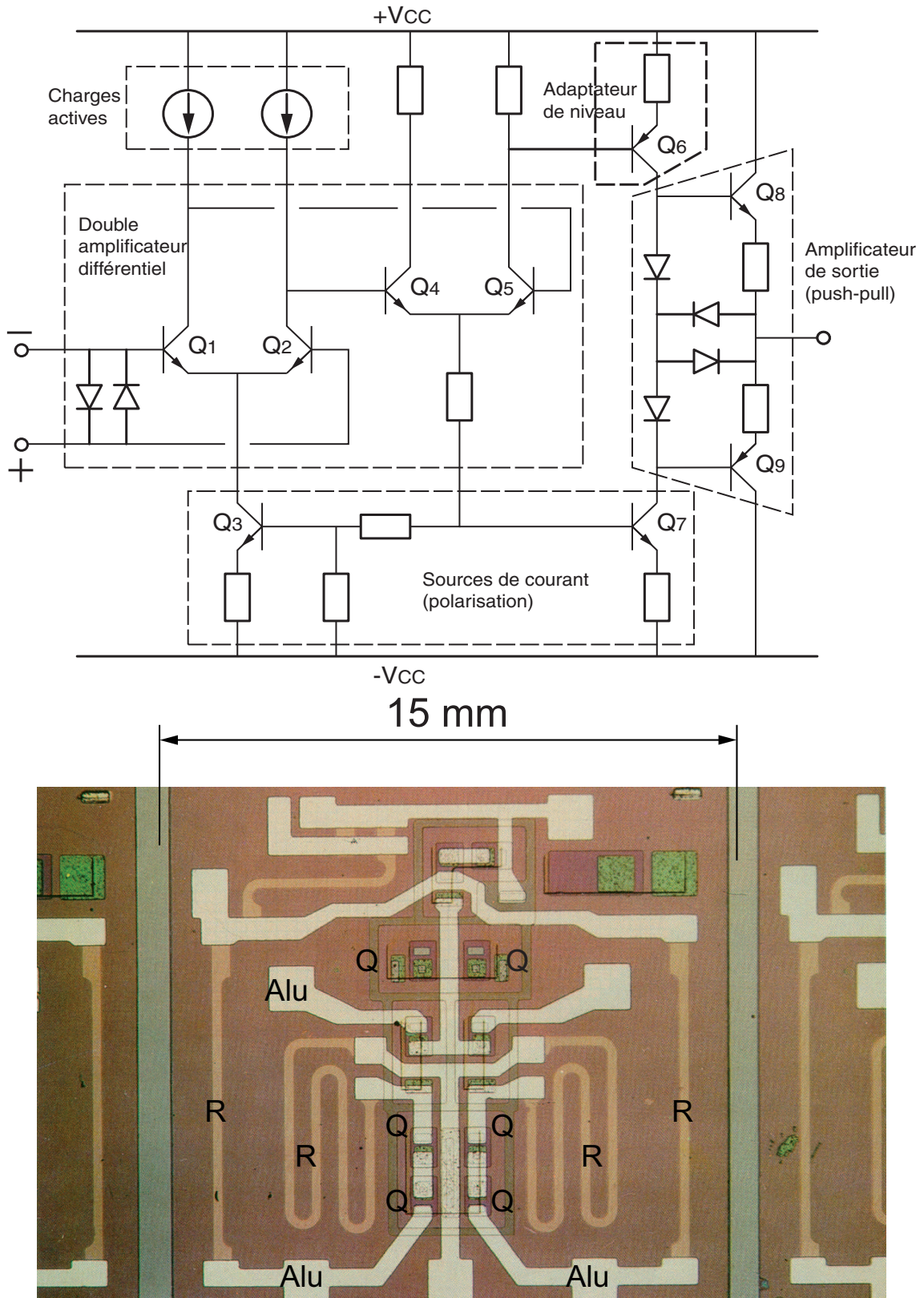


FIGURE 4.1.: Schéma et réalisation intégrée d'un amplificateur opérationnel élémentaire (1965)

4.2. Description de l'amplificateur opérationnel

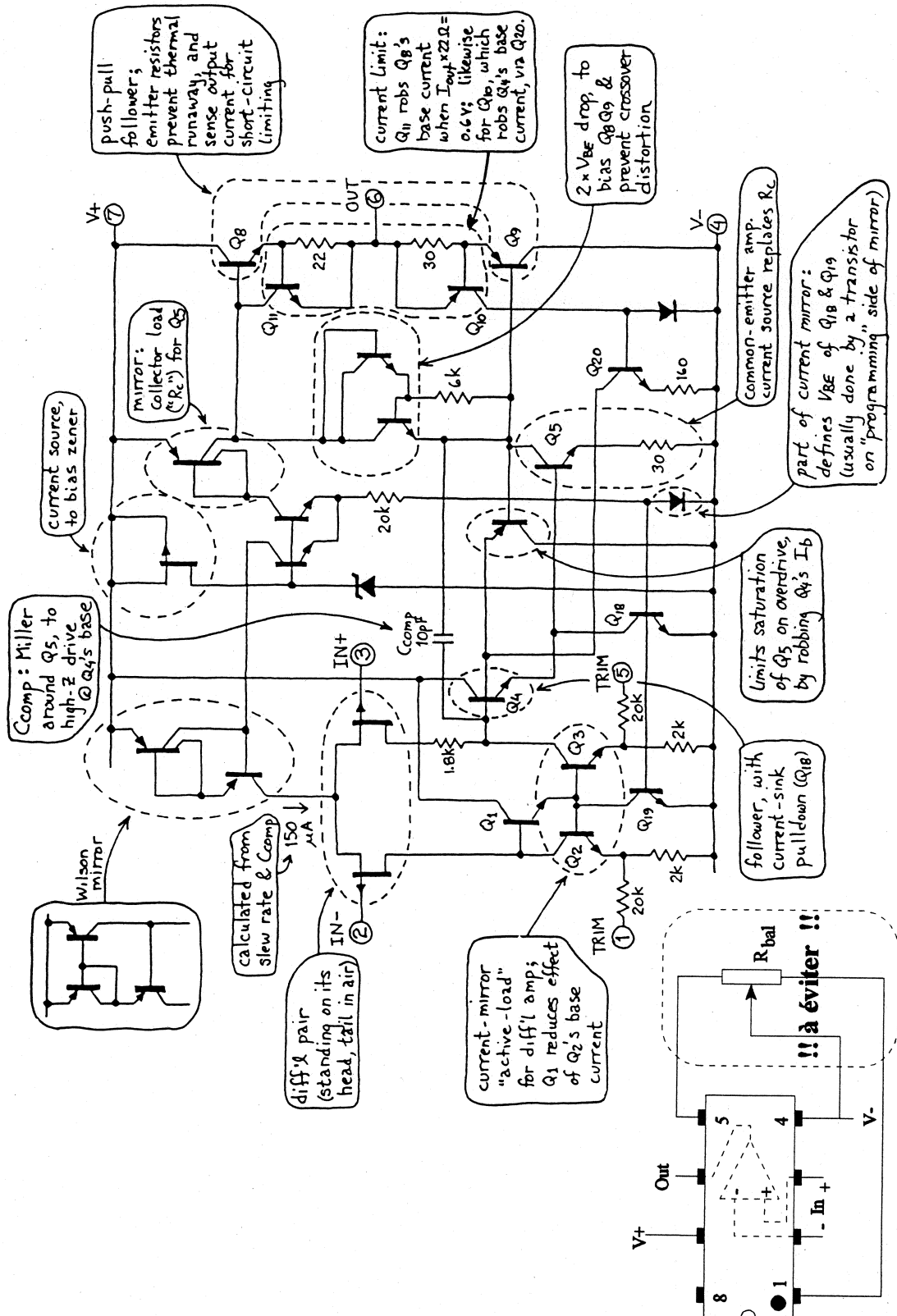


FIGURE 4.2.: Schéma de l'amplificateur opérationnel LF411 (1989) [Horowitz]

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

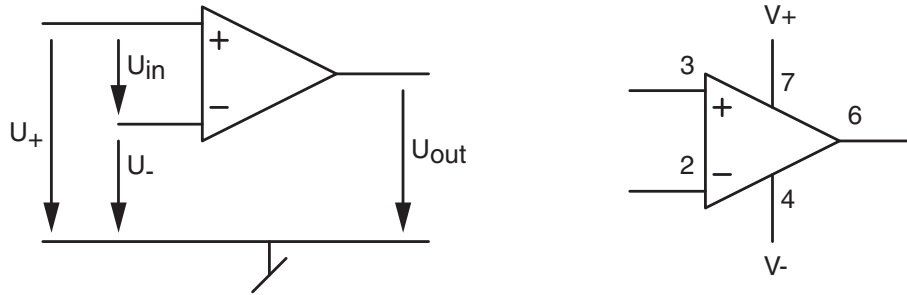


FIGURE 4.3.: Symbole, tensions et connexions d'un amplificateur opérationnel

Généralement, ces deux tensions d'alimentation, V_+ et V_- sont symétriques par rapport à la masse. Pour la plupart des applications, on utilise les valeurs normalisées de $\pm 12\text{ V}$ et $\pm 15\text{ V}$. C'est le point commun entre ces deux tensions d'alimentation qui fixe la masse, prise comme potentiel de référence.

L'amplificateur opérationnel amplifie la différence de potentiel entre ses deux entrées. Il amplifie aussi bien les signaux continus (DC) que alternatifs (AC). Le potentiel de sortie est limité par les tensions de saturation positive et négative qui sont, en valeur absolue, légèrement inférieures aux tensions d'alimentation.

Les deux courants d'entrées de l'amplificateur opérationnel sont très faibles, voire négligeables pour la plupart des applications. Leur ordre de grandeur est de quelques nA à quelques pA. La sortie de l'AO est protégée contre les courts-circuits et son courant ne dépasse pas quelques mA.

Il y a une limite aux fréquences des signaux alternatifs que l'amplificateur opérationnel est capable d'amplifier. Cette limite dépend notamment de sa configuration interne ainsi que des éléments externes qui lui sont associés. L'ordre de grandeur des fréquences maximums usuelles est de quelques centaines de kHz.

4.2.1. Modèle d'un amplificateur opérationnel

Le modèle d'un AO est celui d'un amplificateur caractérisé par ses résistances d'entrée et de sortie ainsi que son gain en tension (figure 4.4). Idéalement, ses paramètres valent

$$R_{in} \rightarrow \infty \quad A_0 \rightarrow \infty \quad R_{out} \rightarrow 0$$

En réalité, un amplificateur opérationnel "à tout faire" tel que le LF 411 ou le LF 356 est caractérisé par

$$\begin{aligned} R_{in} &\simeq 10^{12} [\Omega] && \text{(entrée FET)} \\ R_{out} &\simeq 50 [\Omega] && \text{(sortie push-pull)} \\ A_0 &\simeq 100'000 [\text{V/V}] \end{aligned}$$

ainsi que par ses tensions d'alimentation et de saturation et le courant de sortie maximum

$$\begin{aligned} V_{CC} &= \pm 12 [\text{V}] \text{ ou } \pm 15 [\text{V}] \\ |U_{sat}| &\simeq |V_{CC}| - 1 [\text{V}] \\ |I_{out}|_{max} &\simeq 10 [\text{mA}] \end{aligned}$$

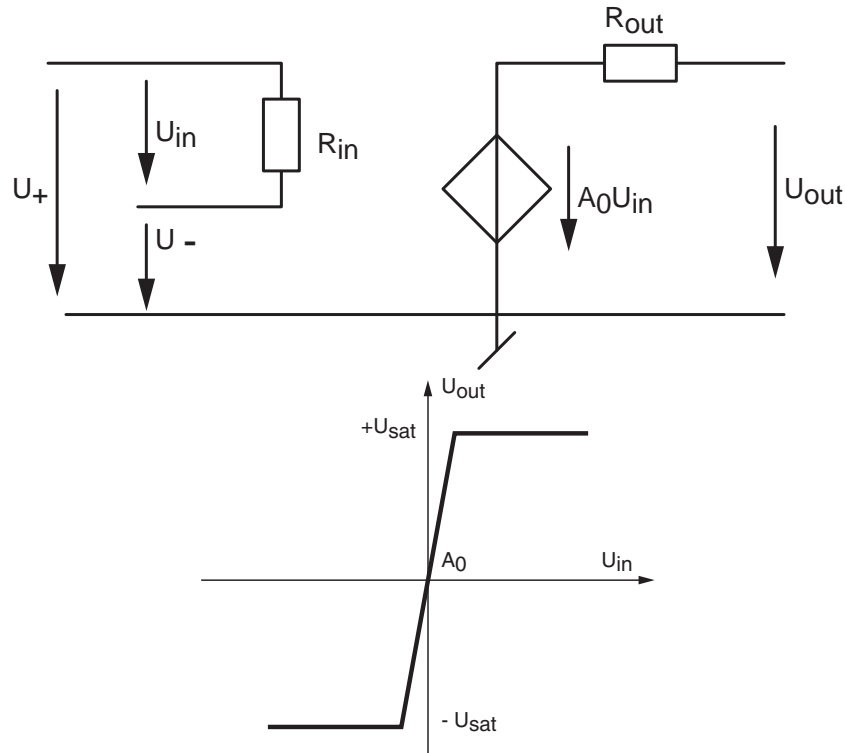


FIGURE 4.4.: Modèle linéaire d'un amplificateur opérationnel avec sa caractéristique réelle

La caractéristique de transfert d'un AO est représentée à la figure 4.4. On notera que la partie linéaire pour le signal d'entrée est restreinte au domaine

$$\pm \frac{U_{sat}}{A_0} \simeq \pm 0.1 \text{ mV}$$

et que l'amplificateur opérationnel est donc inutilisable sans éléments extérieurs.

Remarque Dans ce qui suit, on sera amené à calculer des amplificateurs réalisés avec des AO et quelques composants. Afin d'éviter toute confusion entre les grandeurs d'entrée et de sortie des amplificateurs et celles des AO, on utilisera les indices *e* et *s* pour les amplificateurs alors que les indices anglo-saxons *in* et *out* seront réservés aux AO.

4.2.2. AO avec une réaction négative ou positive

L'amplificateur opérationnel doit être utilisé en combinaison avec des éléments extérieurs qui ramènent une partie du signal de sortie vers l'une des deux entrées. La réaction est dite négative ou positive, suivant que le signal retourné est appliqué sur l'entrée inverseuse ou sur l'entrée non inverseuse. La figure 4.5 montre les montages à réactions négative et positive avec leur caractéristique de transfert.

La réaction négative donne lieu à des montages stables pour autant que le circuit de réaction ne provoque pas un déphasage trop important du signal ramené à l'entrée. L'amplificateur opérationnel fonctionne alors dans sa zone linéaire tant que la tension de sortie n'atteint

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

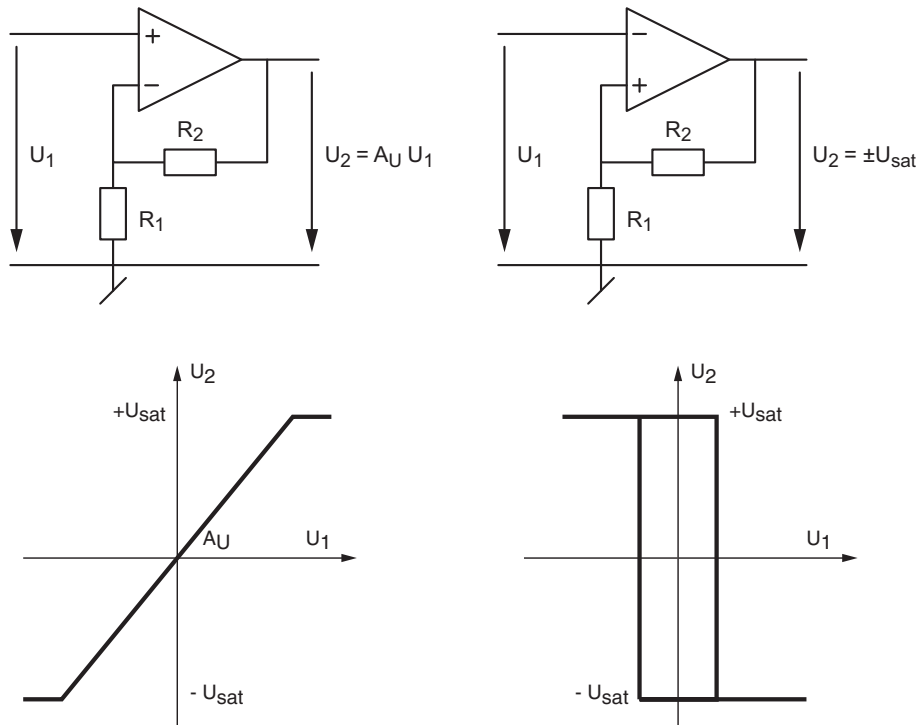


FIGURE 4.5.: Amplificateurs opérationnels réactionnés négativement et positivement avec leur caractéristique de transfert

pas la saturation. La différence de potentiel entre les deux entrées est alors pratiquement nulle (une fraction de mV).

Autrement dit, tout écart appliqué entre les deux entrées donne lieu à une réaction qui tend à diminuer cet écart, donc à stabiliser la tension de sortie. L'amplificateur opérationnel en réaction négative fournit ainsi une tension de sortie proportionnelle à U_1 . Les circuits à réaction négative sont utilisés dans les fonctions d'amplification et de filtrage que nous étudierons dans ce chapitre.

Au contraire de la réaction négative, la réaction positive augmente la tension différentielle d'entrée. Ce qui, par effet cumulatif, conduit à un système instable non linéaire dont la sortie ne possède que deux états distincts : les tensions de saturation $\pm U_{sat}$. Ces circuits sont utilisés pour réaliser des comparateurs ou détecteurs de seuils.

4.2.3. Équations associées à l'AO idéal

L'amplificateur opérationnel peut être considéré comme idéal pour la grande majorité des applications. Pour ce qui suit on admettra donc que les AO sont représentés par les paramètres suivants

$$A_0 \rightarrow \infty \quad R_{in} \rightarrow \infty \quad R_{out} \rightarrow 0 \quad (4.1)$$

Comme le gain en tension est infiniment grand cela signifie que la tension différentielle d'entrée est nulle tant que l'AO ne sature pas. On a alors

$$U_+ = U_- \quad (4.2)$$

4.2. Description de l'amplificateur opérationnel

La résistance d'entrée étant infiniment grande, les courants consommés par les entrées inverseuse et non inverseuse sont nuls. On a donc

$$\sum_k I_{k,-} = 0, \quad \sum_k I_{k,+} = 0 \quad (4.3)$$

Comme on le verra dans les montages étudiés plus loin, ces deux propriétés simplifient grandement le calcul des circuits. À ces équations, on peut ajouter le calcul du potentiel en un point d'un circuit.

Grâce au théorème de superposition et à la règle du diviseur de tension, on montre aisément que la tension au point intermédiaire A de la figure 4.6 vaut

$$U_A = U_1 \frac{R_{23}}{R_1 + R_{23}} + U_2 \frac{R_{13}}{R_2 + R_{13}} + U_3 \frac{R_{12}}{R_3 + R_{12}} \quad \text{avec} \quad R_{nm} = \frac{R_n R_m}{R_n + R_m} \quad (4.4)$$

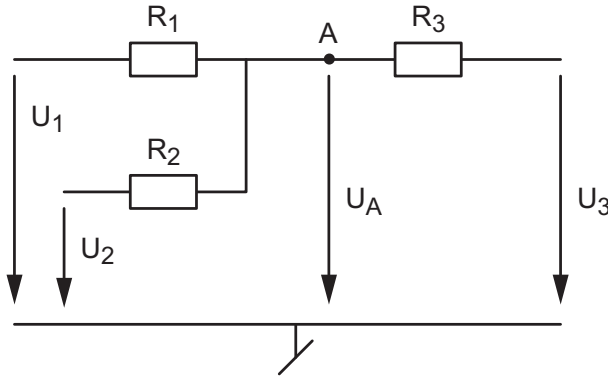


FIGURE 4.6.: Tension intermédiaire U_A d'un circuit linéaire

Ce même résultat peut être obtenu plus simplement avec le corollaire de la loi des noeuds (également appelé théorème de Millman) qui montre que

$$U_A = \frac{U_1/R_1 + U_2/R_2 + U_3/R_3}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3} \quad (4.5)$$

On notera que l'on ne doit pas oublier des résistances directement reliées à la masse. Si, par exemple c'était le cas de la résistance R_2 , on obtiendrait

$$U_A = \frac{U_1/R_1 + U_3/R_3}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3}$$

Dans les circuits qui suivent, on verra que généralement la valeur de U_A est connue alors que U_3 est inconnue. Ainsi, de l'équation (4.5), on déduit immédiatement la tension U_3

$$U_3 = R_3 \left(U_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right) \right) \quad (4.6)$$

$$U_3 = U_A \left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right) - U_1 \frac{R_3}{R_1} - U_2 \frac{R_3}{R_2} \quad (4.7)$$

4.3. Circuits de base

4.3.1. Amplificateur inverseur

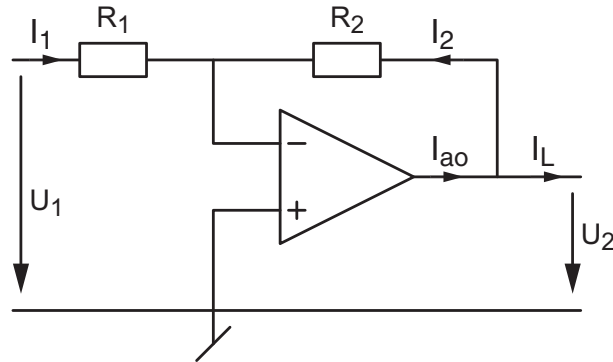


FIGURE 4.7.: Amplificateur inverseur

Équations

Utilisant les équations (4.2) et (4.3), on a

$$U_- = U_+ = 0$$

$$I_1 + I_2 = \frac{U_1 - U_-}{R_1} + \frac{U_2 - U_-}{R_2} = 0$$

La tension de sortie vaut donc

$$U_2 = -\frac{R_2}{R_1} U_1 \quad (4.8)$$

On notera que ce résultat est indépendant du courant I_L soutiré par la charge et que l'AO fournit les courants I_2 et I_L : $I_{ao} = I_2 + I_L$.

Paramètres de l'amplificateur

De ces équations, on tire le gain en tension

$$A_U \equiv \frac{U_2}{U_1} = -\frac{R_2}{R_1} \quad (4.9)$$

et la résistance d'entrée

$$R_e \equiv \frac{U_1}{I_1} = R_1 \quad (4.10)$$

La résistance de sortie R_s est nulle car la tension de sortie est indépendante du courant soutiré par la charge

$$R_s = 0 \quad (4.11)$$

Comme cette propriété est due à la réaction négative mise en place autour de l'AO, elle sera vérifiée dans tous les montages linéaires à venir de ce chapitre sans qu'on le mentionne encore.

4.3.2. Amplificateur sommateur

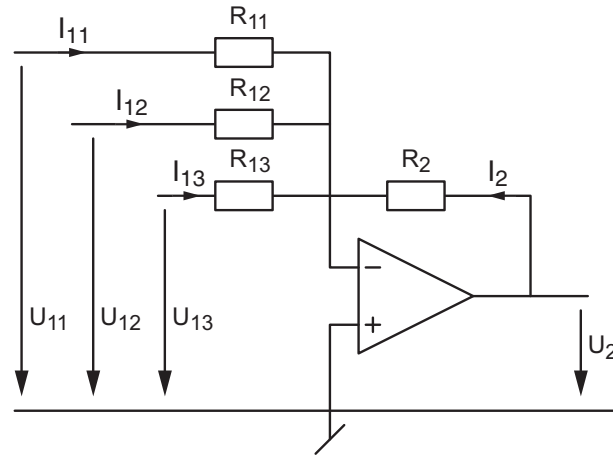


FIGURE 4.8.: Amplificateur sommateur inverseur

Équations

Utilisant les équations (4.2) et (4.3), on a

$$U_- = U_+ = 0$$

$$I_{11} + I_{12} + I_{13} + I_2 = \frac{U_{11} - U_-}{R_{11}} + \frac{U_{12} - U_-}{R_{12}} + \frac{U_{13} - U_-}{R_{13}} + \frac{U_2 - U_-}{R_2} = 0$$

La tension de sortie vaut donc

$$U_2 = - \left(\frac{R_2}{R_{11}} U_{11} + \frac{R_2}{R_{12}} U_{12} + \frac{R_2}{R_{13}} U_{13} \right) \quad (4.12)$$

On remarque alors que U_2 est une somme pondérée des trois tensions d'entrée. En choisissant des résistances R_{1k} de même valeur R_1 , on obtient un sommateur inverseur

$$U_2 = - \frac{R_2}{R_1} (U_{11} + U_{12} + U_{13}) \quad (4.13)$$

Paramètres de l'amplificateur

De ces équations, on tire le gain en tension de chaque entrée

$$A_{U,k} \equiv \frac{U_2}{U_{1k}} = - \frac{R_2}{R_{1k}} \quad (4.14)$$

et leur résistance d'entrée respective

$$R_{e,k} \equiv \frac{U_{1k}}{I_{1k}} = R_{1k} \quad (4.15)$$

4.3.3. Amplificateurs non-inverseur et suiveur

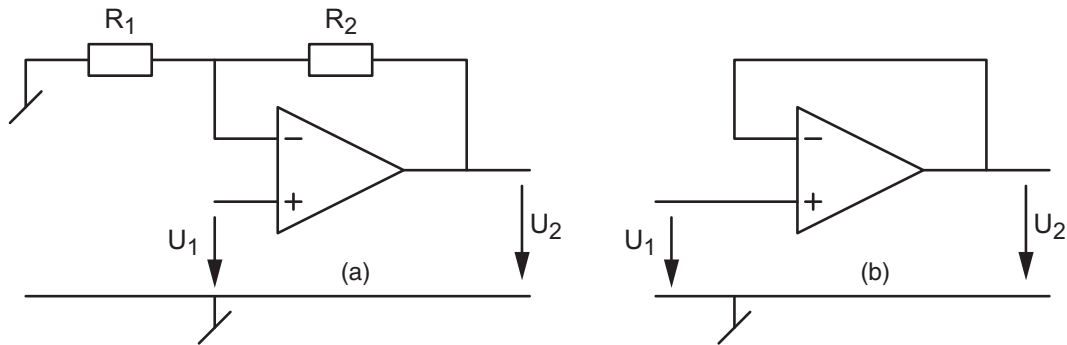


FIGURE 4.9.: Amplificateurs non inverseur (a) et suiveur (b)

Équations

Utilisant l'équation (4.2) et la règle du diviseur de tension, on a

$$U_- = U_+ = U_1$$

$$U_- = U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

La tension de sortie vaut donc

$$U_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_1 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_1 \quad (4.16)$$

Paramètres de l'amplificateur

De ces équations, on tire le gain en tension

$$A_U \equiv \frac{U_2}{U_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \geq 1 \quad (4.17)$$

et la résistance d'entrée

$$R_e \equiv \frac{U_1}{I_1} \rightarrow \infty \quad (4.18)$$

On notera que le gain de ce circuit est toujours supérieur ou égal à 1. L'intérêt de ce circuit est d'avoir le même signe en sortie qu'en entrée et de ne soutirer aucun courant sur la tension d'entrée U_1 .

De plus, si on introduit une réaction totale en enlevant R_1 et en remplaçant R_2 par un fil, on obtient un amplificateur suiveur (figure 4.9b) qui fournit une tension $U_2 = U_1$ sans soutirer de courant sur le générateur d'entrée U_1 .

4.3.4. Amplificateur général

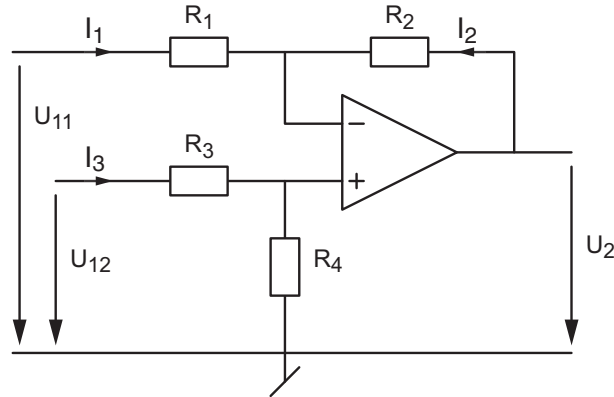


FIGURE 4.10.: Amplificateur général

Équations

Utilisant les équations (4.2) et (4.3), on a

$$U_- = U_+ = U_{12} \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$I_1 + I_2 = \frac{U_{11} - U_-}{R_1} + \frac{U_2 - U_-}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{U_{11}}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} - U_{12} \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = 0$$

On en tire la tension de sortie qui vaut

$$U_2 = -\frac{R_2}{R_1} U_{11} + \frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_{12} \quad (4.19)$$

On voit ainsi que cet amplificateur combine les effets des amplificateurs inverseur et non inverseur.

Paramètres de l'amplificateur

De ces équations, on déduit le gain en tension de chaque entrée

$$A_{U1} \equiv \frac{U_2}{U_{11}} = -\frac{R_2}{R_1} \quad (4.20)$$

$$A_{U2} \equiv \frac{U_2}{U_{12}} = +\frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \quad (4.21)$$

et les résistances d'entrée respectives

$$R_{e,1} \equiv \left. \frac{U_{11}}{I_1} \right|_{U_{12}=0} = R_1 \quad R_{e,2} \equiv \frac{U_{12}}{I_3} = R_3 + R_4 \quad (4.22)$$

4.3.5. Amplificateur différentiel : cas idéal

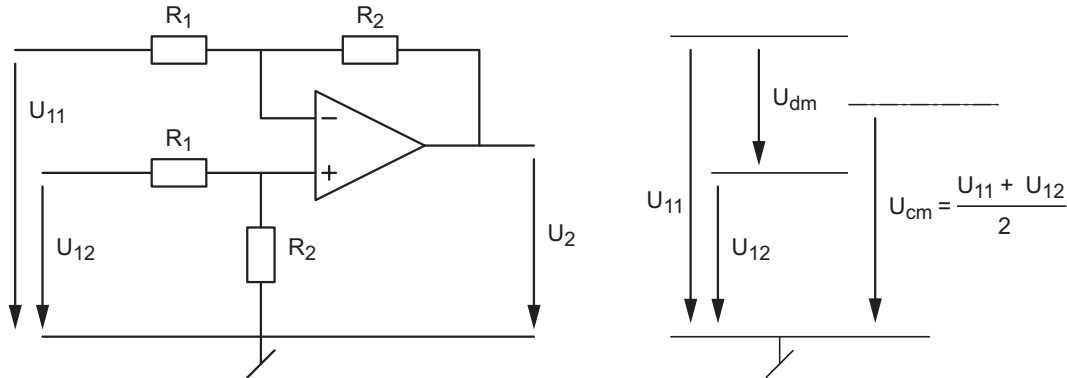


FIGURE 4.11.: Amplificateur différentiel et ses tensions en modes différentiel et commun

Équations

L'amplificateur différentiel n'est qu'un cas particulier (important) de l'amplificateur général dans lequel on choisit

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$$

ou, plus simplement,

$$R_3 = R_1 \quad R_4 = R_2 \quad (4.23)$$

Alors, la tension de sortie ne dépend que de la tension différentielle d'entrée et elle vaut

$$U_2 = -\frac{R_2}{R_1} U_{11} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_{12}$$

$$U_2 = -\frac{R_2}{R_1} (U_{11} - U_{12}) \quad (4.24)$$

Paramètres de l'amplificateur

De ce résultat, on déduit que les gains en mode différentiel et en mode commun valent respectivement

$$A_{dm} \equiv \frac{U_2}{U_{dm}} = \frac{U_2}{U_{11} - U_{12}} = -\frac{R_2}{R_1} \quad (4.25)$$

$$A_{cm} \equiv \frac{U_2}{U_{cm}} = \frac{U_2}{(U_{11} + U_{12})/2} = 0 \quad (4.26)$$

Observant le schéma, on voit que les résistances d'entrée valent

$$R_{e,1} \equiv \left. \frac{U_{11}}{I_1} \right|_{U_{12}=0} = R_1 \quad R_{e,2} \equiv \frac{U_{12}}{I_3} = R_1 + R_2 \quad (4.27)$$

4.3.6. Amplificateur différentiel : cas réel

On a vu que dans le cas idéal où $R_3 = R_1$ et $R_4 = R_2$, la tension de sortie ne dépend que de la différence des tensions U_{dm} et que le mode commun U_{cm} n'a aucun effet sur la sortie. En réalité, les résistances choisies ne peuvent jamais être exactement égales entre elles ; on aura donc $R_3 \simeq R_1$ et $R_4 \simeq R_2$. Et, comme on l'a vu dans le cas de l'amplificateur général, la tension de sortie vaudra

$$U_2 = A_{U1} U_{11} + A_{U2} U_{12} \quad (4.28)$$

avec

$$A_{U1} \equiv \frac{U_2}{U_{11}} = -\frac{R_2}{R_1}, \quad A_{U2} \equiv \frac{U_2}{U_{12}} = +\frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \quad (4.29)$$

Mode différentiel et mode commun

Sachant que les gains sont reliés entre eux par les relations suivantes (voir exercices)

$$A_{dm} = \frac{A_{U1} - A_{U2}}{2}, \quad A_{cm} = A_{U1} + A_{U2} \quad (4.30)$$

il vient

$$A_{dm} = -\frac{1}{2} \left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) \quad (4.31)$$

$$A_{cm} = -\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \quad (4.32)$$

Effet de l'imprécision des résistances

Considérant l'imprécision relative ϵ des résistances, on montre aisément que le gain différentiel vaut

$$A_{dm} = -\frac{R_2}{R_1} (1 \pm 2\epsilon) \quad (4.33)$$

Pour le gain en mode commun, le calcul est moins aisé. Mais, intuitivement, on comprend bien que A_{cm} est d'autant plus faible que la précision des résistances est grande. On peut montrer que, dans le cas le moins favorable, le gain en mode commun ne dépasse pas 4ϵ

$$|A_{cm}| < 4\epsilon \quad (4.34)$$

On constate donc que la tension de sortie sera imprécise non seulement à cause de l'incertitude sur le gain différentiel mais également à cause de la tension en mode commun

$$U_2 = -\frac{R_2}{R_1} (1 \pm 2\epsilon) U_{dm} \pm 4\epsilon |U_{cm}| \quad (4.35)$$

Taux de réjection du mode commun (TRMC)

On mesure la capacité d'un amplificateur différentiel de rejeter l'effet du mode commun par rapport à l'amplification du mode différentiel en définissant son TRMC

$$\rho \equiv \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| \quad (4.36)$$

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

Un amplificateur différentiel parfait a donc un TRMC infiniment grand. Il est important de réaliser qu'en continu les AO seuls ont un très bon TRMC (plus de 80dB). Cependant, la réalisation d'un amplificateur différentiel avec des résistances réelles conduit à un TRMC beaucoup plus faible limité par l'imprécision de celles-ci :

$$\rho > \frac{|A_{dm}|}{4\epsilon} \quad (4.37)$$

Exemple Sachant que l'on applique les tensions $U_{11} = 5\text{ V}$ et $U_{12} = 4.8\text{ V}$ à un amplificateur différentiel réalisé avec des résistances $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ et $R_2 = 50\text{ k}\Omega$ précises à 1%, dessinez le schéma en indiquant les valeurs des tensions et des résistances. Puis, calculez la tension de sortie, son incertitude et le TRMC de l'amplificateur différentiel.

Solution

4.4. Circuits dépendants de la fréquence

4.4.1. Circuit de base

Des filtres actifs simples peuvent être réalisés en utilisant la structure d'un amplificateur inverseur (figure 4.12). Dans ce cas, les impédances $Z_1(j\omega)$ et $Z_2(j\omega)$ sont formées à l'aide de résistances et capacités et la réponse fréquentielle se calcule aisément à partir de

$$H(j\omega) \equiv \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)} = -\frac{Z_2(j\omega)}{Z_1(j\omega)} \quad (4.38)$$

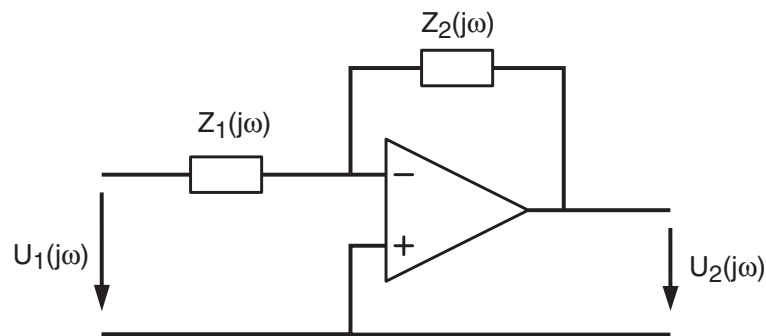


FIGURE 4.12.: Filtre actif inverseur

4.4.2. Intégrateur

Domaine temporel Les équations temporelles décrivant le circuit intégrateur (figure 4.13) sont

$$u_1(t) = Ri(t)$$

$$u_2(t) = -u_C(t) = -\left(\frac{1}{C} \int_0^t i(t)dt + u_C(0)\right)$$

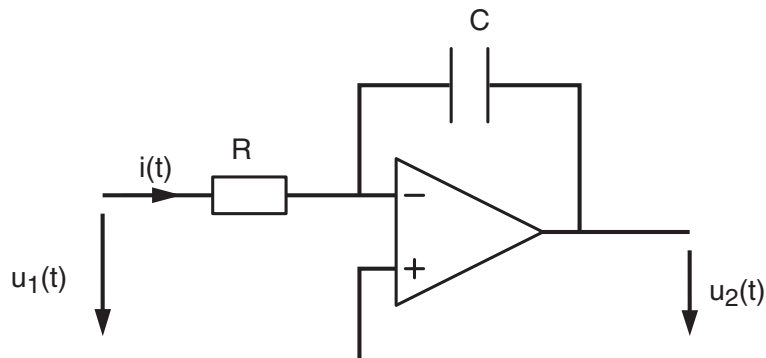


FIGURE 4.13.: Circuit intégrateur

De la première équation, on tire le courant

$$i(t) = \frac{u_1(t)}{R}$$

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

qui, porté dans la deuxième équation, donne

$$u_2(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_1(t)dt + u_2(0) \quad (4.39)$$

Ce résultat montre à l'évidence que ce circuit fournit l'intégrale de la tension d'entrée amplifiée par le gain de l'intégrateur

$$A_{int} = -\frac{1}{RC} \quad (4.40)$$

Domaine fréquentiel Les équations fréquentielles décrivant ce circuit sont

$$U_1(j\omega) = RI(j\omega)$$

$$U_2(j\omega) = -\frac{1}{j\omega C} I(j\omega)$$

De la première équation, on tire le courant

$$I(j\omega) = \frac{U_1(j\omega)}{R}$$

qui, porté dans la deuxième équation, donne

$$U_2(j\omega) = -\frac{1}{j\omega RC} U_1(j\omega) \quad (4.41)$$

De cette équation, on déduit que la réponse fréquentielle d'un circuit intégrateur s'écrit

$$H(j\omega) = -\frac{1}{j\omega RC} \quad (4.42)$$

On notera que l'application directe de l'équation (4.38), donne immédiatement le résultat attendu :

$$H(j\omega) = -\frac{Z_2(j\omega)}{Z_1(j\omega)} = -\frac{1/j\omega C}{R} = -\frac{1}{j\omega RC}$$

Remarque Si l'on compare la tension de sortie dans ses expressions temporelle (équ. 4.39) et fréquentielle (équ. 4.41), on voit apparaître une équivalence temps-fréquence décrite par

$$\int \dots dt \Leftrightarrow \frac{1}{j\omega} \quad (4.43)$$

4.4.3. Dérivateur

Domaine temporel Les équations temporelles décrivant le circuit dérivateur (figure 4.14) sont

$$u_1(t) = +u_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t)dt + u_C(0)$$

$$u_2(t) = -Ri(t)$$

La dérivée de la première équation fournit le courant

$$i(t) = C \frac{du_1(t)}{dt}$$

qui, porté dans la deuxième équation, donne

$$u_2(t) = -RC \frac{du_1(t)}{dt} \quad (4.44)$$

Ce résultat montre à l'évidence que ce circuit fournit la dérivée de la tension d'entrée amplifiée par le gain du dérivateur

$$A_{der} = -RC \quad (4.45)$$

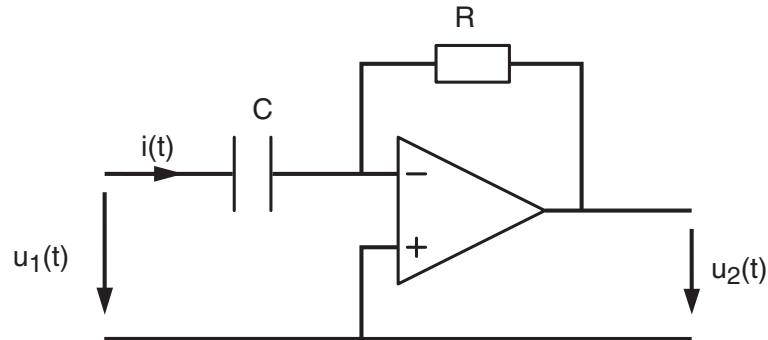


FIGURE 4.14.: Circuit dérivateur

Domaine fréquentiel Les équations fréquentielles décrivant ce circuit sont

$$U_1(j\omega) = +\frac{1}{j\omega C} I(j\omega)$$

$$U_2(j\omega) = -R I(j\omega)$$

De la première équation, on tire le courant

$$I(j\omega) = j\omega C U_1(j\omega)$$

qui, porté dans la deuxième équation, donne

$$U_2(j\omega) = -j\omega RC U_1(j\omega) \quad (4.46)$$

De cette équation, on en déduit que la réponse fréquentielle d'un circuit dérivateur s'écrit

$$H(j\omega) = -j\omega RC \quad (4.47)$$

On notera que l'application directe de l'équation (4.38), donne immédiatement le résultat attendu :

$$H(j\omega) = -\frac{Z_2(j\omega)}{Z_1(j\omega)} = -\frac{R}{1/j\omega C} = -j\omega RC$$

Remarque Si l'on compare les formes temporelle (équ. 4.44) et fréquentielle (équ. 4.46) de la tension de sortie, on voit apparaître une équivalence temps-fréquence décrite par

$$\frac{d\cdots}{dt} \Leftrightarrow j\omega$$

qui est l'inverse de l'opérateur d'intégration.

4. *Applications linéaires des amplificateurs opérationnels*

4.4.4. **Filtre passe-bas**

4.4.5. Filtre passe-haut

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

4.4.6. Filtre passe-bande

4.4.7. Filtres correcteurs d'amplitudes

La figure 4.16 donne le schéma de quelques impédances de base à partir desquelles il est aisé de réaliser des filtres correcteurs de formes diverses. On y a ajouté les tendances asymptotiques du module des impédances.

On montre sans difficulté que ces impédances sont décrites par les formes canoniques suivantes :

$$Z_A(j\omega) = R \frac{1 + j\omega RC}{j\omega RC} \quad (4.48)$$

$$Z_B(j\omega) = R \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (4.49)$$

$$Z_C(j\omega) = (R_1 + R_2) \frac{1 + j\omega R_{12}C}{1 + j\omega R_2 C} \quad (4.50)$$

$$Z_D(j\omega) = R_1 \frac{1 + j\omega (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) + (j\omega)^2 R_1 R_2 C_1 C_2}{j\omega R_1 C_1 (1 + j\omega R_2 C_2)} \quad (4.51)$$

$$Z_E(j\omega) = (R_1 + R_2) \frac{1 + j\omega R_{12} (C_1 + C_2)}{(1 + j\omega R_1 C_1) (1 + j\omega R_2 C_2)} \quad (4.52)$$

avec

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (4.53)$$

Exemple Recherchez le schéma et les composants permettant de réaliser la réponse fréquentielle représentée dans la figure 4.15.

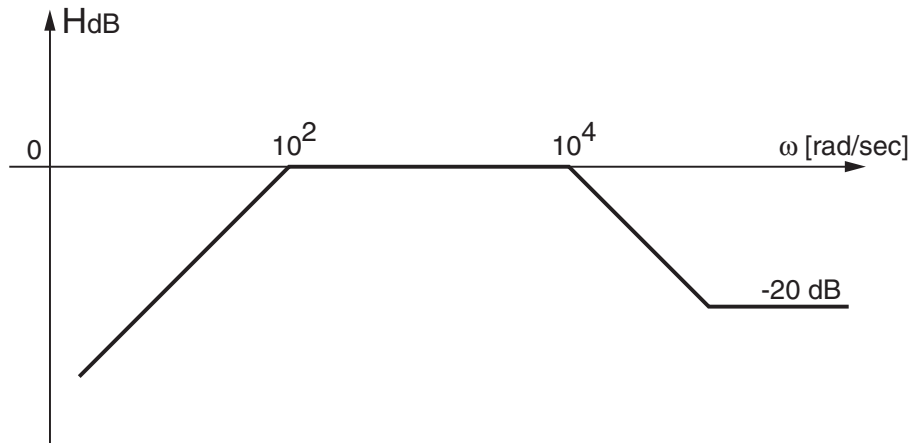


FIGURE 4.15.: Réponse fréquentielle d'un filtre

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

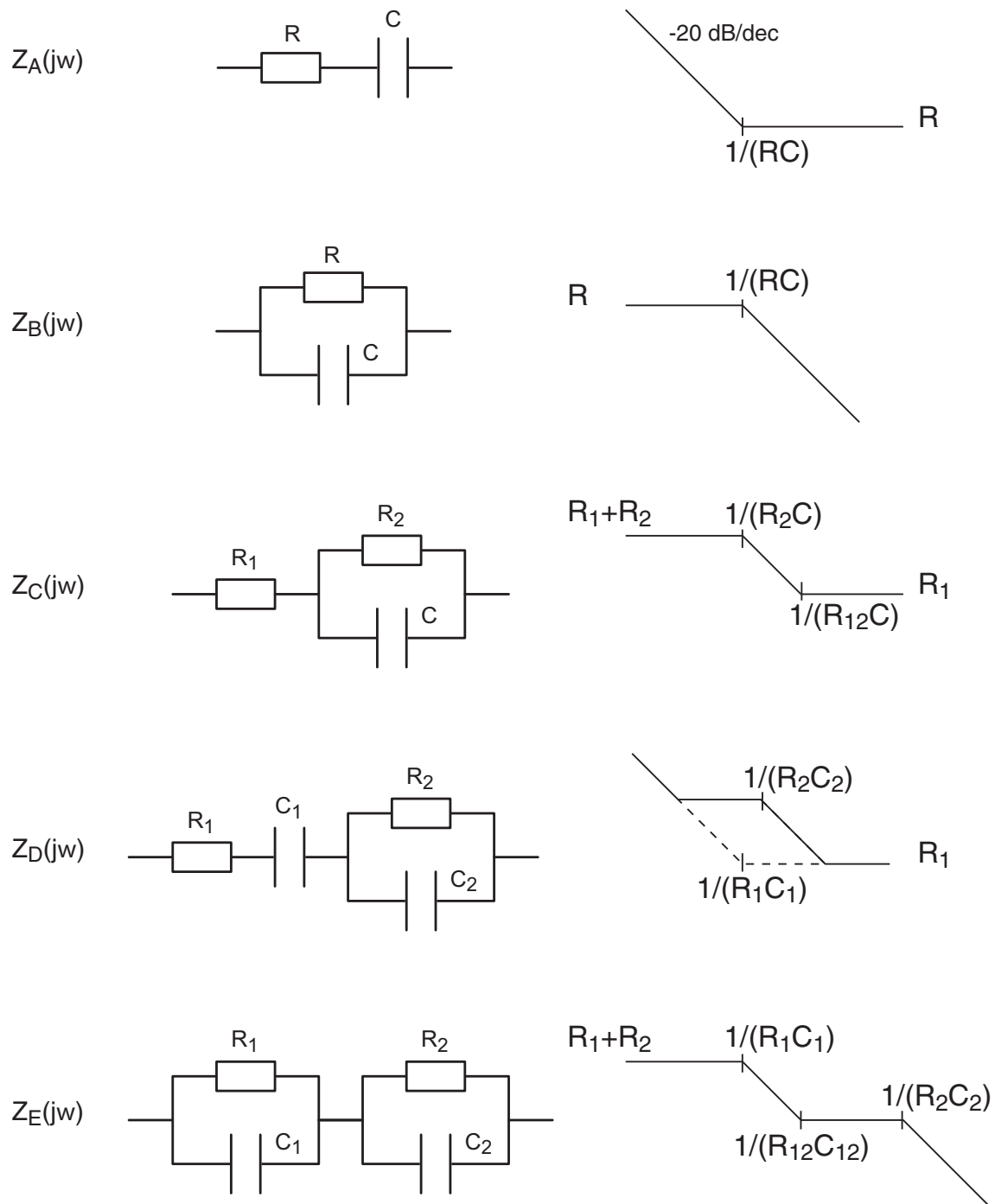


FIGURE 4.16.: Quelques impédances de base avec leur comportement asymptotique et les pulsations caractéristiques ($R_{12} = R_1 // R_2$, $C_{12} = C_1 + C_2$)

4.5. Imperfections des amplificateurs opérationnels

Le tableau 4.1 présente quelques imperfections tirées des fiches techniques des amplificateurs opérationnels LF356 valables pour une température ambiante de 25°C . Cet AO est très proche du LF411, plus connu. À titre de comparaison, on donne également les caractéristiques du circuit OP77A qui est un AO de précision.

Symboles		LF356	OP77A	Unités	Descriptions
A_0	\approx	200'000	12'000'000	V/V	gain différentiel moyen
A_0	\geq	25'000	5'000'000	V/V	gain différentiel minimum
U_{os}	\leq	10	0.025	mV	tension de décalage
$\Delta U_{os}/\Delta T$	\approx	5	0.1	$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$	variation de U_{os}
I_B	\leq	0.2	2	nA	courants de polarisation
I_{os}	\approx	0.03	0.3	nA	décalage des courants
$CMRR$	$>$	80	120	dB	taux de réjection
f_T	\approx	2.5	0.6	MHz	fréquence de transition
SR	\approx	12	0.3	V/ μs	pente maximum de U_{out}

TABLE 4.1.: Caractéristiques des AO LF356 et OP77A

Les deux dernières imperfections décrivent des comportements fréquentiels et temporels. Elles sont désignées sous le nom d'imperfections dynamiques alors que les précédentes sont dites statiques car elles traduisent le comportement DC de l'amplificateur opérationnel. Quelques imperfections peuvent être représentées autour du symbole de l'AO idéal (figure 4.17). On y trouve le gain dépendant de la fréquence $A(jf)$ et les sources représentant la tension de décalage U_{os} et les courants de polarisation I_B .

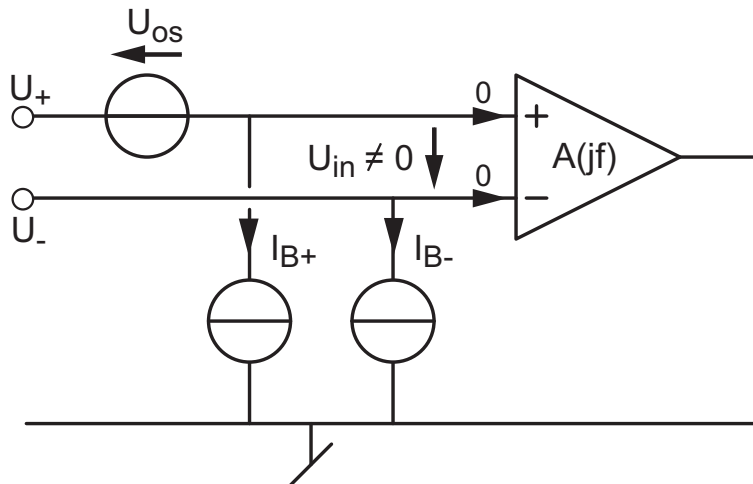


FIGURE 4.17.: Modèle de l'amplificateur opérationnel avec ses imperfections

Une fois ces imperfections connues, il faut analyser leurs effets sur le comportement des circuits à amplificateurs opérationnels. Dans ce qui suit, on se contentera de calculer les effets pour l'amplificateur non inverseur et de donner les résultats pour l'amplificateur inverseur. L'évaluation des effets des imperfections se fera pour chaque imperfection séparément sachant que l'effet total sera la somme des effets individuels.

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

4.5.1. Gain DC limité

Comme le gain A_0 n'est pas infiniment grand, la tension différentielle de l'AO ne peut plus être négligée. Les équations décrivant l'amplificateur non inverseur (figure 4.58) sont alors les suivantes.

$$U_+ = U_1 \quad (4.54)$$

$$U_- = U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (4.55)$$

$$U_{in} = U_+ - U_- = \frac{U_2}{A_0} \quad (4.56)$$

Portant les deux premières dans la troisième, on obtient

$$\begin{aligned} \frac{U_2}{A_0} &= U_1 - U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ U_1 &= U_2 \left(\frac{1}{A_0} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \\ U_1 &= U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \left(1 + \frac{1}{A_0} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) \end{aligned}$$

Ce qui donne finalement

$$U_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \frac{R_1 + R_2}{R_1}} U_1 \quad (4.57)$$

$$A_U \equiv \frac{U_2}{U_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \frac{R_1 + R_2}{R_1}} \quad (4.58)$$

On voit ainsi que le gain de l'amplificateur non inverseur contient le gain idéal et une correction due au gain fini A_0 de l'AO. Un résultat similaire est obtenu pour l'amplificateur inverseur

$$A_U \equiv \frac{U_2}{U_1} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \frac{R_1 + R_2}{R_1}} \quad (4.59)$$

4.5.2. Bande passante de l'amplificateur opérationnel

Jusqu'ici, on a considéré que le gain de l'AO était indépendant de la fréquence ; cela n'est bien entendu pas le cas en réalité. Le gain d'un amplificateur opérationnel est très élevé et constant en continu et très basse fréquence avant de décroître régulièrement à partir de sa fréquence de coupure f_{ao} . On modélise cette décroissance par un modèle d'ordre 1 que l'on décrit en fonction de la pulsation

$$A(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\omega/\omega_{ao}} \quad (4.60)$$

ou de la fréquence

$$A(jf) = \frac{A_0}{1 + jf/f_{ao}} \quad (4.61)$$

Cette décroissance du gain est causée volontairement par une capacité de compensation interne à l'amplificateur opérationnel. Grâce à elle, on assure la stabilité des circuits contre-réactionnés. On empêche ainsi le montage d'entrer en oscillation spontanée.

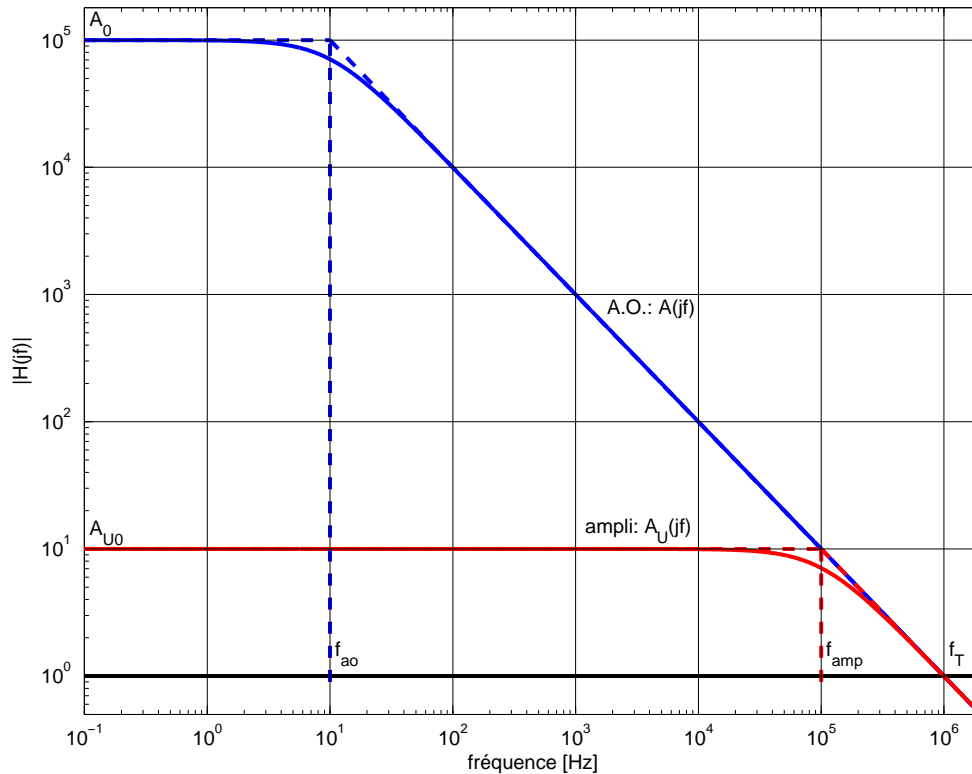


FIGURE 4.18.: Réponses fréquentielles d'un AO et d'un amplificateur non inverseur

Le diagramme de Bode de cette réponse fréquentielle est illustrée par la figure 4.18. On y voit le gain décroître à partir de $A_0 = 100'000$ et $f_{ao} = 10$ Hz pour atteindre le gain unité à la fréquence de transition $f_T = 1$ MHz. Cette décroissance d'une décade de gain par décade de fréquence est l'équivalent d'une pente de -20 dB/décade. On constate ainsi que, pour un amplificateur dont la réponse fréquentielle est d'ordre 1, le produit gain×fréquence est une constante et qu'en particulier, on a

$$A_0 \cdot f_{ao} = 1 \cdot f_T \quad (4.62)$$

C'est pourquoi dans les fiches techniques, on ne donne jamais la fréquence f_{ao} mais simplement A_0 et f_T . La *fréquence de transition* f_T est également désignée sous l'acronyme GBW (Gain BandWidth product) puisqu'elle est égale au produit gain×fréquence constant pour un modèle d'ordre 1.

4.5.3. Réponses de l'amplificateur non-inverseur

Réponse fréquentielle

Comme le gain de l'AO n'est plus constant ni infini, on doit en tenir compte dans l'évaluation du gain de l'amplificateur non inverseur. Partant de l'équation (4.58) et remplaçant A_0 par $A(jf)$, il vient

$$A_U(jf) \equiv \frac{U_2(jf)}{U_1(jf)} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{1}{A(jf)} \frac{R_1 + R_2}{R_1}} \quad (4.63)$$

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

Prenant en compte le gain $A(jf)$ de l'AO

$$A(jf) = \frac{A_0}{1 + jf/f_{ao}}$$

le gain de l'amplificateur non inverseur s'écrit

$$A_U(jf) = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{1+jf/f_{ao}}{A_0} \frac{R_1+R_2}{R_1}} \quad (4.64)$$

Le développement du dénominateur conduit au résultat suivant

$$1 + \frac{1 + jf/f_{ao}}{A_0} \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{1}{A_0} \frac{R_1 + R_2}{R_1} + \frac{jf}{A_0 \cdot f_{ao}} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \simeq 1 + \frac{jf}{A_0 \cdot f_{ao}} \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

Ayant négligé le terme $\frac{1}{A_0} \frac{R_1+R_2}{R_1}$ par rapport à 1 (ce qui est tout à fait raisonnable étant donné la valeur élevée de A_0), le dénominateur se ramène à une simple fonction d'ordre 1 en jf qui fait apparaître la fréquence f_{amp} caractéristique de l'amplificateur non inverseur

$$1 + \frac{jf}{A_0 \cdot f_{ao}} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \equiv 1 + \frac{jf}{f_{amp}}$$

avec

$$f_{amp} = A_0 \cdot f_{ao} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = f_T \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (4.65)$$

Cette fréquence caractéristique f_{amp} représente la *bande passante* de l'amplificateur non inverseur dont la réponse fréquentielle s'écrit

$$A_U(jf) = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{jf}{f_{amp}}} \quad \text{avec} \quad f_{amp} = f_T \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (4.66)$$

Cette réponse fréquentielle de l'amplificateur non inverseur est représentée dans la figure 4.18. On en déduit que

plus le gain d'un amplificateur est élevé, plus faible sera sa bande passante.

De manière similaire, on montre que la réponse fréquentielle de l'amplificateur inverseur vaut

$$A_U(jf) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{jf}{f_{amp}}} \quad \text{avec} \quad f_{amp} = f_T \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (4.67)$$

Réponse temporelle

Comme on vient de le voir, la réponse fréquentielle d'un amplificateur est celle d'un circuit d'ordre 1. Cela signifie que sa réponse temporelle ne peut pas être instantanée et qu'elle aura la même allure que celle d'un filtre passe-bas d'ordre 1.

Comme exemple, considérons un filtre non inverseur réalisé avec un LF356 et les résistances $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 90 \text{ k}\Omega$. Sa réponse fréquentielle (figure 4.19a) sera donc de la forme

$$A_U(jf) = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{jf}{f_{amp}}} \quad \text{avec} \quad f_{amp} = f_T \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

4.5. Imperfections des amplificateurs opérationnels

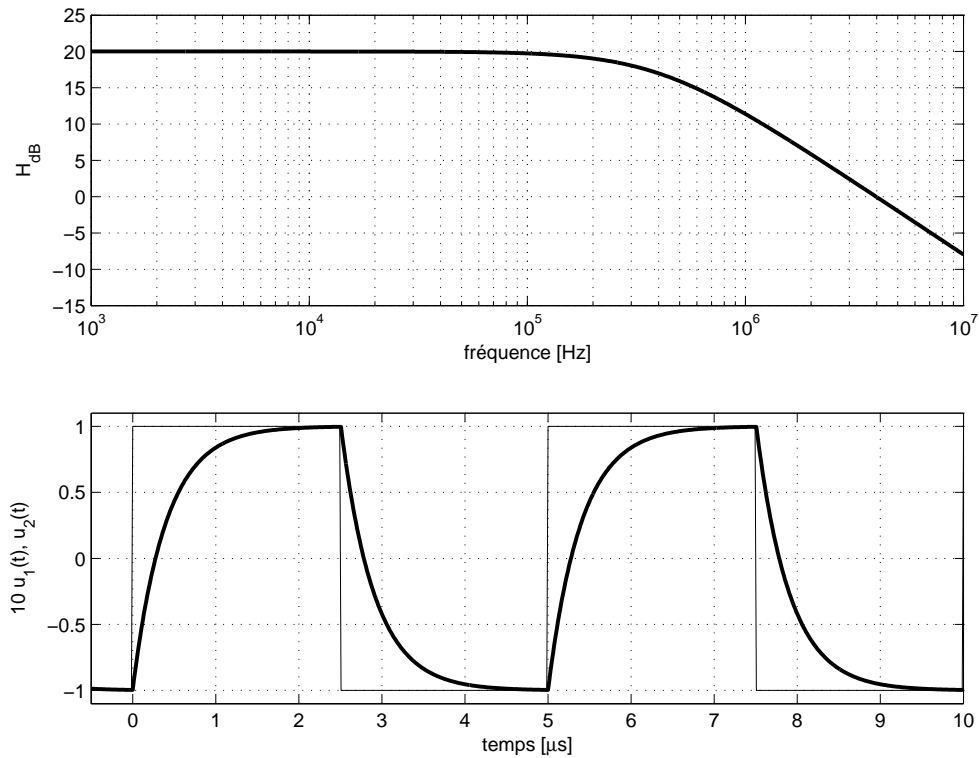


FIGURE 4.19.: Réponses fréquentielle et temporelle d'un amplificateur à faible amplitude de sortie

avec

$$A_{U0} = \frac{10 + 90}{10} = 10 \quad f_{amp} = 2.5 \text{ MHz} \frac{10}{10 + 90} = 250 \text{ kHz}$$

De la fréquence caractéristique, on déduit le temps caractéristique de l'amplificateur non inverseur

$$\tau = \frac{1}{\omega_{amp}} = \frac{1}{2\pi f_{amp}} \simeq 0.64 \mu\text{s}$$

Dans le cas où l'on applique en entrée un signal carré d'amplitude E , on obtiendra en sortie un signal périodique décrit à partir de chaque transition par

$$u(t) = \left[u_0 + (u_\infty - u_0) \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) \right] \epsilon(t)$$

avec $u_0 = \mp E$ et $u_\infty = \pm E$ suivant l'instant considéré. Cette réponse indicielle (figure 4.19b) sera caractérisée par sa durée transitoire t_{tr} , sa valeur asymptotique $u_2(\infty)$ et sa pente p à l'origine des transitions :

$$\begin{aligned} t_{tr} &= 5\tau = 3 \mu\text{s} \\ u_2(\infty) &= \pm E A_{U0} = \pm 1 \text{ V} \\ |p| &= \left| \frac{u_2(\infty) - u_2(0)}{\tau} \right| = \frac{2E}{\tau} = \frac{2 \text{ V}}{0.64 \mu\text{s}} \simeq 3 \frac{\text{V}}{\mu\text{s}} \end{aligned}$$

Il est important de noter que cette analyse des réponses fréquentielle et temporelle n'est valable que pour des signaux de sortie d'amplitude relativement faible ($\simeq 1 \text{ V}$). Pour des signaux de grande amplitude, il existe une autre limite à la rapidité de réponse qui est souvent plus contraignante que celle que nous venons d'étudier.

4.5.4. Taux de variation limité (slew-rate)

Pour des signaux à fortes amplitudes ($\simeq 5\text{ V}$ et plus), il apparaît sur la réponse temporelle une limitation non linéaire due au temps nécessaire pour charger ou décharger la capacité de compensation interne à l'AO. La variation temporelle du signal de sortie est alors limitée par une pente maximum désignée par l'acronyme SR (Slew Rate). Sa valeur s'exprime en volts par microseconde. Une illustration des déformations consécutives au SR est donnée dans la figure 4.20. Ces déformations sont typiques de la réponse des systèmes non linéaires.

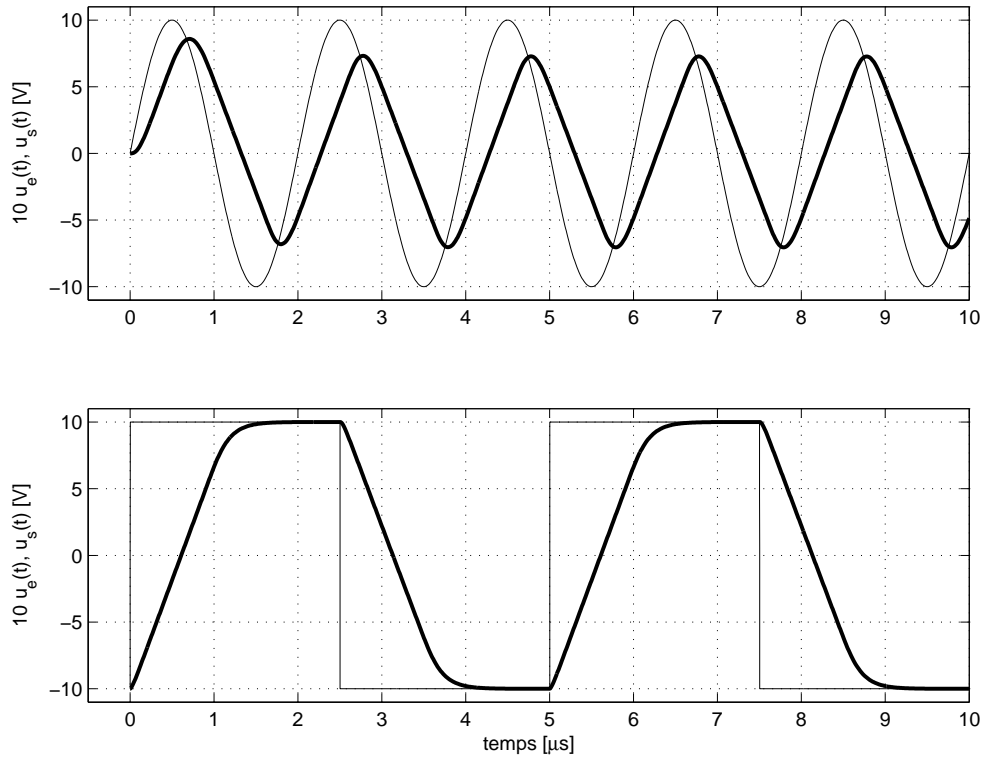


FIGURE 4.20.: Effet du taux de variation limité (forte amplitude en sortie)

Pour qu'un signal sinusoïdal $u_2(t) = A \sin(2\pi f t)$ ne soit pas déformé par l'effet du SR, il suffit que sa pente soit inférieure au SR :

$$\max \left| \frac{du_2(t)}{dt} \right| = \max |2\pi f A \cos(2\pi f t)| = 2\pi f A < SR$$

Ce qui, pour une amplitude A donnée, conduit à la fréquence limite

$$f_{SR} = \frac{SR}{2\pi A} \quad (4.68)$$

Dans le cas de l'AO LF356, pour un signal d'amplitude $A = 10\text{ V}$, on obtient

$$f_{SR} = \frac{SR}{2\pi A} = \frac{12\text{ V}/\mu\text{s}}{2\pi \cdot 10\text{ V}} \simeq 195\text{ kHz}$$

Dans la figure 4.20a) où la fréquence du signal est de 330 kHz, on voit très nettement la déformation du signal sinusoïdal qui devient presque triangulaire.

Si on considère la réponse à un signal carré, la pente théorique à l'instant des transitions devrait valoir

$$|p| = \frac{u_2(\infty) - u_2(0)}{\tau} = \frac{2E}{\tau} = \frac{20 \text{ V}}{0.64 \mu\text{s}} = 31 \frac{\text{V}}{\mu\text{s}}$$

Comme cette valeur est supérieure au SR qui vaut $12 \text{ V}/\mu\text{s}$, le taux de variation de la sortie sera limité à cette valeur comme le montre bien la figure 4.20b.

4.5.5. Tension de décalage

La tension de décalage U_{os} d'un AO est la tension continue qu'il faut appliquer entre les deux bornes d'entrée pour annuler la tension de sortie. Son effet n'est pas toujours négligeable car cette tension est amplifiée par le gain de l'amplificateur non inverseur. Le schéma de la figure 4.21 permet de calculer l'effet de la tension de décalage (les autres imperfections étant admises nulles).

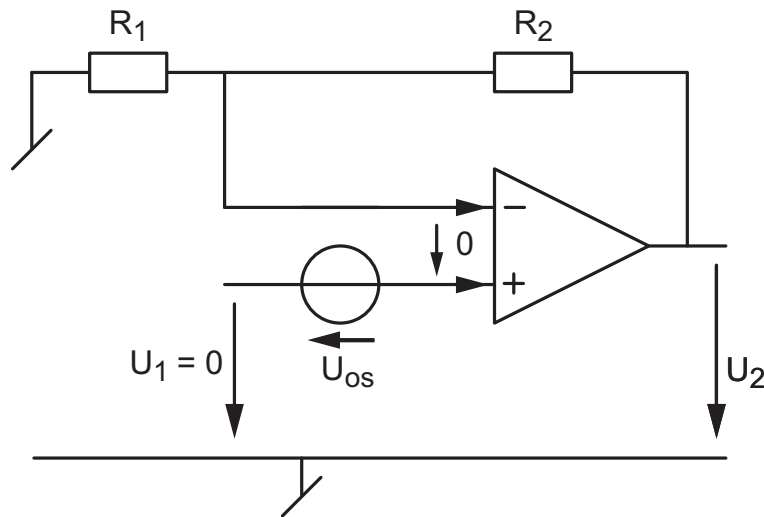


FIGURE 4.21.: Modélisation de la tension de décalage

Grâce au théorème de superposition, on peut ne considérer que la tension qui nous intéresse et annuler la tension d'entrée U_1 . On a alors

$$U_- = U_+ = +U_{os}$$

avec

$$U_- = U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

On en déduit que la tension de décalage observée en sortie vaut

$$U_{os, out} \equiv U_2 (U_{os}) = U_{os} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \quad (4.69)$$

Comme le signe de U_{os} n'est pas connu, on notera que la tension de sortie peut être positive ou négative. De plus, il est important de relever que ce résultat est indépendant de la configuration considérée, inverseuse ou non. L'effet est donc le même pour l'amplificateur inverseur.

4.5.6. Courants de polarisation

Les deux transistors de la paire différentielle d'entrée de l'AO nécessitent des courants de polarisation très faibles mais non-nuls. Les deux courants I_{B+} et I_{B-} (entrant ou sortant de l'AO) ne sont pas nécessairement égaux et les fiches techniques donnent leur valeur moyenne I_B et leur différence absolue I_{os}

$$I_B = \frac{I_{B+} + I_{B-}}{2} \quad I_{os} = |I_{B+} - I_{B-}| \quad (4.70)$$

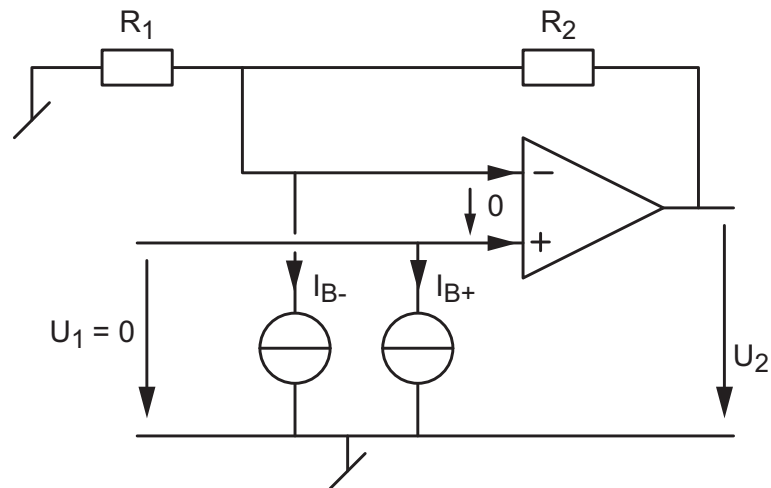


FIGURE 4.22.: Modélisation des courants de polarisation

Le schéma de la figure 4.22 permet de calculer leur effet. On considère ici des courants entrants et égaux

$$I_B = I_{B+} = I_{B-}$$

Comme la tension d'entrée U_1 est admise nulle et que $U_+ = U_- = 0$, on voit immédiatement que la tension de sortie est causée par la circulation du courant I_{B+} dans la résistance R_2 . On a donc

$$U_2(I_B) = R_2 I_B \quad (4.71)$$

Si on refait le calcul après avoir placé en série avec l'entrée non inverseuse une résistance R_B , on peut montrer que $U_2(I_B)$ s'annule si R_B vaut

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (4.72)$$

On en conclut que pour compenser l'effet de I_B , il suffit de placer en série avec l'entrée non inverseuse une résistance équivalente à celle que voit l'entrée inverseuse.

4.6. Exercices

AO 1 Sachant que les résistances et tensions d'entrée valent respectivement $R_n = n \text{ k}\Omega$ et $U_{1n} = n \text{ V}$, calculez la tension de sortie de chacun des circuits de la figure 4.23.

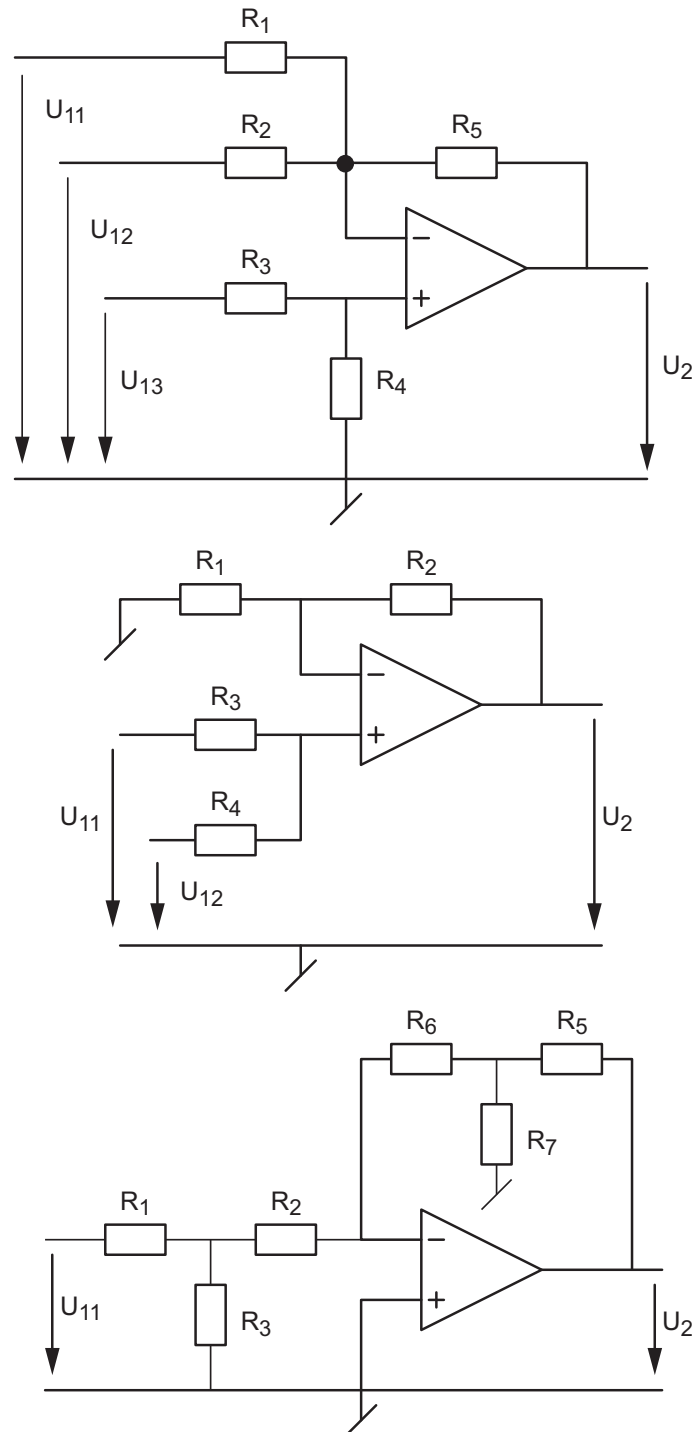


FIGURE 4.23.: Circuits AO 1

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

AO 2 On souhaite amplifier deux sources de tension U_{g1} et U_{g2} de manière à ce que

$$U_2 = -8U_{g1} - 3U_{g2}$$

Proposez un montage n'utilisant qu'un amplificateur opérationnel.

AO 3 Répétez l'exercice précédent de manière à ce que

$$U_2 = -8U_{g1} + 3U_{g2}$$

AO 4 Considérant le circuit AO4, montrez que l'on a $U_+ = \alpha U_1$ et que le gain en tension A_U vaut $2\alpha - 1$ variable entre $+1$ et -1 .

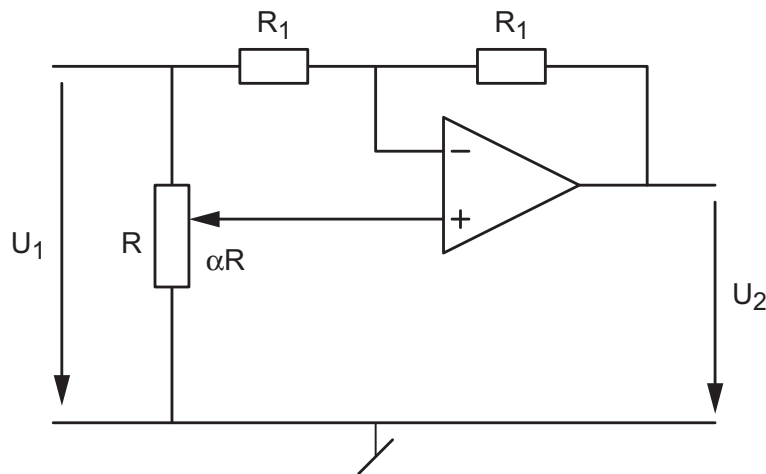


FIGURE 4.24.: Circuit AO 4

AO 5 Dans le circuit AO5, le transistor agit comme un commutateur commandé par un signal carré de fréquence $f_0 = 1$ kHz.

1. Calculez le gain du circuit lorsque le commutateur est ouvert ou fermé.
2. Dessinez la tension de sortie $u_2(t)$ lorsque $u_1(t) = 5 \text{ V} \sin(2\pi 100t)$.

AO 6 Considérant le circuit AO6 :

1. Montrez que, sous la condition $R_3 = R_1$ et $R_4 + R_5 = R_2$, le courant I_L fourni à la charge R_L vaut

$$I_L = -\frac{R_2}{R_1 \cdot R_5} U_1$$

2. Quelle est la fonction ainsi créée ?
3. Sachant que pratiquement on choisit $R_5 \ll R_4$, proposez des résistances telles que le courant $I_L = 5 \text{ mA}$ lorsque $U_1 = -5 \text{ V}$.

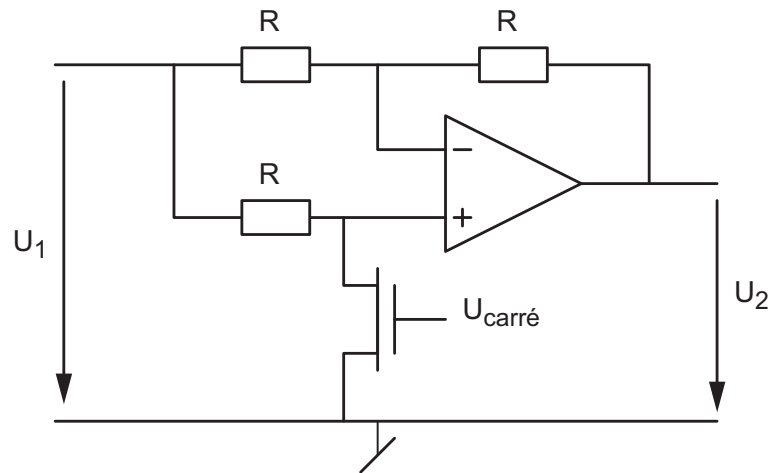


FIGURE 4.25.: Circuit AO 5

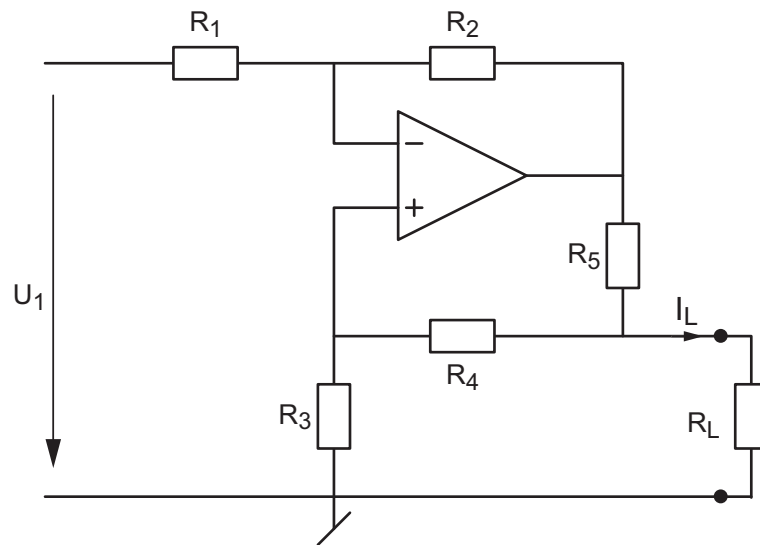


FIGURE 4.26.: Circuit AO 6

AOd 1 Chaque fois que l'on a affaire à un amplificateur différentiel, sa tension de sortie U_2 peut être décrite avec les tensions d'entrée définies individuellement U_{11} , U_{12}

$$U_2 \equiv A_{U1}U_{11} + A_{U2}U_{12}$$

ou avec les tensions en modes différentiel et commun U_{dm} , U_{cm}

$$U_2 \equiv A_{dm}U_{dm} + A_{cm}U_{cm}$$

Montrez que les gains sont reliés entre eux par les relations suivantes

$$A_{U1} = \frac{A_{cm}}{2} + A_{dm} \quad A_{U2} = \frac{A_{cm}}{2} - A_{dm}$$

$$A_{dm} = \frac{A_{U1} - A_{U2}}{2} \quad A_{cm} = A_{U1} + A_{U2}$$

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

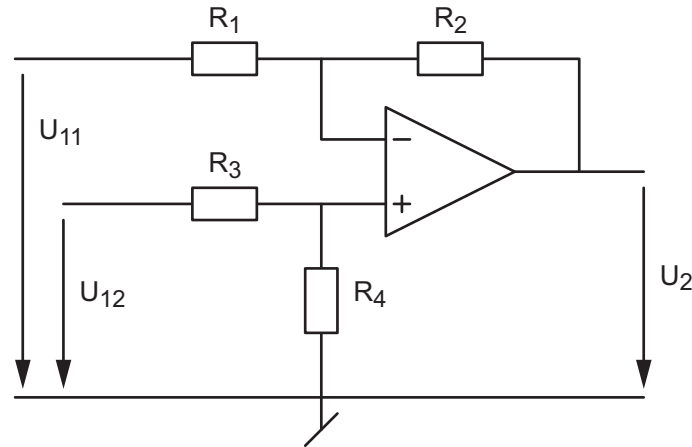


FIGURE 4.27.: Circuit AOd2 et AOd 3

AOd 2 On a réalisé l'amplificateur différentiel AOd2 avec des résistances précises à 1% et un AO pratiquement idéal. Sachant que $R_1 = 2\text{ k}\Omega \pm 1\% = R_3$, $R_2 = 100\text{ k}\Omega \pm 1\% = R_4$, $U_{11} = 6.00\text{ V}$ et $U_{12} = 6.02\text{ V}$, calculez la tension de sortie et son incertitude.

AOd 3 Considérant l'amplificateur différentiel AOd3 réalisé avec des résistances mesurées avec précision $R_1 = 9.9\text{ k}\Omega$, $R_2 = 101\text{ k}\Omega$, $R_3 = 10.1\text{ k}\Omega$, $R_4 = 99\text{ k}\Omega$, calculez :

1. Les résistances $R_{e,1}$ et $R_{e,2}$ vues par les deux entrées.
2. Les gains A_{U1} , A_{U2} , A_{dm} et A_{cm} .
3. Le taux de réjection du mode commun.
4. La tension de sortie U_2 lorsque $U_{11} = 5\text{ V}$ et $U_{12} = 5.1\text{ V}$.

Rép. : $R_{e1} = 9.9\text{ k}\Omega$, $R_{e2} = 109.1\text{ k}\Omega$, $A_{dm} = -10.18$, $A_{cm} = -0.037$, $U_2 = 0.832\text{ V}$

AOd 4 Afin de mesurer la température à l'intérieur d'une enceinte thermique, on utilise un pont résistif dont l'une des branches est une résistance NTC variant avec la température. Le signal provenant du pont est amplifié par un amplificateur différentiel (circuit AOd4). Le but de cet exercice est de mettre en évidence l'imprécision causée par le mode commun du signal mesuré.

1. Caractéristiques du pont résistif et de l'amplificateur :
 - a) admettant que les quatre résistances du pont sont égales à $1\text{ k}\Omega$ et que $V_{CC} = +12\text{ V}$, calculez les tensions U_{11} , U_{12} , U_{dm} et U_{cm} que l'on aurait en l'absence de l'amplificateur ?
 - b) calculez les gains théoriques de l'amplificateur A_{dm} et A_{cm} ainsi que le TRMC lorsque $R_1 = R_3 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = R_4 = 100\text{ k}\Omega$;
 - c) prenant en compte l'imprécision relative $\varepsilon = 1\%$ de ces résistances, quelles sont les limites des gains A_{dm} et A_{cm} ? Calculez le TRMC minimum.
2. Sachant que pour une température donnée, le pont résistif branché sur l'amplificateur fournit les tensions $U_{11} = 5.97\text{ V}$ et $U_{12} = 6.27\text{ V}$,
 - a) que valent U_{dm} et U_{cm} ?
 - b) calculez les effets de U_{dm} et U_{cm} sur la sortie U_2 et les valeurs limites de celle-ci ;

- c) quelle est l'imprécision causée par le mode commun ?
- d) considérant que le capteur fournit à l'amplificateur une variation de tension de $-10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$, quelle est la température de l'enceinte sachant que le pont est équilibré à 20°C ?

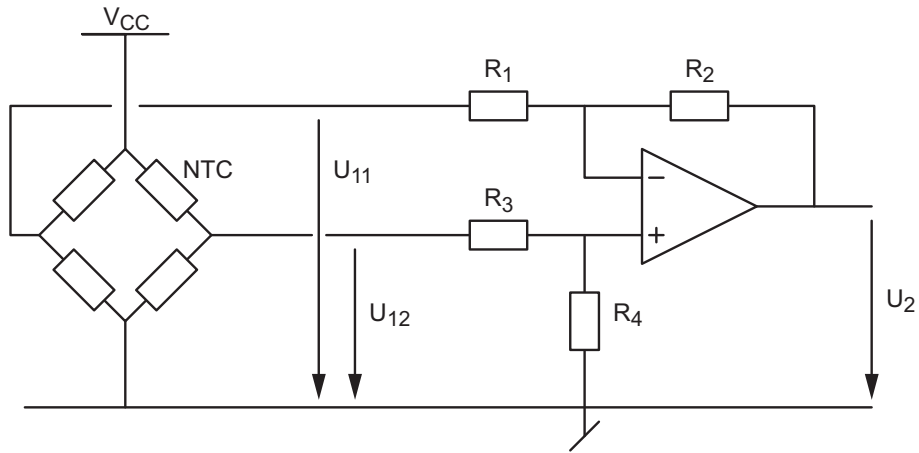


FIGURE 4.28.: Circuit AOD 4

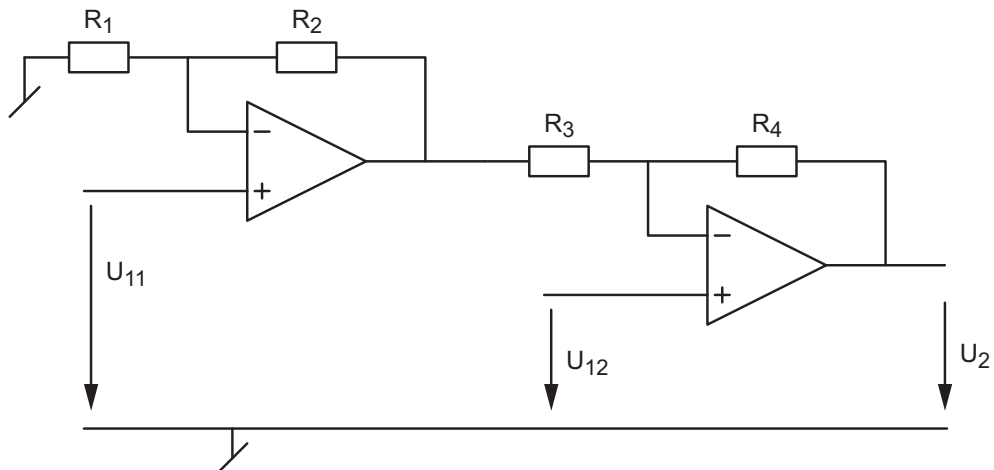


FIGURE 4.29.: Circuit AOD 5

AOD 5 Dans cet exercice, on désire caractériser l'amplificateur différentiel AOD5 réalisé avec deux amplificateurs opérationnels.

1. Caractéristique de l'amplificateur différentiel :
 - a) quel est l'intérêt de ce type d'amplificateur différentiel par rapport aux résistances d'entrée ?
 - b) calculez la tension de sortie par rapport aux tensions d'entrée ;
 - c) idem, par rapport aux tensions différentielle et commune.
2. Considérant le cas idéal où les résistances sont toutes égales à $100 \text{ k}\Omega$,
 - a) que valent A_{dm} , A_{cm} et TRMC ?

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

- b) si $U_{11} = 10\text{ V}$ et $U_{12} = 9\text{ V}$, calculez U_{dm} , U_{cm} et U_2 ;
 - c) idem (b), si $U_{11} = 1\text{ V}$ et $U_{12} = 0\text{ V}$.
3. Considérant le cas le plus défavorable où l'on a $R_1 = R_3 = 101\text{ k}\Omega$, $R_2 = R_4 = 99\text{ k}\Omega$,
- a) que valent A_{dm} , A_{cm} et TRMC ?
 - b) si $U_{11} = 10\text{ V}$ et $U_{12} = 9\text{ V}$, calculez U_{dm} , U_{cm} et U_2 ;
 - c) idem, si $U_{11} = 1\text{ V}$ et $U_{12} = 0\text{ V}$;

AOf 1 Considérant le filtre AOf1 :

1. Calculez $H(0)$, $H(\infty)$ et sa réponse fréquentielle $H(j\omega)$ sous forme canoniques.
2. Sachant que $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $R_3 = 90\text{ k}\Omega$, $C = 1\text{ nF}$, calculez le gain DC et les pulsations caractéristiques puis dessinez le Bode d'amplitude.
3. On applique au circuit un saut de tension de 1V, que valent $u_2(0_+)$ et $u_2(\infty)$? dessinez sa réponse indicielle.

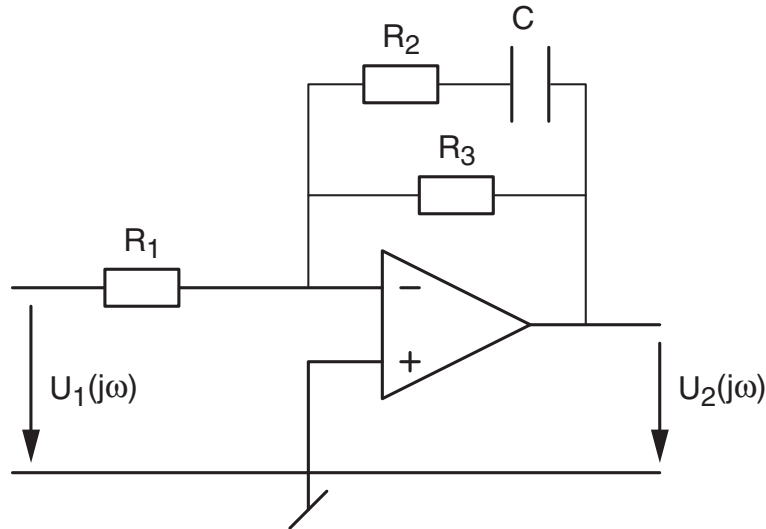


FIGURE 4.30.: Circuit AOf 1

AOf 2 Considérant le filtre AOf2 :

1. Calculez $H(0)$, $H(\infty)$ et sa réponse fréquentielle $H(j\omega)$.
2. Sachant que $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $R_3 = 100\text{ k}\Omega$, $C_2 = C_3 = 10\text{ nF}$, calculez le gain et les pulsations caractéristiques puis dessinez le Bode d'amplitude.

AOf 3 On souhaite réaliser un correcteur correspondant à la fonction de transfert suivante :

$$H(j\omega) = \frac{1 + j\omega/100}{1 + j\omega/1000}$$

1. Que valent $H(0)$ et $H(\infty)$? Dessinez son Bode d'amplitude et de phase.
2. Proposez un schéma de réalisation et calculez ses composants.

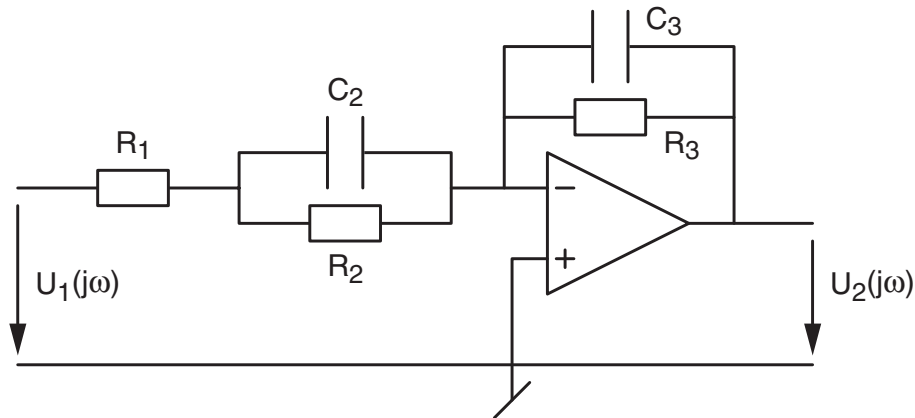


FIGURE 4.31.: Circuit AO of 2

AO of 4 On désire réaliser un amplificateur à correction RIAA pour la reproduction des sons enregistrés sur disques vinyl. Sachant que le standard RIAA impose la réponse fréquentielle tracée en AO of 4 :

1. Retrouvez sa fonction de transfert $H(j\omega)$.
2. Proposez un schéma de réalisation.

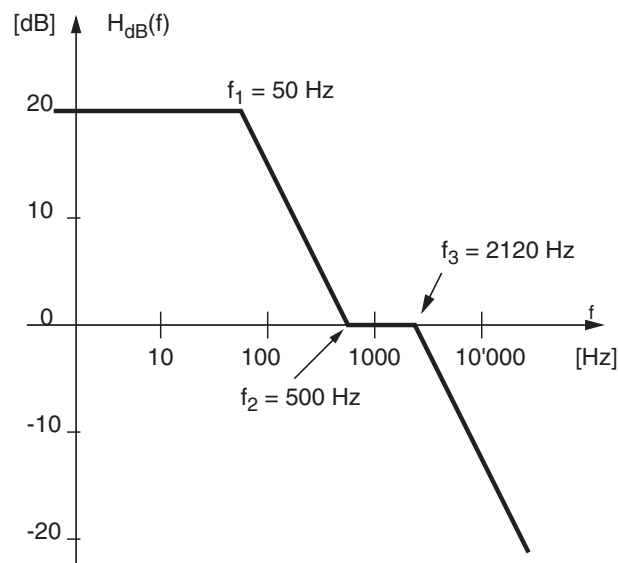


FIGURE 4.32.: Circuit AO of 4

AO of 5 Le circuit AO of 5 se comporte comme une inductance active si on choisit $R_1 \gg R_2$. Pour le voir, :

1. Analysez le circuit en BF et en HF ; tirez-en $Z_e(0)$ et $Z_e(\infty)$.
2. Montrez que son impédance d'entrée vaut

$$Z_e(j\omega) = R_2 \frac{1 + j\omega R_1 C}{1 + j\omega R_2 C}$$

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

- Vérifiez que dans les moyennes fréquences telles que $\frac{1}{R_1 C} \ll \omega \ll \frac{1}{R_2 C}$ l'impédance correspond à celle d'une inductance

$$Z_e(j\omega) \simeq j\omega R_1 R_2 C \equiv j\omega L_{equ}$$

- Dessinez le schéma passif équivalent à cette impédance.
- Calculez puis commentez la valeur de l'inductance équivalente lorsque

$$R_1 = 1 \text{ M}\Omega, R_2 = 100 \Omega, C = 1 \mu\text{F}$$

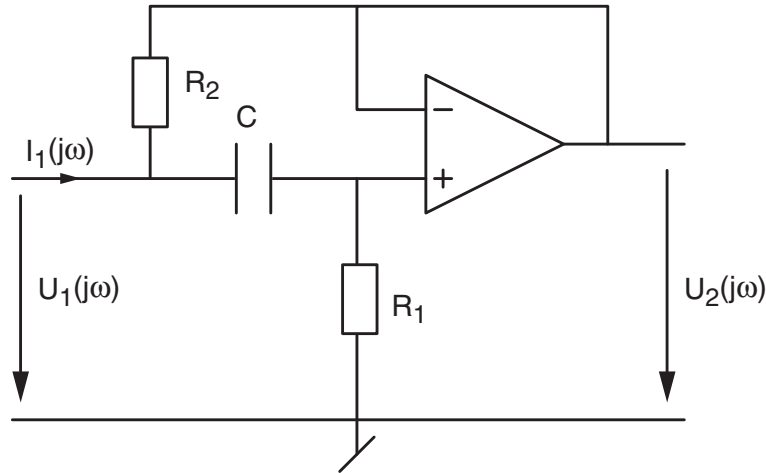


FIGURE 4.33.: Circuit AO of 5

AO of 6 On applique un signal carré $u_1(t)$ d'amplitude $\pm A$ et de période T à un circuit intégrateur.

- Dessinez le circuit et calculez sa tension de sortie $u_2(t)$.
- Que valent en particulier l'amplitude \hat{U}_2 et la pente de $u_2(t)$?
- Dessinez les tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$ lorsque $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$, $A = \pm 2 \text{ V}$ et $T = 1 \text{ msec}$. Quelle amplitude A_{max} peut-on appliquer sans que $u_2(t)$ atteigne la valeur de saturation $U_{sat} = 12 \text{ V}$?
- Que doit valoir le produit $A \cdot T$ si l'on veut éviter la saturation du signal de sortie ?

AO of 7 On applique un signal triangulaire $u_1(t)$ d'amplitude $\pm A$ et de période $T = 1/f$ à un circuit dérivateur.

- Dessinez le circuit et calculez sa tension de sortie $u_2(t)$. Que vaut son amplitude ?
- Dessinez les tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$ lorsque $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$, $A = \pm 2 \text{ V}$ et $T = 1 \text{ msec}$. Quelle amplitude A_{max} peut-on appliquer sans que $u_2(t)$ atteigne la valeur de saturation $U_{sat} = 12 \text{ V}$?
- Que doit valoir le produit $A \cdot f$ si l'on veut éviter la saturation du signal de sortie ?

AO of 8 On applique un signal $u_1(t) = A \cos(2\pi t/T)$ à un circuit intégrateur.

- Calculez et dessinez les tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$ lorsque $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$, $A = 2 \text{ V}$ et $T = 1 \text{ msec}$.
- Que doit valoir le produit $A \cdot T$ si l'on veut éviter la saturation du signal de sortie ?

AOr 1 Considérant un AO dont le gain A_0 de l'amplificateur opérationnel n'est pas infiniment grand, montrez que le gain d'un amplificateur inverseur vaut

$$A_U = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \frac{R_1 + R_2}{R_1}}$$

Faites l'application numérique avec $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ et $A_0 = 10^3, 10^4, 10^5, \infty$. Concluez.

AOr 2 Considérant un AO caractérisé par son gain $A_0 = 200'000$ et sa fréquence de transition $f_T = 5 \text{ MHz}$:

1. Tracez sa réponse fréquentielle. Quelle est sa fréquence de coupure ? Donnez l'expression de sa réponse fréquentielle $A(jf)$;
2. Dessinez le schéma d'un amplificateur non inverseur de gain idéal $A_U = 10$ puis calculez sa réponse fréquentielle $A_U(jf)$ sachant qu'il est réalisé avec l'AO ci-dessus.
3. Sur le diagramme de Bode de l'AO, dessinez la réponse fréquentielle de l'amplificateur non inverseur ; quelle est sa bande passante ?

AOr 3 On réalise un amplificateur inverseur avec $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ et un AO dont le SR est égal à $10 \text{ V}/\mu\text{sec}$. Admettant que la fréquence de transition est infiniment grande, esquissez la tension de sortie $u_2(t)$ lorsque la tension d'entrée vaut $u_1(t) = 1 \text{ V} \sin(2\pi f_1 t)$ avec $f_1 = 10 \text{ kHz}$, puis $f_1 = 1 \text{ MHz}$.

AOr 4 On considère un amplificateur inverseur réalisé avec $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ et un amplificateur opérationnel caractérisé par

$$A_0 = 400'000 \quad f_T = 5 \text{ MHz} \quad SR = 15 \text{ V}/\mu\text{sec}$$

1. Calculez la fréquence de coupure de l'AO.
2. Calculez la réponse fréquentielle $A_U(jf)$ de l'amplificateur inverseur.
3. Que valent sa bande passante et sa constante de temps ?
4. Admettant $u_1(t) = 0.1 \text{ V} \epsilon(t)$ puis $u_1(t) = 1 \text{ V} \epsilon(t)$, esquissez avec soin la tension de sortie en considérant pour les deux cas l'effet du SR et celui de la bande passante. Concluez.

AOr 5 Admettant que la réponse fréquentielle d'un AO est décrite par

$$A(jf) = \frac{A_0}{(1 + jf/f_1)(1 + jf/f_2)}$$

avec $A_0 = 100'000$ $f_1 = 10 \text{ Hz}$ $f_2 = 1 \text{ MHz}$.

1. Dessinez la réponse fréquentielle de l'AO.
2. Avec cet AO, on réalise un amplificateur suiveur ; dessinez son schéma et calculez sa réponse fréquentielle.

4. Applications linéaires des amplificateurs opérationnels

3. Sachant que la forme canonique d'un polynôme d'ordre 2 est décrite par son facteur de qualité Q_0 et sa pulsation caractéristique ω_0

$$P_2(j\omega) = 1 + \frac{1}{Q_0} \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right) + \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)^2$$

calculez la fréquence caractéristique f_0 et le facteur de qualité Q_0 de l'amplificateur suiveur.

4. Dessinez les réponses fréquentielle et indicielle de l'amplificateur suiveur.

AOr 6 Calculez l'effet de la tension de décalage U_{os} et des courants de polarisation I_B sur la tension de sortie d'un amplificateur inverseur. Considérant que cet amplificateur est réalisé avec un LF356 et $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, que valent $U_2(U_{os})$ et $U_2(I_B)$?

AOr 7 Quelle valeur de résistance R_B placez-vous sur l'entrée non inverseuse du filtre passe-bande étudié dans la section 4.4.6, page 132 ?

AOr 8 On considère ici un amplificateur inverseur réalisé avec $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$ et un AO réel caractérisé par

$$A_0 = 10'000 \quad U_{os} = 2 \text{ mV} \quad I_B = 1 \text{ nA}$$

Calculez la tension de sortie sachant que la tension d'entrée vaut $U_1 = 20 \text{ mV}$; quelle est l'erreur causée par les imperfections de cet AO ?

Deuxième partie .

EAN 2 :
des composants aux systèmes

5. Réalisation de filtres analogiques

5.1. Filtres d'ordre 1

Les filtres élémentaires d'ordre 1 ont été étudiés en détail dans la première partie du cours d'électronique analogique EAN. On se contente donc ici d'en rappeler l'essentiel.

Les filtres d'ordre 1 sont représentés par des fonctions de transfert dont la forme générale est la suivante

$$H(j\omega) = \frac{a_0 + a_1 j\omega}{b_0 + b_1 j\omega} \quad (5.1)$$

Les filtres à gain unité de types passe-bas, passe-haut, correcteur et simple déphaseur sont décrits par les fonctions de transfert suivantes

$$H_{PB}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_1} \quad (5.2)$$

$$H_{PH}(j\omega) = \frac{j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_1} \quad (5.3)$$

$$H_{Corr}(j\omega) = \frac{1 + j\omega/\omega_2}{1 + j\omega/\omega_1} \quad (5.4)$$

$$H_{Deph}(j\omega) = \frac{1 - j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_1} \quad (5.5)$$

Les tracés des Bode d'amplitude de ces réponses fréquentielles se font aisément à partir du comportement basses-fréquences $H(0)$ et hautes-fréquences $H(\infty)$ sachant que le passage de l'une à l'autre de ces deux asymptotes se fait avec un segment de pente ± 20 dB/décade.

La description des réponses indicielles de ces filtres est aussi simple car il suffit de connaître les valeurs initiale u_0 et finale u_∞

$$u(t) = u_0 + (u_\infty - u_0) (1 - \exp(-t/\tau)) \quad (5.6)$$

On notera que la constante de temps est simplement égale à l'inverse de la pulsation caractéristique du dénominateur ω_1 .

Une illustration des réponses des filtres passe-bas, passe-haut, correcteur et déphaseur est présentée dans les figures 5.1 et 5.2.

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

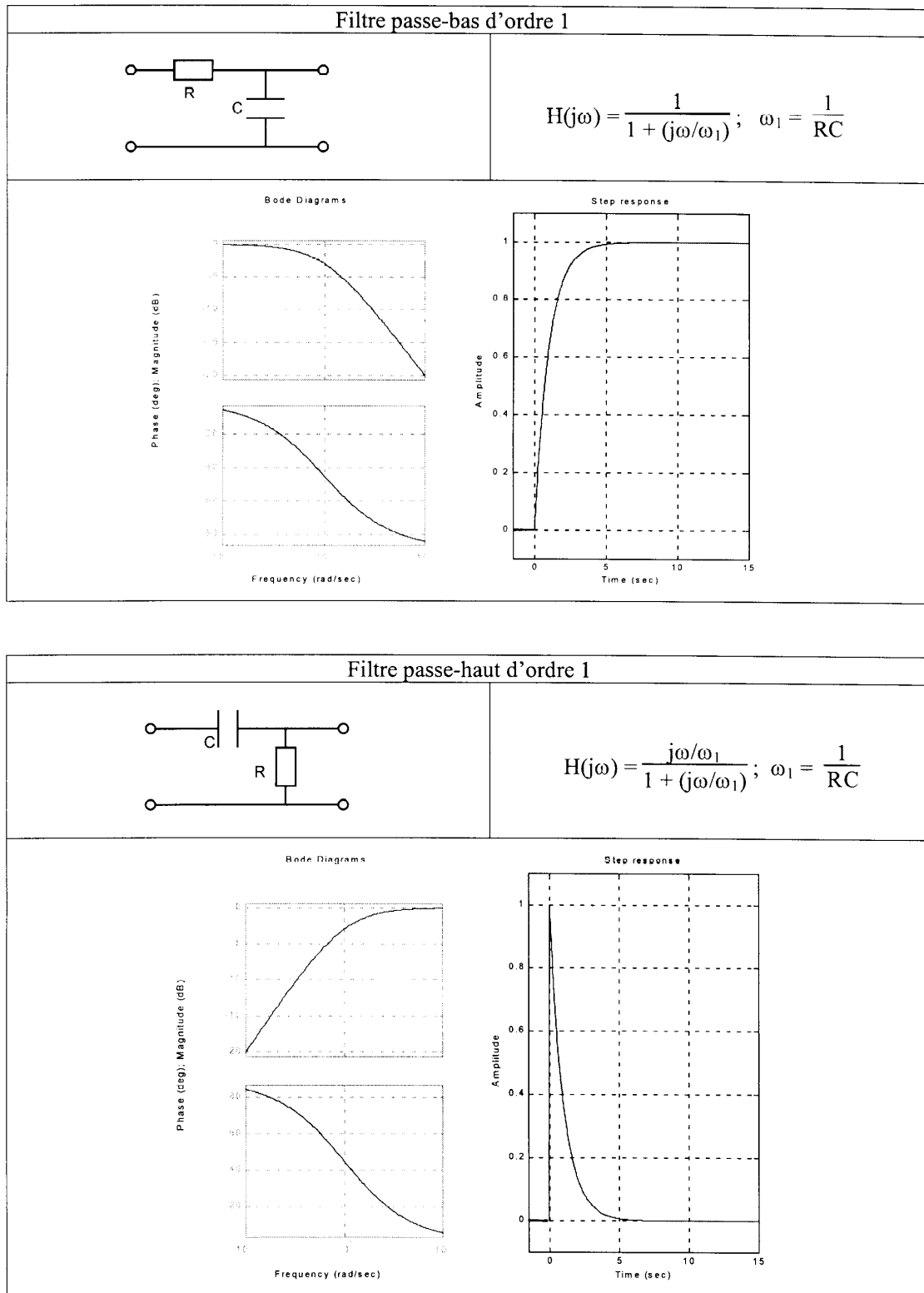


FIGURE 5.1.: Filtres passe-bas et passe-haut d'ordre 1

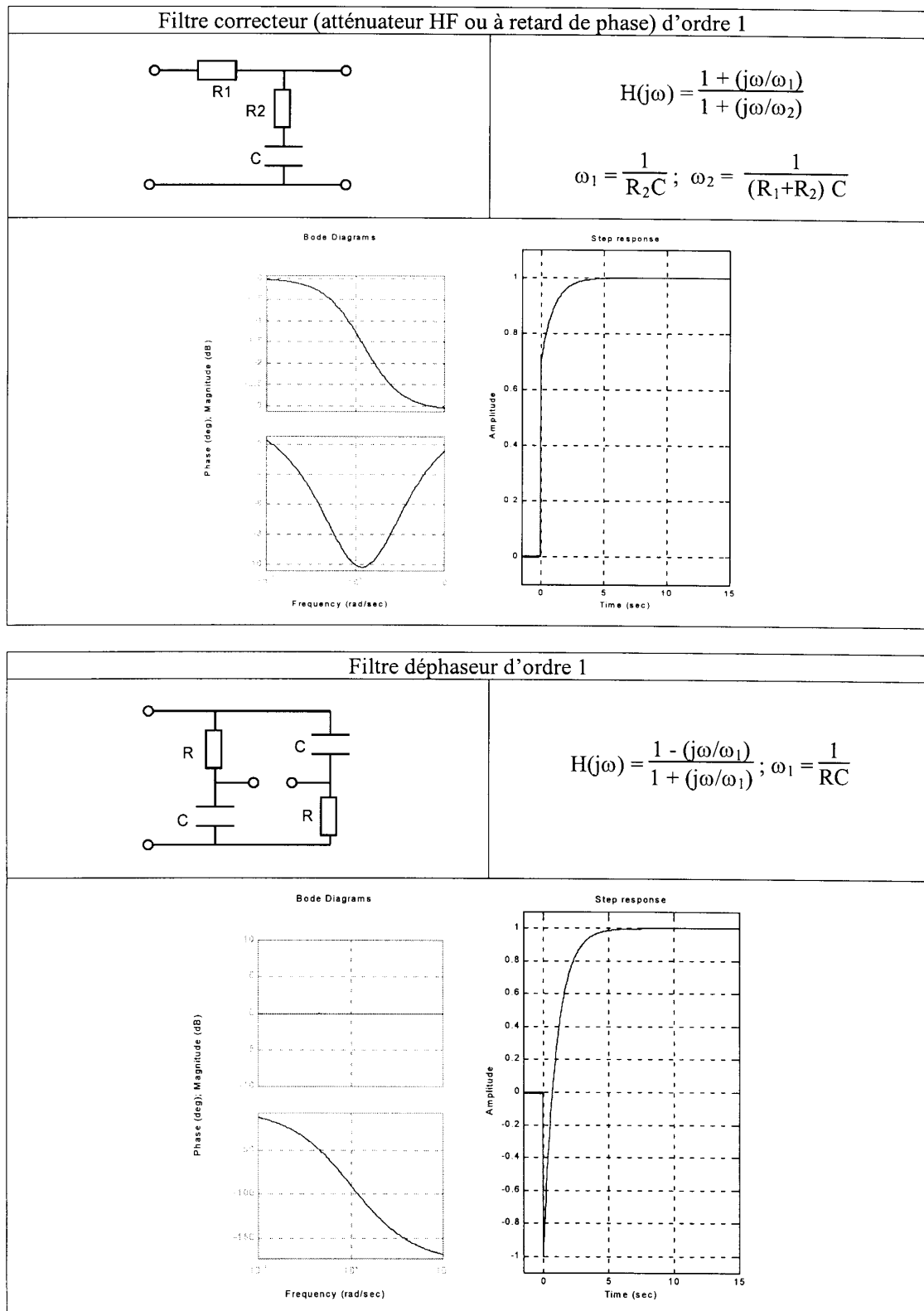


FIGURE 5.2.: Filtres correcteur et déphaseur d'ordre 1

5.2. Formes canoniques

Les filtres sont généralement représentés par des fonctions de transfert $H(j\omega)$ dont les numérateurs et dénominateurs sont des polynômes en $j\omega$. Ces polynômes sont ordonnés de manière croissante (forme de Bode) ou de manière décroissante (forme de Laplace). L'écriture canonique de ces polynômes veut que le premier coefficient soit égal à un.

$$P_{Bode}(j\omega) = 1 + a_1(j\omega) + a_2(j\omega)^2 + \dots + a_n(j\omega)^n \quad (5.7)$$

$$P_{Laplace}(j\omega) = (j\omega)^n + b_1(j\omega)^{n-1} + \dots + b_n \quad (5.8)$$

Afin de faciliter l'analyse, le tracé des réponses fréquentielles et la réalisation des filtres, ces polynômes d'ordre n sont décomposés en un produit de polynômes d'ordre 1 ou 2. Ces polynômes de base font intervenir des pulsations caractéristiques ω_k et, dans le cas d'ordre 2, le facteur de qualité Q_0 . Ce qui fait que toute réponse fréquentielle est décrite par un produit de termes élémentaires s'écrivant dans la forme de Bode ou de Laplace

Bode		Laplace	
$1 + \frac{j\omega}{\omega_1}$	\Leftrightarrow	$j\omega + \omega_1$	(5.9)
$1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2$	\Leftrightarrow	$(j\omega)^2 + \frac{\omega_0}{Q_0} j\omega + \omega_0^2$	

où ω_1 et ω_0 sont des pulsations caractéristiques et Q_0 , le facteur de qualité du polynôme d'ordre 2.

5.3. Filtres fondamentaux d'ordre 2

5.3.1. Circuit R L C

En préalable à l'étude des filtres analogiques réalisés avec des amplificateurs opérationnels, il est intéressant de considérer un simple circuit RLC série. En effet comme le montre la figure 5.3, celui-ci contient l'ensemble des quatre filtres de base que sont les filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande. Ce circuit peut donc servir de base à la présentation et à l'analyse des divers filtres analogiques.

5.3.2. Analyse fréquentielle

Description fréquentielle

On montre aisément que le courant circulant dans le circuit RLC série vaut

$$I(j\omega) = \frac{U_1(j\omega)}{Z(j\omega)} = U(j\omega) \frac{1}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \quad (5.10)$$

$$I(j\omega) = \frac{U_1(j\omega)}{R} \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC} \quad (5.11)$$

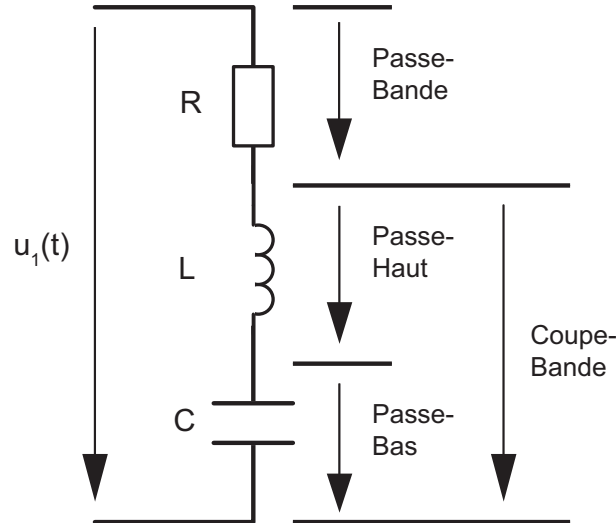


FIGURE 5.3.: Circuit RLC et filtres fondamentaux

et que sa partie imaginaire s'annule lorsque la pulsation ω vaut $1/\sqrt{LC}$. Pour cette pulsation caractéristique, le courant $I(j\omega)$ est maximum et vaut U_1/R : sa valeur n'est alors limitée que par la résistance du circuit.

En comparant l'expression du dénominateur de $I(j\omega)$ avec la forme canonique des systèmes d'ordre 2

$$D(j\omega) = 1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC = 1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2$$

on définit

1. la pulsation caractéristique du circuit, aussi appelée pulsation de résonance

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (5.12)$$

2. le facteur de qualité

$$Q_0 = \frac{1}{\omega_0 RC} \quad (5.13)$$

Sachant qu'à la résonance les réactances sont égales en module $1/\omega_0 C = \omega_0 L$, on voit que le facteur de qualité peut s'exprimer, pour cette pulsation, comme le rapport entre une des deux réactances et la résistance du circuit

$$Q_0 = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (5.14)$$

Tenant compte des expressions de Q_0 et ω_0 , le courant s'écrit alors dans l'une des deux formes suivantes

$$I(j\omega) = I_0 \frac{\frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0}}{1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2} = I_0 \frac{\frac{\omega_0}{Q_0} j\omega}{(j\omega)^2 + \frac{\omega_0}{Q_0} j\omega + (\omega_0)^2} \quad (5.15)$$

où $I_0 = U_1/R$ est le courant maximum circulant dans le circuit au moment de la résonance.

On notera au passage que, pour le circuit RLC série, le facteur de qualité est d'autant plus élevé que la résistance est faible ou, de manière équivalente, que la puissance dissipée est faible.

Fonctions de transfert

Suivant l'endroit où est prélevée la tension sortie (figure 5.3), les filtres fondamentaux d'ordre 2 sont du type passe-bas, passe-haut, passe-bande, coupe-bande. On montre aisément que leurs réponses fréquentielles

$$H(j\omega) \equiv \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)} \quad (5.16)$$

sont entièrement décrites par la pulsation caractéristique ω_0 et le facteur de qualité Q_0 et qu'elles valent respectivement :

$$H_{PB}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC} = \frac{1}{1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad (5.17)$$

$$H_{P\Delta}(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC} = \frac{\frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0}}{1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad (5.18)$$

$$H_{PH}(j\omega) = \frac{(j\omega)^2 LC}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC} = \frac{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad (5.19)$$

$$H_{C\Delta}(j\omega) = \frac{1 + (j\omega)^2 LC}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC} = \frac{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad (5.20)$$

On notera que tous les filtres d'ordre 2 ont le même dénominateur et qu'ils sont complètement décrits par ω_0 et Q_0 :

$$D(j\omega) = 1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 \quad (5.21)$$

Réponses fréquentielles des filtres d'ordre 2

Il faut relever d'emblée que le domaine des fréquences est généralement partagé en trois parties : les basses, moyennes et hautes fréquences. La délimitation de celles-ci se fait en donnant les valeurs des pulsations de coupure ω_c ou ω_i , ω_s définies comme les pulsations pour lesquelles l'atténuation atteint 3 dB par rapport à un niveau de référence. Si celui-ci est situé à 0 dB, on aura

$$|H(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = |H(j\omega)|_{\omega=\omega_{i,s}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB} \quad (5.22)$$

La figure 5.4 illustre le comportement fréquentiel des **filtres passe-bas et passe-haut** à gain unité pour deux facteurs de qualité différents, $Q_0 = 3 \simeq +10 \text{ dB}$ et $Q_0 = 1/3 \simeq -10 \text{ dB}$. On peut y relever les propriétés suivantes :

1. les asymptotes de ces filtres sont de pente $\pm 40 \text{ dB}$ et elles croisent le niveau 0 dB en $\omega = \omega_0$;
2. pour la pulsation caractéristique ω_0 , le module de la réponse fréquentielle est égale au facteur de qualité Q_0 ;

- la réponse fréquentielle passe par un maximum si $Q_0 > 1/\sqrt{2}$. Ce maximum se trouve à gauche ou à droite de ω_0 selon que l'on a affaire à un filtre passe-bas ou un passe-haut ;
- la pulsation de coupure ω_c est définie comme la pulsation pour laquelle on a une atténuation de 3 dB par rapport aux asymptotes BF ou HF et elle varie fortement avec le facteur de qualité.

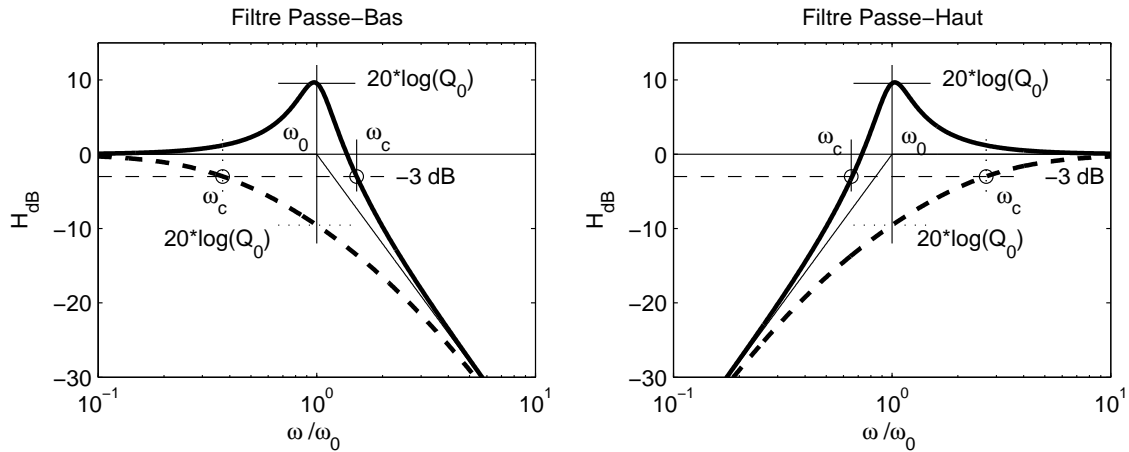


FIGURE 5.4.: Réponses fréquentielles des filtres passe-bas et passe-haut avec $Q_0 = 3$ (—) et $Q_0 = 1/3$ (- - -)

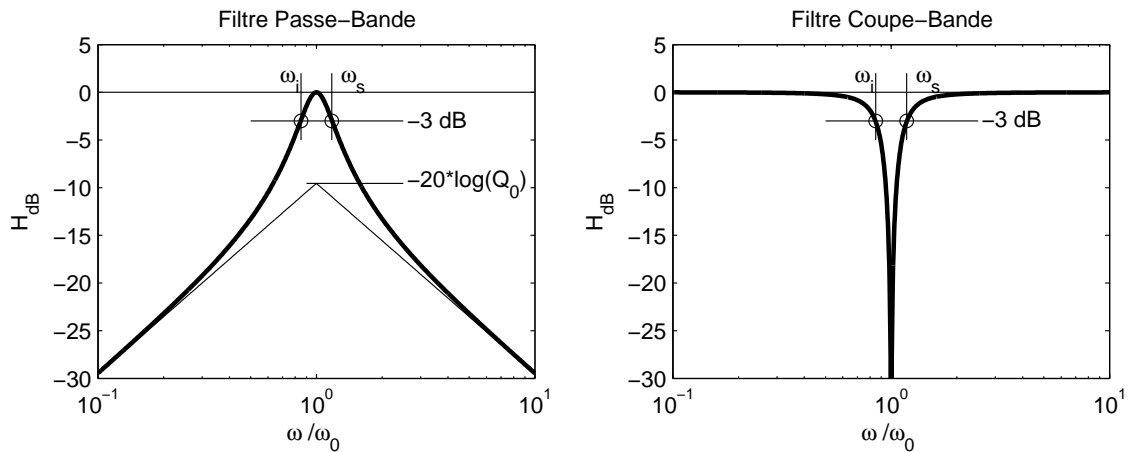


FIGURE 5.5.: Réponses fréquentielles des filtres passe-bande et coupe-bande

Dans le cas des **filtres passe-bande et coupe-bande**, les pulsations de coupure ω_i et ω_s correspondent à une valeur diminuée de $\sqrt{2} = 3$ dB par rapport au maximum de la réponse fréquentielle. On peut alors montrer que, dans les deux cas, la largeur de bande est inversement proportionnelle à Q_0

$$\Delta\omega \equiv \omega_s - \omega_i = \frac{\omega_0}{Q_0} \quad (5.23)$$

et que ω_0 est la moyenne géométrique des deux pulsations de coupure

$$\omega_0^2 = \omega_i \cdot \omega_s \quad (5.24)$$

Une illustration précisant le comportement fréquentiel de ces deux filtres est présentée dans la figure 5.5. On y voit en particulier que les asymptotes du filtre passe-bande se croisent à un niveau $-20 \log(Q_0)$ déterminé par le facteur de qualité. Le filtre sera donc d'autant plus sélectif que son facteur de qualité est élevé.

Les réponses fréquentielles et indicelles des quatre filtres fondamentaux sont présentées dans les figures 5.6 et 5.7.

5.3.3. Analyse temporelle

Équation différentielle

L'étude du comportement temporel de la réponse d'un circuit se fait à partir de l'équation différentielle du circuit où la tension appliquée $u_1(t)$ se partage en une somme des chutes de tension

$$u_1(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + u_C(t=0) \quad (5.25)$$

Admettant les conditions initiales nulles, on a plus simplement

$$u_1(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt \quad (5.26)$$

Considérant la relation entre le courant et la charge

$$q(t) = \int_0^t i(t) dt \Leftrightarrow i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \quad (5.27)$$

l'équation différentielle s'écrit

$$u_1(t) = R \frac{dq(t)}{dt} + L \frac{d^2q(t)}{dt^2} + \frac{1}{C} q(t)$$

Regroupant les termes après les avoir divisés par L , on obtient la forme canonique de l'équation différentielle d'ordre 2 représentant le circuit

$$\frac{d^2q(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{LC} q(t) = \frac{1}{L} u_1(t) \quad (5.28)$$

Prenant en compte les expressions décrivant ω_0 et Q_0 , on obtient finalement l'équation différentielle suivante

$$\frac{d^2q(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q_0} \frac{dq(t)}{dt} + \omega_0^2 q(t) = \frac{1}{L} u_1(t) \quad (5.29)$$

Cette équation permet de calculer les réponses temporelles transitoires et permanentes des filtres d'ordre 2 décrit par ω_0 et Q_0 à n'importe quelle tension d'entrée $u_1(t)$.

Pour mémoire, on rappellera que :

1. la solution générale de cette équation différentielle est la somme de la solution $u_h(t)$ de l'équation homogène et d'une solution particulière $u_p(t)$;
2. la solution homogène $u_h(t)$, calculée à l'aide du polynôme caractéristique, correspond au régime transitoire du circuit ;
3. la solution particulière $u_p(t)$, dont la forme est similaire à celle du signal d'entrée, traduit le comportement permanent du circuit.

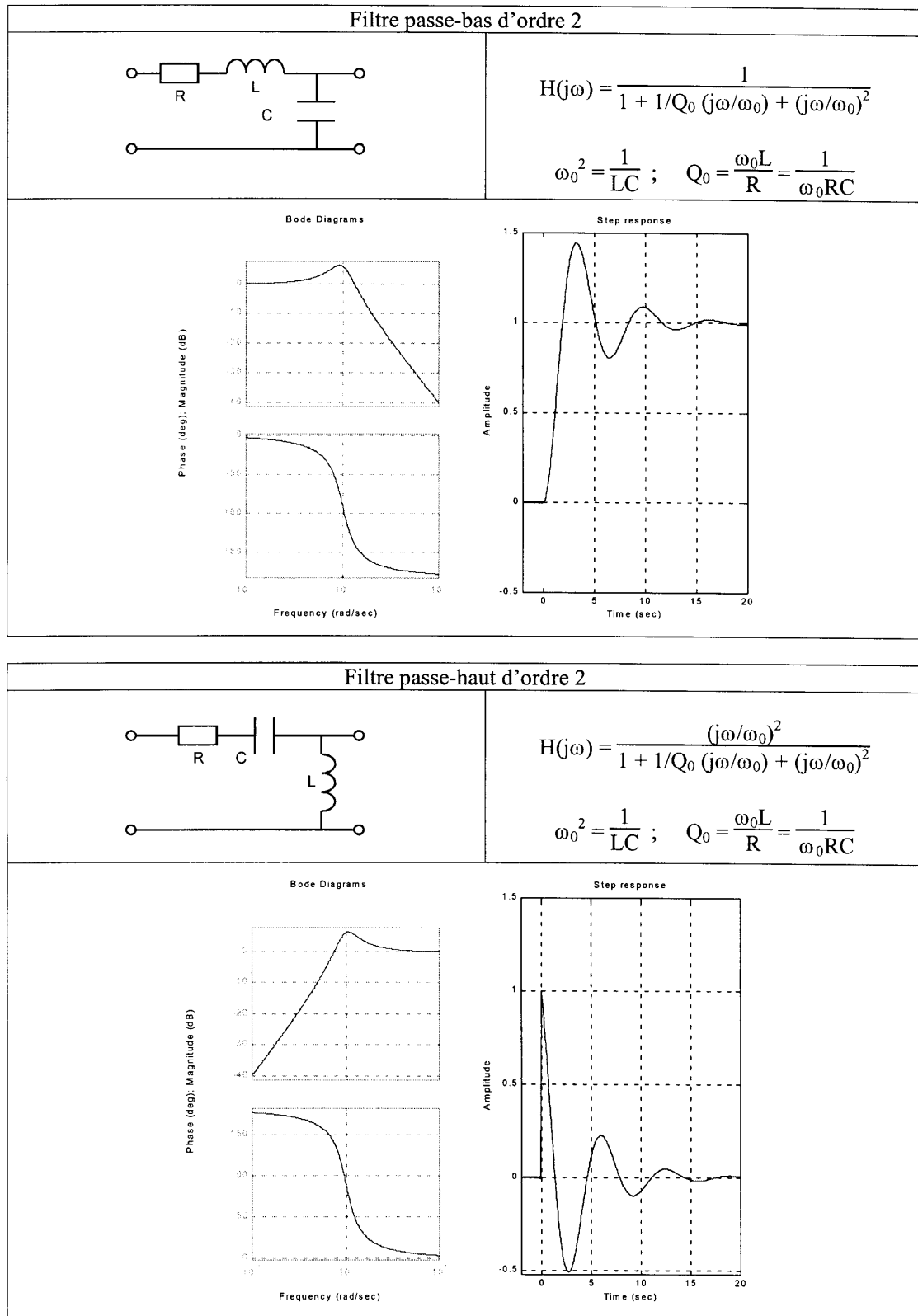


FIGURE 5.6.: Filtres passe-bas et passe-haut d'ordre 2

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

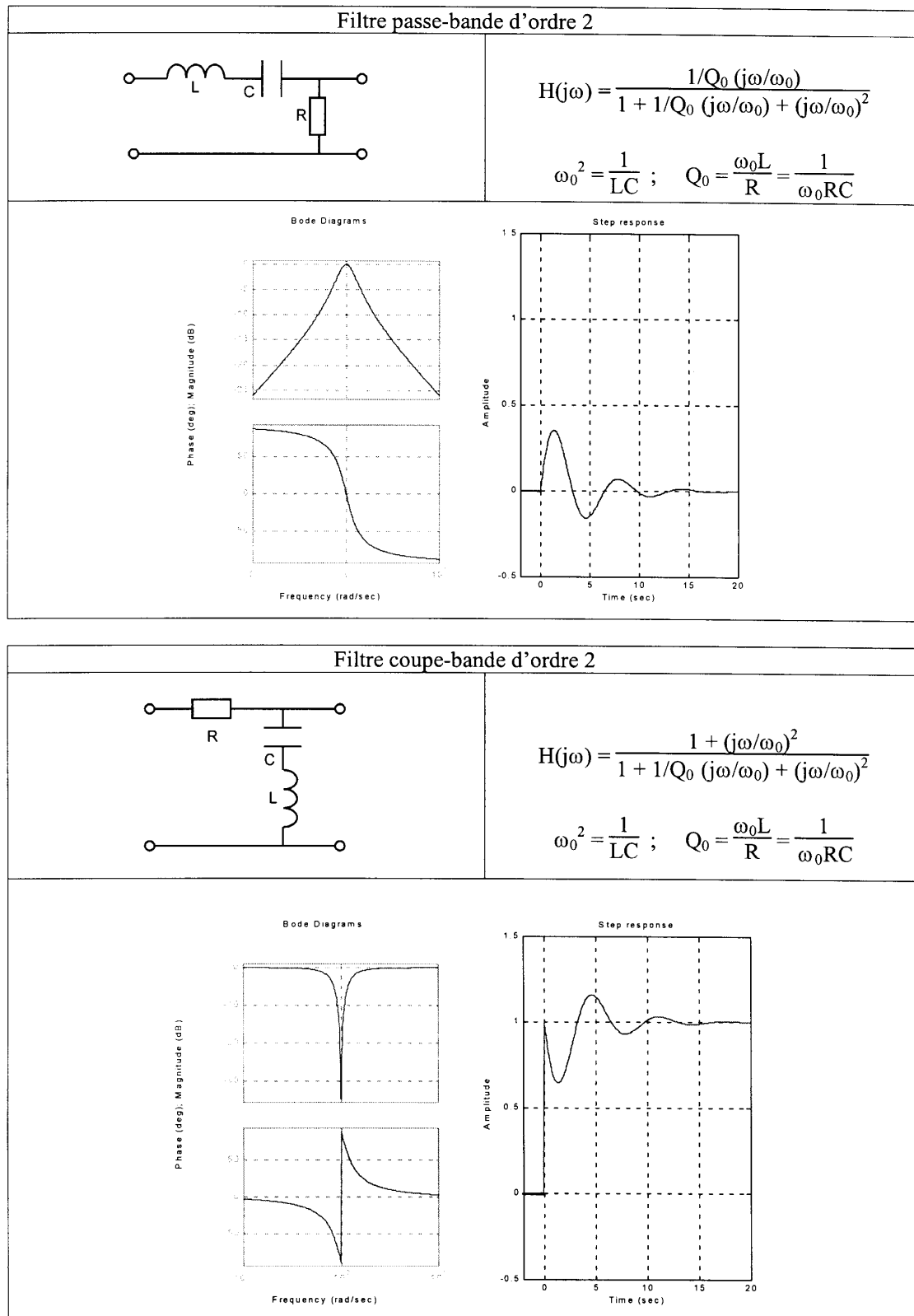


FIGURE 5.7.: Filtres passe-bande et coupe-bande d'ordre 2

Réponses transitoires

On a vu que les quatre filtres fondamentaux d'ordre 2 proviennent d'un même circuit. Leurs fonctions de transfert sont caractérisées par le même dénominateur $D(j\omega)$ que l'on peut écrire dans les formes de Bode ou de Laplace

$$D_{Bode}(j\omega) = 1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 \quad (5.30)$$

$$D_{Laplace}(j\omega) = (j\omega)^2 + \frac{\omega_0}{Q_0} j\omega + \omega_0^2 \quad (5.31)$$

Si l'on remplace la variable $j\omega$ par λ , on voit que la forme de Laplace reproduit le polynôme caractéristique de l'équation différentielle du circuit RLC

$$\lambda^2 + \frac{\omega_0}{Q_0} \lambda + \omega_0^2 \quad (5.32)$$

De ce cas particulier, on déduit la règle générale suivante

le dénominateur de toute fonction de transfert décrite dans la forme de Laplace n'est rien d'autre que le polynôme caractéristique de l'équation différentielle représentant le fonctionnement d'un circuit.

Comme on le sait, la connaissance du polynôme caractéristique est importante car c'est de lui qu'on tire le comportement transitoire des réponses temporelles en recherchant les racines de l'équation caractéristique. Celles-ci déterminent en effet la solution de l'équation différentielle homogène ou, ce qui est équivalent, sa réponse temporelle transitoire.

Dans le cas des circuits d'ordre 2, on montre aisément que les racines de l'équation caractéristique

$$\lambda^2 + \frac{\omega_0}{Q_0} \lambda + \omega_0^2 = 0 \quad (5.33)$$

valent

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q_0} \pm \frac{\omega_0}{2Q_0} \sqrt{1 - 4Q_0^2} \quad (5.34)$$

et que la réponse transitoire des quatre types de filtre est alors décrite de manière générale par :

$$u_h(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{si } \lambda_1 \neq \lambda_2 \quad (5.35)$$

$$u_h(t) = A_1 e^{\lambda t} (1 + A_2 t) \quad \text{si } \lambda = \lambda_1 = \lambda_2 \quad (5.36)$$

Suivant la valeur du facteur de qualité Q_0 , ces racines sont réelles ou complexes et trois cas doivent être considérés :

1. Q_0 est inférieur à 1/2. Les racines sont alors réelles négatives et

a) la réponse transitoire $u_h(t)$ non oscillante est décrite par la somme de deux exponentielles décroissantes

$$u_h(t) = A_1 e^{-t/\tau_1} + A_2 e^{-t/\tau_2} \quad \text{avec } \tau_{1,2} = \frac{1}{|\lambda_{1,2}|} \quad (5.37)$$

b) la plus grande des deux constantes de temps fixe la durée du régime transitoire

$$t_{trans} \simeq 5 \tau_{max} \quad (5.38)$$

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

2. Q_0 est plus grand que $1/2$. Dans ce cas, les racines sont conjuguées complexes

$$\lambda_{1,2} \equiv -\frac{1}{\tau} \pm j\omega_p = -\frac{\omega_0}{2Q_0} \pm j\frac{\omega_0}{2Q_0} \sqrt{4Q_0^2 - 1} \quad (5.39)$$

Alors :

a) la réponse transitoire est oscillante amortie et décrite par

$$u_h(t) = A_1 e^{-t/\tau} \cos(\omega_p t + \varphi) \quad (5.40)$$

avec

$$\tau = \frac{1}{|Re(\lambda_{1,2})|} = \frac{2Q_0}{\omega_0} \quad (5.41)$$

$$\omega_p = |Im(\lambda_{1,2})| = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q_0^2}} \quad (5.42)$$

b) le temps d'établissement à 95% de la réponse indicelle et la durée du régime transitoire sont fixés par la constante de temps

$$t_{95\%} \simeq 3\tau = \frac{6Q_0}{\omega_0} \quad t_{trans} \simeq 5\tau = \frac{10Q_0}{\omega_0} \quad (5.43)$$

c) la période d'oscillation vaut

$$T_p = \frac{2\pi}{\omega_p} \simeq \frac{2\pi}{\omega_0} \quad (5.44)$$

d) le nombre de périodes visibles durant le régime transitoire vaut ainsi

$$N_{osc} = \frac{t_{trans}}{T_p} \simeq \frac{10Q_0}{\omega_0} \frac{\omega_0}{2\pi} \simeq 1.6Q_0 \quad (5.45)$$

3. Q_0 vaut exactement $1/2$. Dans ce cas particulier, les deux racines sont confondues et la réponse transitoire $u_h(t)$ non oscillante est décrite par une exponentielle décroissante multipliant un polynôme d'ordre 1

$$u_h(t) = A_1 e^{-t/\tau} (1 + A_2 t) \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{1}{|\lambda_1|} = \frac{1}{|\lambda_2|} \quad (5.46)$$

Dans le cas où les racines sont égales ou très proches, le temps d'établissement à 95% de la réponse indicelle et la durée du régime transitoire valent alors

$$t_{95\%} \simeq 4.7\tau \quad t_{trans} \simeq 6.6\tau \quad (5.47)$$

Remarque Dans le cas où $Q_0 \leq 1/2$, il faut se souvenir que les racines sont réelles et que le dénominateur

$$D(j\omega) = 1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 \quad (5.48)$$

peut avantageusement s'écrire sous la forme d'un produit de deux binômes

$$D(j\omega) = \left(1 + \frac{j\omega}{\omega_1}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{\omega_2}\right) \quad (5.49)$$

faisant apparaître directement les racines de l'équation caractéristique

$$\lambda_{1,2} = -\omega_{1,2} \quad (5.50)$$

Réponses permanentes

Comme on l'a dit plus haut, la réponse permanente d'un filtre est égale à la solution particulière $u_p(t)$ de l'équation différentielle dont la forme est similaire à celle du signal d'entrée $u_1(t)$. Les réponses permanentes les plus fréquemment étudiées sont les réponses à des tensions sinusoïdales ou à des sauts de tension :

1. **Réponses sinusoïdales** Dans ce cas, la tension d'entrée est sinusoïdale et généralement décrite par son amplitude A et sa phase α

$$u_1(t) = A \sin(\omega t + \alpha) \quad (5.51)$$

Une fois le régime transitoire passé, la tension de sortie (en régime permanent) sera également sinusoïdale et elle vaut

$$u_{2,p}(t) = B \sin(\omega t + \alpha + \beta) \quad (5.52)$$

Son amplitude B et son angle β sont déterminés respectivement par le module et l'argument de la réponse fréquentielle $H(j\omega)$

$$\begin{aligned} B &= A |H(j\omega)| \\ \beta &= \angle H(j\omega) \end{aligned} \quad (5.53)$$

Ces relations peuvent être réunies dans une écriture complète et plus condensée qui est la suivante

$$u_{2,p}(t) = A |H(j\omega)| \sin(\omega t + \alpha + \angle H(j\omega)) \quad (5.54)$$

2. **Réponses indicielles** Dans ce cas, le signal d'entrée est un saut de tension appliqué à l'instant $t = 0$. Cette tension est décrite par

$$u_1(t) = A \epsilon(t) \quad (5.55)$$

La tension de sortie en régime permanent est égale à la solution particulière $u_p(t)$ de l'équation différentielle. Comme l'entrée est une constante A , la sortie sera donc également une constante

$$u_{2,p}(t) = B \quad (5.56)$$

Dans le cas où le filtre est de type passe-bas ou coupe-bande, la constante B est non nulle. Par contre, pour les filtres passe-haut et passe-bande qui ne laissent pas passer la composante continue, la constante B sera nulle.

Les réponses indicielles des quatre filtres fondamentaux se trouvent dans les figures 5.6 et 5.7 présentées plus haut.

Réponse temporelle complète

En conclusion, on rappellera que la réponse temporelle complète d'un circuit est la somme des régimes transitoire $u_h(t)$ et permanent $u_p(t)$

$$u_2(t) = u_h(t) + u_p(t) \quad (5.57)$$

avec $u_h(t)$ qui ne dépend que du circuit au travers des paramètres Q_0 et ω_0

$$u_h(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t} \quad (5.58)$$

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q_0} \left(1 \pm \sqrt{1 - 4Q_0^2} \right) \quad (5.59)$$

alors que $u_p(t)$ dépend du signal d'entrée $u_1(t)$ et du circuit au travers de sa réponse fréquentielle $H(j\omega)$

$$u_p(t) = \begin{cases} B & \text{si } u_1(t) = A \epsilon(t) \\ A |H(j\omega)| \sin(\omega t + \alpha + \angle H(j\omega)) & \text{si } u_1(t) = A \sin(\omega t + \alpha) \end{cases} \quad (5.60)$$

Les réponses indicielles d'un filtre passe-bas d'ordre 2 pour trois valeurs de Q_0 sont illustrées par la figure 5.8.

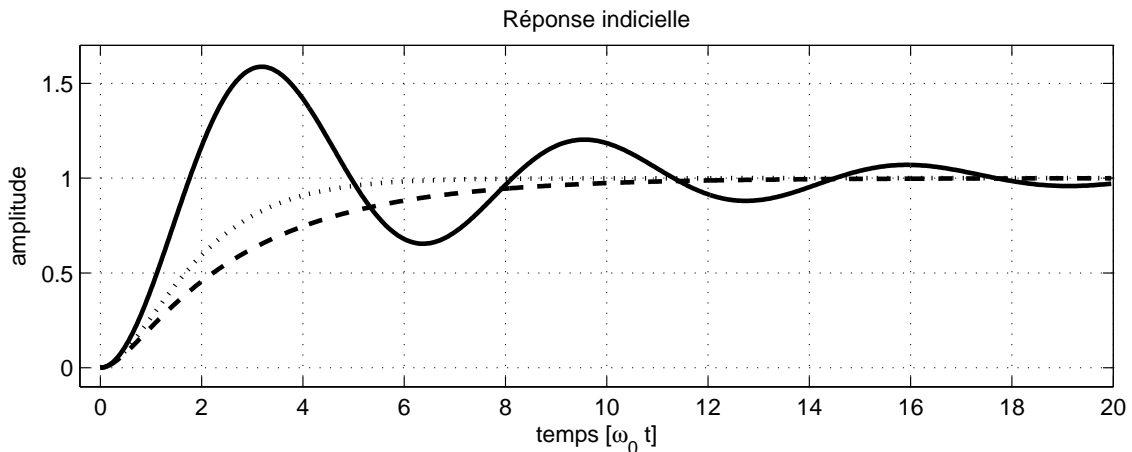


FIGURE 5.8.: Réponses indicielles d'un filtre passe-bas pour $Q_0 = 3, \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$

5.4. Cellules d'ordre 2

Comme on l'a vu lors du calcul et traçage des réponses fréquentielles, tous les filtres sont décrits à partir de fonctions élémentaires d'ordre 1 ou 2. Il en est de même pour leur réalisation. Il suffit donc de connaître les circuits de base pour réaliser n'importe quel filtre d'ordre n . Les montages les plus souvent utilisés sont les cellules d'ordre 2 à gain fixe ou à gain variable (dites de Sallen et Key d'après le nom de leurs auteurs).

5.4.1. Cellules à gain fixe

Elles utilisent un amplificateur à gain unité et une réaction positive. Elles permettent ainsi de réaliser des filtres à gain fixe de type passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande. Leurs schémas sont présentés dans la figure 5.9.

Filtres passe-bas et passe-haut

Les réponses fréquentielles des filtres passe-bas et passe-haut (figure 5.9 a et b) sont décrites par :

$$H_{PB}(j\omega) = \frac{1}{1 + C_2(R_1 + R_2)j\omega + C_1C_2R_1R_2(j\omega)^2} \quad (5.61)$$

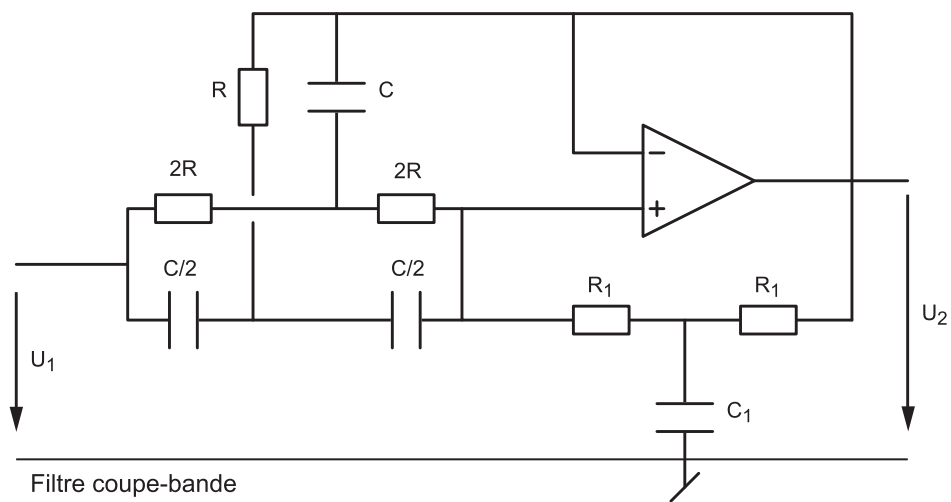
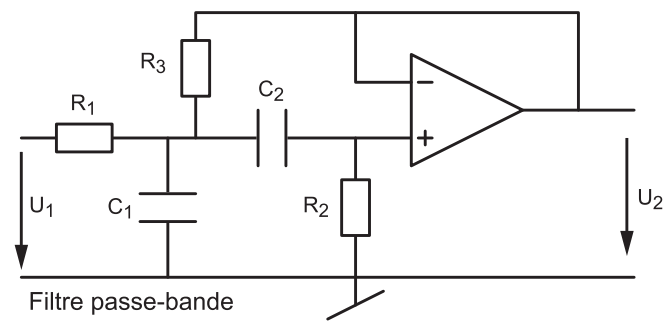
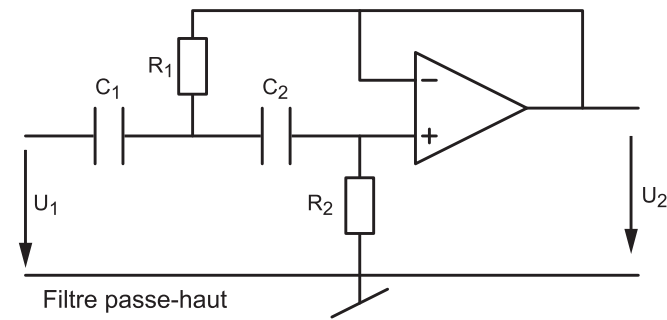
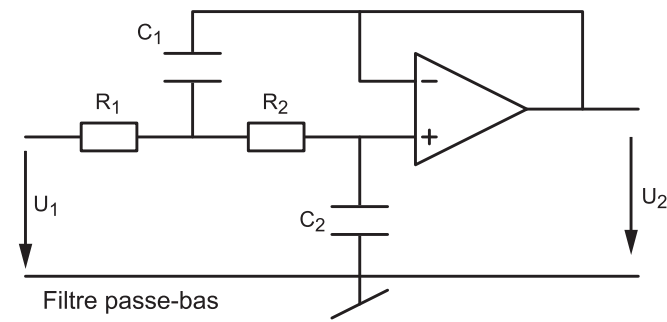


FIGURE 5.9.: Cellules de Sallen et Key à gain fixe

$$\equiv \frac{1}{1 + \frac{1}{Q_0\omega_0}j\omega + \frac{1}{\omega_0^2}(j\omega)^2} \quad (5.62)$$

$$H_{PH}(j\omega) = \frac{C_1C_2R_1R_2(j\omega)^2}{1 + R_1(C_1 + C_2)j\omega + C_1C_2R_1R_2(j\omega)^2} \quad (5.63)$$

$$\equiv \frac{\frac{1}{\omega_0^2}(j\omega)^2}{1 + \frac{1}{Q_0\omega_0}j\omega + \frac{1}{\omega_0^2}(j\omega)^2} \quad (5.64)$$

Par identification de ces fonctions de transfert avec les formes canoniques, on obtient les résultats suivants :

$$\omega_0^2 = \frac{1}{C_1C_2R_1R_2} \quad (5.65)$$

$$Q_{0,PB} = \frac{1}{\omega_0 C_2 (R_1 + R_2)} \quad (5.66)$$

$$Q_{0,PH} = \frac{1}{\omega_0 (C_1 + C_2) R_1} \quad (5.67)$$

Comme le nombre d'éléments indéterminés (quatre) est plus grand que le nombre d'équations (deux), on doit en choisir deux au préalable. Afin que le **facteur de qualité** puisse être **supérieur à 0.5**, on prendra :

– pour le filtre passe-bas :

$$R_1 = R_2 = R, \quad R = \frac{1}{2Q_0\omega_0C_2}, \quad C_1 = \frac{2Q_0}{\omega_0R} = 4Q_0^2C_2 \quad (5.68)$$

– pour le filtre passe-haut :

$$C_1 = C_2 = C, \quad R_1 = \frac{1}{2Q_0\omega_0C}, \quad R_2 = \frac{2Q_0}{\omega_0C} = 4Q_0^2R_1 \quad (5.69)$$

Filtre passe-bande

La réponse fréquentielle du filtre passe-bande (figure 5.9c) est décrite par :

$$H_{P\Delta}(j\omega) = \frac{\frac{R_3}{R_1+R_3} C_2R_2 j\omega}{1 + \frac{R_3}{R_1+R_3} (R_1(C_1 + C_2) + R_2C_2) j\omega + \frac{R_3}{R_1+R_3} C_1C_2R_1R_2 (j\omega)^2} \quad (5.70)$$

En choisissant $C_1 = C_2 = C$ et $R_1 = R_2 = R$, on a plus simplement

$$H_{P\Delta}(j\omega) = \frac{1}{3} \frac{3 \frac{R_3}{R+R_3} CR j\omega}{1 + 3 \frac{R_3}{R+R_3} RC j\omega + \frac{R_3}{R+R_3} (RC)^2 (j\omega)^2} \quad (5.71)$$

En identifiant les termes de $H_{P\Delta}(j\omega)$ avec ceux de la forme canonique

$$H_{P\Delta}(j\omega) = H_{P\Delta}(j\omega_0) \frac{\frac{1}{Q_0\omega_0}j\omega}{1 + \frac{1}{Q_0\omega_0}j\omega + \frac{1}{\omega_0^2}(j\omega)^2}$$

on montre aisément les résultats suivants :

$$H_{P\Delta}(j\omega_0) = \frac{1}{3} \quad (5.72)$$

$$\omega_0^2 = \left(1 + \frac{R}{R_3}\right) \frac{1}{(RC)^2} \quad (5.73)$$

$$Q_0 = \frac{1}{3} \sqrt{1 + \frac{R}{R_3}} = \frac{1}{3} \omega_0 RC \quad (5.74)$$

En se donnant au préalable la valeur de C , on peut calculer la valeur des éléments nécessaires à la réalisation d'un filtre passe-bande :

$$R = \frac{3Q_0}{\omega_0 C}, \quad R_3 = R \frac{1}{9Q_0^2 - 1} \quad (5.75)$$

On notera qu'à la pulsation de résonance, le gain ne sera pas égal à 1, mais à $1/3$. De plus, le fait d'avoir choisi $R_1 = R_2 = R$ conduit à la réalisation de filtres passe-bande dont le facteur de qualité ne peut pas être inférieur à $1/3$.

Cas où $Q_0 < 1/3$ Si le facteur de qualité est inférieur à $1/3$, on enlève la résistance R_3 et on a simplement la mise en cascade des cellules $R_1 C_1$ et $C_2 R_2$ suivies d'un amplificateur à gain unité. Choisisant $C_1 = C_2 = C$, on obtient alors la fonction de transfert suivante

$$H_{P\Delta}(j\omega) = \frac{R_2}{2R_1 + R_2} \frac{j\omega C(2R_1 + R_2)}{1 + j\omega C(2R_1 + R_2) + (j\omega)^2 C^2 R_1 R_2}, \quad Q_0 < \frac{1}{3} \quad (5.76)$$

Ce qui conduit aux valeurs de résistances suivantes

$$R_1 = \frac{1}{4Q_0\omega_0 C} \left(1 \pm \sqrt{1 - 8Q_0^2}\right), \quad R_2 = \frac{1}{R_1 (\omega_0 C)^2} \quad (5.77)$$

On notera que le gain en ω_0 dépend de ces deux résistances et qu'il vaut

$$H_{P\Delta}(j\omega_0) = \frac{R_2}{2R_1 + R_2} \quad (5.78)$$

Filtre coupe-bande

La réponse fréquentielle du circuit coupe-bande (figures 5.9d) est décrite par :

$$H(j\omega) = \frac{(1 + j\omega C R_1/2) (1 + (j\omega C R)^2)}{1 + j\omega (C_1 R_1/2 + 2C_1 R) + (j\omega)^2 (2C_1 R C R) + (j\omega)^3 (C_1 R_1 (C R)^2/2)} \quad (5.79)$$

Dans le cas particulier où l'on se donne C et que l'on choisit

$$R = \frac{1}{\omega_0 C}, \quad R_1 = 4Q_0 R, \quad C_1 = \frac{1}{2Q_0} C \quad (5.80)$$

la réponse fréquentielle est alors égale à celle d'un filtre coupe-bande de la forme

$$H_{C\Delta}(j\omega) = \frac{1 + \frac{1}{\omega_0^2} (j\omega)^2}{1 + \frac{1}{Q_0\omega_0} j\omega + \frac{1}{\omega_0^2} (j\omega)^2} \quad (5.81)$$

5.4.2. Cellules à gain variable

Les cellules à gain fixe offrent un moyen simple de réaliser des filtres d'ordre 2. Cependant, si l'on observe les équations déterminant la pulsation caractéristique ω_0 et le facteur de qualité Q_0 , on voit que l'on ne peut pas varier l'un sans changer l'autre. C'est pour cette raison que l'on propose également des cellules à gain variable offrant un degré de liberté supplémentaire (figure 5.10).

Elles se distinguent des cellules à gain fixe uniquement par le fait que l'amplificateur suiveur est remplacé par un amplificateur de gain K_A . Grâce à celui-ci, le facteur de qualité peut être modifié indépendamment de la pulsation ω_0 . Les schémas des filtres passe-bas, passe-haut et passe-bande sont présentés dans la figure 5.10.

Considérant le gain K_A des amplificateurs

$$K_A = \frac{R_3 + R_4}{R_3} \quad (5.82)$$

les fonctions de transfert associées à ces 3 filtres s'écrivent :

$$H_{PB}(j\omega) = K_A \frac{1}{1 + (3 - K_A)(j\omega RC) + (j\omega RC)^2} \quad (5.83)$$

$$H_{PH}(j\omega) = K_A \frac{(j\omega RC)^2}{1 + (3 - K_A)(j\omega RC) + (j\omega RC)^2} \quad (5.84)$$

$$H_{P\Delta}(j\omega) = \frac{K_A}{3 - K_A} \frac{(3 - K_A)(j\omega RC)}{1 + (3 - K_A)(j\omega RC) + (j\omega RC)^2} \quad (5.85)$$

L'identification des coefficients des dénominateurs avec ceux de la forme canonique

$$D(j\omega) = 1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 \quad (5.86)$$

permet de voir que l'on a les relations suivantes :

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}, \quad \frac{1}{Q_0} = 3 - K_A = 2 - \frac{R_4}{R_3} \quad (5.87)$$

Comme le nombre d'éléments indéterminés (quatre) est plus grand que le nombre d'équations (deux), on doit en choisir deux au préalable. Si, par exemple, on se donne C et R_3 , on a alors

$$R = \frac{1}{\omega_0 C}, \quad R_4 = R_3 \left(2 - \frac{1}{Q_0}\right) \quad (5.88)$$

On notera que le gain de ces cellules est supérieur à 1 et que, pour éviter des saturations, une atténuation préalable peut être nécessaire.

5.4.3. Cellules à gain négatif

Un exemple de cellule à gain négatif pour un filtre passe-bas est illustré par la figure 5.11. Le gain négatif s'obtient par la mise en cascade d'un amplificateur suiveur et d'un amplificateur inverseur. Sa fonction de transfert s'écrit :

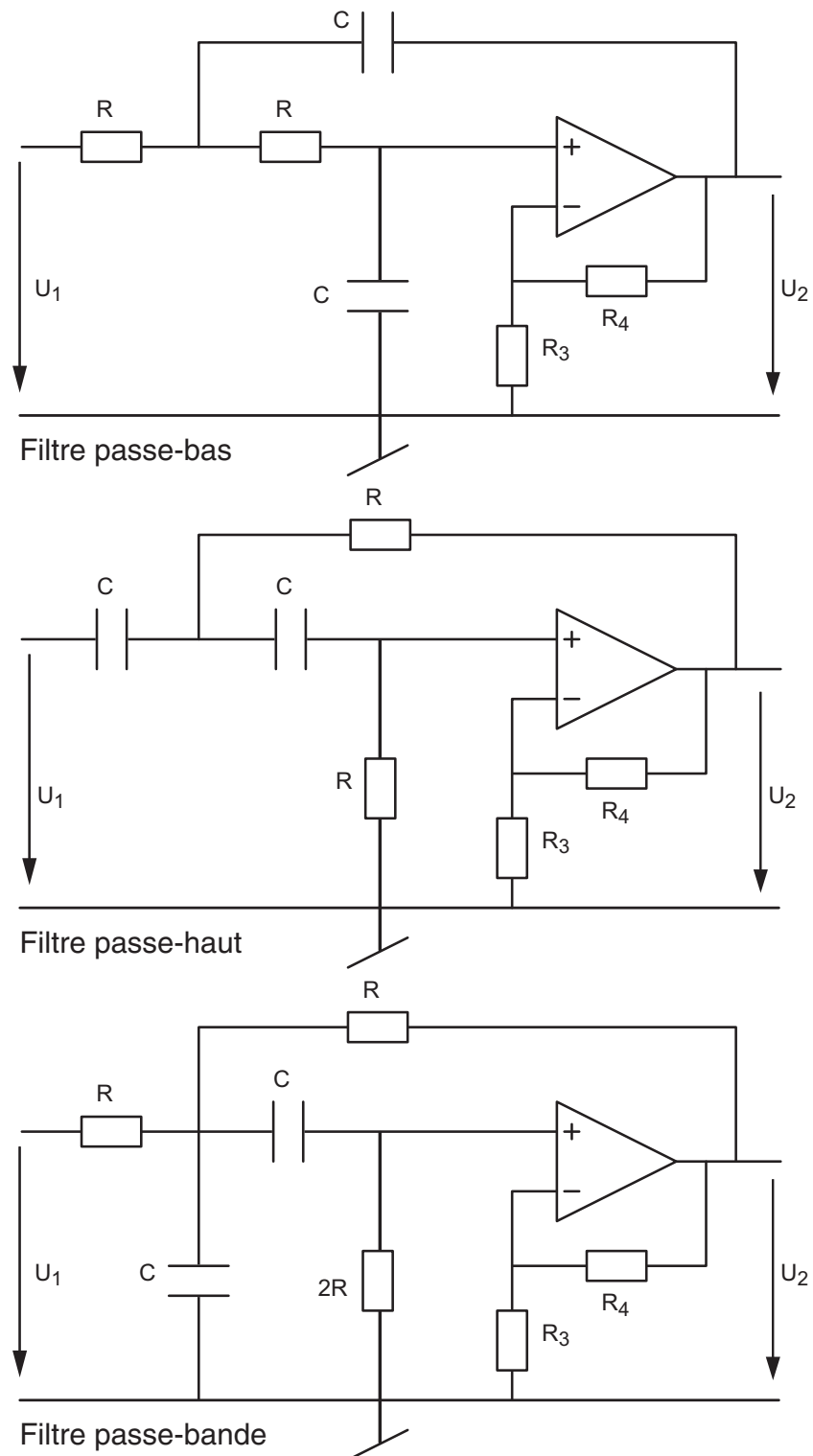


FIGURE 5.10.: Cellules de Sallen et Key à gain variable

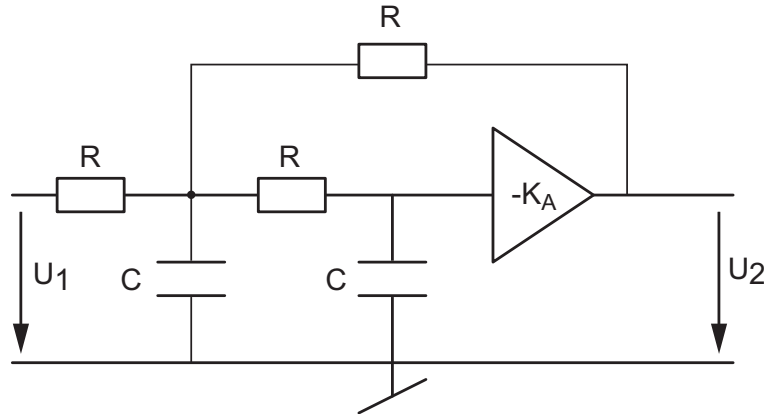


FIGURE 5.11.: Cellule à gain négatif : filtre passe-bas

$$H_{PB}(j\omega) = -\frac{K_A}{K_A + 2} \frac{1}{1 + \frac{1}{K_A + 2} (j\omega R(C_1 + 2C_2)) + \left(j\omega \frac{R^2 C_1 C_2}{K_A + 2}\right)^2} \quad (5.89)$$

L'intérêt de cette cellule réside dans sa faible sensibilité aux variations des éléments actifs. Par contre, elle nécessite l'utilisation de deux AO (un suiveur et un inverseur). De plus, le changement de gain K_A affecte la pulsation caractéristique et le facteur de qualité. Leur usage ne se justifie que dans les cas rares où le quotient $|A(j\omega)|/Q_0^2$ ne serait pas beaucoup plus grand que 1. On rappelle que $A(j\omega)$ est le gain de l'AO.

5.4.4. Comparaison selon les types de cellules

Le tableau 5.1 présente les avantages et inconvénients des principales réalisations de filtres actifs. La comparaison est établie sur la base des filtres élémentaires passe-bas du second ordre.

Cellules à gain :	fixe	variable	négatif
Sensibilité aux éléments actifs	faible	moyenne	très faible
Sensibilité aux éléments passifs	faible	forte	faible
Nombre d'AO	1	1	2
Facilité des réglages	moyenne	bonne	moyenne
Stabilité électrique	très bonne	moyenne	très bonne

TABLE 5.1.: Avantages et inconvénients des cellules d'ordre 2 [1]

5.5. Effet des imperfections de l'AO

Lorsqu'on réalise un filtre passe-bas avec **une seule cellule** de Sallen et Key, les imperfections de l'AO apparaissent sous la forme d'un comportement surprenant et indésirable. Pour l'illustrer, considérons la réponse fréquentielle d'un filtre passe-bas d'ordre 2 tel que $f_0 = 10$ kHz, $Q_0 = 0.707$ réalisé avec une cellule SK et les composants

$$R_1 = R_2 = 11.25 \text{ k}\Omega, \quad C_1 = 2 \text{ nF}, \quad C_2 = 1 \text{ nF}$$

La figure 5.12 présente les réponses fréquentielles idéale et réelle de ce filtre. Comme on peut le constater dans le domaine HF, la réponse fréquentielle réelle est complètement différente de la réponse attendue et aboutit à une atténuation HF insuffisante (-46 dB). L'explication de ce comportement réside dans le fait que l'amplificateur opérationnel réel possède un gain diminuant avec la fréquence et une résistance de sortie non nulle [4].

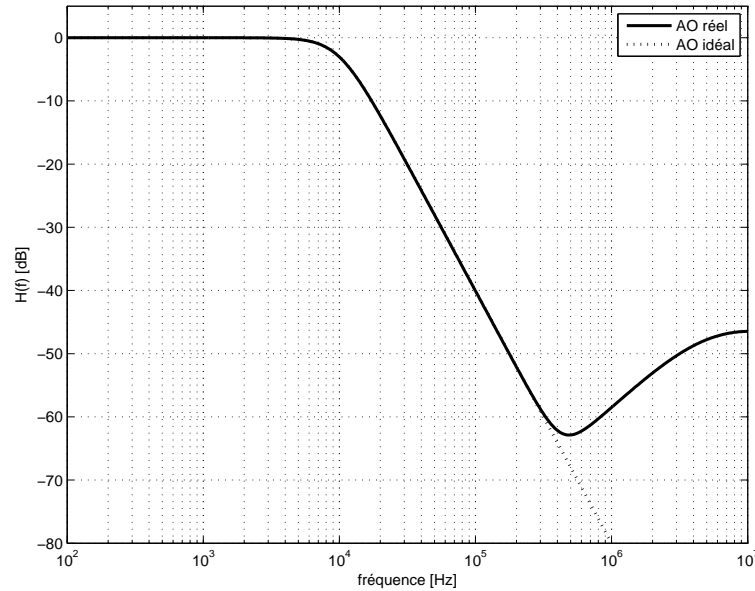


FIGURE 5.12.: Réponses fréquentielles idéale et réelle d'une cellule de Sallen et Key

Modèle HF Pour comprendre ce phénomène, il faut partir du schéma de la cellule SK et prendre en compte les imperfections de l'AO. Comme ce comportement se situe dans le domaine HF, on peut se simplifier la tâche en considérant que, dans ce domaine de fréquences, la réactance des capacités C_1 et C_2 est négligeable. Le schéma d'une cellule SK passe-bas devient alors celui présenté dans la figure 5.13a.

Tenant compte du fait que le gain de l'AO n'est pas infini et que sa résistance de sortie n'est pas nulle, on obtient le schéma de la figure 5.13b. Une transformation de Thévenin du circuit d'entrée permet d'obtenir le schéma de la figure 5.13c dans lequel

$$U_{thv} = U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_{thv} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (5.90)$$

Admettant que le courant d'entrée de l'AO est nul, les équations de ce dernier schéma sont

$$U_{in} = U_2 \quad (5.91)$$

$$U_{thv} = I R_{thv} + U_2 \Rightarrow I = \frac{U_{thv} - U_2}{R_{thv}} \quad (5.92)$$

$$U_2 = I R_{out} - A(jf) U_{in} = \frac{U_{thv} - U_2}{R_{thv}} R_{out} - A(jf) U_2 \quad (5.93)$$

On en déduit que

$$U_2 \left(1 + \frac{R_{out}}{R_{thv}} + A(jf) \right) = U_{thv} \frac{R_{out}}{R_{thv}} = U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{R_{out}}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = U_1 \frac{R_{out}}{R_1}$$

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

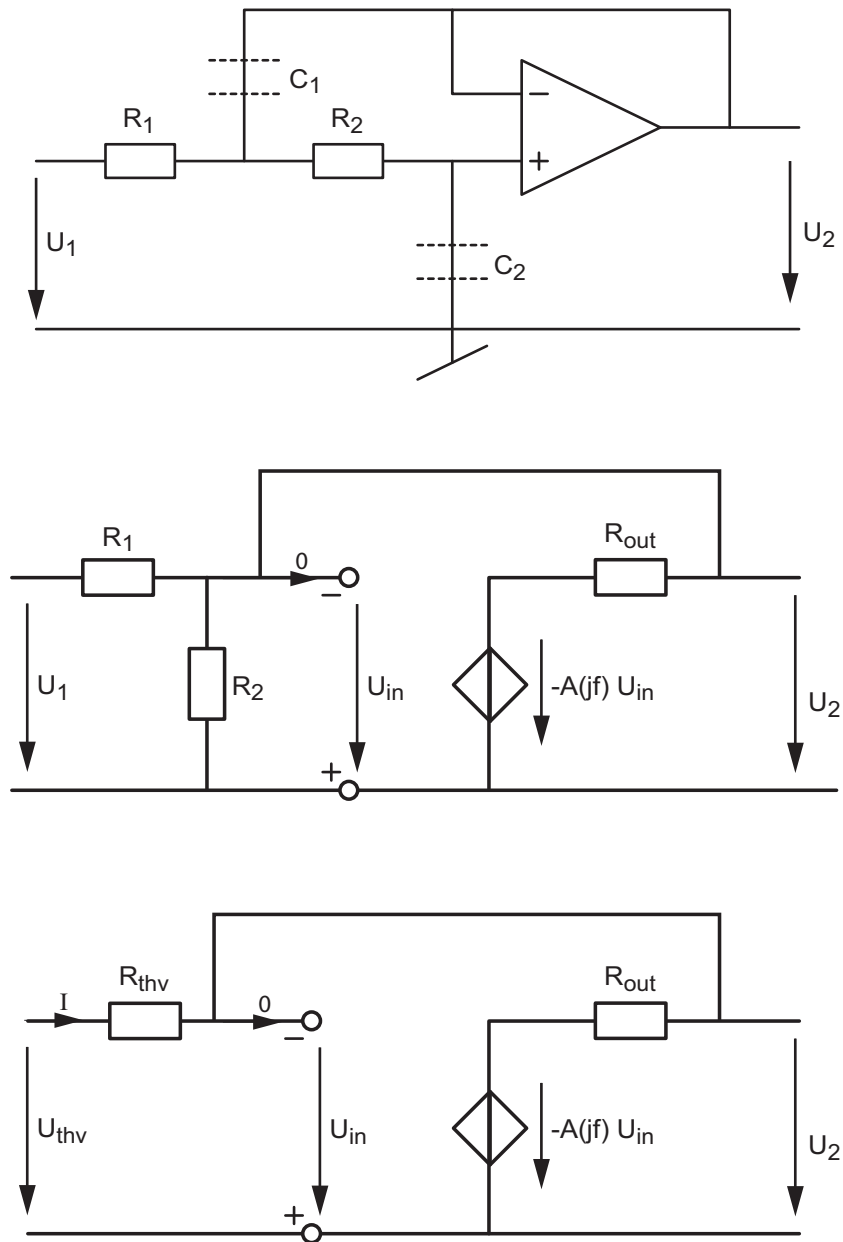


FIGURE 5.13.: Schéma d'une cellule de Sallen et Key dans le domaine HF

On obtient ainsi une relation entre les tensions d'entrée et de sortie valable pour les hautes fréquences

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R_{out}/R_1}{1 + \frac{R_{out}}{R_{thv}} + A(jf)} \quad \text{avec} \quad A(jf) = \frac{A_0}{1 + jf/f_{ao}} \quad (5.94)$$

Considérant que, dans le domaine HF, le gain de l'AO vaut

$$A(jf) = \frac{A_0}{1 + jf/f_{ao}} \simeq \frac{A_0}{jf/f_{ao}} = \frac{1}{jf/(f_{ao}A_0)} = \frac{1}{jf/f_T} \quad (5.95)$$

et que la résistance de sortie ($R_{out} \simeq 100 \Omega$) est généralement beaucoup plus petite que R_1 ou R_{thv} , on voit que la relation (5.94) peut s'écrire

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R_{out}/R_1}{1 + \frac{R_{out}}{R_{thv}} + A(jf)} \simeq \frac{R_{out}/R_1}{1 + A(jf)} = \frac{R_{out}}{R_1} \frac{1}{1 + 1/(jf/f_T)}$$

On en déduit que le gain de la cellule SK dans le domaine HF vaut

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R_{out}}{R_1} \frac{jf/f_T}{1 + jf/f_T} \quad (5.96)$$

On constate ainsi que l'effet conjugué de $A(jf)$ et de R_{out} conduit à une réponse fréquentielle du type passe-haut dont la fréquence caractéristique est égale à la fréquence de transition f_T et de gain égal au rapport des résistances R_{out} et R_1 . On en déduit que pour abaisser ce gain, il faut choisir R_1 aussi grand que possible.

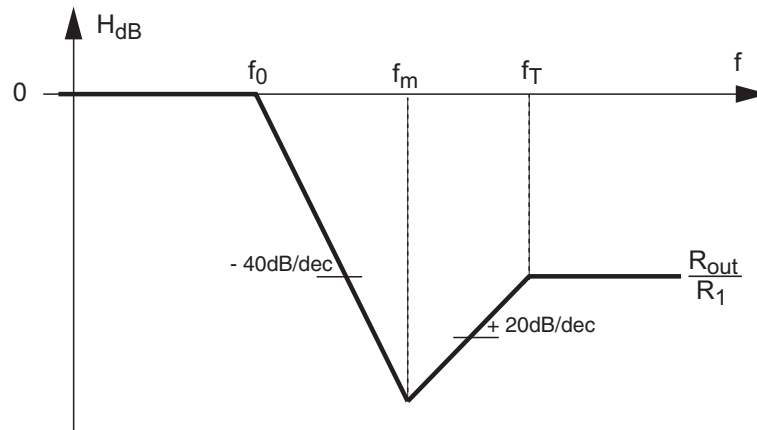


FIGURE 5.14.: Réponse fréquentielle dans les domaines BF et HF

Asymptotiquement, cela donne un diagramme de Bode (figure 5.14) caractérisé par le comportement du filtre passe-bas dans le domaine BF (où l'AO joue correctement son rôle) et, dans le domaine HF, par un filtre passe-haut de gain R_{out}/R_1 . Comme les pentes des deux asymptotes valent respectivement -40 et $+20$ dB/dec, on peut montrer que la fréquence intermédiaire f_m se situe en

$$f_m = \left(f_0^2 f_T \frac{R_1}{R_{out}} \right)^{1/3} \quad (5.97)$$

Compensation du comportement HF Afin de diminuer le comportement HF, on peut introduire une cellule de compensation réalisée par un simple filtre RC passe-bas dont la fréquence caractéristique se situe aux environs de la fréquence intermédiaire f_m . Ce qui donne

$$RC \simeq \frac{1}{2\pi f_m} \quad (5.98)$$

Dans le cas de notre exemple réalisé avec un AO dont la fréquence de transition f_T vaut environ 4 MHz et $R_{out} \simeq 100 \Omega$, on obtient

$$f_m = \left(f_0^2 f_T \frac{R_1}{R_{out}} \right)^{1/3} = \left((10^4)^2 \cdot 4 \cdot 10^6 \cdot \frac{11'250}{100} \right)^{1/3} \simeq 350 \text{ kHz}$$

On peut ainsi calculer le temps caractéristique du compensateur HF

$$RC \simeq \frac{1}{2\pi f_m} \simeq 450 \text{ ns}$$

et réaliser celui-ci avec une résistance et un condensateur valant $R = 450 \Omega$ et $C = 1 \text{ nF}$.

Comme la résistance R est beaucoup plus faible que la résistance R_1 de la cellule SK, on peut sans autre placer la cellule RC en amont de la cellule SK (figure 5.15). On obtient alors la réponse présentée dans la figure 5.16a qui assure plus de 65 dB d'atténuation.

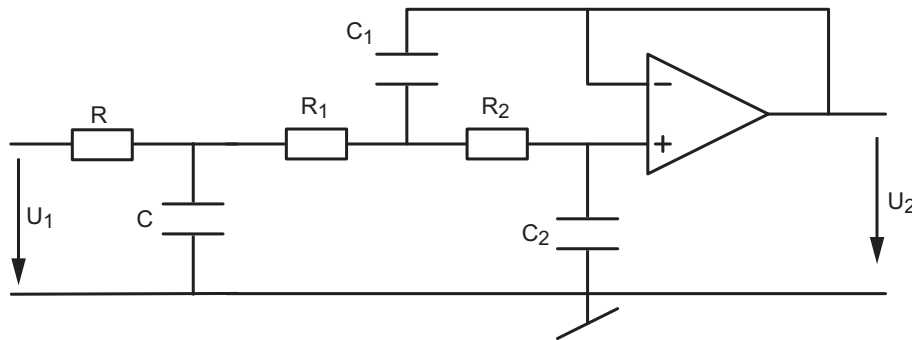


FIGURE 5.15.: Schéma d'une cellule de Sallen et Key avec le compensateur HF

On notera que la compensation HF n'est généralement pas nécessaire pour les filtres passe-bas d'ordre supérieur à 2. En effet, comme le montre la figure 5.16b pour un filtre d'ordre 3, l'atténuation cumulée de deux cellules suffit déjà pour atteindre des niveaux satisfaisants d'un point de vue pratique.

5.6. Filtres optimums

5.6.1. Filtre idéal

Un **filtre idéal** de quelque type que ce soit est caractérisé par

1. une ou des bandes passantes à gain unité ;
2. une ou des bandes d'arrêt à gain nul ;
3. une transition infiniment raide entre les bandes passantes et d'arrêt ;
4. un temps de propagation du signal d'entrée vers la sortie indépendant de la fréquence de celui-ci.

Il est bien clair qu'en réalité aucune de ces qualités n'est réalisable ; on doit donc se contenter d'en approcher l'une ou l'autre et de rechercher des compromis.

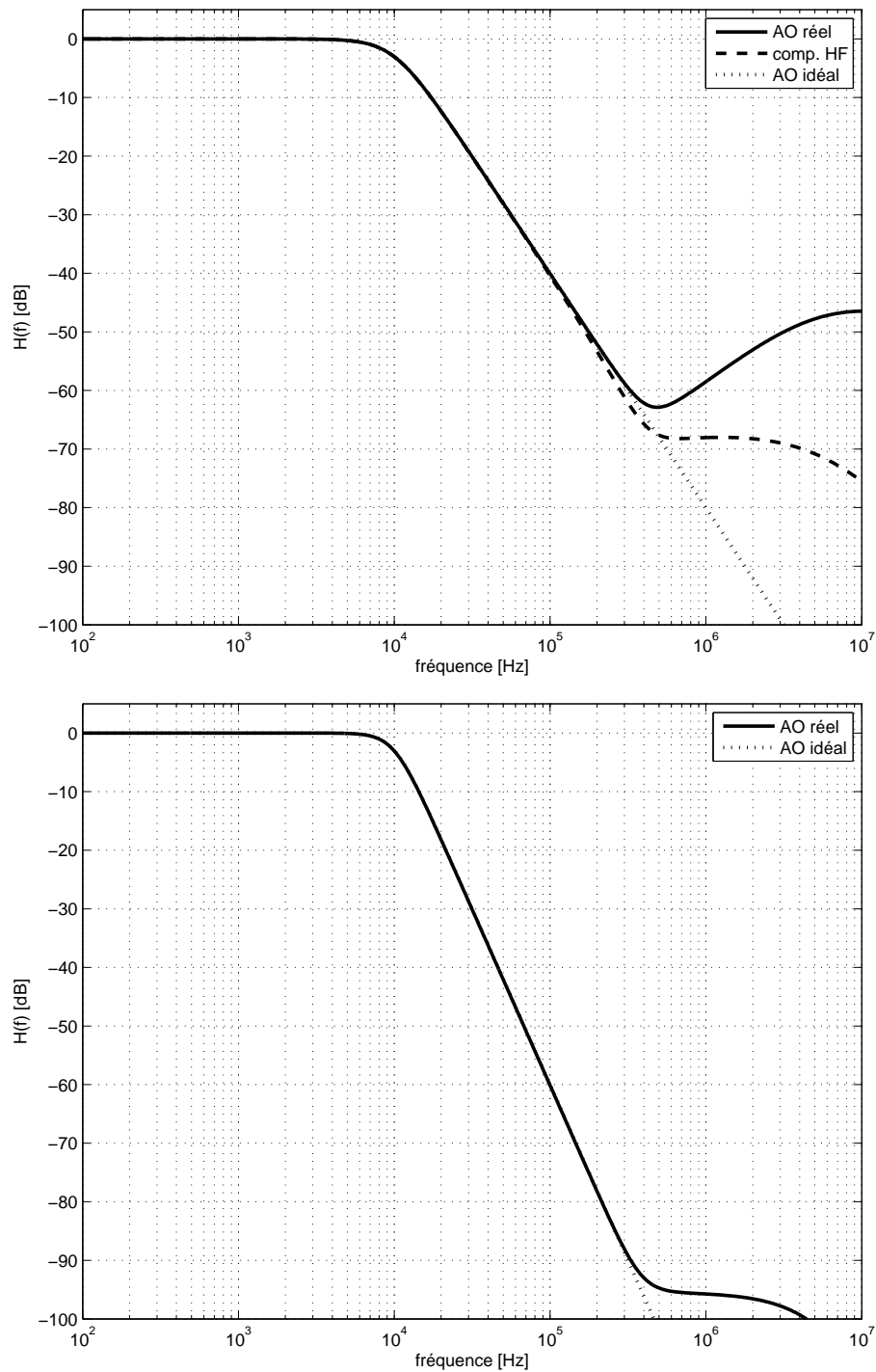


FIGURE 5.16.: a) Réponse fréquentielle d'une cellule de Sallen et Key d'ordre 2 avec compensation HF
 b) Réponse fréquentielle d'un filtre passe-bas d'ordre 3 sans compensation HF

5.6.2. Filtres réels

Le cahier des charges d'un filtre réel est donné dans le domaine des fréquences à l'aide d'un gabarit (figure 5.17). Celui-ci précise les bandes passantes, bandes de transition et bandes d'arrêt souhaitées. À la donnée du gabarit sont ajoutées des spécifications telles que

- l'amplitude de l'ondulation dans les bandes passantes et/ou d'arrêt ;
- l'uniformité du temps de propagation dans la bande passante (phase linéaire).

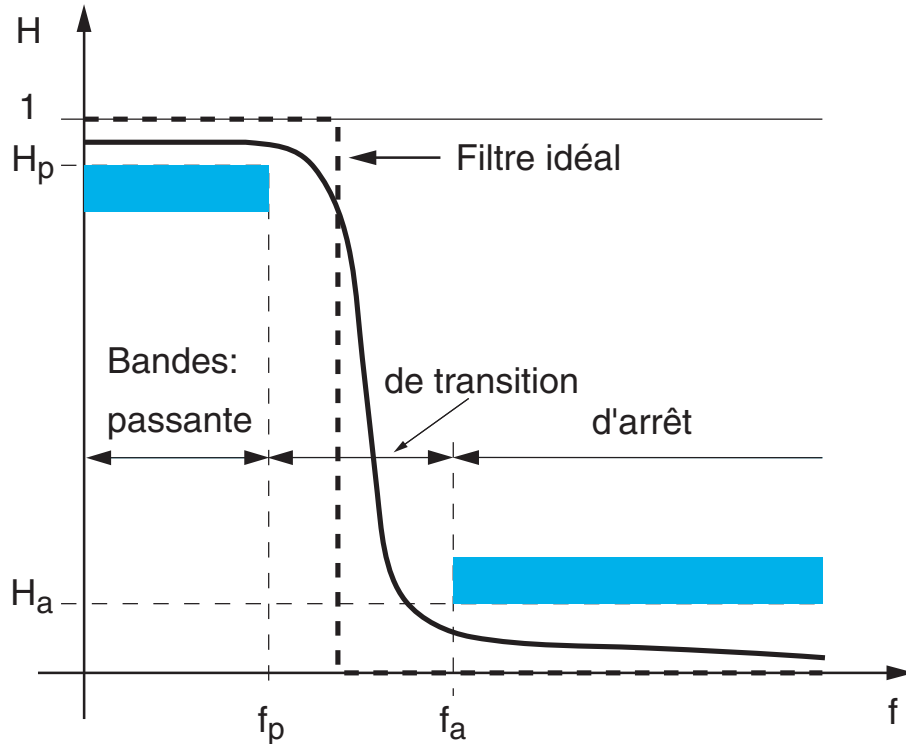


FIGURE 5.17.: Gabarit pour un filtre passe-bas

La tentative de respecter un cahier des charges conduit à des fonctions de transfert

$$H(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)} = \frac{b_0 + b_1(j\omega) + b_2(j\omega)^2 + \dots}{a_0 + a_1(j\omega) + a_2(j\omega)^2 + \dots} \quad (5.99)$$

dont les dénominateurs sont des **polynômes optimisant au mieux** les contraintes demandées.

La synthèse des filtres, c'est-à-dire la recherche d'une fonction de transfert satisfaisant à un cahier des charges sera étudiée dans le cours de Traitement des Signaux. Dans ce chapitre consacré à la réalisation des filtres analogiques, on se contente de voir comment on calcule les composants d'un circuit à partir de la fonction de transfert d'un filtre optimum donné.

5.6.3. Approximations d'un filtre idéal

Polynômes optimums

Ces polynômes, appelés polynômes d'approximation, conduisent à des filtres caractérisés par une des propriétés suivantes :

1. une bande passante plate au maximum : **filtres de Butterworth** ;
2. une bande de transition étroite obtenue au dépend d'une ondulation de la réponse fréquentielle dans la bande passante : **filtres de Tchebycheff** ;
3. un temps de propagation uniforme (ou une phase linéaire) : **filtres de Bessel**.

Caractéristiques des filtres

Les comportements temporel et fréquentiel de ces trois filtres sont illustrés par les figures 5.18 et 5.19. À titre comparatif, on y a ajouté un filtre passe-bas composé de cellules identiques d'ordre 1 qui ne répond à aucun critère d'optimisation. Dans les quatre cas, les filtres sont d'ordre 5.

Pour que les comparaisons se fassent sur une base commune, tous les filtres ont la même pulsation de coupure, à savoir $\omega_c = 1$ [rad/sec]. Afin de faciliter la comparaison, l'ensemble des réponses sont présentées dans la figure 5.20.

Temps de propagation ou temps de phase

On sait que le déphasage φ est une mesure du décalage temporel t_d entre deux signaux périodiques de même nature et que l'on a la relation suivante :

$$\frac{\varphi}{2\pi} = \frac{t_d}{T} \quad (5.100)$$

De manière équivalente, cela s'écrit

$$\varphi(\omega) = \frac{2\pi}{T} t_d = \omega t_d \quad \Leftrightarrow \quad t_d = \frac{\varphi(\omega)}{\omega} = T \frac{\varphi(\omega)}{2\pi} \quad (5.101)$$

Lorsque l'on s'intéresse au *temps de propagation* t_p d'un filtre (également désigné sous le nom de *temps de phase*), celui-ci est généralement un temps de retard et on le définit comme suit :

$$t_p(\omega) = -\frac{\varphi(\omega)}{\omega} \quad (5.102)$$

Dans le cas d'un filtre idéal, le temps de propagation est indépendant de la fréquence et le système n'introduit pas de distorsion de phase ; on dit qu'il est à *phase linéaire*. Cela signifie que, pour les systèmes à phase linéaire, toutes les composantes spectrales d'un signal sont retardées du même temps t_p et que le signal temporel est ainsi peu ou pas déformé.

La valeur du temps de propagation ou de phase est généralement donnée pour les basses fréquences. On peut alors montrer que, pour chaque cellule d'ordre 1 ou 2, on a

$$t_p = -\left. \frac{\varphi(\omega)}{\omega} \right|_{\omega \rightarrow 0} = \frac{1}{Q_0 \omega_0} \quad (5.103)$$

où ω_0 est la pulsation caractéristique de la cellule considérée et Q_0 son facteur de qualité (pour les cellules d'ordre 1, on prend $Q_0 = 1$). Dans le cas où plusieurs cellules sont mises en cascade, on a bien évidemment

$$t_p = \sum_k t_{p,k} = \sum_k \frac{1}{Q_{0k} \omega_{0k}} \quad (5.104)$$

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

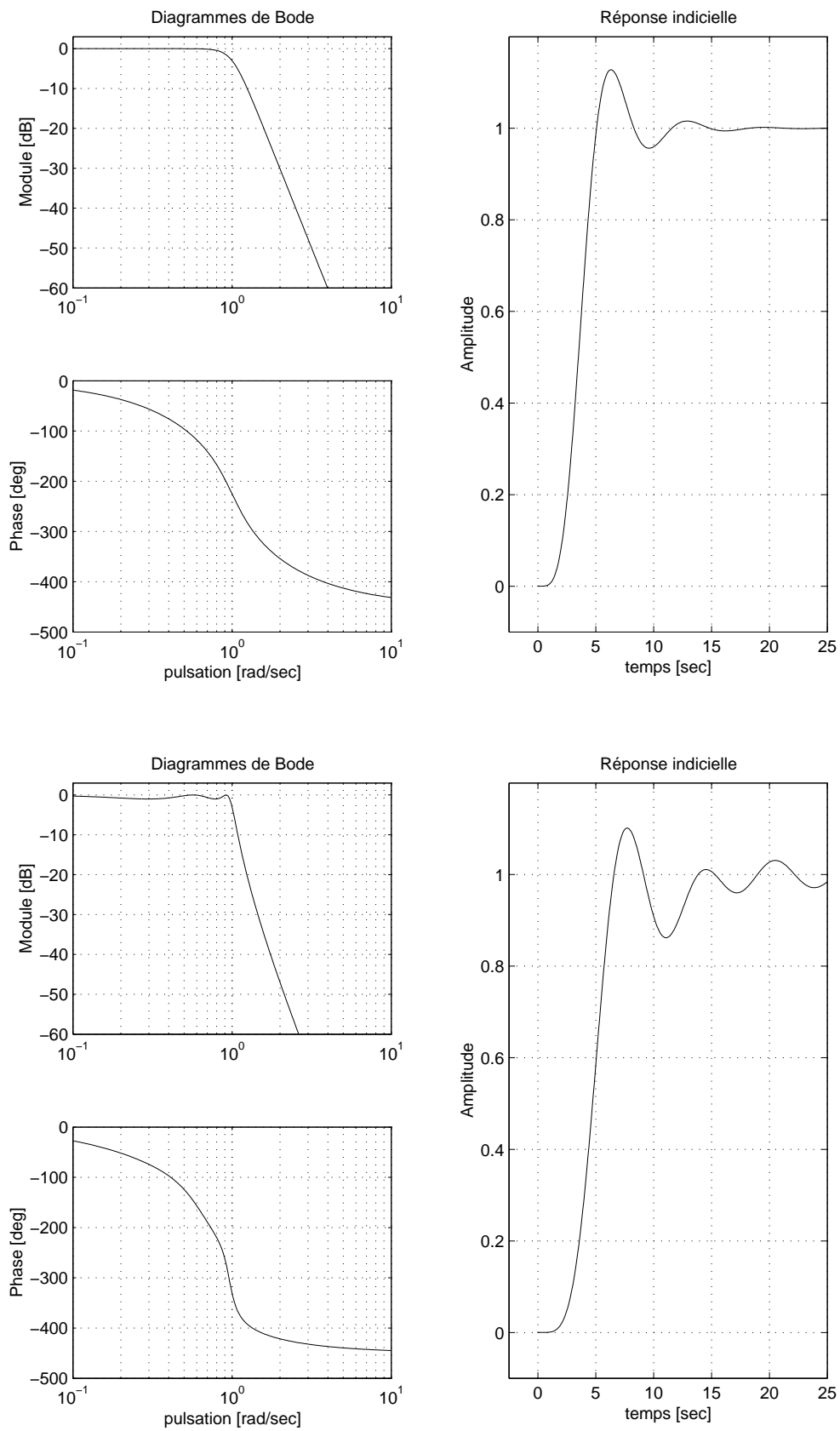


FIGURE 5.18.: Filtres de Butterworth et de Tchebycheff (n=5)

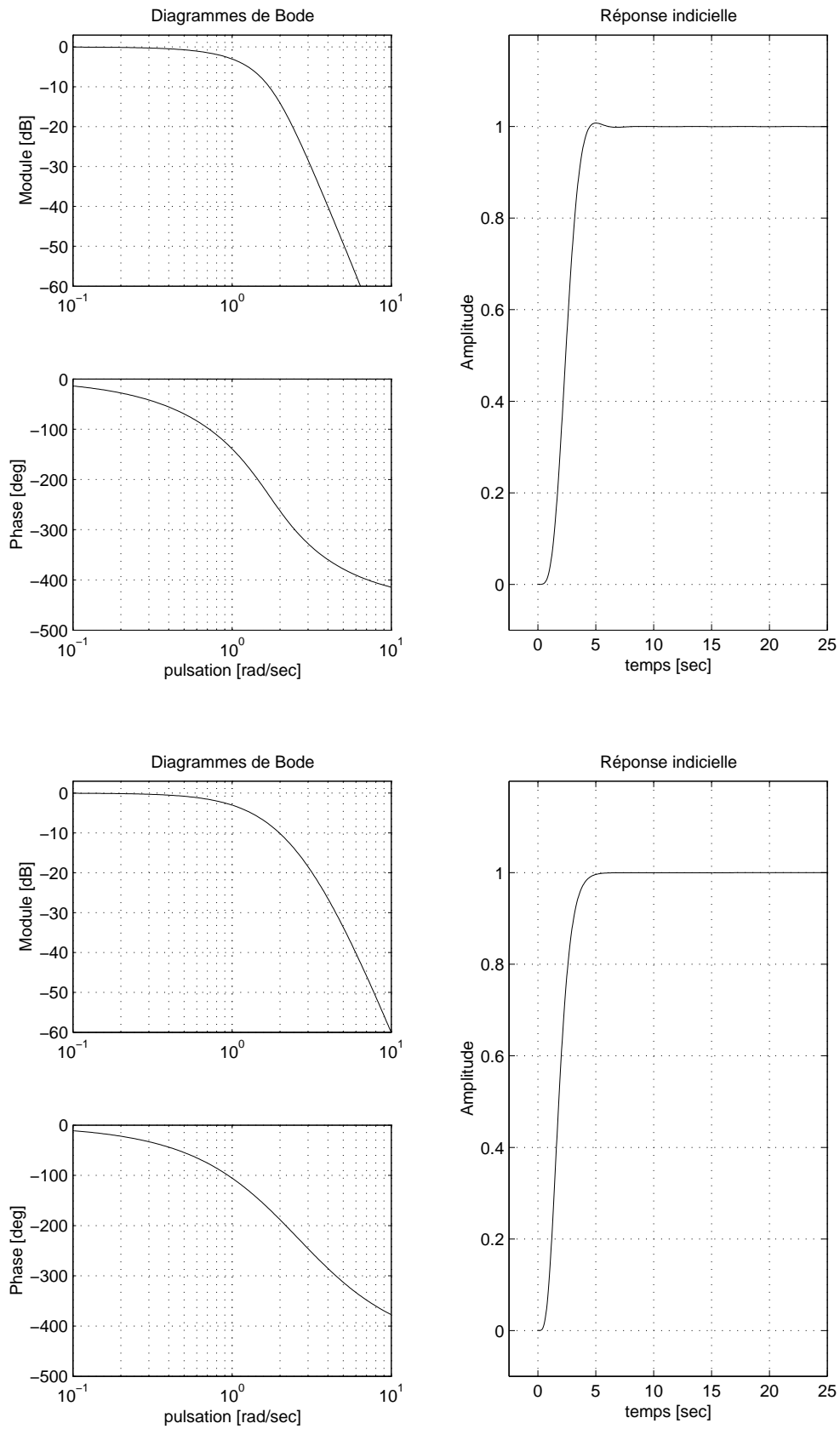


FIGURE 5.19.: Filtre de Bessel ($n=5$) et 5 cellules d'ordre 1

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

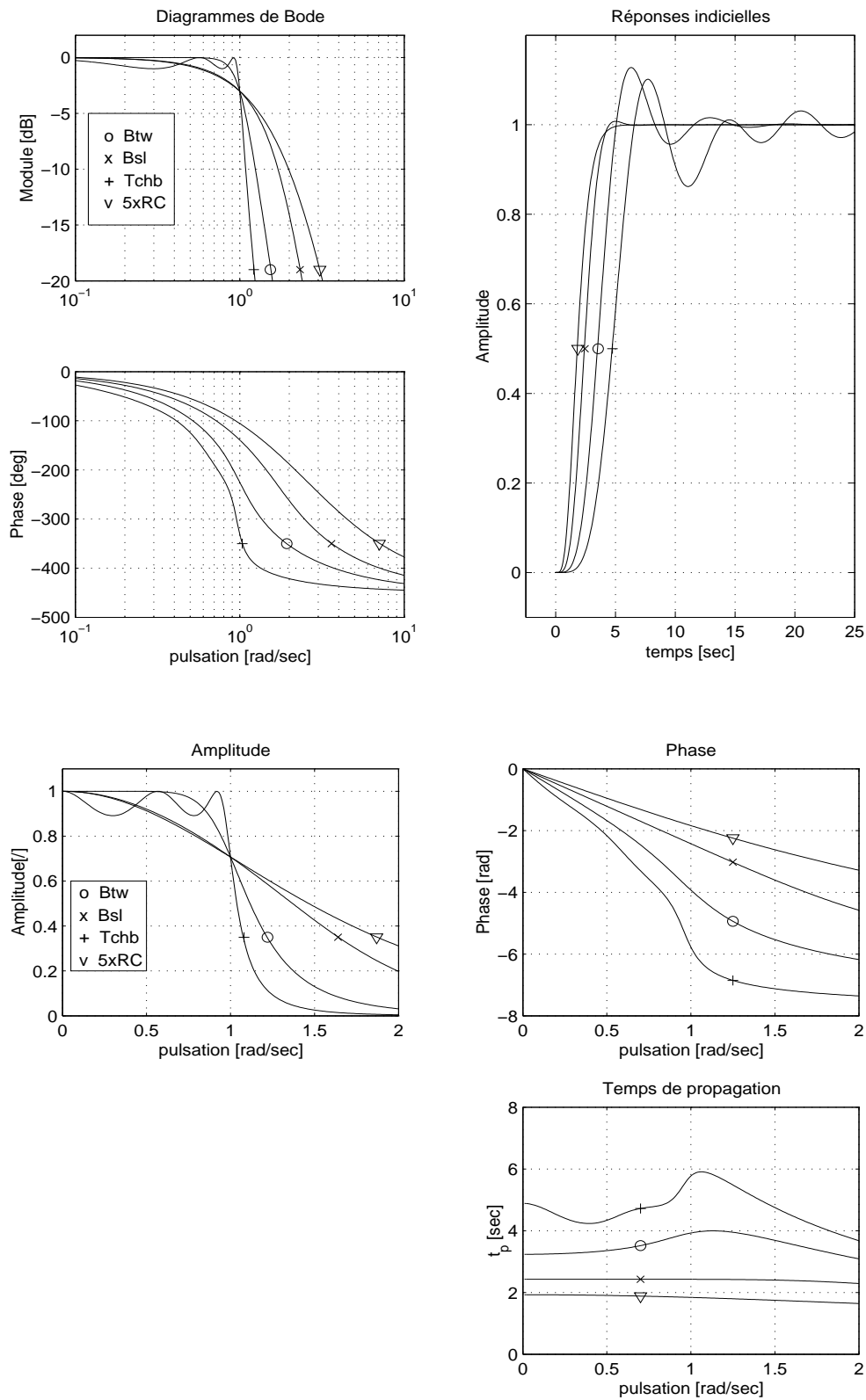


FIGURE 5.20.: a) Comparaison des réponses fréquentielles et indicielles
b) Diagrammes linéaires et temps de propagation

On peut noter qu'en bonne approximation pour des filtres à phase linéaire (Bessel), le temps de propagation se mesure sur la réponse indicielle d'un filtre en relevant le temps nécessaire pour atteindre le 50% de la valeur asymptotique

$$t_p \simeq t_{50\%} \quad (5.105)$$

Pour mémoire, on rappelle que le temps de montée d'une réponse indicielle est défini comme suit

$$t_r = t_{90\%} - t_{10\%} \quad (5.106)$$

et que la durée du régime transitoire vaut environ

$$t_{trans} \simeq 5 \tau_{max} \simeq 10 \left. \frac{Q_{0k}}{\omega_{0k}} \right|_{max} \quad (5.107)$$

Remarque Dans la littérature, le temps de propagation est souvent défini comme la dérivée de la phase par rapport à la pulsation

$$t_p = -\frac{d\varphi}{d\omega} \quad (5.108)$$

Il s'agit alors plus précisément du *temps de groupe* mesurant le temps de propagation de signaux non permanents tels que des impulsions de durée finie et de forme quelconque. Ce temps correspond au temps de transfert de l'information contenue dans le signal.

Phase et temps de propagation Dans le but de mettre en évidence l'évolution de la phase et du temps de propagation, la figure 5.20b présente la réponse fréquentielle des quatre filtres avec des axes linéaires. On notera en particulier que, pour le filtre de Bessel, le temps de propagation est pratiquement constant dans la bande passante.

Suivant la nature du filtre les performances sont sensiblement différentes. Elles sont présentées dans le tableau 5.2. Les indications (+) et (-) soulignent l'aspect positif ou négatif des caractéristiques mentionnées.

5.6.4. Quel filtre choisir ?


Afin de bien montrer l'effet des filtres sur la forme des signaux, la figure 5.21.a présente les résultats de deux filtrages extrêmes sur un même signal. Celui-ci est un signal triangulaire perturbé par un bruit hautes-fréquences que l'on traite avec un filtre passe-bas d'ordre 8 de Bessel ou de Tchebycheff. On peut alors relever les points suivants.

- **Visuellement**, on constate que dans les deux cas le bruit a pratiquement disparu. Cependant, le filtre de Bessel a conservé la forme du triangle alors que le filtre de Tchebycheff l'a sensiblement modifiée.
- **Auditivement**, malgré le comportement très différent des deux filtres, en particulier au niveau du temps de propagation, on ne distingue aucune différence entre les deux signaux filtrés.

En conclusion, on retiendra que dans tous les cas où la forme du signal doit être respectée (analyse visuelle), on utilisera un filtre à phase linéaire (Bessel). Dans les cas où la bande de transition doit être la plus étroite possible et que la déformation des signaux n'est pas gênante (signaux audio), on choisira un filtre de Tchebycheff.

Afin de souligner encore l'importance de la phase, la figure 5.21.b montre le résultat obtenu en croisant les phases de deux images tout en conservant leurs amplitudes respectives. On y voit à l'évidence que l'information portée par la phase est prépondérante sur celle de l'amplitude.

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

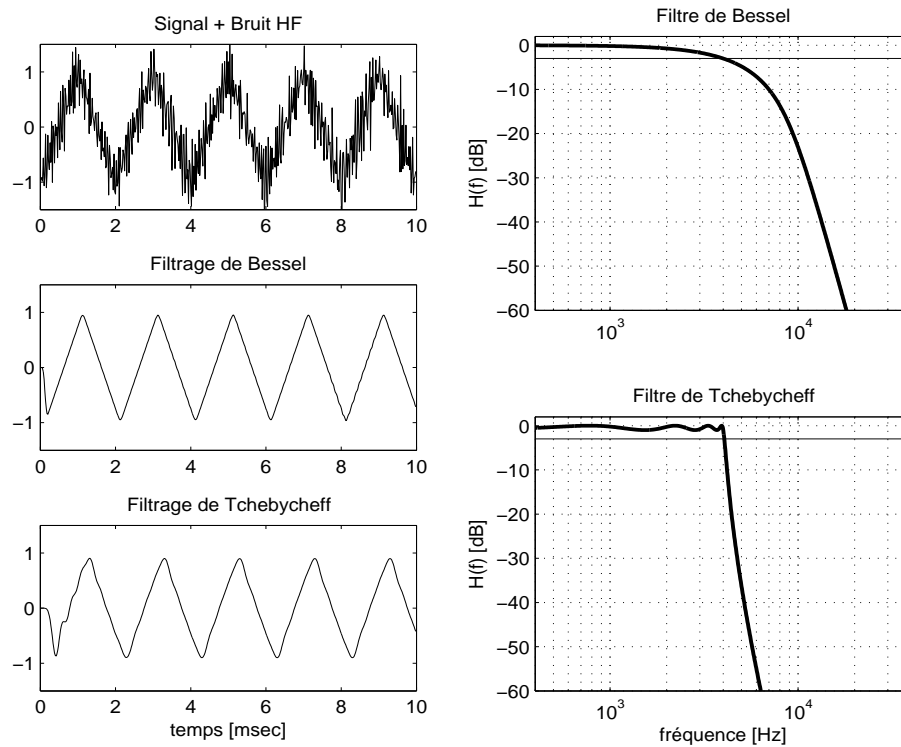

Visuellement, c
Cependant, le fil
Tchebycheff l'a se
Auditivement,
culier au niveau c
les deux signaux

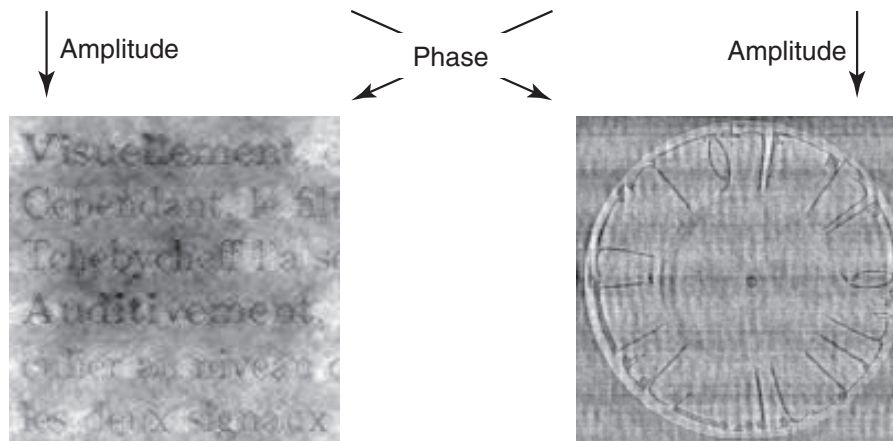


FIGURE 5.21.: a) Filtres de Bessel et de Tchebycheff appliqués à un signal triangulaire
b) Deux images reconstituées après avoir gardé leurs spectres d'amplitude respectifs et croisé leurs spectres de phase

	Butterworth	Bessel	Tchebycheff
Réponse fréquentielle : Régularité de la courbe d'amplitude Raideur de la transition	excellente (+) satisfaisante	moyenne faible (-)	ondulations (-) bonne (+)
Réponse temporelle : Régularité du temps de propagation Qualité de la réponse temporelle	faible moyenne	excellente (+) excellente (+)	mauvaise (-) mauvaise (-)
Caractéristiques : Facteurs de qualité Disparité de la valeur des composants	moyens faible	faibles (+) très faible (+)	élevés (-) forte (-)

TABLE 5.2.: Caractéristiques selon la nature des filtres [1]

5.7. Filtres normalisés

5.7.1. Transformations à partir d'un filtre passe-bas

L'étude des filtres est basée sur la connaissance approfondie des filtres passe-bas. C'est donc à partir des caractéristiques de ceux-ci que l'on analyse et construit celles des filtres de type passe-haut, passe-bande ou réjecteur de bande.

On vérifie aisément que le passage d'une cellule passe-bas d'ordre un à une cellule de type différent se fait par les changements de variable donnés dans le tableau 5.3.

La transformation passe-bas vers passe-haut est aisée alors que les deux autres sont fastidieuses et source d'erreurs. Aussi, dans le cas de filtres passe-bande et coupe-bande, vaut-il mieux utiliser un outil tel que Matlab qui permet d'obtenir directement les polynômes de réalisation.

Il est important de noter que, partant d'un passe-bas d'ordre n , le filtre équivalent passe-bande ou coupe-bande sera d'ordre $2 \cdot n$.

5.7.2. Filtres normalisés

Comme on l'a déjà dit, les filtres sont représentés par des fonctions de transfert dont les dénominateurs $D(j\omega)$ sont des polynômes décomposés en facteurs simples d'ordre 1 ou 2 :

$$D_1(j\omega) = 1 + j\omega/\omega_1 \quad (5.109)$$

$$D_2(j\omega) = 1 + \frac{1}{Q_0} \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 \quad (5.110)$$

Aussi, pour caractériser un filtre d'ordre quelconque, suffit-il de donner les pulsations caractéristiques et les facteurs de qualité de chaque cellule. C'est ce qui est fait dans le

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

Filtre désiré	Caractéristiques	Variable
passé-bas	ω_k	$j\omega/\omega_k$
passé-haut	ω_k	$\omega_k/j\omega$
passé-bande	$\omega_0 = \sqrt{\omega_i\omega_s}$ $B_0 = \frac{\omega_s - \omega_i}{\omega_0}$	$\frac{j\omega/\omega_0 + \omega_0/j\omega}{B_0}$
coupe-bande	$\omega_0 = \sqrt{\omega_i\omega_s}$ $B_0 = \frac{\omega_s - \omega_i}{\omega_0}$	$\frac{B_0}{j\omega/\omega_0 + \omega_0/j\omega}$

TABLE 5.3.: Transformations à partir d'une cellule passé-bas

tableau 5.4 pour les filtres passé-bas. On notera que pour les filtres de Butterworth et Bessel, la pulsation de normalisation est la pulsation de coupure ω_c (3dB d'atténuation).

Pour les filtres de Tchebycheff, la pulsation de normalisation est celle correspondant à la bande dans laquelle on accepte une ondulation. L'amplitude r de l'ondulation admise s'exprime généralement en dB et les valeurs les plus souvent proposées sont 0.5 dB = 1.059 (5.9% d'ondulation) et 1 dB = 1.122 (12.2% d'ondulation). La pulsation de coupure ω_c n'est pas très éloignée de la pulsation d'ondulation ω_r . Partant de la définition des filtres de Tchebycheff, on montre qu'elle vaut

$$\omega_c = \omega_r \cosh \left(\frac{1}{n} \operatorname{acosh} \left(\frac{1}{\sqrt{r^2 - 1}} \right) \right)$$

avec

$$\frac{1}{\sqrt{r^2 - 1}} = \begin{cases} 2.869 & \text{si } r = 0.5 \text{ dB} = 1.059 \\ 1.965 & \text{si } r = 1.0 \text{ dB} = 1.122 \end{cases}$$

5.7.3. Exemple

Sachant que l'on veut réaliser un filtre passé-bas de Bessel d'ordre 3 et pulsation de coupure $\omega_c = 1000$ [rad/sec],

1. dessinez son schéma fonctionnel et précisez les paramètres caractéristiques de chaque cellule ;
2. calculez le temps de propagation de ce filtre et esquissez sa réponse indicielle ;
3. dessinez le schéma de réalisation et calculez les valeurs des composants.

Solution :

Ordre	Btw. ⁽¹⁾	Bessel		Tchb. r = 0.5 dB		Tchb. r = 1 dB	
		ω_k/ω_c	Q_k	ω_k/ω_r	Q_k	ω_k/ω_r	Q_k
1	–	1.000	–	2.8628	–	1.9652	–
2	0.7071	1.2723	0.5774	1.2313	0.8637	1.0500	0.9565
3	–	1.3225	–	0.6265	–	0.4942	–
	1.0000	1.4474	0.6910	1.0689	1.7062	0.9971	2.0177
4	0.5412	1.4310	0.5219	0.5970	0.7051	0.5286	0.7845
	1.3066	1.6043	0.8055	1.0313	2.9406	0.9932	3.5590
5	–	1.5015	–	0.3623	–	0.2895	–
	0.6180	1.5555	0.5635	0.6905	1.1778	0.6552	1.3988
	1.6180	1.7545	0.9165	1.0177	4.5450	0.9941	5.5564
6	0.5176	1.6030	0.5103	0.3962	0.6836	0.3531	0.7609
	0.7071	1.6882	0.6112	0.7681	1.8104	0.7468	2.1980
	1.9319	1.9037	1.0233	1.0114	6.5128	0.9954	8.0037
7	–	1.6840	–	0.2562	–	0.2054	–
	0.5550	1.7160	0.5324	0.5039	1.0916	0.4801	1.2969
	0.8019	1.8221	0.6608	0.8227	2.5755	0.8084	3.1559
	2.2470	2.0491	1.1263	1.0080	8.8418	0.9963	10.8987
8	0.5098	1.7772	0.5060	0.2967	0.6766	0.2651	0.7530
	0.6013	1.8308	0.5596	0.5989	1.6107	0.5828	1.9565
	0.8999	1.9518	0.7109	0.8610	3.4657	0.8506	4.2661
	2.5629	2.1872	1.2257	1.0059	11.5308	0.9971	14.2405
9	–	1.8570	–	0.1984	–	0.1593	–
	0.5321	1.8788	0.5197	0.3954	1.0664	0.3773	1.2600
	0.6527	1.9483	0.5895	0.6727	2.2131	0.6622	2.7129
	1.000	2.0808	0.7606	0.8885	4.4780	0.8806	5.5266
	2.8794	2.3228	1.3219	1.0046	14.5793	0.9976	18.0286
10	0.5062	1.9412	0.5039	0.2372	0.6734	0.2121	0.7495
	0.5612	1.9790	0.5376	0.4878	1.5347	0.4761	1.8645
	0.7071	2.0606	0.6205	0.7293	2.8913	0.7215	3.5605
	1.1013	2.2021	0.8098	0.9087	5.6114	0.9025	6.9367
	3.1962	2.4487	1.4153	1.0037	17.9871	0.9980	22.2630
⁽¹⁾ Pour toutes les cellules des filtres de Butterworth, on a $\omega_k/\omega_c = 1$							

TABLE 5.4.: Pulsations et facteurs de qualité des filtres passe-bas normalisés

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

5.8. Calculs de quelques filtres

5.8.1. Filtre passe-bas de Butterworth

Considérons un filtre d'ordre $n = 3$ dont la bande passante est définie par la pulsation de coupure $\omega_c = 1000$ [rad/sec].

Le filtre sera réalisé par une cellule d'ordre 1 suivie d'une cellule d'ordre 2. Étant donné la propriété des polynômes de Butterworth, les 2 cellules auront des pulsations caractéristiques identiques et égales à la pulsation de coupure. Le tableau des polynômes normalisés donne :

$$\begin{aligned}\omega_{11} &= \omega_c = 1000 \text{ [rad/sec]} \\ \omega_{02} &= \omega_c = 1000 \text{ [rad/sec]}, \quad Q_{02} = 1.0\end{aligned}$$

La fonction de transfert du filtre s'écrit dans les formes de Laplace ou de Bode :

$$\begin{aligned}H(j\omega) &= \frac{\omega_c}{(j\omega + \omega_c)} \frac{\omega_c^2}{\left((j\omega)^2 + \frac{\omega_c}{Q_{02}}j\omega + \omega_c^2\right)} \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_c}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{Q_{02}}\frac{j\omega}{\omega_c} + \left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)^2\right)}\end{aligned}$$

5.8.2. Filtre passe-bas de Bessel

Soit un filtre passe-bas d'ordre $n = 3$ et de pulsation de coupure $\omega_c = 1000$ [rad/sec]. Le filtre sera réalisé par une cellule d'ordre 1 suivie d'une cellule d'ordre 2 caractérisées les pulsations ω_{11} , ω_{02} et le facteur de qualité Q_{02} . Le tableau des polynômes normalisés donne :

$$\omega_{11}/\omega_c = 1.3225 \quad \omega_{02}/\omega_c = 1.4474 \quad Q_{02} = 0.6910$$

On en déduit que

$$\begin{aligned}\omega_{11} &= 1.3225 \cdot \omega_c = 1322.5 \text{ [rad/sec]} \\ \omega_{02} &= 1.4474 \cdot \omega_c = 1447.4 \text{ [rad/sec]}\end{aligned}$$

La fonction de transfert du filtre s'écrit dans les formes de Laplace ou de Bode :

$$\begin{aligned}H(j\omega) &= \frac{\omega_{11}}{(j\omega + \omega_{11})} \frac{\omega_{02}^2}{\left((j\omega)^2 + \frac{\omega_{02}}{Q_{02}}j\omega + \omega_{02}^2\right)} \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_{11}}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{Q_{02}}\frac{j\omega}{\omega_{02}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{02}}\right)^2\right)}\end{aligned}$$

Le fichier Matlab de la figure 5.23 montre comment les réponses fréquentielles et temporelles ont été calculées et tracées.

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

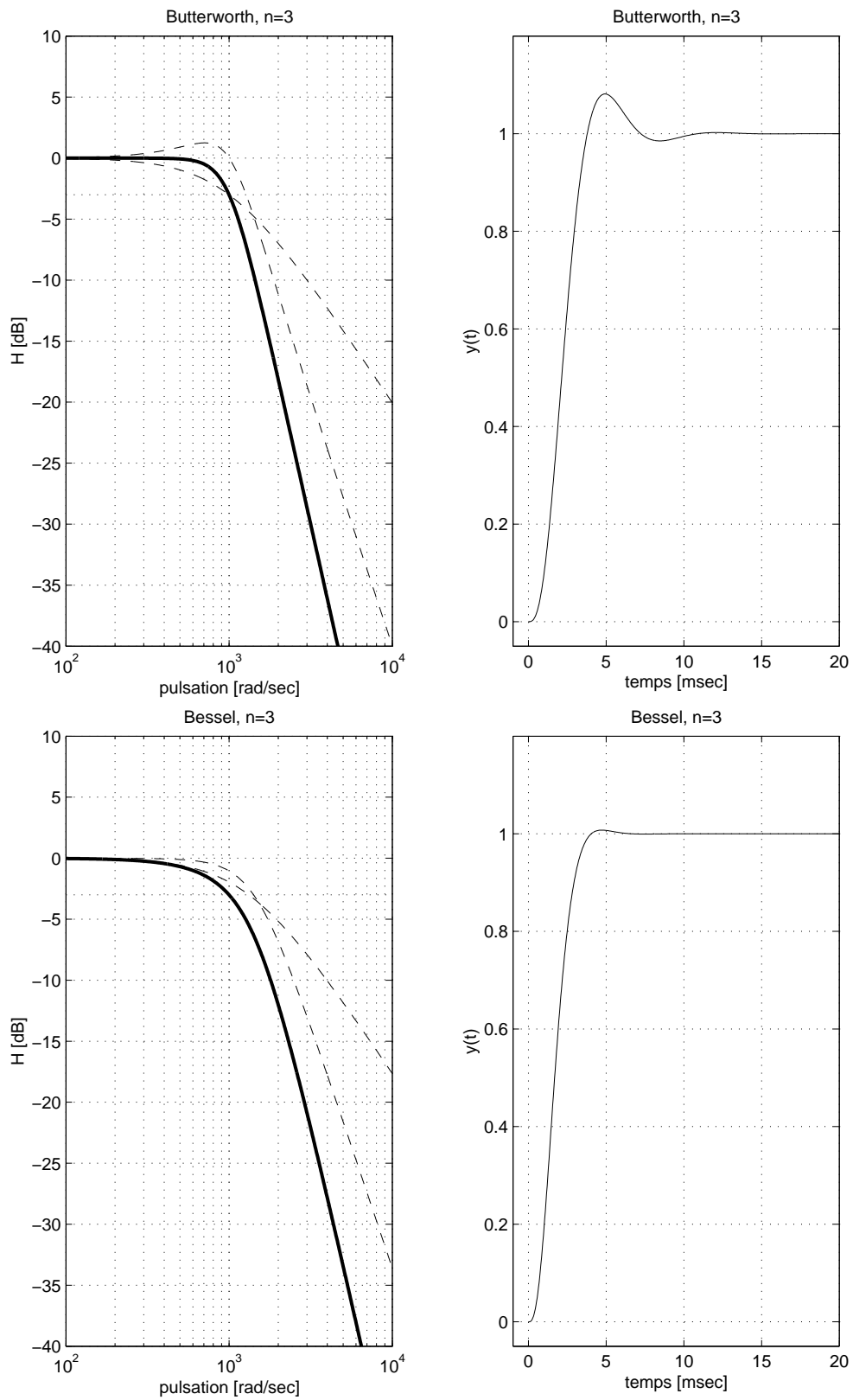


FIGURE 5.22.: Filtres passe-bas de Butterworth et de Bessel


```

% initialisation
clear all; close all; format compact; format short g;
kmax=1000; tmax = 20e-3; dt = tmax/kmax;
tt = 0:dt:tmax;
wdeb = 100; wfin = 1e4;
w = logspace(log10(wdeb),log10(wfin),kmax);

% passe-bas Bessel n=3
wc = 1000;
w11 = wc * 1.3225;
num = [1]; den = [1/w11 1];
G1 = tf (num, den);
w02 = wc * 1.4474; Q02 = 0.6910;
num = [1]; den = [1/w02^2 1/w02/Q02 1];
G2 = tf (num, den);
Gtot = G1*G2;

% réponse fréquentielle
[ampl phi] = bode(Gtot,w); ampl=ampl(:); phi = phi(:);
[ampl1 phi1]= bode(G1,w); ampl1=ampl1(:); phi1 = phi1(:);
[ampl2 phi2]= bode(G2,w); ampl2=ampl2(:); phi2 = phi2(:);
figure;
subplot(1,2,1);
h=semilogx(w,20*log10(ampl));
set(h,'LineWidth',2); hold on;
semilogx(w,20*log10(ampl1),'--', w, 20*log10(ampl2),'--', ...
[wdeb,wfin],[-3,-3],':');
axis ([100, 1e4, -40, 10]); grid;
title('Bessel, n=3');
xlabel('pulsation [rad/sec]'); ylabel('H [dB]');

% reponse indicielle
subplot(1,2,2);
yt = step(Gtot,tt);
plot(tt*1000,yt); grid;
axis([-1, 20, -0.05, 1.2]);
title('Bessel, n=3');
xlabel('temps [msec]'); ylabel('y(t)');

% informations
filtre = ' Bessel, Passe-Bas, ordre 3'
zpk(Gtot) % affichage de G(jw)
[wk zk ]= damp(G1); % pulsation caract. et coeff. d'amortissement
Qk = 1./(2*zk);
wk_Qk = [wk Qk] % affichage des puls. et fact. de qualité

```

FIGURE 5.23.: Calcul et traçage des réponses d'un filtre passe-bas

5.8.3. Filtre passe-bas de Tchebycheff

Soit un filtre passe-bas de Tchebycheff d'ordre $n = 3$ pour lequel on accepte une ondulation $r = 1 \text{ dB}$ dans la bande d'ondulation $\omega_r = 1000 \text{ [rad/sec]}$. La bande passante sera légèrement supérieure à ω_r .

Comme le tableau des polynômes normalisés donne :

$$\omega_{11}/\omega_r = 0.4942 \quad \omega_{02}/\omega_r = 0.9971 \quad Q_{02} = 2.0177$$

on en déduit que :

$$\begin{aligned} \omega_{11} &= 0.4942 \cdot \omega_r = 494.2 \text{ [rad/sec]} \\ \omega_{02} &= 0.9971 \cdot \omega_r = 997.1 \text{ [rad/sec]} \end{aligned}$$

La fonction de transfert du filtre s'écrit dans les formes de Laplace ou de Bode :

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{\omega_{11}}{(j\omega + \omega_{11})} \frac{\omega_{02}^2}{\left((j\omega)^2 + \frac{\omega_{02}}{Q_{02}}j\omega + \omega_{02}^2\right)} \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_{11}}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{Q_{02}} \frac{j\omega}{\omega_{02}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{02}}\right)^2\right)} \end{aligned}$$

5.8.4. Filtre passe-haut de Tchebycheff

Soit un filtre passe-haut d'ordre $n = 4$ avec une ondulation $r = 0.5 \text{ dB}$ dans la bande d'ondulation limitée par la pulsation $\omega_r = 1000 \text{ [rad/sec]}$. Le filtre sera réalisé par deux cellules d'ordre 2 caractérisées les pulsations ω_{01} , ω_{02} et les facteurs de qualité Q_{01} , Q_{02} .

Comme il s'agit d'un filtre passe-haut, on doit inverser les relations donnant les pulsations caractéristiques. Partant du tableau des polynômes normalisés, on en déduit que :

$$\begin{aligned} \omega_r/\omega_{01} &= 0.5970 \quad \Rightarrow \quad \omega_{01} = 1675 \text{ [rad/sec]} \quad Q_{01} = 0.705 \\ \omega_r/\omega_{02} &= 1.0313 \quad \Rightarrow \quad \omega_{02} = 969.6 \text{ [rad/sec]} \quad Q_{02} = 2.941 \end{aligned}$$

La fonction de transfert du filtre s'écrit dans la forme de Bode :

$$H(j\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{\omega_{01}}\right)^2}{\left(1 + \frac{1}{Q_{01}} \frac{j\omega}{\omega_{01}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{01}}\right)^2\right)} \frac{\left(\frac{j\omega}{\omega_{02}}\right)^2}{\left(1 + \frac{1}{Q_{02}} \frac{j\omega}{\omega_{02}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{02}}\right)^2\right)}$$

5.8.5. Filtre passe-bande de Butterworth

On souhaite calculer un filtre passe-bande d'ordre $n = 6$ pour lequel la bande passante est plate au maximum entre les pulsations $\omega_i = 500 \text{ [rad/sec]}$ et $\omega_s = 2000 \text{ [rad/sec]}$.

Ce filtre sera réalisé par 3 cellules d'ordre 2 provenant chacune de la transformation d'une cellule passe-bas d'ordre 1 en une cellule passe-bande d'ordre 2 après avoir effectué le changement de variable suivant :

$$j\omega \longrightarrow \frac{j\omega/\omega_{0k} + \omega_{0k}/j\omega}{B_k}$$

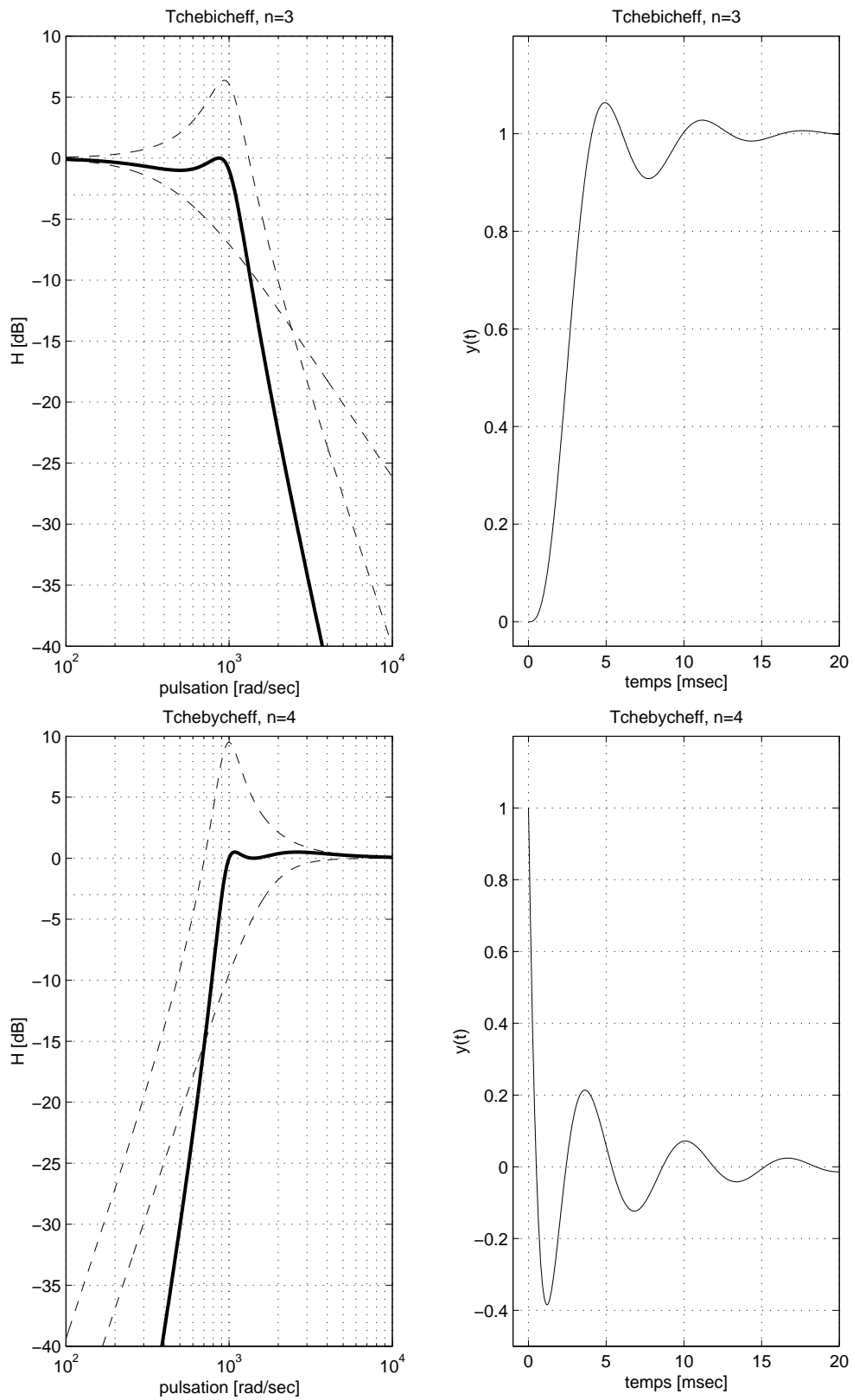


FIGURE 5.24.: Filtres passe-bas et passe-haut de Tchebycheff

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

Dans la forme de Bode, la fonction de transfert du filtre passe-bande s'écrit alors

$$H(j\omega) = \frac{\text{gain} \frac{1}{Q_{01}} \frac{j\omega}{\omega_{01}}}{\left(1 + \frac{1}{Q_{01}} \frac{j\omega}{\omega_{01}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{01}}\right)^2\right)} \frac{\text{gain} \frac{1}{Q_{02}} \frac{j\omega}{\omega_{02}}}{\left(1 + \frac{1}{Q_{02}} \frac{j\omega}{\omega_{02}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{02}}\right)^2\right)} \frac{\text{gain} \frac{1}{Q_{03}} \frac{j\omega}{\omega_{03}}}{\left(1 + \frac{1}{Q_{03}} \frac{j\omega}{\omega_{03}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{03}}\right)^2\right)}$$

On comprend bien que le calcul de ce filtre à partir du tableau des polynômes normalisés n'est pas aisé et qu'il vaut mieux utiliser un programme permettant d'obtenir directement les paramètres de chaque cellule. Le logiciel Matlab se prête particulièrement bien à cela. Le contenu du fichier permettant de calculer le filtre désiré est donné plus bas.

Le logiciel fournit les pulsations caractéristiques et facteurs de qualité

$$\begin{aligned} \omega_{01} &= 506.98 \text{ [rad/sec]} & Q_{01} &= 3.345 \\ \omega_{02} &= 1000.00 \text{ [rad/sec]} & Q_{02} &= 1.349 \\ \omega_{03} &= 1972.40 \text{ [rad/sec]} & Q_{03} &= 3.345 \end{aligned}$$

ainsi que le gain total égal à 5.8664 que l'on répartit entre les 3 cellules :

$$\text{gain} = \sqrt[3]{5.8664} = 1.8035$$

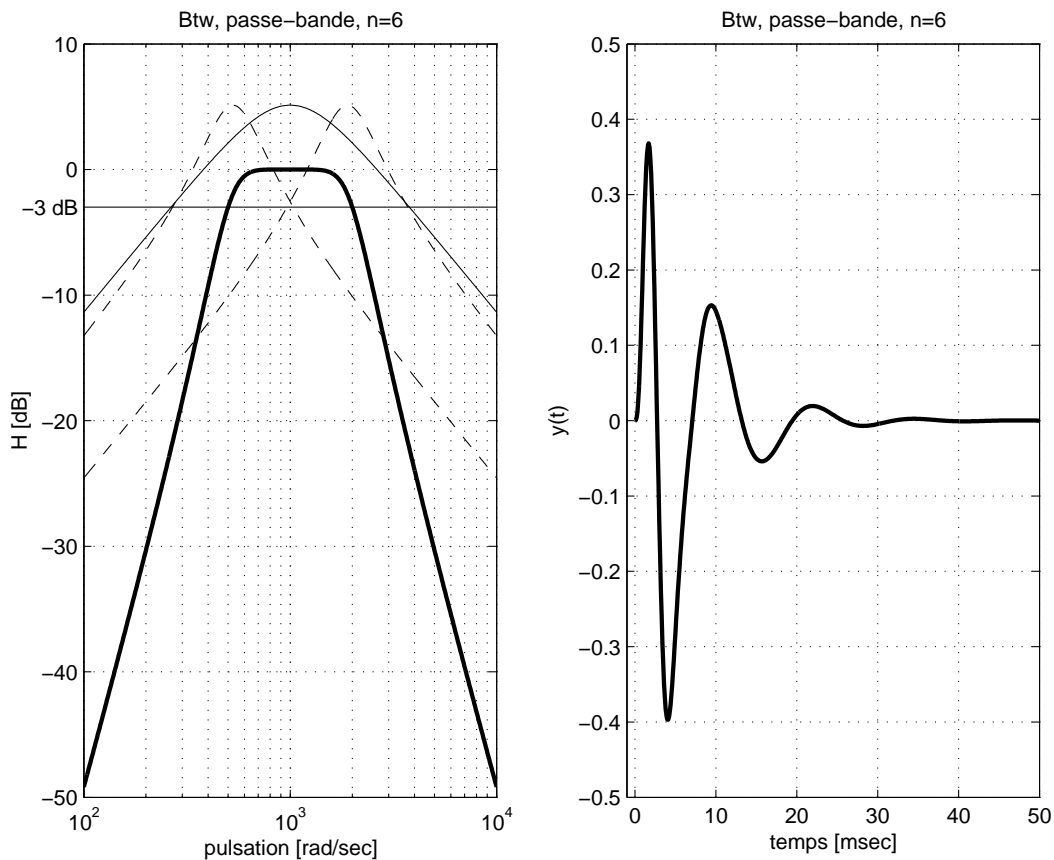


FIGURE 5.25.: Réponses fréquentielle et indicielle d'un filtre passe-bande de Butterworth

Calcul du filtre avec Matlab

```

% calcul d'un filtre passe-bande Btw, n=6
wi = 500; w2 = 2000; n = 6;
[num den] = butter (n/2, [wi w2], 's');
% fonction de transfert du filtre
G0 = tf (num, den)

% affichage des resultats
zpk(G0) % affichage de G0(jw)
[wk zk ] = damp(G0); % pulsation caract. et coeff. d'amortissement
Qk = 1./(2*zk); % calcul des facteurs de qualite
Qk_wk = [Qk wk] % affichage des pulsations et fact. de qualite
% >> Zero/pole/gain:
% >> 3.375e009 s^-3
% >> -----
% >> (s^2 + 327s + 2.787e005) (s^2 + 1500s + 1e006) (s^2 + 1173s + 3.588e006)
% >> Qk_wk =
% >> 1.6147 527.95
% >> 0.66667 1000.00
% >> 1.6147 1894.10

% reprise des resultats
Q01 = 1.6147; w01 = 527.95;
Q02 = 0.66667; w02 = 1000;
Q03 = 1.6147; w03 = 1894.1;
% calcul du gain dans la forme de Bode
alpha = max(num);
gain = alpha/w01*Q01/w02*Q02/w03*Q03
gain = (gain)^(1/3) % gain repartit sur 3 cellules

% fonctions de transfert
G1 = gain * tf ([1/Q01/w01 0], [1/w01^2 1/Q01/w01 1]);
G2 = gain * tf ([1/Q02/w02 0], [1/w02^2 1/Q02/w02 1]);
G3 = gain * tf ([1/Q03/w03 0], [1/w03^2 1/Q03/w03 1]);
G0 = G1 * G2 * G3;

% calcul des reponses frequenielles de chaque cellule
wdeb = 100; wfin = 1e4; % domaine des pulsations
w = logspace(log10(wdeb),log10(wfin),500); % 500 points repartis logar.
[ampl1 phi1] = bode(G1,w);
[ampl2 phi2] = bode(G2,w);
[ampl3 phi3] = bode(G3,w);
[ampl phi] = bode(G0,w);
% transformation de l'objet amplitude en un vecteur
ampl1 = ampl1(:); ampl2 = ampl2(:);
ampl3 = ampl3(:); ampl = ampl(:);

% reponse indicielle
tmax = 50e-3; kmax = 500;
dt = tmax/kmax; tt = 0:dt:tmax;
yt = step(G0,tt);

% tracage du diagramme de Bode
figure;
subplot(1,2,1);
h = semilogx(w,20*log10(ampl)); % tracage de G0(jw)
set(h,'LineWidth',2); % ligne plus epaisse

```

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

```

hold on; % maintien de la figure courante
semilogx([wdeb wfin],[-3 -3]); % ligne en -3 [dB]
semilogx(w,20*log10(ampl1),'--'); % tracage de G1(jw)
semilogx(w,20*log10(ampl2)); % tracage de G2(jw)
semilogx(w,20*log10(ampl3),'--'); % tracage de G3(jw)
axis([wdeb wfin -50 10]); grid; % definition des axes
title('Btw, passe-bande, n=6'); % titre du graphe
xlabel('pulsation [rad/sec]'); % info. pour l'abscisse
ylabel('H [dB]'); % info. pour l'ordonnee
text(70,-3,'-3 dB'); % info. -3 dB
hold off; % liberation de la figure courante

% tracage de la reponse indicielle
subplot(1,2,2);
plot(tt*1000, yt, 'LineWidth', 2); grid on;
axis([-1 tmax*1000 -0.5 0.5]);
title('Btw, passe-bande, n=6');
xlabel('temps [msec]'); ylabel('y(t)');
print -deps pdbtw6.eps % traduction en un fichier .eps

```

5.8.6. Filtre coupe-bande de Butterworth

Considérons la réalisation d'un filtre coupe-bande d'ordre $n = 6$ caractérisé par

1. une réponse fréquentielle plate au maximum dans les deux bandes passantes;
2. des pulsations de coupure situées à 500 [rad/sec] et 2000 [rad/sec].

Il s'agit donc d'un filtre de Butterworth dont la bande d'arrêt est définie au niveau -3 dB. Elle est limitée par les pulsations $\omega_1 = 500$ [rad/sec] et $\omega_2 = 2000$ [rad/sec] et la pulsation centrale à rejeter se situe en $\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} = 1000$ [rad/sec].

Le calcul de la fonction de transfert du filtre coupe-bande se fait avec les commandes Matlab suivantes :

```

n = 6; w1 = 500; w2 = 2000;
[num den] = butter(n/2, [w1 w2], 'stop', 's');

```

On obtient alors le résultat suivant :

$$\frac{(s^2 + 1e006)^3}{(s^2 + 326.9s + 2.787e005) (s^2 + 1499s + 1e006) (s^2 + 1173s + 3.588e006)}$$

Dans la forme de Bode, cette fonction de transfert s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left(1 + \frac{1}{Q_{01}} \frac{j\omega}{\omega_{01}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{01}}\right)^2\right)} \frac{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left(1 + \frac{1}{Q_{02}} \frac{j\omega}{\omega_{02}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{02}}\right)^2\right)} \frac{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left(1 + \frac{1}{Q_{03}} \frac{j\omega}{\omega_{03}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{03}}\right)^2\right)}$$

avec :

$$\begin{aligned} \omega_0 &= 1000.00 \text{ [rad/sec]} \\ \omega_{01} &= 527.95 \text{ [rad/sec]} & Q_{01} &= 1.615 \\ \omega_{02} &= 1000.00 \text{ [rad/sec]} & Q_{02} &= 0.667 \\ \omega_{03} &= 1894.10 \text{ [rad/sec]} & Q_{03} &= 1.615 \end{aligned}$$

Les courbes de réponse fréquentielle du filtre et de ses cellules sont données à la figure 5.26.

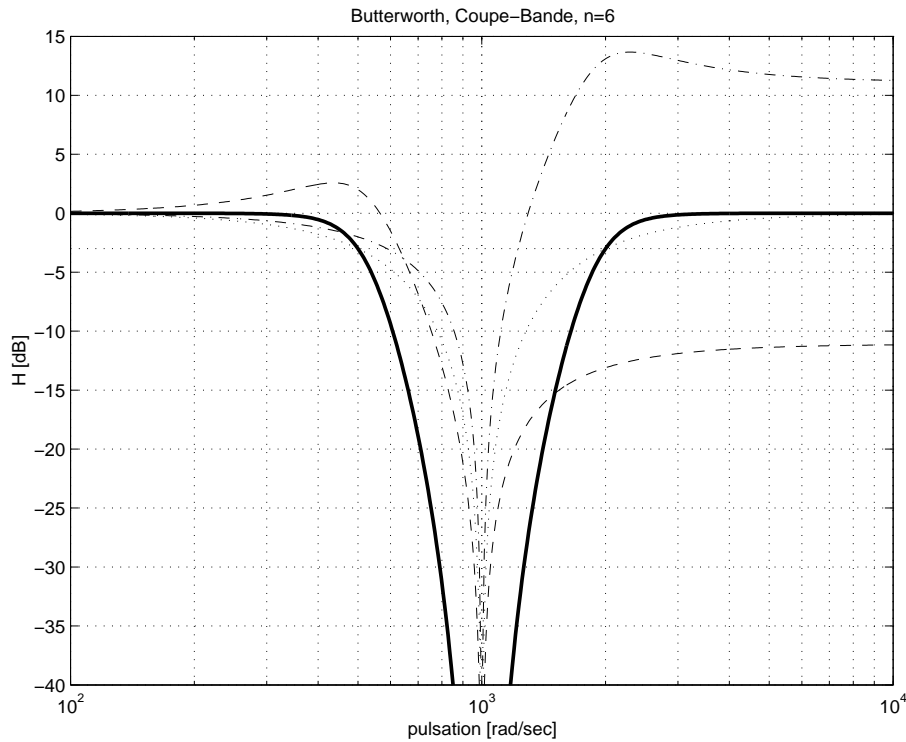


FIGURE 5.26.: Filtre réjecteur de bande de Butterworth

5.9. Circuit universel

Le circuit universel permet, partant d'une configuration donnée, d'obtenir les 4 filtres de base. Pour comprendre la démarche associée à cette réalisation, considérons un circuit constitué d'éléments R, L et C (figure 5.27). Suivant l'endroit où l'on recueille la tension de sortie, on trouve toutes les fonctions mentionnées ci-dessus : aux bornes de la résistance, on obtient une tension filtrée passe-bande ; aux bornes de l'inductance, la tension est filtrée passe-haut ; la capacité, fournit une tension filtrée passe-bas et enfin, aux bornes de l'inductance et de la capacité, on trouve une tension correspondant au réjecteur de bande.

Une réalisation équivalente utilisant des amplificateurs opérationnels peut être obtenue en considérant l'équation différentielle du circuit de la figure 5.27 :

$$\begin{aligned} u(t) &= u_L(t) + u_R(t) + u_C(t) \\ &= L \frac{di}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt \end{aligned}$$

En remplaçant la variable courant $i(t)$ par la charge $q(t) = \int i(t) dt$, l'équation s'écrit :

$$\begin{aligned} u(t) &= L\ddot{q}(t) + R\dot{q}(t) + \frac{1}{C}q(t) \\ u(t) &= (L\ddot{q}(t)) + \frac{R}{L}(L\dot{q}(t)) + \frac{1}{LC}(Lq(t)) \end{aligned} \quad (5.111)$$

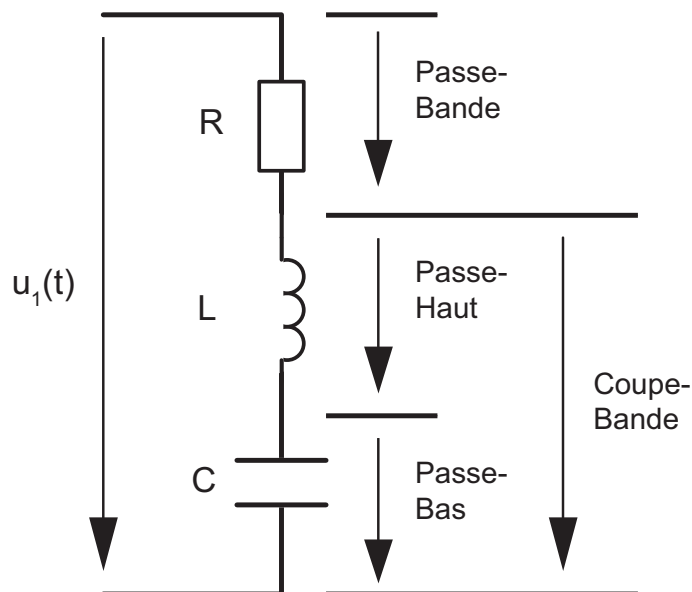


FIGURE 5.27.: Filtre universel réalisé avec des composants R, L et C

Cette écriture permet de voir que la tension appliquée $u(t)$ se décompose en trois tensions faisant intervenir la tension $u_L(t) = L\ddot{q}(t)$, son intégrale $L\dot{q}(t)$ et son intégrale double $Lq(t)$.

Tenant compte du fait que les coefficients de ces variables s'écrivent de manière plus générale à l'aide du facteur de qualité Q_0 et de la pulsation de résonance ω_0 :

$$Q_0 = \frac{\omega_0 L}{R} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad (5.112)$$

on peut récrire l'équation (5.111) sous la forme :

$$u(t) = (L\ddot{q}(t)) + \frac{1}{Q_0}\omega_0 (L\dot{q}(t)) + \omega_0^2 (Lq(t))$$

Ce qui, en terme de tensions électriques, s'écrit

$$u(t) = \begin{cases} u_L(t) + u_R(t) + u_C(t) \\ (u_L(t)) + \frac{1}{Q_0}\omega_0 \left(\int_0^t (u_L(t)) dt \right) + \omega_0^2 \left(\int_0^t \int_0^t (u_L(t) dt) dt \right) \end{cases} \quad (5.113)$$

Décrivant la tension $u_L(t)$ à partir de ses intégrales et de la tension d'entrée, on obtient

$$\begin{aligned} u_L(t) &= u(t) - \frac{1}{Q_0}\omega_0 \int_0^t u_L(t) dt - \omega_0^2 \int_0^t \int_0^t (u_L(t) dt) dt \\ &= u(t) - \frac{1}{Q_0}\omega_0 \int_0^t u_L(t) dt - \omega_0 \int_0^t \omega_0 \int_0^t (u_L(t) dt) dt \end{aligned}$$

qui n'est rien d'autre que l'équivalent de l'équation du circuit RLC série

$$u_L(t) = u(t) - u_R(t) - u_C(t)$$

La réalisation correspondant à cette équation différentielle avec des amplificateurs opérationnels s'obtient en utilisant un sommateur et 2 intégrateurs (figure 5.28) dont la réalisation sous forme intégrée nécessite 3 amplificateurs opérationnels et quelques résistances et capacités. On notera que le gain des intégrateurs $1/RC = \omega_0$ fixe directement la pulsation ω_0 du filtre.

5.9.1. Un exemple de filtre universel

Les fabricants proposent des filtres actifs dits universels dont un exemple est décrit ci-après. Il s'agit du filtre UAF42 proposé par Burr-Brown (figure 5.28). C'est un filtre universel qui peut être configuré en passe-bas, passe-haut, passe-bande ou réjecteur de bande. Il est basé sur l'architecture classique à variables d'état constituée d'un inverseur et de deux intégrateurs. Les capacités et résistances intégrées sont ajustées à 0.5% près. L'adjonction de résistances extérieures permet de réaliser la fonction souhaitée.

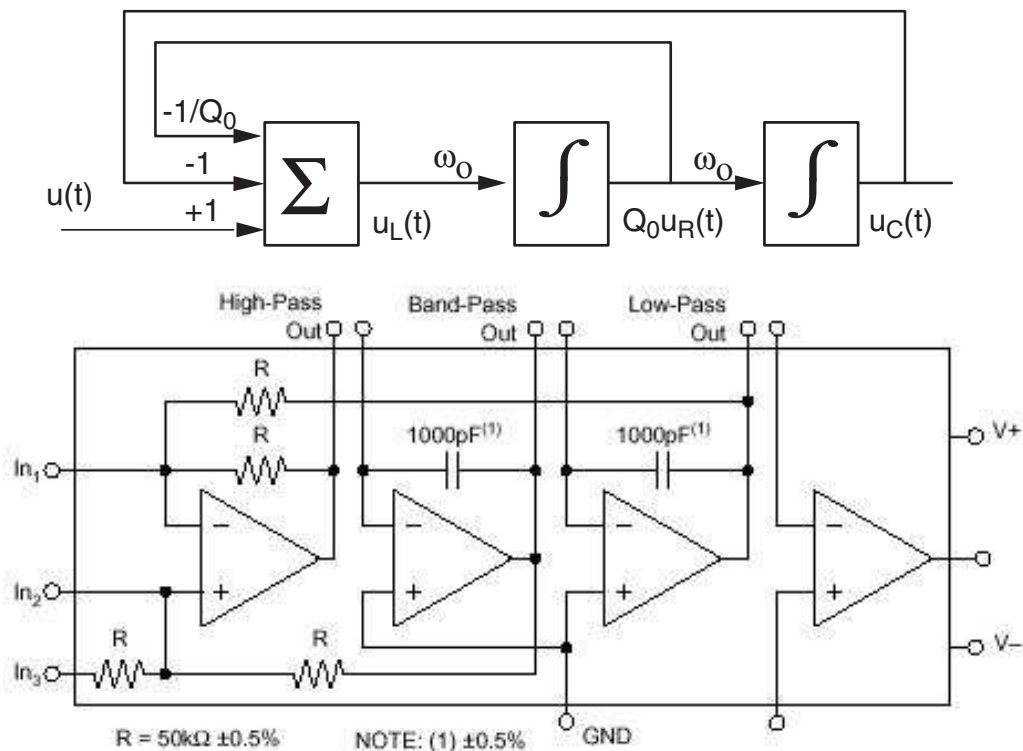


FIGURE 5.28.: Schéma fonctionnel d'un filtre universel et sa réalisation

La synthèse de ces filtres est facilitée par l'utilisation d'un programme décrit dans la note d'application : " Filter Design Program for the UAF42 Universal Active Filter". On peut ainsi réaliser des filtres du type de Butterworth, de Bessel, de Tchebycheff direct ou inverse. Pour ces derniers, l'ondulation acceptée se situe dans la bande d'arrêt. Une illustration des réponses obtenues pour des filtres passe-bas d'ordre 5 et de fréquence de coupure de 5 kHz est donnée à la figure 5.29.

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

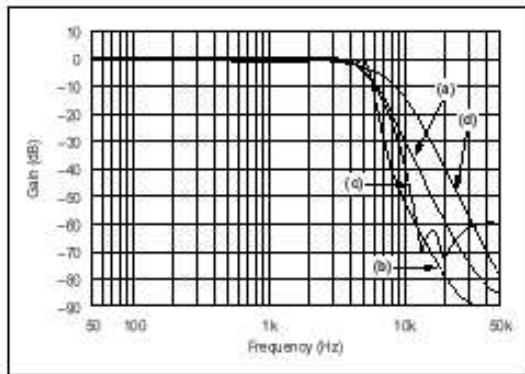


FIGURE 17. Gain vs Frequency for Fifth-Order 5kHz (a) Butterworth, (b) 3dB Chebyshev, (c) -60dB Inverse Chebyshev, and (d) Bessel Unity-Gain Low-Pass Filters, Showing Overall Filter Response.

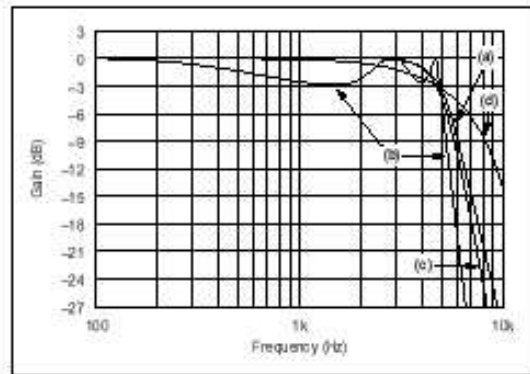


FIGURE 18. Gain vs Frequency for Fifth-Order 5kHz (a) Butterworth, (b) 3dB Chebyshev, (c) -60dB Inverse Chebyshev, and (d) Bessel Unity-Gain Low-Pass Filters, Showing Transition-Band Detail.

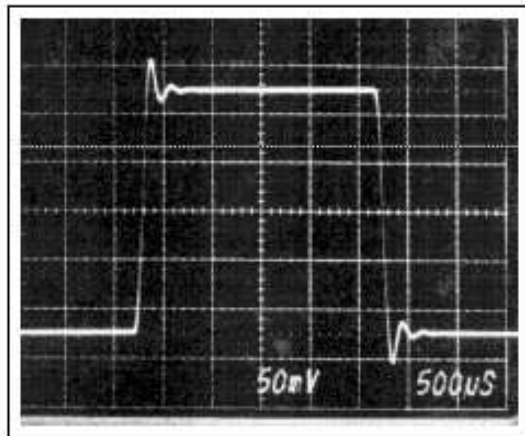


FIGURE 19. Step Response of Fifth-Order 5kHz Butterworth Low-Pass Filter.

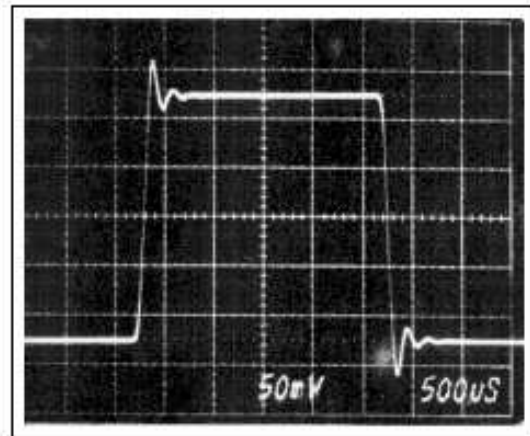


FIGURE 21. Step Response of Fifth-Order 5kHz, -60dB Inverse Chebyshev Low-Pass Filter.

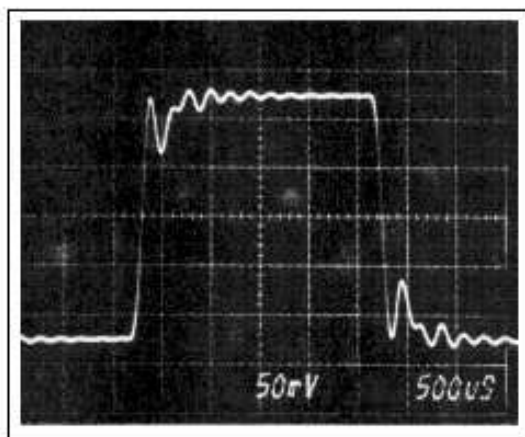


FIGURE 20. Step Response of Fifth-Order 5kHz, 3dB Ripple Chebyshev Low-Pass Filter.

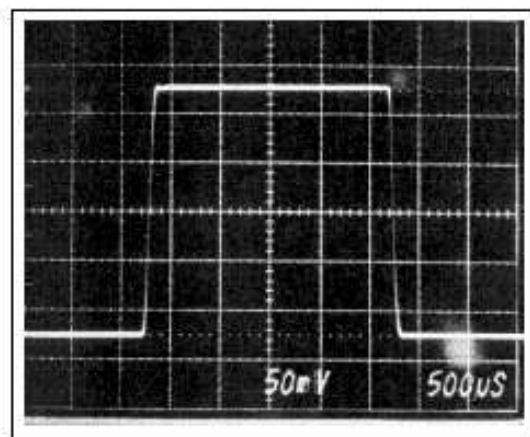


FIGURE 22. Step Response of Fifth-Order 5kHz Bessel Low-Pass Filter.

FIGURE 5.29.: Réponses fréquentielles et indicielles des filtres passe-bas

5.10. Exercices

FA 1 : Pour les quatre paires de signaux de la figure FA1, précisez quels sont les filtres utilisés et proposez pour chaque cas un circuit réalisé avec les trois éléments R, L et C.

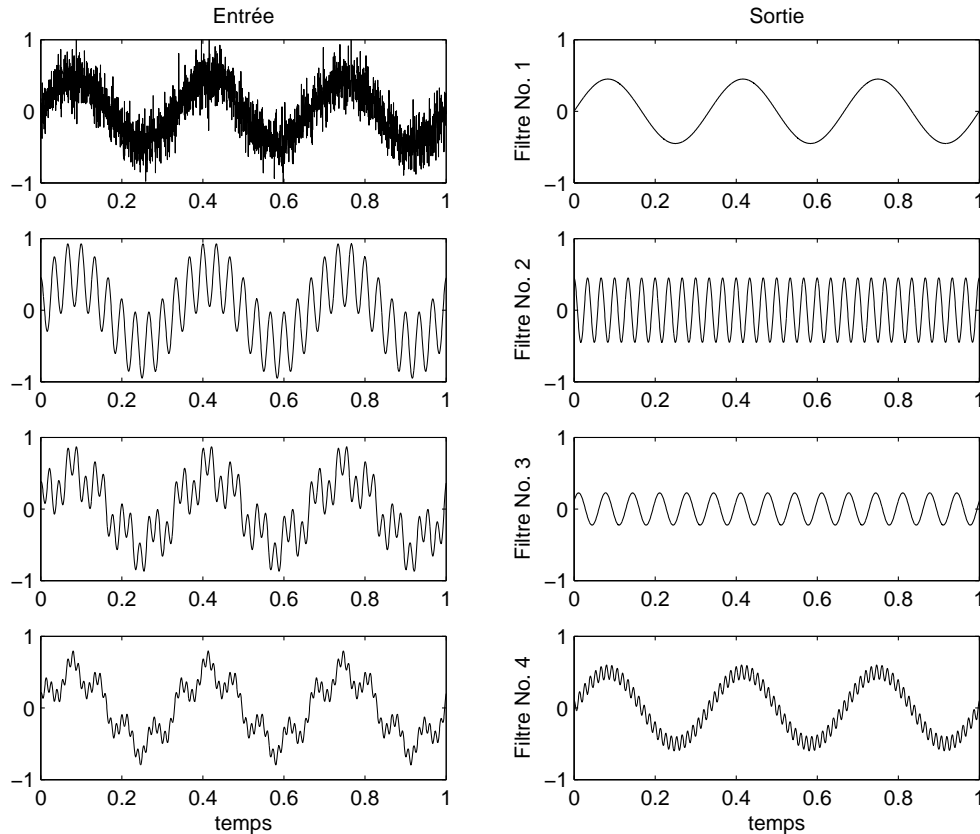


FIGURE 5.30.: Exercice FA1

FA 2 : Considérant un circuit série R, L, C tel que

$$R = \{100\ \Omega, 1\text{k}\Omega, 3\text{k}\Omega\}, \quad L = 10\ \text{mH}, \quad C = 10\ \text{nF}$$

1. Dessinez le schéma du filtre passe-bas puis calculez sa fonction de transfert $H(j\omega)$.
2. Que valent Q_0 , ω_0 et f_0 ?
3. Dessinez les trois Bode d'amplitudes ; où se situent les pulsations de coupure ? Estimez leur valeur.
4. Quelle est la durée du régime transitoire et, le cas échéant, quel est le nombre d'oscillations visibles ?
5. Que valent $u_2(0_+)$ et $u_2(\infty)$? esquissez les trois réponses indicelles.

FA 3 : Soit un circuit série R, L, C tel que

$$R = \{100\ \Omega, 1\text{k}\Omega, 10\text{k}\Omega\}, \quad L = 10\ \text{mH}, \quad C = 10\ \text{nF}$$

1. Dessinez le schéma du filtre passe-bande puis calculez sa fonction de transfert $H(j\omega)$.

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

2. Que valent Q_0 , ω_0 , f_0 , $\Delta\omega$ et Δf ?
3. Dessinez les trois Bode d'amplitudes. Où se situent les pulsations de coupure ω_i et ω_s ? Estimez leur valeur.
4. Quelle est la durée du régime transitoire et, le cas échéant, quel est le nombre d'oscillations visibles ?
5. Que valent $u_2(0_+)$ et $u_2(\infty)$? esquissez les trois réponses indicielles.

FA 4 : Rappelez la définition des pulsations de coupure puis, partant de la forme canonique des fonctions de transfert des filtres d'ordre 2,

1. calculez la pulsation de coupure d'un filtre passe-bas en fonction de Q_0 et ω_0 ;
2. calculez la bande passante $\Delta\omega$ et les deux pulsations de coupure ω_i et ω_s d'un filtre passe-bande en fonction de Q_0 et ω_0 ;
3. vérifiez les résultats des exercices FA 2 et FA 3.

FA 5 : Calculez la réponse fréquentielle $H(j\omega)$ d'une cellule passe-bas de Sallen et Key. Que valent ω_0 et Q_0 ?

FA 6 : On désire réaliser un filtre passe-bas d'ordre 2 avec une cellule de Sallen et Key tel que $f_0 = 1$ [kHz] et $Q_{0,dB} = 3$ [dB].

1. Calculez les éléments permettant de réaliser ce filtre.
2. Dessinez avec soin son diagramme de Bode et estimez la valeur de sa fréquence de coupure f_c .
3. Calculez les temps caractéristiques puis esquissez sa réponse indicielle.

FA 7 : On construit le filtre de l'exercice FA6 avec un AO réel caractérisé par son gain $A_0 = 200'000$ [V/V], sa fréquence de transition $f_T = 5$ [MHz] et sa résistance de sortie $R_{out} = 50$ [Ω].

1. Esquissez son diagramme de Bode asymptotique.
2. Calculez la fréquence intermédiaire f_m et l'atténuation HF atteinte par ce filtre.
3. Sur la base du diagramme asymptotique, estimez la valeur minimum de la réponse fréquentielle.
4. Trouvez l'expression de la réponse fréquentielle de ce filtre à partir du diagramme de Bode asymptotique.
5. Calculez les valeurs des composants du compensateur HF.

FA 8 : Le circuit de la figure FA8 permet de réaliser un filtre passe-haut.

1. Rappelez l'expression de sa fonction de transfert $H(j\omega)$.
2. Sachant que $R_1 = 1$ k Ω , $R_2 = 100$ k Ω , $C_1 = C_2 = 1$ μ F, calculez f_0 et Q_0 .
3. Dessinez son diagramme de Bode.
4. Calculez les temps caractéristiques puis esquissez sa réponse indicielle.

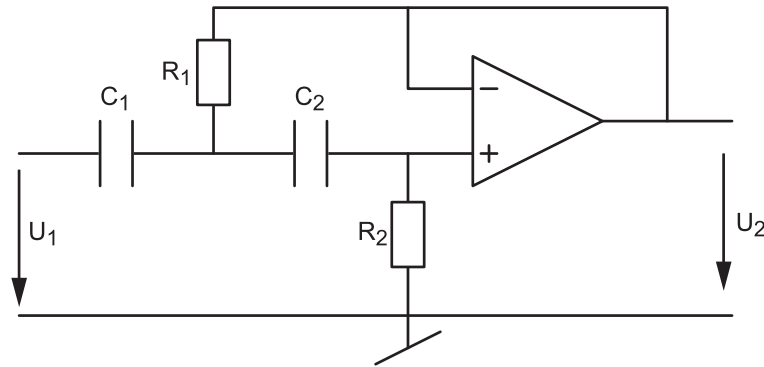


FIGURE 5.31.: Exercice FA8

FA 9 : Le circuit de la figure FA9 permet de réaliser un filtre passe-bas d'ordre 2 à gain variable. Son avantage réside dans le fait que les réglages du facteur de qualité et de la fréquence caractéristique sont indépendants.

1. Rappelez l'expression de sa fonction de transfert.
2. Que valent le facteur de qualité Q_0 et la fréquence caractéristique f_0 ?
3. Quelles sont les valeurs limites du gain K_A ?
4. Tracez les Bode d'amplitude lorsque $R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 1 \text{ nF}$ avec

$$(a) R_4 = 0, R_3 \rightarrow \infty, \quad (b) R_4 = R_3 = 100 \text{ k}\Omega, \quad (c) R_4 = 2R_3 = 100 \text{ k}\Omega$$

5. Réalisez un filtre passe-bas tel que $f_0 = 10 \text{ kHz}$ et $Q_0 = 0 \text{ dB}$.

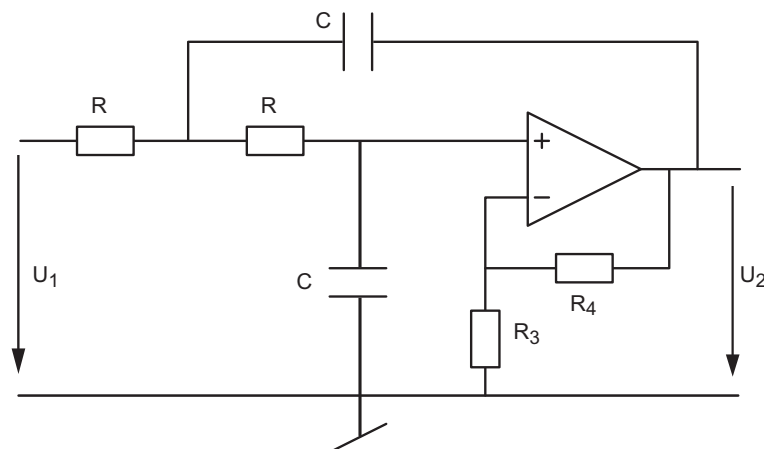


FIGURE 5.32.: Exercice FA9

FA 10 : On a réalisé un filtre dont la fonction de transfert est la suivante :

$$H(j\omega) = \frac{1}{(1 + 2.4 \cdot 10^{-4}j\omega + 3.6 \cdot 10^{-8}(j\omega)^2)(1 + 0.28 \cdot 10^{-4}j\omega + 1.0 \cdot 10^{-8}(j\omega)^2)}$$

1. De quel type de filtre s'agit-il ?
2. Quelle est l'ondulation acceptée pour ce filtre et quelle est la largeur de sa bande passante ?
3. Proposez un schéma puis calculez les éléments de votre circuit.
4. Dessinez son Bode d'amplitude.

5. RÉALISATION DE FILTRES ANALOGIQUES

FA 11 : Réalisez un filtre passe-bas de Butterworth d'ordre 5 et de fréquence de coupure $f_c = 1 [kHz]$. Pour ce faire :

1. Recherchez les paramètres Q_k et ω_k . Écrivez la fonction de transfert $H(j\omega)$.
2. Esquissez le diagramme de Bode de chaque cellule et celui de l'ensemble.
3. Dans quel ordre placez-vous les cellules et pourquoi?

FA 12 : Réalisez un filtre passe-bas de Bessel d'ordre 5 et de fréquence de coupure $f_c = 1 [kHz]$. Pour ce faire :

1. Que valent les paramètres Q_k et ω_k ? Écrivez la fonction de transfert $H(j\omega)$.
2. Calculez les éléments de chaque cellule du filtre.
3. Esquissez le diagramme de Bode de chaque cellule et celui de l'ensemble.
4. Calculez le temps de propagation et estimez la durée du régime transitoire.
5. Esquissez la réponse indicielle.

FA 13 : Réalisez et analysez un filtre coupe-bande d'ordre 2 tel que $\omega_0 = 1000 [rad/sec]$ et $Q_0 = 2$. Pour ce faire :

1. calculez les valeurs des composants ;
2. calculez la durée du régime transitoire de la réponse indicielle et le nombre d'oscillations visibles ?
3. simulez votre schéma avec Spice et tracez les réponses fréquentielle et indicielle.

FA 14 :

1. Quelle est la transformation qui permet de passer d'un filtre passe-bas à un filtre réjecteur de bande?
2. Dessinez un schéma illustrant cette transformation.
3. Appliquez votre transformation à un filtre RC passe-bas.

FA 15 : Réalisez un filtre passe-haut de Tchebycheff d'ordre 3, d'ondulation 1 dB à partir de la fréquence $f_r = 1 [kHz]$. Pour ce faire :

1. calculez sa fonction de transfert $H(j\omega)$;
2. calculez les éléments de chaque cellule du filtre ;
3. esquissez le diagramme de Bode ;
4. avec Matlab ou Spice, tracez ses réponses indicielle et fréquentielle.

FA 16 : Partant d'un polynôme normalisé d'ordre 1, utilisez les transformations correspondantes pour trouver les fonctions de transfert des filtres suivants :

1. Un filtre passe-haut de pulsation $\omega_c = 10^3 [rad/sec]$.
2. Un filtre passe-bande tel que $Q_0 = 1$ et $\omega_0 = 10^3 [rad/sec]$. Que vaudra la largeur de bande d'un tel filtre ?
3. Un filtre réjecteur de bande tel que $Q_0 = 10$ et $\omega_0 = 10^3 [rad/sec]$. Que vaudront la largeur de bande d'un tel filtre et l'atténuation obtenue pour $\omega = \omega_0$?

Bibliographie

- [1] P. Bildstein : *Filtres actifs*, Éditions Radio, 1976.
- [2] U. Tietze, Ch. Schenk : *Electronics circuits*, Springer-Verlag, 1991
- [3] M.E.van Valkenburg : *Analog Filter Design*, Saunders College Publishing, 1982
- [4] *Active Low-Pass Filter Design*, Jim Karki, Application Report, Texas Instrument, oct. 2000

6. Comparateurs et générateurs de signaux

6.1. Introduction

Le comparateur est un amplificateur opérationnel à très haut gain et extrêmement rapide car il n'a pas de compensation en fréquence. Il n'est en effet pas prévu pour travailler dans un circuit à réaction négative, mais uniquement en boucle ouverte, ou dans un circuit à réaction positive. Il est donc conçu et utilisé pour basculer rapidement d'un niveau de saturation vers l'autre.

L'utilisation d'un AO en tant que comparateur se voit immédiatement en observant que la réaction se fait sur la **borne non inverseuse**. La sortie n'a alors que deux états possibles, V_H (niveau haut) et V_L (niveau bas) et leurs valeurs absolues ne sont pas nécessairement opposées. Ces deux niveaux peuvent en particulier être choisis pour être compatibles avec l'entrée d'une famille de circuits logiques. Idéalement, ils sont indépendants des tensions d'alimentation de l'AO. L'application la plus courante du comparateur est la détection de niveau.

6.2. Comparateurs à hystérèse

6.2.1. Comparateurs à seuils symétriques

Pour réaliser des comparateurs à seuils symétriques, on utilise un AO alimenté symétriquement avec l'une de ses deux bornes d'entrée mise à la masse.

Comparateur non inverseur symétrique

Dans ce cas (figure 6.1), le signal d'entrée $u_1(t)$ est branché sur l'entrée non inverseuse via la résistance R_1 . La commutation d'un état saturé à l'autre se fait lorsque la tension différentielle de l'AO passe par 0, autrement dit, lorsque

$$U_+ = U_-$$

En appliquant le théorème de superposition, la condition de commutation s'écrit

$$U_+ = u_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + u_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = U_- = 0$$

d'où, au moment de la commutation,

$$u_1 = -u_2 \frac{R_1}{R_2}$$

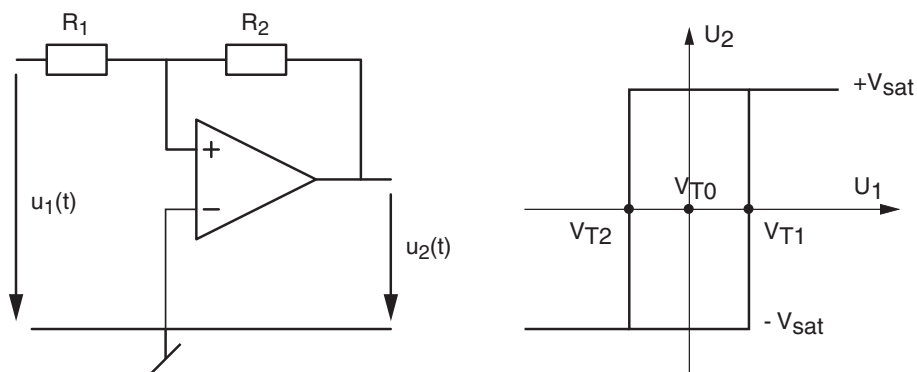


FIGURE 6.1.: Comparateur non inverseur

Considérant que la tension $u_1(t)$ appliquée au comparateur est variable et que la tension de sortie $u_2(t)$ de l'AO ne peut prendre que deux états $\pm V_{sat}$, les seuils de commutation commandés par la tension d'entrée $u_1(t)$ valent

$$u_1(t) = \begin{pmatrix} V_{T1} \\ V_{T2} \end{pmatrix} = \pm V_{sat} \frac{R_1}{R_2} \quad (6.1)$$

Le cycle d'hystérèse est alors centré autour de l'origine $V_{T0} = 0$ et sa largeur vaut

$$\Delta V_T \equiv V_{T1} - V_{T2} = 2 V_{sat} \frac{R_1}{R_2} \quad (6.2)$$

Comparateur inverseur symétrique

Dans ce cas (figure 6.2), le signal d'entrée $u_1(t)$ est branché sur l'entrée inverseuse. La commutation d'un état saturé à l'autre se fait lorsque la tension U_+ égale la tension U_- avec

$$U_+ = u_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = U_- = u_1$$

d'où, au moment de la commutation,

$$u_1 = u_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Considérant que la tension $u_1(t)$ appliquée au comparateur est variable et que la tension de sortie $u_2(t)$ de l'AO ne peut prendre que deux états $\pm V_{sat}$, les seuils de commutation commandés par la tension d'entrée $u_1(t)$ s'écrivent

$$u_1(t) = \begin{pmatrix} V_{T1} \\ V_{T2} \end{pmatrix} = \pm V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (6.3)$$

Le cycle d'hystérèse est alors centré autour de l'origine $V_{T0} = 0$ et sa largeur vaut

$$\Delta V_T \equiv V_{T1} - V_{T2} = 2 V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (6.4)$$

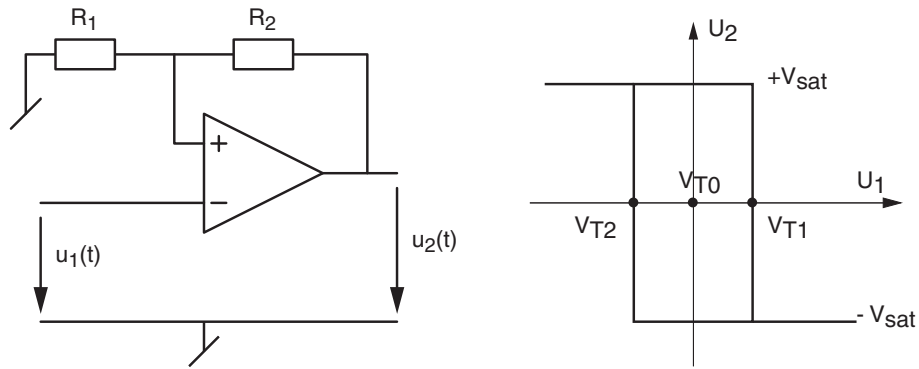


FIGURE 6.2.: Comparateur inverseur

Exemple Considérant un comparateur non inverseur réalisé avec

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_2 = \{60 \text{ k}\Omega, 20 \text{ k}\Omega, 10 \text{ k}\Omega\} \quad V_{sat} = \pm 12 \text{ V}$$

1. calculez les tensions de seuil et dessinez le cycle d'hystérèse pour les trois valeurs de R_2 ;
2. dessinez les signaux $u_1(t) = 10 \text{ V} \sin(2\pi f_0 t)$ et $u_2(t)$ lorsque $f_0 = 50 \text{ Hz}$.

Solution :

6. COMPAREURS ET GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

6.2.2. Comparateurs à seuils variables

Pratiquement, il est fréquent de devoir situer le centre du cycle ailleurs qu'en 0 comme nous venons de le voir. Pour ce faire, on utilise une tension supplémentaire V_{ref} ; les calculs qui s'en suivent sont similaires à ceux que nous avons effectués ci-dessus. Cependant, pour une plus grande généralité, on considérera dans ce qui suit que les tensions de saturation de l'AO ne sont pas nécessairement symétriques et qu'elles valent

$$V_{sat} = \begin{pmatrix} V_H \\ V_L \end{pmatrix} \quad (6.5)$$

Comparateur non inverseur

Dans ce cas, le signal d'entrée $u_1(t)$ est branché sur l'entrée non inverseuse via la résistance R_1 et la tension V_{ref} est reliée directement à la borne inverseuse.

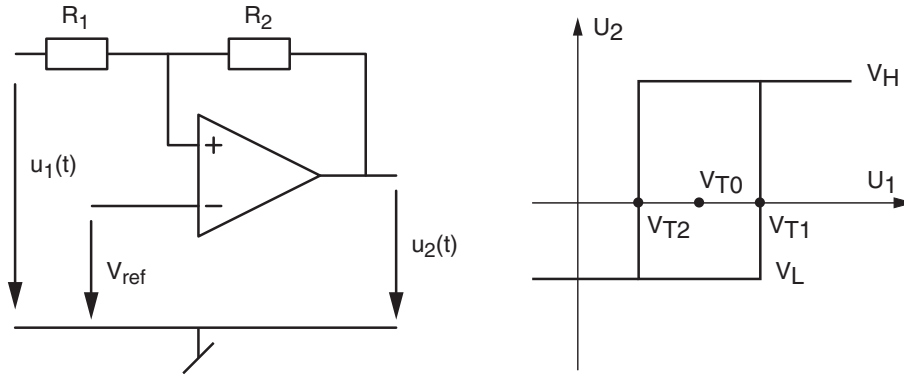


FIGURE 6.3.: Comparateur non inverseur à seuils variables

La commutation d'un état saturé à l'autre se fait lorsque $U_+ = U_-$. En appliquant le théorème de superposition, la condition de commutation s'écrit

$$U_+ = u_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + u_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = U_- = V_{ref}$$

d'où, au moment de la commutation,

$$u_1 = V_{ref} \frac{R_1 + R_2}{R_2} - u_2 \frac{R_1}{R_2}$$

Les seuils de commutation commandés par la tension d'entrée $u_1(t)$ s'écrivent donc

$$u_1(t) = \begin{pmatrix} V_{T1} \\ V_{T2} \end{pmatrix} = V_{ref} \frac{R_1 + R_2}{R_2} - \begin{pmatrix} V_L \\ V_H \end{pmatrix} \frac{R_1}{R_2} \quad (6.6)$$

Le centre du cycle d'hystérèse se trouve cette fois ci en

$$V_{T0} = \frac{V_{T1} + V_{T2}}{2} \quad (6.7)$$

et sa largeur vaut

$$\Delta V_T \equiv V_{T1} - V_{T2} = (V_H - V_L) \frac{R_1}{R_2} \quad (6.8)$$

Dans le cas particulier d'une **tension de sortie symétrique**, on a

$$V_H = +V_{sat} \quad V_L = -V_{sat}$$

Le centre du cycle d'hystérèse se situe alors en

$$V_{T0} = V_{ref} \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad (6.9)$$

et sa largeur vaut

$$\Delta V_T \equiv V_{T1} - V_{T2} = 2 V_{sat} \frac{R_1}{R_2} \quad (6.10)$$

Comparateur inverseur

Dans ce cas, le signal d'entrée $u_1(t)$ est branché sur l'entrée inverseuse et la tension V_{ref} est reliée à la borne non inverseuse via la résistance R_1 .

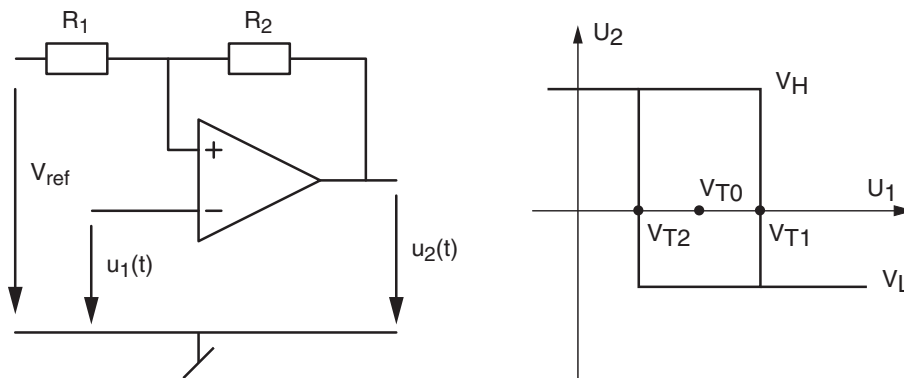


FIGURE 6.4.: Comparateur inverseur à seuils variables

La commutation d'un état saturé à l'autre se fait lorsque les tensions U_+ et U_- sont égales. En appliquant le théorème de superposition, la condition de commutation s'écrit

$$U_+ = V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + u_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = U_- = u_1$$

d'où, au moment de la commutation,

$$u_1 = V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + u_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Considérant que la tension $u_1(t)$ appliquée au comparateur est variable et que la tension de sortie de l'AO $u_2(t)$ ne peut prendre que deux valeurs V_H et V_L , les seuils de commutation commandés par la tension d'entrée $u_1(t)$ s'écrivent

$$u_1(t) = \begin{pmatrix} V_{T1} \\ V_{T2} \end{pmatrix} = V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \begin{pmatrix} V_H \\ V_L \end{pmatrix} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (6.11)$$

Le centre du cycle d'hystérèse se trouve cette fois ci en

$$V_{T0} = \frac{V_{T1} + V_{T2}}{2} \quad (6.12)$$

et sa largeur vaut

$$\Delta V_T \equiv V_{T1} - V_{T2} = (V_H - V_L) \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (6.13)$$

Dans le cas particulier d'une **tension de sortie symétrique**, on a

$$V_H = +V_{sat} \quad V_L = -V_{sat}$$

Le centre du cycle d'hystérèse se situe alors en

$$V_{T0} = V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (6.14)$$

et sa largeur vaut

$$\Delta V_T \equiv V_{T1} - V_{T2} = 2 V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (6.15)$$

6.3. Exemples

6.3.1. Comparateur à collecteur ouvert

Un comparateur (unipolaire) à collecteur ouvert permet de commuter une charge alimentée par une tension DC différente de celle du comparateur.

Pour l'exemple qui suit, on considère le comparateur inverseur de la figure 6.5 réalisé avec un circuit LM139 à collecteur ouvert et

$$\begin{aligned} V_{CC} &= +5V & R_1 &= 10k\Omega & R_2 &= 10k\Omega \\ V_{DC} &= +12V & R_5 &= 1k\Omega \end{aligned}$$

1. calculez les tensions de seuil et les niveaux V_L et V_H de la tension de sortie ;
2. dessinez la caractéristique de transfert $U_2(U_1)$ et les signaux $u_1(t) = A \sin(2\pi f_0 t)$ et $u_2(t)$ lorsque $A = 15V$ et $f_0 = 50Hz$;
3. calculez le rapport cyclique du signal de sortie.

Solution :

1. Avant de se lancer dans le calcul des seuils de commutation, il est important de relever que la sortie à collecteur ouvert est réalisée avec un transistor qui est bloqué ou saturé suivant le niveau de la tension d'entrée.
 - a) Dans le cas où le transistor est saturé, la sortie du comparateur est mise à la masse. La tension de sortie u_2 est alors nulle et la tension U_+ ne dépend que de V_{CC} . On a donc au moment de la commutation

$$U_+ = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = U_- = u_1$$

On en déduit

$$\begin{aligned} V_L &= u_2 = 0 \\ V_{T2} = U_+ &= V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5V \frac{10}{10 + 10} = 2.5V \end{aligned}$$

6. COMPAREURS ET GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

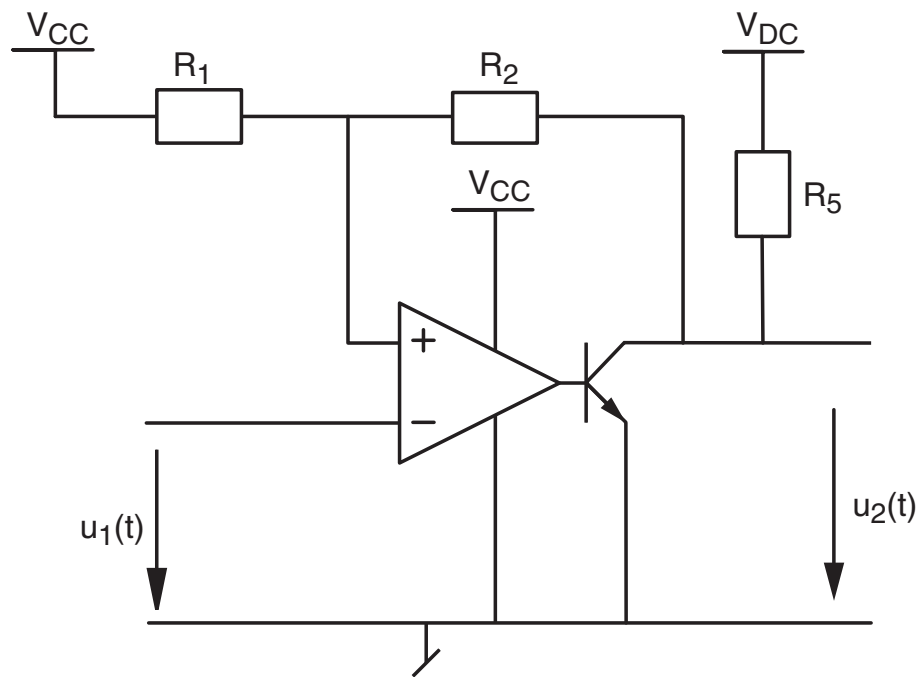


FIGURE 6.5.: Comparateur à collecteur ouvert

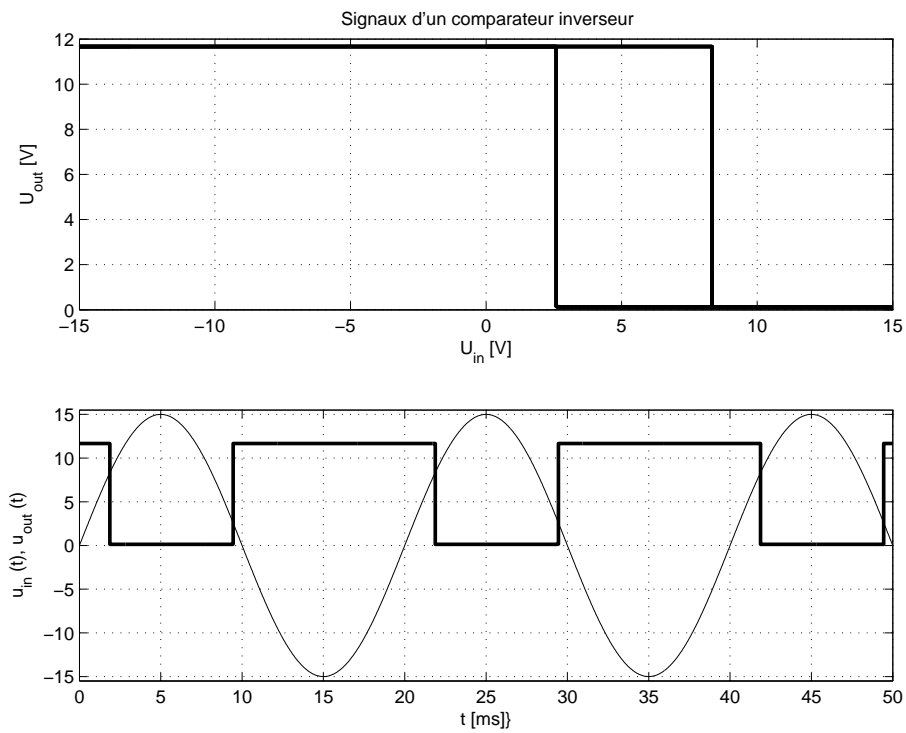


FIGURE 6.6.: Caractéristique de transfert et signaux temporels

- b) Dans le cas où le transistor est bloqué, la sortie du comparateur est ouverte et la tension U_+ dépend de V_{CC} et V_{DC} . Au moment de la commutation, on a donc

$$U_+ = V_{CC} \frac{R_2 + R_5}{R_1 + R_2 + R_5} + V_{DC} \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_5} = U_- = u_1$$

On en déduit

$$\begin{aligned} V_{T1} &= U_+ = V_{CC} \frac{R_2 + R_5}{R_1 + R_2 + R_5} + V_{DC} \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_5} \\ &= 5 \frac{10 + 1}{10 + 10 + 1} + 12 \frac{10}{10 + 10 + 1} = 8.33 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_H = u_2 &= V_{CC} \frac{R_5}{R_1 + R_2 + R_5} + V_{DC} \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_5} \\ &= 5 \frac{1}{10 + 10 + 1} + 12 \frac{10 + 10}{10 + 10 + 1} = 11.67 \text{ V} \end{aligned}$$

- La caractéristique de transfert et les signaux temporels sont représentés dans la figure 6.6.
- Le rapport cyclique est défini par

$$\eta = \frac{t_H}{T_0}$$

avec, dans notre cas,

$$t_H = t_1 + \frac{T_0}{2} + t_2 \quad T_0 = 20 \text{ ms}$$

$$t_1 = \frac{T_0}{2\pi} \arcsin\left(\frac{V_{T2}}{A}\right) = \frac{20 \text{ ms}}{2\pi} \arcsin\left(\frac{2.5 \text{ V}}{15 \text{ V}}\right) = 0.53 \text{ ms}$$

$$t_2 = \frac{T_0}{2\pi} \arcsin\left(\frac{V_{T1}}{A}\right) = \frac{20 \text{ ms}}{2\pi} \arcsin\left(\frac{8.33 \text{ V}}{15 \text{ V}}\right) = 1.87 \text{ ms}$$

d'où

$$t_H = t_1 + \frac{T_0}{2} + t_2 \simeq 12.4 \text{ ms}$$

$$\eta = \frac{t_H}{T_0} \simeq \frac{12.4 \text{ ms}}{20 \text{ ms}} = 62 \%$$

6.3.2. Réglage de température à l'aide d'un comparateur

On considère ici une enceinte thermique dont on aimerait régler la température aux environs de 75°C . Pour ce faire, on utilise un capteur de température dont la sortie analogique varie entre 0 et 5 [V] lorsque la température de l'enceinte varie entre 0 et 100°C .

- Sachant que la puissance thermique est fournie par un corps de chauffe électrique que l'on commande à l'aide d'un relais, proposez un schéma permettant de maintenir la température à plus ou moins 5 degrés de la température souhaitée.
- Sachant qu'en l'absence de réglage, la température de l'enceinte passe de la température ambiante 20°C au 95% de sa valeur maximum de 100°C en 15 minutes environ :
 - calculez la constante de temps de l'enceinte ;
 - esquissez l'évolution de température au cours du temps ;
 - calculez les durées d'enclenchement et de déclenchement de la puissance.

6. COMPAREURS ET GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

Solution :

6.4. Bascules ou circuits astables

Ces circuits sont simplement des comparateurs inverseurs symétriques qui génèrent eux-mêmes le signal d'entrée $u_1(t)$ en chargeant une capacité C .

6.4.1. Bascule à cycle symétrique

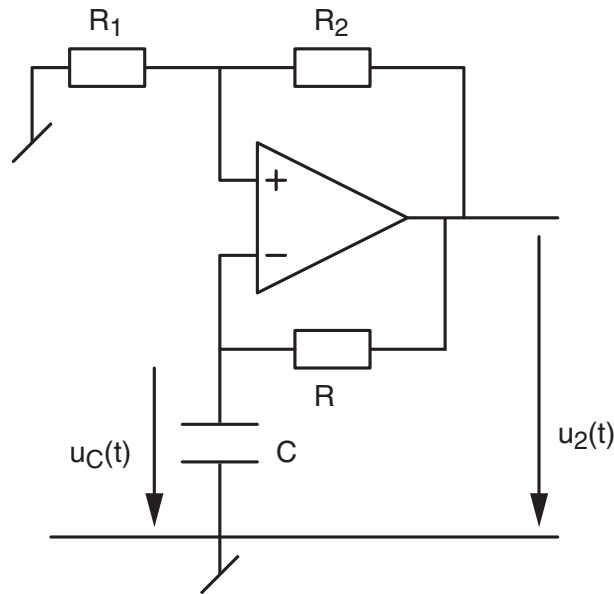


FIGURE 6.7.: Bascule à cycle symétrique

Comme toujours, la commutation a lieu lorsque $U_+ = U_-$ avec dans le cas présent

$$U_+ = \pm V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$U_- = u_C(t) \equiv u_1(t)$$

Ce qui donne les niveaux de commutation suivants

$$V_{T1,2} = \pm V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (6.16)$$

Comme le condensateur C va se charger à la tension de sortie du comparateur au travers de la résistance R , on obtient le graphe représenté à la figure 6.8.

On se souvient que l'évolution de la tension aux bornes d'un condensateur est décrite par

$$u(t) = u_\infty - (u_\infty - u_0) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \quad (6.17)$$

et que le temps nécessaire pour atteindre la tension $u(t)$ vaut

$$t = \tau \ln\left(\frac{u_\infty - u_0}{u_\infty - u(t)}\right) \quad \tau = RC \quad (6.18)$$

6. COMPARETEURS ET GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

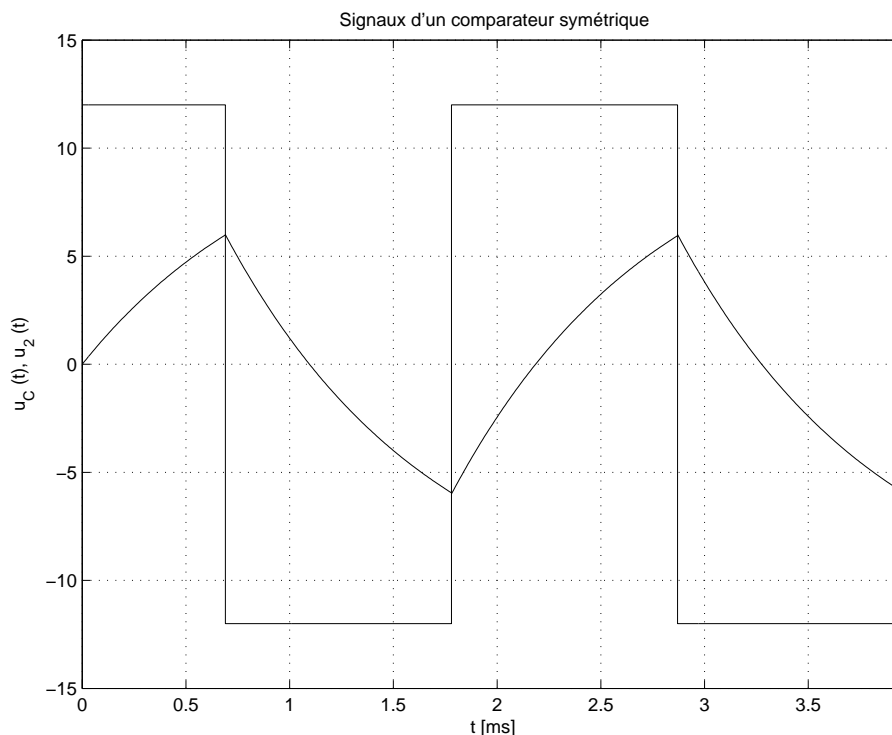


FIGURE 6.8.: Évolution de la tension $u_C(t)$

Utilisant cette expression, on peut calculer la durée de la charge t_H avec les valeurs particulières suivantes

$$\begin{aligned} u_\infty &= +V_{sat} \\ u_0 = V_{T2} &= -V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ u(t_H) = V_{T1} &= +V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

En plaçant l'origine du temps $t = 0$ à l'instant de la transition positive, on a en effet :

$$\begin{aligned} t_H &= \tau \ln \left(\frac{u_\infty - u_0}{u_\infty - u(t_H)} \right) \\ &= RC \ln \left(\frac{+V_{sat} - \left(-V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)}{+V_{sat} - \left(+V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)} \right) \\ &= RC \ln \left(\frac{R_1 + R_2 + R_1}{R_1 + R_2 - R_1} \right) \end{aligned}$$

D'où

$$t_H = RC \ln \left(\frac{2R_1 + R_2}{R_2} \right) \quad (6.19)$$

Les niveaux de commutation étant symétriques, les temps de charge t_H et de décharge t_L sont les mêmes et l'on a

$$T = t_H + t_L = 2t_H = 2RC \ln \left(\frac{2R_1 + R_2}{R_2} \right) \quad (6.20)$$

Dans le cas fréquent où l'on choisit $R_1 = R_2 = R$, la période d'oscillation vaut alors

$$T = 2 \ln(3) RC \simeq 2.2 RC \quad (6.21)$$

6.4.2. Bascule à cycle non symétrique

La figure 6.9 présente le schéma d'une bascule non symétrique réalisée avec des diodes afin d'obtenir des temps différents de charge et décharge.

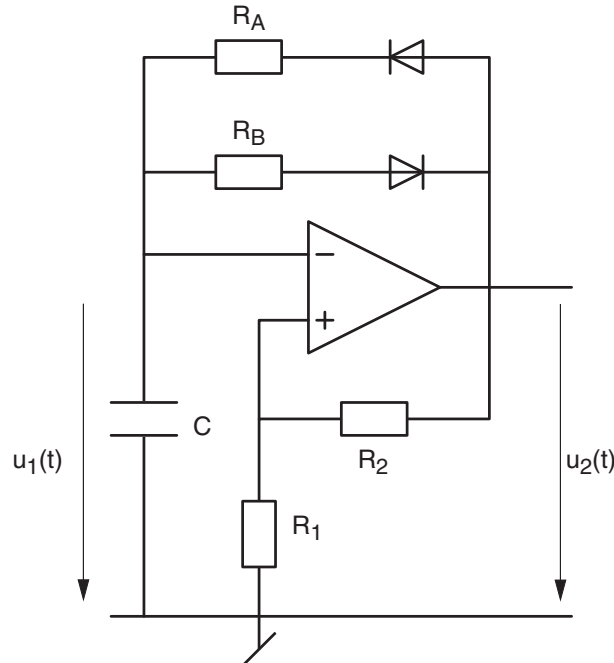


FIGURE 6.9.: Bascule à cycle non symétrique

Dans un but de simplification, on considérera ici des valeurs égales pour les résistances R_1 et R_2 qui fixent les seuils de commutation. On obtient alors

$$U_+ = \pm V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \pm \frac{1}{2} V_{sat} \quad U_- = u_C(t) \equiv u_1(t)$$

D'où

$$V_{T1,2} = \pm \frac{1}{2} V_{sat}$$

Comme les diodes possèdent une tension de seuil V_j , le condensateur C va se charger vers la tension de sortie $+V_{sat} - V_j$ au travers de la résistance R_A et se décharger vers la tension $-V_{sat} + V_j$ au travers de la résistance R_B . L'évolution de la tension aux bornes de la capacité est illustrée par le graphe de la figure 6.10.

Se souvenant que le temps de charge d'un condensateur est décrit par

$$t = \tau \ln \left(\frac{u_\infty - u_0}{u_\infty - u(t)} \right) \quad \tau = RC$$

6. COMPARETEURS ET GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

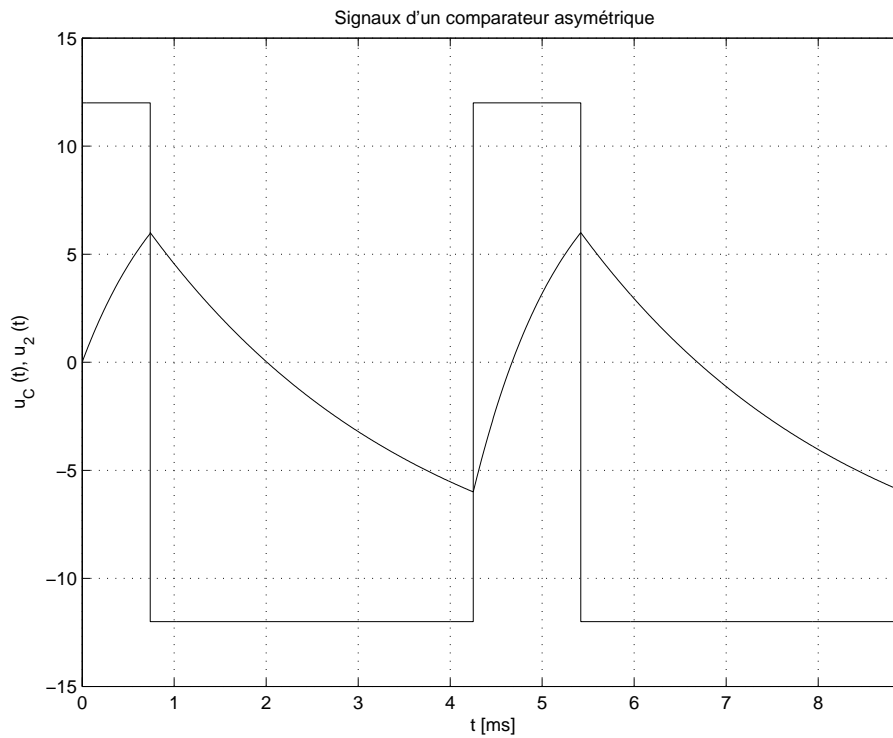


FIGURE 6.10.: Évolution de la tension $u_C(t)$

et considérant que le temps de charge t_H est caractérisé par les valeurs particulières suivantes

$$\begin{aligned}\tau_1 &= R_{AC} \\ u_\infty &= +V_{sat} - V_j \\ u_0 = V_{T2} &= -\frac{1}{2} V_{sat} \\ u(t_H) = V_{T1} &= +\frac{1}{2} V_{sat}\end{aligned}$$

on peut calculer la durée de la charge en plaçant l'origine du temps $t = 0$ à l'instant de la transition positive

$$\begin{aligned}t_H &= \tau \ln \left(\frac{u_\infty - u_0}{u_\infty - u(t_H)} \right) \\ &= R_{AC} \ln \left(\frac{(+V_{sat} - V_j) - (-\frac{1}{2} V_{sat})}{(+V_{sat} - V_j) - (+\frac{1}{2} V_{sat})} \right) \\ &= R_{AC} \ln \left(\frac{\frac{3}{2} V_{sat} - V_j}{\frac{1}{2} V_{sat} - V_j} \right)\end{aligned}$$

d'où

$$t_H = R_{AC} \ln \left(\frac{3V_{sat} - 2V_j}{V_{sat} - 2V_j} \right) \quad (6.22)$$

Le calcul de la durée de décharge t_L se fait avec les valeurs particulières suivantes

$$\tau_2 = R_B C$$

$$\begin{aligned}
u_\infty &= -V_{sat} + V_j \\
u_0 = V_{T1} &= +\frac{1}{2} V_{sat} \\
u(t_L) = V_{T2} &= -\frac{1}{2} V_{sat}
\end{aligned}$$

En plaçant l'origine du temps $t = 0$ à l'instant de la transition négative, cela donne

$$\begin{aligned}
t_L &= \tau \ln \left(\frac{u_\infty - u_0}{u_\infty - u(t_L)} \right) \\
&= R_B C \ln \left(\frac{(-V_{sat} + V_j) - (+\frac{1}{2} V_{sat})}{(-V_{sat} + V_j) - (-\frac{1}{2} V_{sat})} \right) \\
&= R_B C \ln \left(\frac{-\frac{3}{2} V_{sat} + V_j}{-\frac{1}{2} V_{sat} + V_j} \right)
\end{aligned}$$

d'où

$$t_L = R_B C \ln \left(\frac{3 V_{sat} - 2 V_j}{V_{sat} - 2 V_j} \right) \quad (6.23)$$

La période d'oscillation vaut alors

$$T = t_H + t_L = (R_A + R_B) C \ln \left(\frac{3 V_{sat} - 2 V_j}{V_{sat} - 2 V_j} \right) \quad (6.24)$$

et on constate que le rapport cyclique dépend uniquement du diviseur résistif constitué par les résistances R_A et R_B

$$\eta \equiv \frac{t_H}{T} = \frac{R_A}{R_A + R_B} \quad (6.25)$$

6.4.3. Bascule unipolaire

La figure 6.11 présente le schéma d'une bascule unipolaire qui possède l'avantage de ne nécessiter qu'une seule alimentation. De plus, les résistances $R_{1,2,3}$ permettent d'adapter le rapport cyclique à la valeur désirée. Pour ce qui suit, considérons le cas particulier où les trois résistances sont égales et où les tensions de saturation sont $V_H = V_{CC}$ et $V_L = 0$.

On sait que le comparateur commute lorsque

$$U_+ = V_{CC} \frac{R_{12}}{R_3 + R_{12}} + u_2 \frac{R_{13}}{R_{13} + R_2} = U_- = u_1 \quad (6.26)$$

avec dans ce cas particulier

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R}{2}, \quad R_{13} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = \frac{R}{2}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} V_{CC} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (6.27)$$

Les tensions de seuil se situent donc en

$$u_1 = V_{T1,2} = \left(V_{CC} + \begin{pmatrix} V_{CC} \\ 0 \end{pmatrix} \right) \frac{R/2}{R/2 + R} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2V_{CC} \\ V_{CC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} V_{CC} \\ \frac{1}{3} V_{CC} \end{pmatrix}$$

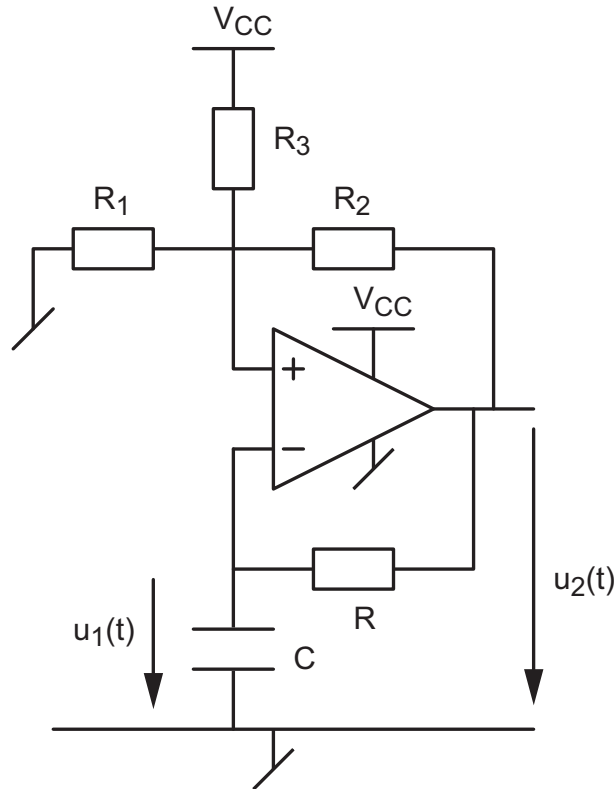


FIGURE 6.11.: Bascule unipolaire

$$V_{T1,2} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}V_{CC} \\ \frac{1}{3}V_{CC} \end{pmatrix} \quad (6.28)$$

La capacité C va se charger avec la constante de temps $\tau = RC$ entre les tensions $\frac{1}{3}V_{CC}$ et $\frac{2}{3}V_{CC}$. Les temps de charge t_H et de décharge t_L vaudront alors

$$\begin{aligned} t_H &= \tau \ln \left(\frac{u_\infty - u_0}{u_\infty - u(t_H)} \right) \\ &= RC \ln \left(\frac{V_{CC} - \frac{1}{3}V_{CC}}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}} \right) = RC \ln 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_L &= \tau \ln \left(\frac{u_\infty - u_0}{u_\infty - u(t_L)} \right) \\ &= RC \ln \left(\frac{0 - \frac{2}{3}V_{CC}}{0 - \frac{1}{3}V_{CC}} \right) = RC \ln 2 \end{aligned}$$

On voit ainsi que, lorsque les résistances $R_{1,2,3}$ sont égales, le rapport cyclique est de 50% car on a

$$t_H = t_L = RC \ln 2 \quad (6.29)$$

La période d'oscillation de la bascule vaut alors

$$T = t_H + t_L = 2RC \ln 2 \simeq 1.4 RC \quad (6.30)$$

6.5. Générateurs de signaux

Les générateurs de signaux sont basés sur le principe des bascules. La seule différence consiste à remplacer le circuit RC par un intégrateur afin d'obtenir un signal triangulaire plutôt qu'une suite d'arcs d'exponentielles. Comme l'intégrateur est inverseur, on utilisera dans ce cas un comparateur non inverseur.

6.5.1. Signaux carrés et triangulaires

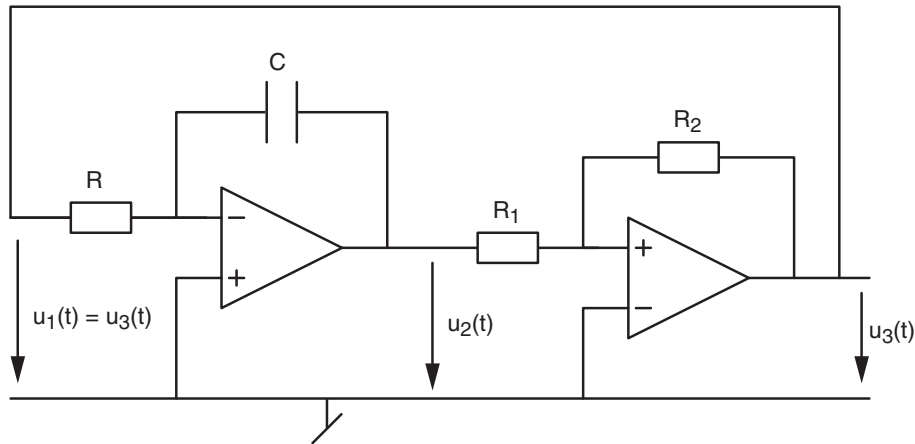


FIGURE 6.12.: Générateur de signaux carrés et triangulaires

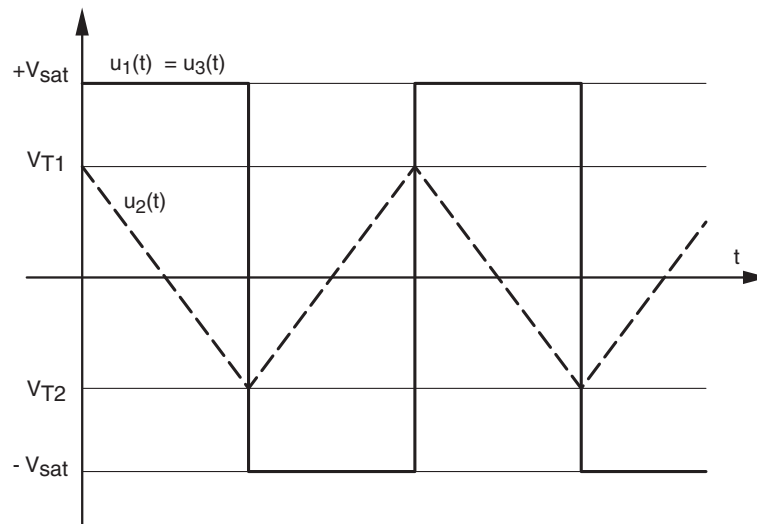


FIGURE 6.13.: Évolution des tensions

On admet ici que le signal de sortie du comparateur est symétrique et qu'il vaut

$$u_3(t) = \pm V_{sat} \quad (6.31)$$

Considérant que le signal $u_1(t)$ appliqué à l'intégrateur est la tension fournie par le comparateur, on voit que la sortie de l'intégrateur vaudra

$$u_2(t) = - \left(\frac{1}{RC} \int_0^t u_1(t) dt + u_{C0} \right) = \mp \frac{V_{sat}}{RC} t + u_2(0) \quad (6.32)$$

Ce signal est donc constitué de segments de droite dont la pente vaut

$$p_1 = \pm \frac{V_{sat}}{RC} \quad (6.33)$$

Comme le signal de sortie de l'intégrateur est appliqué au comparateur non inverseur, celui-ci basculera chaque fois que $u_2(t)$ atteint un des deux seuils de commutation

$$V_{T1,2} = \pm V_{sat} \frac{R_1}{R_2} \quad (6.34)$$

Le temps nécessaire pour aller d'un seuil à l'autre est égal à la demi-période du signal. On voit ainsi que la pente du triangle vaut

$$p_2 = \pm \frac{V_{T1} - V_{T2}}{T/2} = \pm \frac{2 V_{sat} \frac{R_1}{R_2}}{T/2} = \pm \frac{4 V_{sat}}{T} \frac{R_1}{R_2} \quad (6.35)$$

En égalant la pente générée p_1 à la pente p_2 du triangle,

$$p_1 = \frac{V_{sat}}{RC} = p_2 = \frac{4 V_{sat}}{T} \frac{R_1}{R_2}$$

on voit que la période des signaux carrés et triangulaires vaut

$$T = 4 RC \frac{R_1}{R_2} \quad (6.36)$$

Les amplitudes de ces 2 signaux valent

$$A_{car} = V_{sat} \quad A_{tri} = V_{sat} \frac{R_1}{R_2} \quad (6.37)$$

6.5.2. Oscillateur à fréquence variable (VCO)

Le principe d'un VCO (Voltage Controlled Oscillator) est le même que celui d'un générateur de signaux carrés et triangulaires sauf que, dans ce cas, l'amplitude du signal d'entrée de l'intégrateur doit être modifiée en fonction de la fréquence souhaitée. De plus, sa polarité doit être changée au bon moment.

Pour réaliser ces opérations, on utilise deux AO permettant d'avoir à disposition les tensions $+u_1(t)$ et $-u_1(t)$ ainsi que deux transistors (saturés ou bloqués) commandés par le comparateur pour choisir la polarité du signal d'entrée (figure 6.14.a).

Comme on l'a vu plus haut, le comparateur génère le signal carré d'amplitude $\pm V_{sat}$ et l'intégrateur fournit le signal triangulaire d'amplitude

$$V_{T1,2} = \pm V_{sat} \frac{R_1}{R_2} \quad (6.38)$$

Par contre, la pente du signal triangulaire dépend de la tension d'entrée $u_1(t)$ appliquée à l'intégrateur. En effet, pour une valeur constante de $u_1(t) = -U_1$, on a

$$u_3(t) = - \left(\frac{1}{RC} \int_0^t u_1(t) dt + u_{C0} \right) = \frac{U_1}{RC} t + u_3(0) \quad (6.39)$$

dont la pente vaut

$$p_1 = \frac{U_1}{RC} \quad (6.40)$$

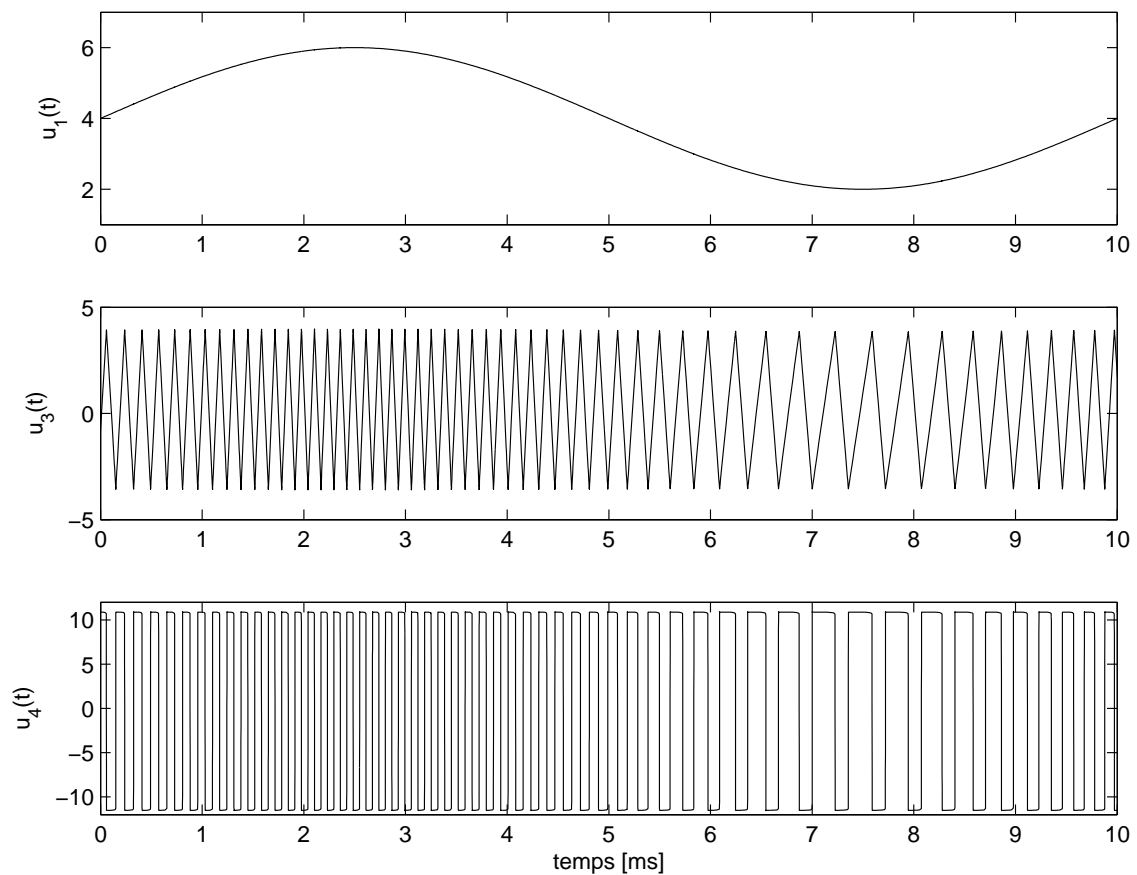
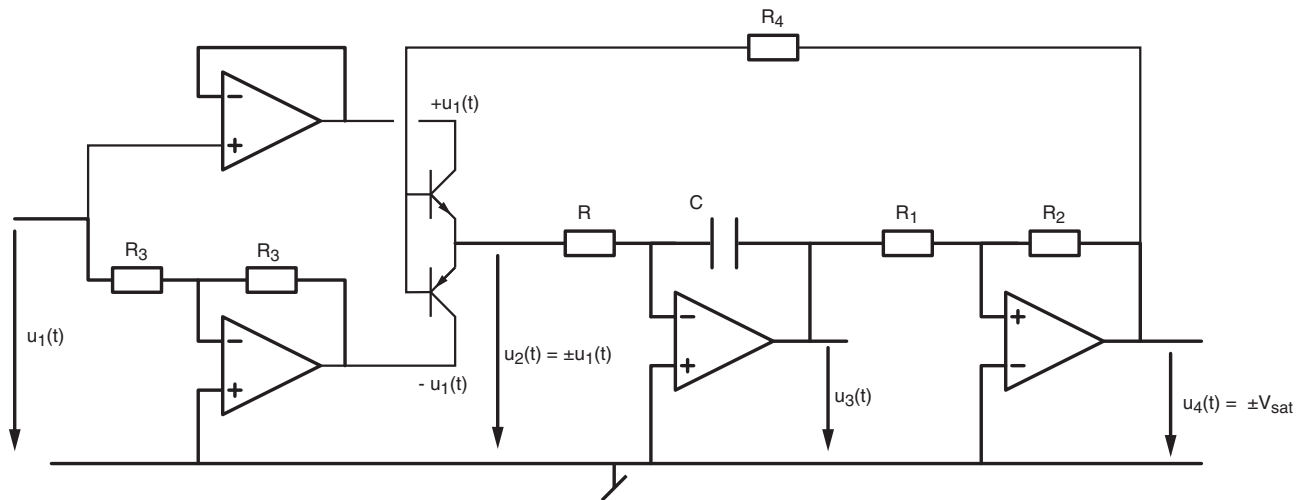


FIGURE 6.14.: a) Schéma d'un oscillateur à fréquence variable (VCO)
 b) Signaux d'un VCO commandé par une tension sinusoïdale

6. COMPAREURS ET GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

En égalant cette pente p_1 à la pente p_2 générée par le circuit

$$p_2 = \frac{V_{T1} - V_{T2}}{T/2} = \frac{2V_{sat} \frac{R_1}{R_2}}{T/2} = \frac{4V_{sat}}{T} \frac{R_1}{R_2} \quad (6.41)$$

on voit que la période des signaux carrés et triangulaires vaut cette fois-ci

$$T = 4RC \frac{R_1}{R_2} \frac{V_{sat}}{U_1}$$

et que la fréquence $f = 1/T$ dépend linéairement de la tension d'entrée $u_1(t)$

$$f(u_1) \equiv \frac{1}{T} = \frac{1}{4RC} \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{V_{sat}} u_1 \quad (6.42)$$

Une illustration de la commande de la fréquence par un signal sinusoïdal est donnée dans la figure 6.14.b. On peut y relever les fréquences minimum et maximum

$$f_{min} = \frac{1}{T_{max}} = \frac{1}{0.365 \text{ ms}} = 2.74 \text{ [kHz]} \quad f_{max} = \frac{1}{T_{min}} = \frac{1}{0.126 \text{ ms}} = 7.94 \text{ [kHz]}$$

On voit donc que pour une variation de la tension d'entrée

$$\Delta U = U_{max} - U_{min} = 6 \text{ V} - 2 \text{ V} = 4 \text{ [V]}$$

la variation de fréquence vaut

$$\Delta f = f_{max} - f_{min} = 7.94 \text{ [kHz]} - 2.74 \text{ [kHz]} = 5.2 \text{ [kHz]}$$

On en déduit le gain du VCO

$$K_{VCO} \equiv \frac{\Delta f}{\Delta U} \simeq 1.3 \left[\frac{\text{kHz}}{\text{V}} \right]$$

et la fréquence centrale (ou de repos) obtenue lorsque $u_1(t) = 4 \text{ [V]}$

$$f_0 = \frac{f_{min} + f_{max}}{2} = 5.34 \text{ [kHz]} \quad @ \quad U_1 = 4 \text{ [V]}$$

On notera que le circuit VCO n'est rien d'autre qu'un modulateur de fréquence permettant de remplacer un signal d'amplitude variable ($u_1(t)$) par un signal d'amplitude constante mais de fréquence variable ($u_3(t)$ ou $u_4(t)$). L'information ne se trouve plus dans l'amplitude instantanée mais dans la fréquence ; c'est le principe utilisé en radio FM pour transmettre les signaux en modulation de fréquence.

6.5.3. Signaux sinusoïdaux

Signaux et caractéristiques de transfert

À ce stade, il est important de réaliser que les circuits étudiés dans ce chapitre sont des circuits non linéaires. Le fonctionnement de tels circuits ne peut pas être représenté par une fonction de transfert $H(j\omega)$ comme on le fait pour les circuits linéaires. On doit donc décrire la relation entrée-sortie par une caractéristique de transfert $U_2(U_1)$ qui n'est pas linéaire.

Trois exemples de caractéristiques sont présentés dans la figure 6.15. On y trouve les caractéristiques de transfert d'un amplificateur linéaire, d'un comparateur non inverseur et d'un conformateur modifiant la forme du signal appliqué en entrée.

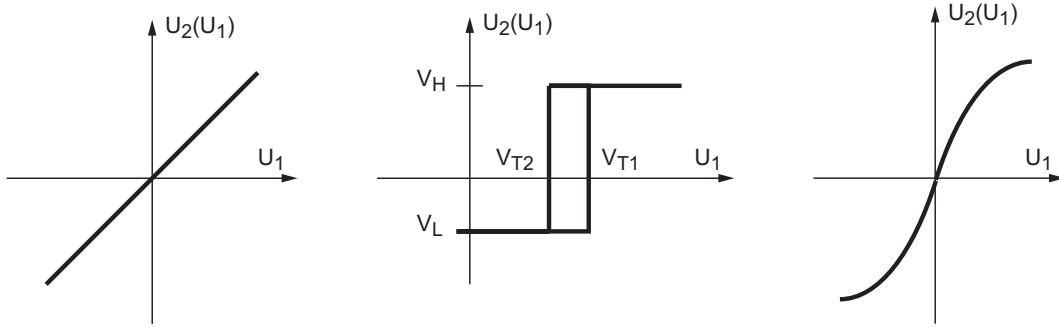


FIGURE 6.15.: Trois caractéristiques de transfert

Amplificateurs La tension de sortie d'un amplificateur idéal (sans déphasage) est simplement décrite par la relation

$$U_2 = A_v U_1$$

et sa représentation dans le plan $U_2(U_1)$ donne une simple droite qui n'apporte rien d'autre que le gain de l'amplificateur.

Dans le cas d'un amplificateur dont la bande passante est limitée, cette droite se transforme petit à petit en une ellipse dont la largeur augmente progressivement avec la fréquence (effet du déphasage).

Comparateur Un comparateur fournit un signal de sortie à deux états dépendants du niveau et de l'histoire du signal d'entrée. Par exemple, dans le cas d'un comparateur non inverseur, le cycle d'hystérèse est décrit par

$$U_2 = \begin{cases} V_H & \text{si } U_1 \nearrow > V_{T1} \\ V_L & \text{si } U_1 \searrow < V_{T2} \end{cases}$$

Conformateur sinusoïdal Un conformateur est un circuit utilisé pour modifier la forme du signal d'entrée selon une loi connue. Il est souvent réalisé à l'aide de diodes qui permettent d'approcher une fonction non linéaire par des segments de droite. Dans le cas d'un conformateur sinusoïdal, la loi que l'on souhaite réaliser est la suivante

$$U_2 = B \sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{U_1}{A}\right)$$

Conformateur à diodes

En utilisant les zones de conduction et blocage de plusieurs diodes, il est possible de créer des fonctions non linéaires. On réalise ainsi ce que l'on appelle un conformateur à diodes. Un exemple de circuit avec sa caractéristique de transfert est donné dans la figure 6.16.

Selon l'état de conduction des diodes $D_{1,2,3}$, on parcourt l'un ou l'autre des trois segments de droite. Dans la réalité, le passage d'un segment à l'autre se fera de manière plus douce et l'approximation d'une sinusoïde sera tout à fait satisfaisante. Les diodes placées de manière inverse permettent de parcourir le troisième quadrant ($u_1 < 0, u_2 < 0$) et obtenir ainsi la totalité de la sinusoïde.

L'analyse du circuit montre immédiatement que trois situations doivent être envisagées :

6. COMPAREURS ET GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

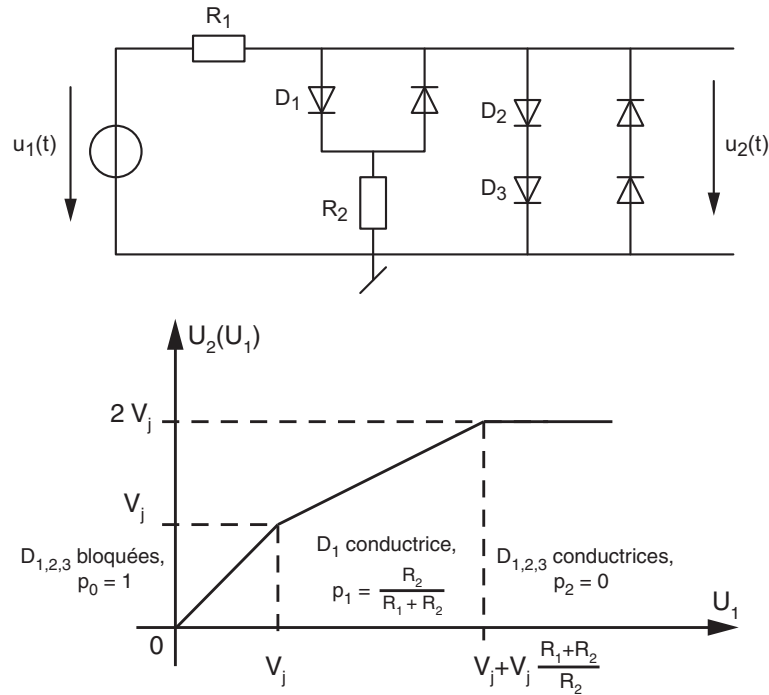


FIGURE 6.16.: Schéma et caractéristique d'un conformateur à diodes

1. Aucune diode ne conduit si $u_1(t) < V_j$. Le signal de sortie est alors égal au signal d'entrée et la pente de la caractéristique vaudra

$$p_0 = 1 \left[\frac{V}{V} \right] \quad (6.43)$$

2. Les diodes D_1 et D_2 conduisent et les autres sont bloquées. Le signal d'entrée sera alors atténué par le diviseur $\{R_1, R_2\}$ et la pente vaudra

$$p_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left[\frac{V}{V} \right] \quad (6.44)$$

3. Toutes les diodes conduisent et la sortie est limitée à $2V_j$. La pente est alors nulle

$$p_2 = 0 \left[\frac{V}{V} \right] \quad (6.45)$$

Calcul des amplitudes

On se propose dans ce qui suit de calculer l'amplitude A du signal triangulaire ainsi que les résistances permettant de réaliser aussi bien que possible un signal sinusoïdal. L'approche utilisée consiste à faire en sorte que les pentes des segments de droite coïncident au mieux avec celles de la sinusoïde. Pour les calculs, on admettra que les diodes ont une tension de seuil de 0.6 [V] .

L'amplitude du signal sinusoïdal est maximum quand toutes les diodes conduisent et l'on alors

$$B = 2V_j \simeq 1.2 \text{ [V]} \quad (6.46)$$

Considérant que, pour t compris entre $-T/4$ et $+T/4$, les tensions d'entrée et de sortie sont décrites respectivement par

$$u_1(t) = A \frac{t}{T/4} = \frac{4A}{T} t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{T}{4A} u_1(t) \quad (6.47)$$

$$u_2(t) = B \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \quad (6.48)$$

on en déduit la caractéristique de transfert qui relie ces deux tensions

$$\begin{aligned} u_2(t) &= B \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right) = B \sin\left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{4A} u_1(t)\right) \\ u_2(t) &= B \sin\left(\frac{\pi}{2A} u_1(t)\right) \end{aligned} \quad (6.49)$$

En dérivant u_2 par rapport à u_1 , on obtient la pente de cette caractéristique

$$\frac{du_2}{du_1} = B \frac{\pi}{2A} \cos\left(\frac{\pi}{2A} u_1(t)\right) = \frac{\pi}{2} \frac{B}{A} \cos\left(\frac{\pi}{2A} u_1(t)\right)$$

On a vu plus haut qu'autour de l'origine, cette pente vaut 1 ; on a donc

$$\left. \frac{du_2}{du_1} \right|_{u_1=0} = 1 = \frac{\pi}{2} \frac{B}{A} \quad (6.50)$$

On en déduit que l'amplitude A du signal triangulaire doit valoir

$$A = \frac{\pi}{2} B = \frac{\pi}{2} 2V_j = \pi V_j \simeq 1.88 [V] \quad (6.51)$$

Dans la zone de conduction des diodes D_1 et D_2 , on choisit de se placer en un point particulier, par exemple à mi-chemin de l'amplitude du signal triangulaire. La pente théorique vaudra alors

$$\left. \frac{du_2}{du_1} \right|_{u_1=A/2} = B \frac{\pi}{2A} \cos\left(\frac{\pi}{2A} \frac{A}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \frac{B}{A} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0.707 \quad (6.52)$$

Comme la pente générée par le diviseur résistif doit être égale à cette pente théorique, on en déduit que

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.707 \quad \Rightarrow \quad R_2 = 2.414 R_1 \quad (6.53)$$

Exemple

Afin d'illustrer ce qui vient d'être dit, considérons un signal original triangulaire d'amplitude $A_0 = 5 V$ et le schéma avec adaptation de l'amplitude du signal triangulaire (figure 6.18).

Comme on l'a vu plus haut, l'amplitude du signal triangulaire doit valoir, à l'entrée du conformateur, $A = \pi V_j = 1.88 V$. Cela peut se faire simplement avec un diviseur de tension tel que

$$A = A_0 \frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_{11}}{R_{12}} = \frac{A_0}{A} - 1 = \frac{5 V}{1.88 V} - 1 = 1.66$$

6. COMPAREURS ET GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

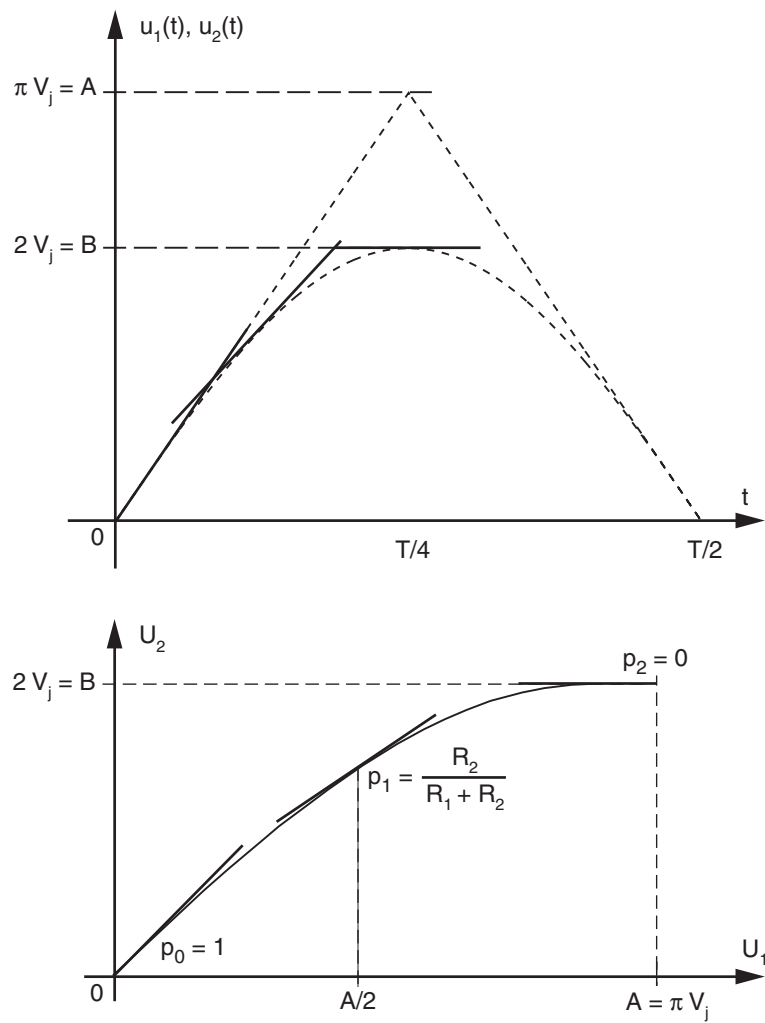


FIGURE 6.17.: Passage d'un triangle au sinus

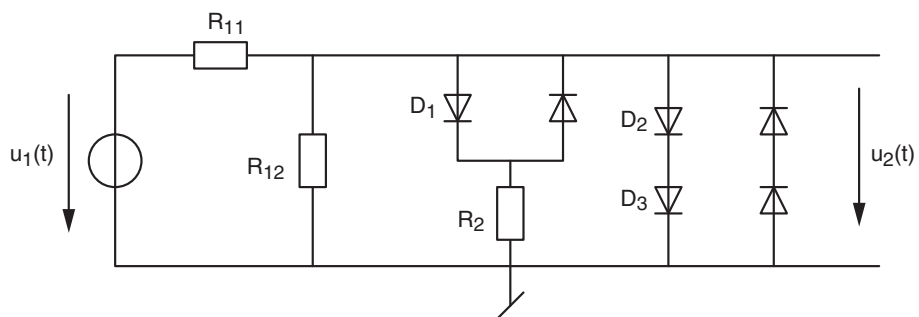


FIGURE 6.18.: Conformateur avec adaptation d'amplitude

Une bonne approximation de ce rapport est obtenu avec

$$R_{11} = 2 \text{ k}\Omega \text{ et } R_{12} = 1.2 \text{ k}\Omega$$

Vu du conformateur à diodes, ces deux résistances mises en parallèle sont équivalentes à la résistance

$$R_1 = R_{11} \parallel R_{12} = \frac{2 \cdot 1.2}{2 + 1.2} = 0.75 \text{ [k}\Omega\text{]}$$

On en déduit donc

$$R_2 = 2.414 R_1 = 1.8 \text{ [k}\Omega\text{]}$$

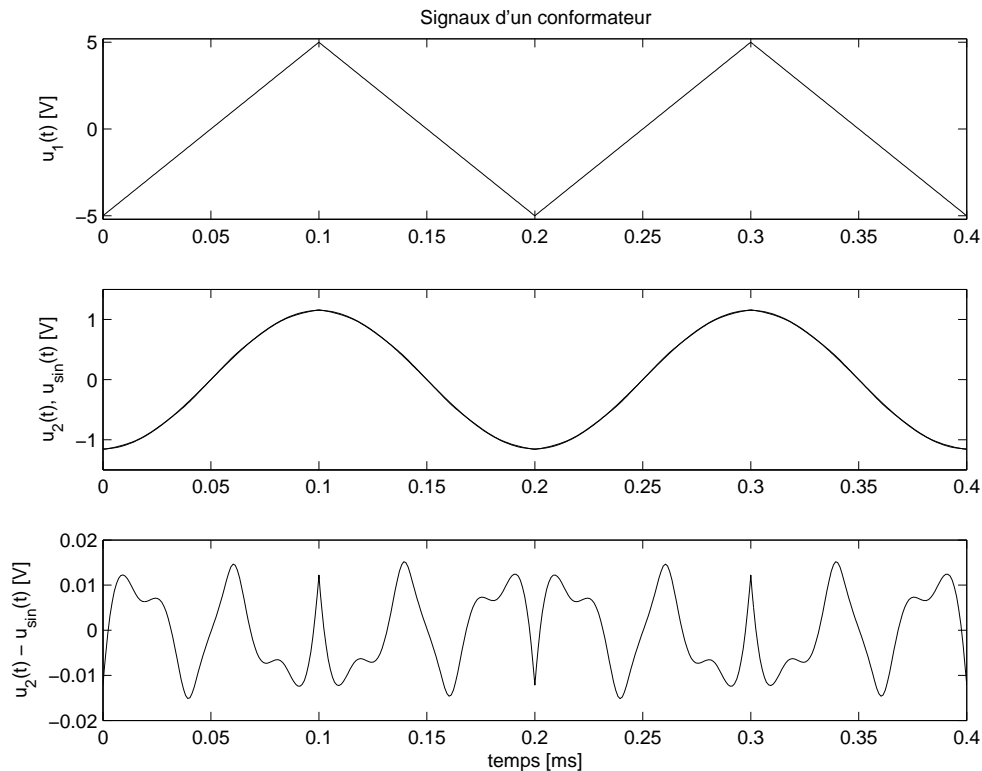


FIGURE 6.19.: Signaux d'un conformateur à diodes

La simulation de ce circuit a conduit aux résultats présentés dans la figure 6.19. D'un point de vue purement visuel, le signal de sortie ressemble fort à une sinusoïde. Le calcul de la différence entre ce signal et une sinusoïde idéale de même amplitude montre que l'écart est très faible ($< 20 \text{ mV}$) par rapport à l'amplitude ($\simeq 1.2 \text{ V}$). On notera cependant que l'analyse visuelle de la qualité d'un signal est insuffisante.

Un moyen simple et efficace de chiffrer la qualité d'une sinusoïde réelle consiste à mesurer son spectre d'amplitudes (A_1, A_2, A_3, \dots) et d'en calculer le taux de distorsion harmonique (TDH) défini comme suit

$$TDH \equiv \frac{X_{eff, k>1}}{X_{eff, k=1}} = \sqrt{\frac{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \dots}{A_1^2}}$$

Celui-ci mesure la valeur efficace des harmoniques A_2, A_3, \dots par rapport à la valeur efficace de la fondamentale A_1 . Une sinusoïde parfaite possède un TDH nul. Avec le conformateur simple proposé ci-dessus, on peut espérer atteindre un TDH inférieur à 5% environ.

6.6. Exercices

Comp 1 Considérant le circuit Comp 1 avec

$$u_1(t) = 6 \sin(2\pi 100 t), \quad V_{sat} = \pm 12 \text{ V} \quad R_1 = 20 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 40 \text{ k}\Omega$$

dessinez la caractéristique de transfert du circuit ; calculez littéralement puis numériquement ses niveaux de seuil ; dessinez la tension de sortie $u_2(t)$.

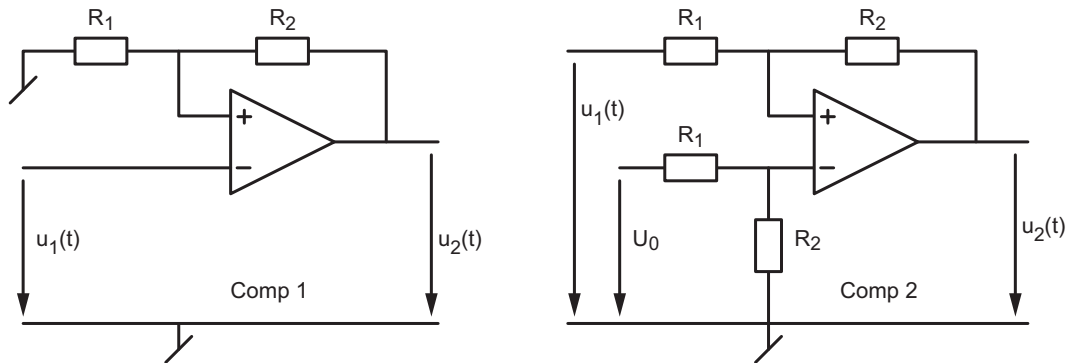


FIGURE 6.20.: Exercices Comp 1 – Comp 2

Comp 2 Considérant le circuit Comp 2 avec

$$u_1(t) = 6 \sin(2\pi 100 t), \quad V_{sat} = \pm 12 \text{ V}, \quad U_0 = +2 \text{ V} \quad R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 60 \text{ k}\Omega$$

1. Dessinez la caractéristique de transfert du circuit.
2. Calculez littéralement puis numériquement ses niveaux de seuil.
3. Dessinez la tension de sortie $u_2(t)$ et calculez le rapport cyclique du signal de sortie.
(Rép : $\eta = 1/2 - \text{asin}(2/3)/(2\pi)$)

Comp 3 Admettant $V_{CC} = \pm 12 \text{ V} = V_{sat}$, proposez deux comparateurs à seuils permettant de réaliser les deux caractéristiques de transfert Comp 3 de la figure 6.21.

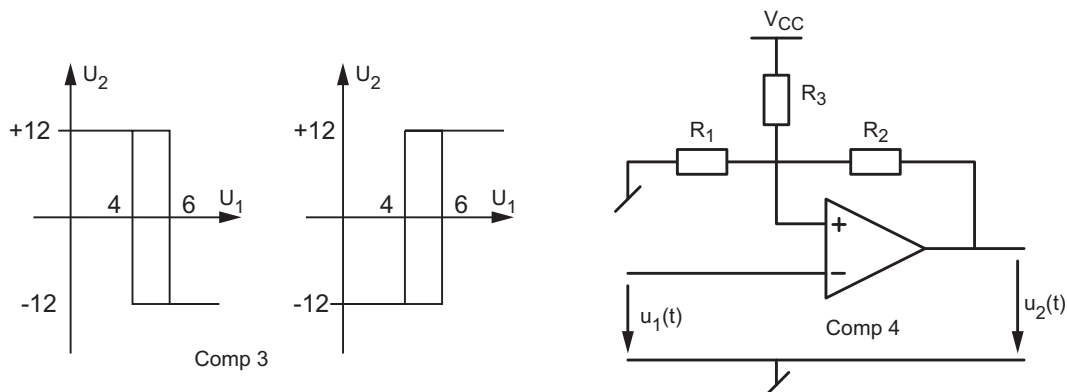


FIGURE 6.21.: Exercices Comp 3 – Comp 4

Comp 4 Admettant $V_{sat} = V_{CC} = \pm 12\text{ V}$ et $R_{1,2,3} = R$, calculez puis dessinez la caractéristique de transfert du circuit Comp 4. **Rép.** : $V_{T1,2} = (8\text{ V}; 0\text{ V})$

Comp 5 Considérant la bascule astable de la figure 6.22 et admettant des niveaux de saturation différents V_H, V_L ,

1. calculez les temps t_H, t_L ;
2. faites l'application numérique avec $R_1 = R_2$ et $V_H = +12\text{ V}, V_L = -6\text{ V}$;
3. calculez R et C pour que la période d'oscillation soit de 1 ms.

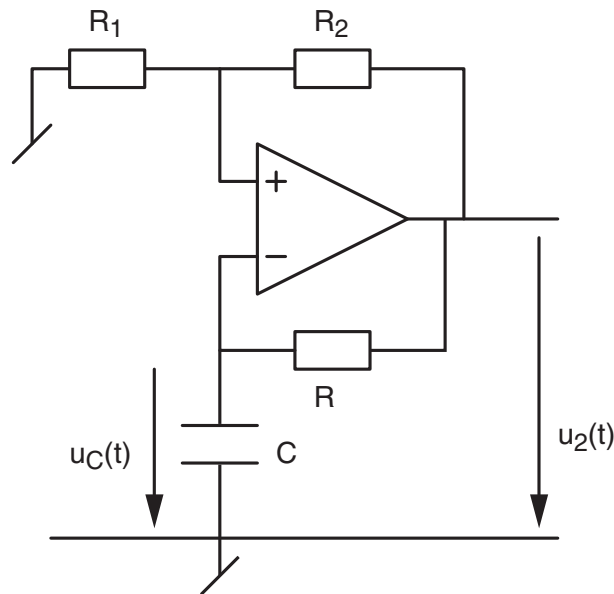


FIGURE 6.22.: Exercice Comp 5

Comp 6 Pour mesurer et régler la température d'une pièce entre $+18^\circ\text{C}$ et $+20^\circ\text{C}$, on utilise une résistance NTC placée sur une branche d'un pont de Wheatstone. L'amplificateur différentiel branché sur la diagonale du pont fournit une tension proportionnelle à la température variant entre 0 V et 5 V pour des températures comprises entre 10°C et 30°C .

1. Dessinez le schéma et la caractéristique du capteur ; quelles seront les tensions de seuil du comparateur ?
2. Dessinez le schéma fonctionnel de l'ensemble et proposez un schéma électronique permettant de régler la température de la pièce ; calculez ses composants.
3. Souhaitant évaluer les temps d'enclenchement et de déclenchement du chauffage, on a observé que sans chauffage, la température se stabilise à $+10^\circ\text{C}$ et que, lorsque le chauffage est enclenché en permanence, la température atteint $+25^\circ\text{C}$ avec une constante de temps d'environ 1 heure. Étant donné ces valeurs, calculez les temps t_{on} et t_{off} du chauffage.

Comp 7 Pour les deux circuit de la figure 6.23 tels que $V_{sat} = \pm V_{CC} = \pm 12\text{ V}$,

1. déterminez les tensions de commutation ;
2. esquissez $u_2(t)$ et $u_C(t)$ lorsque $R = 1\text{ k}\Omega$ et $C = 1\text{ }\mu\text{F}$;
3. calculez les temps t_H et t_L , la période T et le rapport cyclique η .

6. COMPAREURS ET GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

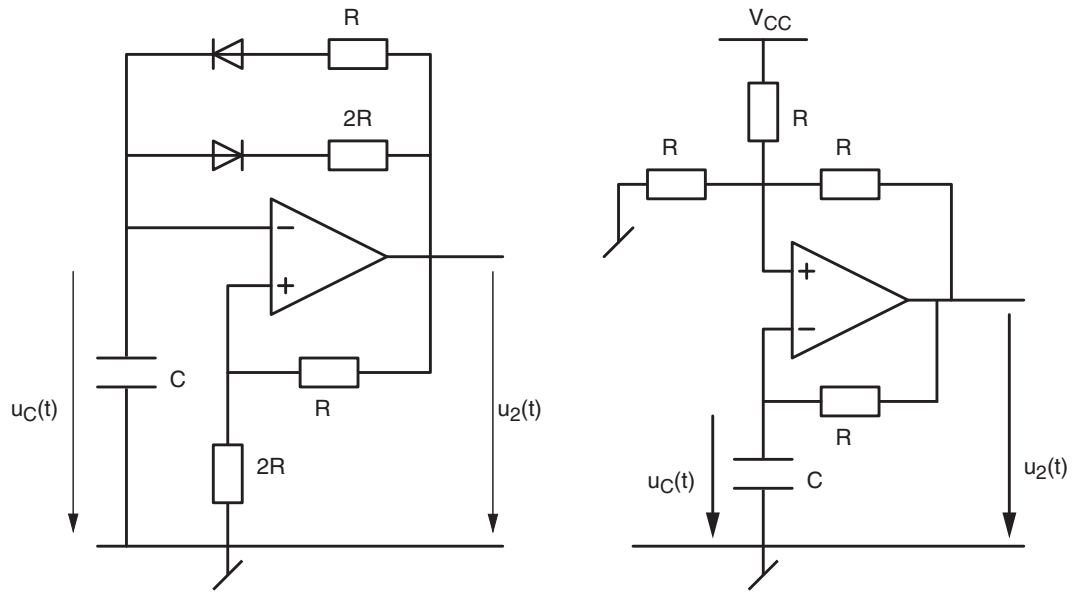


FIGURE 6.23.: Exercice Comp 7

Comp 8 Considérant le générateur de signaux (figure 6.24) esquissez les signaux $u_2(t)$ et $u_3(t)$ puis, sachant que

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 20 \text{ k}\Omega, \quad R = 10 \text{ k}\Omega, \quad C = 100 \text{ nF}, \quad V_{sat} = \pm 12 \text{ V}$$

calculez les valeurs de crête et la période des tensions $u_2(t)$ et $u_3(t)$.

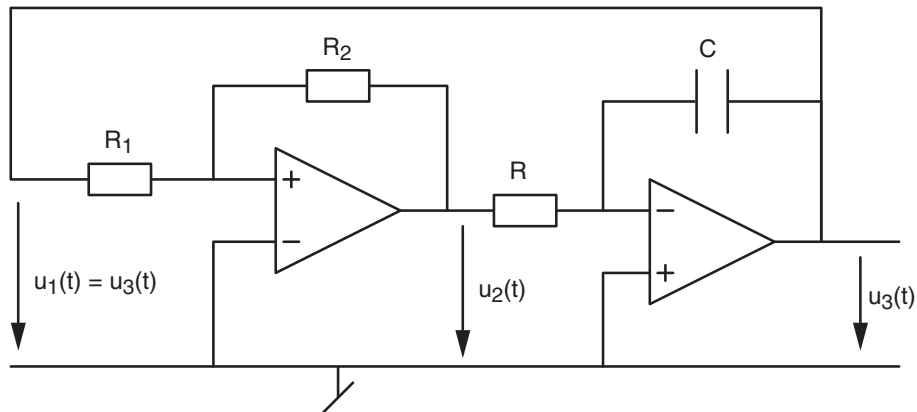


FIGURE 6.24.: Exercice 8

Comp 9 Considérant la bascule unipolaire de la figure 6.25 avec

$$V_{CC} = 12 \text{ V}, \quad R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 20 \text{ k}\Omega, \quad R_3 = 30 \text{ k}\Omega, \quad R = 10 \text{ k}\Omega, \quad C = 10 \text{ nF}$$

calculez ses tensions de seuil, son rapport cyclique et sa période d'oscillation. Dessinez les tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$.

Comp 10 On veut réaliser un générateur d'impulsions rectangulaires d'amplitude 0 et 10 V, de période 1 ms et de largeur 0.2 ms. Proposez un schéma (sans diode, avec un seul AO) et calculez les valeurs des composants.

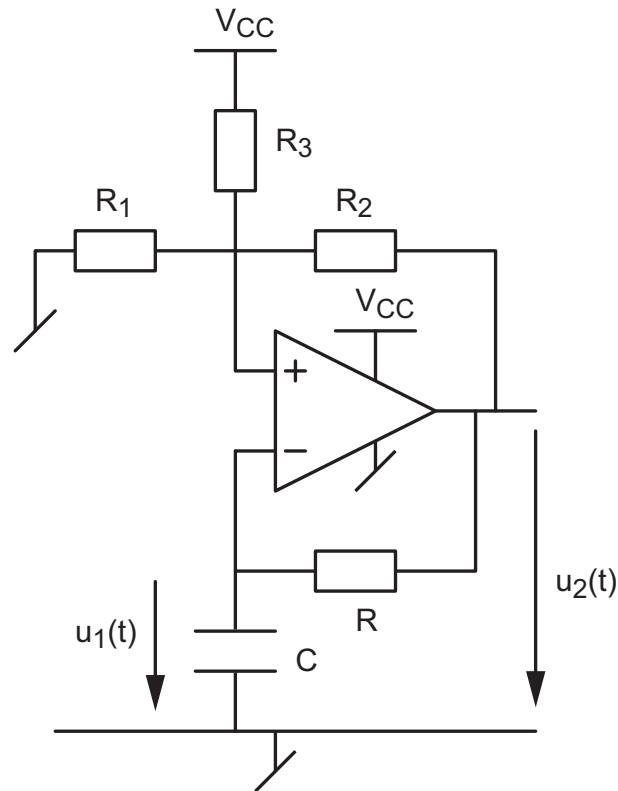


FIGURE 6.25.: Exercice Comp 9

Comp 11 Réalisez un générateur fournissant un signal triangulaire d'amplitude ± 5 V et de fréquence variable entre 100 Hz et 1 kHz.

Comp 12 Réalisez un VCO fournissant des signaux triangulaire et carré d'amplitudes respectives ± 6 V et ± 12 V à la fréquence 1 kHz lorsque $U_{in} = 5$ V. Jusqu'à quelle valeur de U_{in} le VCO fonctionnera-t-il comme prévu ?

Comp 13 On considère une bascule unipolaire similaire à celle de l'exercice Comp 9 dans laquelle

$$R_1 = R_2 = R_3 = 10\text{ k}\Omega, RC = 1\ \mu\text{s}, V_{CC} = 5\text{ V}$$

Sachant que l'AO est remplacé par un comparateur à collecteur ouvert relié à $V_{DC} = 24$ V à travers une résistance $R_L = 10\text{ k}\Omega$:

1. Dessinez le schéma de la bascule avec le comparateur et son transistor de sortie.
2. Calculez les niveaux V_H et V_L de la tension de sortie.
3. Calculez les tensions de seuil $V_{T1,2}$.
4. Calculez le rapport cyclique de la bascule ainsi que sa période d'oscillation.

7. Étude de la contre-réaction

7.1. Introduction

Grâce à la contre-réaction (aussi appelée réaction négative) appliquée aux amplificateurs, on obtient des résultats dont l'importance pratique est grande. Les résultats les plus représentatifs sont :

- la **stabilisation du gain** originel dont la valeur est généralement très variable d'un composant à l'autre et sensible à la température ou au vieillissement ;
- la **réduction des distorsions non-linéaires** dues essentiellement à la caractéristique des diodes et transistors ;
- l'**extension de la bande passante** des amplificateurs ;
- la **réduction du bruit électronique** inévitablement présent dans les composants ;
- le **contrôle des impédances** d'entrée ou de sortie.

Lorsqu'on applique une **réaction négative**, une partie du signal de sortie est soustrait au signal d'entrée. Cette modification entraîne une **stabilisation** du signal de sortie par rapport aux variations possibles de la valeur des composants formant l'amplificateur ; c'est l'objet de ce chapitre.

Lorsqu'on applique une **réaction positive**, une partie du signal de sortie est ajouté au signal d'entrée. Cette modification entraîne, par effet d'avalanche, une **déstabilisation** du signal de sortie. Cet effet est recherché dans le cas des circuits comparateurs ou des oscillateurs que l'on étudiera au chapitre suivant.

Remarque : Il n'est pas rare, si sa conception n'est pas soignée, qu'un amplificateur se transforme en un oscillateur ou bien, comme chacun d'entre nous l'a vécu une fois ou l'autre, qu'un "accrochage" se produise entre un microphone et un haut-parleur ; le système d'amplification sonore se transforme alors en un oscillateur assourdissant (effet Larsen). Dans ces deux cas, les circonstances font que le système a passé d'une réaction négative (système stable) à une réaction positive (système instable, puis oscillant à cause des non linéarités inhérentes au système).

7.2. Équations de la contre-réaction

Le schéma fonctionnel de la contre-réaction est donné à la figure 7.1. En plus de l'entrée X , de la sortie Y , du signal de contre-réaction Y_f et de l'écart E , on y trouve le sommateur Σ , le gain A de l'amplificateur et le taux de contre-réaction β . A partir de ce schéma, on peut écrire les 2 équations suivantes :

$$E = X - \beta Y \quad (7.1)$$

$$Y = A E \quad (7.2)$$

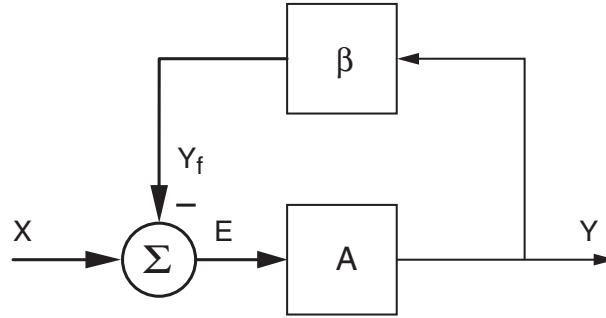


FIGURE 7.1.: Schéma général de la contre-réaction

Portant la première équation dans la seconde, il vient :

$$Y = A X - A \beta Y$$

$$Y(1 + \beta A) = A X$$

On en déduit alors que le signal de sortie Y est relié au signal d'entrée X par la relation fondamentale de la contre-réaction :

$$Y = \frac{A}{1 + A\beta} X \quad (7.3)$$

Les grandeurs d'écart E et de réaction Y_f peuvent également être reliées au signal d'entrée ; on montre en effet sans difficulté que l'on a :

$$E = \frac{1}{1 + A\beta} X \quad (7.4)$$

$$Y_f = \frac{A\beta}{1 + A\beta} X \quad (7.5)$$

On notera que le produit $A\beta$ est généralement désigné sous le nom de *gain en boucle ouverte* G_{bo} ou, plus, simplement, *gain de boucle*

$$G_{bo} \equiv \frac{Y_f}{E} = A\beta \quad (7.6)$$

La fonction de transfert en boucle fermée G_{bf} est définie par le rapport entre la sortie Y et l'entrée X :

$$G_{bf} \equiv \frac{Y}{X} = \frac{A}{1 + A\beta} \quad (7.7)$$

On voit immédiatement que, si le gain de boucle $A\beta$ est très élevé, la fonction de transfert en boucle fermée se réduit à l'inverse du taux de réaction :

$$G_{bf} = \frac{1}{\beta} \quad \text{lorsque} \quad A\beta \gg 1 \quad (7.8)$$

L'avantage, dans ce cas, réside dans le fait que le gain en boucle fermée G_{bf} ne dépend que du taux de contre-réaction β fixé par les composants externes et pas du gain A de l'amplificateur, souvent variable.

Il est important de relever que, suivant les unités des grandeurs d'entrée X et de sortie Y , le gain en boucle fermée G_{bf} peut représenter :

– un *gain en tension* si X et Y sont des tensions ; alors

$$[G_{bf}] = [V/V] \quad \text{et} \quad [\beta] = [V/V]$$

– un *gain en courant* si X et Y sont des courants ; alors

$$[G_{bf}] = [A/A] \quad \text{et} \quad [\beta] = [A/A]$$

– une *transconductance* si X est une tension et Y un courant ; alors

$$[G_{bf}] = [A/V] \quad \text{et} \quad [\beta] = [V/A]$$

– une *transimpédance* si X est un courant et Y une tension ; alors

$$[G_{bf}] = [V/A] \quad \text{et} \quad [\beta] = [A/V]$$

7.3. Contre-réaction et amplificateurs

Lors de l'étude des circuits linéaires à amplificateurs opérationnels, on a bien compris que ces applications utilisaient la contre-réaction. On peut dès lors se demander quelles relations existent entre leur schéma et l'équation générale de la contre-réaction :

$$Y = \frac{A}{1 + A\beta} X \rightarrow \frac{1}{\beta} \quad \text{si} \quad A\beta \gg 1 \quad (7.9)$$

Dans les exemples qui suivent, on prendra la peine de bien distinguer entre l'approche "circuit" et l'approche "contre-réaction".

7.3.1. Amplificateur non-inverseur

Approche circuit Considérant le schéma d'un amplificateur non-inverseur (figure 7.2) réalisé avec un amplificateur opérationnel à gain A_{ao} fini, on tire immédiatement les deux équations suivantes :

$$U_2 = +A_{ao} U_{in}$$

$$U_{in} = U_1 - U_f = U_1 - U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Portant la deuxième équation dans la première, il vient

$$U_2 = +A_{ao} \left(U_1 - U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

Résolvant par rapport à U_2 , on obtient :

$$U_2 = \frac{A_{ao}}{1 + A_{ao} \frac{R_1}{R_1 + R_2}} U_1 \quad (7.10)$$

$$U_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_1 \quad \text{si} \quad A_{ao} \rightarrow \infty \quad (7.11)$$

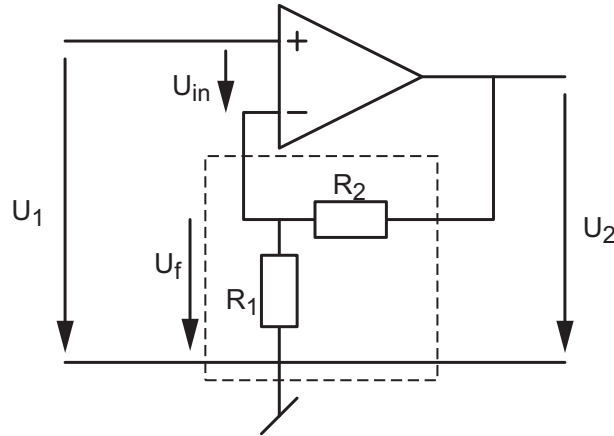


FIGURE 7.2.: Schéma d'un amplificateur non inverseur

Approche contre-réaction Comparant ce résultat à celui de la contre-réaction

$$Y = \frac{A}{1 + A\beta} X \quad \text{où} \quad \begin{cases} X = U_1 \\ Y = U_2 \end{cases}$$

on voit immédiatement que :

1. le gain A de la contre réaction est équivalent au gain de l'amplificateur A_{ao}

$$A = A_{ao} \quad (7.12)$$

2. le taux de contre réaction β est déterminé par le diviseur de tension constitué des résistances R_1 et R_2

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (7.13)$$

3. l'inverse de celui-ci donne le gain théorique (lorsque $A_{ao} \rightarrow \infty$) de l'amplificateur non inverseur :

$$\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = \frac{U_2}{U_1} \quad (7.14)$$

On a donc une équivalence évidente entre le schéma de la contre réaction et celui d'un amplificateur non inverseur. Cela n'est pas toujours vrai comme le montrent les deux circuits suivants.

7.3.2. Amplificateur inverseur

Approche circuit Considérant le schéma de l'amplificateur inverseur de la figure 7.3, on tire immédiatement les deux équations suivantes :

$$U_2 = -A_{ao} U_{in}$$

$$U_{in} = U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Portant la deuxième équation dans la première, il vient

$$U_2 = -A_{ao} \left(U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

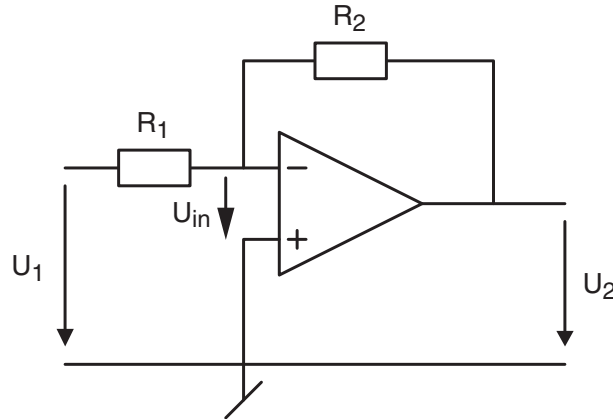


FIGURE 7.3.: Schéma d'un amplificateur inverseur

Résolvant par rapport à U_2 , on obtient :

$$U_2 = -\frac{A_{ao} \frac{R_2}{R_1+R_2}}{1 + A_{ao} \frac{R_1}{R_1+R_2}} U_1 \quad (7.15)$$

De manière à faire apparaître une expression similaire à celle de la contre-réaction, on peut également écrire cette équation sous la forme suivante :

$$U_2 = -\frac{A_{ao} \frac{R_2}{R_1+R_2}}{1 + A_{ao} \frac{R_2}{R_1+R_2} \frac{R_1}{R_2}} U_1 \quad (7.16)$$

$$U_2 = -\frac{R_2}{R_1} U_1 \quad \text{si } A_{ao} \rightarrow \infty \quad (7.17)$$

Approche contre-réaction Comparant ce résultat à celui de la contre-réaction

$$Y = \frac{A}{1 + A\beta} X$$

on en déduit que :

1. le gain A de la contre-réaction dépend du gain A_{ao} de l'amplificateur opérationnel et des résistances externes R_1 et R_2 :

$$A = A_{ao} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (7.18)$$

2. le taux de contre-réaction est déterminé par le rapport des résistances externes :

$$\beta = \frac{R_1}{R_2} \quad (7.19)$$

3. le rapport $R_2/R_1 = 1/\beta$ représente le gain théorique de l'amplificateur inverseur et le signe moins de l'équation (7.16) traduit le changement de signe dû à la configuration inverseuse

$$U_2 = -\frac{R_2}{R_1} U_1 \quad (7.20)$$

Contrairement au cas précédent, il n'y a pas d'équivalence évidente entre le schéma de la contre réaction et celui d'un amplificateur inverseur.

7.3.3. Convertisseur courant-tension

Approche circuit Le schéma d'un convertisseur courant-tension est donné à la figure 7.4. Prenant en compte la résistance d'entrée R_{in} de l'amplificateur, ses équations s'écrivent :

$$U_2 = -R(I_1 - I_{in}) + U_{in}$$

$$U_2 = -A_{ao}U_{in}$$

$$U_2 = -A_{ao}R_{in}I_{in}$$

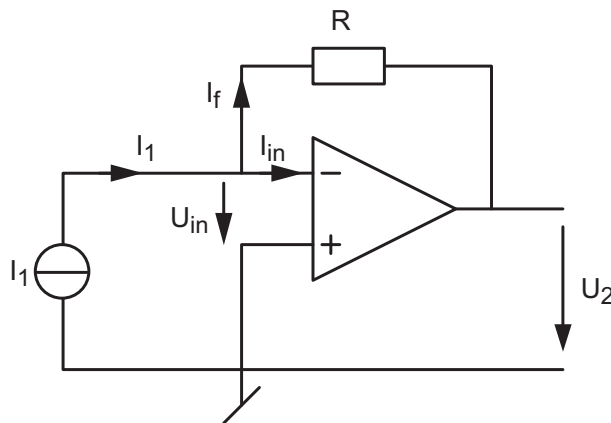


FIGURE 7.4.: Schéma d'un convertisseur courant-tension

Tirant U_{in} et I_{in} des deux premières équations et portant ces résultats dans la troisième, on obtient :

$$U_2 \left(1 + \frac{1}{A_{ao}} \left(1 + \frac{R}{R_{in}} \right) \right) = -R I_1$$

Faisant l'hypothèse (souvent vérifiée) que la résistance de contre-réaction R est beaucoup plus grande que la résistance d'entrée R_{in} de l'amplificateur, ce résultat s'écrit :

$$U_2 \left(1 + \frac{1}{A_{ao}} \frac{R}{R_{in}} \right) \simeq -R I_1$$

On en déduit donc que la tension de sortie créée par le courant d'entrée I_1 vaut :

$$U_2 = -\frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{A_{ao}R_{in}}} I_1$$

ou bien

$$U_2 = -\frac{A_{ao}R_{in}}{1 + \frac{A_{ao}R_{in}}{R}} I_1 \quad (7.21)$$

$$U_2 = -R I_1 \quad \text{si } A_{ao} \rightarrow \infty \quad (7.22)$$

Approche contre-réaction Comparant ce résultat à celui de la contre-réaction

$$Y = \frac{A}{1 + A\beta} X$$

on en déduit que

1. le gain de contre-réaction A dépend du gain A_{ao} de l'amplificateur opérationnel et de sa résistance d'entrée R_{in} :

$$A = A_{ao}R_{in} \quad (7.23)$$

2. le taux de contre-réaction est déterminé par la résistance externe R :

$$\beta = \frac{1}{R} \quad (7.24)$$

3. la résistance $R = 1/\beta$ représente le gain théorique du convertisseur dont l'équation est

$$U_2 = -RI_1 \quad (7.25)$$

4. le signe moins de l'équation (7.21) ne fait que traduire le changement de signe dû à la configuration inverseuse.

7.4. Propriétés de la contre-réaction

7.4.1. Stabilisation du gain en boucle fermée

Nous avons vu que le gain en boucle fermée est donné par l'équation générale de la contre-réaction :

$$G_{bf} \equiv \frac{Y}{X} = \frac{A}{1 + A\beta} = \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{A\beta}} \quad (7.26)$$

La deuxième forme de cette équation met bien en évidence le fait que la précision du gain théorique $1/\beta$ dépend directement de la valeur du gain de boucle $A\beta$.

Exemple : Considérant un amplificateur non-inverseur de gain théorique $A_u = 100$ réalisé avec un amplificateur opérationnel dont le gain A_{ao} vaut en moyenne 200'000 mais au moins 50'000, on aimerait connaître la valeur exacte du gain A_u .

Solution : On a vu que, pour l'amplificateur non inverseur, on a :

$$\beta = \frac{1}{A_u} = \frac{1}{100}$$

et que le gain A n'est autre que le gain A_{ao} de l'amplificateur opérationnel.

Considérant les deux valeurs de gain de l'AO, on voit que le gain réel de l'amplificateur non inverseur vaudra en moyenne :

$$A_{u, moy} = \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{A\beta}} = 100 \frac{1}{1 + \frac{100}{200'000}} = 99.95$$

et au minimum

$$A_{u, min} = \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{A\beta}} = 100 \frac{1}{1 + \frac{100}{50'000}} = 99.80$$

On constate ainsi que le gain réel est très proche du gain théorique et que malgré une faible contre-réaction ($\beta = 1/100$), une variation de 400% du gain de l'amplificateur opérationnel n'entraîne qu'une altération de 0.15% sur le gain en boucle fermée.

7.4.2. Augmentation de la bande-passante

Dans le cas où l'on s'intéresse au comportement fréquentiel d'un amplificateur, il est nécessaire de tenir compte du fait que, de manière générale, son gain dépend de la fréquence. Dans le cas où cette dépendance peut être représentée par une réponse fréquentielle d'ordre 1, le gain de l'amplificateur s'écrit

$$A = A(jf) = \frac{A_0}{1 + jf/f_{bo}} \quad (7.27)$$

Produit gain-fréquence

Une propriété importante de ce *modèle passe-bas d'ordre 1* est de posséder un produit gain-fréquence constant car la pente de -20 dB/décade signifie simplement que si la fréquence augmente d'un facteur 10, le gain diminue d'autant. Leur produit est donc constant. On a donc

$$A(f) \cdot f = \text{cte} \quad \text{lorsque} \quad f \gg f_c$$

D'un point de vue asymptotique, on peut relever les fréquences et les gains correspondants suivants

$$\begin{aligned} f_{bo} &\longleftrightarrow A_{bo} \\ f_T &\longleftrightarrow 1 \end{aligned}$$

Comme leur produit est une constante, on a bien évidemment

$$A_0 f_{bo} = A(f) \cdot f = 1 \cdot f_T$$

et en particulier

$$f_T = A_0 f_{bo} \quad (7.28)$$

La fréquence f_T porte le nom de *fréquence de transition* ou produit "gain-bande passante" (GBW : Gain BandWidth product). C'est cette valeur f_T ou *GBW* qui est donnée dans les caractéristiques des AO et non la fréquence de coupure f_{bo} . On remarque ainsi que le modèle passe-bas d'ordre 1 conduit au fait que

le produit gain-bande passante (GBW) est une constante égale à la fréquence de transition f_T .

Réponse fréquentielle en boucle fermée

Comme un amplificateur réalisé à partir d'un amplificateur opérationnel est un amplificateur contre-réactionné, sa réponse fréquentielle s'écrit :

$$A_{bf}(jf) = \frac{A(jf)}{1 + A(jf)\beta} = \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{A(jf)\beta}} \quad (7.29)$$

Prenant en compte l'équation (7.27), il vient alors :

$$A_{bf}(jf) = \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1+jf/f_{bo}}{A_0\beta}}$$

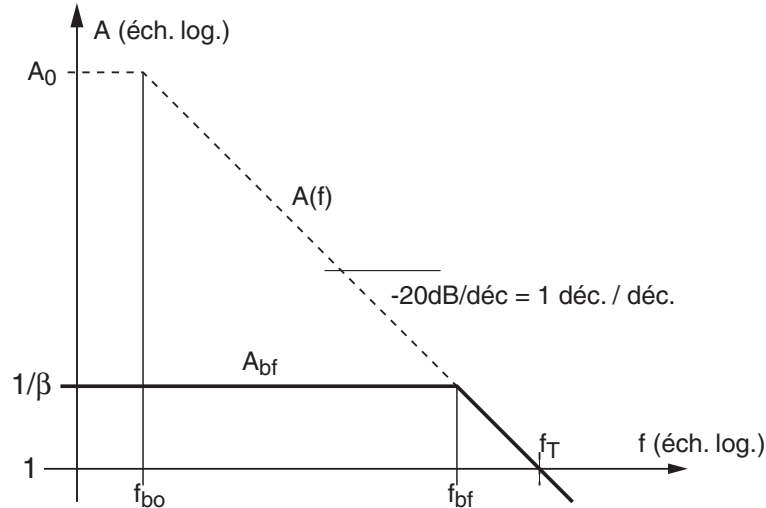


FIGURE 7.5.: Réponses fréquentielles de l'amplificateur et du système contre-réactionné

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0\beta} + \frac{jf}{f_{bo}A_0\beta}} \\
 &= \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0\beta}} \frac{1}{1 + \frac{jf}{f_{bo}A_0\beta(1 + \frac{1}{A_0\beta})}} \\
 &= \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0\beta}} \frac{1}{1 + \frac{jf}{f_{bo}(1 + A_0\beta)}}
 \end{aligned}$$

Dans ce résultat, on retrouve le gain DC rencontré dans l'équation (7.26) et la fréquence caractéristique de l'amplificateur en boucle fermée qui augmente avec le gain de boucle $A_0\beta$

$$f_{bf} = f_{bo} (1 + A_0\beta) \quad (7.30)$$

Dans le cas où le gain de boucle est bien supérieur à l'unité ($A_0\beta \gg 1$), on obtient :

$$A_{bf}(jf) = \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{jf}{f_T\beta}} \quad (7.31)$$

Cette réponse fréquentielle est caractérisée par son gain en continu $A_{dc} = 1/\beta$ et sa fréquence de coupure $f_{bf} = f_T \beta$. On en déduit donc (figure 7.5) que

le gain de l'amplificateur contre-réactionné diminue avec le taux de contre-réaction β alors que sa bande passante augmente

$$A_{dc,bf} = \frac{1}{\beta} \quad f_{bf} = f_T \beta = A_0 f_{bo} \beta \quad (7.32)$$

Exemple Comme illustration, on considère ici un *amplificateur non inverseur* réalisé avec les résistances $R_1 = 10 [k\Omega]$, $R_2 = 100 [k\Omega]$ et un amplificateur opérationnel caractérisé par

- son gain basses-fréquences $A_{ao} = 100'000$;
- sa fréquence de transition $f_T = 2 [MHz]$.

Partant de là, on souhaite calculer son gain et sa bande passante.

7. ÉTUDE DE LA CONTRE-RÉACTION

Solution : Dans le cas où l'on admet que la réponse fréquentielle de l'AO est décrite par un modèle d'ordre 1

$$A_{AO}(jf) = \frac{A_{ao}}{1 + \frac{jf}{f_{ao}}} \quad (7.33)$$

on a

$$A_{ao} = 100'000 \frac{[V]}{[V]} \quad f_{ao} = \frac{f_T}{A_{ao}} = \frac{2 \text{ MHz}}{100'000} = 20 \text{ [Hz]}$$

Concernant l'amplificateur non inverseur, on sait, selon les équations (7.12) et (7.13), que le gain et le taux de contre-réaction sont décrits par

$$A_0 = A_{ao} = 100'000 \left[\frac{V}{V} \right]$$

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{110 \text{ k}\Omega} = \frac{1}{11}$$

De l'équation (7.32), on en déduit le gain de l'amplificateur non inverseur

$$A_U = \frac{1}{\beta} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 11$$

et sa bande passante

$$\begin{aligned} f_{bf} &= A_0 f_{bo} \beta = A_{ao} f_{ao} \beta \\ &= 100 \cdot 10^3 \left[\frac{V}{V} \right] 20 \text{ Hz} \frac{1}{11} \\ &= 182 \text{ kHz} \end{aligned}$$

On peut noter qu'en remplaçant chacun des coefficients de f_{bf} par son expression littérale, on obtient

$$f_{bf} = A_{ao} f_{ao} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = f_T \beta \quad \text{avec} \quad f_T = A_{ao} f_{ao}$$

d'où

$$f_{bf} = f_T \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (7.34)$$

On en conclut que la bande passante f_{bf} d'un amplificateur réalisé à partir d'un AO dépend directement de la fréquence de transition de celui-ci et des résistances qui déterminent le gain.

Remarque : Il est important de noter que *ce résultat est également valable pour les amplificateurs inverseurs.*

7.4.3. Réduction du bruit

On considère, pour ce qui suit, que l'on a affaire à une source de bruit additive N qui peut se trouver soit dans l'étage d'entrée, soit dans l'étage de sortie. Suivant le cas, on aura affaire à l'un ou l'autre des deux schémas proposés dans la figure 7.6.

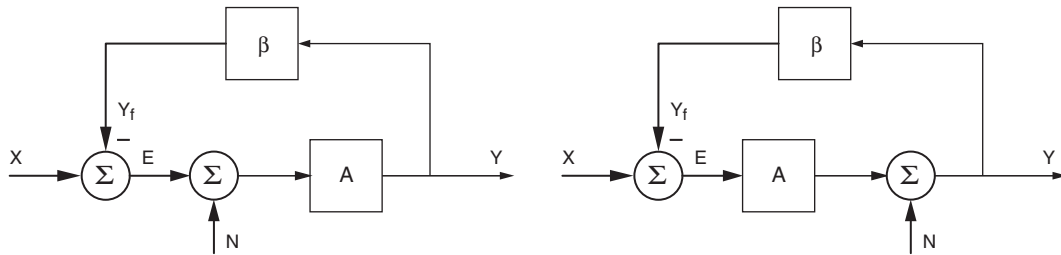


FIGURE 7.6.: Schémas de contre-réaction avec source de bruit

Source de bruit en entrée

Considérant le premier schéma de la figure 7.6 et utilisant le théorème de superposition, on peut calculer séparément l'effet du signal d'entrée X et celui du bruit N . On montre alors sans difficulté que la sortie vaut :

$$Y = \frac{A}{1 + A\beta} X + \frac{A}{1 + A\beta} N$$

$$Y = \frac{A}{1 + A\beta} (X + N) \quad (7.35)$$

On voit immédiatement que dans ce cas le rapport signal sur bruit ne peut pas être amélioré puisque le signal X et le bruit N sont amplifiés de la même manière.

Source de bruit en sortie

Considérant le deuxième schéma de la figure 7.6 et utilisant le théorème de superposition, on peut calculer séparément l'effet du signal d'entrée X et celui du bruit N . On obtient alors :

$$Y = \frac{A}{1 + A\beta} X + \frac{1}{1 + A\beta} N \quad (7.36)$$

On voit immédiatement que dans ce cas le rapport signal sur bruit est directement amélioré par le gain A de l'amplificateur car l'amplification du signal X est A fois plus grande que celle du bruit N .

Remarque

Dans la réalité, c'est malheureusement la première situation qui est la plus fréquente et la contre-réaction ne peut pas, dans ce cas, améliorer le rapport signal sur bruit. Cela oblige donc le concepteur à construire, lorsque cela est nécessaire, des amplificateurs spécifiques à faible niveau de bruit.

7.4.4. Diminution de la distorsion non-linéaire

Une distorsion non linéaire d'un signal s'observe chaque fois qu'un signal sinusoïdal est déformé par un système. En électronique, cela est fréquemment dû à la saturation d'un amplificateur qui entraîne un aplatissage du signal ou à une tension de seuil avant

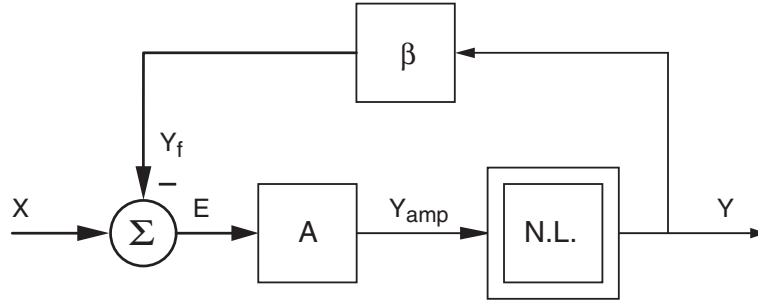


FIGURE 7.7.: Schéma d'un système non linéaire contre-réactionné

conduction des transistors ou diodes (amplificateur push-pull, par exemple). La distorsion se situant généralement dans l'amplificateur, le schéma fonctionnel de la contre-réaction est alors celui de la figure 7.7.

Comme le signal de sortie Y est une fonction non-linéaire de l'écart E amplifié par le gain A , on peut le décrire par une série de Taylor évaluée autour de son point de fonctionnement :

$$Y = f(AE) = a_0 + a_1(AE) + a_2(AE)^2 + a_3(AE)^3 + \dots \quad (7.37)$$

Considérant que les distorsions n'introduisent généralement pas de tension de décalage, ni d'amplification, on a $a_0 = 0$ et $a_1 = 1$, la sortie s'écrit :

$$Y = f(AE) = AE + a_2(AE)^2 + a_3(AE)^3 + \dots \quad (7.38)$$

Comme l'écart vaut $E = X - \beta Y$, il vient :

$$Y = A(X - \beta Y) + a_2 A^2 (X - \beta Y)^2 + a_3 A^3 (X - \beta Y)^3 + \dots$$

En regroupant les termes non-linéaires sous la désignation NL , on obtient

$$Y = AX - A\beta Y + NL$$

$$\text{d'où } Y = \frac{A}{1 + A\beta} X + \frac{1}{1 + A\beta} NL \quad (7.39)$$

$$\simeq \frac{1}{\beta} X + \frac{1}{A\beta} NL \quad \text{si } A\beta \text{ est élevé} \quad (7.40)$$

On constate ainsi que les termes non-linéaires sont d'autant plus faibles que le gain de boucle $A\beta$ est grand et que la sortie Y tend vers l'idéal si le gain de boucle tend vers l'infini :

$$Y = \frac{1}{\beta} X \quad \text{si } A\beta \rightarrow \infty \quad (7.41)$$

Une illustration des effets de seuil et de saturation avec leur correction interne par l'amplificateur est donnée dans les figures 7.9 et 7.8.

7.5. Modification des impédances d'entrée et de sortie

La nécessité d'avoir, suivant les applications, des amplificateurs à haute ou faible impédance d'entrée ou de sortie oblige le concepteur de circuits à considérer l'effet de différents types de

7.5. Modification des impédances d'entrée et de sortie

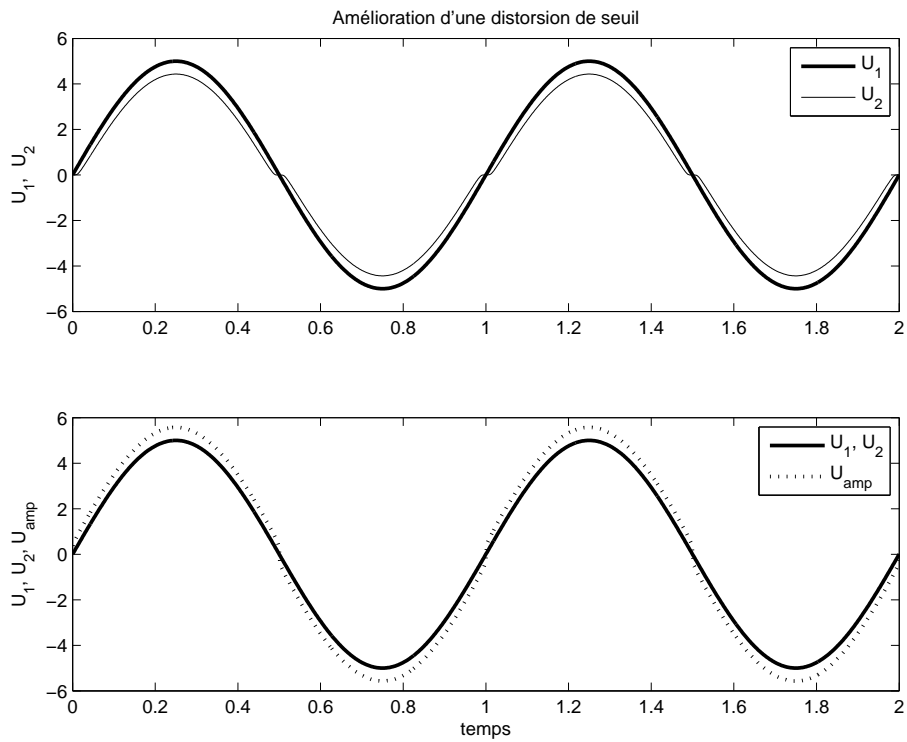


FIGURE 7.8.: Distorsion causée par un seuil

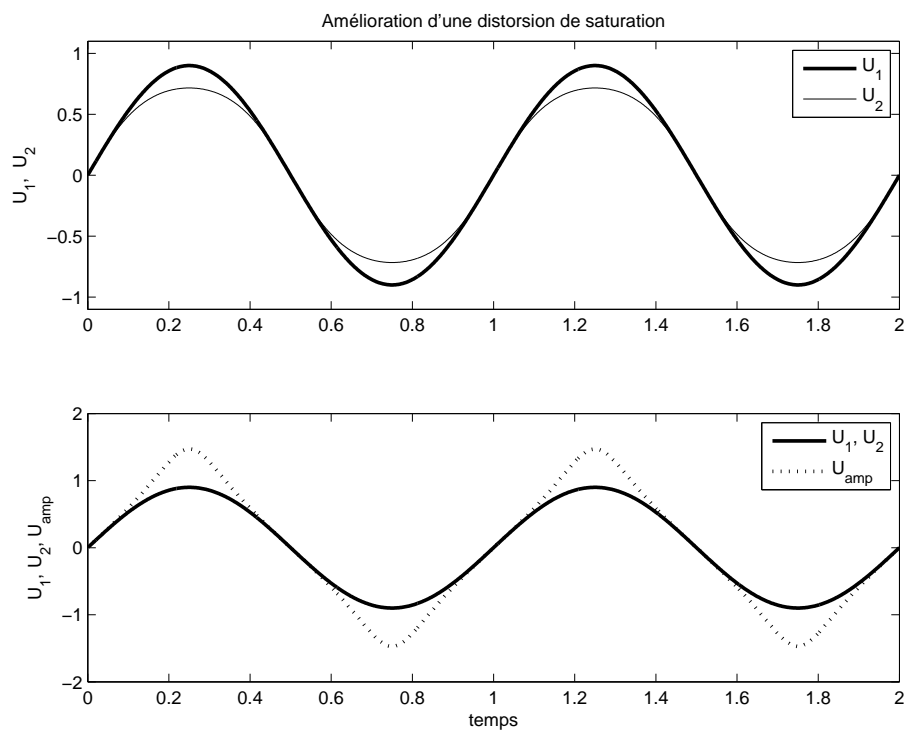


FIGURE 7.9.: Distorsion due à une saturation

7. ÉTUDE DE LA CONTRE-RÉACTION

contre-réaction. Celle-ci peut se faire sous forme de courant ou de tension. On pourra ainsi réaliser des amplificateurs de tension, de courant, à transconductance ou à transimpédance. Une présentation, sans démonstration, des propriétés associées aux quatre types de contre-réactions est faite dans le paragraphe suivant.

Afin de montrer les calculs sous-jacents à ces propriétés et mettre en évidence les effets de la CR au travers des paramètres A et β , voici un exemple illustratif.

Calcul d'une résistance d'entrée en boucle fermée On considère un amplificateur non inverseur (figure 7.10) dont on souhaite calculer la résistance d'entrée. Cet amplificateur est réalisé avec les résistances

$$R_1 = 10 [k\Omega], \quad R_2 = 90 [k\Omega]$$

et un AO à entrée différentielle bipolaire caractérisé par :

- son gain $A_{ao} \simeq 100'000$;
- sa résistance d'entrée $R_{in} \simeq 10 [k\Omega]$;
- sa résistance de sortie $R_{out} \simeq 100 \Omega$;
- ses équations :

$$U_{in} = I_{in} R_{in} \quad (7.42)$$

$$U_{out} = A_{ao} U_{in} - R_{out} I_{out} \quad (7.43)$$

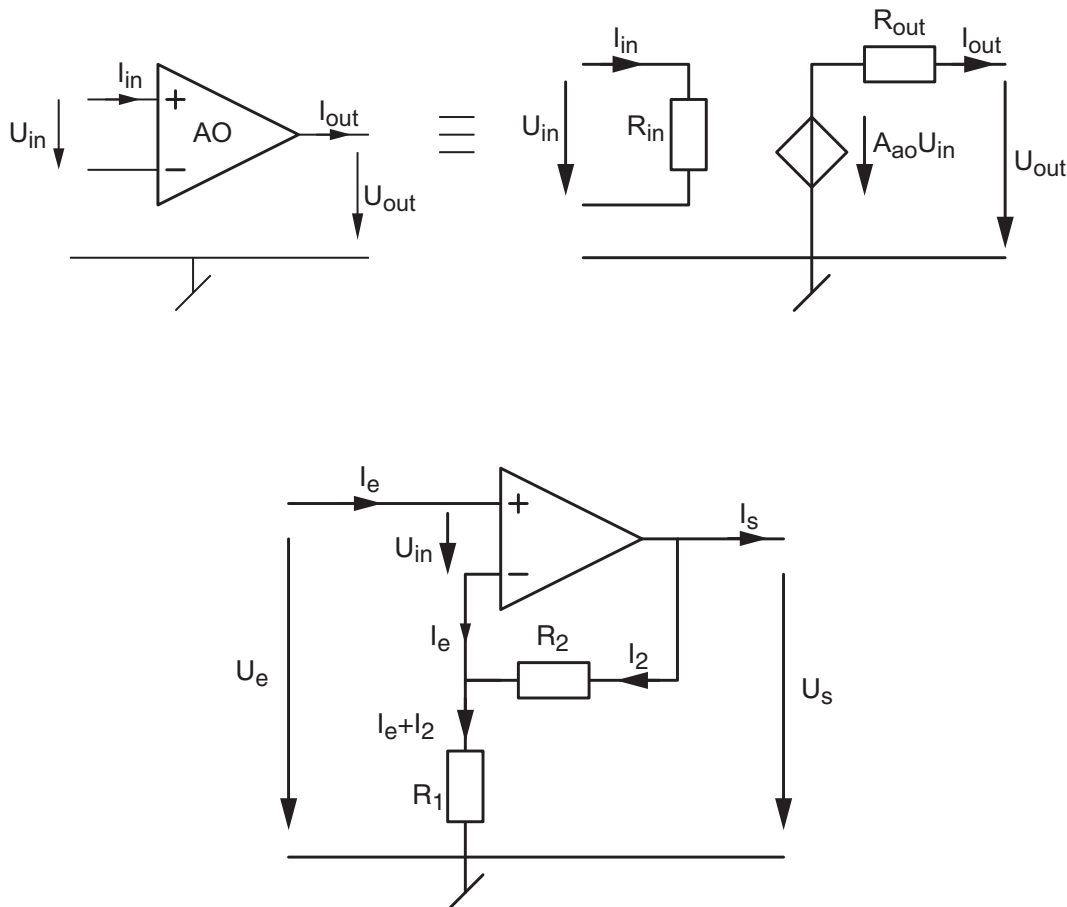


FIGURE 7.10.: Amplificateur opérationnel et amplificateur non inverseur

7.5. Modification des impédances d'entrée et de sortie

Solution Observant que les courants I_e et I_{in} sont les mêmes, la figure 7.10 permet alors d'écrire les équations suivantes :

$$U_e = R_{in}I_e + R_1(I_e + I_2) \quad (7.44)$$

$$U_{out} = R_2I_2 + R_1(I_e + I_2) \quad (7.45)$$

Pour ne pas compliquer inutilement les calculs, on admettra que la chute de tension dans R_{out} est négligeable par rapport à la tension de sortie ; on a alors :

$$U_{out} = A_{ao}U_{in} - R_{out}I_{out} \simeq A_{ao}U_{in} = A_{ao}R_{in}I_e \quad (7.46)$$

Des équations (7.45) et (7.46), on tire :

$$I_2 = \frac{A_{ao}R_{in} - R_1}{R_1 + R_2} I_e \quad (7.47)$$

Portant ce résultat dans l'équation (7.44), on obtient

$$U_e = R_{in}I_e + R_1 \left(1 + \frac{A_{ao}R_{in} - R_1}{R_1 + R_2} \right) I_e$$

$$U_e = R_{in}I_e + R_1 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{A_{ao}R_{in}}{R_1 + R_2} \right) I_e$$

On voit ainsi que la résistance d'entrée de l'amplificateur non inverseur vaut

$$R_e \equiv \frac{U_e}{I_e} = R_{in} \left(1 + A_{ao} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (7.48)$$

Se souvenant que, du point de vue de la contre-réaction, on a

$$A = A_{ao}, \quad \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

il vient

$$R_e = R_{in} (1 + A\beta) + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (7.49)$$

Ce résultat montre que, du point de vue de l'utilisateur, la résistance d'entrée R_{in} de l'AO est augmentée du facteur $(1 + A\beta)$ grâce à l'apport de la contre réaction et qu'à cette valeur vient s'ajouter l'effet des résistances R_1 et R_2 du circuit.

L'application numérique conduit au résultat suivant

$$\begin{aligned} R_e &= 10 \text{ k}\Omega \left(1 + 10^5 \frac{1}{10} \right) + \frac{10 \text{ k}\Omega \cdot 90 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} \\ &= 10 \text{ k}\Omega + 10^5 \text{ k}\Omega + 9 \text{ k}\Omega \simeq 100 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

Remarques :

1. Comme souvent le gain de boucle $A\beta$ est très supérieur à 1, on a :

$$R_e = (1 + A\beta) R_{in} + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \simeq R_{in} (1 + A\beta) \quad (7.50)$$

2. De manière similaire, on peut montrer que la résistance de sortie R_s d'un amplificateur de tension est beaucoup plus faible que R_{out} et qu'elle vaut :

$$R_s = (R_1 + R_2) // \frac{R_{out}}{1 + A\beta} \simeq \frac{R_{out}}{1 + A\beta} \quad (7.51)$$

3. Pour mémoire, on rappellera que la bande passante d'un amplificateur à contre réaction vaut :

$$f_{bf} = (1 + A\beta) f_{bo} \quad (7.52)$$

7.6. Conclusion

Des exemples que nous venons de voir, on retiendra la conclusion générale suivante.

Grâce à la contre-réaction et à un gain de boucle élevé, les caractéristiques des amplificateurs ainsi réalisés s'approchent de l'idéal.

$$A_{U,I} = \frac{A}{1 + A\beta} \simeq \frac{1}{\beta} = A_{U,I,ideal} \text{ si } A\beta \gg 1$$

De plus, les résistances d'entrée/sortie, la bande passante, les non linéarités, etc. sont modifiées dans le sens souhaité pour améliorer le comportement du système contre-réactionné grâce à une multiplication ou une division par le facteur $(1 + A\beta)$:

$$R'_{in} = R_{in} (1 + A\beta) \quad \text{ou} \quad \frac{R_{in}}{1 + A\beta}$$

$$R'_{out} = R_{out} (1 + A\beta) \quad \text{ou} \quad \frac{R_{out}}{1 + A\beta}$$

$$f_{bf} = f_{bo} (1 + A\beta)$$

$$NL_{bf} = \frac{NL_{bo}}{1 + A\beta}$$

7.7. Amplificateurs et contre-réaction**7.7.1. Deux approches complémentaires**

Du **point de vue de l'utilisateur**, un système électronique est représenté globalement par un quadripôle (figure 7.11a) dont le comportement est décrit par les grandeurs d'entrée-sortie que sont les tensions U_1 , U_2 , les courants I_1 , I_2 ou, mieux encore, par :

– le gain en tension ou le gain en courant

$$A_{U0} \equiv \left. \frac{U_2}{U_1} \right|_{I_2=0} \quad A_{I0} \equiv \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{U_2=0}$$

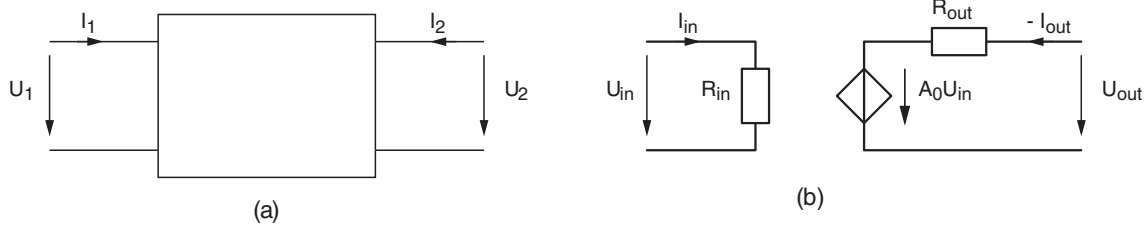


FIGURE 7.11.: Modèles d'un quadripôle et d'un amplificateur

– les résistances d'entrée et de sortie

$$R_e \equiv \frac{U_1}{I_1} \Big|_{U_2=0} \quad R_s \equiv \frac{U_2}{I_2} \Big|_{U_1=0}$$

Du **point de vue du concepteur**, ce système électronique contenant des composants passifs et actifs est représenté par les paramètres du modèle de base de l'amplificateur de tension (figure 7.11b) :

– le gain A_0 en tension ou en courant

$$A_0 \equiv \frac{U_{out}}{U_{in}} \Big|_{I_{out}=0} \quad \text{ou} \quad A_0 \equiv \frac{I_{out}}{I_{in}} \Big|_{U_{out}=0}$$

– les résistances d'entrée et de sortie

$$R_{in} \equiv \frac{U_{in}}{I_{in}} \Big|_{U_{out}=0} \quad R_{out} \equiv \frac{U_{out}}{-I_{out}} \Big|_{U_{in}=0}$$

L'étude des systèmes au travers de la contre-réaction prend en compte ces deux points de vue, elle fait leur synthèse et permet de calculer aisément les grandeurs "utilisateur" que sont A_{U0} , R_e , R_s à partir des paramètres "concepteur" tels que A_{ao} , R_{in} , R_{out} , A , β (figure 7.12).

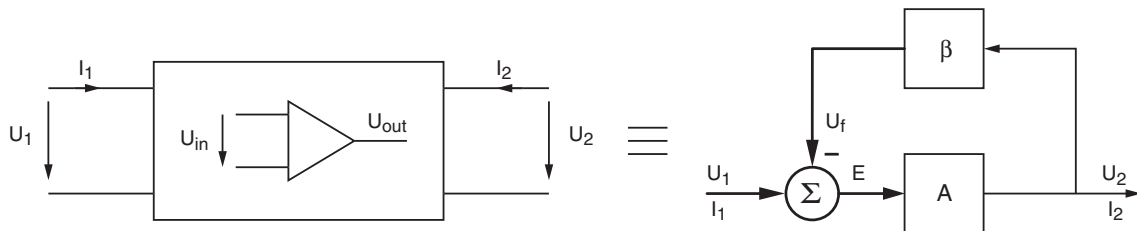


FIGURE 7.12.: Interprétation d'un circuit du point de vue de la contre-réaction

7.7.2. Les quatre types de contre-réaction (CR)

Comme le gain A et le taux de contre-réaction β sont représentés par des quadripôles, il s'ensuit quatre types de connexions possibles pour les deux entrées et les deux sorties (figure 7.13) :

- CR de tension appliquée en tension ou connexion série-parallèle
- CR de courant appliquée en tension ou connexion série-série
- CR de tension appliquée en courant ou connexion parallèle-parallèle
- CR de courant appliquée en courant ou connexion parallèle-série

7. ÉTUDE DE LA CONTRE-RÉACTION

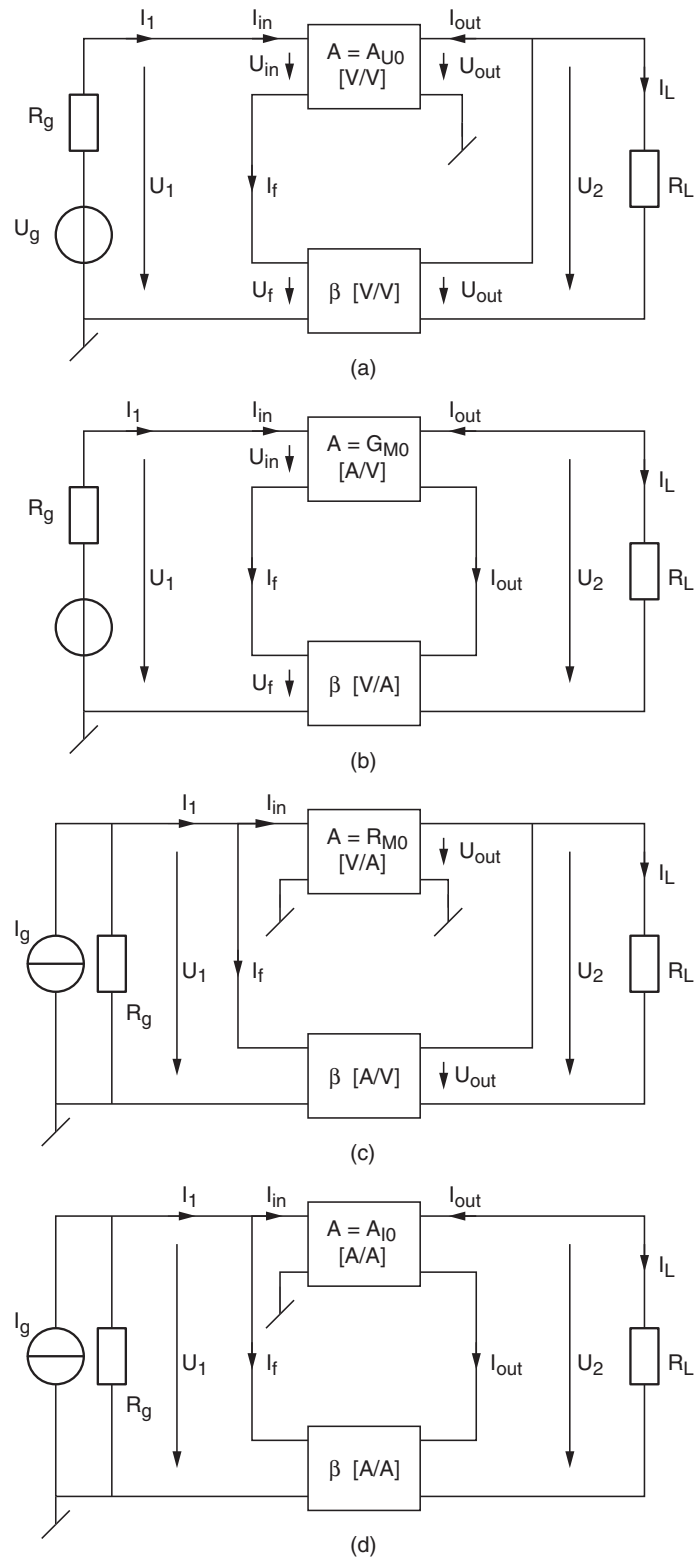


FIGURE 7.13.: Schémas des quatre types de contre-réaction

À ces quatre circuits correspondent les quatre fonctions de base de l'amplification, à savoir :

- l'amplificateur de tension avec

$$A = A_{U0} \equiv \left. \left| \frac{U_{out}}{U_{in}} \right| \right|_{I_{out}=0} \quad \beta \equiv \left. \left| \frac{U_f}{U_{out}} \right| \right|_{I_f=0}$$

- l'amplificateur à transconductance avec

$$A = G_{M0} \equiv \left. \left| \frac{I_{out}}{U_{in}} \right| \right|_{U_{out}=0} \quad \beta \equiv \left. \left| \frac{U_f}{I_{out}} \right| \right|_{I_f=0}$$

- l'amplificateur à transrésistance avec

$$A = R_{M0} \equiv \left. \left| \frac{U_{out}}{I_{in}} \right| \right|_{I_{out}=0} \quad \beta \equiv \left. \left| \frac{I_f}{U_{out}} \right| \right|_{U_{in}=0}$$

- l'amplificateur de courant avec

$$A = A_{I0} \equiv \left. \left| \frac{I_{out}}{I_{in}} \right| \right|_{U_{out}=0} \quad \beta \equiv \left. \left| \frac{I_f}{I_{out}} \right| \right|_{U_{in}=0}$$

Les grandeurs A et β sont prises en valeur absolue de manière à se libérer du signe des configurations inverseuses ou non.

7.7.3. Propriétés

La CR de tension appliquée en tension : amplificateur de tension

Elle effectue l'amplification d'une tension (figure 7.14) avec un circuit caractérisé par

$$A = A_{U0} \equiv \left. \frac{U_{out}}{U_{in}} \right|_{I_{out}=0} = A_0 \quad \beta \equiv \left. \frac{U_f}{U_{out}} \right|_{I_f=0} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow A\beta = A_{U0}\beta = A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Les paramètres du système contre-réactionné, avec le cas particulier où $A\beta \gg 1$, sont :

1. le gain en tension :

$$A_U = \left. \frac{U_2}{U_1} \right|_{I_L=0} = \frac{A_{U0}}{1 + A_{U0}\beta} \simeq \frac{1}{\beta} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

2. la résistance d'entrée :

$$R_e = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_L=0} = R_{in} (1 + A_{U0}\beta) \simeq A_{U0}\beta R_{in}$$

3. la résistance de sortie :

$$R_s = \left. \frac{U_L}{-I_L} \right|_{U_1=0} = \frac{R_{out}}{1 + A_{U0}\beta} \simeq \frac{R_{out}}{A_{U0}\beta}$$

La CR de courant appliquée en tension : amplificateur à transconductance

Elle effectue la conversion d'une tension en un courant (amplificateur à transconductance, figure 7.15) avec un circuit caractérisé par

$$A = G_{M0} \equiv \left. \frac{I_{out}}{U_{in}} \right|_{U_{out}=0} = \frac{A_0 U_{in} / R_{out}}{U_{in}} = \frac{A_0}{R_{out}} \quad \beta \equiv \left. \frac{U_f}{I_{out}} \right|_{I_f=0} = R_1$$

$$\Rightarrow A\beta = G_{M0}\beta = A_0 \frac{R_1}{R_{out}}$$

Les paramètres du système contre-réactionné, avec le cas particulier où $A\beta \gg 1$, sont :

1. la transconductance :

$$G_M = \left. \frac{I_L}{U_1} \right|_{U_2=0} = \frac{G_{M0}}{1 + G_{M0}\beta} \simeq \frac{1}{\beta}$$

2. la résistance d'entrée :

$$R_e = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_L=0} = R_{in} (1 + G_{M0}\beta) \simeq G_{M0}\beta R_{in}$$

3. la résistance de sortie :

$$R_s = \left. \frac{U_L}{-I_L} \right|_{U_1=0} = R_{out} (1 + G_{M0}\beta) \simeq G_{M0}\beta R_{out}$$

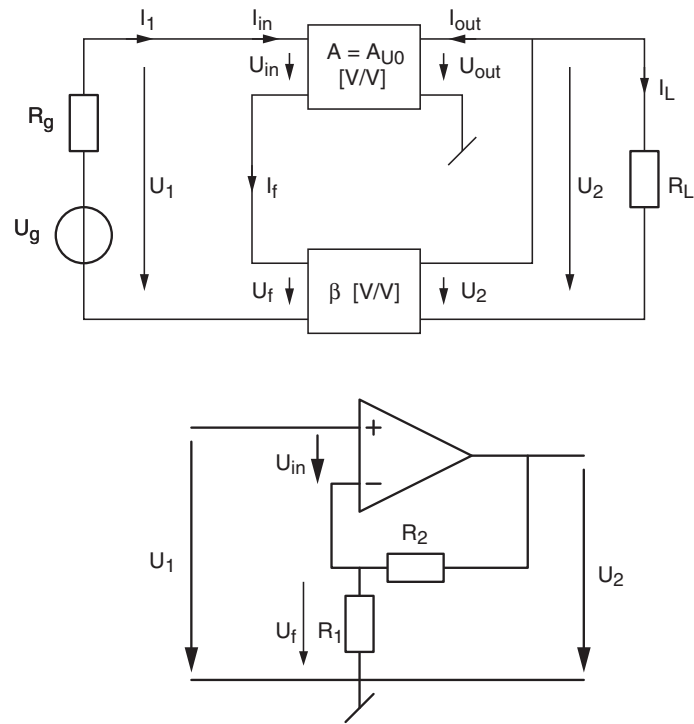


FIGURE 7.14.: Amplificateur de tension

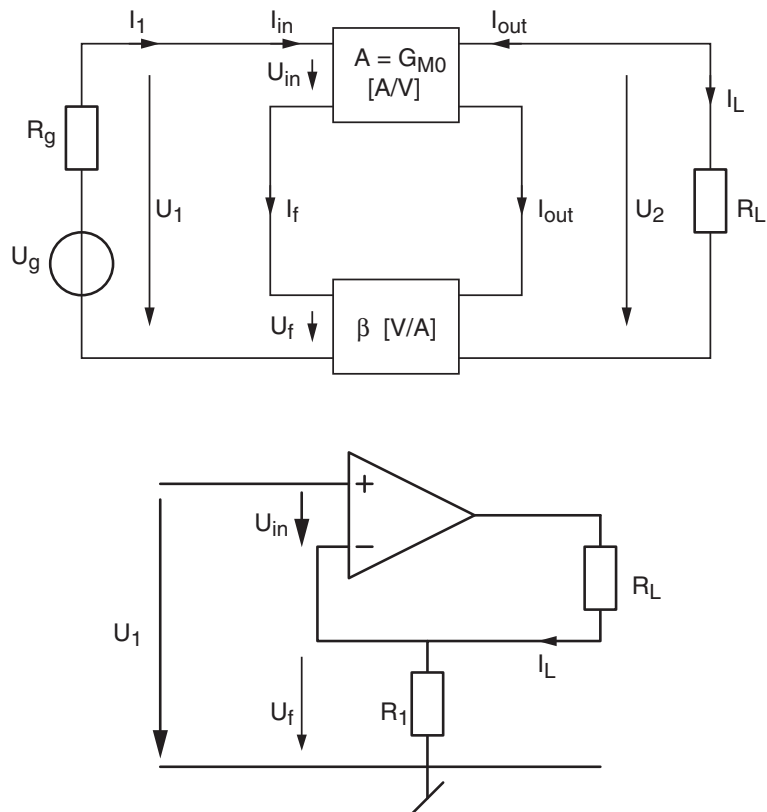


FIGURE 7.15.: Amplificateur à transconductance

La CR de tension appliquée en courant : amplificateur à transrésistance

Elle effectue la conversion d'un courant en une tension (amplificateur à transrésistance, figure 7.16) avec un circuit caractérisé par

$$A = R_{M0} \equiv \left. \frac{U_{out}}{I_{in}} \right|_{I_{out}=0} = \frac{A_0 U_{in}}{U_{in}/R_{in}} = A_0 R_{in} \quad \beta \equiv \left. \frac{I_f}{U_{out}} \right|_{U_{in}=0} = \frac{1}{R_2}$$

$$\Rightarrow A\beta = R_{M0}\beta = A_0 \frac{R_{in}}{R_2}$$

Les paramètres du système contre-réactionné, avec le cas particulier où $A\beta \gg 1$, sont :

1. la transrésistance :

$$R_M = \left. \frac{U_2}{I_1} \right|_{I_L=0} = \frac{R_{M0}}{1 + R_{M0}\beta} \simeq \frac{1}{\beta}$$

2. la résistance d'entrée :

$$R_e = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_L=0} = \frac{R_{in}}{1 + R_{M0}\beta} \simeq \frac{R_{in}}{R_{M0}\beta}$$

3. la résistance de sortie :

$$R_s = \left. \frac{U_L}{-I_L} \right|_{U_1=0} = \frac{R_{out}}{1 + R_{M0}\beta} \simeq \frac{R_{out}}{R_{M0}\beta}$$

La CR de courant appliquée en courant : amplificateur de courant

Elle effectue l'amplification d'un courant (figure 7.17) avec un circuit caractérisé par

$$A = A_{I0} \equiv \left. \frac{I_{out}}{I_{in}} \right|_{U_{out}=0} = \frac{A_0 U_{in}/R_{out}}{U_{in}/R_{in}} = A_0 \frac{R_{in}}{R_{out}} \quad \beta \equiv \left. \frac{I_f}{I_{out}} \right|_{U_{in}=0} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow A\beta = A_{I0}\beta = A_0 \frac{R_{in}}{R_{out}} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Les paramètres du système contre-réactionné, avec le cas particulier où $A\beta \gg 1$, sont :

1. le gain en courant :

$$A_I = \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{U_2=0} = \frac{A_{I0}}{1 + A_{I0}\beta} \simeq \frac{1}{\beta}$$

2. la résistance d'entrée :

$$R_e = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_L=0} = \frac{R_{in}}{1 + A_{I0}\beta} \simeq \frac{R_{in}}{A_{I0}\beta}$$

3. la résistance de sortie :

$$R_s = \left. \frac{U_L}{-I_L} \right|_{U_1=0} = R_{out} (1 + A_{I0}\beta) \simeq A_{I0}\beta R_{out}$$

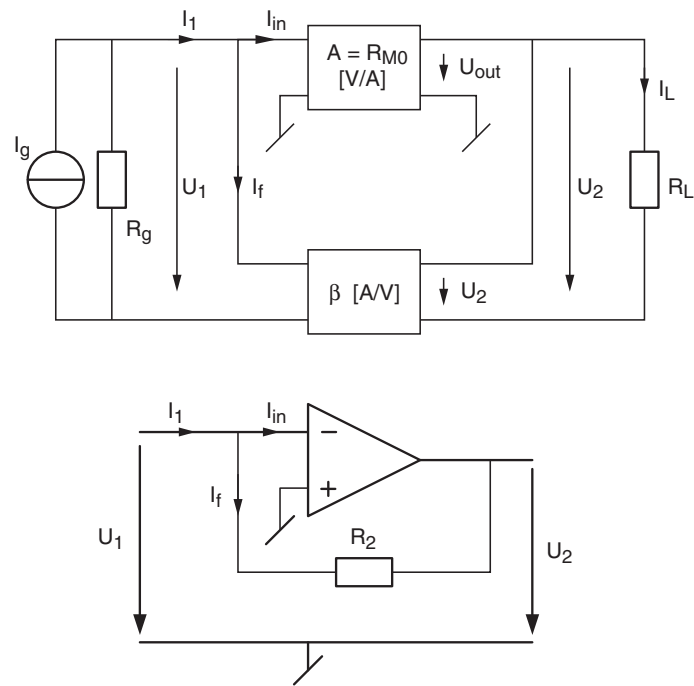


FIGURE 7.16.: Amplificateur à transrésistance

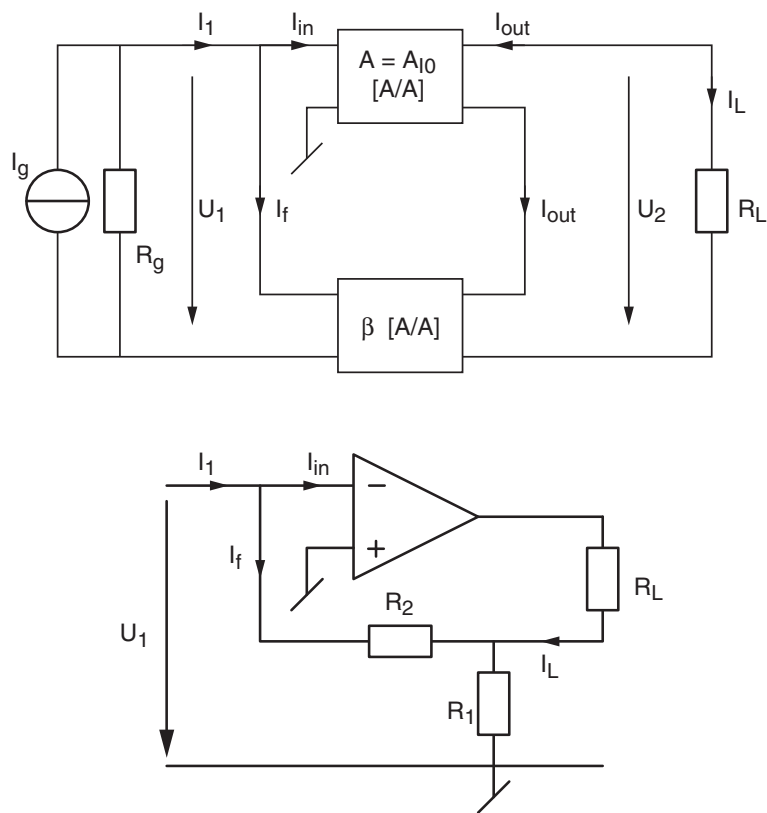


FIGURE 7.17.: Amplificateur de courant

7.8. Exercices

CR 1 : Dessinez le schéma général de la contre-réaction puis démontrez les relations suivantes :

$$Y = \frac{A}{1 + A\beta} X$$

$$E = \frac{1}{1 + A\beta} X$$

$$Y_f = \frac{A\beta}{1 + A\beta} X$$

CR 2 : Un signal $x(t) = 50 \text{ mV} \sin(2000\pi t)$ est appliqué à un amplificateur réalisé avec un gain $A = 1000$ et un taux de contre-réaction $\beta = 1/100$; calculez le signal de sortie $y(t)$, l'écart $e(t)$ et le signal de retour $y_f(t)$.

CR 3 : Considérant le schéma fonctionnel proposé à la figure 7.18 :

1. Calculez la fonction de transfert totale $H_{tot} = Y/X$.
2. Admettant que les 4 fonctions de transfert H_k représentent des filtres passe-bas décrits par

$$H_k(j\omega) = \frac{A_k}{1 + j\omega/\omega_k}$$

calculez et écrivez H_{tot} sous forme canonique.

3. Que valent le gain, les pulsations caractéristiques et facteur de qualité de H_{tot} ?
4. Que devient H_{tot} si le gain de boucle $H_2 \cdot H_3$ est beaucoup plus grand que 1 ?

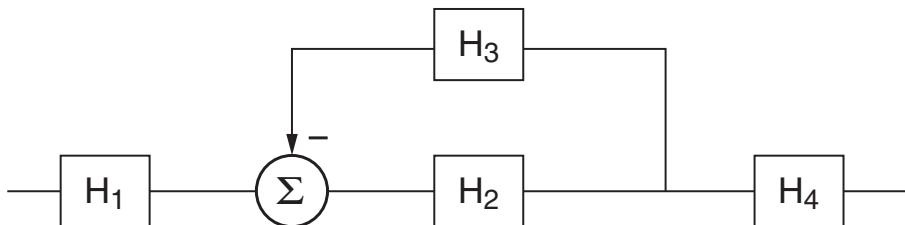


FIGURE 7.18.: Ex. CR 3

CR 4 : Considérant un amplificateur non inverseur (figure 7.19) réalisé avec un AO caractérisé par

$$A_0 = 10^5 \text{ [V/V]}, \quad R_{out} = 100 \text{ [\Omega]}, \quad R_{in} \rightarrow \infty$$

1. À partir de l'observation du circuit, donnez une estimation de sa résistance de sortie R_s .
2. Écrivez les équations du circuit vous permettant de calculer sa résistance de sortie

$$R_s \equiv \left. \frac{U_s}{-I_s} \right|_{U_e=0}$$

3. Sachant que pour un amplificateur non inverseur on a

$$A = A_0, \quad \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

montrez que l'admittance de sortie s'écrit sous la forme attendue

$$Y_s \equiv \frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_{out}} (1 + A\beta) + \frac{1}{R_1 + R_2}$$

qui est l'expression de la mise en parallèle de $R_{out}/(1 + A\beta)$ avec $(R_1 + R_2)$.

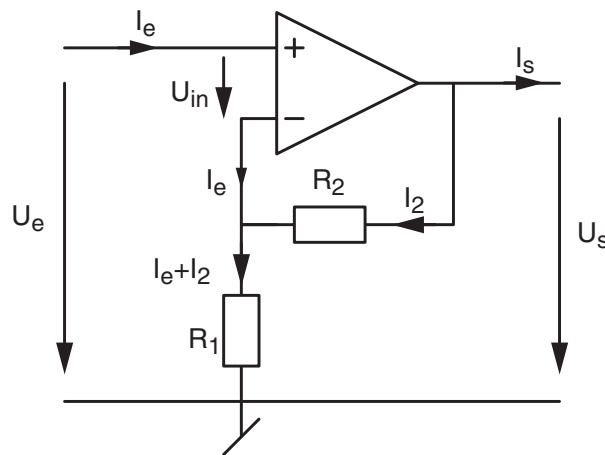
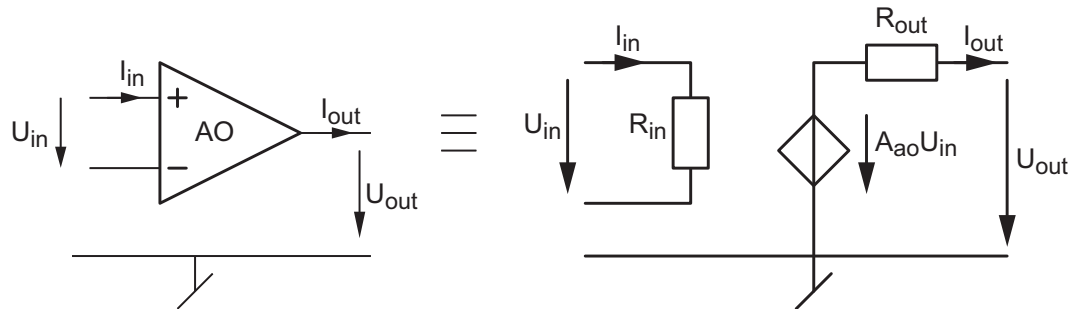


FIGURE 7.19.: Ex. CR 4

CR 5 : Considérant le circuit de la figure 7.20, on demande :

1. Dans le cas idéal (AO parfait),
 - a) que vaut U_s ? quelle est la fonction du circuit ?
 - b) vu du générateur de courant $\{I_g; R_g\}$, que vaut la résistance d'entrée du circuit ? quel est l'intérêt de cette valeur ?
 - c) que vaut le taux de réaction β ? quelles seront les unités de A ?
2. Dans le cas où l'amplificateur opérationnel est caractérisé par

$$A_0 < \infty, \quad R_{in} < \infty, \quad R_{out} = 0$$

7. ÉTUDE DE LA CONTRE-RÉACTION

- calculez la résistance d'entrée du circuit $R_e = U_e/I_e$;
- montrez que son admittance d'entrée $Y_e = 1/R_e$ peut s'exprimer sous la forme

$$Y_e = Y_{in} + (1 + A_0) Y_2$$

commentez ce résultat ;

- que valent les paramètres A et β de la CR ?
3. Calculez les valeurs numériques (avec unités) de A , β et R_e lorsque $A_0 = 10^5$ [V/V], $R_{in} = 10$ [k Ω] et $R_2 = 1$ [k Ω].

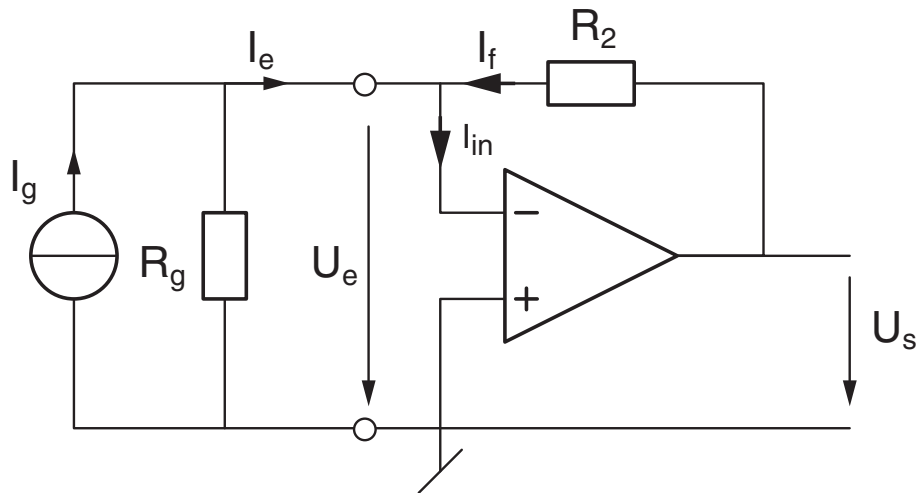


FIGURE 7.20.: Ex. CR 5

CR 6 : On considère un amplificateur opérationnel à haut gain ($A_0 \rightarrow \infty$) suivi d'une partie non-linéaire que l'on peut décrire par

$$U_{out} = \begin{cases} U_{AO} & \text{si } |U_{AO}| \leq U_{NL} \\ \frac{1}{2} (U_{AO} + U_{NL}) & \text{si } |U_{AO}| > U_{NL} \end{cases}$$

Cet AO est utilisé pour réaliser un amplificateur non inverseur de gain 10.

- Dessinez le schéma de l'amplificateur non inverseur avec l'AO et sa non linéarité.
- Dessinez la caractéristique non linéaire avec $U_{NL} = 5$ [V].
- Admettant que le signal d'entrée $u_1(t)$ est un signal triangulaire d'amplitude 1 [V], calculez et esquissez les tensions d'entrée $u_1(t)$, de sortie $u_2(t)$ et celle précédant la non linéarité $u_{in}(t)$.

CR 7 : On désire réaliser un amplificateur non inverseur de gain $A_U = 100$ avec un amplificateur opérationnel caractérisé par

$$A_0 = 1000, \quad R_{in} = 1 \text{ [k}\Omega\text{]}, \quad R_{out} = 100 \text{ [}\Omega\text{]}$$

- Proposez un schéma. Que valent les paramètres de contre-réaction A , β ?
- Calculez β et les résistances pour avoir $A_U = 100$.

3. Calculez les résistances d'entrée R_e et de sortie R_s de l'amplificateur ; peut-on espérer avoir $R_e > 100 [k\Omega]$ et $R_s < 1 [\Omega]$?
4. Admettant que la tension appliquée est fournie par un générateur de tension tel que

$$U_g = 0.1 [V], \quad R_g = 1 [k\Omega]$$

calculez la tension obtenue sur une charge R_L de $100 [\Omega]$.

CR 8 : Pour chacun des 5 circuits de la figure 7.21 :

1. Identifiez le type de contre-réaction ; en d'autres mots, précisez s'il s'agit d'une CR de tension ou courant appliquée en tension ou courant.
2. Calculez le gain A , le taux de contre-réaction β et le gain de boucle $A\beta$; quelles sont leurs unités ?
3. Dans l'hypothèse où le gain de boucle $A\beta$ est très grand,
 - a) quel est le gain de chaque circuit (valeurs et unités) ?
 - b) que valent leur résistance d'entrée et de sortie ?

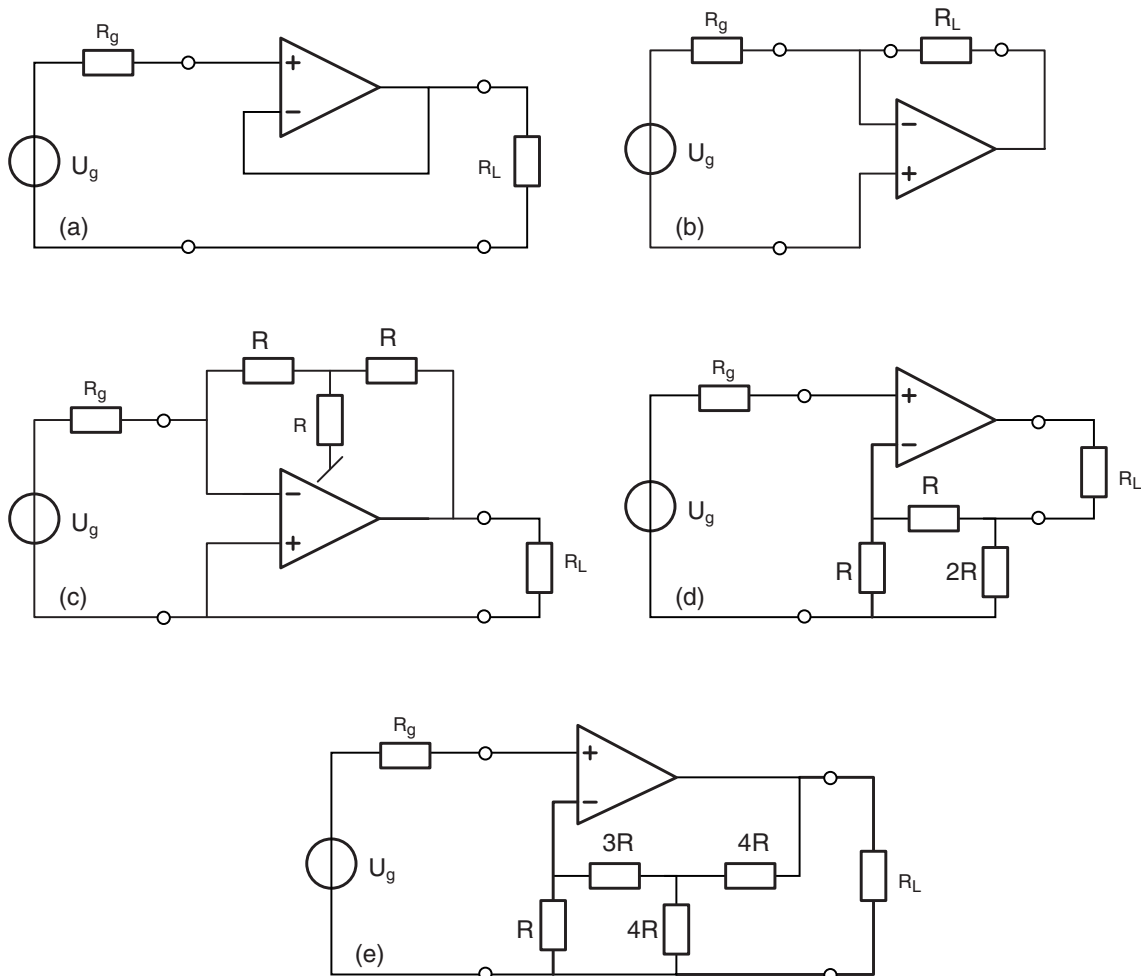


FIGURE 7.21.: Ex. CR 8

7. ÉTUDE DE LA CONTRE-RÉACTION

CR 9 : On veut réaliser un amplificateur inverseur avec les résistances $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 90\text{ k}\Omega$ et un AO caractérisé par son gain $200'000\text{ [V/V]}$ et sa fréquence de transition $f_T = 5\text{ MHz}$.

1. Dessinez son schéma.
2. Calculez son gain A_U , sa fréquence caractéristique et sa constante de temps.
3. Dessinez les réponses fréquentielle et indicielle.
4. Quelle est la fréquence de coupure de l'AO ?

CR 10 : On considère un amplificateur perturbé par deux sources de bruit : N_1 en entrée et N_2 en sortie (voir figure 7.22).

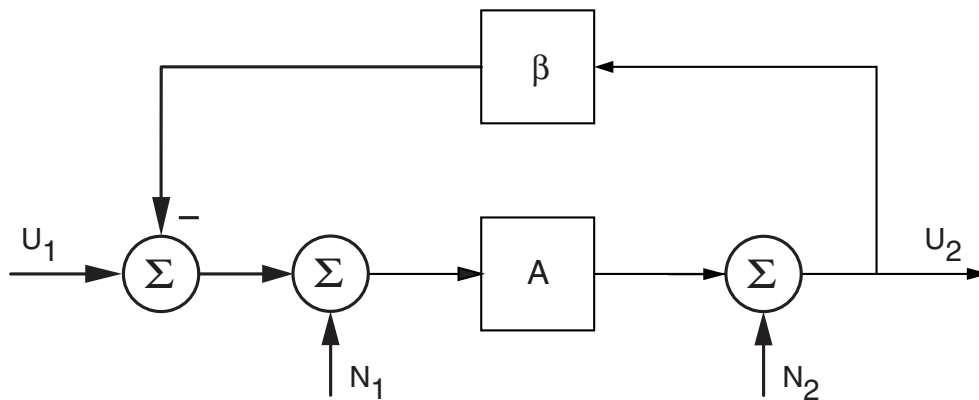


FIGURE 7.22.: Ex. CR 10

1. Que vaut le gain $A_U = U_2/U_1$ de l'amplificateur non inverseur ?
2. Calculez l'effet de chacun de ces bruits sur la sortie : $U_{21} = U_2(N_1)$ et $U_{22} = U_2(N_2)$; quel moyen simple utilisez-vous pour faire ce calcul ?
3. Admettant $A = 10^5\text{ V/V}$, $\beta = 1/10$, $N_1 = 10\text{ mV}_{eff}$ et $N_2 = 1\text{ V}_{eff}$, calculez U_{21} , U_{22} et le bruit total en sortie

$$U_2 = \sqrt{U_{21}^2 + U_{22}^2}$$

4. Commentez et concluez.

CR 11 : On veut réaliser les quatre configurations d'amplificateur avec un AO caractérisé par $A_0 = 10^4\text{ [V/V]}$, $R_{in} = 10\text{ [k}\Omega]$, $R_{out} = 100\text{ [}\Omega]$ et $R_1 = R_2 = 1\text{ [k}\Omega]$. Précisez les fonctions de chaque configuration, calculez leurs paramètres et dessinez leur schémas équivalents.

Bibliographie

- [1] A.R. Hambley, *Electronics, a top down approach*, Macmillan Publishing Company, New York, 1994
- [2] U. Tietze, Ch. Schenk, *Electronic Circuits*, Springer Verlag, Berlin, 1991

8. Oscillateurs quasi linéaires

8.1. Éléments de base

Un générateur de tensions sinusoïdales peut être réalisé selon deux méthodes différentes.

- La première consiste à créer un générateur de signaux carrés et triangulaires, dont l'onde triangulaire est ensuite convertie en sinusoïde à l'aide d'un conformateur à diodes ou à transistors. On parle dans ce cas d'oscillateur non-linéaire ou de générateur de fonctions.
- La deuxième consiste à créer directement une sinusoïde à l'aide d'un oscillateur quasi linéaire, qui fait généralement appel à un quadripôle déphaseur de type passe-bande ou autre.

Les oscillateurs linéaires et non linéaires sont tous deux basés sur une boucle de réaction, dans laquelle une partie du signal de sortie d'un amplificateur est réinjectée à l'entrée.

8.1.1. Boucle de réaction et oscillation

La structure de base d'une boucle de réaction a été vue au chapitre précédent et elle est rappelée à la figure 8.1 où $A(j\omega)$ représente le gain de l'amplificateur et $\beta(j\omega)$ le taux de rétroaction.

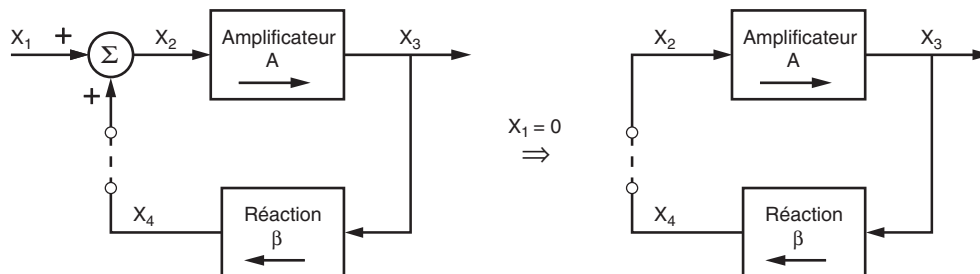


FIGURE 8.1.: Boucle de réaction positive

Afin qu'un oscillateur puisse fonctionner par lui-même, c'est-à-dire avec l'entrée nulle ($X_1(j\omega) = 0$), la rétroaction doit être positive. Le signal de sortie $X_3(j\omega)$ est alors relié au signal d'entrée $X_1(j\omega)$ par la fonction de transfert en boucle fermée :

$$X_3(j\omega) = A_{bf}(j\omega) X_1(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 - A(j\omega)\beta(j\omega)} X_1(j\omega) \quad (8.1)$$

En analysant cette équation, on voit que, si le dénominateur de la fonction de transfert s'annule, on peut avoir un signal de sortie $X_3(j\omega) \neq 0$ même en l'absence d'un signal en entrée.

Dans le cas des oscillateurs qui nous occupent ici, on admettra que le gain de l'amplificateur est une grandeur réelle finie A et que seule la réaction dépend de la fréquence. On peut

8. OSCILLATEURS QUASI LINÉAIRES

donc récrire la fonction de transfert en boucle fermée sous la forme :

$$A_{bf}(j\omega) = \frac{A}{1 - A\beta(j\omega)} \quad (8.2)$$

Le produit $A\beta(j\omega)$ représente le gain de boucle (aussi appelé gain en boucle ouverte), tandis que $A_{bf}(j\omega)$ est le gain en boucle fermée.

Selon la valeur de $A\beta(j\omega)$ par rapport à 1, il y a trois cas à étudier :

1. Si $A\beta \gg 1$, l'amplitude du signal $x_4(t)$ réintroduit à l'entrée est largement supérieure à celle du signal d'origine $x_2(t)$. L'amplitude du signal de sortie $x_3(t)$ augmente alors très rapidement jusqu'à entraîner la saturation de l'amplificateur. Dans ce cas, on a affaire à un circuit fortement non-linéaire. C'est cette propriété qui est utilisée dans les *générateurs de signaux carrés* ou les *bascules astables*.
2. Si $A\beta < 1$, l'amplitude du signal $x_4(t)$ est inférieure à celle du signal d'origine $x_2(t)$ et l'amplitude du signal de sortie $x_3(t)$ aura tendance à diminuer en tendant vers zéro. Cela correspond au régime transitoire des *amplificateurs linéaires*.
3. Si $A\beta = 1$, la valeur de $x_4(t)$ est identique à celle de $x_2(t)$ et il n'y a plus besoin de signal d'entrée ; le circuit s'auto-entretient. C'est cette propriété qui est utilisée pour créer des *oscillateurs linéaires*.

Condition d'oscillation Tenant compte du fait que l'oscillateur linéaire doit fonctionner en l'absence d'un signal extérieur, la condition pour obtenir des oscillations permanentes s'écrit :

$$1 - A\beta(j\omega) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A\beta(j\omega) = 1 \quad (8.3)$$

Quand cette équation est vraie, l'oscillation est parfaitement sinusoïdale ; son amplitude et sa pulsation sont constantes. Dorénavant, cette pulsation sera désignée par ω_0 et sa fréquence par f_0 . Considérant la condition d'oscillation dans le plan complexe, on a

$$A\beta(j\omega_0) = 1 + j0 = 1 \angle 2k\pi \quad (8.4)$$

On en déduit alors deux relations à partir desquelles on calculera la fréquence d'oscillation et la condition d'entretien des oscillations.

Fréquence d'oscillation La fréquence à laquelle oscille le circuit est celle pour laquelle le déphasage total introduit par la boucle de gain $A\beta(j\omega)$ est égal à 0 ou un multiple entier de 2π :

$$\angle A\beta(j\omega_0) = 2k\pi \quad (8.5)$$

Étant admis que l'amplificateur est parfait (gain réel, positif ou négatif, indépendant de la fréquence), cette condition se résume au fait que la fonction de transfert $\beta(j\omega)$ du circuit de réaction doit être, pour une certaine fréquence, purement réelle :

$$\beta(j\omega_0) \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad \angle\beta(j\omega_0) = \begin{cases} 0 \\ \pm\pi \end{cases} \quad (8.6)$$

Entretien de l'oscillation L'oscillation ne peut être entretenue à la fréquence f_0 que si le module de $A\beta(j\omega)$ est égal à 1 pour cette fréquence. On a donc

$$|A\beta(j\omega_0)| = 1 \quad (8.7)$$

Admettant que l'amplificateur est parfait, celui doit compenser l'atténuation et le signe de la branche de réaction ; on a donc

$$A = \frac{1}{\beta(\omega_0)} \quad (8.8)$$

Conclusion La fréquence d'oscillation est déterminée par la phase de la branche de réaction, tandis que l'entretien de l'amplitude est déterminé par le gain de l'amplificateur.

8.1.2. Circuits de réaction

Comme on vient de le voir, pour que l'oscillateur fonctionne à une fréquence bien déterminée, il faut que le circuit de réaction $\beta(j\omega)$ ait une amplitude et une phase variant avec la fréquence. Il est généralement réalisé à l'aide d'un circuit dont la phase passe par 0 ou $\pm\pi$ qui peut être un filtre passe-bas ou passe-haut d'ordre 3 ou un filtre passe-bande. Le choix de l'une ou l'autre réalisation dépend essentiellement de la sensibilité de la fréquence d'oscillation à la phase du filtre (voir ci-dessous) et de la facilité de réalisation.

8.1.3. Contrôle de l'amplitude et stabilité de la fréquence

Contrôle de l'amplitude La condition théorique pour obtenir des oscillations entretenues d'amplitude constante est de réaliser l'égalité $|A\beta| = 1$ à la pulsation d'oscillation ω_0 . Tout écart du gain par rapport à cette valeur va provoquer soit la décroissance puis l'arrêt des oscillations (si $|A\beta| < 1$), soit des oscillations d'amplitude croissante (si $|A\beta| > 1$).

Il est évident, qu'en réalité, le strict respect de la condition $|A\beta| = 1$ est impossible à obtenir en raison de la dérive des composants en fonction du temps, de la température, de la tension d'alimentation, etc. En outre, un circuit dans lequel $|A\beta| = 1$ risque de ne jamais commencer à osciller.

La solution pratique à ce problème consiste à réaliser un circuit dont le gain de la boucle est légèrement supérieur à 1 pour les signaux de faible amplitude et inférieur à 1 pour les signaux de forte amplitude. Ce circuit est donc un élément non-linéaire qui réduit le gain aux amplitudes élevées. Les oscillations vont ainsi démarrer dès la mise sous tension du circuit et elles vont croître pour enfin se stabiliser à l'amplitude pour laquelle le gain $|A\beta|$ est proche de l'unité.

Remarque : L'introduction d'un gain variant avec l'amplitude du signal conduira inévitablement à une distorsion plus ou moins importante de l'oscillation. Cette distorsion sera d'autant plus faible que le filtre de contre-réaction est sélectif et que la variation du gain est douce.

Stabilité de la fréquence Nous venons de voir que la pulsation d'oscillation et son entretien dépendent de la phase du gain de boucle $A\beta(j\omega_0)$ et, respectivement, de son module. Le choix d'un circuit d'oscillateur plutôt que d'un autre se fera sur la base d'un compromis entre le coût de réalisation et la stabilité de la fréquence d'oscillation.

8. OSCILLATEURS QUASI LINÉAIRES

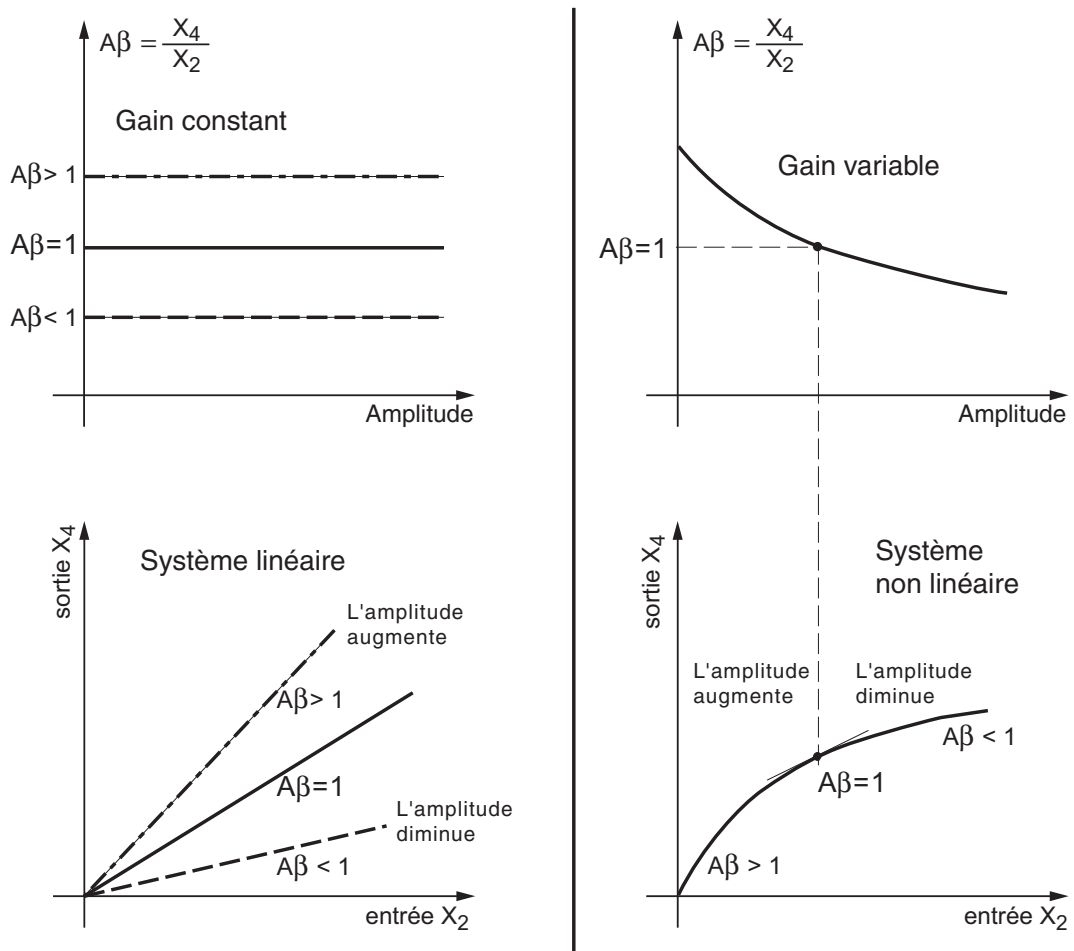


FIGURE 8.2.: Distinction entre systèmes linéaires et non linéaires et adaptation automatique de l'amplitude des oscillations avec un élément non-linéaire

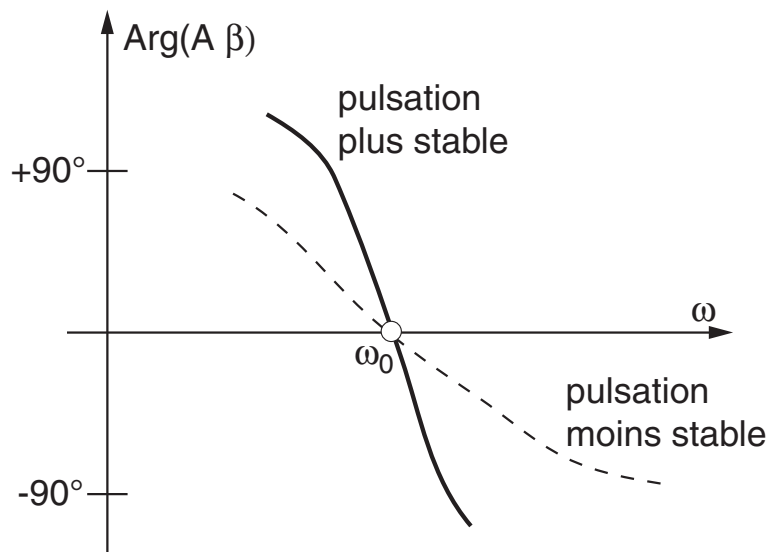


FIGURE 8.3.: La stabilité de la pulsation d'oscillation dépend du taux de variation de la phase autour de ω_0

On peut montrer que la fréquence d'oscillation sera d'autant plus stable que l'argument de $\beta(j\omega)$ varie rapidement avec la fréquence. Cette stabilité se mesure avec un indice dont la définition est la suivante :

$$S(\omega_0) \equiv \left| \frac{d(\angle\beta(j\omega))}{d(\omega/\omega_0)} \right|_{\omega=\omega_0} \quad (8.9)$$

Lorsque la rétro-action $\beta(j\omega)$ est réalisée avec un **filtre passe-bande**, la stabilité de la fréquence d'oscillation est d'autant meilleure que le filtre est sélectif ou, de manière équivalente, que le facteur de qualité est élevé. On peut montrer que dans ce cas là, l'indice de stabilité vaut simplement

$$S(\omega_0) \equiv 2Q_0 \quad (8.10)$$

8.2. Oscillateur à déphaseur CR

L'oscillateur à déphasage CR (figure 8.4) est constitué d'un amplificateur inverseur et d'un circuit de réaction comportant trois cellules CR (passe-haut d'ordre 3). Le déphasage créé par ces trois cellules, compris entre 270° et 0° , permet de compenser le déphasage causé par l'amplificateur inverseur ($\varphi = -180^\circ$).

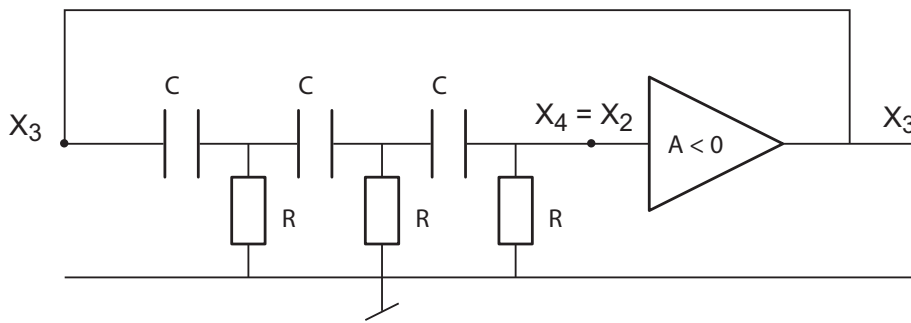


FIGURE 8.4.: Schéma de principe de l'oscillateur à déphasage

8.2.1. Circuit déphaseur

Comme le courant consommé par les cellules CR n'est pas nul, on ne peut pas calculer la fonction de transfert $\beta(j\omega)$ du triple circuit CR en effectuant simplement le produit des fonctions de transfert de chaque cellule. Il faut le calculer à l'aide du produit des matrices de transmission. Le résultat que l'on obtient alors est le suivant (voir exercices) :

$$\beta(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{5}{(\omega RC)^2} - j \left(\frac{6}{\omega RC} - \frac{1}{(\omega RC)^3} \right)} \quad (8.11)$$

La réponse fréquentielle de ce filtre passe-haut d'ordre 3 est représentée dans la figure 8.5. On peut y voir que le module varie de 0 à 1 alors que la phase passe de $+270^\circ$ à 0° et qu'en $\omega = \omega_0$, le module et la phase valent respectivement $1/29$ et $+180^\circ$.

8.2.2. Fréquence d'oscillation

La condition d'oscillation $A\beta(j\omega) = 1 + j0$ montre que la partie imaginaire de $\beta(j\omega)$ doit s'annuler. Cette condition fixe la fréquence d'oscillation. L'annulation du terme imaginaire

8. OSCILLATEURS QUASI LINÉAIRES

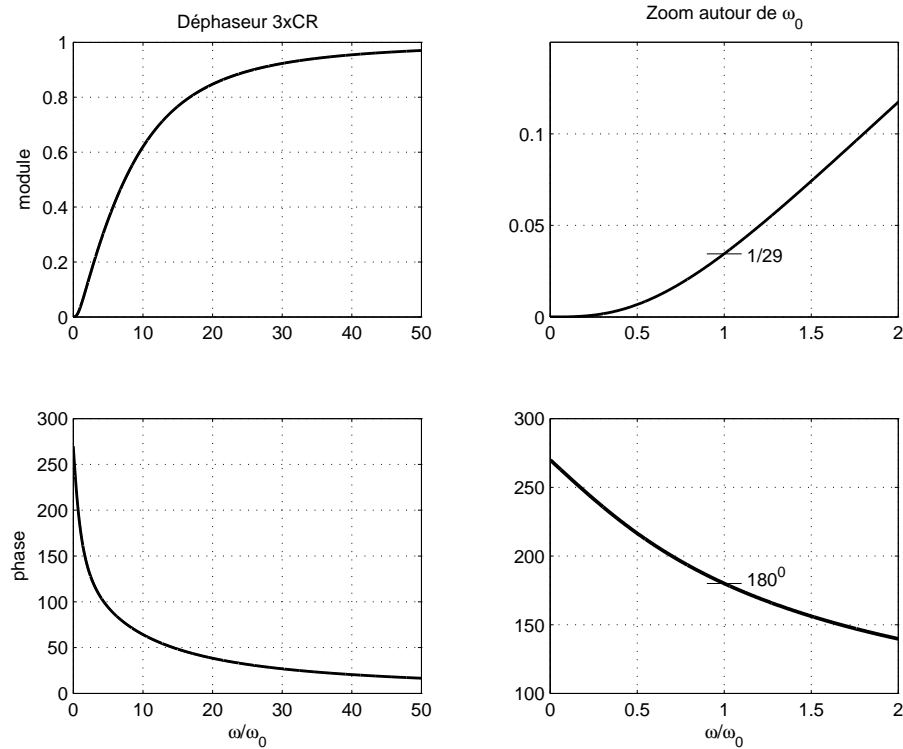


FIGURE 8.5.: Réponse fréquentielle du déphaseur 3xCR

de $\beta(j\omega)$ donne en effet

$$\frac{6}{\omega_0 RC} - \frac{1}{(\omega_0 RC)^3} = 0$$

D'où :

$$\frac{1}{(\omega_0 RC)^2} = 6$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6} RC} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6} RC} \quad (8.12)$$

On a dit plus haut que la stabilité de cette fréquence dépend de la variation de la phase avec la pulsation. Dans le cas de ce circuit, on peut montrer que l'indice de stabilité vaut :

$$S(\omega_0) \equiv \left| \frac{d(\angle\beta(j\omega))}{d(\omega/\omega_0)} \right|_{\omega=\omega_0} = \frac{12}{29}\sqrt{6} \simeq 1.01 \quad (8.13)$$

8.2.3. Maintien de l'amplitude

À la pulsation d'oscillation ω_0 , $\beta(j\omega)$ est purement réel et vaut

$$\beta(j\omega_0) = \frac{1}{1 - \frac{5}{(\omega RC)^2}} = -\frac{1}{29}$$

Pour que l'oscillation se maintienne, le gain de boucle doit valoir 1. On doit donc compenser cette atténuation négative en utilisant un amplificateur inverseur de gain $A = -29$. Ce qui donne :

$$A = -\frac{R_2}{R} = -29 \quad (8.14)$$

8.2.4. Schéma de l'oscillateur

Dans la réalisation de l'oscillateur (figure 8.6), la résistance du troisième circuit CR n'est pas connectée à la masse, mais à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel qui joue le rôle de masse virtuelle. Le déphasage entre les noeuds X_3 et X_4 ne change pas et cette approche permet d'utiliser la résistance $R = R_1$ pour fixer le gain de l'amplificateur à la valeur

$$A(j\omega) = -\frac{R_2}{R} = -\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_2}{R_1} \angle -180^\circ \quad (8.15)$$

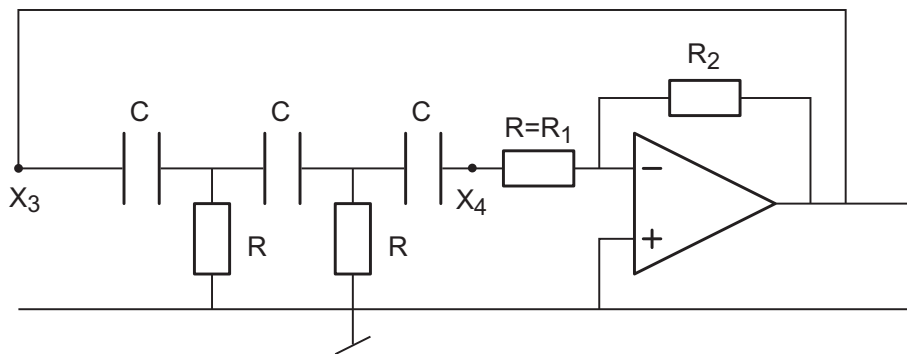


FIGURE 8.6.: Réalisation d'un oscillateur à déphasage

8.2.5. Gain non linéaire

Pour forcer le circuit à entrer en oscillation, on choisira un gain A_1 supérieur à $A_0 = 29$ et on ajoutera un élément non-linéaire réalisé à l'aide de diodes afin de réduire le gain pour les fortes amplitudes (figure 8.7). Deux situations doivent alors être analysées.

L'amplitude du signal de sortie est faible Aucune des deux diodes ne conduit et le module du gain vaut alors :

$$|A(j\omega)| = A_1 = \frac{R_2}{R_1} > A_0 = 29 \quad (8.16)$$

L'amplitude du signal de sortie est forte Dans ce cas, les diodes D_1 et D_2 conduisent alternativement. Pour les alternances fortement positives en sortie de l'amplificateur, seule la diode D_2 conduit. Le schéma de l'amplificateur avec la partie non-linéaire peut alors être redessiné selon la figure 8.8.

À la limite de conduction, le courant i_{D2} est nul et la tension au point F s'écrit

$$U_F = V_j = U_2 \frac{R_3}{R_3 + R_4} - V_{CC} \frac{R_4}{R_3 + R_4} \quad \text{avec} \quad U_2|_{i_{D2}=0} = U_B$$

8. OSCILLATEURS QUASI LINÉAIRES

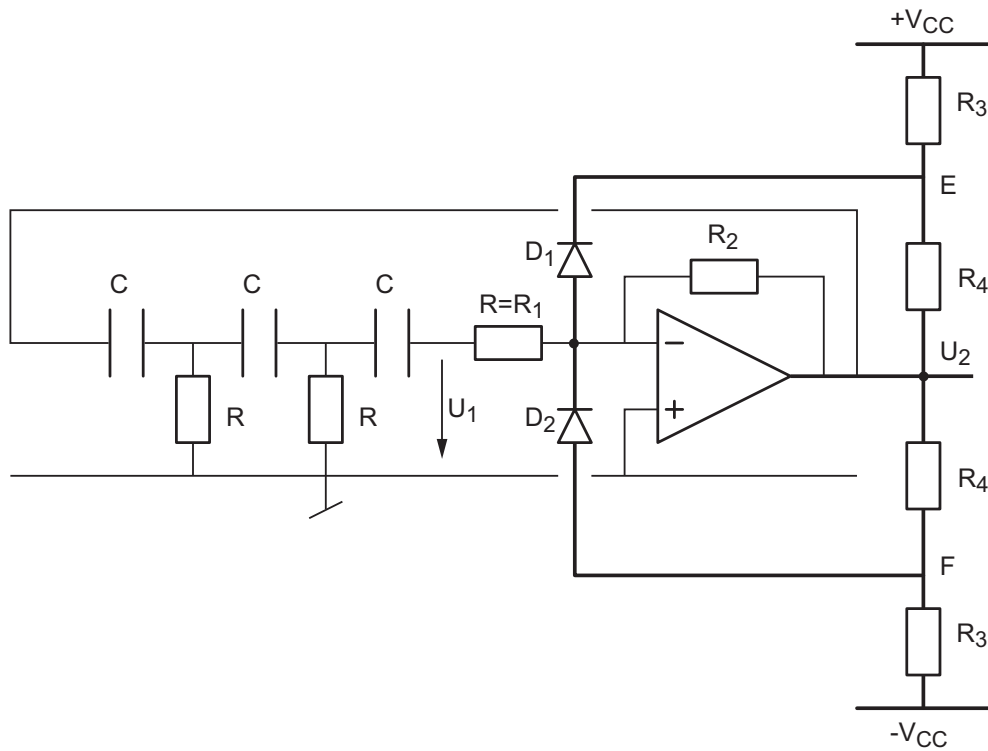


FIGURE 8.7.: Schéma d'oscillateur à déphasage avec contrôle d'amplitude

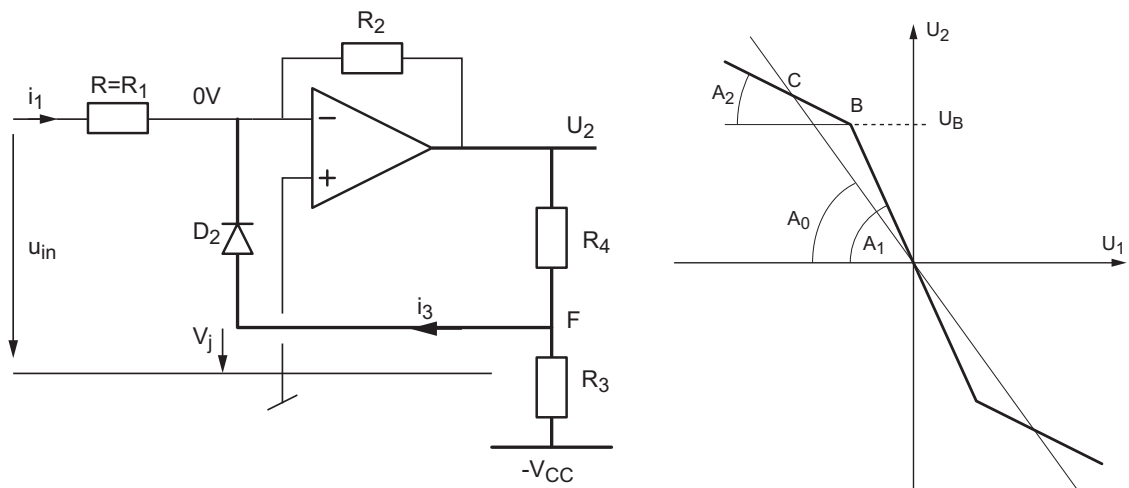


FIGURE 8.8.: Amplificateur avec l'élément non-linéaire pour les alternances positives en sortie et sa caractéristique de transfert

On en déduit que la tension de sortie correspondant à l'entrée dans la zone non linéaire vaut :

$$U_B = V_j \frac{R_3 + R_4}{R_3} + V_{CC} \frac{R_4}{R_3} = V_j + (V_{CC} + V_j) \frac{R_4}{R_3} \quad (8.17)$$

Au delà de ce point, la diode D_2 conduit et le courant dans la résistance R_2 diminue ; ce qui entraîne la diminution du gain (figure 8.8).

Le théorème de superposition permet de voir que lorsque les diodes conduisent, la résistance R_4 se place en parallèle sur la résistance R_2 et que R_3 est mise à la masse. Ainsi, pour les fortes amplitudes, le gain est déterminé par la résistance $R_{24} = R_2 // R_4$ et il vaut

$$|A(j\omega)| = A_2 = \frac{R_{24}}{R_1} < A_0 \quad (8.18)$$

Un raisonnement identique peut être fait pour les alternances négatives de la sortie et la diode D_1 .

Remarque Plus les gains $A_1 > A_0$ et $A_2 < A_0$ sont différents de A_0 , plus le signal sinusoïdal sera déformé car un grand changement de pente introduit une importante distorsion. A l'inverse, si ces deux gains sont très proches de A_0 , le signal sinusoïdal est moins déformé, mais le contrôle de l'amplitude est rendu très difficile.

8.3. Oscillateur de Wien

L'oscillateur de Wien est un des oscillateurs les plus simples et des plus utilisés malgré le fait que sa stabilité soit moins bonne que celle de l'oscillateur avec déphaseur CR. Il est constitué d'un amplificateur non-inverseur auquel on applique une réaction à l'aide d'un filtre passe-bande réalisé avec une cellule RC série et une cellule RC parallèle (figure 8.9).

8.3.1. Fréquence de l'oscillation

Le gain de l'amplificateur vaut :

$$A(j\omega) = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Considérant $Z_1(j\omega) = R + 1/(j\omega C)$ et $Z_2(j\omega) = R/(1 + (j\omega RC))$, la fonction de transfert du réseau de réaction est décrite par :

$$\beta(j\omega) = \frac{Z_2(j\omega)}{Z_1(j\omega) + Z_2(j\omega)} = \frac{1}{3 + j(\omega RC - 1/\omega RC)}$$

Le gain de boucle $A\beta(j\omega)$ s'écrit alors :

$$A\beta(j\omega) = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{3 + j(\omega RC - 1/\omega RC)}$$

En annulant la partie imaginaire de $\beta(j\omega)$, on obtient la pulsation d'oscillation qui annule la phase de $A\beta(j\omega)$:

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad (8.19)$$

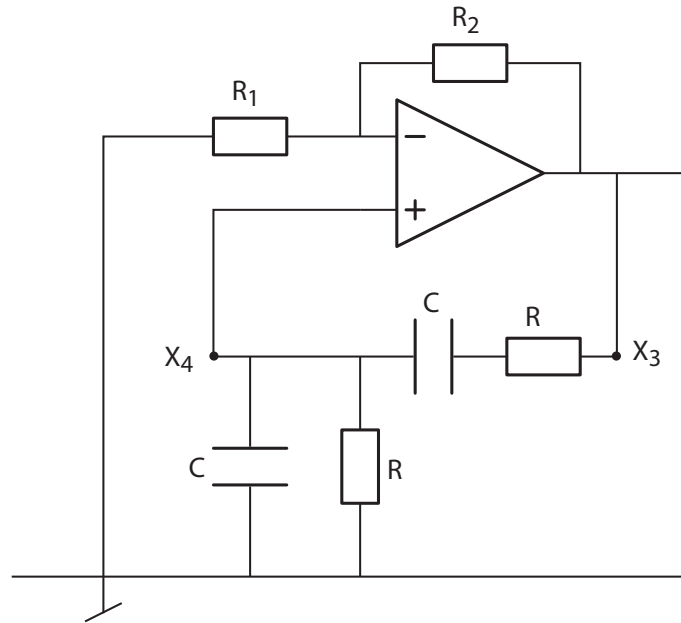


FIGURE 8.9.: Schéma de l'oscillateur de Wien

8.3.2. Maintien de l'amplitude

À la pulsation d'oscillation, le taux de réaction vaut $1/3$. Comme $A\beta(j\omega)$ doit valoir 1, on a

$$A(j\omega) = A_0 = \frac{1}{\beta(j\omega_0)} = 3 = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (8.20)$$

On peut montrer que la phase de cet oscillateur varie moins rapidement que celle du précédent et que son indice de stabilité vaut :

$$S(\omega_0) \equiv \left| \frac{d(\angle\beta(j\omega))}{d(\omega/\omega_0)} \right|_{\omega=\omega_0} = \frac{2}{3} \simeq 0.667 \quad (8.21)$$

8.3.3. Gain non linéaire

Lors de la réalisation de l'oscillateur, on choisira un gain A_1 pour les faibles amplitudes supérieur à $A_0 = 3$ et on limitera l'amplitude de l'oscillation par un élément non-linéaire à diodes identique à celui utilisé pour l'oscillateur à déphasage.

Les résultats seront néanmoins différents car ici l'amplificateur est non-inverseur et les résistances du limiteur d'amplitude se combinent différemment (figure 8.10). Le théorème de superposition permet en effet de voir que lorsque les diodes conduisent, les résistances R_3 et R_4 se placent en parallèle sur R_1 et, respectivement, R_2 .

On a donc :

– pour les faibles amplitudes

$$A(j\omega) = A_1 = 1 + \frac{R_2}{R_1} > A_0 \quad (8.22)$$

– pour les fortes amplitudes

$$A(j\omega) = A_2 = 1 + \frac{R_{24}}{R_{13}} < A_0 \quad (8.23)$$

avec $R_{13} = R_1 // R_3$ et $R_{24} = R_2 // R_4$.

De plus, au seuil de conduction, lorsque $U_2 = U_B$, on peut écrire les équations suivantes

$$U_F = -V_{CC} \frac{R_4}{R_3 + R_4} + U_2 \frac{R_3}{R_3 + R_4} \Big|_{U_2=U_B}$$

s

$$U_F = V_j + U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Big|_{U_2=U_B}$$

À partir de ces deux équations, on montre aisément que le seuil de non linéarité se situe en

$$U_B = \frac{V_j + V_{CC} \frac{R_4}{R_3 + R_4}}{\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2}} \quad (8.24)$$

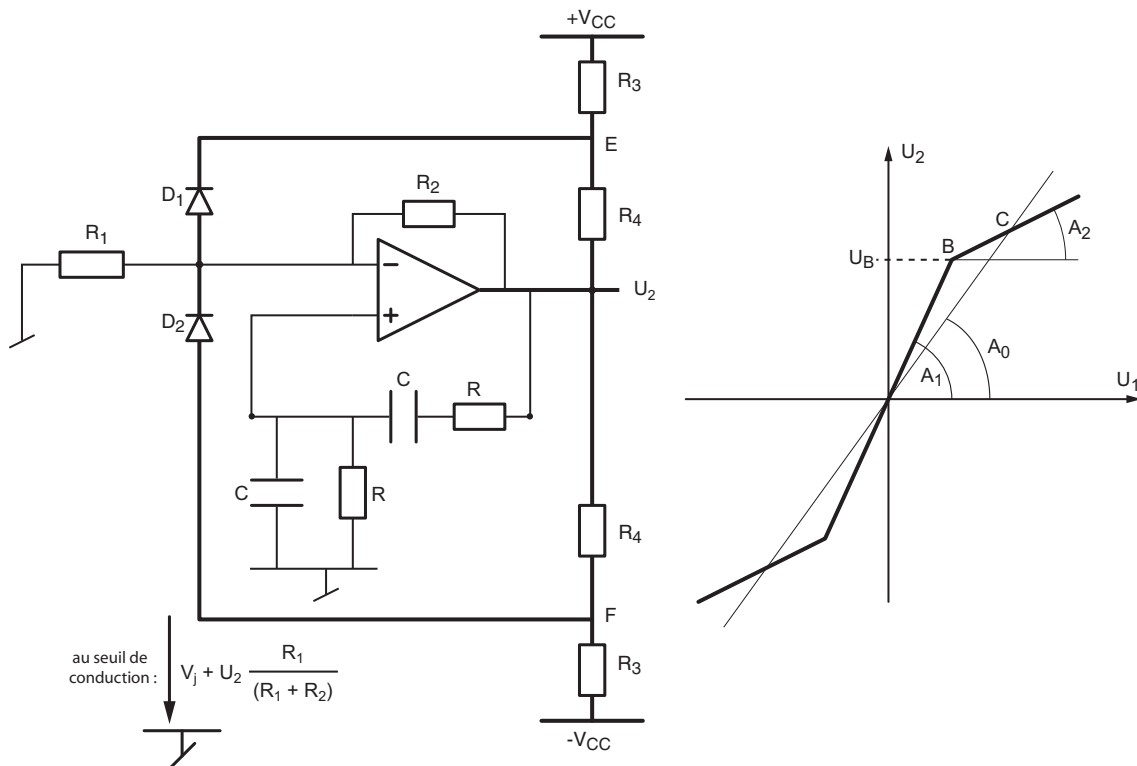


FIGURE 8.10.: Schéma de l'oscillateur de Wien avec contrôle d'amplitudes

8.4. Oscillateur en quadrature

L'oscillateur en quadrature a l'avantage de fournir deux tensions sinusoïdales déphasées de $\pi/2$. Il est constitué d'une boucle contenant deux intégrateurs en cascade (figure 8.11).

8. OSCILLATEURS QUASI LINÉAIRES

L'un des intégrateurs est de type inverseur et l'autre est de type non-inverseur. Son nom vient du fait que les signaux de sortie des intégrateurs sont en quadrature (déphasage de $\pi/2$ entre eux).

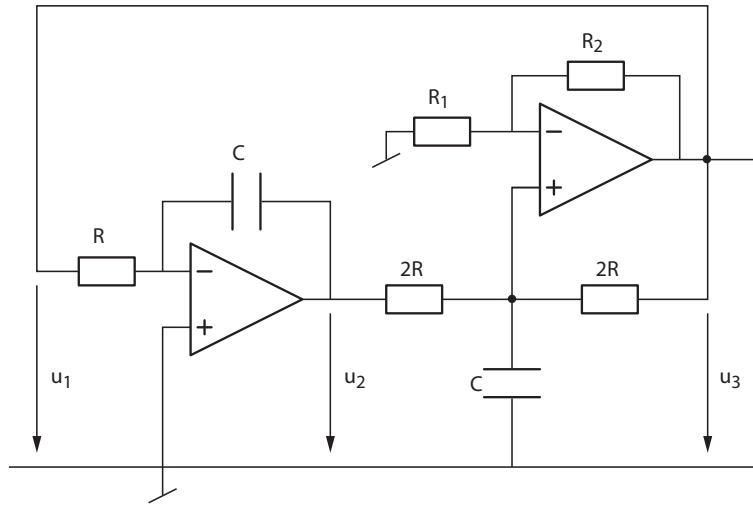


FIGURE 8.11.: Schéma de l'oscillateur en quadrature

8.4.1. Fréquence de l'oscillation et maintien de l'amplitude

Avec l'oscillateur en quadrature, on réalise un système qui est décrit par l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique :

$$\ddot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = 0 \quad (8.25)$$

On a en effet :

$$u_2(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_1(t) dt$$

$$u_3(t) = +\frac{1}{RC} \int_0^t u_2(t) dt \quad \text{seulement si } A = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 2$$

Comme $u_1(t) = u_3(t)$, il vient :

$$u_3(t) = -\frac{1}{(RC)^2} \int_0^t \int_0^t u_3(t) (dt)^2$$

En dérivant deux fois cette expression, on obtient l'équation d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{u}_3(t) + \frac{1}{(RC)^2} u_3(t) = 0 \quad (8.26)$$

On voit ainsi que la pulsation d'oscillation vaut :

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad (8.27)$$

et que l'entretien des oscillations est dû au fait que

$$A(j\omega) = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 2 \quad (8.28)$$

Remarque : Il est important de noter que le résultat concernant l'amplificateur non inverseur n'est vrai que si le gain de celui-ci vaut exactement 2 et que les résistances de l'intégrateur non inverseur sont 2 fois supérieures à celle de l'intégrateur inverseur (la démonstration est laissée comme exercice).

8.4.2. Gain non linéaire

Pour la réalisation de l'oscillateur, le rapport R_2/R_1 est choisi supérieur à 1 et l'amplitude des oscillations est limitée par un élément non-linéaire à diodes identique à celui utilisé pour l'oscillateur de Wien.

Comme les schémas de l'amplificateur et du limiteur sont les mêmes que ceux de l'oscillateur de Wien, on a bien entendu des résultats similaires :

$$A_1 = 1 + \frac{R_2}{R_1} > A_0 = 2 > A_2 = 1 + \frac{R_{24}}{R_{13}} \quad (8.29)$$

$$U_B = \frac{V_j + V_{CC} \frac{R_4}{R_3+R_4}}{\frac{R_3}{R_3+R_4} - \frac{R_1}{R_1+R_2}} \quad (8.30)$$

8.5. Considérations sur le contrôle de l'amplitude

Dans ce qui suit, on cherche à relier l'amplitude des oscillations aux valeurs des composants du circuit. Comme les relations sont non linéaires, on ne pourra pas obtenir des expressions littérales. On se contentera donc de fournir les résultats sous forme graphique.

8.5.1. Analyse du limiteur d'amplitude

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, les courbes de gain peuvent toutes se ramener à celle représentée dans la figure 8.12. Considérant le gain critique A_0 et un limiteur caractérisé par le gain $A_1 > A_0$ aux faibles amplitudes et le gain $A_2 < A_0$ aux fortes amplitudes, Ph. Blanc, professeur de mathématiques à la HEIG-VD, a montré (note manuscrite du 25 mars 1998) que l'amplitude du signal de sortie d'un oscillateur avec limiteur à diodes est bornée :

- **inférieurement** par le point d'intersection C entre la droite de gain critique A_0 et celle du limiteur de gain A_2 :

$$Y_{inf} \geq Y_C = Y_B \frac{A_1 - A_2}{A_1} \frac{A_0}{A_0 - A_2} \quad (8.31)$$

- **supérieurement** par la loi suivante :

$$Y_{sup} \leq \left(1 - \frac{A_2}{A_0}\right) (1 + A_2 g_{sup}) Y_{inf} \quad (8.32)$$

avec :

$$g_{sup} = 2 \frac{\exp(-\delta \cdot \arctan(1/\delta))}{1 - \exp(\pi \delta)} \quad (8.33)$$

$$\alpha = -\frac{A_0}{2} \left(1 - \frac{A_2}{A_0}\right) \quad \delta = \frac{\alpha}{\sqrt{|\alpha^2 - 1|}} \quad (8.34)$$

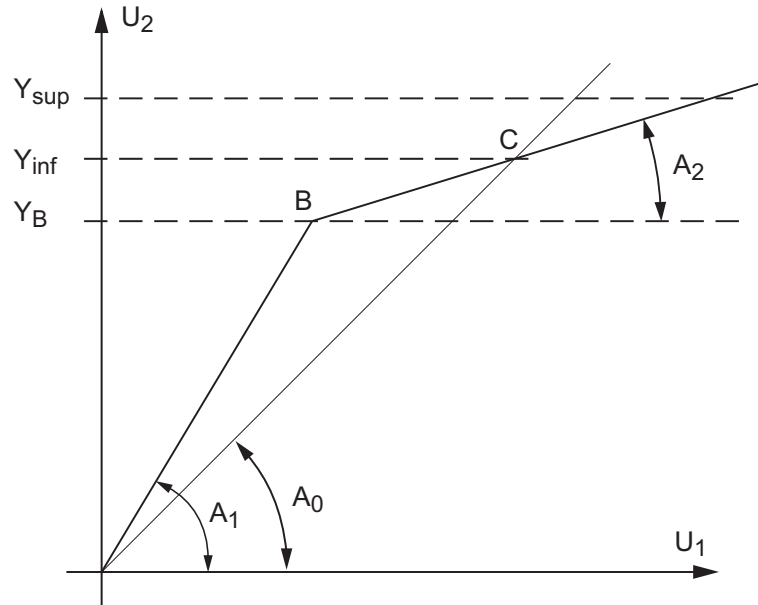


FIGURE 8.12.: Gains d'un limiteur

Des graphes correspondant à ces équations non linéaires permettent de trouver, pour chaque circuit, les valeurs de résistances nécessaires à la réalisation d'un oscillateur d'amplitude connue.

8.5.2. Calcul des composants

Si on se donne au préalable des valeurs raisonnables pour V_{CC} et V_j ainsi que deux résistances parmi quatre, on peut tracer les fonctions Y_{sup} , Y_{inf} ou simplement leur valeur moyenne Y_{moy} en fonction des deux autres résistances (figures 8.13, 8.14, 8.15). Le calcul des composants se fait alors de la manière suivante (figure 8.13) :

1. étant donné l'amplitude souhaitée A , on calcule sa valeur relative par rapport à V_{CC} , par exemple $A/V_{CC} = 0.5$;
2. on choisit sur le graphe une des valeurs de R_4 correspondant à cette amplitude ; par exemple, $R_4 = 30\text{ k}\Omega$;
3. en abscisse, on lit la valeur de la résistance inconnue ; ici, $R_2 \simeq 39\text{ k}\Omega$.

Quelques simulations permettent de voir que l'amplitude normalisée des oscillations obtenues avec le limiteur est

- peu sensible aux variations de V_{CC} ;
- légèrement supérieure à Y_{inf} pour l'oscillateur à déphaseur ;
- légèrement supérieure à Y_{moy} pour les deux autres oscillateurs.

Oscillateur avec déphaseur passe-haut

Pour cet oscillateur avec limiteur (figure 8.7), on a vu que :

$$A_0 = 29, \quad A_1 = \frac{R_2}{R_1} > A_0, \quad A_2 = \frac{1}{R_1} \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} < A_0$$

$$Y_B = V_j + (V_{CC} + V_j) \frac{R_4}{R_3}$$

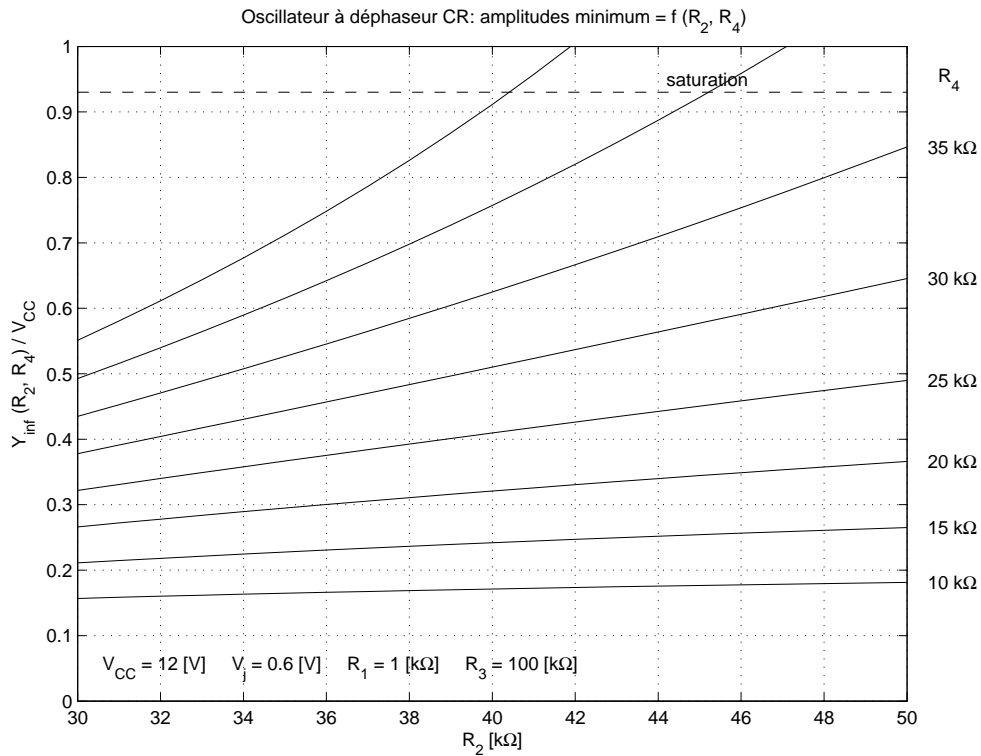


FIGURE 8.13.: Amplitudes minimum d'un oscillateur à déphaseur

Prenant en compte ces équations ainsi que celles décrivant les amplitudes limites, il est possible de tracer les courbes d'amplitudes minimum (figure 8.13). On notera que dans ce cas, la résistance $R_1 = R$ est fixée par le déphaseur et que c'est avec la résistance de contre-réaction R_2 que l'on modifie le gain.

Oscillateur de Wien

Dans le cas l'oscillateur de Wien avec limiteur (figure 8.10), on a également vu que :

$$A_0 = 3, \quad A_1 = 1 + \frac{R_2}{R_1} > A_0, \quad A_2 = 1 + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} \frac{R_1 + R_3}{R_1 R_3} < A_0$$

$$Y_B = \frac{V_j + V_{CC} \frac{R_4}{R_3 + R_4}}{\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$

Prenant en compte ces équations ainsi que celles décrivant Y_{inf} et Y_{sup} , il est possible de tracer la moyenne des amplitudes limites (figure 8.14).

Oscillateur en quadrature

Pour l'oscillateur en quadrature (figure 8.11), seul le gain $A_0 = 2$ change par rapport à l'oscillateur de Wien. Prenant en compte ces équations ainsi que les amplitudes limites, il est possible de tracer la moyenne des amplitudes limites (figure 8.15).

8. OSCILLATEURS QUASI LINÉAIRES

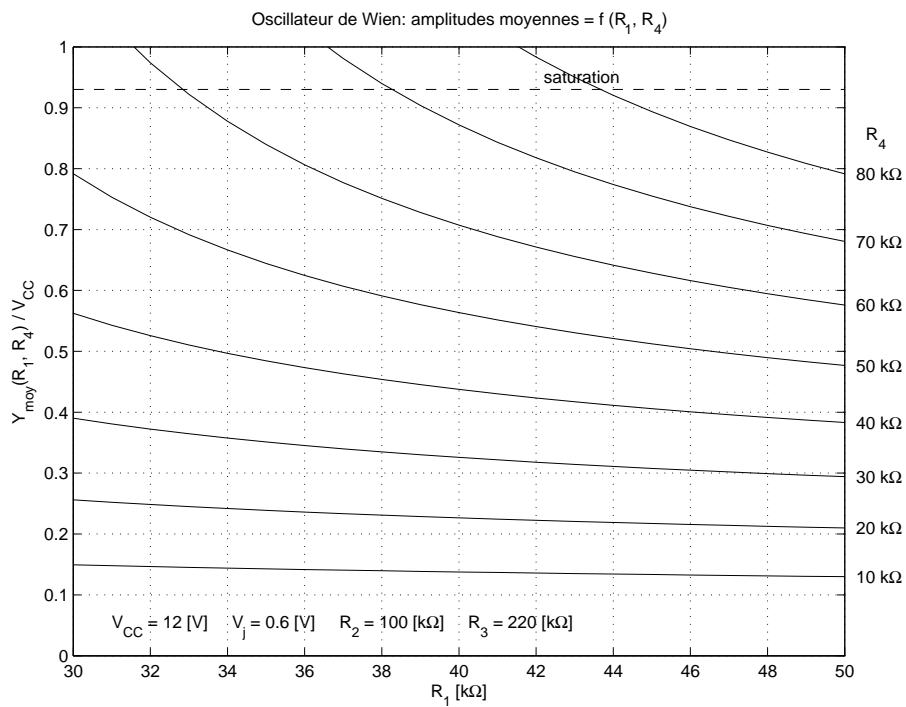


FIGURE 8.14.: Amplitudes moyennes d'un oscillateur de Wien

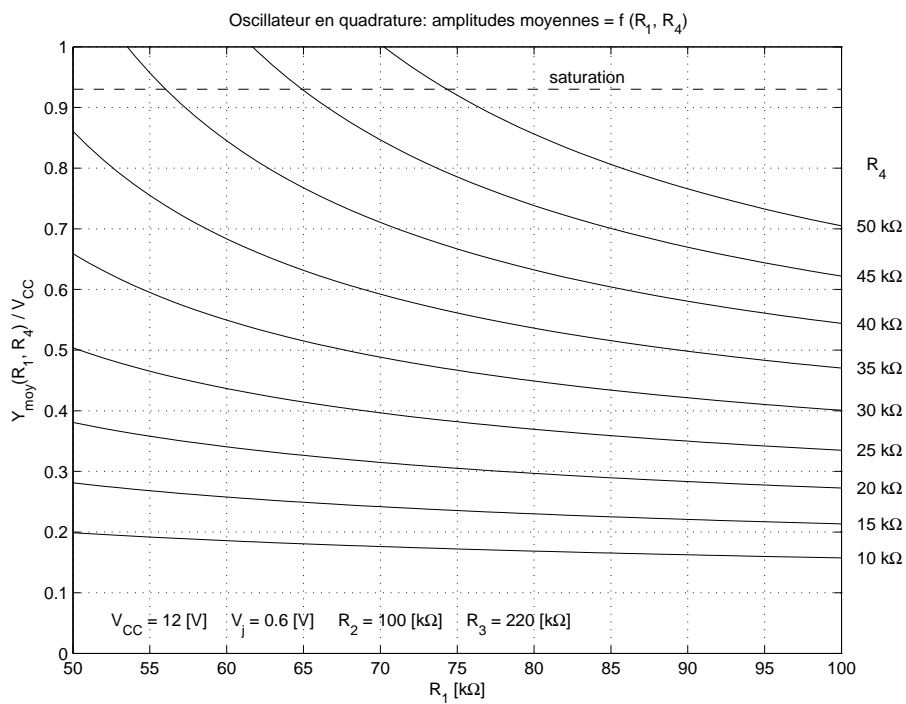


FIGURE 8.15.: Amplitudes moyennes d'un oscillateur en quadrature

8.6. Signaux et analyse spectrale

Les figures suivantes présentent les signaux d'un oscillateur à déphaseur CR. La figure 8.16 montre le courant circulant dans les diodes du limiteur et la tension de sortie lors du démarrage de l'oscillateur. On notera en particulier la croissance exponentielle de l'oscillation avec un temps caractéristique de 5.8 ms environ.

La figure 8.17 présente la sinusoïde en régime permanent et sa modification par une fenêtre en cosinus en préalable à l'analyse spectrale numérique par FFT (Fast Fourier Transform). L'utilisation de la FFT permet d'obtenir les composantes spectrales (figure 8.18) du signal étudié. On voit à l'évidence qu'une meilleure définition spectrale est obtenue grâce au fenêtrage.

La qualité de la sinusoïde est mesurée avec le taux de distorsion harmonique ainsi défini :

$$TDH = \frac{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + \dots}}{A_1} \quad (8.35)$$

Dans notre cas, seules les composantes spectrales impaires sont significatives et l'on a

$$TDH = \frac{\sqrt{0.077^2 + 0.027^2 + 0.011^2 + 0.0034^2}}{3.41} = 2.4\%$$

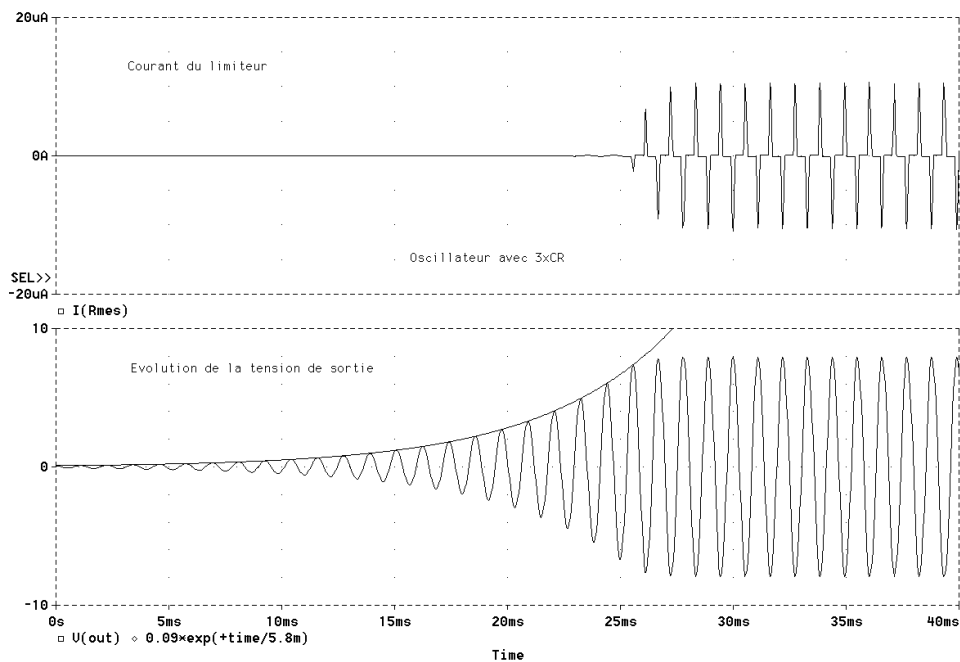


FIGURE 8.16.: Évolutions temporelles :

- a) courant circulant dans les diodes du limiteur ;
- b) tension de sortie de l'oscillateur

8. OSCILLATEURS QUASI LINÉAIRES

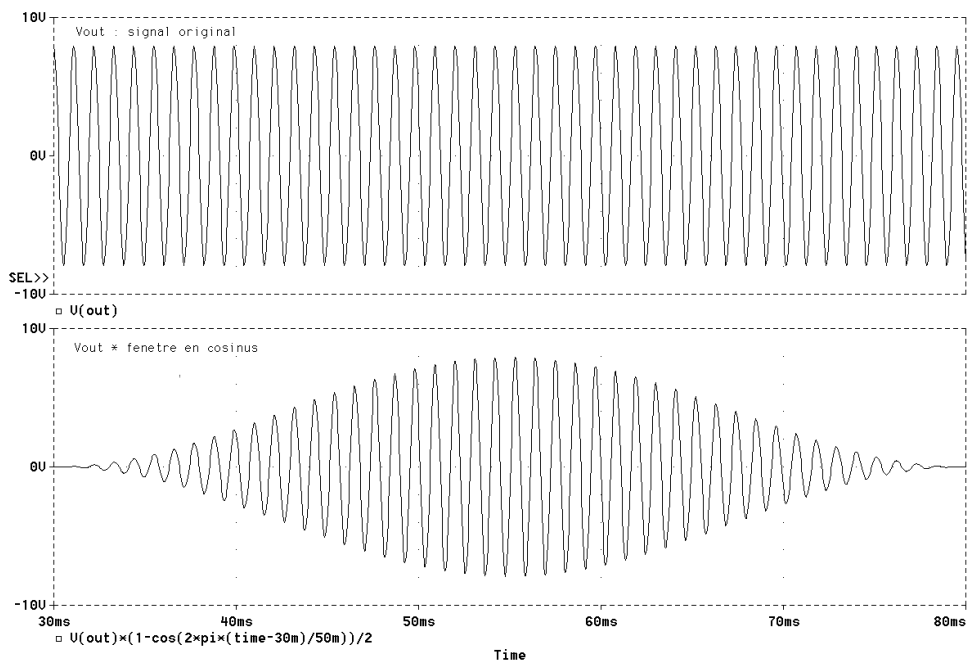


FIGURE 8.17.: Oscillation en régime permanent :
 a) signal original (sans fenêtrage) ;
 b) signal prêt pour l'analyse spectrale numérique (avec fenêtrage)

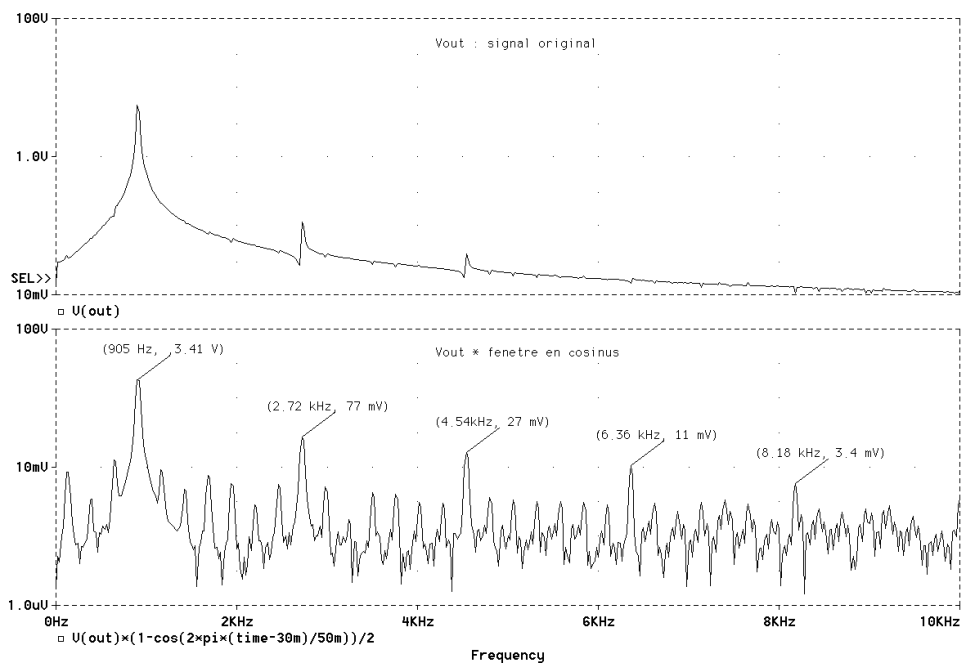


FIGURE 8.18.: Analyse spectrale numérique :
 a) sans fenêtrage du signal temporel ;
 b) avec fenêtrage du signal temporel

8.7. Exercices

Osc 1 : On souhaite réaliser des oscillateurs à l'aide des quatre schémas proposés dans la figure 8.19. Admettant que les amplificateurs de tension sont parfaits et de gain A constant, on demande :

1. Sur chacun des 4 schémas, indiquez l'emplacement des points X_2 , X_3 , X_4 ainsi que la position des tensions d'entrée-sortie de l'amplificateur et celles d'entrée-sortie du déphaseur correspondant au schéma de base (figure 8.1).
2. Calculez la réponse fréquentielle $\beta(j\omega)$ de chaque déphaseur.
3. Quelles sont les conditions d'oscillations en phase et en module ? l'amplificateur doit-il inverser le signal d'entrée ?
4. Que valent $|\beta(j\omega)|$ et $\angle\beta(j\omega)$ lorsque $\omega = 0$, $\omega = \omega_0$ et $\omega \rightarrow \infty$?
5. Esquissez ces réponses fréquentielles en amplitude et phase.
6. Si vous souhaitez avoir une bonne stabilité de ω_0 , lequel des quatre oscillateurs proposez-vous ? justifiez votre choix.

Osc 2 : Que pensez-vous de qualité de l'oscillateur de la figure 8.20 par rapport à ceux de l'exercice Osc 1 ? L'esquisse de $\angle\beta(j\omega)$ peut vous aider à y répondre.

Osc 3 : Considérant un oscillateur de Wien avec contrôle d'amplitude réalisé avec les composants suivants :

$$R = 16\text{ k}\Omega, C = 10\text{ nF}, R_1 = 18\text{ k}\Omega, R_2 = 39\text{ k}\Omega, R_3 = 39\text{ k}\Omega, R_4 = 10\text{ k}\Omega, V_{CC} = \pm 15\text{ V}$$

1. Le circuit peut-il osciller ? Pourquoi ?
2. Calculez sa fréquence d'oscillation.
3. Dessinez la caractéristique de transfert de l'amplificateur.
4. Admettant $V_j \simeq 0.6\text{ [V]}$, calculez les limites V_{inf} et V_{sup} de l'amplitude des oscillations.

Osc 4 : Calculez et choisissez les composants normalisés nécessaires à la réalisation d'un oscillateur de Wien tel que $f_0 = 5\text{ kHz}$ et $A = 6\text{ V}$. Dessinez la caractéristique de transfert de l'amplificateur.

Osc 5 : Dans cet exercice, on veut montrer qu'un filtre actif passe-bas d'ordre 2 peut se transformer en un oscillateur si son gain prend une valeur particulière. Pour cela :

1. Partez de l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique

$$\ddot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = \omega_0^2 x(t)$$

et montrez que la fonction de transfert globale d'un oscillateur s'écrit

$$H_{osc}(j\omega) = \frac{\omega_0^2}{(j\omega)^2 + \omega_0^2}$$

8. OSCILLATEURS QUASI LINÉAIRES

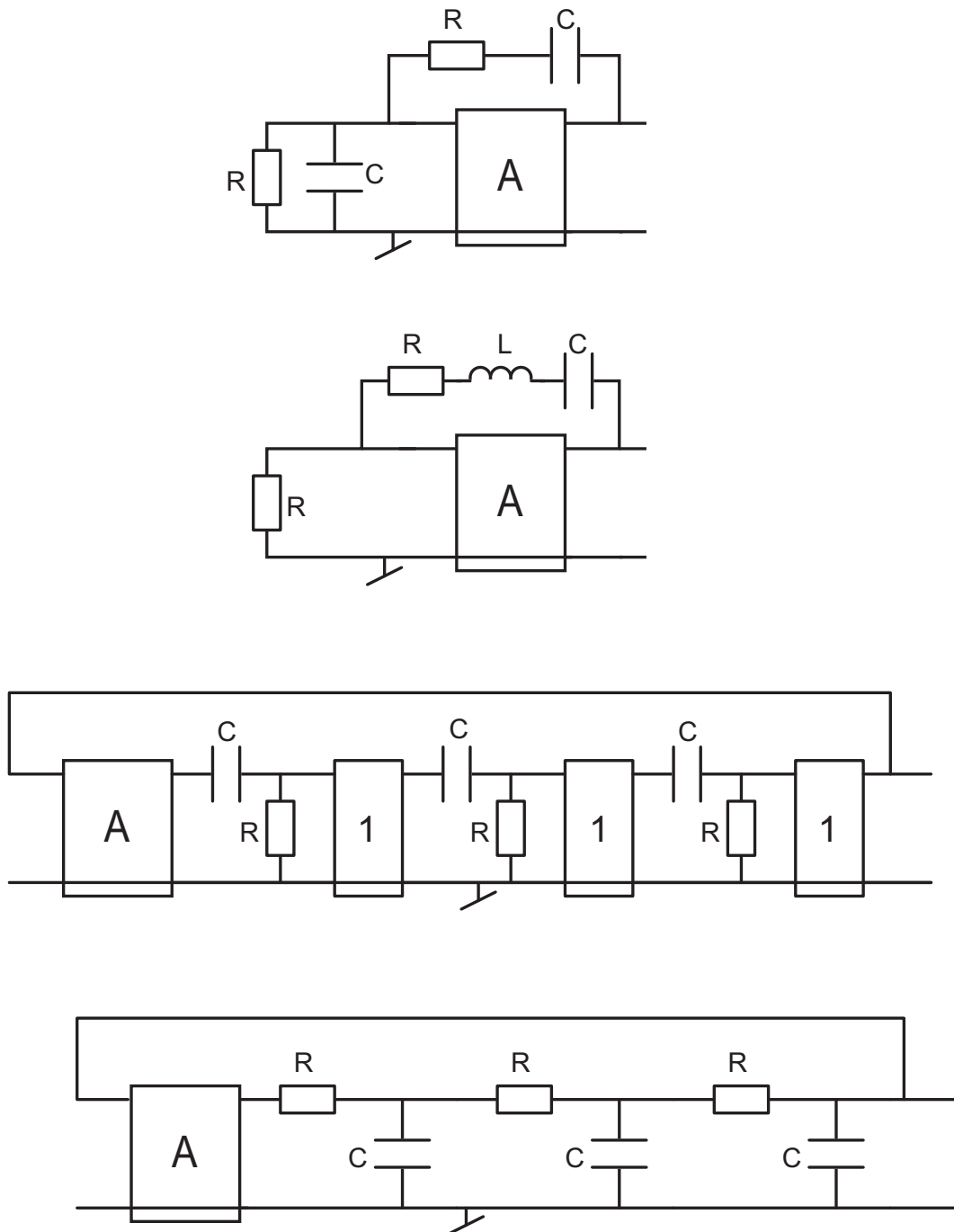


FIGURE 8.19.: Exercice Osc 1

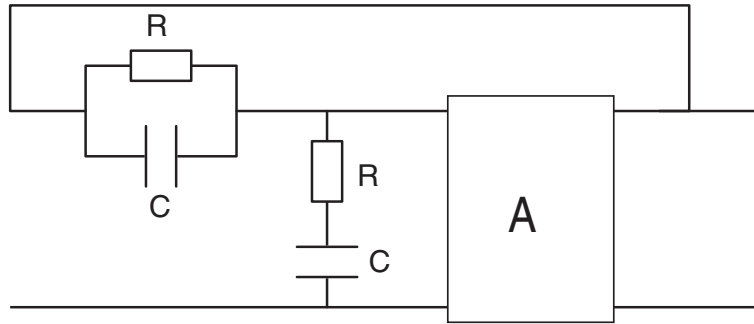


FIGURE 8.20.: Exercice Osc 2

2. Considérant la réponse fréquentielle

$$H_{PB}(j\omega) = \frac{A_{U0}}{1 + j\omega RC(3 - A_{U0}) + (j\omega RC)^2} \quad \text{avec} \quad A_{U0} = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

d'un filtre passe-bas à gain ajustable (cellule de Sallen et Key, figure 8.21), quelle condition faut-il remplir pour que le filtre passe-bas se transforme en un oscillateur ?

3. Redessinez le schéma de Sallen et Key dans une forme semblable à celle de l'oscillateur de Wien.
4. Calculez la fonction de transfert $\beta(j\omega)$; que doit valoir A_{U0} pour satisfaire la condition d'oscillation ?

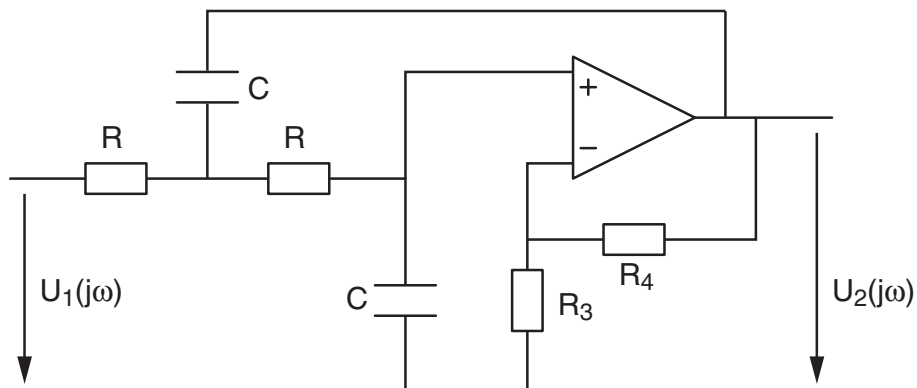


FIGURE 8.21.: Exercice Osc 5

Troisième partie .
Schémas et histoire

